

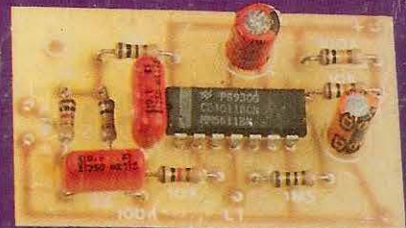
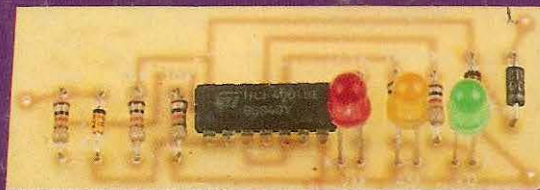
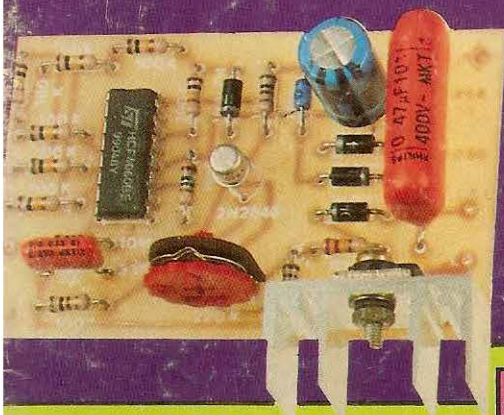


APRENDENDO & PRATICANDO

eletrônica

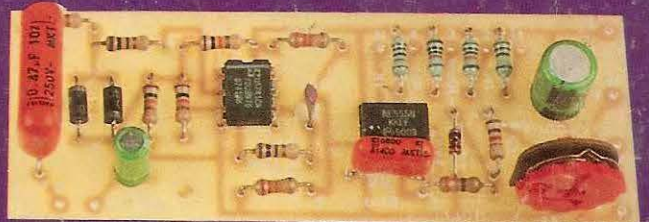

PROF. BEDA MARQUES

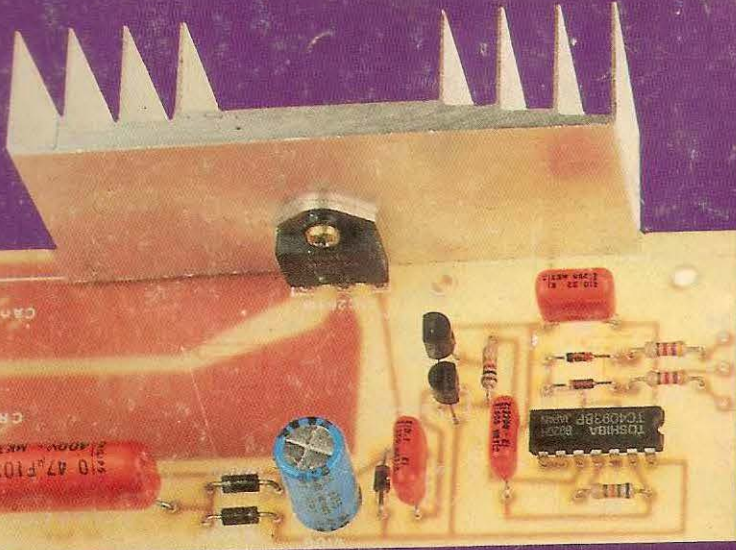

•Chave Ótica Personalizada

•Dimmer Escalonado de Toque (baixo custo)

•Módulo de Memória p/ Link Temporizado da "Macare"

•Super-Controlador de Potência p/ Aquecedores (5kw)

•Módulo Freqüencímetro p/ Multiteste

•Multi-Testador Digital p/ Auto-Elétrico

•Caçador de Duendes

ICEL É NA EMARK

VEJA PREÇO NO CATÁLOGO EMARK - PAGINA 34

MULTÍMETRO - ICEL SK 20

SENSIBILIDADE: 20K / 10K OHM (VDC/VAC)
VOLT DC: 0,25 / 2,5 / 10 / 50 / 250 / 1000V
VOLT AC: 10 / 50 / 250 / 500 / 1000V
CORRENTE DC: 50µA / 2,5 mA / 25 mA / 250mA
RESISTÊNCIA: 0 - 5M OHM (x1 / x10 / x1K)
DECÍBELS: -10dB até +62dB
DIMENSÕES: 130 X 85 X 40 mm
PESO: 520 gramas
PRECISÃO: ± 3% do F.E. em DC
 (à 23° ± 5°C) ± 4% do F.E. em AC
 ± 3% do C.A. em RESISTÊNCIA

MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO ICEL IK 3000

VISOR: LDC - 3 1/2 DIG
VOLT: 1000VDC / 500VAC
CORRENTE: 10A AC / DC
LOW POWER OHM: 2M OHM
ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA de 9V
DIMENSÕES: 127 X 69 X 25 mm
PESO: 200 gramas
TESTE DE CONTINUIDADE COM RESPOSTA SONORA

MULTÍMETRO DIGITAL 1/2 DÍGITOS ICEL MD 10

VOLTS AC: 0,200 / 2,000 / 20,00 / 200,0 / 750V
VOLTS DC: 0,200 / 2,000 / 20,00 / 200,0 / 1000V
CORRENTE AC / DC: 10A
RESISTÊNCIA: 20M OHMS
HFE / SINAL SONORO P/ CONDUTIVIDADE / TESTE DE DIODO
ALIMENTAÇÃO: 1 Bateria de 9V
DIMENSÕES: 180 X 85 X 35mm
PESO: 150 gramas

MULTÍMETRO ICEL IK 30

SENSIBILIDADE: 20K / 10K OHM (VDC/VAC)
VOLT DC: 0,25 / 2,5 / 10 / 50 / 250 / 1000V
VOLT AC: 10 / 50 / 100 / 500 / 1000V
CORRENTE DC: 50µA / 2,5mA / 250mA
RESISTÊNCIA: 0,6M OHM (x1 / x10 / x1K)
DECÍBELS: -20dB até +63dB
DIMENSÕES: 117 X 76 X 32 mm
PESO: 280 gramas
PRECISÃO: ± 4% do F.E. em DC
 (à 23° ± 5°C) ± 5% do F.E. em AC
 ± 4% do C.A. em RESISTÊNCIA

MEDIDOR DE INDUTÂNCIA E CAPACITÂNCIA ICEL LC 300

VISOR: LDC - 3 1/2 DIG
INDUTÂNCIA: 2 / 20 / 200mH
 2 / 20H
CAPACITÂNCIA: 2 / 20 / 200nF
 2 / 20 / 200µF
DIMENSÕES: 180 X 85 X 35 mm
PESO: 186 gramas
ALIMENTAÇÃO: 1 Bateria de 9V

CAPACITÔMETRO DIGITAL ICEL CD 200

VISOR: LDC - 3 1/2 DIG
 200pF
 2 / 20 / 200nF
 2 / 20 / 200 / 2000µF
 20µF
DIMENSÕES: 180 X 85 X 38 mm
PESO: 145 gramas
ALIMENTAÇÃO: 1 Bateria de 9V

MULTÍMETRO DIGITAL ICEL MD 5660C

VISOR: LDC - 3 1/2 DIG
ESCALAS: 2000 / 20000 / 50000 LUX
AJUSTE DE ZERO AUTOMÁTICO DUAS LEITURAS POR SEGUNDO
DIMENSÕES: 108 X 73 X 23 mm
PESO: 170 gramas
TRANSDUTOR FOTO ELÉTRICO SEPARADO DO CORPO DO APARELHO

MULTÍMETRO ICEL SK 110

SENSIBILIDADE: 30K / 10K OHM (VDC/VAC)
VOLT DC: 0,3 / 3 / 12 / 60 / 300 / 1200V
VOLT AC: 6 / 30 / 120 / 300 / 1200V
CORRENTE DC: 60µA / 6m / 60m / 600mA
RESISTÊNCIA: 0 - 3M OHM (x1 / x10 / x100 / x1K)
DECÍBELS: -20dB até +63dB
HFE DE TRANSISTORES: de 0 a 1000 (Ge OU Si)
DIMENSÕES: 150 X 100 X 50 mm
PESO: 450 gramas
PRECISÃO: ± 3% do F.E. em DC
 (à 23° ± 5°C) ± 4% do F.E. em AC
 ± 3% do C.A. em RESISTÊNCIA

LUXÍMETRO DIGITAL ICEL LD 500

VISOR: LDC - 3 1/2 DIG
ESCALAS: 2000 / 20000 / 50000 LUX
AJUSTE DE ZERO AUTOMÁTICO DUAS LEITURAS POR SEGUNDO
DIMENSÕES: 108 X 73 X 23 mm
PESO: 170 gramas
TRANSDUTOR FOTO ELÉTRICO SEPARADO DO CORPO DO APARELHO

KILOVOLTÍMETRO ICEL SK 9000

ESCALAS: 30000 / 45000 VDC
PRECISÃO: ± 3% FIM DA ESCALA
GALVANÔMETRO: 40µA
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 600M OHM
IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 12K OHM
ATENUAÇÃO DE SAÍDA: 50.000 vezes
SAÍDA PARA OSCILÓSCOPIO:
DIMENSÕES: 374 X 48 X 45 mm
PESO: 240 gramas

MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO ICEL SK 6511

VISOR: LDC - 3 1/2 DIG
ESCALAS: 500 VDC / 500VAC / 20M OHM
TESTE DE CONTINUIDADE COM RESPOSTA SONORA
TAMANHO DE BOLSO
ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS LR-44 de 1,35V
DIMENSÕES: 108 X 54 X 8 mm
PESO: 60 gramas

MULTÍMETRO ICEL IX 180

SENSIBILIDADE: 2K OHM (VDC / VAC)
VOLT DC: 2,5 / 10 / 50 / 100V
VOLT AC: 10 / 50 / 500V
CORRENTE AC: 500µA / 10m / 250mA
RESISTÊNCIA: 0 - 0,5M OHM (x10 / x1K)
DECÍBELS: -10dB até +56dB
DIMENSÕES: 100 X 65 X 32 mm
PESO: 150 gramas
PRECISÃO: ± 3% do F.E. em DC
 (à 23° ± 5°C) ± 4% do F.E. em AC
 ± 3% do C.A. em RESISTÊNCIA

ALICATE AMPERIMÉTRICO ICEL SK 7300 (até 600A)

VOLTS AC: 150 / 300 / 600V
CORRENTE AC: 15 / 60 / 150 / 300 / 600A
RESISTÊNCIA: 0 - 2000 OHM
PESO: 360 gramas
DIMENSÕES: 215 X 84,5 X 35
ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA COMUM (AA 1,5V)
BOTÃO PARA TRAVAR O PONTEIRO

TERMÔMETRO DIGITAL ICEL TD 750

VISOR: LDC - 3 1/2 DIG
FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 até 750°C
DIMENSÕES: 108 X 73 X 23 mm
PESO: 160 gramas
ACOMPANHA 1 TERMOPAR até 300°C
RESOLUÇÃO: 1°C
Obs: VEJA TERMOPIRES OPCIONAIS

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL ICEL T022

FAIXA DE TEMPERATURA: de 32°C até 42°C
VISOR: de cristal líquido com 3 1/2 dígitos
BATERIA: uma de 1,55V tipo LR-41, SR-41 ou equivalente
CONSUMO DE ENERGIA: 0,15 miliwatt no modo de leitura
VIDA ÚTIL: superior a 200 horas de uso contínuo
DIMENSÕES: 13,6 X 1,9 X 0,9 centímetros
PESO APROXIMADO: 10g incluindo a bateria
ALARME: toca por aproximadamente 8 segundos após a leitura ser concluída
PRECISÃO (A 22° C): de 32°C até 34°C: ± 0,2°C
 de 34°C até 40°C: ± 0,1°C
 de 40°C até 42°C: ± 0,2°C

MEDIDOR DE SWR - ICEL SK 2200 PARA RADIOAMADORES

MEDIDOR DE ONDA ESTACIONÁRIA (SWR): 1:1 a 1:3
MEDIDOR DE POTÊNCIA: 200W
INTENSIDADE DE CAMPO RELATIVO (RF):
CONECTORES: Tipo M
ALIMENTAÇÃO: DESNECESSÁRIA
IMPEDÂNCIA: 50 OHM
FAIXA DE FREQUÊNCIA: 3,5 - 150MHz
DIMENSÕES: 131 X 62 X 27 mm
PESO: 280 gramas

MULTÍMETRO ICEL IK 35

SENSIBILIDADE: 20K / 10K OHM (VDC / VAC)
VOLT DC: 0,25 / 2,5 / 10 / 50 / 250 / 1000V
VOLT AC: 10 / 50 / 250 / 500 / 1000V
CORRENTE DC: 50µA / 5m / 50m / 500m / 10A
RESISTÊNCIA: 0 - 10M OHM (x1 / x10 / x1K)
DECÍBELS: -8dB até +62dB
TESTE DE BATERIA: 1,5 / 9V
TESTE DE CONTINUIDADE COM RESPOSTA SONORA
DIMENSÕES: 150 X 100 X 40 mm
PESO: 330 gramas
PRECISÃO: ± 3% do F.E. em DC
 (à 23° ± 5°C) ± 5% do F.E. em AC
 ± 4% do C.A. em RESISTÊNCIA

MULTÍMETRO ICEL IK 205

SENSIBILIDADE: 30K / 10K OHM (VDC/VAC)
VOLT DC: 0,25 / 1 / 2,5 / 10 / 50 / 250 / 1000V
VOLT AC: 2,5 / 10 / 25 / 100 / 250 / 1000V
CORRENTE DC: 50µA / 5m / 50m / 0,5 / 12A
RESISTÊNCIA AC: 12A
RESISTÊNCIA DC: 0 - 5M OHM (x1 / x10 / x100 / x1K)
DECÍBELS: -20dB até +62dB
TESTE DE CONTINUIDADE COM RESPOSTA SONORA
DIMENSÕES: 150 X 100 X 40 mm
PESO: 330 gramas
PRECISÃO: ± 3% do F.E. em DC
 (à 23° ± 5°C) ± 4% do F.E. em AC
 ± 3% do C.A. em RESISTÊNCIA

TERMOPIRES OPCIONAIS ICEL PARA AD 7700, MD 5660C E TD 750

ICEL TP 02A
FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 a +900°C
TIPO: K(NiCr - NiAl)
DIMENSÕES DA PONTA: 100 X 3,2 mm
APLICAÇÃO: IMERSÃO

ICEL TP 03
FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 + 1300°C
TIPO: K(NiCr - NiAl)
DIMENSÕES DA PONTA: 125 X 8 mm
APLICAÇÃO: IMERSÃO

ALICATE AMPERIMÉTRICO DIGITAL P/ CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA, COM TERMÔMETRO DIGITAL AD 8800

VISOR: LDC - 3 1/2 DIG
VOLT AC: 200 / 750V
VOLT DC: 200 / 1000V
CORRENTE AC: 200 / 400A
CORRENTE DC: 200 / 400 A
RESISTÊNCIA: 2000 (OHMS), com teste de diodo
TEMPERATURA: -40°C até +750°C
DIMENSÕES: 230 X 80 X 35 mm
PESO: 195 gramas
FUNÇÕES: "DATA HOLD" (Memória) e "PEAK HOLD" (Transiente de corrente)
ALIMENTAÇÃO: 1 Bateria de 9V

MULTÍMETRO DIGITAL ICEL IX 105

SENSIBILIDADE: 30K / 15K OHM (VDC/VAC)
VOLT DC: 0,6 / 3 / 15 / 60 / 300 / 1200V
VOLT AC: 12 / 30 / 120 / 300 / 1200V
CORRENTE DC: 30µA / 60mA / 600m / 12A
RESISTÊNCIA: 0 - 16M OHM (x1 / x10 / x100 / x1K)
DECÍBELS: -20dB até +63dB
COM MEDIÇÃO: de LI e LV
DIMENSÕES: 225 X 135 X 55 mm
PESO: 540 gramas
PRECISÃO: ± 3% do F.E. em DC
 (à 23° ± 5°C) ± 4% do F.E. em AC
 ± 3% do C.A. em RESISTÊNCIA

MULTÍMETRO DIGITAL ICEL IK 2000

VISOR: LDC - 3 1/2 DIG
VOLT DC: 0,2 / 2 / 20 / 200 / 1000V
VOLT AC: 200 / 750V
CORRENTE DC: 200µA / 2m / 20m / 200m / 10A
RESISTÊNCIA: 200 / 2K / 20K / 200K / 2M / 20M
CONDUTÂNCIA: 2us
HFE DE TRANSISTORES: 0 / 1000 (NPN ou PNP)
TESTES: de DIODO e de PILHA (1,5V)
INDICADOR DE: Bateria gasta
DIMENSÕES: 121 X 70 X 26 mm
PESO: 170 gramas

ALICATE AMPERIMÉTRICO ICEL SK 7100 (até 600A)

VOLT AC: 150 / 300 / 600V
CORRENTE AC: 6 / 15 / 60 / 150 / 300 / 600A
RESISTÊNCIA: 0 - 20K OHM
ESCALA: TIPO TAMBOR ROTATIVO
GALVANÔMETRO: TIPO "TAUT BAND"
BITOLA MÁXIMA DO CONDUTOR: 34 mm de DIÂMETRO
DIMENSÕES: 215 X 85 X 38 mm
PESO: 380 gramas
FÁCIL SELEÇÃO E LEITURA DAS ESCALAS
BOTÃO PARA TRAVAR O PONTEIRO

ALICATE AMPERIMÉTRICO ICEL SK 7200 (até 1200A)

VOLT AC: 150/300/600V
CORRENTE AC: 15/60/150/300/600/1200A
RESISTÊNCIA: 0-20K OHM
ESCALA: TIPO TAMBOR ROTATIVO
GALVANÔMETRO: TIPO "TAUT BAND"
BITOLA MÁXIMA DO CONDUTOR: 60 mm de DIÂMETRO
DIMENSÕES: 238 X 98 X 38 mm
PESO: 450 gramas
FÁCIL SELEÇÃO E LEITURA DE ESCALA
BOTÃO PARA TRAVAR O PONTEIRO

MULTÍMETRO ICEL SK 100

SENSIBILIDADE: 100K / 10K OHM (VDC/VAC)
VOLT DC: 0,3 / 3 / 12 / 60 / 300 / 600 / 1200V
VOLT AC: 6 / 30 / 120 / 300 / 1200V
CORRENTE DC: 12µA / 300µA / 6m / 60m / 600m / 12A
CORRENTE AC: 12A
RESISTÊNCIA: 0 - 20M OHM (x1 / x10 / x100 / x1K)
DECÍBELS: -20dB até +63dB
DIMENSÕES: 213 X 145 X 63 mm
PESO: 1100 gramas
PRECISÃO: ± 3% do F.E. em DC
 (à 23° ± 5°C) ± 4% do F.E. em AC
 ± 3% do C.A. em RESISTÊNCIA

ALICATE AMPERIMÉTRICO DIGITAL COM TERMÔMETRO ICEL AD 7700

VISOR: LDC - 3 1/2 DIG
VOLT: 200 VDC/750 VAC
CORRENTE AC: 200/400A
RESISTÊNCIA: 200K OHM com TESTE DE DIODOS
TEMPERATURA: -40° até +750°C
DIMENSÕES: 255 X 74 X 46 mm
PESO: 400 gramas
FUNÇÕES: "DATA HOLD" (Memória) e "PEAK HOLD" (Transiente de corrente)
Obs: -3 VEJA TERMOPIRES OPCIONAIS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA



VISITE NOSSA LOJA
 TELEX: (011) 22616

Kaprom
EDITORA

imark
EMARK ELETRÔNICA

Diretores
Carlos W. Malagoli
Jairo P. Marques
Wilson Malagoli

APRENDENDO &
PRATICANDO &
eletrônica

Diretor Técnico
Bêda Marques

Colaboradores
José A. Sousa (Desenho Técnico)
João Pacheco (quadrinhos)

Publicidade
KAPRON PROPAGANDA LTDA.
(011) 223-2037

Composição
Kaprom

Fotolitos da Capa
DELIN
Tel. 35.7515

Fotolitos do Miolo
FOTOTRAÇO LTDA.

Impressão
Editora Parma Ltda.

Distribuição Nacional c/ Exclusividade
FERNANDO CHINAGLIA DISTR.
Rua Teodoro da Silva, 907
- R. de Janeiro (021) 268-9112

**APRENDENDO E PRATICANDO
ELETRÔNICA**
(Kaprom Editora, Distr. e Propagan-
da Ltda - Emark Eletrônica Comer-
cial Ltda.) - Redação, Administração e
Publicidade: Rua General Osório, 157
CEP 01213 - São Paulo - SP.
Fone: (011)223-2037

AO LEITOR


Já pegando a "rampa de saída" desse ano (conturbado...) de 91, APE mostra, mais uma vez, "que não está para brincadeiras" (embora aqui a gente viva fazendo humor e gozação com quase tudo...) na realização das intenções, promessas e direcionamentos editoriais frequentemente transmitidos ao Universo Leitor de Eletrônica!

Mais do que nunca, agora "liberada" dos aspectos mais básicos, pela confortável existência da "irmãzinha", ABC DA ELETRÔNICA, APE lança-se à absoluta consolidação da sua imagem como PUBLICAÇÃO PARA O HOBBYSTA AVANÇADO (sem **nunca**, contudo, perder de vista os interesses de Estudantes, Técnicos, Professores, Engenheiros e mesmo simples "curiosos"...). Lenta, porém seguramente, o conteúdo editorial de APE avança, em **quantidade** e qualidade, a ponto de atualmente sermos comparados (por quem **entende** do assunto, que é o Leitor/Hobbysta "juramentado"...) às melhores publicações estrangeiras do gênero, o que muito nos orgulha.

Basta uma olhadinha no ÍNDICE, aí em baixo, para "sacar" essa nova realidade de APE (que - temos certeza, nem chega a surpreender o Leitor assíduo...) configurada num leque de projetos "escolhidos a dedo" para agradar e atender a (literalmente...) **todo mundo!** A criatividade da nossa Equipe (cuja Modéstia, cada vez que "tenta" se manifestar, leva um tapa no "pé d'ouvido", para retornar ao "escondidinho", que é o seu lugar...) como sempre, vai "a mil", buscando incessantemente soluções originais (e de baixo custo...) para velhos problemas (e **não** "inventando" novos problemas para gerar falsas soluções, como se vê por aí...) além de permanentemente "parir" coisas absolutamente novas e inéditas, sem **nunca** perder de vista o atendimento às **reais** solicitações e necessidades de quem nos acompanha (um exemplo típico é o MÓDULO DE MEMÓRIA P/LINK TEMPORIZADO DA "MACARÉ"... confirmam...!).

Na verdade, numa visão puramente "materialista", para mantermos essa incontestável liderança no segmento de publicações de divulgação técnica para Hobbystas de Eletrônica, no Brasil, sequer precisaríamos de **tanto** empenho, qualidade, velocidade e que tais... "Quem" vem atrás está **tão longe**... Mas todos sabem que o que nos move não é um puro espírito de "competição"... Nosso **real desafio** é **atender VOCÊ**, sem que com isso tenhamos que (nem levemente...) "arranhar" nosso idealismo e nossa visão ética da "coisa"!

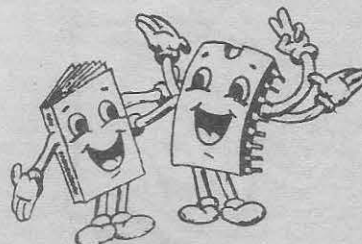Fiquem conosco... Vocês **SABEM com quem** "estão caminhando" pelos fantásticos labirintos da moderna Eletrônica Prática!



O EDITOR

REVISTA Nº 27

NESTE NÚMERO:

- 08 - CAÇADOR DE DUENDES
- 16 - MÓDULO DE MEMÓRIA P/LINK TEMPORIZADO DA "MACARÉ"
- 21 - MÓDULO FREQUENCÍMETRO P/MULTITESTE
- 28 - MULTI-TESTADOR DIGITAL P/AUTO-ELÉTRICO
- 39 - DIMMER ESCALONADO DE TOQUE (BAIXO CUSTO)
- 51 - CHAVE ÓTICA PERSONALIZADA
- 59 - SUPER-CONTROLADOR DE POTÊNCIA P/AQUECEDORES (5KW)



É vedada a reprodução total ou parcial de textos, artes ou fotos que compo-
nham a presente Edição, sem a autorização expressa dos Editores. Os Projetos
Eletrônicos aqui descritos destinam-se unicamente a aplicações como hobby
ou utilização pessoal, sendo proibida a sua comercialização ou industriali-
zação sem a autorização expressa dos autores ou detentores de eventuais
direitos e patentes. A Revista não se responsabiliza pelo mau funcionamento
ou não funcionamento das montagens aqui descritas, não se obrigando a
nenhum tipo de assistência técnica aos leitores.

O LEITOR/HOBBYSTA ASSÍDUO JÁ NOTOU QUE A.P.E. ESTÁ FICANDO CADA VEZ MAIS GROSSA (MAIS PAGINAS) E TRAZENDO PROJETOS MAIS E MAIS AVANÇADOS!

É QUE AGORA COM A PRESENÇA DA IRMÃ A.B.C., PARA ATENDER AOS REAIS INICIANTES ...



... A.P.E. FICOU LIBERADA PARA ABORDAGENS MAIS OUSADAS!

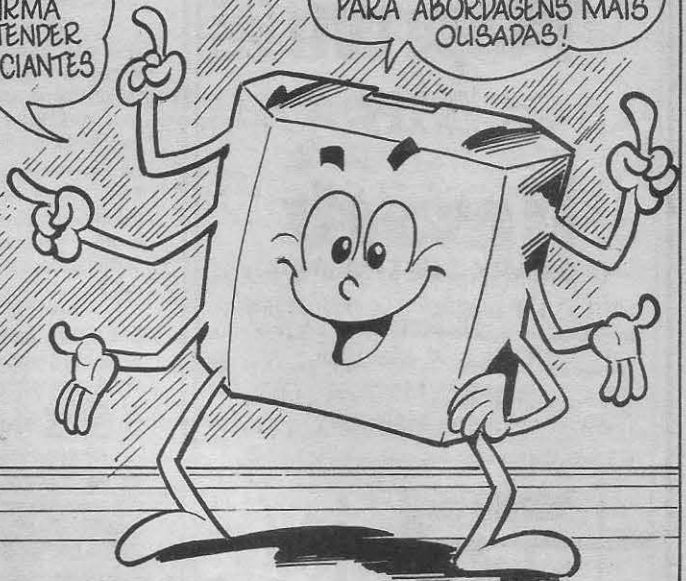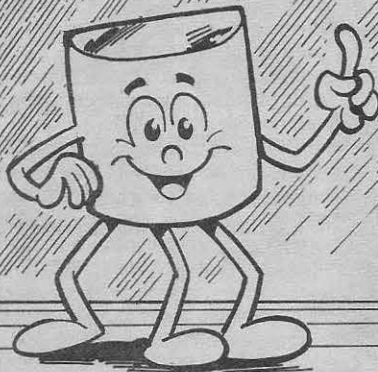AVENTURA DOS COMPONENTES NO PAÍS DOS CIRCUITOS




Dalco

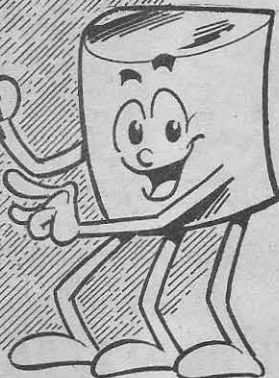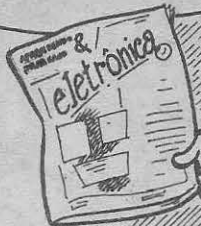É IMPORTANTE QUE O HOBBYSTA TENHA TODA A COLEÇÃO DE A.P.E. DESDE O Nº 1, JÁ QUE MUITOS CONCEITOS PRÁTICOS JÁ ABORDADOS...





... EM NÚMEROS ANTERIORES DEVEM SER EVENTUALMENTE CONSULTADOS!

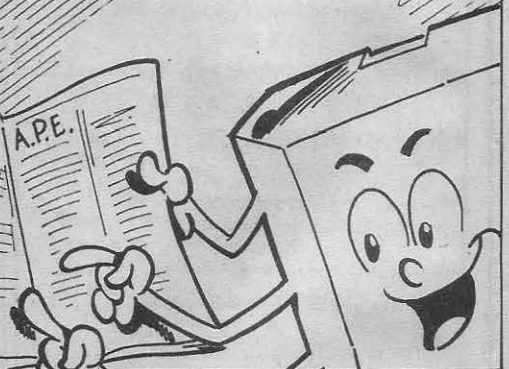OUTRO PONTO INOVADOR SÃO OS PERIÓDICOS ESPECIAIS VERDADEIRAS MINI REVISTAS ENCARTADAS EM A.P.E. E QUE VÃO FUNDO EM ASSUNTOS ESPECÍFICOS!



POR TODOS OS MOTIVOS VOCÊ SO TEM A GANHAR MANTENDO SUAS COLEÇÕES "SUPER EM DIA"

ÓRRA MEU ESSE AQUI TEM "BÔ TUDO"!

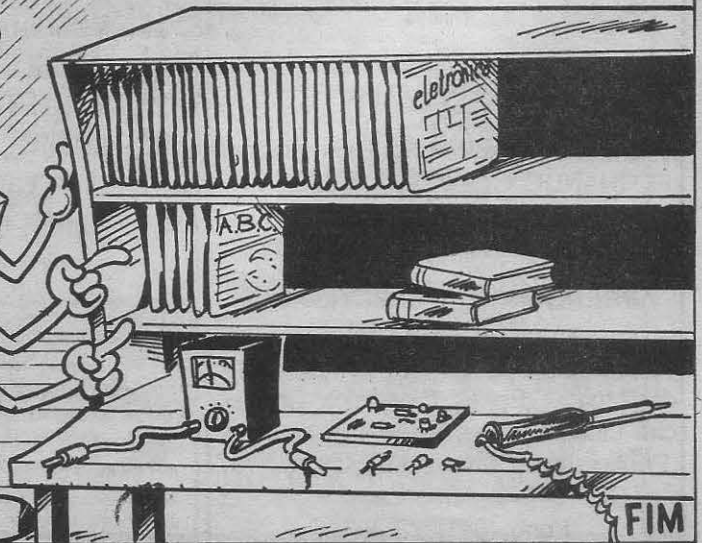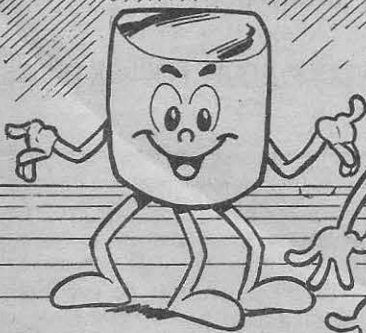

FIM

Instruções Gerais para as Montagens

As pequenas regras e Instruções aqui descritas destinam-se aos principiantes ou hobbystas ainda sem muita prática e constituem um verdadeiro **MINI-MANUAL DE MONTAGENS**, valendo para a realização de todo e qualquer projeto de Eletrônica (sejam os publicados em A.P.E., sejam os mostrados em livros ou outras publicações...). Sempre que ocorrerem dúvidas, durante a montagem de qualquer projeto, recomenda-se ao Leitor consultar as presentes Instruções, cujo caráter Geral e Permanente faz com que estejam **SEMPRE** presentes aqui, nas primeiras páginas de todo exemplar de A.P.E.

OS COMPONENTES

- Em todos os circuitos, dos mais simples aos mais complexos, existem, basicamente, dois tipos de peças: as **POLARIZADAS** e as **NÃO POLARIZADAS**. Os componentes **NÃO POLARIZADOS** são, na sua grande maioria, **RESISTORES** e **CAPACITORES** comuns. Podem ser ligados "daqui prá lá ou de lá prá cá", sem problemas. O único requisito é reconhecer-se previamente o valor (e outros parâmetros) do componente, para ligá-lo no lugar certo do circuito. O "TABELÃO" A.P.E. dá todas as "dicas" para a leitura dos valores e códigos dos **RESISTORES**, **CAPACITORES POLIÉSTER**, **CAPACITORES DISCO CERÂMICOS**, etc. Sempre que surgirem dúvidas ou "esquecimentos", as Instruções do "TABELÃO" devem ser consultadas.
- Os principais componentes dos circuitos são, na maioria das vezes, **POLARIZADOS**, ou seja, seus terminais, pinos ou "pernas" têm posição certa e única para serem ligados ao circuito! Entre tais componentes, destacam-se os **DIODOS**, **LEDs**, **SCRs**, **TRIACs**, **TRANSISTORES** (bipolares, fets, unijunções, etc.), **CAPACITORES ELETROLÍTICOS**, **CIRCUITOS INTEGRADOS**, etc. É muito importante que, antes de se iniciar qualquer montagem, o leitor identifique corretamente os "nomes" e posições relativas dos terminais desses componentes, já que qualquer inversão na hora das soldagens ocasionará o não funcionamento do circuito, além de eventuais danos ao próprio componente erroneamente ligado. O "TABELÃO" mostra a grande maioria dos componentes normalmente utilizados nas montagens de A.P.E., em suas aparências, pinagens e símbolos. Quando, em algum circuito publicado, surgir um ou mais componentes cujo "visual" não esteja relacionado no "TABELÃO", as necessárias informações serão fornecidas junto ao texto descritivo da respectiva montagem, através de ilustrações claras e objetivas.

LIGANDO E SOLDANDO

- Praticamente todas as montagens aqui publicadas são implementadas no sistema de **CIRCUITO IMPRESSO**, assim as instruções a seguir referem-se aos cuidados básicos necessários à essa técnica de montagem. O caráter geral das recomen-

dações, contudo, faz com que elas também sejam válidas para eventuais outras técnicas de montagem (em ponte, em barra, etc.).

- Deve ser sempre utilizado ferro de soldar leve, de ponta fina, e de baixa "wattagem" (máximo 30 watts). A solda também deve ser fina, de boa qualidade e de baixo ponto de fusão (tipo 60/40 ou 63/37). Antes de iniciar a soldagem, a ponta do ferro deve ser limpa, removendo-se qualquer oxidação ou sujeira ali acumuladas. Depois de limpa e aquecida, a ponta do ferro deve ser levemente estanhada (espalhando-se um pouco de solda sobre ela), o que facilitará o contato térmico com os terminais.
- As superfícies cobreadas das placas de Circuito Impresso devem ser rigorosamente limpas (com lixa fina ou palha de aço) antes das soldagens. O cobre deve ficar brilhante, sem qualquer resíduo de oxidações, sujeiras, gorduras, etc. (que podem obstar as boas soldagens). Notar que depois de limpas as ilhas e pistas cobreadas não devem mais ser tocadas com os dedos, pois as gorduras e ácidos contidos na transpiração humana (mesmo que as mãos pareçam limpas e secas...) atacam o cobre com grande rapidez, prejudicando as boas soldagens. Os terminais de componentes também devem estar bem limpos (se preciso, raspe-os com uma lâmina ou estilete, até que o metal fique limpo e brilhante) para que a solda "pegue" bem...
- Verificar sempre se não existem defeitos no padrão cobreado da placa. Constatada alguma irregularidade, ela deve ser sanada antes de se colocar os componentes na placa. Pequenas falhas no cobre podem ser facilmente recompostas com uma gotinha de solda cuidadosamente aplicada. Já eventuais "curtos" entre ilhas ou pistas, podem ser removidos raspando-se o defeito com uma ferramenta de ponta afiada.
- Coloque todos os componentes na placa orientando-se sempre pelo "chapeado" mostrado junto às instruções de cada montagem. Atenção aos componentes **POLARIZADOS** e às suas posições relativas (**INTEGRADOS**, **TRANSISTORES**, **DIODOS**, **CAPACITORES ELETROLÍTICOS**, **LEDs**, **SCRs**, **TRIACs**, etc.).
- Atenção também aos valores das demais peças (**NÃO POLARIZADAS**). Qualquer

dúvida, consulte os desenhos da respectiva montagem, e/ou o "TABELÃO".

- Durante as soldagens, evite sobreaquecer os componentes (que podem danificar-se pelo calor excessivo desenvolvido numa soldagem muito demorada). Se uma soldagem "não dá certo" nos primeiros 5 segundos, retire o ferro, espere a ligação esfriar e tente novamente, com calma e atenção.
- Evite excesso (que pode gerar corrimentos e "curtos") de solda ou falta (que pode ocasionar má conexão) desta. Um bom ponto de solda deve ficar liso e brilhante ao terminar. Se a solda, após esfriar, mostrar-se rugosa e fosca, isso indica uma conexão mal feita (tanto elétrica quanto mecanicamente).
- Apenas corte os excessos dos terminais ou pontas de fios (pelo lado cobreado) após rigorosa conferência quanto aos valores, posições, polaridades, etc., de todas as peças, componentes, ligações periféricas (aquelas externas à placa), etc. É muito difícil reaproveitar ou corrigir a posição de um componente cujos terminais já tenham sido cortados.
- **ATENÇÃO** às instruções de calibração, ajuste e utilização dos projetos. Evite a utilização de peças com valores ou características diferentes daquelas indicadas na **LISTA DE PEÇAS**. Leia sempre **TODO** o artigo antes de montar ou utilizar o circuito. Experimentações apenas devem ser tentadas por aqueles que já têm um razoável conhecimento ou prática e sempre guiadas pelo bom senso. Eventualmente, nos próprios textos descritivos existem sugestões para experimentações. Procure seguir tais sugestões se quiser tentar alguma modificação...
- **ATENÇÃO** às isolações, principalmente nos circuitos ou dispositivos que trabalhem sob tensões e/ou correntes elevadas. Quando a utilização exigir conexão direta à rede de C.A. domiciliar (110 ou 220 volts) **DESLIGUE** a chave geral da instalação local antes de promover essa conexão. Nos dispositivos alimentados com pilhas ou baterias, se forem deixados fora de operação por longos períodos, convém retirar as pilhas ou baterias, evitando danos por "vazamento" das pastas químicas (fortemente corrosivas) contidas no interior dessas fontes de energia).

'TABELÃO A.P.E.'

RESISTORES

CODIGO

COR	1ª e 2ª faixas	3ª faixa	4ª faixa
preto	0	-	-
marrom	1	x 10	1%
vermelho	2	x 100	2%
laranja	3	x 1000	3%
amarelo	4	x 10000	4%
verde	5	x 100000	-
azul	6	x 1000000	-
violeta	7	-	-
cinza	8	-	-
branco	9	-	-
ouro	-	x 0,1	5%
prata	-	x 0,01	10%
(sem cor)	-	-	20%

CAPACITORES POLIESTER

CÓDIGO

COR	1ª e 2ª faixas	3ª faixa	4ª faixa	5ª faixa
preto	0	-	20%	-
marrom	1	x 10	-	-
vermelho	2	x 100	-	250V
laranja	3	x 1000	-	-
amarelo	4	x 10000	-	400V
verde	5	x 100000	-	-
azul	6	x 1000000	-	630V
violeta	7	-	-	-
cinza	8	-	-	-
branco	9	-	10%	-

CAPACITORES DISCO

TOLERÂNCIA

Letra	Tolerância
B	0,10pF
C	0,25pF
D	0,50pF
F	1pF
G	2pF
M	20%
P	+100% - 0%
S	+50% - 20%
Z	+80% - 20%
K	10%

TRIACs

EXEMPLOS
TIC 206 - TIC 216
TIC 226 - TIC 236

SCRs

EXEMPLOS
TIC 106 - TIC 116
TIC 126

EXEMPLOS

Cor	Valor	Tolerância
MARROM	100 Ω	5%
VERMELHO	22 KΩ	10%
MARROM	1 MΩ	1%

EXEMPLOS

Cor	Valor	Tolerância	Tensão
MARROM	10KpF (10nF)	10%	250 V
AMARELO	4K7pF (4n7)	20%	630 V
VERMELHO	220KpF (220nF)	10%	400 V

EXEMPLOS

Letra	Valor	Tolerância
472 K	4,7 KpF (4n7)	10%
223 M	22KpF (22nF)	20%
101 J	100 pF	5%
103 M	10KpF (10nF)	20%

DIODOS

EXEMPLOS
1N914
1N4148
1N4001
1N4002
1N4003
1N4004
1N4007

TRANSISTORES BIPOLARES

SÉRIE BC

EXEMPLOS

NPN	PNP
BC546	BC556
BC547	BC557
BC548	BC558
BC549	BC559

SÉRIE BF

EXEMPLO
BF 494 (NPN)

SÉRIE BD

EXEMPLOS

NPN	PNP
BD135	BD136
BD137	BD138
BD139	BD140

SÉRIE TIP

EXEMPLOS

NPN	PNP
TIP 29	TIP 30
TIP 31	TIP 32
TIP 41	TIP 42
TIP 49	

DIACs

CHAVE H-H

LEDs

TRANSISTORES

TUJ

FET (CANAL N)

MPE102

2N3819

POTENCIÔMETRO

CAPACITOR VARIÁVEL

CAPACITORES ELETROLÍTICOS

AXIAL

RADIAL

CAPACITOR VARIÁVEL

PUSH - BUTTON

POTENCIÔMETRO

CIRCUITOS INTEGRADOS

VISTOS POR CIMA - EXEMPLOS

Modelo	Pinos
555 - 741 - 3140	8 7 6 5 / 1 2 3 4
LM380NB - LM396	14 13 12 11 10 9 8 / 1 2 3 4 5 6 7

VISTOS POR CIMA - EXEMPLOS

Modelo	Pinos
4001-4011-4013-4093	16 15 14 13 12 11 10 9 / 1 2 3 4 5 6 7 8
LM324-LM380-4069-TBA820	18 17 16 15 14 13 12 11 10 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4017-4049-4060-4AA180	
LM3914 - LM3915 - TDA7000	

TRIM - POT

CAPACITOR VARIÁVEL

DIODO ZENER

FOTO-TRANSISTOR

EXEMPLO
TIL 78

MIC. ELETRETO

PUSH - BUTTON

DIODO ZENER

PILHAS

TRIMER

CERÂMICO

PLÁSTICO

TRIM - POT

CORREIO TÉCNICO



Aqui são respondidas as cartas dos leitores, tratando exclusivamente de dúvidas ou questões quanto aos projetos publicados em A.P.E. As cartas serão respondidas por ordem de chegada e de importância, respeitado o espaço destinado a esta Seção. Também são bem-vindas cartas com sugestões e colaborações (idéias, circuitos, "dicas", etc.) que, dentro do possível, serão publicadas, aqui ou em outra Seção específica. O critério de resposta ou publicação, contudo, pertence unicamente à Editora de A.P.E., resguardado o interesse geral dos leitores e as razões de espaço editorial. Escrevam para: "Correio Técnico", A/C KAPROM EDITORA, DISTRIBUIDORA E PROPAGANDA LTDA.


Rua General Osório, 157 - CEP 01213 - São Paulo - SP

"APE está ótima, mas o assunto que me traz é uma consulta e uma dúvida sobre o CORFAC (CONTROLE REMOTO FOTO-AÇIONADO - APE 21)... Gostaria de saber se o circuito original não pode ser modificado para funcionar com radiação infra-vermelha (e não com luz visível), desde que isso não envolva grandes alterações... Se for possível tal modificação, poderia ser utilizado, como transmissor, o módulo TIV do CRIV (CONTROLE REMOTO INFRA-VERMELHO - APE nº 01)...? Outra coisa: ao tentar acionar o SIMPLES MULTIPISCA (MUP - APE 04) com o CORFAC, o MUP "nem deu sinal", embora este, ao ser ligado normalmente a pilhas, funcione direitinho... Para finalizar, eu usei, com o CORFAC, um relê ZF412006, colocando porém, entre este e a saída do CORFAC, um interruptor (conforme esquema anexo) para controlar o sistema. Acontece que com tal interruptor na posição **ligado**, ouve-se nitidamente o "clique" do relê, mas com o interruptor **desligado** o CORFAC também se desliga... O que estaria ocorrendo...? Quero dizer que o funcionamento básico da minha montagem do CORFAC está perfeito, com ótimo desempenho quando utilizado rigorosamente como descrito em APE nº 21..." - Ricardo Watanabe - Santo André - SP

O Ricardo é um dos mais assíduos "escrevedores", aqui para o Correio Técnico, sempre com sugestões, idéias, colaborações e consultas interessantes (conforme já dissemos várias vezes, Ricardo, simplesmente **não dá** para responder a **todas** as suas cartas, devido ao crônico problema de "congestionamento" aqui da Seção, porém, sempre que possível, obedecendo à ordem de chegada, e tratando de assuntos de caráter bastante amplo, aqui estamos para trocar idéias e oferecer soluções...). Inicialmente quanto à "conversão" do CORFAC para trabalhar com radiação infra-vermelha, não a recomendamos, por uma série de motivos: O CORFAC foi concebido

justamente como uma montagem para **iniciantes**, guardando extrema simplificação (no sentido tanto de facilitar a montagem e operação, quanto de baixar os custos aos extremos possíveis...). Assim, uma "transformação" do circuito para que este aceitasse o comando por infra-vermelho faria com que caíssemos em circunstâncias das quais queríamos, justamente, "fugir": complexidade relativa do circuito e incremento nos custos. O necessário aumento na sensibilidade de entrada do módulo receptor do CORFAC exigiria a inserção de vários transistores (ou pelo menos mais um Integrado) na pré-amplificação do sinal, além de demoduladores e filtros "sintonizados" que complicariam a montagem... Se ainda assim Você quiser fazer uma tentativa, Ricardo, experimente incorporar à entrada do CORFAC, praticamente todo o módulo receptor do CRIV (APE 01), ou seja, o RIV, desprezando apenas o par de transistores em **Darlington** responsável pelo acionamento do relê daquela montagem, aplicando o sinal já processado por tal módulo ao primeiro **gate** do 4001 (do CORFAC), pinos 1-2, estabelecendo, porém um sistema de ajuste de pré-polarização (com **trim-pot** ou potenciômetro) que permita algum ajuste e adequação da sensibilidade... Como vê, não dá para fazer a "coisa" **sem grandes alterações**, como Você pretendia... Quanto ao controle do SIMPLES MULTIPISCA, pelo CORFAC, trata-se de outra experimentação não recomendada, por uma razão muito simples: a saída operacional do CORFAC original é no sistema "emissor aberto", com o transistor TIP31 chaveando diretamente a alimentação da carga ou aplicação controlada pelo CORFAC. Acontece que, embora um transistor **possa** (como o é, no circuito...) ser eficientemente utilizado como "chave" de potência, ocorre um fenômeno (às vezes "esquecido" pela turma...) de **queda** de potencial, inerente às junções semi-condutoras internas do dito transistor (em torno

de 1 volt). Assim, com certeza Você alimentou o seu CORFAC com 6 volts, e acoplou a saída do dito cujo para acionar o MUP, não foi...? O circuito do MUP (outra "obra-prima" da simplificação...) vale-se, justamente, da rigorosa queda de potencial através dos três LEDs "empilhados" em cada coletor do par de transistores que, somada à queda inerente ao transistor de controle, perfaz os 6 volts da alimentação daquele circuito (com o que, além de acionarmos múltiplos LEDs, "economizamos" os costumeiros resistores/limitadores...). Quando Você alimenta o MUP com a saída do CORFAC, o primeiro recebe (na condição "ligado") cerca de 5 volts (e **não** os rigorosamente 6, necessários...), com o que **não pode** ser "vencida" a barreira de potencial (LEDs mais transistor), inibindo-se a oscilação! Para finalizar, vejamos a questão do interruptor (fig. A): novamente devido ao fato da saída do CORFAC ser em **emissor aberto** (é, portanto, uma saída **ativa**, capaz de **fornecer energia**, no status "ligado", e não apenas capaz de exercer uma função de chave "liga-desliga"...), a posição na qual Você intercalou o interruptor simplesmente **veda** a ação de tal saída no comando da carga! O relê que Você aplicou presta-se perfeitamente (alimentação geral em 6 volts), porém a configuração **correta** para a intercalação de um interruptor é a mostrada na fig. A. No arranjo ilustrado, e desde que Você use uma fonte de alimentação única, para CORFAC/relê/carga, o interruptor comandará a energia de **todo** o sistema, de maneira direta e confortável. Atenção, porém à necessária disponibilidade de **CORRENTE** na fonte geral de alimentação, que deverá, **sempre**, corresponder à **soma** dos 10mA requeridos pelo CORFAC, mais a corrente de energização do relê (tipicamente um máximo de 50mA) e mais a corrente necessária a carga. Observar que a intermediação do relê "desobriga" o CORFAC de quase toda a corrente "brava" de acionamento da carga, com que o li-

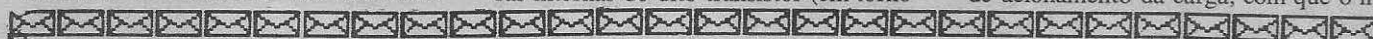



mite original de 1A passa para os 10A (ou até mais) permitidos pelos próprios contatos do relé utilizado!

●●●●●

"Montei recentemente a LURIT (LUZ RÍTMICA 10 LEDS - 12 VOLTS - APE 22) e instalei-a no carro, seguindo as instruções... O funcionamento está perfeito, porém surgiu um comportamento sobre a qual gostaria de ter uma solução: com o rádio ligado, tudo bem... OS LEDS piscam no acompanhamento da música ou som emitido. Porém com o rádio **desligado**, mas com o motor do carro **ligado**, a LURIT **também** entra em funcionamento, com os LEDS piscando sem que haja sinal de comando (acho que isso só deveria acontecer estando o rádio **ligado**). Depois de várias experiências e verificações, não consegui solucionar o problema, chegando à conclusão de que provavelmente o sinal que está "disparando" a LURIT está "entrando" pela linha de alimentação do circuito... Gostaria de esclarecer que o circuito do carro tem como gerador um dínamo, e não um alternador... Se possível, gostaria de receber a resposta por via postal direta, já que através do Correio Técnico a demora é muito grande... Aproveito também para enviar algumas sugestões de projetos que gostaria de ver publicados, no futuro, em APE..." - Peter Georg Rommel - Rio de Janeiro - RJ.

Se o funcionamento da sua LURIT, com o rádio ligado, está normal, com os LEDS "seguindo" os picos naturais do som (música ou voz), após o conveniente ajuste de sensibilidade (via potenciômetro), tudo indica que a sua conclusão está correta: o ruído que dispara a LURIT quando o rádio está **desligado** provém do próprio sistema de ignição do veículo, e acha o seu caminho através da cabagem da alimentação (conforme imaginamos - o carro tem sistema elétrico ainda com dínamo - o modelo do veículo não deve ser muito novo e carros mais antigos ou "mais usados", costumam apresentar um "baita" ruído elétrico na sua cabagem...). O Integrado 555 é naturalmente **sensível** a transientes nas linhas de alimentação, notadamente na configuração MONOESTÁVEL utilizada na LURIT, assim uma (ou mais...) das soluções abaixo poderá resolver o problema: (ver fig. B).

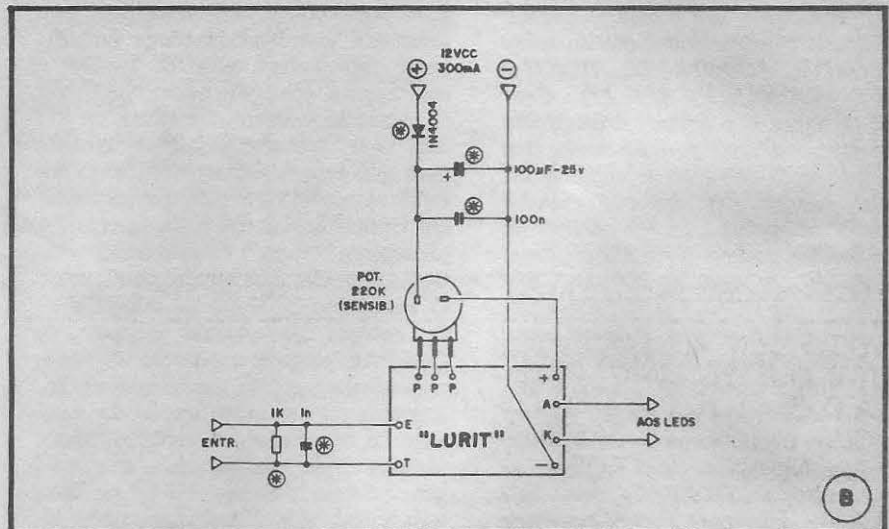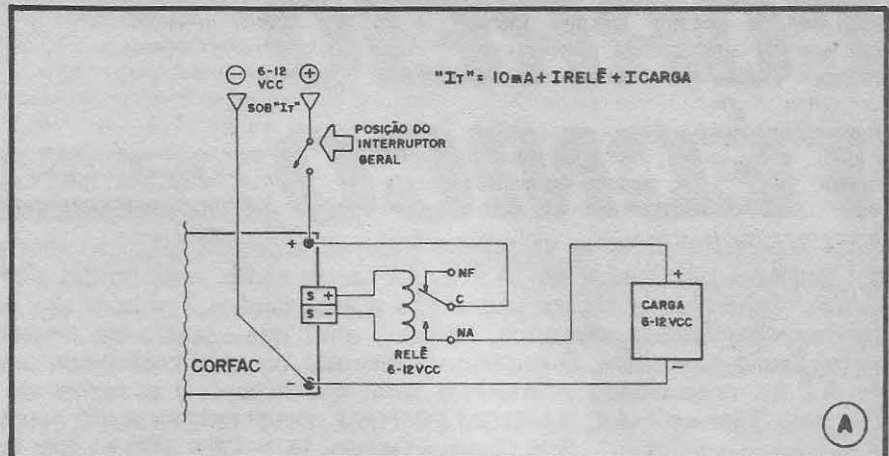A) A solução mais simples é compartilhar a alimentação da LURIT com a do próprio rádio, de modo que - obviamente - apenas com o dito rádio **ligado** a LURIT possa ser energizada (mesmo porque não sabemos o que



Você fica fazendo com a LURIT ligada, estando o rádio desligado...).

B) Isolar muito bem (desacoplar) a alimentação da LURIT do restante do sistema elétrico do veículo, usando, na linha de alimentação do circuito, os componentes: diodo 1N4004, capacitor eletrolítico de 100u x 25V e capacitor de poliéster de 100n (marcados com asterisco, na fig. B). Esse sistema estabelecerá um forte bloqueio contra transientes ou interferências via cabagem de alimentação da LURIT, devendo, **a priori**, solucionar a questão...

C) Se, porém, o carro for realmente "poluído" em termos de ruído elétrico (aproveite para dar uma olhadinha nos chamados "supressores", nos cabos de velas, e no "condensador" do platinado...), pode até ocorrer do ruído estar sendo captado pelo próprio fio que estabelece a ligação de **entrada** da LURIT (normalmente entre os terminais do alto-falante do auto-rádio e os pontos E-T do circuito...). Os fios de entrada, no caso, estariam funcionando como verdadeiras "antenas", de alta impedância, propensas

à captação dos campos emitidos pelo sistema de ignição do veículo... Nesse caso, uma rede de filtro, formada pelo capacitor de 1n em paralelo com o resistor de 1K (tudo isso em paralelo com a própria Entrada da LURIT...) bloqueará transientes rápidos que venham por tal "caminho" (o filtro também está marcado com asteriscos, na fig. B).

Quanto à "velocidade" da resposta, Peter (deve ter demorado um bocadinho...) não há saída... Nosso regulamento é rigoroso: não podemos fazer atendimento postal direto (nem por telefone, nem pessoalmente... não adianta insistirem...). O único canal de comunicação é este aqui (CORREIO TÉCNICO), pois caso contrário correríamos o risco de transformar APE numa imensa Seção de Atendimento. Nossa Equipe de Laboratório é restrita (3 pessoas) e todo o tempo disponível **deve** ser utilizado no desenvolvimento, prototipagem e produção dos projetos e montagens... Conforme Você (e todos os demais Leitores/Hobbystas...) sabe, contudo, lemos e consideramos atentamente **toda** a cor-

resposta recebida... Temos apenas que nos sujeitar a um inevitável cronograma e a uma prévia "seleção" para as respostas no restrito espaço do CORREIO TÉCNICO. Nenhuma publicação, de qualquer gênero, em todo o mundo, pode dar-se ao luxo de manter um sistema de atendimento total, personalizado e "individualizado"... Suas sugestões de projetos são interessantes, e foram colocadas na pauta de nosso Laboratório, para futuros desenvolvimentos... Não fique (muito...) bravo com a inevitável demora, e apareça sempre!



"Montei a MACARE (MAXI-CENTRAL DE ALARME RESIDENCIAL - APE 12) que, a princípio, apresentou problema de acionamento nos links, mas que imediatamente solucionei a partir da ERRATA publicada na pág. 44 de APE nº 14 (compreendo que lapsos desse tipo são praticamente inevitáveis em publicações técnicas - eu já os encontrei até em livros de Eletrônica importados, edi-

tados por pessoal altamente gabaritado...). O funcionamento está "perfeiturado" e estou muito satisfeito, utilizando a MACARE na proteção da minha própria casa (os amigos "babaram" com a eficiência do sistema e - principalmente - com o seu custo, sensivelmente inferior a conjuntos de alarmes comerciais que existem por aí...). Tenho, porém uma sugestão (nem chega a ser uma "crítica"...): seria possível "memorizar" o comando do único link temporizado (para a porta de entrada), de modo que mesmo um brevíssimo "abre-fecha" na porta controlada, ao fim da temporização de retorno (original de 10 segundos) causasse o disparo do alarme? Embora eu, particularmente, não considere isso uma deficiência da MACARE, se fosse possível tal aperfeiçoamento o projeto atingiria, em termos de segurança, a absoluta perfeição (uma vez que nos demais detalhes de funcionamento e característica, o projeto me parece impecável...) - Júlio R. Berardi - Ribeirão Preto - SP

A presente RESPOSTA vale não só para Você, Júlio, como também para vários outros Leitores/Hobbystas que escreveram com pedidos e sugestões idênticas, com relação à MACARE: NÃO SE ESQUEÇAM DE QUE EM APE Nº 14 (pág. 44) TEM UMA IMPORTANTE ERRATA, CORRIGINDO VALORES DOS RESISTORES DE POLARIZAÇÃO DOS TRANSISTORES DE ENTRADA DOS LINKS! Com as correções indicadas, os eventuais problemas de acionamento dos LINKS ficam eliminados... Quanto ao "MEMORIZADOR" para o LINK temporizado, O.K.! Vocês venceram! Na presente APE 27 atendemos ao pedido, com o simples (e fácil de acoplar...) MOMELT (MÓDULO DE MEMÓRIA P/LINK TEMPORIZADO DA "MACARE")! É montar, intercalar no sistema e pronto! Terão uma "Super-MACARE" capaz de "dar de dez" em qualquer sistema de alarme comercial existente por aí (custando 3 ou 4 vezes mais...).



VOCÊS QUE ACOMPANHAM A.P.E. TEM QUE SE LIGAR TAMBÉM NA A.B.C., - A REVISTA CURSO - QUE ENSINA AS BASES DA ELETRÔNICA, A TEORIA DOS COMPONENTES E CIRCUITOS!



"SINTONIZE OS AVIÕES"



"Peça catálogo"
Rádio Amador 2MTS-Navios-Etc
Rádios receptores de VHF
Faixas 110 a 135 e 134 a 174MHz
Recepção alta e clara!
CGR RÁDIO SHOP

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

Inf. técnicas ligue (011) 284-5105
Vendas (011) 283-0553
Remetemos rádios para todo o Brasil
Av. Bernardino de Campos, 354
CEP 04004 - São Paulo - SP

NOSSOS RÁDIOS SÃO
SUPER-HETERÓDINOS COM
PATENTE REQUERIDA

ESQUEMAS AVULSOS - MANUAIS DE SERVIÇO - ESQUEMÁRIOS
(para SOM, TELEVISÃO, VÍDEOCASSETE, CÂMERA, CDP)

KITS PARA MONTAGEM (p/Hobistas, Estudantes e Técnicos)

CONSERTOS (Multímetros, Microfones, Galvanômetros)


FERRAMENTAS PARA VÍDEOCASSETE

(Mesa para ajuste de postes, Saca cilindros)

ESQUEMATECA AURORA

Rua Aurora nº 174/178 - Sta Ifigênia - CEP 01209 - São Paulo - SP - Fones 222-6748 e 223-1732

Caçador de Duendes

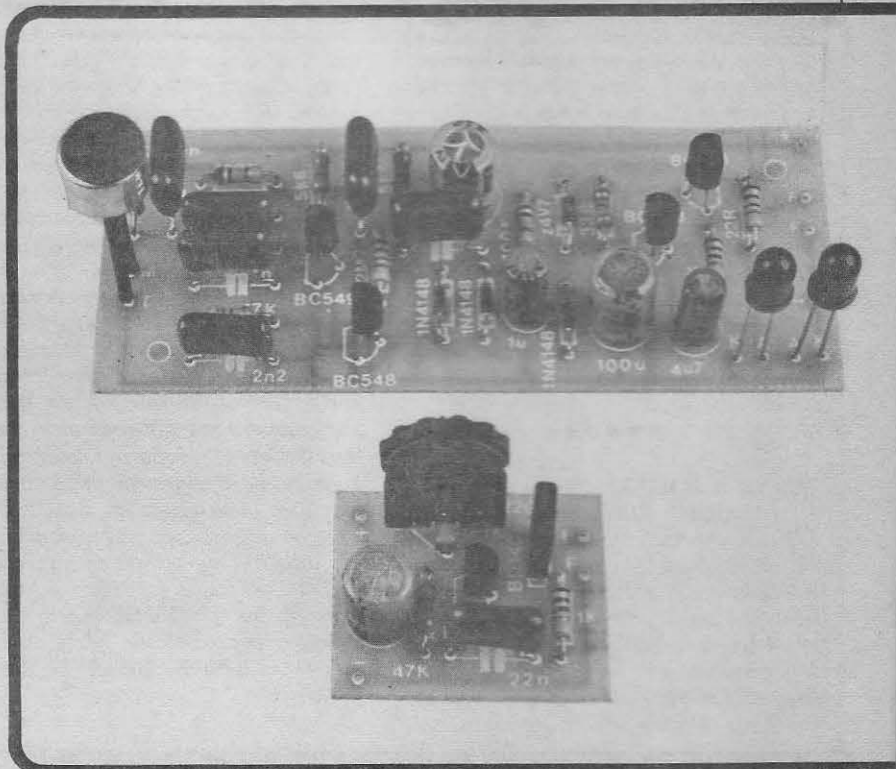

UM SUPER-BRINQUEDO ELETRÔNICO (MELHOR DO QUE MUITA "TRANQUEIRA TAIWANESA" QUE ENTRA DE CONTRABANDO POR AÍ...), DIFERENTE, INSTIGANTE, CAPAZ DE DIVERTIR E ATRAIR CRIANÇAS E ADULTOS EM FANTÁSTICAS BRINCADEIRAS "DE SALÃO"! UM DUENDE "ROBÔ" QUE SE MANIFESTA "BATENDO", ENRAIVECIDO, O SEU "MARTELO" E PISCANDO SEUS "OLHOS VERMELHOS", SÓ PODE SER CAÇADO OU LOCALIZADO COM O AUXÍLIO DE UMA "ISCA MÁGICA" QUE EMITE UM CHAMADO EM "LÍNGUA DE DUENDE"...! HORAS E HORAS DE DELICIOSA FANTASIA PARA A CRIANÇA QUE VOCÊ É (OU PARA AQUELE MENINO QUE VOCÊ GUARDOU DENTRO DO PEITO, DESDE A INFÂNCIA...)

Brinquedos eletrônicos...? São montagens com "lugar reservado" aqui em APE, já que agradam muito a um enorme segmento do nosso Universo/Leitor (basta uma olhadinha lá, no Anúncio dos KITS, no **box** titulado com "JOGOS ELETRÔNICOS & BRINQUEDOS", para ver **quanta** coisa já foi aqui publicada, no gênero...). Felizmente, para a Equipe de Produção de APE, não existe nenhuma dificuldade em imaginar, criar e desenvolver esse tipo de projeto, já que a "idade emocional" de todos por aqui situa-se ainda num número de **um dígito** (alguns têm também a "idade mental" nessa ordem de grandeza...).

Trazemos agora o CAÇADOR DE DUENDES, uma montagem fantástica e - ao mesmo tempo - simples e de custo moderado (não tem Integrados, relês, sensores es-

peciais e outros componentes cujo preço costuma "zerar a mesada"...). Inspirado nitidamente em **Tolkien, Indiana Jones** e toda essa gostosa maluquice e fantasia criada pelos mestres do assunto (as crianças adoram e os adultos fingem que não gostam mais...) o CAÇADOR DE DUENDES (ou apenas CADU, para simplificar...) é formado por dois módulos eletrônicos: um deles é o próprio DUENDE (DU-CADU) e o outro é a "ISCA" destinada a "atrair" ou revelar o gnominho escondido (IS-CADU). Ambos os módulos são totalmente transistorizados (atendendo também aos Leitores/Hobbystas que as vezes nos pedem para mostrarmos alguns projetos **sem Integrados...**).

A fantasia funciona assim: o DUENDE (DU-CADU) deve ser escondido por uma pessoa (obviamente **não** aquela que vai "caçar"

o DU-CADU...), o que não é difícil, devido ao relativo pequeno tamanho do módulo... Este apresenta duas manifestações: uma sonora, na forma de um som de "batidas de martelo", tão mais fortes e rápidas quanto mais "excitado" fica o DU-CADU, e outra visual, com os "olhos" do DUENDE piscando, ao mesmo ritmo das "marteladas", em lampejos de luz vermelha... Enquanto não for devidamente excitado pela "isca" (IS-CADU) o DU-CADU fica quietinho, lá onde estiver "enrustido"... O caçador, de posse da IS-CADU, deve então utilizá-la para localizar o DU-CADU! A "isca" eletrônica tem um pequeno interruptor momentâneo (**push-button**) que, uma vez acionado, faz com que o módulo emita um apito nítido, codificado em "língua de Duende"... "Ouvindo" esse sinal, o DU-CADU (se estiver escondido num raio de até 3 ou 4 metros) se manifesta ("batendo o martelo" e "piscando os olhos vermelhos"...). Atento a essas manifestações do DUENDE, o caçador deve então apurar a sua busca, terminando por encontrar o gnomo, com o que o jogo termina! Tudo se passa como uma brincadeira de "esconde-esconde" regada a tecnologia, aliada à fantasia induzida pelos nomes, condições e manifestações do

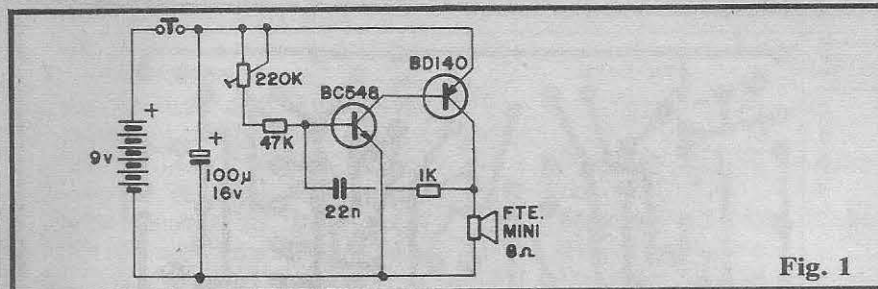


Fig. 1

DUENDE e da "ISCA"!

Um gostoso "jogo" para as noites de agosto, quando fadas e pirlampos perambulam entre os ventos mágicos (Andersen e cia. que se cuidem pois nessa balada, logo, logo estaremos lançando a publicação "APRENDENDO & PRATICANDO MAGIA"...).



CARACTERÍSTICAS

- Brinquedo Eletrônico formado por dois módulos: um DUENDE (DU-CADU) e uma "ISCA" (IS-CADU). A brincadeira consiste em se localizar com a IS-CADU, o DU-CADU (este previamente escondido...). A IS-CADU emite, ao comando momentâneo do operador, um sinal sonoro que é reconhecido pelo DU-CADU, o qual, em "resposta", emite também sinais sonoros e luminosos característicos e temporizados, a partir dos quais o "caçador" deve achar o esconderijo do "DUENDE"...
- Sinal emitido pela IS-CADU: pulso sonoro de aproximadamente 1KHz, traduzido por alto-falante mini, e comandado por **push-button** (interruptor de pressão). A Intensidade sonora, apesar da compactação e simplicidade do módu-

lo, é bastante impressionante.

- "Reconhecimento" do sinal pelo DU-CADU: por filtro seletivo de frequência, sintonizado na região de 1 KHz.
- "Resposta" do DU-CADU: na forma de sinais sonoros ("TOC-TOC") imitando som de pequenas marteladas e mais o simultâneo piscar de dois LEDs vermelhos ("olhos"). Tanto a **velocidade** dos sinais, quanto a **intensidade** das "marteladas" são proporcionais ao grau de "reconhecimento" mostrado pelo DU-CADU, além de inversamente proporcionais à **distância** em que se encontra a IS-CADU, quando acionada. Além disso, a manifestação do DU-CADU é temporizada: mesmo após cessar o estímulo proporcionado pela IS-CADU, durante 2 ou 3 segundos o DU-CADU **continua** a se manifestar, decaindo seus sinais, contudo, em intensidade e velocidade, num efeito muito interessante.
- Alimentação: tanto a IS-CADU quanto o DU-CADU são energizados por baterias ("quadradinhas") de 9V. O consumo de corrente da IS-CADU, em **stand by** é "zero" e, sob acionamento, inferior a 30mA. O DU-CADU consome, em espera, cerca de 3mA e, na manifestação dos seus sinais, cerca de 20mA médios.

- Ajustes: um único, por **trim-pot**, na IS-CADU, para perfeita sintonia do código de frequência a ser "reconhecido" pelo DU-CADU.
- Seletividade: o DU-CADU é inerentemente "insensível" a sons, vozes, música ambiente, etc., salvo a sons bem próximos, fortes e "rápidos" (contendo pulsos a 1KHz). O "reconhecimento" efetivo e intenso apenas se dá em presença da "ISCA".
- Alcance: até 3 ou 4 metros, de forma nitidamente direcional, e em ambiente doméstico normal. Ao ar livre o alcance se mostrará bastante reduzido (caindo para 1 ou 2 metros, efetivos...).

O CIRCUITO

A fig. 1 mostra o esquema do circuitinho da IS-CADU, simplíssimo, num oscilador já "clássico" baseado em transistores complementares (um NPN = BC548 e um PNP = BD140) configurados em multivibrador. A constante de tempo da realimentação responsável pela oscilação é baseada nos valores do capacitor de 22n (em série com o resistor de 1K), mais o regime de polarização fornecido pelo arranjo/série formado pelo resistor de 47K e **trim-pot** de 220K... O **trim-pot** lá está para compensar variações relativamente grandes na frequência calculada de oscilação, em virtude das inevitáveis tolerâncias dos componentes (principalmente do capacitor...). Assim, através de um ajuste experimental (veremos ao final, nos testes de funcionamento e calibração...), podemos "afinar" ou sintonizar a

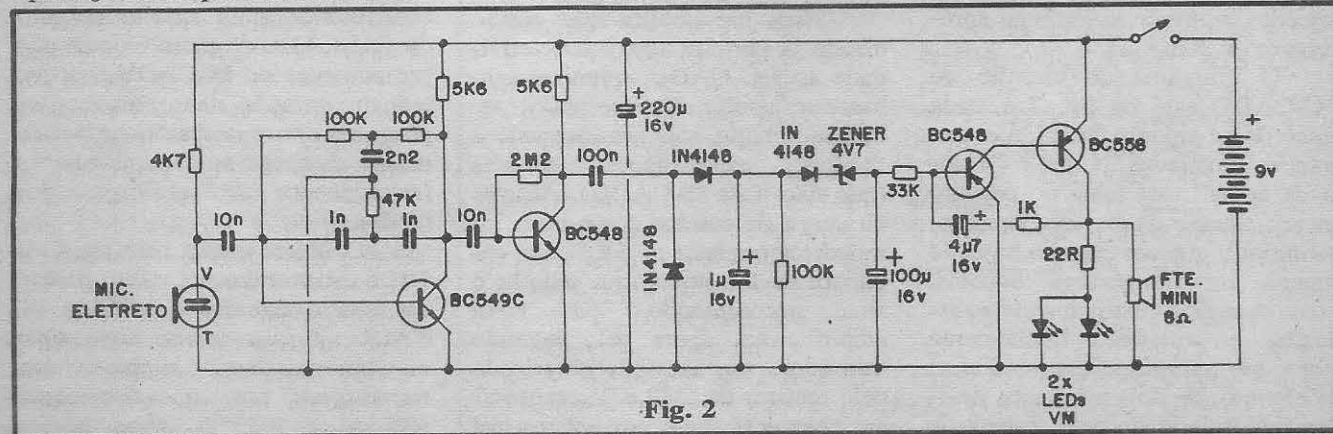


Fig. 2

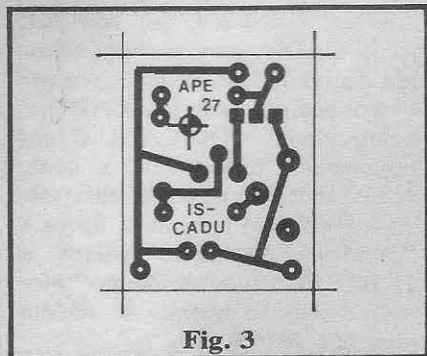


Fig. 3

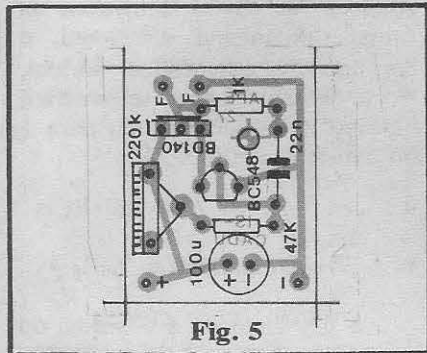


Fig. 5

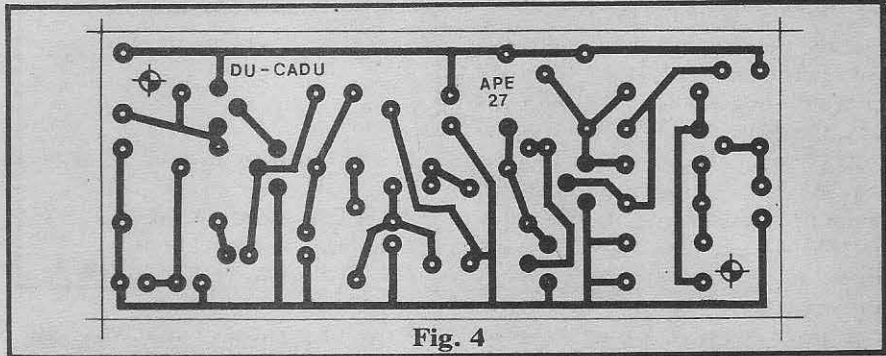


Fig. 4

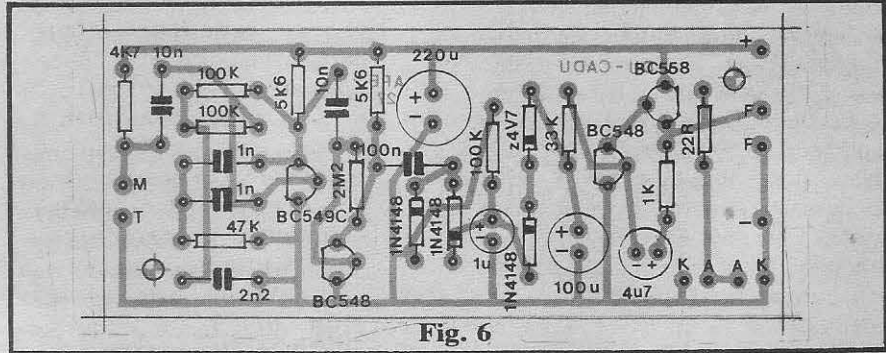


Fig. 6

IS-CADU com os estágios de “reconhecimento” do DU-CADU... A oscilação obtida é acusticamente manifestada pelo pequeno alto-falante em “carga de coletor” do BD140.

A alimentação da IS-CADU é fornecida por uma pequena bateria de 9V, desacoplada pelo capacitor de 100u (este evita que a modificação da impedância interna da bateria, ao longo da sua descarga natural com o uso, interfira com o funcionamento do circuito...). Um interruptor de pressão, momentâneo, permite que o sinal sonoro seja emitido apenas quando o portador fizer pressão sobre o tal **push-button**. Isso mantém o consumo de “espera” em “zero”, possibilitando boa durabilidade à bateria (ainda que, nos breves instantes de acionamento, o dreno de corrente aproxima-se de 30mA...).

O diagrama do circuito do DU-CADU está na fig. 2 e, cada bloco desse módulo, em si, não traz grandes novidades, já que o “bonito da coisa” está mais no perfeito encadeamento da diversas funções, permitindo que um circuito baseado apenas em transistores comuns, execute tarefas relativamente sofisticadas e precisas... Inicialmente temos um microfone (pequenininho...) de eletreto, de dois terminais, devidamente polarizado pelo resistor de

4K7. O microfone é encarregado de captar o sinal sonoro emitido pela IS-CADU, após o que, via capacitor de 10n, encaminha tal sinal (já “elétrico”...) à pré-amplificação pelo primeiro transistor (BC549C). Este, entre seu **coletor** e sua **base**, tem uma rede RC complexa, tecnicamente denominada **filtro em duplo T**, que determina uma aguda sensibilidade **apenas** na região de frequência correspondente a cerca de 1 KHz! Isso ocorre da seguinte maneira: os valores dos capacitores (2n2 - 1n - 1n) e resistores (47K - 100K - 100K) envolvidos, foram selecionados de modo a promover forte realimentação positiva justamente na região de 1 KHz, sintonizando o pré-amplificador, já que as “outras” frequências são severamente desviadas para a “terra”...

Essa pré-amplificação sintonizada já permite uma boa seletividade ao DU-CADU, imunizando-o bastante contra interferências, reduzindo muito sua sensibilidade a “outras” manifestações sonoras (que não a da IS-CADU). Através da carga de **coletor** desse primeiro transistor (resistor de 5K6), um capacitor de 10n novamente recolhe o sinal, apresentando-o para nova amplificação, agora pelo segundo transistor, um BC548, polarizado pelo resistor de 2M2 e “carregado” em **coletor** também por um resistor

de 5K6. Nesse estágio, o sinal seletivo, após grande amplificação, é recolhido pelo capacitor de 100n e entregue à rede retificadora formada pelos dois diodos 1N4148.

Os diodos, na presença do sinal amplificado e sintonizado, carregam o capacitor de 1u (paralelado com o resistor de descarga de 100K) que, por sua vez, via diodo isolador 1N4148, em série com o **zener** determinador de “degrau” de tensão (4V7), estabelece uma carga no capacitor eletrolítico de 100u. Notar que a presença do **zener** apenas permite ao capacitor de armazenamento (1u) “forçar” a carga do segundo capacitor (100u) quando a carga do primeiro assume nível igual ou superior a 4,7V. Isso estabelece nova e poderosa “defesa” contra transientes e interferências, contribuindo para que o circuito do DU-CADU “ignore” sinais não provenientes da IS-CADU, ou que tenham duração muito breve para proporcionar o necessário nível de tensão de carga no capacitor de 1u (armazenador de retificação dos diodos...).

O último estágio do DU-CADU é estruturalmente muito parecido com o circuito da própria IS-CADU, já que trata-se novamente de um oscilador simples, com transistores complementares (BC548 e BC558). Este, porém,

trabalha em frequência bem baixa (alguns poucos Hertz...), determinada pelo capacitor de 4u7 (em série com o resistor de 1K) e pelo valor do resistor de 33K. Este resistor "puxa" a polarização para funcionamento do oscilador lento justamente do capacitor de 100u. O diodo 1N4148 em "anti-série" com o zener evita que tal capacitor se descarregue via resistor de 100K, com o que o único "caminho" para a carga nele acumulada é via resistor de 33K (polarizador do multivibrador final). Dessa maneira, não só a "duração" do funcionamento do oscilador final, como também a sua própria frequência de oscilação, ficam subordinadas à curva de descarga do capacitor de 100u através dos 33K do resistor... Se o capacitor tiver sido levado a "plena" carga, a duração dos eventos finais será de 2 ou 3 segundos, ao longo dos quais o multivibrador se manifestará, em baixa frequência, que irá - inclusive - "caindo" durante essa temporização...!

Os sinais cadenciados gerados pelo oscilador são então recolhidos no coletor do BC558 e aplicados diretamente ao pequeno alto-falante ("TOC...TOC...TOC") e, simultaneamente (via resistor limitador de 22R) ao par de LEDs ("olhos") paralelos, que assim piscam ao mesmo ritmo da manifestação sonora...

A alimentação (9V) proveniente de pequena bateria (a demanda em espera é de menos de 3mA, subindo para pouco menos de 20mA médios, na manifestação dos sinais) é desacoplada pelo eletrolítico de 220uF, cujo valor elevado previne interações não desejadas dos blocos do circuito...

Resumindo: dois sistemas de seletividade e proteção contra transientes e interferências estão incorporados ao DU-CADU, de modo que "ele" apenas "aceite" firmemente os sinais emitidos pela IS-CADU: um bloco de sintonia (em 1KHz) junto a pré-amplificação do sinal recebido e um bloco de "degrau" de tensão e mini-temporização, logo antes do oscilador final! Dessa maneira, "outros" sinais apenas serão "ouvidos" (e "respondidos"...), pelo DU-CADU, se forem muito fortes, emitidos em

LISTA DE PEÇAS

- 1 - Transfistor BD140 ou equival.
- 1 - Transfistor BC549C (não utilizar equivalentes)
- 1 - Transfistor BC558 ou equival.
- 3 - Transistores BC548 ou equival.
- 2 - LEDs vermelhos, redondos, 5mm, de alto rendimento
- 1 - Diodo zener para 4V7 x 1/2W (BZX79C4V7, 1N750 ou equival.)
- 3 - Diodos 1N4148 ou equival.
- 1 - Microfone de eletreto, mini, 2 terminais
- 2 - Alto-falantes, mini, 8 ohms (2 a 2 1/2")
- 1 - Resistor 22R x 1/4W
- 2 - Resistores 1K x 1/4W
- 1 - Resistor 4K7 x 1/4W
- 2 - Resistores 5K6 x 1/4W
- 1 - Resistor 33K x 1/4W
- 2 - Resistores 47K x 1/4W
- 3 - Resistores 100K x 1/4W
- 1 - Resistor 2M2 x 1/4W
- 1 - Trim-pot (vertical) 220K
- 2 - Capacitores (poliéster) 1n
- 1 - Capacitor (poliéster) 2n2
- 2 - Capacitores (poliéster) 10n
- 1 - Capacitor (poliéster) 22n
- 1 - Capacitor (poliéster) 100n
- 1 - Capacitor (eletrolítico) 1u x 16V (ou tensão maior)
- 1 - Capacitor (eletrolítico) 4u7 x 16V (ou tensão maior)
- 2 - Capacitores (eletrolíticos) 100u x 16V
- 1 - Capacitor (eletrolítico) 220u x 16V
- 2 - Placas de Circuito Impresso específicas para a montagem (uma de 3,0 x 2,5 cm. para a IS-CADU e outra de 8,9 x 3,7 cm. para o DU-CADU)
- 2 - "Clips" para bateria de 9V
- 1 - Interruptor de pressão (push-button) NA
- 1 - Chave H-H mini ou standart
- - 10 cm. de cabo blindado mono, fino.
- - Fio e solda para as ligações

OPCIONAIS/DIVERSOS

- 2 - Caixas para abrigar os módulos. Sugestões: mod. PB201 (8,5 x 7,0 x 4,0) para a IS-CADU e mod. PB202 (9,7 x 7,0 x 5,0) para o DU-CADU, ambas da "Patola". Outros containers de dimensões compatíveis também poderão ser utilizados.
- - Adesivos (de epoxy ou de cianoacrilato), parafusos e porcas (3/32" ou 1/8") para fixações diversas...
- - Material para acabamento e "maquilagem" do "DUENDE", a critério da imaginação e criatividade "artística" do Leitor.

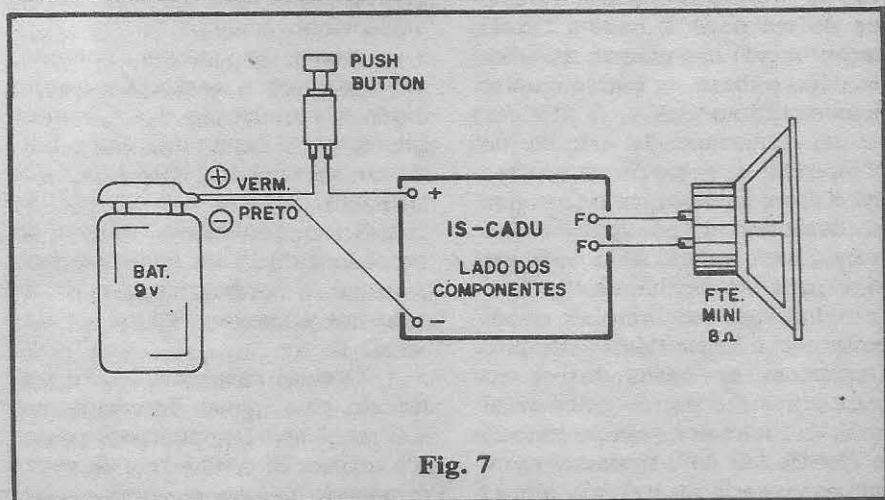


Fig. 7

fonte **muito** próxima, e tiverem manifestações rápidas e bruscas, **contendo** no seu espectro, a fundamental de 1 KHz para a qual o DU-CADU é sintonizado! Mesmo assim, se tais sinais espúrios **não durarem** pelo menos cerca de 1 segundo (o que é muito raro em breves sinais interferentes...), a manifestação do DU-CADU será inerentemente "tímida" e também muito breve, nitidamente diferente da "resposta" dada ao sinal da IS-CADU!

OS COMPONENTES

O simples fato de não ter "nenhuzinho" componente "invocado", sequer Integrados ou sensores específicos, infra-vermelhos, ultra-sônicos e que tais, facilita enormemente ao Hobbyista obter as peças necessárias à montagem (a "coisa" foi imaginada mesmo **nesse** sentido...). Os componentes "ativos" são todos transístores comuns, muito deles admitindo várias equivalências (não se recomenda equivalências no BC549C). Também LEDs, zener, diodos, microfone de eletreto e alto-falantes mini, já são todos suficientemente "manjados" e populares, encontráveis em qualquer "lojinha" de bairro ou de cidade pequena, sem problemas... Nem é preciso falar do "resto": resistores e capacitores comuns, atualmente estão vendendo até em botecos!

Sabemos, contudo, que alguns Leitores moram realmente "nos fundos" (ninguém manda viver num País que de "grande" **mesmo** tem só o território, a beleza e a alma do seu povo...) onde a "civilização" ainda não chegou totalmente... Nesse caso, o jeito é recorrer às compras via Postal, já que mais de um Anunciante de APE oferece componentes, peças, ferramentas e até KITS completos, pelo Correio... É consultar a publicidade (que nunca, num veículo feito APE, está lá só para "encher linguça"...).

Em qualquer caso, é importante que o Leitor/Hobbyista, principalmente se ainda estiver nos seus primeiros passos pelos caminhos da Eletrônica prática, consulte o TABELÃO APE (encartado sempre no começo da Revista, junto à

AVENTURA DOS COMPONENTES...) para dirimir dúvidas quanto à identificação de códigos, valores, polaridades, terminais, etc. APE é uma Revista para Hobbyistas, cuja filosofia editorial **obriga** a uma minuciosa descrição "visual" em todos os artigos ou matérias, tornando assim o sucesso muito mais dependente da pura **ATENÇÃO** do que de conhecimentos profundos sobre o assunto (estes virão, com o tempo e com a prática...).



A MONTAGEM

Devido à já explicada simplificação dos circuitos dos dois módulos (e também à ausência dos "apertadinhos" - em termos de terminais - Integrados...), a confecção das placas de Circuito Impresso específicas também torna-se fácil... Baixa densidade, pouco "labirinto", tudo facilitando a cópia dos padrões mostrados nas figs. 3 e 4, em tamanhos naturais.

Ainda que fáceis, contudo, tanto durante a confecção quanto durante a utilização dos Circuitos Impressos, é importante que o Leitor novato recorra à INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS MONTAGENS (um verdadeiro "Manual de Procedimentos", de aplicação permanente, e portanto sempre encartado nas primeiras páginas da Revista...).

Obtidas as placas (sejam feitas em casa, sejam fornecidas no KIT exclusivo...), podemos passar à acomodação e soldagem da peças principais, cujo guia visual encon-

tra-se nas figs. 5 e 6. Nestas ilustrações os "chapeados" (lados não cobreados, com os componentes colocados, identificados e referenciados...) são vistos com clareza de detalhes (observem que em APE, ao contrário das outras publicações nacionais do gênero, não identificamos dubiamente capacitores com "C1", "C2", etc., resistores com "R1", "R2", etc, método que, na nossa opinião, só serve para terminar de "embananar" a cabeça do principiante. **Aqui** cada componente aparece nitidamente codificado, com valores, identificações, polaridades e outras informações importantes, **in loco**...).

Embora a estilização adotada como norma por APE seja claríssima, ainda assim convém dedicar especial atenção ao posicionamento dos componentes polarizados... Algumas "dicas":

- Os transístores da série "BC" têm sua posição nas placas referenciada pelo lado "chato" da peça.
- O transístor "BD" tem sua posição indicada pelo lado metalizado (virado para o lado do resistor de 1K, na placa de IS-CADU).
- Todos os diodos (inclusive o zener) têm a posições indicadas pela faixa ou anel, em cor contrastante, indicativa do terminal de **catodo** (K).
- As polaridades (+) e (-) dos terminais dos capacitores eletrolíticos estão claramente demarcadas nos chapeados (recorrer ao TABELÃO, se surgirem dúvidas...).
- Os valores dos demais componentes, todos também demarcados, devem ser "lidos", pelos menos

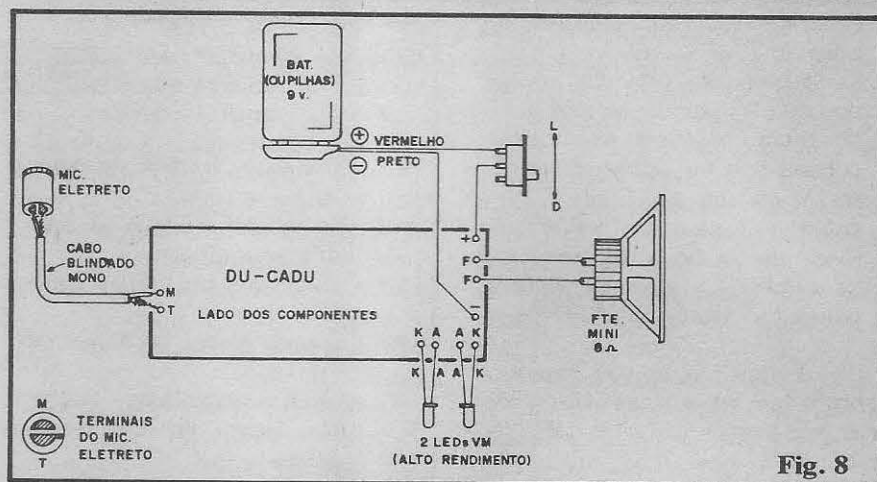


Fig. 8

experientes, via informações contidas no TABELÃO.

- Tudo (posições, valores, códigos, polaridades, condições dos pontos de solda, ausência de "curtos", corrimentos ou falhas, etc.) deve ser conferido ao final, para só então proceder à "amputação" (com alicate de corte) das sobras de terminais e ponta de "pernas", pelo lado cobreado das placas...

A fase final da "mão de obra" envolve as conexões externas às placas, detalhadas nas figs. 7 e 8. Na IS-CADU (fig. 7) o Hobbysta deve concentrar-se na polaridade da alimentação e na correta intercalação do **push-button**. No DU-CADU, os pontos cruciais são: a polaridade da alimentação, posição da chave interruptora geral, identificação dos terminais dos dois LEDs e - principalmente - conexões ao microfone de eletreto via cabo blindado (observar bem a identificação dos terminais do dito microfôninho, bem como "onde vai qual condutor" do cabo blindado, já que se a "malha" de "terra" e o fio "vivo" forem invertidos, o DU-CADU ficará sensível a interferências e ruídos elétricos (o que, obviamente, prejudicará o bom funcionamento do módulo...).

●●●●●

AJUSTE DA IS-CADU, "ENCAIXAMENTO" E... CAÇADA...

Antes de "embutir" a placas e periféricos nas respectivas caixas, é bom fazer um teste/ajuste, de realização muito simples: colocam-se as baterias de 9V nos respectivos "clips" da IS-CADU e do DU-CADU, ligando-se o interruptor geral deste. Aproximando-se a IS-CADU (no teste inicial os módulos podem ficar relativamente perto um do outro, de 50 cm. a 1m...) e mantendo-se um ajuste prévio do **trim-pot** a "meio curso", pressiona-se o **push-button**... Um "apito" agudo e forte deve ser ouvido... O DU-CADU deve "reagir", emitindo um "TOC...TOC..." e piscando os dois LEDs no mesmo ritmo. Agindo-se então sobre o **trim-pot**, um ajuste lento e cuidadoso deve ser feito, de modo a obter a "máxima velocidade"

de" no "TOC...TOC" e no simultâneo lampejar dos LEDs. É sempre conveniente que o botão da IS-CADU seja pressionado por períodos superiores a 1 segundo... Quando o ponto ideal de ajuste for obtido, além do ritmo da resposta do DU-CADU ficar bem rápido, a posterior temporização (manifestação após cessar o sinal da IS-CADU...) será a maior possível (até cerca de 3 segundos de "resposta"...).

Esse é o **ponto ideal** de sintonia entre a IS-CADU e o DU-CADU, não devendo o **trim-pot** ser mais mexido. A partir daí, o que falta é o **lay out** final do brinquedo, onde a criatividade do Leitor/Hobbysta deverá se manifestar principalmente no acabamento do DU-CADU, além de - para puro conforto - na portabilidade da IS-CADU... A fig. 9 dá algumas "dicas" e sugestões a respeito...

Na IS-CADU, o único componente relativamente grande é o alto-falante (ainda assim não muito, com seu diâmetro máximo em torno de 6 cm. ou um pouco mais...). Uma caixinha arranjada na configuração mostrada ficará muito bem... Já no DU-CADU, o "jeitão" externo poderá merecer alguns "triques" de acabamento que impliquem na simulação de um "bichinho" ou um "rosto" de duende, com os LEDs dispostos na posição dos "olhos", o alto-falante posi-

cionado atrás de perfurações simulando uma "boca", além da conveniente localização do pequeno microfone captador e da chave "liga-desliga". A sugestão da figura mostra a possibilidade mais elementar, porém os dotes "artísticos" ou artesanais do Leitor poderão perfeitamente incrementar muito a idéia básica... De qualquer maneira, lembramos que, para facilitar o "escondimento" do DU-CADU, durante a brincadeiras, convém que o resultado final não fique grande demais (não será fácil, depois, "enrustir" um negócio do tamanho de uma caixa de sapatos...).

●●●●●

A brincadeira já terá ficado óbvia, mas vamos lembrar a possibilidades: o ideal é que a CAÇADA AO DUENDE seja realizada em grupo, já que o gostoso é juntar gente para que a brincadeira fique mais gostosa. Escolhe-se, inicialmente, um "CAÇADOR" e um "ESCONDEDOR" (por sorteio, por consenso ou por "eu escolho porque sou o dono do brinquedo", essas coisas...). O "ESCONDEDOR", pega o DU-CADU e, com o "CAÇADOR" fora da jogada, esconde-o em qualquer cantinho, em cima de móveis, dentro de compartimentos, atrás de poltronas, dentro de painéis, atrás das garrafas do

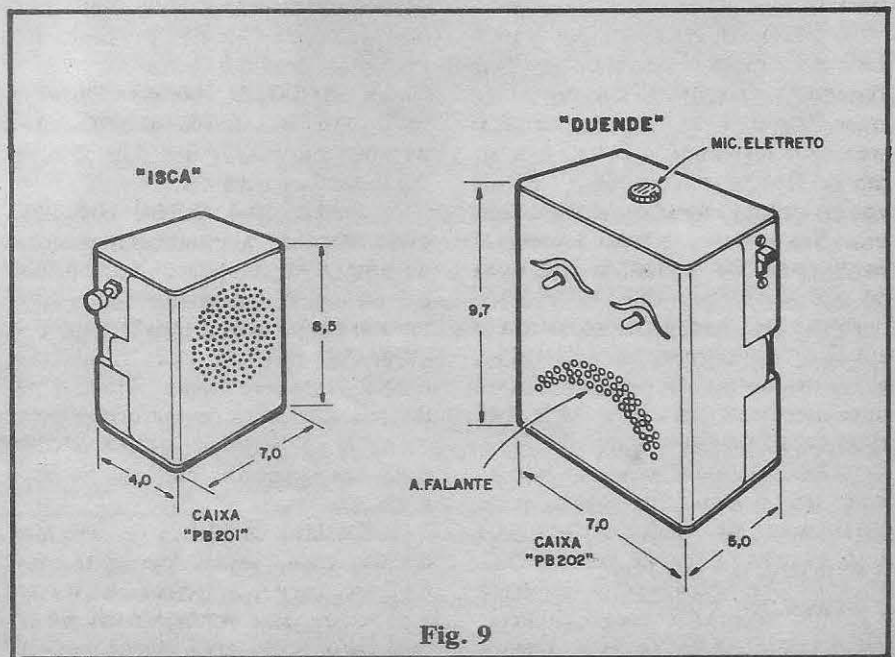


Fig. 9

barzinho, dentro de um boné pen-
durado na chapeleira (viram como
nossa imaginação escondedora está
"a mil"...?), etc. Em seguida, o
"CAÇADOR" é chamado e lhe
será concedido um tempo (digamos,
1 minuto ou qualquer outro perfo-
do, proporcional à dificuldade que
o "escondimento" possa apresen-
tar...) para "achar o DUENDE"...

O "CAÇADOR", por sua
vez, portanto a IS-CADU, deve
acioná-la em perfodos curtos (cerca
de 1 segundo, ou um pouco
mais...), apontando o feixe sonoro
para diversas direções, tentando
obter a "resposta" do DUENDE...
Observem que, se o botão da IS-
CADU for premido por um tempo
muito longo, o seu próprio sinal irá
"mascarar" a "resposta" do DU-
CADU, com o que o "CAÇA-
DOR" não terá grande ajuda... O
ideal é acionar a ISCA por perfo-
dos curtos, silenciando-a, em se-
guida, para tentar localizar o
DUENDE em função das "martela-
das" que ele dará (se estiver no
raio de alcance da ISCA e se o di-

recionamento for favorável...). Em
ambiente não muito iluminado, a
coisa fica ainda mais interessante,
pois podemos contar com os "fu-
riosos olhos" do DUENDE, pis-
cando em lampejos de luz verme-
lha, para ajudar a localização!

O teor da "resposta" é propo-
sitalmente de difícil interpretação
posicional, ou seja: mesmo com o
"CAÇADOR" ouvindo a reação do
DU-CADU, não é muito fácil dis-
cernir "de onde" vem a "respos-
ta", já que as marteladas são "se-
cas", descontínuas e em ritmo de-
crescente... Na verdade, certos de-
talhes da brincadeira são impossí-
veis de transmitir numa descrição
"escrita"... Tem que "fazer para
ver" (ou para "ouvir"...)...

Podemos assegurar que a
brincadeira é **muito** divertida e in-
teressante e não só as crianças parti-
ciparão (os marmanjos logo, logo,
"usurparão" o CADU para seu di-
vertimento...).

Retornando à regras básicas
da brincadeira, uma vez que o
"CAÇADOR" tenha encontrado o

DUENDE, a situação pode inver-
ter-se, ou seja: quem "caçou", ago-
ra "esconde" e quem "escondeu",
agora "caça"... Ao fim disso, nova
dupla deve ser escolhida na turma,
começando tudo novamente.

Em festinhas ou reuniões fa-
miliares, podem ser estabelecidos
torneios, com prêmios para quem
"achar o DUENDE" mais rapidi-
nho, e "castigos" para quem demor-
ar mais para encontrar o DU-CA-
DU. Em qualquer circunstância ou
"invenção", as brincadeiras se
mostrarão interessantes e altamente
participativas...

Quem tiver uma "boa" ima-
ginação (a maioria dos Hobbystas
tem "isso" de sobra...) poderá até
inventar várias adaptações ou va-
riantes, não só às regras básicas da
brincadeira, como também na pró-
pria aplicação geral dos módulos e
na configuração do brinquedo fi-
nal... Essas possibilidades ficam
por conta do quanto cada um de
Vocês é (ou "continua"...) criança!

•••••

LETRON LIVROS

ELETRÔNICA BÁSICA - TEORIA PRÁTICA Cr\$ 3.600,00

da Eletricidade até Eletrônica Digital, componentes
eletrônicos, instrumentos e análise de circuitos.
Cada assunto é acompanhado de uma prática.

INSTRUMENTOS P/OFICINA ELETRÔNICA Cr\$ 3.600,00

Conceitos, práticas, unidades elétricas, aplicações. Multi-
metro, Osciloscópio, Gerador de Sinais, Tester Di-
gital, Microcomputador e dispositivos diversos.

RÁDIO - TEORIA CONSERTOS Cr\$ 3.600,00

Estudo do receptor, calibragem e consertos. AM/FM,
ondas médias, ondas curtas, estéreo, toca-discos, gra-
vador cassette, CD-compact disc.

CD COMPACT DISC - TEORIA CONSERTOS Cr\$ 3.600,00

Teoria da gravação digital a laser, estágios do CD
player, mecânica, sistema ótico e circuitos. Técni-
cas de limpeza, conservação, ajustes e consertos.

TELEVISÃO - CORES / PRETO BRANCO Cr\$ 3.600,00

Princípios de transmissão e circuitos do receptor. De-
feitos mais usuais, localização de estágio defei-
toso, técnicas de conserto e calibragem.

VIDEO - CASSETTE - TEORIA CONSERTOS Cr\$ 3.600,00

Aspectos teóricos e descrição de circuitos. Toma
como base o original NTSC e versão PAL-M. Te-
oria, técnicas de conserto e transcodificação.

ELETRÔNICA DIGITAL Cr\$ 3.600,00

da Lógica até sistemas microprocessados, com aplica-
ções em diversas áreas: televisão, vídeo - cassette,
vídeo game, computador e Eletrônica Industrial.

ELETRÔNICA DE VÍDEO GAME Cr\$ 3.600,00

Introdução a jogos eletrônicos microprocessados, técnicas
de programação e consertos. Análise de esquemas
elétricos do ATARI e ODISSEY.

CONSTRUA SEU COMPUTADOR Cr\$ 3.600,00

Microprocessador Z-80, eletrônica (hardware) e pro-
gramação (software). Projeto do MICRO-GALENA pa-
ra treino de assembly e manutenção de micros.

MANUTENÇÃO DE MICROS Cr\$ 3.600,00

Instrumentos e técnicas: tester estático, LSA, ana-
lisador de assinatura, ROM de debugging, passo-a-passo,
caçador de endereço, porta móvel, prova lógica.

CIRCUITOS DE MICROS Cr\$ 4.200,00

Análise dos circuitos do MSX (HOT BIT/EXPERT), TK,
TRS-80 (CP500), APPLE, IBM-XT. Inclui micropro-
cessadores, mapas de memória, conectores e periféricos

PERIFÉRICOS PARA MICROS Cr\$ 3.600,00

Teoria, especificações, características, padrões, interação
com o micro e aplicações. Interfaces, conectores
de expansão dos principais micros.

SÓ ATENDEMOS COM PAGAMENTO ANTECIPA-
DO ATRAVÉS DE VALE POSTAL PARA AGÊN -
CIA CENTRAL - SP OU CHEQUE NOMINAL A
EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA. RUA
GENERAL OSÓRIO, 185 CEP. 01213 - SÃO PAULO-SP
+ Cr\$ 900,00 PARA DESPESA DE CORREIO.

barzinho, dentro de um boné pen durado na chapeleira (viram como nossa imaginação escondedora está "a mil"...?), etc. Em seguida, o "CAÇADOR" é chamado e lhe será concedido um tempo (digamos, 1 minuto ou qualquer outro período, proporcional à dificuldade que o "escondimento" possa apresentar...) para "achar o DUENDE"...

O "CAÇADOR", por sua vez, portanto a IS-CADU, deve acioná-la em períodos curtos (cerca de 1 segundo, ou um pouco mais...), apontando o feixe sonoro para diversas direções, tentando obter a "resposta" do DUENDE... Observem que, se o botão da IS-CADU for premido por um tempo muito longo, o seu próprio sinal irá "mascarar" a "resposta" do DU-CADU, com o que o "CAÇADOR" não terá grande ajuda... O ideal é acionar a ISCA por períodos curtos, silenciando-a, em seguida, para tentar localizar o DUENDE em função das "marteladas" que ele dará (se estiver no raio de alcance da ISCA e se o di-

recionamento for favorável...). Em ambiente não muito iluminado, a coisa fica ainda mais interessante, pois podemos contar com os "furiosos olhos" do DUENDE, piscando em lampejos de luz vermelha, para ajudar a localização!

O teor da "resposta" é propositalmente de difícil interpretação posicional, ou seja: mesmo com o "CAÇADOR" ouvindo a reação do DU-CADU, não é muito fácil discernir "de onde" vem a "resposta", já que as marteladas são "secas", descontínuas e em ritmo decrescente... Na verdade, certos detalhes da brincadeira são impossíveis de transmitir numa descrição "escrita"... Tem que "fazer para ver" (ou para "ouvir"!).

Podemos assegurar que a brincadeira é muito divertida e interessante e não só as crianças participarão (os marmanjos logo, logo, "usurparão" o CADU para seu divertimento...).

Retornando à regras básicas da brincadeira, uma vez que o "CAÇADOR" tenha encontrado o

DUENDE, a situação pode inverter-se, ou seja: quem "caçou", agora "esconde" e quem "escondeu", agora "caça"... Ao fim disso, nova dupla deve ser escolhida na turma, começando tudo novamente.

Em festas ou reuniões familiares, podem ser estabelecidos torneios, com prêmios para quem "achar o DUENDE" mais rapidamente, e "castigos" para quem demorar mais para encontrar o DU-CADU. Em qualquer circunstância ou "invenção", as brincadeiras se mostrarão interessantes e altamente participativas...

Quem tiver uma "boa" imaginação (a maioria dos Hobbystas tem "isso" de sobra...) poderá até inventar várias adaptações ou variantes, não só às regras básicas da brincadeira, como também na própria aplicação geral dos módulos e na configuração do brinquedo final... Essas possibilidades ficam por conta do quanto cada um de Vocês é (ou "continua"...)-criança!

●●●●●

LETRON LIVROS

ELETRÔNICA BÁSICA - TEORIA PRÁTICA Cr\$ 3.600,00
da Eletricidade até Eletrônica Digital, componentes eletrônicos, instrumentos e análise de circuitos. Cada assunto é acompanhado de uma prática.

INSTRUMENTOS P/OFCINA ELETRÔNICA Cr\$ 3.600,00
Concertos, práticas, unidades elétricas, aplicações. Multímetro, Osciloscópio, Gerador de Sinais, Tester Digital, Microcomputador e dispositivos diversos.

RÁDIO - TEORIA CONSERTOS Cr\$ 3.600,00
Estudo do receptor, calibragem e concertos. AM/FM, ondas médias, ondas curtas, estéreo, toca-discos, gravador cassete, CD-compact disc.

CD COMPACT DISC - TEORIA CONSERTOS Cr\$ 3.600,00
Teoria da gravação digital a laser, estágios do CD player, mecânica, sistema ótico e circuitos. Técnicas de limpeza, conservação, ajustes e concertos.

TELEVISÃO - CORES/PRETO BRANCO Cr\$ 3.600,00
Princípios de transmissão e circuitos do receptor. Defeitos mais usuais, localização de estágio defeituoso, técnicas de concerto e calibragem.

VIDEO-CASSETTE-TEORIA CONSERTOS Cr\$ 3.600,00
Aspectos teóricos e descrição de circuitos. Toma como base o original NTSC e versão PAL-M. Teoria, técnicas de concerto e transcodificação.

ELETRÔNICA DIGITAL Cr\$ 3.600,00
da Lógica até sistemas microprocessados, com aplicações em diversas áreas: televisão, vídeo - cassete, vídeo game, computador e Eletrônica Industrial.

ELETRÔNICA DE VÍDEO GAME Cr\$ 3.600,00
Introdução a jogos eletrônicos microprocessados, técnicas de programação e concertos. Análise de esquemas elétricos do ATARI e ODISSEY.

CONSTRUA SEU COMPUTADOR Cr\$ 3.600,00
Microprocessador Z-80, eletrônica (hardware) e programação (software). Projeto do MICRO-GALENA para treino de assembly e manutenção de micros.

MANUTENÇÃO DE MICROS Cr\$ 3.600,00
Instrumentos e técnicas: tester estático, LSA, analisador de assinatura, ROM de debugging, passo-a-passo, caçador de endereço, porta móvel, prova lógica.

CIRCUITOS DE MICROS Cr\$ 4.200,00
Análise dos circuitos do MSX (HOT BIT/EXPERT), TK, TRS-80 (CP 500), APPLE, IBM-XT. Inclui microprocessadores, mapas de memória, conectores e periféricos.

PERIFÉRICOS PARA MICROS Cr\$ 3.600,00
Teoria, especificações, características, padrões, interação com o micro e aplicações. Interfaces, conectores de expansão dos principais micros.

SÓ ATENDEMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO ATRAVÉS DE VALE POSTAL PARA AGÊNCIA CENTRAL - SP OU CHEQUE NOMINAL À EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA. RUA GENERAL OSÓRIO, 185 CEP. 01213 - SÃO PAULO-SP + Cr\$ 900,00 PARA DESPESA DE CORREIO.

Eletrônica, Rádio e TV

COM EXCLUSIVOS ROTEIROS PARA MONTAR SUA PRÓPRIA EMPRESA!

Você pode encontrar nas Escolas Internacionais do Brasil, as condições necessárias para exercer uma atividade especializada de grande procura e alta remuneração, com um detalhe muito significativo: a tecnologia da International Correspondence Schools - ICS, com mais de um século de experiência e 12 milhões de engenheiros e técnicos diplomados no mundo todo.


Matriculando-se no Curso Intensivo de Eletrônica, Rádio e TV, com Programa de Treinamento, você monta ao final de cada etapa, respectivamente, o Conjunto Básico de Experiências, o Kit Sintonizador AM/FM Estéreo e o Kit de Multímetro Analógico Profissional. Junto com o Diploma do Curso Intensivo, um presente para você: um roteiro empresarial para montar uma oficina ou qualquer outro tipo de empreendimento descritos no formulário de roteiros que irá receber para a sua livre escolha.

Em todos os cursos o Programa de Treinamento é opcional, portanto, não se esqueça de anotar no cupom se a sua matrícula inclui ou não o Programa de Treinamento.

Eletrônica Básica

Com literatura ricamente ilustrada, facilmente você vai descobrir os segredos deste fascinante mundo da eletrônica. Programa de Treinamento: Conjunto Básico de Experiências

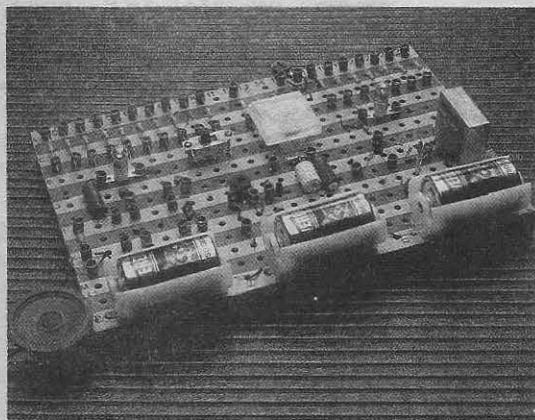12 x Cr\$ 2.260,00, ou com Programa de Treinamento 12 x Cr\$ 4.720,00



Programa de Treinamento dos cursos de Eletrônica Básica e Intensivo.

Os materiais dos Programas de Treinamento são enviados após o Exame Final, exceto no curso intensivo, enviados regularmente durante e ao final do curso. Mensalidades sujeitas a correção de acordo com os índices vigentes. Pagamentos antecipados, ficam isentos de reajustes futuros. Reembolso Postal: o pagamento, incluindo despesas postais, deverá ser efetuado na Agência mais próxima de seu endereço.



Escolas Internacionais do Brasil

R. Dep. Emílio Carlos, 1257 - CEP 06020 Osasco - SP
Fone (011) 703-9489 - Fax (011) 703-9498

Rádio e Áudio

Ampla especialização em rádio e áudio AM/FM. Pré-requisito: conhecimentos de Eletrônica Básica. Programa de Treinamento: Kit Sintonizador AM/FM estéreo, sem as caixas acústicas.

12 x Cr\$ 4.160,00, ou com Programa de Treinamento 12 x Cr\$ 8.700,00




Programa de Treinamento dos cursos de Rádio e Áudio e Intensivo.

Televisão Preto e Branco e a Cores

Ajustes, calibração e reparo de circuitos de TV. Pré-requisitos: conhecimentos de Eletrônica, Rádio e Áudio. Programa de Treinamento: Multímetro Analógico Profissional.

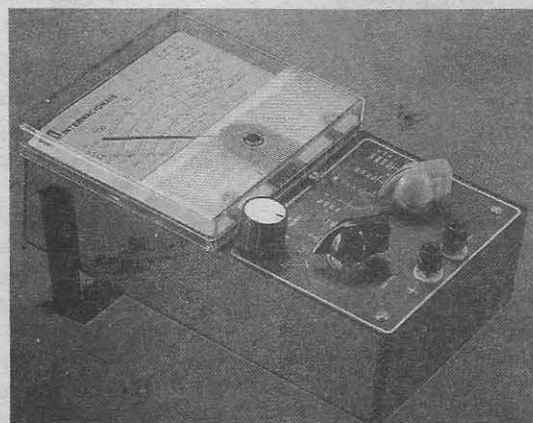12 x Cr\$ 3.280,00, ou com Programa de Treinamento 12 x Cr\$ 6.920,00



Programa de Treinamento dos cursos de Televisão e Intensivo.

Curso Intensivo de Eletrônica, Rádio e Televisão

Programa integrado de teoria e prática, com montagem de kits ao final de cada etapa: Conjunto Básico de Experiências, Sintonizador AM/FM Estéreo, Multímetro Analógico Profissional.

12 x Cr\$ 5.150,00, ou com Programa de Treinamento, 12 x Cr\$ 16.500,00

Forma de Pagamento

Cheque Reembolso Postal Vale Postal

- autorizo débito no meu cartão -

American Express Bradesco Credicard

Diners Ourocard

nº do cartão (ou cheque) validade

data assinatura



Escolas Internacionais do Brasil

Caixa Postal 6997 - CEP 01064 São Paulo - SP

APE
27

Estou me matriculando no curso de:

Indique o curso escolhido

Mensalidade: Cr\$ SEM COM TREINAMENTO

Nome

Endereço

Bairro nº Fone

Cidade CEP

Estado

(não desejando recortar a revista, envie carta com os dados acima)

Módulo de Memória p/ Link Temporizado da "Macare"


O "COMPLEMENTO FINAL" PARA A JÁ SOFISTICADA E PROFISSIONAL "MACARE" (MAXI-CENTRAL DE ALARME RESIDENCIAL) MOSTRADA EM APE nº 12! PERMITE FÁCILIMO ACOPLAMENTO AO MÓDULO PRINCIPAL (PLACA ORIGINAL DA "MACARE"), É PEQUENO, SIMPLES E BARATO, PORÉM INCREMENTA MUITO OS ÍNDICES (JÁ ALTOS...) DE SEGURANÇA DA "CENTRAL" ORIGINAL! MEMORIZA QUALQUER VIOLAÇÃO NAS(S) ENTRADA(S) CONTROLADA(S) PELO LINK TEMPORIZADO (MESMO QUE TAL VIOLAÇÃO SEJA IMEDIATAMENTE "CORRIGIDA", NUMA FRAÇÃO DE SEGUNDO...) "SOBREPASSANDO" O DELAY NORMAL DE "ENTRADA" E GARANTINDO A DEFESA MESMO CONTRA UM "LADRÃO ESPERTO"! ATENDE ÀS SOLICITAÇÕES DE INÚMEROS LEITORES/HOBBYSTAS QUE MONTARAM (E USAM COM SUCESSO) A "MACARE", PORÉM PRETENDEM TORNÁ-LA AINDA MELHOR!

No já distante nº 12 de APE publicamos um dos projetos que - até o momento - pode ser considerado como "carro chefe" da imensa "fila" de montagens práticas e úteis apresentadas ao longo desses mais de dois anos: a "MACARE" (MAXI-CENTRAL DE ALARME RESIDENCIAL), um sofisticado e definitivo projeto para segurança residencial, dotado de praticamente todas as necessárias e requeridas sofisticadas pertinentes a um bom sistema de alarme anti-roubo! Uma das importantes facilidades incluídas na fantástica MACARE era, justamente, a existência de vários canais (**links**) de sensoramento, sendo que um deles apresentava importantes características de **delay** automático, permitindo uma "demora" programada de 90 a 100 segundos no "início da atividade" (após o "ligamento" do sistema...), facilitando assim a SAÍDA do usuário, sem a preocupação de disparar inadvertidamente o alarme... Esse mesmo **link** especial também era dotado de um confortável **delay** de ENTRADA (cerca de 10 segundos, no original), permitindo que,

no retorno da pessoa à residência, essa "carência" fosse usada, sem afobações, para o devido "desligamento" da MACARE (também prevenindo o disparo inadvertido do alarme...).

Normalmente, em qualquer sistema de alarme mais sofisticado, esse **link** temporizado é utilizado **unicamente** no controle da entrada/saída **principal** (numa casa, a **porta da frente...**), por onde **muito raramente** um ladrão se atreveria a "forçar" passagem (seria "muita bandeira", e assim esses "profissionais" sempre preferem violar uma janela "fora das vistas" da rua, ou a porta dos fundos...). Não consideramos, portanto, uma deficiência o fato do **link** temporizado da MACARE não ser, originalmente, dotado de **memória** (se a porta controlada for aberta/fechada, rapidamente, "dentro" dos 10 segundos de **delay** de ENTRADA, a MACARE "ignora" o fato...), uma vez que os **outros** canais (**links**) eram todos dotados de instantânea memorização, com disparo imediato do alarme!

Entretanto, um número consi-

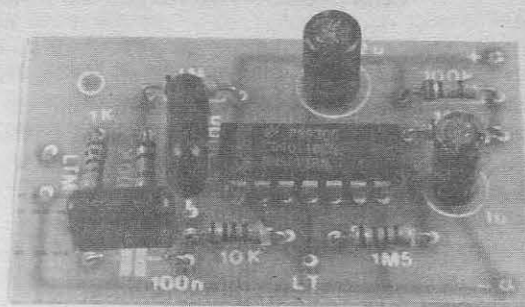

derável de Leitores/Hobbystas considerou essa circunstância como o único "ponto fraco" (quanto ao aspecto SEGURANÇA...) da MACARE, enfatizando que nas **suas** especiais necessidades de segurança, seria ideal a memorização da violação **também** da única passagem controlada pelo tal **link** temporizado. Essa facilidade, pelos motivos subjetivos já explicados, **não existia** na MACARE original, mesmo porque consideramos, na época, um desnecessário incremento no custo de construção, a inclusão de tal item (que, inevitavelmente, exigiria mais um Integrado e outras coisinhas...). Mas **AQUI VOCÊS MANDAM!** Pediram e aí está: o MÓDULO DE MEMÓRIA P/LINK TEMPORIZADO DA "MACARE" (simplificando o nome para MOMELT...) especialmente desenvolvido para "completar" a requerida função, facilmente acoplável ao módulo "mãe" (MACARE)!

Como se trata de uma "montagem complementar" que, obviamente só interessará a **quem já construiu a MACARE**, evitaremos aqui "gastar palavras" com desnecessárias explicações e "papos"... Iremos **DIRETO AO ASSUNTO** (construção, acoplamento e instalação) aproveitando para avisar (a pedido da Concessionária Exclusiva EMARK...) que o KIT do MOMELT já está disponível, para facilitar a vida de todos os que já montaram a MACARE e gostariam de incrementá-la com o MÓDULO DE MEMÓRIA...

•••••

- FIG. 1 - Diagrama esquemático

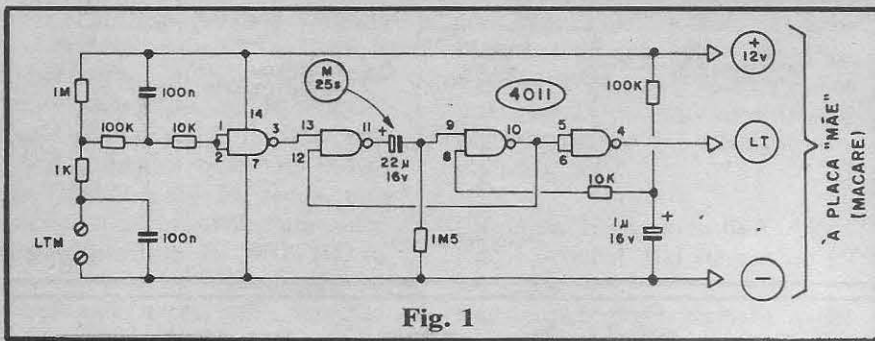


Fig. 1

do circuito MOMELT. O "coração" do arranjo é formado por um simples MONOESTÁVEL formado por dois **gates** (pinos 11-12-13 e 8-9-10) de um Integrado C.MOS 4011, cuja temporização (disparada por uma "queda" do nível digital no "gatilho", pino 13...), determinada pelo capacitor eletrolítico de 22u e resistor de 1M5, situa-se entre 22 e 25 segundos. Notar que ao pino 8 (segundo **gate** integrante do MONOESTÁVEL...) está acoplada uma simples rede R-C temporizadora, formada pelo resistor de 10K, mais o capacitor de 1u e resistor de 100K, estruturada de modo que no momento do **início** da alimentação (momento em que os 12V são aplicados ao circuito, para sua energização...), um breve e definido pulso "baixo" é aplicado ao tal pino, "resetando" o MONOESTÁVEL, e garantindo que sua temporização **não possa** ser iniciada aleatoriamente por um simples transiente "de ligação" (o que invalidaria o "conforto" esperado do módulo...). O disparo do MONOESTÁVEL principal é feito pelo **gate** de entrada (pinos 1-2-3) que funciona como simples inversor. A entrada desse simples inversor (pinos 1-2, juntos) é protegida contra transientes e interferências diversas pela relativamente complexa rede de temporização e desacoplamento formada pelos resistores de 1K, 1M, 100K e 10K, mais os dois capacitores de 100n (tudo isso "está lá" para evitar que ruídos elétricos induzidos possam disparar falsamente o alarme...). A "nova entrada" para o original **link** temporizado (agora um **link** temporizado **com memória**, identificando como "LTM"...), situa-se no ponto indicado, que passa, na prática, a

substituir o original "LT" da MACARE. A saída normal do MONOESTÁVEL do MOMELT (pino 10) fica, durante a temporização da memória, em nível digital "baixo". Como o terminal "vivo" da entrada original do **link** temporizado (sistema NF) precisa de um nível "alto" para o devido "reconhecimento", o último **gate** do 4011 (pinos 4-5-6) é organizado em simples inversor, promovendo no pino 4 o necessário estado digital para excitação do ponto LT, na placa "mãe" da MACARE. A alimentação do MOMELT (12V, sob baixíssimo requisito de corrente...) é simplesmente "mamada na mãe" (puxada da MACARE via convenientes terminais nela existentes, para alimentação de equipamentos externos - vide projeto original). O **IMPORTANTE** mesmo no projeto do MOMELT é o perfeito "casamento" da diversas temporizações envolvidas, a respeito do que será falado com mais detalhes, ao final do presente artigo...

- **FIG. 2** - Lay out (tamanho natural) da plaquetinha do MOMELT. A idéia foi manter as dimensões tão restritas quanto possível, de modo que esse módulo complementar pudesse facilmente ser "encaixado" no mesmo **container** originalmente adotado para abrigar a MACARE (conforme veremos, adiante, na fig. 6, a solução foi perfeita...). O padrão é muito simples, de facilíma realização (obviamente quem já fez a MACARE não pode ser um "pagão" em confecção de placas, daí...). Quem prefere "moleza", contudo, sempre pode "socorrer-se" do prático sistema de KITS, que sempre incluem, além dos componentes, a própria placa pronta, fu-

rada, protegida por verniz e convenientemente demarcada em seu "chapeado", por **silk-screen**. Embora consideremos que quem for realizar o MOMELT já **montou** a MACARE, não se esqueçam de todas aquelas (chatas, porém inevitáveis...) recomendações básicas quanto às INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS MONTAGENS, sempre encartadas em APE, juntamente com o "famoso" TABELÃO APE, que traz importantes informações visuais quanto à identificação de terminais, polaridades, leituras de códigos, etc., a respeito dos componentes... Enfim: os mesmos **cuidados** dispensados à construção da MACARE original, por razões mais do que óbvias, devem ser utilizados na montagem e instalação do MOMELT...

- **FIG. 3** - Diagrama da montagem, em "vista real" dos componentes sobre a plaquinha ("chapeado"). O lado não cobreado do Circuito Impresso mostra as peças principais, todas devidamente posicionadas (atenção à orientação da marquilha do Integrado, polaridade dos capacitores eletrolíticos e valores - quanto às posições dos demais componentes...).

- **FIG. 4** - Conexões (simples) ex-

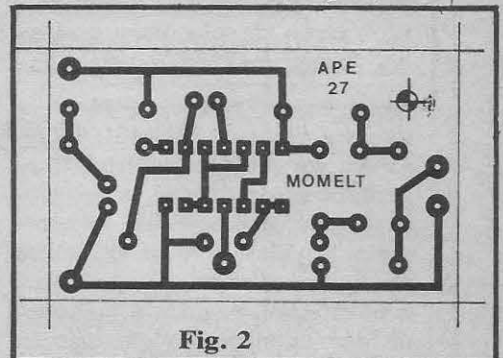


Fig. 2

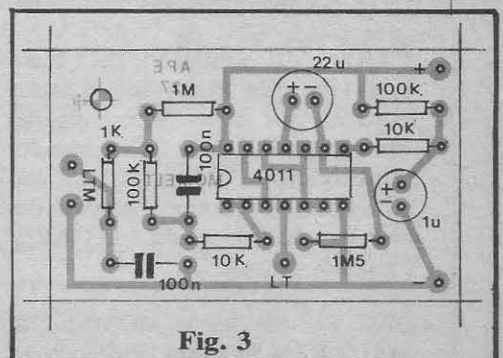


Fig. 3

LISTA DE PEÇAS

- 1 - Circuito Integrado C.MOS 4011B
- 1 - Resistor 1K x 1/4W
- 2 - Resistores 10K x 1/4W
- 2 - Resistores 100K x 1/4W
- 1 - Resistor 1M x 1/4W
- 1 - Resistor 1M5 x 1/4W
- 2 - Capacitores (poliéster) 100n
- 1 - Capacitor (eletrolítico) 1u x 16V (ou tensão maior)
- 1 - Capacitor (eletrolítico) 22u x 16V (VER TEXTO)
- 1 - Placa de Circuito Impresso específica para a montagem (5,4 x 3,3 cm.)
- - "Meia barra" (6 segmentos) de conectores parafusáveis tipo "Sindal" (p/ligações de Entrada/Saída/Conexão à "MACARE")
- - Fio e solda para as ligações.

OPCIONAIS/DIVERSOS

- - Caixa - O MOMELT, basicamente, não precisará de um **container**, já que deverá ser simplesmente incorporado à instalação normal da própria "MACARE".
- - Parafusos/porcas para fixação da plaquinha e dos conectores parafusáveis.

ternas à placa do MOMELT. Observar as codificações das ilhas periféricas destinadas a tais conexões (comparando-as, se ocorrerem dúvidas, com as existentes na figura anterior - 3...). Notar, com especial atenção, a polaridade dos terminais de alimentação (+) e (-) destinados a "puxar" os necessários 12V da "mãe" MACARE... Os pontos "LTM" passam, conforme já foi dito, a fazer o papel dos novos terminais de Entrada do **link** temporizado (c/memória) e o ponto "LT" irá ao respectivo "antigo" contato de entrada, na placa da MACARE (detalhes adiante...).

- FIG. 5 - Acoplar o MOMELT à MACARE é facilímo (todo o pro-

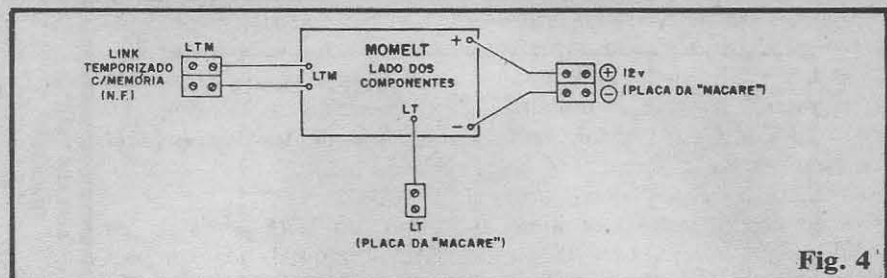


Fig. 4

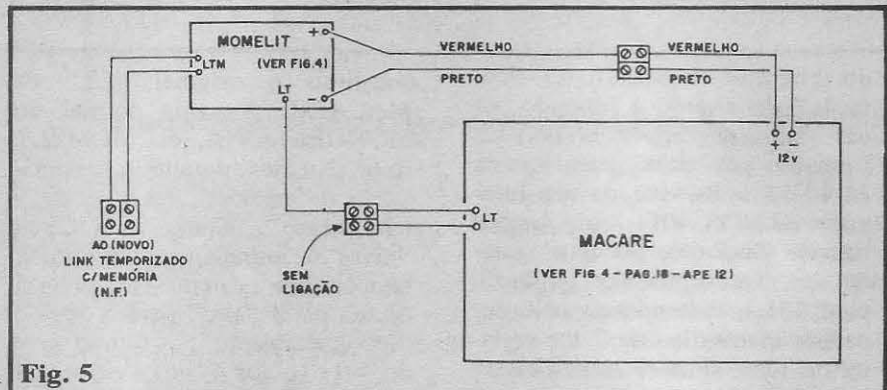


Fig. 5

jetinho foi "pensado" nesse sentido...), conforme mostra o diagrama. De novo, pedimos atenção principalmente à polaridade da alimentação "puxada" dos terminais de "SAÍDA 12V PARA ALIMENTOS. APARELHOS EXTERNOS" da própria MACARE (é sempre bom codificar com fio **vermelho** para o **positivo** e **preto** para o **negativo**, evitando "mancadas" danosas para o funcionamento do sistema...). Observar ainda que o ponto "LT" do MOMELT (fio único) deve ser ligado apenas ao terminal "vivo" da entrada original "LT" da MACARE, ficando o terminal original de "terra", sem ligação (o necessário percurso de "terra", sem ligação (o necessário percurso de "terra" é feito através da própria cabagem do **negativo** da alimentação do MOMELT...).

- FIG. 6 - Acomodação e instalação do MOMELT. Quanto à instalação do sensor (ou sensores) no novo **link** temporizado c/memória, pedimos ao Leitor/Hobbysta que se reporte à fig. 8 - pág. 20 - APE 12, que deverá sofrer a modificação ilustrada em 6-A. Já quanto à "acomodação" da plaquinha do MOMELT, sugerimos a solução mostrada em 6-B, com o dito cujo repousando no espaço vago existente no lado não cobreado da placa original da MACARE, na

posição indicada (a plaquinha do MOMELT pode, ali, ser parafusada ou mesmo colada com adesivo de **epoxy** ou cianoacrilato...). Com um pouquinho de "capricho" e atenção, tudo ficará ainda elegante e profissional, de modo que a adaptação do MOMELT não "macule" a estética e a praticidade do arranjo original!

- FIG. 7 - Diagrama de temporizações da MACARE/MOMELT. Para entender perfeitamente **como** o conjunto passa a funcionar, é bom relembrar, através de um simples gráfico, o "casamento" da diversas temporizações envolvidas... A função do MOMELT no conjunto é "simular", eletronicamente, uma "abertura da porta" controlada pelo LTM, durante cerca de **22 a 25 segundos** (ver gráfico 7-B) mesmo que, na realidade a tal porta tenha sido **imediatamente** fechada, após a violação! Observem que, sendo o tempo de memorização (TM) **maior** do que o tempo de "carência" para a Entrada (TE), originalmente de 10 segundos, para todos os efeitos, a MACARE "reconhecerá" a violação do LTM (após 22 a 25 segundos), ainda que alguém "mais esperto" abra e feche imediatamente a porta controlada! Acontece, porém, que para não invalidar a facilitação pro-

porcionada pela "carência" de Saída (de 90 a 100 segundos, no original...), representada no gráfico 7-A pela marca (TS) a duração da memória tem que ser forçosamente **menor** do que a temporização de Saída... É por tal razão que escolhemos o tempo TM na casa de 22 a 25 segundos, uma condição confortavelmente **intermediária** entre o TS (90 a 100 segundos) e o TE (10 segundos), preservando assim todas as características desejáveis da MACARE original e, ao mesmo tempo, acrescentando a segurança da memorização **também** na Entrada Temporizadora! O Leitor/Hobbysta mais "avançadinho" e que gosta de modificar as coisas de acordo com suas idéias e necessidades, deve lembrar **sempre** que o TM **tem** que apresentar um valor **intermediário** entre o TE e o TS e que, simultaneamente, deve ser "tão longe" do TS quanto for possível, caso contrário "sobrará" muito tempo de "carência real" para a efetiva saída do usuário da casa, após o instante de "ligamento" da MACARE/MOMELT! Re-olhando a figura 1 - pág. 15 - APE12 (esquema da MACARE) e observando a fig. 1 do presente MOMETL, ter sempre em conta que os capacitores eletrolíticos responsáveis pelas diversas temporizações estão, em todos os casos, nitidamente indicados, e a **razão** das ditas temporizações

obedece ao índice bem aproximado de **1 segundo por microfarad** (nos três casos). Assim, nas condições originais (tanto da MACARE quanto do MOMELT), os índices são os seguintes (modificáveis, dentro das condições explicadas...):

- Capacitor E (Entrada da MACARE) - original 10u (tempo de 10 segundos)
- Capacitor S (Saída da MACARE) - original 100u (tempo de 90 a 100 segundos).
- Capacitor M (Memória do MOMELT) - original 22u (tempo 22 a 25 segundos).

Para finalizar, lembramos que as tolerâncias de capacitores eletrolíticos são inerentemente "largas" e que assim não é conveniente tentar modificações que coloquem TE, TM e TS muito próxima um do outro, em termos de duração **real**, já que qualquer "escorrêgo" nas tolerâncias poderá "sobrepassar" indevidamente temporizações, invalidando todo o sofisticado arranjo lógico do sistema. Salvo condições **muito** especiais (e que inevitavelmente requererão testes e acomodações experimentais...) recomendamos ao Leitor/Hobbysta que **fique** com os tempos aqui indicados e calculados para as configurações originais da MACARE e do MOMELT.

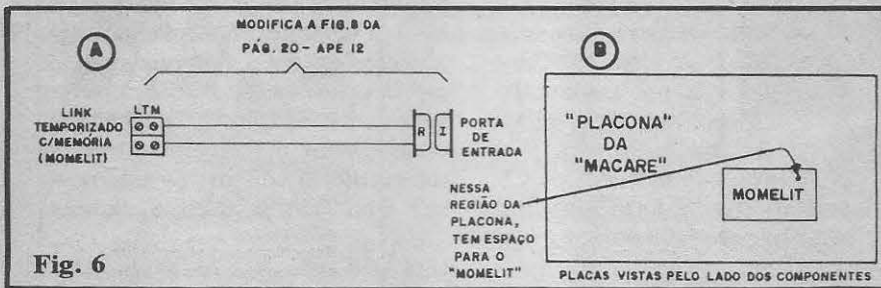


Fig. 6

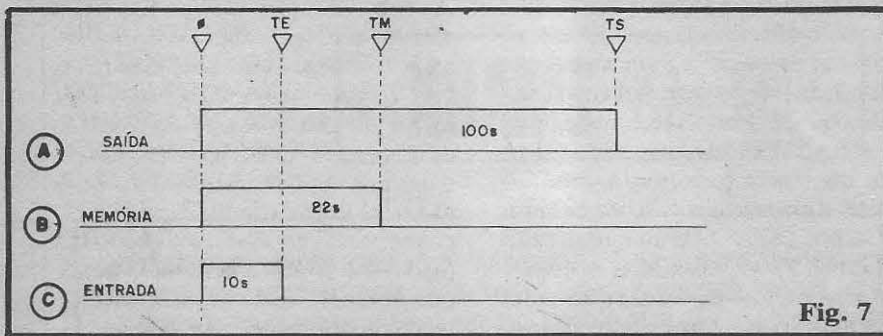


Fig. 7

ACERTE NA ELETRÔNICA

SE VOCÊ QUER APRENDER ELETRÔNICA NAS HORAS VAGAS E CANSOU DE PROCURAR, ESCREVA PARA A

ARGOS IPDTEL

É SIMPLEMENTE A MELHOR ESCOLA DE ENSINO À DISTÂNCIA DO PAÍS

EIS OS CURSOS:

ELETRÔNICA INDUSTRIAL

ELETRÔNICA DIGITAL

TV EM PRETO E BRANCO

MICROPROCESSADORES E MINICOMPUTADORES

TV A CORES

PROJETO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS

PRÁTICAS DIGITAIS

Preencha e envie o cupom abaixo

ARGOS IPDTEL
R. Clemente Alvares, 247 - São Paulo - SP
Caixa Postal 11916 - CEP 05090 - Fone 261 2305

Nome

Endereço

Cidade CEP

Curso

KITS EDUCACIONAIS • Ciência Com Sabor De Diversão




a partir de 6 anos

Cr\$ 7.200,00

MAGNETISMO: O SEGREDO DOS IMÃS

Este Kit permite:

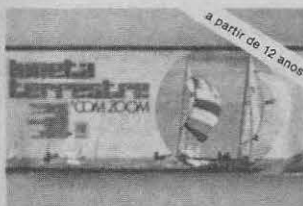- Reconhecer que dois ímãs podem atrair-se ou repelir-se
- Reconhecer que cada ímã tem dois pólos: norte e sul
- Reconhecer que o pólo norte de um ímã atrai o pólo sul de outro ímã
- Utilizar as propriedades dos ímãs para construir jogos ou brinquedos



a partir de 12 anos

Cr\$ 17.800,00

LUNETAS TERRESTRES COM ZOOM

Este Kit permite:

- Montar e utilizar corretamente uma luneta terrestre
- Compreender o funcionamento de uma lente
- Distinguir lunetas terrestres de astronômicas
- Compreender o funcionamento de um sistema de lentes de aumento variável (zoom)



para 2ª e 3ª graus

Cr\$ 7.300,00

MOLÉCULAS EM TRÊS DIMENSÕES

Adequado para cursos de segundo e terceiro graus



a partir de 9 anos

Cr\$ 8.000,00

FAZENDO PILHAS

Este Kit possibilita:

- Construção de um medidor de eletricidade
- Associação de substâncias que geram corrente elétrica
- Verificação das características das correntes geradas
- Construção de uma pilha elétrica



a partir de 10 anos

Cr\$ 6.800,00

GABRIELA: O COMPUTADOR QUE APRENDE

Este Kit permite:

- Conhecer algumas propriedades de um computador
- Desmentir a crença de que os computadores podem pensar ou imaginar
- Montar um modelo de computador capaz de disputar dois tipos de jogos diferentes, "aprender" as regras e tornar-se invencível



a partir de 9 anos

Cr\$ 4.200,00

O QUE É ELETRICIDADE

Este Kit possibilita:

- Verificar a existência de cargas elétricas e suas diferenças
- Montar um dispositivo para verificar a eletrização de um corpo (eletroscópio)
- Visualizar o fenômeno da indução eletrostática
- Verificar a existência de corrente elétrica a partir de uma eletrização por atrito



a partir de 11 anos

Cr\$ 17.600,00

MICROSCÓPIO MICROLUX

Este Kit contém materiais e instruções que possibilita a aprendizagem e utilização das técnicas básicas de microscopia



a partir de 11 anos

Cr\$ 14.400,00

USINA HIDRELÉTRICA

Este Kit permite:

- Construir um gerador elétrico que fornece corrente suficiente para acender lâmpadas comuns (de lanterna)
- Construir um modelo de usina hidrelétrica
- Compreender o princípio envolvido no funcionamento dos geradores
- Reconhecer o sol como fonte de energia



a partir de 11 anos

Cr\$ 5.400,00

MOVIMENTO DAS PLANTAS

Este Kit permite:

- Preparar um germinador para obter plantinhas, a partir de sementes
- Observar a influência da luz, da água e da força da gravidade sobre as plantas
- Aplicar as técnicas, aqui usadas, com outras sementes



a partir de 10 anos

Cr\$ 5.050,00

ORIGEM DA VIDA

Este kit contém materiais e instruções que permitem:

- Repetir experimentos de alguns cientistas sobre a origem de organismos encontrados nos alimentos estragados.
- Entender os conceitos de geração espontânea e de "Princípio Ativo"
- Entender a importância do trabalho de pasteur para derrubar a teoria da geração espontânea.




a partir de 9 anos

Cr\$ 12.600,00

INSTALAÇÃO ELÉTRICA RESIDENCIAL

Este Kit contém materiais e instruções que permitem:

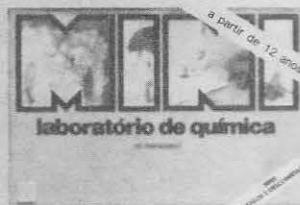- Realizar e compreender alguns tipos de ligações elétricas
- Montar um modelo de casa
- Realizar a instalação elétrica no modelo montado



a partir de 12 anos

Cr\$ 12.900,00

LABORATÓRIO DE QUÍMICA

Este kit contém material e instruções para a realização de várias experiências que permitem adquirir conhecimentos sobre reações químicas e suas aplicações.



a partir de 13 anos

Cr\$ 7.650,00

JARDIM OSMÓTICO

Este Kit possibilita:

- Verificação do movimento de moléculas na água
- Construção de um dispositivo para demonstração da osmose



É NA **EMARK**

SÓ ATENDEMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO ATRAVÉS DE VALE POSTAL PARA AGÊNCIA CENTRAL - SP OU CHEQUE NOMINAL A EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA. RUA GENERAL OSÓRIO, 185 CEP. 01213 - SÃO PAULO - SP + Cr\$ 900,00 PARA DESPESA DE CORREIO.

Módulo Frequencímetro p/ Multiteste

MAIS UM PRÁTICO, BARATO E RAZOAVELMENTE PRECISO MÓDULO DE MEDIÇÃO PARA A BANCADA! UTILIZAÇÃO E CALIBRAÇÃO FÁCEIS (NÃO REQUERENDO A POSSE OU USO DE OUTROS INSTRUMENTOS ESPECIAIS...). MULTI-FAIXAS (PODENDO ATINGIR ATÉ 100 KHz, EM 4 ESCALAS DE MEDIÇÃO...), "TRANSFORMA" O SEU MULTÍMETRO ANALÓGICO NUM PRÁTICO FREQUENCÍMETRO DE ÁUDIO, MAS TAMBÉM PODE SER MONTADO COMO UMA UNIDADE INDEPENDENTE, BASTANDO ACOPLAR-LHE UM GALVANÔMETRO OPCIONAL (NO LUGAR DO MULTITESTE...) DE 0-1mA! PODEROSA "FERRAMENTA" DE BANCADA PARA O HOBBYSTA "AVANÇADO"!


APE nunca perde sua visão pragmática de, embora basicamente uma Revista para Hobbystas, atender a todos os interesses específicos dos diversos segmentos do nosso Universo/Leitor (tem "curiosos", iniciantes, estudantes, professores, técnicos, engenheiros e o "escambau"...). Os estudantes, e técnicos em início de carreira, **jamais** são esquecidos por aqui, tanto que, com relativa periodicidade, mostramos montagens estritamente dirigidas a tal segmento (e que valem também para o atendimento dos requisitos dos chamados Hobbystas "avançados"...). Só para "aguçar" os recém-chegados à turma, vamos lembrar os projetos já publicados, nesse importante vetor:

- MINI-GERADOR DE BARRAS PARA TV (APE nº 1)
- MICRO-TESTE UNIVERSAL P/TRANSISTORES (APE nº 8)
- MICRO-PROVADOR DE CONTINUIDADE (APE nº 10)
- TESTA-TRANSISTOR (NO CIRCUITO) (APE nº 18)
- FONTE REGULÁVEL ESTABILIZADA (APE nº 19)
- SEGUIDOR/INJETOR DE SINAIS (AMPLIFICADOR DE BANCADA) (APE nº 18)
- MÓDULO CAPACÍMETRO P/MULTITESTE (APE nº 22)

- MICRO-TESTE C.A. (110-220)
- (APE nº 23)

Ainda no presente número (27) de APE, temos também o prático MULTI-TESTADOR DIGITAL P/AUTO-ELÉTRICO, no "gênero"... O melhor de tudo é que - por especial convênio entre a Editora (KAPROM) a Equipe de Produção (PROF. BÊDA MARQUES & Cia...) e a Concessionária Exclusiva (EMARK), **todos** esses itens permanecem ofertados, na forma de KITS, à disposição dos Leitores/Hobbystas com pretensões mais "elevadas" no seu "relacionamento" com a Eletrônica...!

Em especial, o MÓDULO CAPACÍMETRO P/MULTITESTE, despertou grande interesse entre a turma, já que representa uma filosofia "economizadora" importante, que possibilita a utilização e posse de bons instrumentos de teste a um custo relativamente baixo (já que como "mostrador" da leitura, podemos usar aquele "velho" multímetro analógico que quase todo mundo tem...). Dentro do **mesmo** "espírito", aqui está o MÓDULO FREQUENCÍMETRO P/MULTITESTE (MOFREM), também desenvolvido para utilização em conjunto com o multiteste que o Leitor **já possui**, mas que pode, opcionalmente - assumir forma

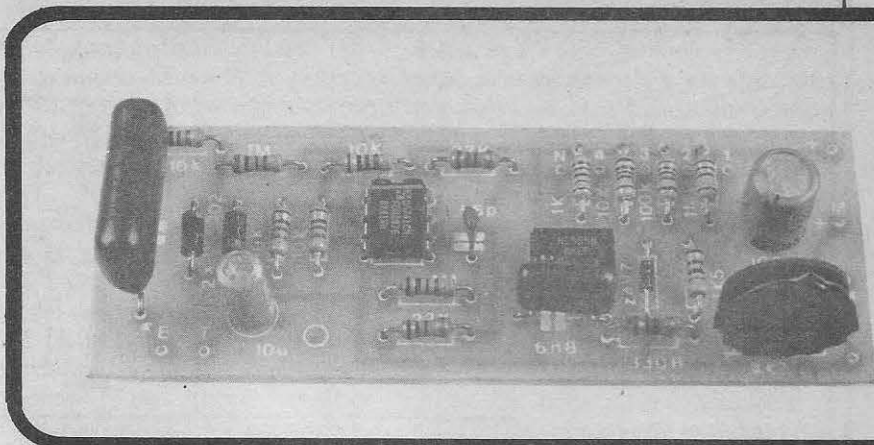

totalmente autônoma, pela simples anexação de um miliamperímetro (0-1 mA) que, embora "encarecendo" um pouco o custo final da montagem, liberará o MOFREM da condição de "siamês" obrigatório do multímetro (é o seu "bolso" que decidirá...).

O MOFREM é, basicamente, um frequencímetro de Áudio, com limite superior de frequência "medível" em 100KHz, utilíssimo em inúmeras verificações, testes e desenvolvimentos de circuitos, avaliação de projetos e instalações de áudio, calibração de controles remotos, levantamento de "curvas" de microfones, alto-falantes e outros transdutores, etc. Certamente que não se trata de uma montagem para iniciantes (mesmo porque estes nem saberiam utilizar corretamente um frequencímetro...), entretanto, as mesmas facilidades e "mastigamentos" costumeiros nos projetos mostrados em APE estão presentes no MOFREM, cuja construção, ajuste e uso são extremamente simples, além de apresentarem um custo bastante atraente (os preços normais dos instrumentos comerciais de bancada, atualmente, são de "falir" qualquer um...).



CARACTERÍSTICAS

- Módulo de medição de frequência (faixa de áudio) acoplável a multímetros analógicos comuns (desde que este tenha, entre suas faixas de Corrente Contínua, uma com fundo de escala tão próximo quanto possível de 1 mA - idealmente até um máximo de 2 ou 2,5 mA...).

com o ganho determinado) pelos resistores de 10K (três) e 1M (dois), devidamente desacoplado pelo capacitor de 10u. Nessa configuração, o 741 além de trabalhar como amplificador de elevadíssimo ganho (daí a grande sensibilidade de Entrada do MOFREM, capaz de "ver" sinais desde poucos milivolts...), atua também como um disparador de Schmitt ("enquadrador"), transformando qualquer "formato" de sinal presente na entrada geral, numa sequência de pulsos tipo "tudo ou nada", muito bem definidos (apresentados no pino 6 do 741).

A partir daí, temos o segundo (e também importante...) bloco do MOFREM: o MONOESTÁVEL, estruturado em torno de um "mandadíssimo" 555 (esse Integrado foi justamente "inventado" para esse tipo de função...). O pino 2 ("gatilho") do 555 como MONOESTÁVEL recebe os sinais via capacitor de 56p, cujo pequeno valor permite a necessária "afinação" dos pulsos, que são entregues juntos com uma pré-polarização determinada pelos resistores de 33K (ao positivo) e 22K (ao negativo). Essa pré-polarização mantida no pino 2 do 555 de termina uma boa sensibilidade do bloco MONOESTÁVEL, cujo disparo apenas ocorre (pelas próprias características internas do Integrado) quando essa entrada "sente" uma transição de tensão "para baixo" do limite de 1/3 da tensão geral de alimentação...

Disparado o MONOESTÁ-

VEL, este temporizará (a cada pulso de comando derivado do próprio sinal em medição...) segundo um fator determinado pelo valor (fixo) do capacitor de 6n8 (pinos 6-7 à "terra"...), e pelo valor (ajustável, via chave de 4 posições) do resistor ligado ao positivo da alimentação. Assim, através do chaveamento, podemos determinar a geração, pelo 555 de pulsos de larguras muito bem definidas (que dependerão unicamente de qual resistor (1M-100K-10K-1K) foi previamente selecionado pela chave). Nesse ponto, notar que quanto mais rápido forem os pulsos oferecidos pelo 741 (o que corresponde a "quanto maior for a frequência a ser medida"...), mais curta deverá ser a temporização do MONOESTÁVEL, para que sua saída (pino 3 do 555) possa "acompanhar" as variações presentes na entrada (pino 2). Assim, a escala mais alta de frequência, exige um resistor de temporização de menor valor (1K), enquanto que a escala de frequência em medição mais baixa, pede um resistor de temporização do MONOESTÁVEL de valor mais elevado (1M).

Temos então, na saída do 555 (pino 3), sempre um "trem" de pulsos, cujas larguras são rigidamente estáveis, porém cuja frequência é exatamente igual à do sinal mostrado à entrada geral do MOFREM... Como um "medidor de ponteiro" (analógico, galvanômetro...), pelas suas inerentes inércias mecânicas e

elétricas é capaz de indicar a **média integrada** da energia a ele aplicada, um galvanômetro ligado aos pontos +M e -M dará uma leitura diretamente proporcional à FREQUÊNCIA (que é exatamente o que queremos, né...?). O resistor de 330R mais o diodo zener de 4V7 limitam, automaticamente, o nível de tensão máximo do sinal de saída do 555, de modo a normalizar a precisão da leitura, ao longo do inevitável desgaste da bateria que alimenta o MOFREM, com o que enquanto esta não "cair" a uns 5 volts (o que corresponde a uma bateria já completamente "prejudicada"...), podemos confiar nas indicações do circuito!

O resistor de 1K5, em série com o trim-pot de 4K7 (ajuste/calibração) permitem ao mesmo tempo uma limitação de corrente e um ajuste desta, de modo a "casar" a leitura indicada pelo multiteste/galvanômetro acoplado aos pontos +M e -M, analogicamente, ao valor "numérico" da frequência medida...

A alimentação geral do MOFREM é fornecida pela bateria de 9V (o consumo de corrente é suficientemente baixo...) desacoplada (para evitar instabilidades no funcionamento do bloco MONOESTÁVEL, principalmente...), pelo capacitor eletrolítico de 100u.

Observar ainda, junto ao esquema (fig. 1) a tabelinha que exemplifica a proporcionalidade das faixas, usando-se um multiteste

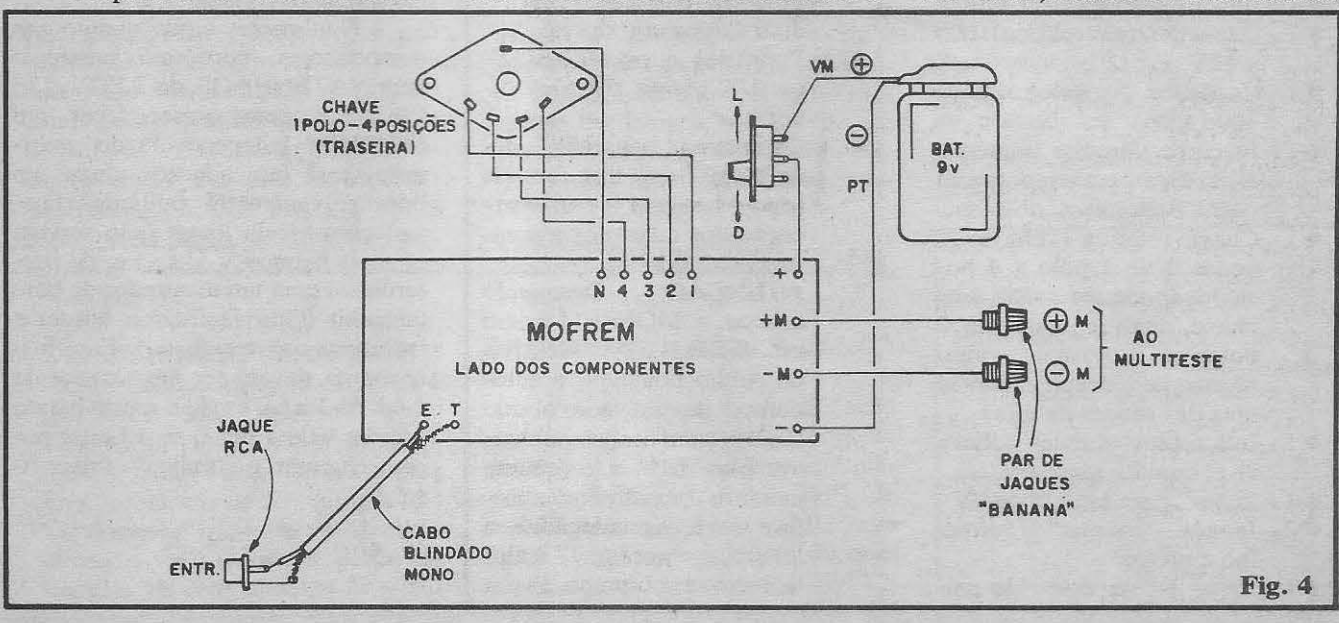


Fig. 4

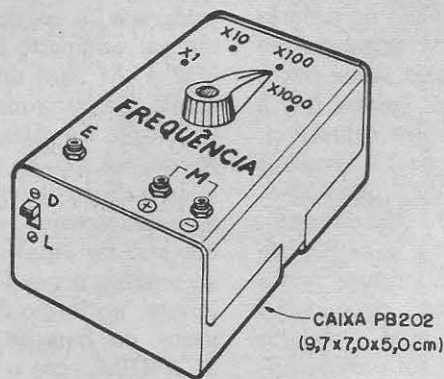


Fig. 5

LISTA DE PEÇAS

- 1 - Circuito Integrado 741
- 1 - Circuito Integrado 555
- 1 - Diodo zener para 4V7 x 1/2W (BZX79C4V7, 1N750 ou equivalente)
- 2 - Diodos 1N4002 ou equivalente
- 1 - Resistor 330R x 1/4W
- 1 - Resistor 1K5 x 1/4W
- 4 - Resistores 10K x 1/4 watt
- 1 - Resistor 22K x 1/4W
- 1 - Resistor 33K x 1/4W
- 2 - Resistores 1M x 1/4W
- - Resistores c/tolerância de
 - 1% - 1 - 1K
 - 1 - 10K
 - 1 - 100K
 - 1 - 1M
- 1 - Trim-pot (vertical) 4K7
- 1 - Capacitor (disco ou plate) 56p
- 1 - Capacitor (poliéster) 6n8
- 1 - Capacitor (poliéster) 470n
- 1 - Capacitor (eletrolítico) 10u x 16V
- 1 - Capacitor (eletrolítico) 100u x 16V
- 1 - Placa de Circuito Impresso específica para a montagem (9,0 x 3,3 cm.)
- 1 - Chave rotativa ("chave de ondas") de 1 polo x 4 posições (pode ser usada uma chave, mais comum, de 2 polos x 4 posições, simplesmente desprezando-se uma das seções da dita)
- 1 - Interruptor simples (chave H-H mini ou standart)
- 1 - "Clip" para bateria de 9V
- 2 - Jaques "banana" (vermelho e preto)
- 1 - Jaque RCA, tipo "de pai-

nel", ou incorporado a um pequeno sub-painel

- - Fio e solda para ligações

OPCIONAIS/DIVERSOS

- 1 - Caixa para abrigar a montagem. Na versão básica (como módulo para uso conjunto com o multiteste), o MOFREM pode, confortavelmente, ser acomodado num container padronizado "Patola" mod. PB202 (9,7 x 7,0 x 5,0 cm.). Se o Leitor/Hobbysta preferir montar o MOFREM como unidade independente, a caixa deverá ser maior, com dimensões determinadas pelas medidas do galvanômetro acoplado.
- 1 - Knob, tipo "indicador" ou "bico de papagaio", para o eixo da chave rotativa.
- - Parafusos e porcas (3/32" ou 1/8") para fixações diversas
- - Caracteres adesivos, decalcáveis ou transferíveis (tipo "Letraset") para marcação dos controles e escalas do MOFREM
- - ATENÇÃO: Desejando montar o MOFREM como um FREQUENCÍMETRO de áudio completo e autônomo, deverá ser obtido também um miliamperímetro para 0-1 mA (quanto maior o "mostrador", melhor será a resolução e a leitura, porém maior também será o preço...).

chaveado para faixa de Corrente Contínua com fundo de escala em 1mA, ou um galvanômetro "autônomo" também de 0-1mA...

OS COMPONENTES

Sem obstáculos intransponíveis na aquisição das peças do MOFREM... Tudo é comum, encontrável na maioria dos varejistas de componentes. Os próprios Integrados (741 e 555) são fornecidos por inúmeros fabricantes (não se espantem com letras ou códigos complementares colocados antes ou depois da numeração básica - 555 e 741 já que tratam-se de identificações próprias dos fabricantes...). Observar ainda, na LISTA DE PEÇAS, a indicação de que pode ser mais fácil encontrar uma chave rotativa com 2 polos x 4 posições (precisamos de 1 polo x 4 posições...), o que não constituirá problema, bastando ao Hobbysta "ignorar" um dos "lados" ou seções da chave, usando apenas o que lhe interessa...

Quanto às identificações de terminais, polaridades, códigos e valores das peças, recomendamos ao Leitor iniciante (embora o MOFREM seja mais direcionado a Hobbystas já com certa "tarimba"...), que faça uma atenta consulta ao TABELÃO APE (no começo da Revista...) para a eliminação de dúvidas e a obtenção de importantes subsídios "visuais"...

Finalmente, ainda quanto aos componentes, conforme sugere o item "ATENÇÃO" da LISTA DE PEÇAS, quem quiser fazer um MOFREM independente do multiteste, terá que adquirir ainda um bom galvanômetro (miliamperímetro) com escala linear (não servem os mais baratos V.U.s...) e, de preferência, com um mostrador de bom tamanho (para facilitar a leitura e incrementar a resolução). Esse instrumento deverá ter um alcance de 1mA (0-1mA), e não é muito barato (porém vale a pena, se o Leitor puder aguentar o "tranco" financeiro...).

● ● ● ● ●

A MONTAGEM

Na fig. 2 temos a placa de Circuito Impresso específica, vista em seu padrão cobreado (escala 1:1), que deve ser cuidadosamente reproduzido pelo Leitor/Hobbysta. A confecção não será difícil, já que a densidade das ilhas e pistas é relativamente baixa, não implicando em grandes problemas de desenho ou acabamento. De qualquer modo, alguns preceitos devem ser obrigatoriamente respeitados na confecção e uso do Circuito Impresso, todos eles detalhados nas INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS MONTAGENS (ver lá nas primeiras páginas de toda APE...). Quem não possui o material (nem a confiança ou habilidade...) para confecção da placa, pode recorrer ao prático sistema de KITS, oferecidos via Postal (ver anúncio em outra parte da Revista), que incluem o Circuito Impresso já preparadinho...

A fig. 3 mostra a montagem propriamente, com todas as principais peças devidamente inseridas nas suas posições sobre a placa (lado não cobreado, agora...). Se "pintarem" dúvidas quanto à identificação de terminais ou polaridades de componentes, convém fazer uma consulta ao "velho" TABELÃO (sempre lá, junto às INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS MONTAGENS...). ATENÇÃO ao posicionamento dos componentes **polarizados** (Integrados, diodos - inclusive o **zener** - e polaridade dos capacitores eletrolíticos...) que **não podem** ser ligados invertidos (o circuito não funcionaria e o próprio componente poderia sofrer danos definitivos...). Observar bem as posições dos 4 resistores de precisão (tolerância de 1%) junto à borda superior da placa, próximo aos terminais identificados com "N-4-3-2-1"...

- UM LEMBRETE IMPORTANTE

- Quem não conseguir obter os 4 resistores de precisão (1K-10K-100K-1M X 1%) poderá, em último caso, usar componentes com tolerância de 5% (última faixa **dourada**), aceitando implicitamente, uma pequena perda na margem de erro inerente às leituras

do MOFREM (na maioria das aplicações práticas de bancada, isso não terá fundamental importância...).

•••••

Um estágio **muito** importante da montagem do MOFREM tem sua descrição "visual" mostrada na fig. 4, que ilustra as conexões externas à placa. Essa fase apenas deverá ser iniciada após uma rigorosa conferência em todos os aspectos da fase anterior (fig. 3), verificação dos valores, posições, polaridades, qualidade dos pontos de solda e corte final das "sobras" de terminais, pelo lado cobreado...

A fig. 4 mostra ainda a placa pelo lado não cobreado, e os seguintes pontos devem merecer atenção especial:

- Polaridade das ligações à bateria (com a chavinha interruptora intercalada na fiação do **positivo - fio vermelho...**).
- Ligação do cabinho blindado ao jaque (RCA) de Entrada do MOFREM. Observar a posição do fio "vivo" interno (terminal E da placa) e malha de "terra" (terminal T da placa).
- Conexões à chave rotativa de 1 polo x 4 posições. Notar que o diagrama estiliza a traseira de uma chave típica, porém, muito provavelmente, a chave utilizada pelo Leitor/Hobbysta apresentará algumas diferenças puramente "visuais" que deverão ser previamente "resolvidas" de modo a não errar as ligações (uma consulta humilde ao balconista, no momento da compra, e o uso de um prático Provedor de Continuidade, significarão **muito** nessa resolução...)
- Polaridade dos terminais (jaques banana) de Saída do MOFREM, codificados com +M e -M.

A CAIXA PARA O MÓDULO BÁSICO

Como módulo para utilização em conjunto com o multiteste analógico, o MOFREM poderá elegantemente ser "encaixado" de acordo com a sugestão mostrada na fig. 5 (ver a especificação do **container** sugerido no item OPCIO-

NAIS/DIVERSOS da LISTA DE PEÇAS...). Notar as posições práticas indicadas para a chave de faixas, Entrada, Saídas, chave geral, marcação dos controles e acessos, etc. Algumas diferenças no **lay out** geral serão possíveis, mas um certo "balizamento" na configuração externa final deve ser norteado pela figura...

•••••

CABAGEM DE APOIO

Para maior conforto nas operações de leitura de frequência (utilização prática do MOFREM...) convém que o Leitor/Hobbysta providencie a confecção de uma cabagem apropriada, conforme mostra a fig. 6: um conjunto de fios flexíveis, vermelho e preto, com uma das extremidades ligada a um plugue RCA (para conexão ao jaque de Entrada do MOFREM...) e as outras, separadamente, ligadas a uma ponta de prova e a uma pequena garra "jacaré"... Observar, na figura, a identificação das polaridades (qual fio ligar onde...), inclusive com a capa plástica do plugue RCA devidamente "removida", para facilitar a visualização...

•••••

ACOPLAMENTO AO MULTITESTE (OU AO GALVANÔMETRO)

A fig. 7 mostra como o MOFREM deve ser interligado ao multiteste (B) ou ao galvanômetro "autônomo" (A) que farão as indicações finais da leitura. Observar as polaridades e também a indicação de que, no caso de acoplamento ao multiteste, este deverá ser chaveado para uma escala de Cor-

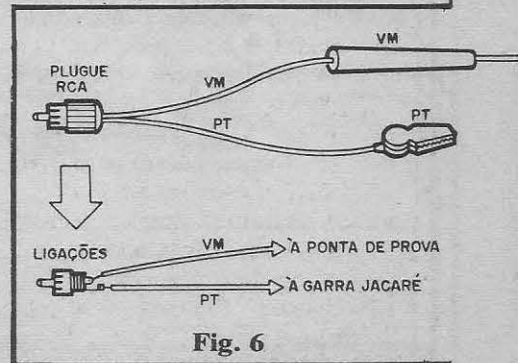


Fig. 6

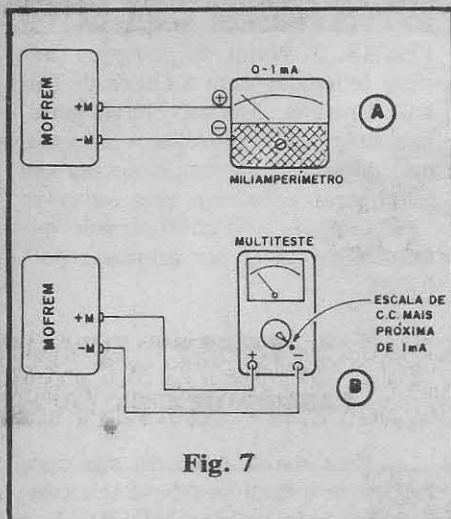


Fig. 7

rente Contínua tão próxima quanto possível de 1mA. Notar (no caso do acoplamento ao multíteste) que a resolução e facilitação da leitura dependerão **muito** da real escala ou faixa de C.C. chaveada ou pertinente ao instrumento, já que, se a faixa for - por exemplo - de 2mA, apenas a "primeira metade" da escala deverá ser considerada para leitura, principalmente na **última** faixa de frequências do MOFREM (x 1000, correspondente a uma frequência máxima de 100 KHz...), O ideal **mesmo** é que o multímetro tenha uma faixa de C.C. com fundo de escala em 1mA... Se isso não estiver disponível, o jeito é "interpretar" apenas a parte da escala correspondente a "1mA" (num outro exemplo, se a única faixa disponível e próxima for de 3 mA, apenas o "primeiro terço" do mostrador graduado do multíteste deverá ser

considerado para a leitura da frequência, o que vai ficando cada vez mais "apertado" e difícil de interpretar, além de prejudicar a resolução relativa...).

CALIBRAÇÃO E LEITURA - A UTILIZAÇÃO -

A principal fase da construção e "acabamento" do MOFREM é, seguramente, a da **calibração**, importante providência sem a qual não haverá como "confiar" nas leituras indicadas pelo instrumento... Conforme já foi dito, para perfeita calibração, precisamos de um nítida, certa e conhecida frequência/referência... A solução mais prática, barata e confiável, nesse caso, é apelarmos para a rede C.A., cuja frequência de 60 Hz é extremamente estável e muito precisa, podendo perfeitamente ser usada como gabarito para o MOFREM... A fig. 8-A mostra um pequeno e simples arranjo resistivo, através do qual podemos "puxar" diretamente de uma tomada da parede (110 ou 220 VCA - 60Hz) o sinal de referência para a calibração... Qualquer que seja a tensão da rede, o sinal apresentado à Entrada do MOFREM terá uma tensão suficientemente baixa para uma segura operação (entre 1 e 2 volts). Uma vez obtido o sinal, e ligado à entrada do nosso MÓDULO FREQUENCÍMETRO (previamente acoplado conforme ilustra a fig. 7...), basta chavear o MOFREM para a sua **primeira** faixa (x

1 ou "100 Hz") e ajustar o **trim-pot** de calibração para uma leitura conforme mostra o gráfico 8-B (num fundo de escala correspondente a 1mA, o ponteiro deverá ficar em ".6"...

Se tiverem sido usados bons resistores de precisão (1% ou, no máximo, 5%...) no chaveamento do MOFREM, todas as demais faixas (x 10 - x 100 - x 1000) estarão também calibradas após essa operação, com um bom nível de confiabilidade e tolerável margem de erro... Para verificação geral do funcionamento, o Leitor/Hobbysta poderá usar diversos osciladores de Áudio (tem muitas das montagens já publicadas em APE cujos blocos circuitais incluem osciladores dentro da faixa de frequência "medível" pelo MOFREM...), fazendo uma leitura ou acompanhamento das frequências que neles se manifestam...

Durante a utilização prática do MOFREM, basta conectar a garra jacaré (ver fig. 6) a um ponto de "terra" (**negativo** da alimentação, geralmente...) do circuito sob medição, aplicando-se, em seguida, a ponta de prova (também fig. 6) ao ponto, bloco, componente ou terminal cuja frequência se deseja verificar... Começando pela faixa mais alta do MOFREM (x 1000, na prática correspondente a um limite de 100 KHz...), o chaveamento de faixas deve ser progressivamente "baixado" até obter-se uma leitura confortável, e que sempre deverá ser interpretada tomando-se como exemplo o gráfico mostrado em 8-B...

•••••

Em futuro artigo especial de APE, estaremos ensinando aos Leitores/Hobbystas ainda não muito familiarizados com a utilização prática de instrumentos de medição (como o MOFREM, e outros...) um monte de "dicas", "macetes" e "manhas" que possibilitarão um máximo de aproveitamento dos dados "lidos" ou indicados por tais instrumentos... Por enquanto, quem souber os fundamentos da utilização de um frequencímetro, já poderá ir usufruindo dessa importante "ferramenta" de bancada...


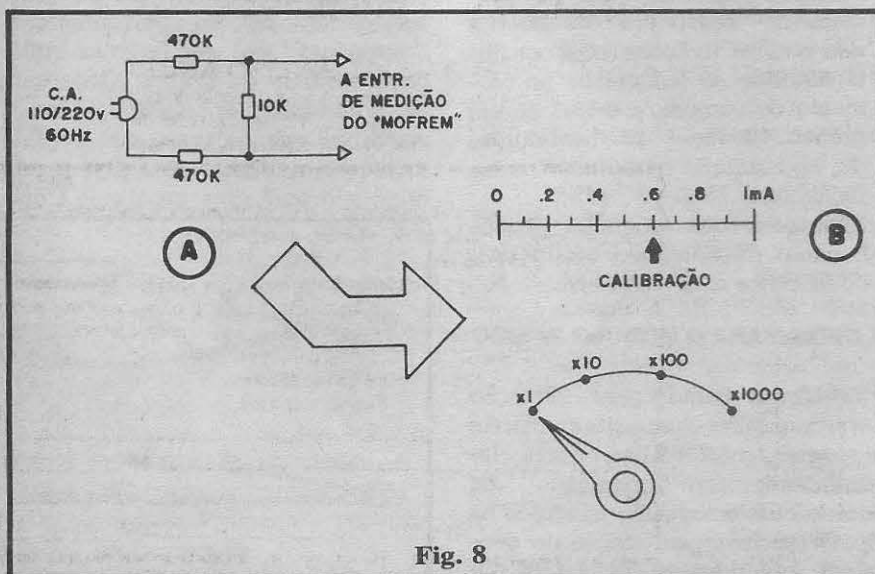


Fig. 8

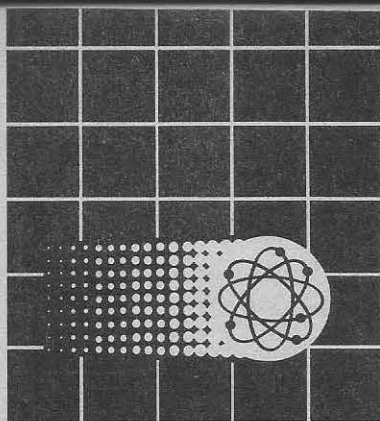

ELETRÔNICA SEM SEGREDOS

RÁDIO

ÁUDIO

TV

207

KIT COMPLETO DO CURSO



MENSALIDADES COM KIT

10x Cr\$ 6.480,00

SEM KIT

6x Cr\$ 4.990,00

**Prepare-se para um futuro melhor,
estudando na mais experiente e tradicional escola
por correspondência do Brasil.**

O Monitor é a primeira escola por correspondência do Brasil. Conhecida por sua seriedade, capacidade e experiência, desenvolveu ao longo dos anos técnicas de ensino adequadas ao estudante brasileiro e que se consolidaram no método **Aprenda Fazendo**. Teoria e prática proporcionam ao aluno um aprendizado sólido, tornando-o capaz de enfrentar os desafios que se apresentam ao profissional dessa área. Nosso curso de Eletrônica, Rádio, Áudio e Televisão é apresentado em lições simples e bastante ilustradas, permitindo ao aluno aprender progressivamente todos os conceitos formulados

no curso. Complementando a parte teórica, você poderá realizar interessantes montagens práticas com esquemas bem claros e pormenorizados.

A Eletrônica é o futuro. Prepare-se!

COMPARE: O melhor ensinamento, os materiais mais adequados e mensalidades ao seu alcance. Envie seu cupom ou escreva hoje mesmo. Se preferir venha nos visitar: Rua dos Timbiras, 263 das 8 às 18h. Aos sábados, das 8 às 12h. Telefone (011) 220-7422

NÃO MANDE DINHEIRO AGORA

Só pague ao retirar o curso na agência do correio, através do Reembolso Postal. Ao valor da mensalidade será acrescida a tarifa postal.

OUTROS CURSOS PROFISSIONAIS DO MONITOR

- * Chaveiro
- * Caligrafia
- * Des. Artístico e Publicitário
- * Eletricista Enrolador
- * Eletricista Instalador
- * Montagem e Reparação de Aparelhos Eletrônicos

MONITOR: UMA CARREIRA DE
SUCESSO EM CADA CURSO

PEÇA JÁ O SEU CURSO:

Envie o cupom ao lado preenchido para: **INSTITUTO MONITOR**
Caixa Postal 2722 - CEP 01060
São Paulo - SP
Ou ligue para (011) 220-7422



INSTITUTO MONITOR
Rua dos Timbiras, 263
CEP 01208 - São Paulo - SP

Sr. Diretor:

APE 27

Desejo receber gratuitamente e sem nenhum compromisso, informações sobre o curso Eletrônica Sem Segredos.

REEMBOLSO POSTAL

Prefiro que o curso Eletrônica Sem Segredos seja enviado imediatamente pelo sistema de Reembolso Postal. Farei o pagamento da 1ª remessa de lições apenas ao recebê-la na agência do correio.

Plano 1: Com Kit - 10 x Cr\$ 6.480,00 mensais

Plano 2: Sem Kit - 6 x Cr\$ 4.990,00 mensais

NOME _____

RUA _____

Nº _____

BAIRRO _____


CEP _____

CIDADE _____

EST _____

Preços sujeitos a alteração conforme política econômica do País.

Multi-Testador Digital p/ Auto-Elétrico

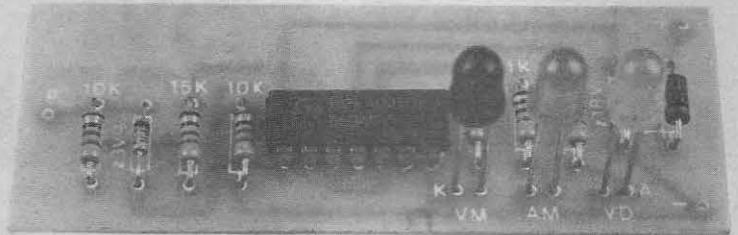

Aqui na MINI-MONTAGEM, a regra básica está implícita no próprio nome da Seção (mini...). Só entram projetos com poucos componentes, de tamanho final reduzido, montagem e aplicação prática imediatas! Às vezes "pintam" brinquedos, aparecem também pequenas "utilidades" eletrônicas, e - também com certa frequência - mini-instrumentos de teste ou medição, super-úteis, de realização facilíma e de custo tão baixo quanto possível! A turma gostou muito (as cartas recebidas atestam isso...) do MICRO-TESTE C.A. (110-220), mostrado em APE nº 23, e assim, baseado nos mesmos princípios de criação, trazemos agora o MULTI-TESTADOR DIGITAL P/AUTO ELÉTRICO, um "negocinho" que leva mais tempo para "dizer o nome", do que para montar e usar... Bem dentro do espírito das coisas...

- O PROJETO - Não será muito difícil de perceber as analogias entre o MUTED (apelido do MULTI-TESTADOR DIGITAL P/AUTO-ELÉTRICO) com o MITCA (MICRO-TESTE C.A. de APE nº 23), ainda que seja apenas em termos de forma de utilização e tipo de display usado para as indicações... A idéia é justamente um dispositivo pequeno, absolutamente descomplicado, cujas indicações sejam dadas por monitores luminosos de interpretação simples, direta e á prova de erros ou confusões... O MUTED será - temos certeza - de grande utilidade para profissionais de auto-elétrico, e também para toda e qualquer pessoa que goste de "mexer" nas instalações de veículos (carros, motos, caminhões, etc., com bateria de 12V), fazer consertos, manutenções, colocação de equipamentos, etc. Um par de fios polarizados (vermelho/preto) dotados de garras "pesadas" nas extremidades, se encarrega de recolher, do próprio sistema elétrico do veículo, a necessária alimentação para o MUTED. A partir daí, o dispositivo se resume a uma simples ponta de prova dinâmica, indicando, através da COR do LED aceso

num display sintético, qual o "estado" momentâneo do ponto verificado (se está "positivado", "negativado" ou "solto"...). Reconhecemos que as informações fornecidas pelo display do MUTED são um tanto "cruas", porém, para as necessidades práticas do dia-a-dia de uma oficina, ou mesmo para quem gosta de "fuçar" e instalar coisas no carro, são mais do que suficientes e abrangentes! Enfim: um dispositivo fácil de montar, de baixo custo, utilização simples e interpretação direta... No exato "jeitinho" que marca a característica de APE...

- fig. 1 - Esqueminha do circuito: é um Integrado digital C.MOS 4001, os três LEDs indicadores, alguns resistores e diodos (incluindo zeners...) e mais nada! Logo na entrada do sistema, uma rede de resistores, juntamente com o diodo zener (3V9) estabelece dois "degraus" de tensão, bastante definidos, de modo que estando a Entrada (ponta de prova) sob potencial positivo (bem próximo dos 12V nominais do sistema elétrico automotivo, a entrada do gate delimitado pelos pinos 1-2-3 (pinos 1-2, juntos) "vê" um estado digital alto, com o que o pino 3 (saída do gate) fica baixo, apresentando tal condição à entrada (pinos 5-6) do gate seguinte, cuja saída (pino 4) mostrará, então, nível digital alto, energizando o LED vermelho. Já se a ponta de prova for aplicada a um potencial negativo (próximo de "zero" volt...) tal não ocorre, mas a entrada do gate delimitado pelos pinos 11-12-13 (pinos 12-13, juntos...) "vê" nível baixo, com o que a saída do dito gate (pino 11) fica alta acionando o LED verde.

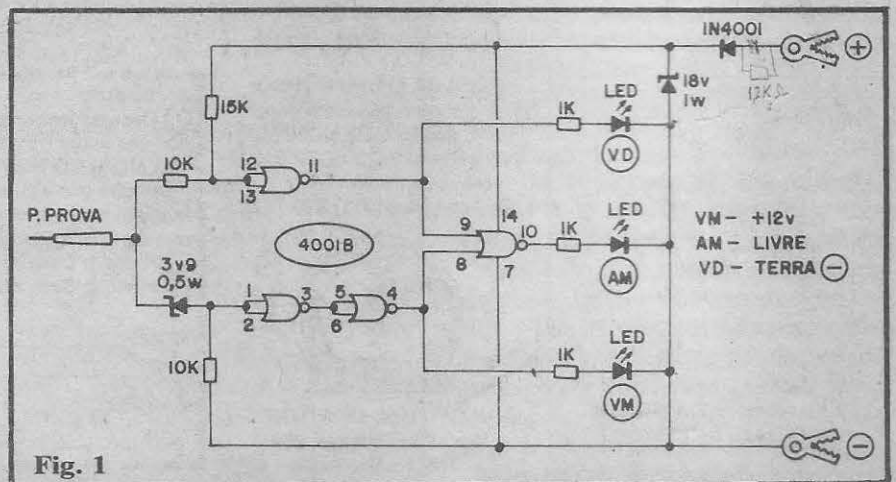


Fig. 1

Se nenhuma das condições digitais "extremas" e definidas (níveis nitidamente **alto** ou **baixo**...) forem sentidas pela ponta de prova, a entrada 12-13 "verá" nível **alto**, com o que a saída do **gate** (pino 11), e consequentemente o pino 9 do último **gate**, ficarão **baixos**. Ao mesmo tempo a entrada 1-2 "verá" nível **baixo**, que, após a dupla inversão proporcionada pelo arranjo, mostrará nível também baixo no pino 4, e consequentemente no pino 8 do último **gate**. Com as entradas do último **gate** (pinos 8-9) ambas baixas, a "Tabela Verdade" das portas **NOU** (ou **gates NOR**, se "inglêsarmos" o termo...) determina que o pino 10 fique **alto**, com o que energiza-se o LED **amarelo**. Observar que todas essas condições são, pelo arranjo lógico do circuito, auto-excludentes, ou seja, **não podem** ocorrer, simultaneamente, **duas** ou **três** das situações... O circuito parametriza e determina apenas **uma** situação de **entrada**, sob os limites determinados, e a indica através do acendimento do respectivo LED! Graças à boa faixa de tensões de alimentação "aceita" pelos Integrados C.MOS, os 12V nominais do sistema elétrico do veículo "servem" direitinho para a alimentação geral do MUTED, porém, como prevenção, temos um diodo zener de 18V limitando "por cima" a tensão de alimentação, e mais um diodo comum (1N4001) em série com a linha geral de alimentação, de modo a apenas permitir a energização do dispositivo se a **polaridade estiver correta!** Apesar, portanto, dos recursos simples e diretos, o MUTED é um dispositivo típico para "uso pesado", em oficina, bem protegido, e com indicações claras e precisas... A alimentação geral (já deve ter dado para perceber...) é "puxada" diretamente da própria bateria do veículo, via garras polarizadas (+) e (-)...

- FIG. 2 - Placa específica de Circuito Impresso, para a montagem do MUTED, com o **lay out** do padrão cobreado visto em tamanho natural. Apesar da presença (um tanto "atemorizante" para quem

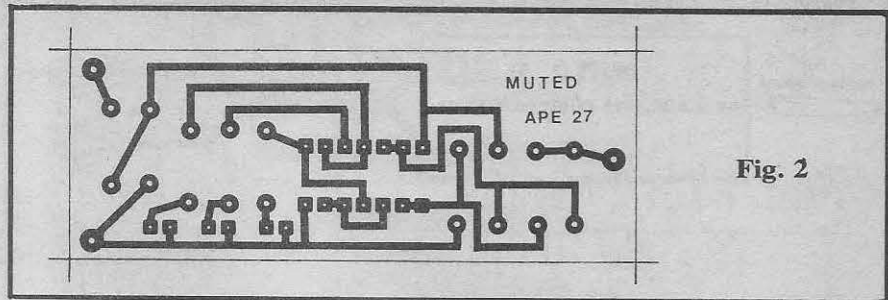


Fig. 2

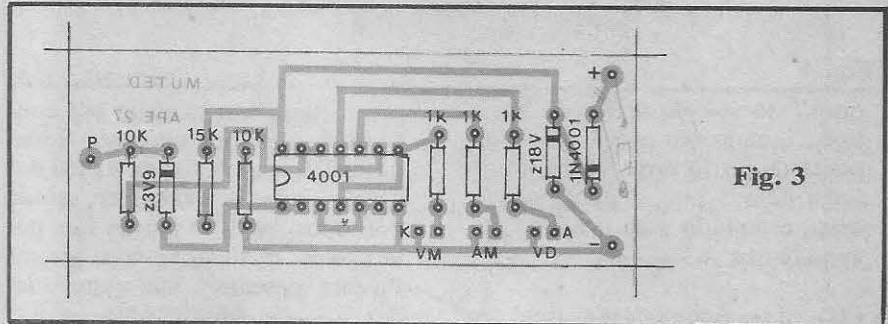


Fig. 3

está começando...) do Integrado, o desenho é simples e compacto, podendo ser implementado mesmo por quem ainda não tem muita prática em placas mais "densas"... É "carbonar" direitinho, fazer a traçagem das áreas "defendidas" com tinta ácido-resistente ou decalques próprios, corroer, furar e limpar... Quem quiser "moleza" pode ainda optar pelo prático sistema de KITS (a Concessionária Exclusiva, EMARK, pode fornecê-los pelo Correio, nas condições explicadas num Anúncio que tem por af, em outra parte da Revista...), cujo principal item de "facilitação" é justamente a plaquinha, pronta, furada, demarcada em **silk-screen** e protegida por verniz. De qualquer maneira, não é difícil confeccionar a placa... O importante mesmo (para o principiante, que é "veterano" já estará devidamente "calejado"...), é seguir as **INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS MONTAGENS**, com atenção e cuidado, já que existem alguns "macetes" e providências **essenciais** para o sucesso de qualquer montagem em Circuito Impresso.

- FIG. 3 - "Chapeado" da montagem (placa agora vista pelo lado **não cobreado**, com todos os principais componentes colocados). Atenção às posições do Integrado (extremidade com a marquilha voltada para a posição do resistor

de 10K...) e polaridade dos três diodos (sempre referenciada pela faixa em cor contrastante, numa das extremidades). Cuidado, também, para não "trocar de posição" os diodos (são todos muito parecidos - tem que **ler** o código inscrito neles, em caracteres miudinhos...) nem os resistores, com relação aos seus valores... O **TABELÃO APE** está lá no começo da Revista, para auxiliar a interpretação dos novatos, devendo ser consultado "sem vergonha", sempre que necessário. Depois de tudo inserido e soldado, uma conferência final deve ser feita, **antes** de cortar-se as sobras de terminais, pelo lado cobreado.

- FIG. 4 - Diagrama das conexões externas à placa... Tudo muito simples, devendo o Leitor/Hobbysta observar principalmente as polaridades (identificação dos terminais) dos três LEDs, bem como suas **cores** em relação às posições que ocupam (VM = vermelho, AM = amarelo, VD = verde...). Outro ponto que exige atenção é a correta codificação da polaridade da cabagem de alimentação, com o fio **vermelho** dirigindo-se à garra do **positivo** e fio **preto** ao **negativo**, conforme é norma. Notar que o cabo vermelho/preto deve ser relativamente longo, para proporcionar uma utilização confortável, mesmo nos mais escondidos "recôn-

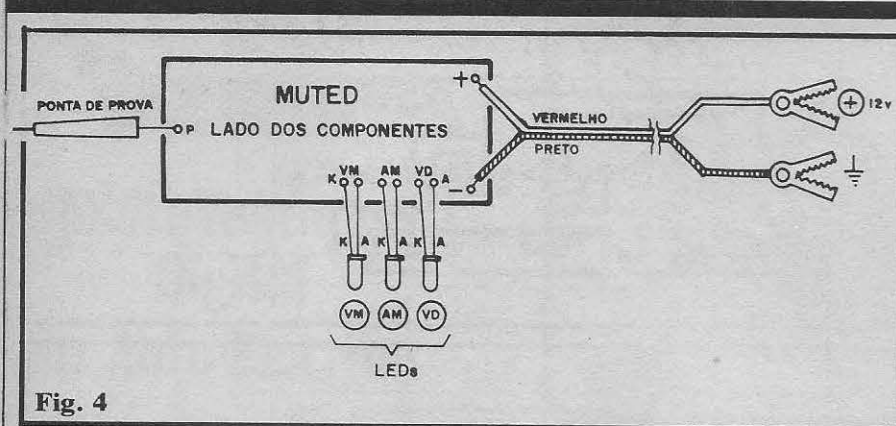


Fig. 4

ditos" do veículo (cerca de 3 metros...), enquanto que a conexão à ponta de prova deve ser bem curtinha (2 a 5 cm., dependendo da caixa escolhida para o MUTED - ver adiante...).

- **FIG. 5** - Acomodação final do circuito, em duas sugestões práticas... Tanto um **container** tubular medindo desde 8,0 x 3,5 cm, até uma caixinha retangular (desde 8,0 x 3,0 x 2,0 cm.) poderão ser utilizados, resultando um MUTED "elegante" e funcional. Observar, em qualquer das sugestões, o posicionamento "confortável" (para efeito de visualização durante o uso) dos 3 LEDs, bem como a sua marcação (que até pode ser desprezada, já que o "código de cores" é também bastante claro...). Notar ainda que a

ponta de prova, também pra conforto do usuário, deve ser firmemente colada ou fixada a uma das extremidades do **container**, saindo "do outro lado" o par de fios polarizados e longos, com garras "jacaré pesadas" nas extremidades...

- UTILIZAÇÃO/CONSIDERAÇÕES

- A utilização do MUTED é óbvia, direta, "sem segredos" ou dúvidas... O cabo de alimentação (confortavelmente longo - cerca de 3 m - conforme já foi dito...) deve ter suas garras ligadas ou aos próprios terminais da bateria do veículo (12V), ou a pontos **segura e reconhecidamente** sob os potenciais de "mais" 12V e "terra" (negativo), respeitada a polaridade indicada pelas cores dos ditos cabos e por eventual

identificação marcada sobre as próprias garras. Isso feito, e estando a ponta de prova do MUTED livre (não "encostando" em nada...), deve acender o LED **amarelo**, indicativo de "Neutro" ou "Livre"... Um rápido teste, então, permitirá verificar se o MUTED está "nos conformes"... Basta encostar, momentaneamente, a ponta de prova no terminal **positivo** da bateria (deve acender o LED **vermelho**) e, em seguida, no "chassis" (ou terminal negativo da bateria - devendo acender o LED **verde**). Daí para frente, é **usar**... Obviamente que, da mesma forma que ocorre com qualquer outro provador simples, testadores de continuidade, indicadores de estado, verificadores de tensão, etc., o operador TEM QUE PENSAR, já que a real "ferramenta" de teste é a **cabeça** do usuário, "dentro" da qual as indicações do MUTED serão interpretadas e "resolvidas", a partir de raciocínios simples e de um prévio conhecimento básico sobre a circuitagem elétrica dos veículos... Entretanto, sem nenhum grande "esforço mental", o MUTED poderá indicar claramente se determinado ponto, fio, terminal, etc. está:

- Sob potencial **positivo** (12V), pelo acendimento do LED **vermelho** (mesmo "através" de uma impedância ou resistência residual de algumas centenas de ohms...).
- Sob potencial de "terra", **negativo**, pelo acendimento do LED **verde** (também mesmo que se interponha uma impedância ou resistência de algumas centenas de ohms...).
- "Livre" de conexão direta ao **positivo** ou **negativo** da bateria do veículo, pelo acendimento do LED **amarelo** (ou, em raros casos, sob potencial "médio", dividido quanto à tensão por impedâncias relativamente iguais ligadas simultaneamente ao **positivo** - 12V e ao **negativo** - "terra"...). Embora (como dissemos no início...) pareçam indicações um tanto "cruas" e simplistas, na verdade constituem **quase tudo** o que um instalador ou electricista de veículo precisa saber para o perfeito

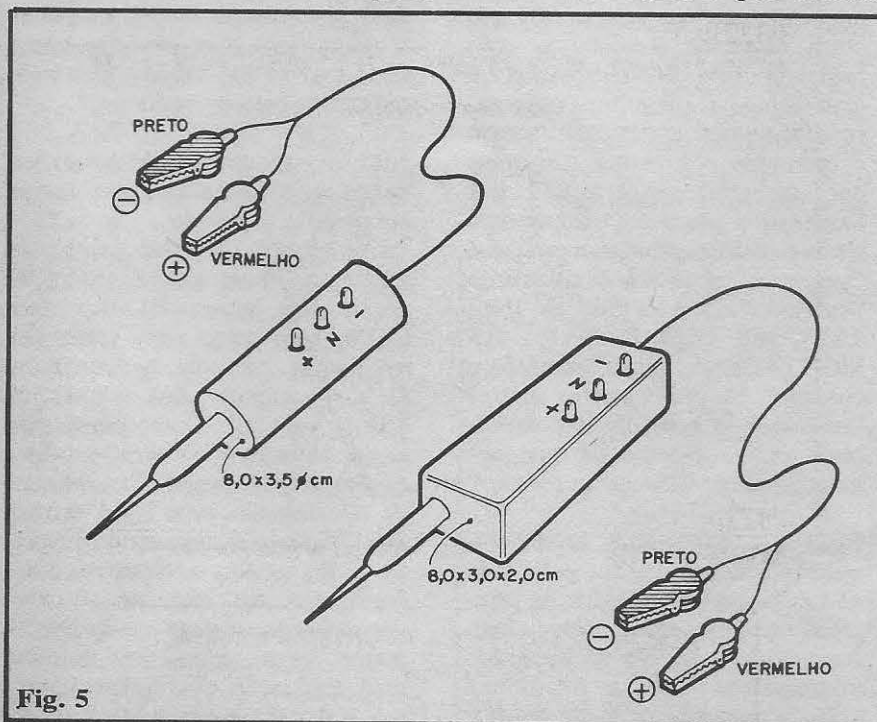


Fig. 5

exercício das suas funções.

Com um mínimo de raciocínio, o MUTED pode também ser usado como rudimentar "voltímetro" e como prático "provador de continuidade"... De qualquer maneira, seguramente uma utilíssima ferramenta de testes para o profissional (ou mesmo para o "fuçador"...) do ramo...

LISTA DE PEÇAS

- 1 - Circuito Integrado C.MOS 4001B
- 1 - Diodo 1N4001 (ou equivalente)
- 1 - Diodo **zener** para 18V x 1W (BZV85C18, 1N4746, ou equival.)
- 1 - Diodo **zener** para 3,9V x 0,5W (BZX79C3V9, 1N748 ou equival.)
- 1 - LED vermelho, redondo, 5 mm (alto rendimento)
- 1 - LED verde, redondo, 5 mm (alto rendimento)
- 1 - LED amarelo, redondo, 5 mm (alto rendimento)
- 3 - Resistores 1K x 1/4W
- 2 - Resistores 10K x 1/4W
- 1 - Resistor 15K x 1/4W
- 1 - Placa de Circuito Impresso específica para a montagem (7,4 x 2,7 cm.)
- 1 - Ponta de prova, longa.
- 2 - Garras "jacaré" PESADAS (tipo Fanhestock) especial p/uso automotivo
- 3 - Metros de cabo paralelo vermelho/preto
- - Fio e solda para as ligações

OPCIONAIS/DIVERSOS


- 1 - Caixa para abrigar o circuito. Podem ser usados **containers** cilíndricos (desde 8,0 x 3,5 cm.) ou retangulares (desde 8,0 x 3,0 x 2,0 cm.) ou mesmo outros modelos e formatos, tanto padronizados, quanto "improvisados" pelo Leitor/Hobbysta.
- - Caracteres adesivos, decalcáveis ou transferíveis (tipo "Letraset") para marcação do display, garras, etc.



**METALÚRGICA
PATOLA**

LANÇAMENTO


CAIXAS PADRONIZADAS

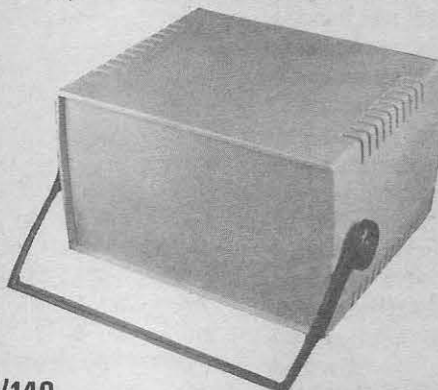

PB220/140

MEDIDAS: FRENTE - 23CM • ALTURA 14CM • PROFUNDIDADE - 19CM


CAIXAS PADRONIZADAS

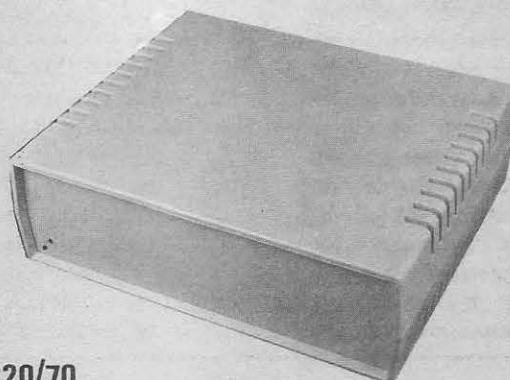

PB220/70

MEDIDAS: FRENTE - 23CM • ALTURA - 7CM • PROFUNDIDADE - 19CM

CAIXAS PADRONIZADAS

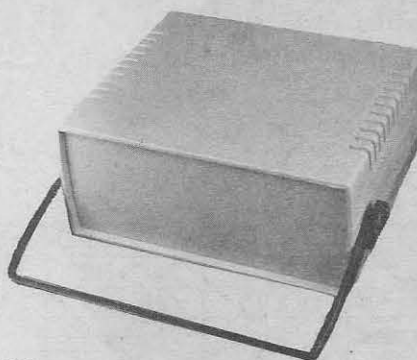


PB220/110

MEDIDAS: FRENTE: 23CM • ALTURA 10CM • PROFUNDIDADE - 19CM,


EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA.
Rua General Osório, 155/185 - São Paulo/SP
Fones: (011) 221-4779 / 223-1153

NOVOS SINALIZADORES SONOROS "UNICOBA" (CÁPSULAS PIEZO-ELÉTRICAS)


- Em muitos dos projetos até agora apresentados em APE são usados, como sinalizadores sonoros, alarmes, avisos, etc., pequenos transdutores piezo elétricos ("buzzers" ou cápsulas) devido à grande praticidade, tamanho reduzido, baixo consumo, bom rendimento sonoro, etc. Alguns Leitores "reclamam" da dificuldade de encontrar tais componentes... Na verdade, tal dificuldade resulta mais do desconhecimento de hobbystas e comerciantes sobre os diversos produtos do gênero, nacionais, de boa qualidade e preço acessível, que já se encontram em nosso mercado há algum tempo!
- A "UNICOBA", por exemplo, produz e distribui excelentes sinalizadores sonoros piezo-elétricos, em ampla gama de modelos, com terminais em "rabicho" ou em pinos rígidos, muitos deles adequados aos referidos projetos de APE (ou a eventuais "invenções" dos hobbystas...).
- Para que os Leitores possam melhor usar e experimentar tais dispositivos, aí vão alguns dados mecânicos e elétricos da linha de modelos "UNICOBA" de sinalizadores, extraídos da própria literatura técnica distribuída pelo fabricante. Através das figuras e da Tabela de Especificações Técnicas, importantes informações aplicativas poderão ser inferidas.

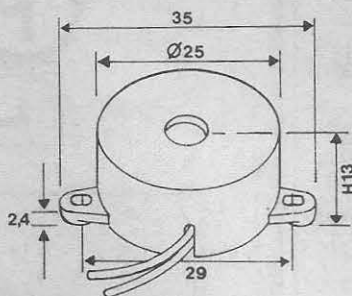


MS-21

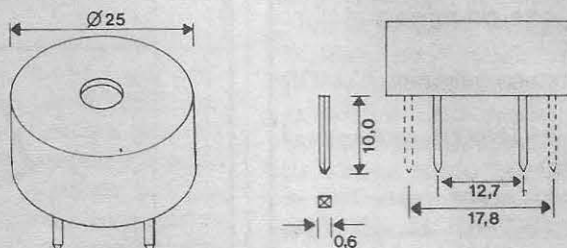

MQ-27S

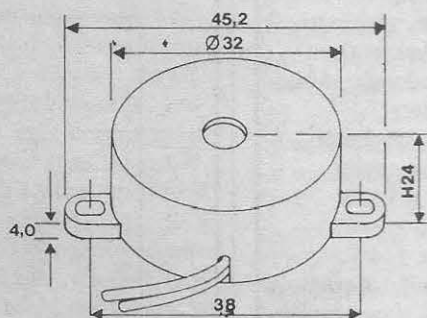

MK-27S

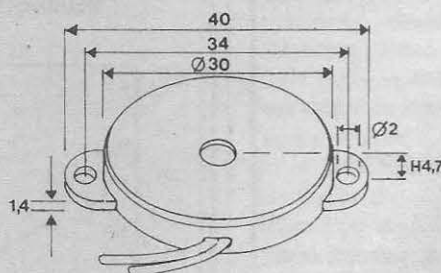

Especificações Técnicas

	MS-21 CDC	MS-21 PDC	MS-21 CAC	MS-21 PAC	MQ-27S DC	MQ-27S AC	MK-27S AC
Frequência de Ressonância KHz	4,0 ± 0,5	4,0 ± 0,5	4,0 ± 0,5	4,0 ± 0,5	4,0 ± 0,5	4,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5
Resistência na Ressonância Ohms	250	250	250	250	300	300	300
Capacitância do Elemento Piezo Elétrico nF	13	13	13	13	22	22	22
Voltagem de Operação V	5-30	5-30	—	—	5-30	—	—
Voltagem de Operação Vpp	—	—	5-15	5-15	—	5-15	5-15
Resistência Máxima da Fonte Ohms	300	300	300	300	300	300	300
Pressão Sonora 30cm da Fonte Sonora db	88	83	85	85	90	90	89
Temperatura de Operação °C	-50 a 100	-50 a 100	-50 a 100	-50 a 100	-50 a 100	-50 a 100	-50 a 100
Corrente de Operação mA	11	11	—	—	13	4,7	4,7

Obs.: Os dados da tabela foram obtidos para as seguintes tensões: 12VDC e 9Vpp • Medidas em mm • Comprimentos dos cabos: 150 mm

Aqui está a grande chance para você aprender todos os segredos da eletroeletrônica e da informática!




Kit de Televisão



Transglobal AM/FM Receiver



Comprovador de Transistores

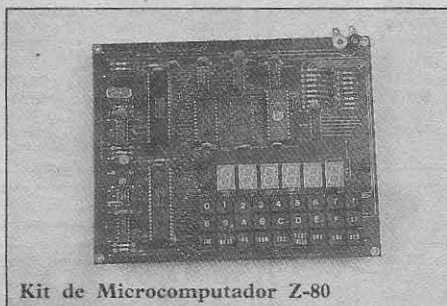

Kit de Microcomputador Z-80

Kits eletrônicos e conjuntos de experiências componentes do mais avançado sistema de ensino, por correspondência, nas áreas da eletroeletrônica e da informática!



Kit de Refrigeração



Kit Básico de Experiências



Injetor de Sinais



Kit Digital Avançado

Solicite maiores informações, sem compromisso, do curso de:

- Eletrônica
- Eletrônica Digital
- Áudio e Rádio
- Televisão P&B/Cores

mantemos, também, cursos de:

- Eletrotécnica
- Instalações Elétricas
- Refrigeração e Ar Condicionado

e ainda:

- Programação Basic
- Programação Cobol
- Análise de Sistemas
- Microprocessadores
- Software de Base

OCCIDENTAL SCHOOLS

cursos técnicos especializados



Av. São João, 1588-2º Sobre Loja CEP 01260 São Paulo SP

Fone: (011) 222-0061

À
OCCIDENTAL SCHOOLS®
CAIXA POSTAL 30.663
CEP 01051 São Paulo SP

Desejo receber, GRATUITAMENTE, o catálogo ilustrado do curso de:

Nome _____
Endereço _____
Bairro _____ CEP _____
Cidade _____ Estado _____



APE
27

CATÁLOGO E MARK

VISITEM NOSSAS
LOJAS

CIRCUITOS INTEGRADOS

TIPOS	PREÇO	CD4518	900,00	SN7476	850,00	SN74LS221	650,00
AN217	520,00	CD40106	720,00	SN7480	590,00	SN74LS244	720,00
AN240	520,00	CD40160	2.080,00	SN7490	720,00	SN74LS279	550,00
AN304	520,00	CD40161	900,00	SN7493	720,00	SN74LS295	650,00
CA1310	1.100,00	FLH541	7.150,00	SN74122	720,00	SN74LS299	1.000,00
CA3064	700,00	FZJ111	10.800,00	SN74123	720,00	SN74LS365	3.770,00
CA3065	700,00	HA1196	1.100,00	SN74151	590,00	SN74LS367	3.770,00
CA3130	2.770,00	1X0042	3.650,00	SN74157	1.100,00	SN74LS373	1.300,00
CA3140	1.230,00	KS5313	5.500,00	SN74173	720,00	SN74LS375	650,00
CA3189	900,00	LM317T	900,00	SN74365	650,00	SN74LS377	1.100,00
CD4001	490,00	LM324	600,00	SN74393	2.350,00	SN74LS386	1.100,00
CD4002	490,00	LM339	490,00	SN74S00	650,00	SN96LS02	3.770,00
CD4006	490,00	LM380	4.550,00	SN74S02	650,00	TBA120S	900,00
CD4008	650,00	LM555N	590,00	SN74S10	650,00	TBA810AP	1.100,00
CD4011	490,00	LM555CH	1.500,00	SN74S163	850,00	TBA950	1.700,00
CD4012	550,00	LM556	900,00	SN74LS00	500,00	TBA1441	1.100,00
CD4013	650,00	LM723	650,00	SN74LS02	500,00	TDA1010	1.450,00
CD4016	720,00	LM733	400,00	SN74LS09	500,00	TDA1011	1.050,00
CD4017	650,00	LM741	450,00	SN74LS09	500,00	TDA1012	1.800,00
CD4019	650,00	LM3914	3.900,00	SN74LS10	500,00	TDA1083	2.750,00
CD4023	720,00	LM3915	3.900,00	SN74LS12	500,00	TDA1510	4.950,00
CD4024	850,00	LM8560	3.100,00	SN74LS13	500,00	TDA1515	4.950,00
CD4025	850,00	M51515	6.500,00	SN74LS21	500,00	TDA1520	4.950,00
CD4026	850,00	MC1408	9.430,00	SN74LS27	500,00	TDA2002	1.300,00
CD4027	850,00	MC1458	720,00	SN74LS28	500,00	TDA2611	1.300,00
CD4029	1.000,00	MC1488	720,00	SN74LS38	500,00	TDA3047	1.500,00
CD4032	720,00	MC1489	720,00	SN74LS40	500,00	TDA3561	14.170,00
CD4040	900,00	RC4558	720,00	SN74LS42	550,00	TDA3810	2.730,00
CD4044	900,00	SAF1039P/L	3.250,00	SN74LS74	550,00	TDA7000	1.800,00
CD4046	850,00	SAS560	2.200,00	SN74LS85	720,00	TEA5580	1.100,00
CD4047	850,00	SAS570	3.250,00	SN74LS86	550,00	TIL111	720,00
CD4049	720,00	SN7400	720,00	SN74LS90	550,00	TL082	1.500,00
CD4053	720,00	SN7402	720,00	SN74LS93	720,00	UA758	1.500,00
CD4060	980,00	SN7407	900,00	SN74LS123	550,00	UAA170	3.770,00
CD4069	490,00	SN7408	720,00	SN74LS132	550,00	UAA180	3.770,00
CD4070	490,00	SN7410	720,00	SN74LS136	550,00	7805	650,00
CD4071	490,00	SN7412	720,00	SN74LS151	500,00	7806	650,00
CD4072	650,00	SN7422	720,00	SN74LS157	550,00	7812	650,00
CD4081	490,00	SN7430	720,00	SN74LS164	650,00	7824	650,00
CD4093	900,00	SN7438	720,00	SN74LS165	850,00	7908	650,00
CD4096	720,00	SN7447	720,00	SN74LS170	550,00	7912	650,00
CD4116	720,00	SN7473	720,00	SN74LS193	550,00	7915	650,00
CD4511	900,00	SN7474	720,00	SN74LS194	550,00	7918	650,00

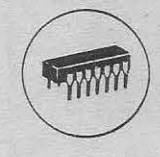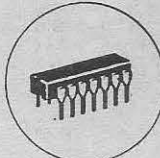

É NA E MARK

SK-20	48.620,00
SK-100	118.560,00
SK-110	56.350,00
SK-2200	38.870,00
SK-6511	46.670,00
SK-7100	87.500,00
SK-7200	120.500,00
SK-7300	68.050,00
SK-9000	73.850,00
IK-30	
IK-35	31.070,00
IK-105	40.800,00
IK-180	15.600,00
IK-205	38.870,00
IK-2000	56.300,00
IK-3000	66.100,00
AD-7700	118.560,00
AD-8800	225.420,00
LC-300	163.280,00
LD-500	116.610,00
MD-5660C	120.500,00
MLDII	22.750,00
TD-22	7.500,00
TD-750	77.750,00
TP-01	15.080,00
TP-02A	35.000,00
TP-03	50.570,00

CATÁLOGO ICCEL
NO CONTRA CAPA

VENTILADOR
110V
(POUCO USO)



8.450,00

Ótimo p/refrigeração de amplificadores de potência, computadores etc. Alta potência grande fluxo de ar.

RELE METALTEX

MC2RC1 6VCC	3.650,00
MC2RC2 12VCC	3.650,00
G1RC1 6VCC (EQUIL. LINHA ZF)	1.560,00
G1RC 9VCC (IDEM, IDEM)	1.560,00
G1RC2 12VCC (IDEM, IDEM)	1.560,00
G1RC1 6VCC C/PLACA (IDEM)	1.560,00
G1RC 9VCC (IDEM, IDEM)	1.560,00
G1RC2 12VCC (IDEM, IDEM)	1.560,00

**PERFEITA
RECEPÇÃO
DOS CÂNAIS
DE UHF.**



CONVERSOR MARCA "LB"

DESMAGNETIZADOR PARA CABEÇOTE DE ÁUDIO - Retira em alguns segundos a operação todos os resíduos de fluxos magnéticos existentes no cabeçote 1.560,00

TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO
- com sinal sonoro 7.480,00

CHAVE ADAPTADORA: ANTENA/VÍDEO-GAME/TV
900,00

• Transformador Toroidal (75/300 ohms)

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

3 Volts - 400mA	5.850,00
4,5 Volts - 400mA	5.850,00
6 Volts - 400mA	5.850,00
7,5 Volts - 400mA	5.850,00
9 Volts - 400mA	5.850,00
9 VDC/16VDC - 100mA	
(para Master System)	12.700,00
10,5 Volts - 800 mA	
(para Phanton)	9.500,00
12 Volts - 800mA	
(para TV P/B)	9.460,00
12 Volts - 1,5 Amp	
(para TV colorido)	16.000,00
12 Volts - 2,5 Amp	
(para toca-fitas)	11.450,00



DECK COMPLETO PARA TOCA FITAS DE CARRO

conjunto mecânico eletrônico estéreo 11.050,00

TRANSFORMADOR PINTA VERMELHA

Preço 1.560,00

LIMPADOR AUTOMÁTICO
- PARA VIDEO 7.150,00
- PARA TOCA-FITAS 1.560,00

TRANSFORMADORES

TENSÃO	CORRENTE	PREÇO
4,5 + 4,5	500mA	3.120,00
6 + 6	300mA	2.730,00
6 + 6	500mA	2.860,00
6 + 6	1 Amp	3.900,00
7,5 + 7,5	500mA	2.860,00
7,5 + 7,5	1Amp	4.030,00
9 + 9	300mA	2.730,00
9 + 9	500mA	2.860,00
9 + 9	1 Amp	3.900,00
12 + 12	500mA	3.120,00
12 + 12	1 Amp	3.900,00
12 + 12	2 Amp	6.500,00
Saída p/ transístor 3/8"		2.600,00



CABO SIMPLES



- de 1 a 2 metros
- bitola 2 x 22

450,00

TIRISTORES (SCRs e TRIACS)

TIC106A	720,00
TIC106D	900,00
TIC116A	900,00
TIC116D	1.000,00
TIC126D	1.270,00
TIC216A	1.100,00
TIC216D	1.270,00
TIC226D	1.300,00



ATACADO E VAREJO
FAX: (011) 222-3145

EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA.

Rua General Osório, 155 e 185 - CEP 01213 - São Paulo - SP

Fones: (011) 223-1153 e 221-4779

VISITEM NOSSAS
LOJAS

TELEX: (011) 22616



TRANSISTORES

TIPOS	PREÇO		
AC188	370,00	BF182	800,00
BC140	720,00	BF184	1.170,00
BC160	390,00	BF185	720,00
BC177	310,00	BF199	270,00
BC178	310,00	BF200	1.560,00
BC179	390,00	BF255	180,00
BC204	480,00	BF422	180,00
BC307	130,00	BF423	180,00
BC308	130,00	BF451	180,00
BC327	130,00	BF480	270,00
BC328	130,00	BF483	270,00
BC337	130,00	BF494	180,00
BC338	130,00	BF495	180,00
BC546	130,00	BF980	710,00
BC547	130,00	BSR61	270,00
BC548	130,00	BU406	650,00
BC549C	180,00	BU407	650,00
BC550	130,00	MJE800	360,00
BC556	130,00	MJE3055	450,00
BC557	130,00	MPSA42	650,00
BC558	130,00	MPF102	550,00
BC559	130,00	MPU131	270,00
BC560	180,00	PB6015	130,00
BC639	360,00	PC107	130,00
BD135	450,00	PD1002	670,00
BD136	450,00	PE108	130,00
BD139	450,00	PE1007	670,00
BD140	450,00	2N6512	1.500,00
BD237	480,00	2N6513	1.500,00
BD238	480,00	40M31	900,00
BD329	480,00	TIP29	480,00
BD330	480,00	TIP29C	500,00
BD440	480,00	TIP30	480,00
BF180	950,00	TIP30C	520,00
		TIP31	550,00
		TIP31C	650,00
		TIP32	550,00
		TIP32C	650,00
		TIP41	650,00
		TIP41C	720,00
		TIP42	650,00
		TIP42C	720,00
		TIP48	720,00
		TIP50	720,00
		TIP122	650,00
		TIP125	520,00
		TIP141	900,00
		TIP142	900,00
		TIP2955	1.550,00
		TIP3055	1.550,00
		2N2218	780,00
		2N2219	720,00
		2N2222	650,00
		2N2646	1.100,00
		2N2905	650,00
		2N2907	180,00
		2N3053	1.500,00
		2N3055	1.360,00
		2N3771	1.000,00
		2N5060	320,00
		2N5062	480,00
		2N5064	320,00
		2A243	480,00
		2SA940	900,00
		2SA1093	2.280,00
		2SA1098	650,00
		2SA1220	600,00
		2SB546	600,00
		2SC380	180,00
		2SC710	180,00
		2SC1674	360,00



OPTO-ELETRÔNICA

LED vermelho - redondo - 5mm	110,00
LED verde - redondo - 5mm	110,00
LED amarelo - redondo - 5mm	110,00
LED vermelho - redondo - 3mm	110,00
LED verde - redondo - 3mm	110,00
LED amarelo - redondo - 3mm	110,00
LED vermelho - retangular	200,00
LED verde - retangular	200,00
LED amarelo - retangular	200,00
LED vermelho - duplo retangular - 14mm - 4 terminais	450,00
LED bicolor - 5mm - 3 terminais	450,00
LED pisca-pisca - vermelho - 5mm (3,7 a 7 volts)	520,00



DISPLAY
PD351PA - 7 segm. anodo comum . 2.200,00
PD560 - 7 segm. catodo comum . 2.200,00

CAPACITORES DE POLIESTER

(valores em nF)

1n - 1n2 - 1n5 - 1n8 - 2n2 - 2n7 - 3n3 - 3n9 - 4n7 - 5n6 - 6n8 - 8n2 - 10n - 12n - 15n - 18n - 22n - 27n - 33n - 39n - 47n - 56n - 68n

CADA 90,00

100n	160,00
120n	160,00
150n	200,00
180n	200,00
220n	200,00
270n	200,00
330n	200,00
470n	230,00
680n	230,00
1 microF	520,00
2,2 microF	1.300,00
3,3 microF	1.560,00



RESISTORES

Temos os valores comerciais, nas wattagens abaixo mencionadas (não esqueça de, na sua encomenda ou pedido, mencionar tanto o VALOR (em ohms) quanto a dissipação (em WATTS) - Preços por unidade:

1/8 watt	15,00
5 watts	260,00
10 watts	450,00

ANTENA BM 2000 (interna)

Para TV e FM
Recepção em VHF e UHF
Botão Rotativo para ajuste de sintonia
Fixação por pressão para facilitar o manuseio . 6.760,00

TRIM-POTS

(vt) - Vertical

100R - 330R - 1K - 2K2 - 3K3 - 4K7 - 10K - 15K - 22K - 33K - 47K - 100K - 150K - 470K - 1M - 1M5 - 2M2 - 3M3 - 4M7

(hz) - Horizontal

220R - 470R - 10K - 47K - 100K - 220K - 470K - 1M - 2M2



CADA 390,00


CAPACITORES DISCO CERÂMICOS

(VALORES EM pF)

1,5 - 3,3 - 4,7 - 5,8 - 10 - 22 - 33 - 47 - 50 - 82 - 100 - 180 - CADA . 65,00



POTENCIÔMETRO

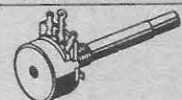

220pF	65,00
330pF	65,00
470pF	65,00
1KpF	65,00
1,8KpF	65,00
2,7KpF	65,00
4,7KpF	65,00
10KpF	65,00
22KpF	65,00
100KpF	65,00

POTENCIÔMETRO SEM CHAVE (SIMPLES)

100R	1K	4K7	47K	330K	2M2
220R	1K5	10K	100K	470K	3M3
270R	2K2	15K	150K	1M	4M7
470R	3K3	22K	220K	1M5	10M

Cada . 980,00

POTENCIÔMETRO SEM CHAVE (MINIATURA)

470R / 4K7 / 22K / 47K / 100K / 470K / Cada . 980,00

POTENCIÔMETRO SEM CHAVE (DUPLO)

47K + 47K / 100K + 100K
Cada . 1.800,00

POTENCIÔMETRO SIMPLES COM CHAVE DUPLA

4K7 / 10K / 22K / 47K / 100K / 220K / 470K / 1M
Cada . 1.800,00

POTENCIÔMETRO SIMPLES DESLIZANTE DE PLÁSTICO (40 mm)

220R / 1K / 2K2 / 4K7 / 100K / 470K
Cada . 1.100,00


POTENCIÔMETRO DE FIO

20R / 30R / 500R / 5K / 10K
Cada . 1.950,00

CAPACITORES ELETROLÍTICOS

1 x 100	90,00
2,2 x 25	90,00
2,2 x 63	90,00
2,2 x 100	180,00
4,7 x 25	90,00
4,7 x 40	90,00
4,7 x 250	320,00
10 x 16	90,00
10 x 25	90,00
10 x 100	320,00
22 x 25	100,00
22 x 40	100,00
22 x 100	390,00
33 x 25	220,00
47 x 25	100,00
47 x 63	260,00
100 x 25	130,00
100 x 63	300,00
220 x 25	180,00
220 x 63	520,00
470 x 25	320,00
470 x 63	870,00
1000 x 25	580,00
2200 x 25	950,00
4700 x 25	2.130,00

KIT DE FERRAMENTA P/ BANCADA.

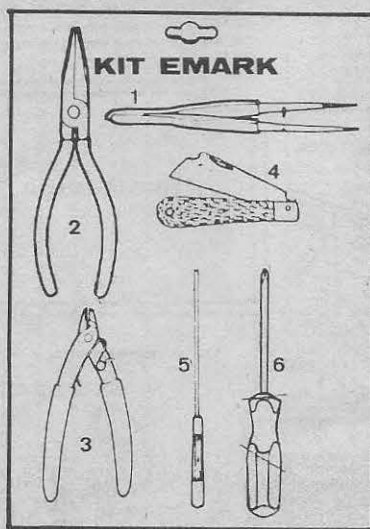


Ferramentas CORNETA

- 1 Pontas Retas e Finas e Rombas
43.366.160mm
- 2 Meia Cana Reto s/corte
42.364.03 PL4, 1/2" liso
- 3 Diagonal Tipo Leve
50.378.00 PL5"
- 4 Canivete p/ Eletricista
70.632.40 100mm
- 5 Tipo Fenda Haste Isolada p/Eletrônica
31.016.06 1/8" x 6"
- 6 Tipo Philips
31.012.00 0 1/8" x 2,3/8"

15.600,00


PRODUTOS CETEISA

PREÇOS

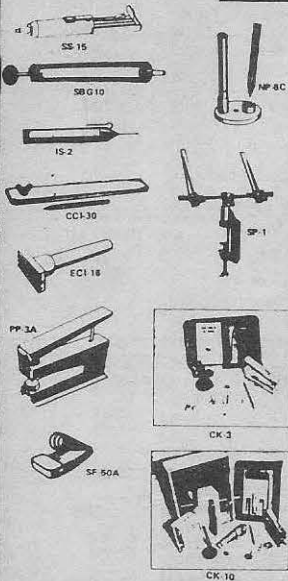

- SS-15 Sugador de solda bico grosso (3mm) 2.470,00
- SBG10 Sugador de solda bico grosso (3mm) 3.380,00
- IS-2 Injetor de sinais 4.680,00
- SP-1 Suporte p/placa circuito impresso 3.000,00
- SF-50A Suporte p/ferro de soldar 2.000,00
- NP-6C Caneta p/circuito impresso Nipo Pen 2.000,00
- BNI-6 Tinta p/caneta de CI (+20cc) 1.000,00
- CI-7 Caneta p/circuito impresso ponta porosa 1.630,00
- PF-300 Percloro de ferro (300 gr) 1.700,00
- PP-3A Perfurador de Placa (1mm) 3.770,00
- CK-10 Kits p/conf. circ. impresso (laboratório completo p/confecção de placas de circuitos impresso, contém: cortador de placa, lixa, caneta p/tracagem c/suporte, tinta e solvente, percloro de ferro, vasilhame p/corrosão, perfurador de placa, suporte para placa, esponja p/montagens, placa de fenolite virgem, instruções p/ uso 11.960,00
- CK-3 Kits p/cond. circuito impresso (idêntico ao CK-1, menos embalagem de madeira, e suporte de placa) 8.770,00
- CCI-30 Cortador de placa 3.380,00
- ECI-16 Extrator de circ. integrado 3.380,00
- PD-16 Ponta desoldadora 3.380,00
- (TAURUS) Alicates de corte 2.730,00

CAIXAS PLÁSTICAS PADRONIZADAS

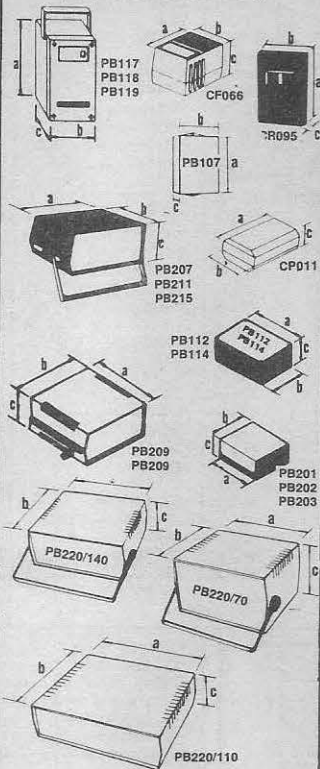

CÓD.	TAMANHO			PREÇOS
	a	b	c	
PB107	100	70	40mm	1.000,00
PB112	123	85	52mm	1.800,00
PB114	147	97	55mm	2.200,00
PB117	122	83	60mm	3.450,00
PB118	148	98	65mm	3.800,00
PB119	190	111,5	65,5mm	4.160,00
PB201	85	70	40mm	1.000,00
PB202	97	70	50mm	1.200,00
PB203	97	86	43mm	1.300,00
PB207	140	130	40mm	4.050,00
PB209	178	178	82(Prata)	5.650,00
PB209	178	178	82(Preta)	4.950,00
PB211	130	130	65mm	4.500,00
PB215	130	130	90mm	4.750,00
PB220/70	23	19	17 cm	8.450,00
PB220/110	23	19	10 cm	10.650,00
PB220/140	23	19	14 cm	12.350,00
CP011	85	50	30mm	1.100,00
CP015	---	---	---	850,00
CF066	60	45	40	590,00
CR095	90	60	20	1.000,00

DIODOS

DIODOS ZENER

3V6 - 3V9 - 4V7 - 5V1 - 5V6 - 6V2 - 7V5 - 8V2 - 9V1 - 10V - 12V - 15V e 20 Volts por 1/2 watts cada 120,00
 9V1 - 10V - 11V - 12V - 30V e 33V por 1Watts cada 200,00

DIODOS RETIFICADORES

1N60	100,00
1N4148	60,00
1N4004	60,00
1N4007	60,00
BB 809 (varicap)	450,00
DB3 (Diac)	320,00
SK 1/08	390,00
SKB 2/02	1.040,00
SKB 2/08	1.100,00
SKE 1/01	390,00
SK3 1/02	410,00
SKE 1/04	450,00
SKE 1/08	520,00
SKE4F 1/01	820,00
SKE4F 1/02	850,00
SKE4F 2/01	900,00
SKE4F 2/02	980,00
SKE4F 2/04	1.000,00

DECALC


CARACTERES TRANSFERÍVEIS

ref.	a	b	quant.	(PISTAS)
CI.09	1,00mm .039"	4,00mm .157"	27	
CI.10	1,40mm .055"	4,00mm .157"	25	
CI.10-4	0,70mm .027"	3,60mm .118"	33	
CI.11	2,00mm .079"	5,00mm .197"	20	
CI.12	2,50mm .098"	5,50mm .220"	19	
CI.13	3,50mm .138"	6,50mm .260"	16	
CI.14	5,00mm .197"	8,00mm .314"	12	
CI.16-1	1,90mm .075"	0,38mm .015"	299	
CI.17-1	2,54mm .100"	0,38mm .015"	276	
CI.18-2	2,90mm .114"	0,76mm .030"	276	
CI.19-2	3,18mm .125"	0,76mm .030"	276	
CI.20-2	3,96mm .156"	0,76mm .030"	276	
CI.21-2	4,80mm .189"	1,50mm .059"	276	
CI.22-2	5,00mm .197"	1,80mm .071"	276	

PRONTOLABOR



PRONTOLABOR SEM FONTE

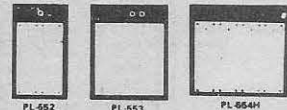- PL-551 Dimensões da base 80x165 / Capacidade Dip 14 pino e 12 / Tie-points 550 / 17.000,00
- PL-552 Dimensões da base 116x199 / Capacidade Dip 14 pino e 12 / Tie-points 1100 / 33.000,00
- PL-553 Dimensões da base 162x199 / Capacidade Dip 14 pino e 18 / Tie-points 1650 / 50.000,00
- PL-554H Dimensões da base 212x200 / Capacidade Dip 14 pino e 18 / Tie-points 2200/Bornes 4 / 65.000,00



PRONTOLABOR COM FONTE

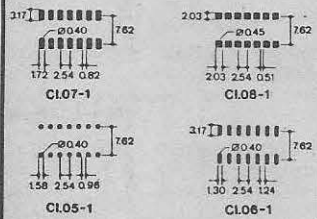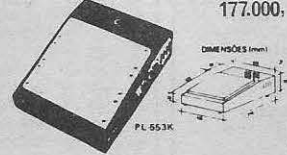- PL-553K Com fonte simétrica regulada de ±15Vcc, e uma de 5Vcc, é construído em aço bicromatizado, tamanho da base 165x212 / 118.000,00
- PL-556K Com fonte simétrica regulada de ±15Vcc construído em aço bicromatizado, tamanho da base 215 x 310 / 177.000,00



CADA FOLHA MEDE 12 X 21 cm 820,00


FERRO DE SOLDAR

- Ferro de soldar 24W - Ener 2.350,00
- Ferro de soldar 28W - Ener de Bolso 3.000,00
- Ferro de soldar 35W - Ener 2.600,00
- Ferro de soldar 30W - Mussi 2.200,00
- Ferro de soldar 50W - Mussi 2.600,00

Ponta de Ferro de Soldar

- (P1) Ponta 30W - Mussi 390,00
- (P2) Ponta Curva 50W - Mussi 585,00
- (P3) Ponta Reto 50W - Mussi 585,00

INDICAR 110V OU 220V

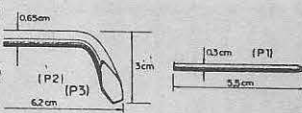

GAVETEIROS PLÁSTICOS MODULARES



Gaveteiro completo com 8 gavetas. 11.700,00

AUTO CHARGE BATTERY

(ITM - Mod. ACD-75) Carregador de Bateria p/Autos e Caminhões. 6.500,00

FONE DE OUVIDO

(Tipo Egoista c/ P-1) 650,00

SIRENE ICHEL

12 Volts 21.850,00



PRODUTOS EM KITS-LASER

- Ignição eletrônica - IG10 13.900,00
- Amplif. MONO 30W - PL1030 5.300,00
- Amplif. STÉREO 30W - PL2030 10.900,00
- Amplif. MONO 50W - PL1050 7.300,00
- Amplif. STÉREO 50W - PL2050 13.000,00
- Amplif. MONO 90W - PL5090 11.050,00
- Pré universal STÉREO* 4.150,00
- Pré tonal com graves & agudos STÉREO 12.750,00
- Pré-mixer p/guitarras com graves & agudos-MONO 8.850,00
- Luz Sequencial de 4 canais 14.300,00
- Luz rítmica 1 canal 7.150,00
- Luz rítmica 3 canais 13.500,00
- Provador de transistor PTL-10 3.650,00
- Provador de transistor PTL-20 16.100,00
- Provador de bateria/allemador 4.000,00
- Dimmer 1000 watts 5.200,00

(Kit montado - ACRÉSCIMO DE 30%)

CÁPSULA DE CRISTAL

- SAT2222 - microfone de cristal com capa (eletro-acústica) 1.170,00
- SAG 1010 - microfone de cristal sem capa (eletro-acústica) 1.050,00

AMPLIFICADOR PROFESSIONAL

150 WATTS

CARACTERÍSTICAS: IMPEDÂNCIA ENTRADA: 100 K
 POTÊNCIA: 150W RMS em 4 Ω MÍNIMA IMPEDÂNCIA SAÍDA: 4 Ω
 POTÊNCIA: 100W RMS em 8 Ω DISTORÇÃO MENOR QUE 0,28%
 SENSIBILIDADE: 0 dB = 775 mV CONSUMO: 3,40A em 4 Ω

● Incluído no circuito o material completo da Fonte de Alimentação, menos o transformador.
 KIT 40.300,00

200 W RMS!

CARACTERÍSTICAS:
 ● fonte simétrica
 ● protetor térmico e contra curto
 ● potência de 200W RMS
 ● distorção abaixo dos 0,1%
 ● entrada diferencial por CI
 ● sensibilidade: 0 dB para máxima potência (0,775 V)
 ● faixa de resposta: 20 Hz a 45.000 Hz (+3 dB)
 ● impedância de entrada 27 K
 Kit 23.400,00


400W

CARACTERÍSTICAS:
 ● fonte simétrica
 ● protetor térmico
 ● potência de 400W RMS em 2 Ω
 ● distorção abaixo dos 0,1%
 ● dupla entrada diferencial por Fase
 ● sensibilidade 1V
 ● faixa de resposta: 20 Hz a 45.000 Hz (+3 dB)
 ● impedância de entrada 27 K
 ● impedância de saída 16 e 2 Ω
 Kit 78.000,00



LANÇAMENTO EMARK/BEDA

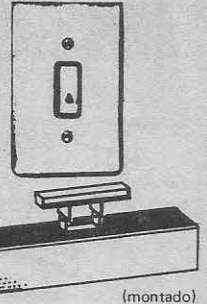MINUTERIA PROFESSIONAL "EK-1" (110) E "EK-2" (220)
 300 E 600W - tempo 40 a 120 seg.
 - instalação super-simples (ideal p/eletricistas) 7.200,00 (montado)



DIMMER PROFESSIONAL "DEK"
 110-220v (300-600W) - Universal, bi-tensão, fácil de instalar (ideal p/eletricista) (montado) 10.400,00


PRODUTOS EMARK/BEDA MARQUES

Esses LANÇAMENTOS apenas podem ser adquiridos através do CUPOM de "KITS do Prof. Bêda Marques" (Não utilize o CUPOM "EMARK") presente em outra parte desta Revista.

LUZ DE FREIO ("BRAKE-LIGHT") SUPERMÁQUINA
 barra de 5 lâmpadas em efeito sequencial convergente. Instalação facilílima (só 2 fios) 25.000,00

AMPOLA REED

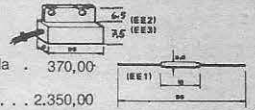- (EE1) Ampola reed não encapsulada 370,00
- (EE2) Ampola reed encapsulada e
- (EE3) - ímã encapsulado . (o par) 2.350,00



OU → CHEQUE NOMINAL A EMARK

VALE POSTAL SOMENTE PARA AGÊNCIA CENTRAL CASO CONTRÁRIO SERÁ DEVOLVIDO.

Remetente:

Endereço:

Cidade:

Estado:

Bairro:


CEP:

CEP 01213

EMARK
 EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA.
 Rua General Osorio, 185 (esquina com a Santa Efigênia) - CEP 01213-SP
 Fone: (011) 2214779 - 2231153



Dimmer Escalonado de Toque (baixo custo)

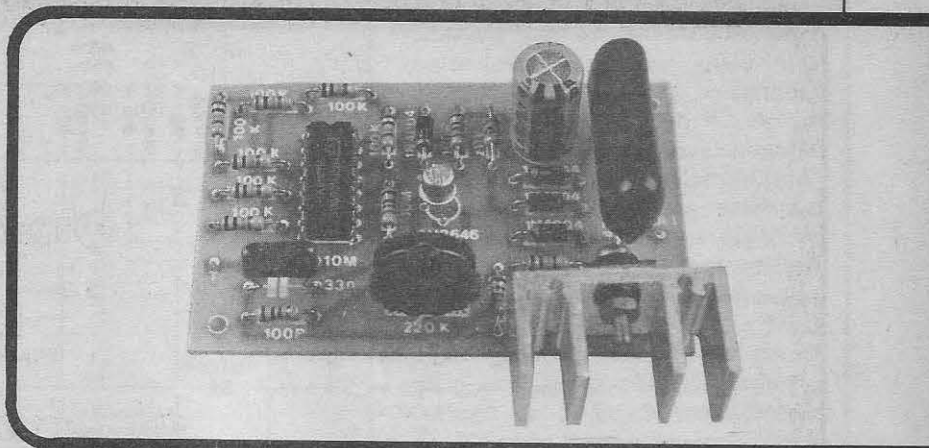

UMA INTERESSANTE ALTERNATIVA AO "DIMMER DE TOQUE C/MEMÓRIA" (MOSTRADO EM APE nº 21), QUASE TÃO ATRAENTE E SOFISTICADO EM SEU FUNCIONAMENTO E ACIONAMENTO, PORÉM BASEADO EM COMPONENTE (INTEGRADO) ABSOLUTAMENTE **NÃO ESPECÍFICO**, MUITO MAIS FÁCIL DE OBTER E DE PREÇO MAIS REDUZIDO! COMANDA UM ABAJUR, UMA LUMINÁRIA OU A ILUMINAÇÃO AMBIENTE (LÂMPADAS INCANDESCENTES, SOMENTE...) EM "DEGRAUS" ESCALONADOS AUTOMÁTICOS E SEQUENCIAIS, A PARTIR DO SIMPLES TOQUE DE DEDO DO OPERADOR SOBRE UM PEQUENO SENSOR METÁLICO! BOA POTÊNCIA DE CONTROLE (ATÉ 400W EM 110V OU ATÉ 800W EM 220V), FÁCIL DE MONTAR, AJUSTAR E INSTALAR! UMA "BOA" PARA O HOBBYSTA QUE PRETENDE AVANÇAR NAS SUAS MONTAGENS DE USO PRÁTICO!

O DIMMER DE TOQUE C/MEMÓRIA, mostrado em APE nº 21, embora trazendo um circuito não propriamente inédito, mostrou intensa repercussão entre o público Leitor de APE, devido à "sophisticacão" de controle e comportamento que mostrava com relação aos já "velhos" dimmers com TRIAC, capacitores, resistores e potenciômetros (cujos "esquemas" proliferaram em tudo quanto é livro ou revista, por af...). Acontece que, embora fantástico em suas possibilidades e "habilidades", o DITOM (APE nº 21) usava um Circuito Integrado altamente específico e "inequívavel" (Putz! Dessa vez exageramos mesmo... "Inequívavel" está além de toda e qualquer licença poética...), o S566B, um tanto caro e raro...

Além dos eventuais problemáticas de aquisição do S566B, tem ainda mais um "galho": inexplicavelmente (nunca vimos isso, em mais de duas décadas de "janela"...), existem dois "S566B" na praça, código idêntico, mesmo fabricante, e tudo o mais, porém com características técnicas diferentes, a ponto de exigir uma circuitagem externa também modificada de mo-

do a obter, no final, teoricamente, o mesmo comportamento! (Eventualmente voltaremos ao assunto - já que estamos devida e amplamente documentados a respeito, se por acaso essa nossa declaração "doer" a alguém por af...).

À luz dessas "pedrinhas", aqui e ali, premidos pelas cartas dos Leitores/Hobbyistas e pela nossa própria consciência de criadores, resolvemos buscar uma solução alternativa, sempre no sentido de simplificar a vida de Vocês (quem nos acompanha desde o nascimento de APE sabe que esse é um dos axiomas que traçam nosso método de trabalho...). Surgiu, então, o DESTOQ (DIMMER ESCALONADO DE TOQUE - BAIXO CUSTO), numa configuração circuital bem fora do usual, porém funcional, prático e simples, tendo como "coração", agora, um Integrado de "família" super-conhecida e utilizada, sem problemas de aquisição... "Perdeu-se", é certo, algumas das fantásticas "propriedades" inerentes ao S566B, porém no que interessa - graduação automática da luminosidade e controle sensível ao toque - o espírito da coisa foi rigorosamente preservado,

conforme verão os Leitores/Hobbyistas que realizarem o DESTOQ!

O controle, conforme deve ter ficado óbvio, continua a ser feito pelo toque de um dedo sobre pequena superfície metálica sensora, a partir do qual, e numa condição escalonada (em 8 "degraus" ascendentes, de "zero" até "tudo"...), podemos obter qualquer grau desejado de intensidade luminosa na lâmpada incandescente controlada. O ritmo do "crescimento" progressivo da luminosidade é confortavelmente lento para, atingida a intensidade desejada, simplesmente removermos o dedo do sensor, com o que a luminosidade ficará "congelada" naquele ponto, até novo acionamento! Outra (na nossa opinião, desimportante...) diferença de funcionamento com relação ao DITOM é que, para "apagarmos" a lâmpada controlada, temos que "subir toda a escada" luminosa, ao fim da qual a luminosidade retornará a "zero"... Como "última diferença" com relação ao DITOM, o DESTOQ tem um ajuste, a ser feito inicialmente, quando da instalação, através de um único trim-pot (coisa simples, não exigindo "prática nem habilidade"...), que permite estabelecer mínimos e máximos na potência luminosa, bastante precisos (e não necessariamente correspondentes a "zero" e "tudo" de luminosidade...).

O desenvolvimento do DESTOQ, inclusive, foi mais especificamente direcionado para o comando de um abajur ou uma luminária (devido ao fato de, eletricamente, ele não poder ser simplesmente "intercalado" - como um mero interruptor - num dos dois fios que

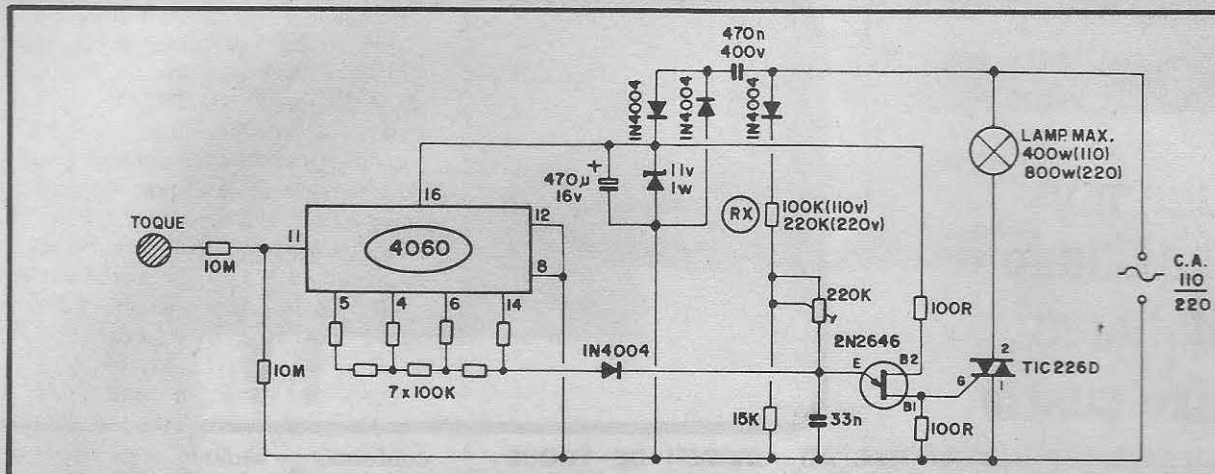


Fig. 1

alimentam a lâmpada controlada...), porém sem grandes "galhos", também poderá ser instalado no lugar do interruptor de parede (como era feito com o DITOM e outros dimmers convencionais...).

•••••

CARACTERÍSTICAS

- Circuito de DIMMER (atenuador progressivo) automático, para controle unicamente de lâmpadas incandescentes comuns.
- Acionamento: por toque sobre superfície (pequena) metálica sensora (com risco de "choque" totalmente eliminado, se corretamente montado e instalado).
- Comando: por "degraus" de luminosidade (8), "subindo" durante cerca de 4 segundos, até um máximo (ajustável por trim-pot, assim como o mínimo...), após o que - persistindo o toque - a lâmpada controlada se apaga (ou retorna ao mínimo pré-ajustado), assim ficando por aproximadamente 2 segundos, quando então a "escada" luminosa recomeça a "subir"...
- Tensão da rede local: 110 ou 220V (é necessária a modificação do valor de um resistor do circuito, para adequá-lo à rede - VER TEXTO).
- Pré-ajuste: um único, por trim-pot, que permite não só "normalizar" o funcionamento como determinar o mínimo de luminosidade (em "zero" ou não...).
- Potência das(s) lâmpada(s) controlada(s): até 400W em 110V ou até 800W em 220V (para maior

miniaturização do DESTOQ, recomenda-se, contudo, ater-se à metade desses limites máximos...).

•••••

O CIRCUITO

A maioria das "soluções" adotadas tecnicamente no circuito do DESTOQ são nitidamente não ortodoxas (ou seja: vão por caminhos que normalmente os projetistas não trilham...). Primeiro o TRIAC (um TIC226D, com boa

performance em potência...) é gatilhado por pulsos sincronizados com a "ciclagem" da rede, via "servo-oscilador" centrado num transistor unijunção (2N2646). Este tem seu terminal de base 2 (B2) polarizado através do resistor de 100R (ao positivo da linha de baixa tensão CC de alimentação) o mesmo ocorrendo com o terminal de base 1 (B1), com relação à linha de "terra" (negativo da alimentação CC de baixa tensão, em comum com a "linha neutra" de C.A.). Os agudos pulsos positivos mostrados pelo terminal B1 do 2N2646 são apresentados ao

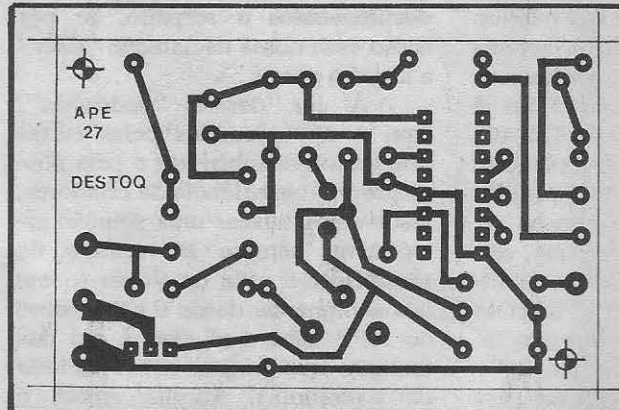


Fig. 2

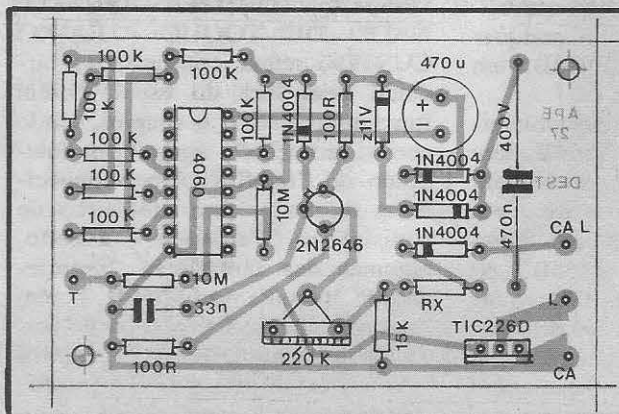


Fig. 3

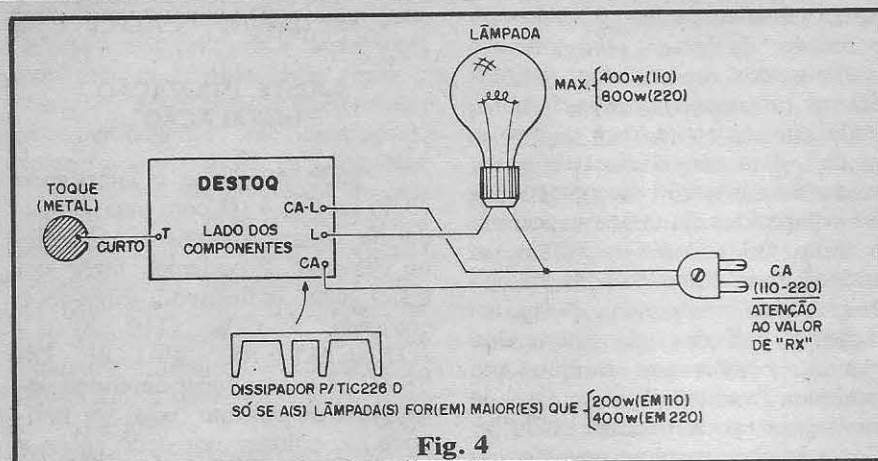


Fig. 4

gate do TIC226D, determinando, pelo "atraso" ou "adiantamento" de fase (com relação à senoide da CA...) o quanto de energia média é entregue à carga (lâmpada). O regime de oscilação (sincronizada) do 2N2646 é determinado basicamente pelo capacitor de emissor (33n) mais a posição momentânea do ajuste do trim-pot (220K), além do "ponto" de tensão obtido entre os resistores de 100K (em 110V) ou 220K (em 220V) e o de 15K, que são particularmente alimentados por C.A. (na verdade C.C. pulsada) fornecida via diodo 1N4004 (aquele cujo terminal de anodo está ligado ao lado "vivo" do capacitor de 470n...). Por aí obtemos a necessária sincronização com a rede...

Até aí temos a estrutura de um dimmer ortodoxo, com uni-junção (controle de fase por oscilação sincronizada). Para obtermos, contudo, o controle escalonado desejado, temos o bloco formado pelo Integrado C.MOS 4060 e componentes anexos... O 4060 (como já sabem os Leitores/Hobbystas que seguem fielmente APE...) contém uma "fila" de contadores - divisores por 2 - digitais, precedida de uma simples estrutura de gates (incluindo "enquadradores" tipo Schmitt...). O pino 11 do 4060 representa a entrada geral desse bloco lógico. Quando o operador coloca o dedo sobre a placa metálica de toque, induz nela o ruído elétrico de 60 Hz presente em todo e qualquer ambiente "cercado" por fiação alimentada pela C.A. domiciliar (o corpo do operador funciona como verdadeira "antena" para esse ruído elétrico ambiente...). O resistor de 10M ligado à placa de

toque tem duas funções: previne "choques" no operador (na pior das hipóteses, a corrente "empurrada" sobre o dedo do operador ficaria em pouca dezenas de milionésimos de ampère, algo absolutamente desprezível...) e protege a entrada (pino 11) do 4060. Essa entrada encontra-se polarizada sob elevadíssima impedância, pelo outro resistor de 10M (à linha de "terra") de modo a apresentar grande sensibilidade...

Dessa maneira, o bloco interno "inicial" dos 4060 "pega" o ruído elétrico induzido pelo dedo do operador e o transforma num nítido e definido trem de pulsos, retangulares, à razão de 60 Hz, o qual, por sua vez, é em seguida processado pela bateria de divisores internos do Integrado. Selecionamos apenas 4 saídas desses divisores internos (pinos 4-5-6-14) que mostram, então, uma contagem digital, ao ritmo dos 60 Hz aplicados à entrada... Um conjunto de 7 resistores de 100K, ligados a tais saídas, promove uma conversão digital/analógica, de modo a apresentar, no anodo do diodo 1N4004, uma nítida "escada" de tensões que vai de "zero" até praticamente os 11V (alimentação de baixa tensão C.C. - ver adiante...), ao fim do que retorna a "zero", para logo em seguida recomeçar a subida (desde que o dedo do operador continue a tocar o contato metálico).

Essa "escada" de tensões, progressiva, via diodo 1N4004 é então aplicada ao terminal de emissor (E) do 2N2646, influenciando assim, proporcionalmente, o tempo de carga do capacitor de 33n e, portanto, alterando (também em

"escada") o faseamento dos pulsos normalmente gerados pelo uni-junção e apresentados ao terminal de gatilhamento do TRIAC. A "escada" de tensões, então, conjuntamente com o "atraso sincronizado" já ajustado no trim-pot, determina uma nítida variação nos níveis de energia momentaneamente oferecidos pelo TRIAC à carga (lâmpada), controlando, efetivamente, a luminosidade desta! Conclusão: com o dedo do operador ficando sobre o contato de toque, a luminosidade da lâmpada controlada vai "crescendo", em "degraus", até que, pelo "zeramento" mostrado no conversor digital/analógico às saídas do 4060, tudo é "cortado" para, momentos depois, se reiniciar a subida, a partir da inexorável progressão dos 60 Hz aplicados à entrada/sensora do sistema! Conforme já vimos, o "ponto" de início da "rampa escalonada" é pré-determinado pelo trim-pot (220K), que puxa sua tensão do divisor fixo formado pelo resistor de 100K (ou 220K) e o de 15K.

A baixa tensão C.C. necessária ao funcionamento do Integrado e transistor uni-junção é obtida na fonte simplificada baseada no capacitor de 470n (cuja reatância faz a "derrubada" inicial da tensão da rede...), mais a retificação proporcionada pelo par de 1N4004, regulação pelo diodo zener (11V) e filtragem pelo eletrolítico de 470u.

Observem que, pelas relativamente modestas intenções de potência previstas para a finalidade do arranjo, embora o TRIAC TIC226D possa manejar até 8A, para que possamos limitar fisicamente o eventual dissipador, parametramos o DESTOQ para máximas potências de 400W em 110V ou 800W em 220V (o ideal mesmo é que tais limites fiquem na metade disso, já dissemos...).

Tirando o resistor RX no divisor de tensão que abastece o emissor do 2N2646 com o devido sincronismo da rede (e, obviamente, a tensão nominal da própria lâmpada/carga...), o restante do circuito é "universalizado" com relação às tensões de rede, funcionando sem outras alterações em 110 ou 220 VCA.

●●●●●

OS COMPONENTES

Só tem peça "manjada" no circuito do DESTOQ. Mesmo o Integrado 4060 pertence à "família" digital C.MOS, normalmente super-encontrável na maioria dos varejistas. Os diodos comuns e o **zener** admitem algumas equivalências (respeitados os parâmetros dos componentes relacionados na LISTA DE PEÇAS), mas o TUI (transfistor uni-junção) 2N2646 **não deve** ser substituído por outro... O "bando" de componentes polarizados é substancial (Integrado, TRIAC, TUI, diodos, capacitor eletrolítico...) e assim convém uma consulta cuidadosa ao TABELÃO APE, se "pintarem" dúvida quanto à identificação dos terminais (já que qualquer desses componentes, se ligados "invertidos", podem obstar o funcionamento do circuito, além de sofrerem "danos pessoais"...). O TABELÃO ajudará também na leitura dos valores e códigos dos demais componentes, se o Leitor/Hobbysta for ainda um "começante" (ou se for do tipo "esquecidinho"...).

Outra consulta **IMPORTANTE**, para os novatos ou "memória frouxa" é quanto às INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS MONTAGENS (lá perto do TABELÃO, rigorosamente em **toda** APE...). "Dicas" e recomendações **essenciais** lá estão, **para serem seguidas**, senão...

A MONTAGEM

Primeiro, fazer a placa, cujo **lay out**, em tamanho natural, é visto na fig. 2... Não é nenhum "labirinto" e a confecção poderá ser levada a bom termo por qualquer hobbysta que possua o material e ferramental necessário. A outra saída é recorrer-se ao KIT (ver Anúncio em outra parte da presente APE) que permite ao hobbysta "fugir" da confecção da placa e da pesquisa/busca dos componentes "picados" (no KIT vem **tudo**, componentes, placa e "nheco-nheco", **menos** o que está relacionado em OPCIONAIS/DIVERSOS da LISTA DE PEÇAS...).

Obtidos os componentes e a placa, o próximo passo é a gostosa soldagem dos componentes, cujo

roteiro é visto na fig. 3 (lado não cobreado da placa, componentes posicionados, codificados com todas as informações necessárias...). Pode parecer chato para os "veteranos", mas **vamos dizer de novo**: cuidado na inserção dos componentes polarizados (já relacionados sob o título OS COMPONENTES, aí atrás...) bem como com os valores dos demais componentes, em relação às posições que ocupam na placa... Lembrem-se sempre que qualquer "vacilada" nessa fase da montagem pode "dano tudo"... Conferir com extrema atenção, ao final, é regra obrigatória, já que se for descoberta alguma "cagadinha", ainda haverá tempo para se dessoldar o componente erroneamente colocado e se corrigir o lapso (só **depois** é que as "sobras" de terminais devem ser "amputadas" pelo lado cobreado da placa, com alicate de corte...).

A fig. 4 dá o "mapa" da parte final da montagem, ou seja: as importantes conexões externas à placa. Observar a posição ocupada pelo eventual dissipador de calor (não será preciso aplicá-lo, se a "wattagem" da lâmpada controlada for igual ou inferior a 200W em 110V ou 400W em 220V...), que deverá ser preso c/ parafuso e porca à lapela metálica do TRIAC (observar, na fig. 3, que essa lapela deve ficar voltada para a borda da placa...).

Notar ainda que o fio que liga a placa (ponto "T") à superfície metálica de toque deve ser **curto**, para evitar instabilidades no circuito (máximo 5 cm.). Atenção também às ligações da lâmpada

e C.A. (pontos "CAL-L, L e CA"...).

AJUSTE, UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO...

Tudo conferido e interligado como na fig. 4 (já com uma lâmpada da desejada potência, inserida no sistema...) podemos fazer um teste/ajuste definitivo... Liga-se o conjunto à C.A. (110-220V - ATENÇÃO AO VALOR DE "RX"...) e **sem tocar nenhuma outra parte do circuito** (pode ser perigoso...), colocar um dedo sobre a pequena superfície metálica de toque (pode ser um pequeno círculo ou quadrado de lata, cobre, face cobreada de Circuito Impresso, etc.). Deverá ser observada uma nítida variação luminosa na lâmpada, ao longo de aproximadamente 4 segundos, ao fim da qual, **durante** cerca de 2 segundos, a lâmpada se fixará numa luminosidade baixa (ou até, com sorte, totalmente "apagada"...). É preciso retirar o dedo do contato de toque, justamente nesses 2 segundos de "estabilização" sob o menor nível de luminosidade, "congelando" nesse ponto o "degrau" de potência do DESTOQ... Em seguida, agindo sobre um **trim-pot**, pode-se, cuidadosamente, obter um "zero real" de luminosidade (ou, se assim for preferido, um "degrau inicial **acima de zero**"...).

Obtido o "zeramento" (pode exigir um pouquinho de paciência e cuidado nos ajustes iniciais...), o acionamento dos "degraus" de luminosidade deve ser novamente testado, a partir do toque de um

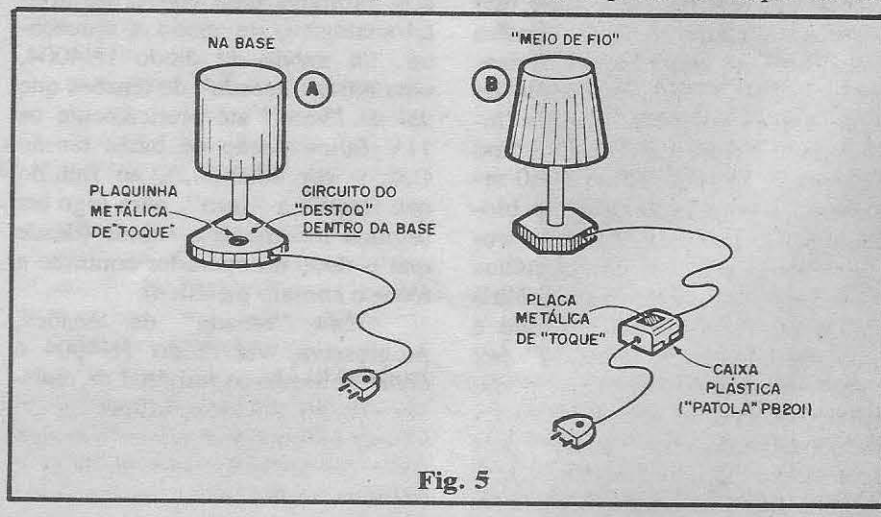


Fig. 5

dedo sobre a superfície sensora... Devem surgir cerca de 8 "estágios" sequentes de luminosidade (toda a "escada" deve ser completada em aproximadamente 4 segundos). Nesse ponto, deve se objetivar "congelar" a luminosidade no seu máximo (basta **tirar o dedo** assim que o ponto de maior luminosidade for atingido...). Se ocorrer aí alguma instabilidade ou "fibrilação" na luz, o ajuste do **trim-pot** deve ser retocado, cuidadosa e lentamente, até corrigir a situação... Novamente se experimenta a sequência dos "degraus", verificando se o "zero" não ficou desregulado (com relação ao ponto inicial desejado, nem sempre correspondente a "nenhuma luz"...). Se for necessário, novo retoque deve ser dado ao ajuste do **trim-pot**...

É importante notar que existe uma nítida inter-dependência nos ajustes de **mínimo** (ou "zero"...), e **máximo** (ou "toda-luz"...), o que provavelmente exigirá alguns "toques" de calibração, em cada "ponta" da "escada", até que o funcionamento se uniformize.

Com o ajuste cuidadosamente obtido, mantendo o dedo sobre o contato de toque a luminosidade "crescerá" em "degraus" durante cerca de 4 segundos, ao fim do que "cairá a zero", assim ficando por aproximadamente 2 segundos, recomeçando aí a "subir a escada" de potências, assim indefinidamente... No uso prático, obtida a desejada luminosidade, basta imediatamente **remover** o dedo, com o que a lâmpada assumirá "aquela" potência momentânea, que ficará "congelada" até novo toque sobre o sensor...

Observar ainda que, se ocorrerem instabilidades ou hiper-sensibilidade, convém verificar se a ligação placa/sensor não está muito longa e, em último caso, inverter as ligações à C.A. (isso costuma corrigir problemas de sensibilidade no DESTOQ...).

A fig. 5 dá duas interessantes sugestões para aplicação do DESTOQ no controle de abajures. Em 5-A temos a possibilidade de simplesmente embutir o circuito na própria base do abajur, instalando a plaquinha metálica de toque na face externa de tal base, onde seja fácil

e confortável aplicar o dedo (mesmo no escuro, ou meio "sonado", qualquer ser humano normal é capaz de "achar", com a mão, a base do abajur no seu criado-mudo...). Já em 5-B temos a idéia de aplicar o DESTOQ no "meio do fio", com o circuito embutido num pequeno **container** padronizado opcional (uma caixa "Patola" mod. PB201 dá certinho...), sobre o qual poderá ficar a plaquinha metálica de toque. Qualquer das sugestões nos parece também aplicável na implementação de luminárias decorativas (é por a imaginação para funcionar e manifestar suas habilidades de instalador...).

Ainda conforme mostra a figura 6, o DESTOQ também pode ser instalado no controle de uma lâmpada normal de iluminação ambiental (sempre incandescente, comum, já que o circuito não aceita comandar outros tipos de lâmpadas...). Para tanto, o tamanho da placa de Circuito Impresso foi mantido dentro de dimensões que permitem sua instalação **dentro** de uma caixa 4" x 2" **standart**, "de parede", normalmente utilizada na acomodação de interruptores domésticos... Só uma advertência: durante essa instalação, **obrigatoriamente** deve ser desligada a "chave geral" da instalação elétrica do local, além do que todo cuidado com a isolação deve ser tomado, durante a fixação da placa do circuito no interior da caixinha de parede! A superfície metálica de toque poderá ser aplicada sobre um "espelho cego" que então recobrirá a caixa de parede, mostrando um acabamento elegante ao conjunto... Observar (fig. 6-A) que o DESTOQ precisa de **3 fios** à instalação (lâmpada e C.A.) e assim, normalmente, **NÃO PODERÁ** ser "aproveitada" a instalação existente (2 fios, como em 6-B) ao interruptor convencional...

Se o Leitor/Hobbysta não tem o conhecimento ou "confiança" suficientes para "mexer" na instalação elétrica do local, é melhor recorrer a um electricista "juramentado", mostrando-lhe, obrigatoriamente, o esqueminha da fig. 6, para que o dito profissional tenha idéias das transformações que devem ser promovidas na fiação.

Para finalizar, falemos um pouco de **potência**... Em aplicações como as sugeridas nas figs. 5 e 6 (para as quais o DESTOQ foi originalmente imaginado...), na prática sequer haverá a necessidade de se colocar um dissipador de calor no TRIAC, uma vez que muito dificilmente lâmpada(s) de mais de 200W (em 110) ou 400W (em 220) serão acopladas... A ausência de dissipador, inclusive, favorecerá muito a miniaturização e instalação do circuito, em condições de pouco espaço operacional... Entretanto, quem quiser (ou precisar...) controlar potências mais bravas (até os limites parametrados nas "CARACTERÍSTICAS"...), poderá fazê-lo, desde que dote o TIC226D do conveniente dissipador (tão maior quanto maior for a potência controlada).

Embora em todos os exemplos aqui mostrados seja vista apenas **uma** lâmpada, nada impede que **mais de uma** seja simultaneamente controlada, desde que estejam todas ligadas **em paralelo** e que a **soma** das suas "wattagens" permaneça **dentro** dos limites inerentes ao DESTOQ.

Prá encerrar: mesmo com sua elevada proteção contra choques ao operador, não convém instalar o DESTOQ em banheiros, lavanderias ou outros locais cujo piso possa, frequentemente, mostrar-se molhado (caso em que os pés do operador forçosamente ficariam "aterados" eletricamente...). **Pode** ocorrer, apenas em pessoas **muito** sensíveis, um pequeno "desconforto" ou "sensação", ao tocar a placa sensora...

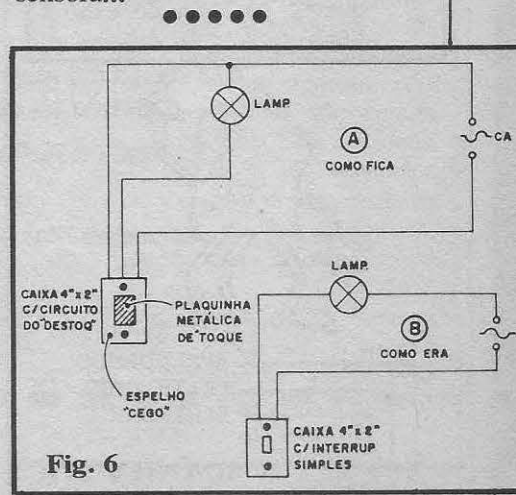



Fig. 6

LISTA DE PEÇAS

- 1 - Circuito Integrado C.MOS 4060
- 1 - TRIAC TIC226D (400V x 8A)
- 1 - Transistor (unijunção) 2N2646
- 1 - Diodo zener para 11V x 1W (BZV85C11, 1N4741 ou equival.)
- 4 - Diodos 1N4004 ou equival.
- 2 - Resistores 100R x 1/4W
- 1 - Resistor 15K x 1/4W
- 1 - Resistor 100K x 1/4W (p/rede 110V)
- 1 - Resistor 220K x 1/4W (p/rede 220V)
- 7 - Resistores 100K x 1/4W
- 2 - Resistores 10M x 1/4W
- 1 - Trim-pot (vertical) 220K
- 1 - Capacitor (poliéster) 33n
- 1 - Capacitor (poliéster) 470n x 400V (atenção à "voltagem")
- 1 - Capacitor (eletrolítico) 470u x 16V
- 1 - Dissipador (pequeno - 4 aletas) para o TRIAC
- 1 - Placa de Circuito Impresso específica para a montagem (7,0 x 4,5 cm.)
- - Fio e solda para as ligações

OPCIONAIS/DIVERSOS

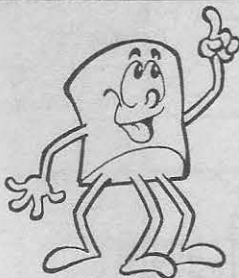- - Parafusos/porcas (3/32" ou 1/8") para fixação do dissipador e da própria placa
- 1 - Placa (metálica) de toque, pequena (maior dimensão - cerca de 2 cm.)
- - Cabagens, conetores, soquetes, etc. para conexão à lâmpada, à C.A., etc.



APRENDENDO
PRATICANDO
ELETRÔNICA

A P E

A SUA REVISTA

ATENÇÃO! Profissionais, Hobbystas e Estudantes

AGORA FICOU MAIS
FÁCIL COMPRAR!


- Amplificadores
- Microfones
- Mixers
- Rádios
- Gravadores
- Rádio Gravadores
- Raks
- Toca Discos
- Caixas Amplificadas
- Acessórios para Video-Games
- Cápsulas e agulhas
- Instrumentos de Medição
- Eliminadores de pilhas
- Conversores AC/DC
- Fitas Virgens para Video e Som
- Kits diversos, etc...

CONHEÇA OS PLANOS DE
FINANCIAMENTO DA FEKITEL

CURSO GRÁTIS
Como fazer uma Placa de Circuito Im-
presso aos sábados das 9:00 às 12:00 Hs
(este curso é ministrado em 1 dia apenas)

DESCONTO ESPECIAL PARA
ESTUDANTES DE ELETRÔNICA
E OFICINAS

• REVENDEDOR DE
KITS E MARK

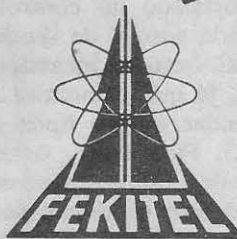

FEKITEL

Centro Eletrônico Ltda.

Rua Barão de Duprat, 310 - Sto. Amaro
São Paulo (a 300m do Lgo. 13 de Maio)
CEP 04743 - Tel. 246.1162

CONSERTE-SE CONSERTE-SE

- TELEFONE COM E SEM FIO
- SECRETÁRIA ELETRÔNICA
- VÍDEO CASSETE
- APARELHO DE SOM

JR TEL. TELEFONIA

R. Vitória, 192 - 2º and. cj. 22
Fone (011) 221-4519

AGORA REVISTA APRENDENDO & PRATICANDO ELETRÔNICA

ASSINATURA POR 6 EDIÇÕES

INDICAR OS NÚMEROS

nº	nº	nº	nº	nº	nº
----	----	----	----	----	----

6 X 670,00 =	4.020,00
+ DESPESA DO CORREIO =	1.500,00
TOTAL →	5.520,00

PREENCHER (NOME E ENDEREÇO, NO CUPOM ABAIXO E VERIFICAR QUE O PAGAMENTO É ANTECIPADO).



AGORA REVISTA ABC DA ELETRÔNICA

ASSINATURA POR 6 EDIÇÕES

INDICAR OS NÚMEROS

nº	nº	nº	nº	nº	nº
----	----	----	----	----	----

6 X 670,00 =	4.020,00
+ DESPESA DO CORREIO =	1.500,00
TOTAL →	5.520,00

PREENCHER (NOME E ENDEREÇO, NO CUPOM ABAIXO E VERIFICAR QUE O PAGAMENTO É ANTECIPADO).



COMPLETE SUA COLEÇÃO

- Complete sua coleção.
- Indicar o número com um

REVISTA APRENDENDO & PRATICANDO ELETRÔNICA

nº 1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26				

REVISTA ABC DA ELETRÔNICA

nº 1	2	3	4	5	

- O preço de cada revista é igual ao preço da última revista em banca Cr\$.....
- Mais despesa de correio.....Cr\$900,00.

• Preço Total.....Cr\$.....



É só com pagamento antecipado com cheque nominal ou vale postal para a Agência Central em favor de Emark Eletrônica Comercial Ltda. Rua General Osorio, 185 - CEP.01213 - São Paulo - SP

Nome: _____
 Endereço: _____
 CEP: _____ Cidade: _____ Estado: _____

KIT

PROF. BEDA MARQUES



JOGOS ELETRÔNICOS & BRINQUEDOS

- **ROBÔ RESPONDEDOR (004-APE)** - Responde c/ "bip-bip" temporizado ao seu assobio ou lata! Só o módulo 9.000,00
- **PIRLÂMPO PERPÉTUO (010-APE)** - Aciona automaticamente no escuro (pisca LED). Baixíssimo consumo de pilhas. **PARA INCIANTES** 3.000,00
- **TIRO AO ALVO ELETRÔNICO (024-APE)** - Brinquedo avançado. Só o módulo eletrônico ("pistola" e "alvo"). **PARA INCIANTES** 9.150,00
- **PISTOLA ESPACIAL (040-APE)** - Efeitos sonoros/visuais realistas comandados p/gatilho de "toque". Só o módulo eletrônico (adaptável a brinquedos já existentes). **PARA INCIANTES** 5.200,00
- **GRILLO ELETRÔNICO AUTOMÁTICO (068-APE)** - "Inseto robô" c/ imitação perfeita do som e do "comportamento" de um grilo real! Acionado automaticamente pela escuridão! Brinquedo avançado, inédito e fascinante! 8.900,00
- **POLTERGEIST "O PROJETO" (070-APE)** - "Fantasma Eletrônico"? "Alma Penada Movida a Pilha"? Não! É o POLTERGEIST (mistro de "Lâmpada de Aladim" c/ "Caixa de Pandora") Fantástico brinquedo, inédito! 12.400,00
- **MINI-LABIRINTO ELETRÔNICO (077-APE)** - Jogo divertido e emocionante! Pouquíssimas peças! Mini-montagem **PARA INCIANTES!** 2.100,00
- **TELEFONE DE BRINQUEDO (079-APE)** - Intercomunicador bilateral c/ fio e sinal de chamada. Incrível brinquedo (KIT = 2 unidades/módulos) 20.000,00
- **CALEIDOSCÓPIO ELETRÔNICO (081-APE)** - Incríveis imagens luminosas, coloridas e dinâmicas, em "simetria infinita", a um simples toque de dedo! Fantástico p/ Feira de Ciências e atividades correlatas! Só o módulo eletrônico 5.350,00
- **ROLETÃO II (085-APE)** - Jogo completo e emocionante c/ 10 LEDs em padrão circular acionado p/toque, c/efeito temporizado, decaimento automático da velocidade, simulação sonora e resultado aleatório! 12.900,00
- **RISADINHA ELETRÔNICA (087-APE)** - Módulo fácil de montar, reproduz "risadas", "soluços", "cacarejos" e outros sons. Um achado p/o hobbysta brincalhão! Fácil de montar e "modificar". **PARA INCIANTES!** 14.600,00
- **BANDOLINHA ELETRÔNICA (091-APE)** - Mini-instrumento musical (brinquedo "sério"). Som diferente e marcante c/vibrato opcional. Fácil montagem e "execução". 12.700,00
- **BASTÃO MÁGICO (094-APE)** - Brinquedo moderníssimo acionado p/toque da mão. Efeitos áudio/visuais idênticos aos de produtos comerciais importados! As crianças adorarão! 5.900,00
- **ROLETA RUSSA (107-APE)** - Jogo c/ até 3 participantes c/emocionantes efeitos áudio/visuais. Fácil de montar, gostoso de jogar. **PARA INCIANTES.** 14.300,00
- **LÂMPADA MÁGICA (109-APE)** - Incrível: acende c/um fôstforo e "apaga com um sopro" (simulado). Fantástico "truque eletrônico", fácil de realizar. **PARA INCIANTES!** 5.100,00
- **TUPPERAMA PORTÁTIL (127-APE)** - Tiro-ao-alvo eletrônico "de bolso", com efeitos áudio-visuais e inovadores sensores táteis! Emocionante e "cheio" de manifestações interessantes, apenas encontradas em games muito mais caros! Dedicado ao hobbysta iniciante e ao amante de jogos eletrônicos portáteis. 11.200,00
- **PINTO-NA-MÃO (129-APE)** - Mini-montagem ideal p/ iniciantes. Comportamento idêntico ao "pinto" comercial, que "pica" automaticamente, ao ser colocado na palma da mão. Alimentado por bateria (substitível), sensível ao toque, bom volume sonoro. Um fantástico "brinquedo tecnológico" de montagem muito simples! 8.850,00
- **DADO ELETRÔNICO DE TOQUE (130-APE)** - Sorteador automático (de 1 a 6) acionado p/toque, alimentado pela rede C.A. (sem pilha). Pode ser usado independentemente, ou como "apoio" a inúmeros outros jogos. Fácil montagem 5.300,00
- **JOGO CAÇA-NIQUEIS (142-APE)** - Portátil, imita as famosas máquinas dos cassinos americanos e uruguaios! Indicadores aleatórios por 3 LEDs multicores (inclui efeito sonoro acompanhando as "jogadas"). Gostoso de montar e brincar. 9.000,00
- **CAÇADOR DE DUENDES (145-APE)** - Um Super-Brinquedo Eletrônico, com "ISCA" e "DUENDE", uma espécie de "esconde-esconde" sofisticado, onde o "DUENDE" deve ser encontrado pelo "CAÇADOR" que utiliza a "ISCA" para detetá-lo! Manifestações sonoras e visuais interessantes e realistas (o DUENDE dá "marteladas" e "pisca os olhos" luminosos, quando "ouve" a ISCA). Ideal para Hobbystas brincalhões. 15.500,00

EFEITOS LUMINOSOS (LUZES RÍTMICAS, SEQUENCIAIS OU COMPLEXAS)

- **SIMPLES MULTIPISCA (012-APE)** - Efeito alternante tipo "porta de Drive In" c/ 6 LEDs. Ideal **PARA INCIANTES** 3.800,00
- **TRI-SEQUENCIA DE POTÊNCIA, ECONÔMICA (038-APE)** - Três canais, velocidade ajustável, bi-tensão (110-220). Até 600W ou até 1200W p/canal. Acionamento em Onda Completa. **PROFISSIONAL** 22.500,00
- **SEQUENCIAL 4V (043-APE)** - Efeito luminoso automático e inédito c/ 5 LEDs especiais ("vai verde volta vermelho") Ótimo **PARA INCIANTES** 7.700,00
- **SENSI-RÍTMICA DE POTÊNCIA II (044-APE)** - Luz rítmica profissional de alta potência (800W em 110 ou 1600W em 220). Sensibilidade ajustável, acoplável desde a um simples "radinho" até amplifs. de mais de 100W 11.000,00
- **EFEITO MALUQUETE (058-APE)** - Três cores luminosas sequencialmente geradas no mesmo LED! Bonito, "maluco", diferente! Montagem simplíssima, ideal **PARA INCIANTES** 4.150,00
- **PISCA DE POTÊNCIA NOTURNO AUTOMÁTICO (059-APE)** - Múltiplas aplicações em sinalização ou propaganda noturna. Automático (liga c/ a noite), econômico, fácil de instalar. Potente (400W em 110 ou 800W em 220). P/lâmpadas incandescentes 10.750,00
- **SUPER-PISCA 10 LEDs (071-APE)** - Simplíssimo de montar e utilizar, aciona até 10 LEDs (incluídos no KIT) simultaneamente. Diversas aplicações em sinalização, modelismo, brinquedos, etc. Especial **PARA INCIANTES** 2.340,00
- **LUZ FANTASMA (089-APE)** - Efeito luminoso "diferente" acionando lâmpadas incandescentes comuns (200W em 110 ou 400W em 220) c/ resultados "fantasmagóricos" aplicáveis em festas, vitrines, teatro, etc. Mini-montagem **PARA INCIANTES** 8.900,00
- **ÁRVORE AUTOMÁTICA (EX-06)** - Incrível efeito "natalino"! Uma árvore em "desenho animado" colorido e luminoso, estrutura com 14 leds, num efeito visual dinâmico semelhante ao visto nas fachadas das grandes lojas! A "Árvore" se forma e se "demonstra" sozinha (Aliment. 12V), formando belíssimo efeito utilizável em casa ou no carro! É o natal do "Ano 2000", já ao seu alcance! 12.600,00
- **PISCA 2 LEDs (FL02)** - "Flip-flop" alternante, pisca elementar para hobbysta **INCIANTE!** Fácil! 3.000,00
- **EFEITO SUPER-MÁQUINA (1148-ANT)** - São 7 LEDs em efeito "abre-fecha", dinâmico, "hipnótico", super-diferente! 7.800,00
- **NATALUX (KV07)** - Super-pisca de potência p/ lâmpadas incandescentes c/ velocidade regulável. 500W em 110 ou 1000W em 220 (até 200 lâmpadas de 5W) 9.600,00
- **FOGO ELETRÔNICO - EFEITO "TREM-TREM" (097-APE)** - Efeito visual capaz de controlar 200W em 110 ou 400W em 220, simulando as "ondulações" e "tremulações" de uma fogueira! Vitrines, "lareiras" elétricas, efeitos em teatro ou gravação de vídeo! "Mil" aplicações! Montagem muito fácil! 3.600,00
- **LED EFEITO GALÁXIA (103-APE)** - Fantástico efeito luminoso c/ LEDs ("contraí/expande") dinâmico e inédito! **Display** c/ 13 LEDs. Ideal **PARA INCIANTES** 6.900,00
- **BARRA PISCA (5 LEDs - 12V) (EX-MT)** - São 5 LEDs coloridos montados em barra linear, piscando automaticamente e simultaneamente, "sem circuito"! Mil aplicações, baixo custo (3 Hz - 12V) 2.400,00
- **SINALIZADOR A LEDs UNIVERSAL (C.A./C.C.) (116-APE)** - Versatíssimo, pode ser alimentado p/ C.A. (110-220) ou por 12 V.C.C.! 5 LEDs coloridos a 3 Hz. Avisos, sinalizações, enfeites, chamariz p/ vitrines, aplicações automotivas, brinquedos, etc. C/ simples adaptação, o "circuito" "vira" fonte de alimentação 12 V/ baixa corrente! Fantástico p/ hobbystas juramentados 4.800,00

MAIS DE 140 KITS À SUA ESCOLHA

EFEITOS SONOROS & GERADORES COMPLEXOS

- **MICRO-SIRENE DE POLÍCIA (028-APE)** - Som nítido e extremamente parecido c/ "polícia". Montagem facilíssima. Ideal **PARA INCIANTES** 9.250,00
- **SUPER-SINTETIZADOR DE SONS E EFEITOS (031-APE)** - "Mil" melodias e efeitos, totalmente programáveis. Infinitas possibilidades em sons sequenciais. Ideal para Hobbystas 11.600,00
- **PASSARINHO AUTOMÁTICO (052-APE)** - Perfeita imitação do gorgoleio de um passarinho real! Canta, pára e volta a cantar... automaticamente num efeito extremamente realista ("engana" até os passarinhos da gaiola...) 11.200,00
- **CAIXINHA DE MÚSICA 513 (086-APE)** - Contém 1 melodia já memorizada e programada. Facilíssima montagem e múltiplas aplicações! Verdadeira "caixinha de música" totalmente eletrônica. Facilíssima montagem (Aliment. 3V - duas pilhas peq. 15.800,00

MAIS DE 140 KITS À SUA ESCOLHA

CONTROLES REMOTOS, COMANDO POR SENSORAMENTO E DETETORES

- **CONTROLE REMOTO INFRA-VERMELHO (001-APE)** - Super-versátil, saída p/relé p/cargas de C.A. ou C.C. (1 canal/instânt.) 18.300,00
- **CONTROLE REMOTO SÔNICO (010-APE)** - Sintonizado, ideal p/brinquedos, alcance local, cargas de C.A. ou C.C. 17.000,00
- **SIMPLES RADIOCONTROLE (015-APE)** - Controle remoto monocanal temporizado p/cargas C.A. (800W) bom alcance, trabalha acoplado a receptor FM 20.800,00
- **RADIOCONTROLE MONOCANAL (022-APE)** - Completo e autônomo, controle remoto tipo "liga/desliga" Alcance 10 a 100m. Fácil ajuste e utilização. 25.950,00
- **CHAVE ACÚSTICA SUPER-SENSÍVEL (026-APE)** - Tipo liga ou desliga cargas de potência acionada pela voz. Super-sensível, temporizada 10.900,00
- **MICRO-RADAR INFRA-VERMELHO (035-APE)** - Módulo de sensoramento ativo multi-aplicável (residência, comércio, indústria). Funciona mesmo no escuro total! 13.300,00
- **DETECTOR DE METAIS (047-APE)** - Indica presença de metais enterrados/embutidos em paredes. Útil/sensível p/utilizações profissionais ou "caça tesouro" 11.800,00
- **CONTROLE REMOTO ULTRA-SÔNICO (054-APE)** - Comando sem fio p/aparelhos/dispositivos com alcance moderado. Direcional, prático, ideal para hobbystas, Feira de Ciências, etc. 22.700,00
- **MÓDULO TERMOMÉTRICO DE PRECISÃO (099-APE)** - Termômetro eletrônico preciso/sensível, faixa até 100° Laboratórios, controles industriais, estufas, chocadeiras, aquários, etc. Pode ser acoplado a multímetro digital ou analógico, ou (opcional) a galvanômetro próprio 11.300,00
- **CHAVE ELETRÔ-MAGNÉTICA SEM FIO (108-APE)** - Acionamento p/"chave" portátil e personalizada em campo de atuação curto. Abre/fecha porta de residência ou veículo e "mil" outras aplicações. Saída por relé, comando cargas alta potência 17.200,00
- **CONTROLE REMOTO FOTO-ACIONADO (112-APE)** - Alcance 2 a 7m, sensível, 6 a 12V. C/saída C.C. até 1A (acoplável a relé opcional). Acionamento p/simples lanterna de mão. Multi-aplicável. Ideal **PARA INCIANTES** 8.400,00
- **MÓDULO SENSOR DE IMPACTO MULTI-USO (113-APE)** - "Sente" batidas, vibrações, movimentos bruscos, etc. contra sólidos. Múltiplas aplicações. Saída temporizada por relé (cargas de potência 8.600,00
- **CONTADOR-DESCONTADOR DIGITAL DE PASSAGEM (117-APE)** - Multi-aplicável p/pessoas, objetos, carros, etc. **Display** até "99". Soma o que entra e subtrai o que sai. Dotado de **reset**, funciona com barreira ótica dupla e sensível - Utilização **PROFISSIONAL** 37.500,00
- **CAÇA-TESSOURO (DETECTOR DE METAIS II) (137-APE)** - Sensível e fácil de utilizar, c/ indicação por instrumento (galvanômetro ou V.U.). Mil aplicações "aventureiras" ou "sérias" 18.600,00
- **SUPER-CONTROLE-REMOTO INFRA-VERMELHO - 9 CANAIS (133-APE)** - Módulo completo (transmissor portátil mais receptor) c/ 9 canais sequenciais e progressivos) dotado também de "resets" remotol. Saídas "em aberto", aceitando inúmeros tipos de drivers ou interfaceamentos de potência p/qualquer tipo de carga C.A. ou C.C. 20.800,00
- **CONTROLE REMOTO ULTRA-SÔNICO, "LIGA-DESLIGA" (C/TRANSDUTORES ESPECÍFICOS) (141-APE)** - Módulo duplo (Transmissor/Receptor p/comando remoto sem fio e inaudível. Alcance de 2 a 10 metros (dependendo da aplicação, condições e localização). Saída do Receptor c/relé, p/controles de potência (até 10A em CC e até 1.200W em C.A.). Transmissor pequeno, leve e portátil. Usa transdutores super-específicos 34.500,00

ALARMES E ITENS DE SEGURANÇA

- **ALARME DE PRESENÇA OU PASSAGEM (007-APE)** - "Radar Ótico" sensível, fácil instalação. Aviso por "bip" temporizado. 9.800,00
- **ALARME DE PORTA SUPER-ECONOMICO (008-APE)** - Proteção simples e eficiente p/portas, janelas, vitrines, etc. Ideal PARA INCIANTES. 9.600,00
- **GRAVADOR AUTOMÁTICO DE CHAMADAS TELEFÔNICAS (013-APE)** - Controla e grava chamadas acoplado a um gravador comum. Projeto "secreto". 7.100,00
- **ALARME/SENSOR DE APROXIMAÇÃO TEMPORIZADO (016-APE)** - "Radar Capacitivo" sensível, temporizado, c/saída potente p/cargas até 10A. (1000W em 110 ou 2000W em 220), c/relé. 11.350,00
- **ALARME DE MAÇANETA (029-APE)** - Proteção e segurança, acionado p/toque da mão (mesmo c/luva). Montagem, ajuste e instalação fáctimas. 7.200,00
- **BARREIRA ÓTICA AUTOMÁTICA (036-APE)** - Acionado p/"quebra de feixe" opera c/luz visível. Sensibilidade automática (sem ajustes). Saída temporizada c/relé p/cargas de potência (até 10A em C.C., ou até 2000W em C.A.). 8.150,00
- **ILUMINADOR DE EMERGÊNCIA (037-APE)** - Automático, estado sólido, acionamento instantâneo em caso de black out. Reset automático, alimentação p/bateria. 6.500,00
- **RADAR ULTRA-SÔNICO (ALARME VOLUMÉTRICO) (051-APE)** - Controla e detecta movimentos em razoável volume ambiental (sala, passagem, entrada, int. de veículo, etc.). Fácil de montar e instalar. 21.800,00
- **MAXI-CENTRAL DE ALARME RESIDENCIAL (055-APE)** - Profissional e completíssima c/3 canais de sensoramento (um temporizado p/entrada e saída). Saídas operacionais de potência p/qualquer dispositivo existente. Alimentação 110/220 VCA e/ou bateria 12V. Inclui carregador automático interno. Todos sensores/controles/sirenes monitorados por LEDs. 45.800,00
- **SUPER-SIRENE P/ALARME (057-APE)** - Módulo de potência (até 50W), som "ondulado" e penetrante. Ideal p/alarms residenciais, industriais, veículos, etc. Pequeno tamanho e som forte. 8.250,00
- **ESPIÃO TELEFÔNICO (061-APE)** - Basta discar o nº do telefone controlado p/ouvir tudo o que se passa "lá"! Temporizado, secreto, p/diversas aplicações (segurança, espionagem, vigilância, "baba" eletrônica, etc.). Fácil de acoplar a linha telefônica. 18.800,00
- **ALARME OU INTERRUPTOR SENSÍVEL AO TOQUE (065-APE)** - Liga cargas de C.A. até 200W em 110 ou 400W em 220 a um toque de dedo! Sensível e multi-aplicável. Ideal PARA INCIANTES. 5.200,00
- **MICRO-AMPLIFICADOR ESPIÃO (067-APE)** - Incrível desempenho, super-sensível, altíssimo ganho! P/"escuta secreta" c/fo ou como "telescópio acústico". Útil também para naturalistas, observadores de pássaros e estudantes de animais. Inclui microfone super-mini. 8.900,00
- **MICRO-TRANSMISSOR TELEFÔNICO (080-APE)** - Acoplado a linha telefônica, sem alimentação transmite p/receptor FM próximo toda conversação. Ideal para espionagem e vigilância. 2.900,00
- **ALARME MAGNÉTICO C.A. (082-APE)** - Mini-módulo p/controle de portas e passagens. Utilíssimos p/segurança localizada. Aciona cargas de C.A. (até 300W) funciona 110/220V. 5.200,00
- **ALARME P/ RESIDÊNCIA (0330-ANT)** - Alarme localizado p/portas ou janelas. Pode ser ampliado. 9.300,00
- **SIRENE DE 3 TONS (0143-ANT)** - Módulo eletrônico (sem transdutor) super-potente c/chaveamento p/3 sirenes diferentes. 8.800,00
- **SUPER SENTE-GENTE (098-APE)** - "Vigia Eletrônica" p/monitorar e avisar presença de pessoas em áreas ou passagens controladas! "Radar Ótico" sensível, multi-aplicável em instalação de segurança. 11.650,00
- **MINI-CENTRAL DE ALARME COMERCIAL (101-APE)** - Pequena no tamanho, grande no desempenho. Ideal p/controle de vitrines, passagens, portas, caixas registradoras, etc. Canais N.F. e N.A. Incorpora alarme sonoro temporizado. Montagem e instalação fáctas. 8.200,00
- **TECLADO CODIFICADOR DIGITAL DE SEGURANÇA (104-APE)** - Módulo c/teclado e circuito "interpretador"/acionador. Saída c/relé p/alta potência. Código de 3 dígitos modificável. Aplic.: controle de portas, fechaduras, alarmes (residencial e veículos), comando de máquinas e dispositivos p/pessoal autorizado, etc. 21.300,00
- **ALARME DE TOQUE/PROXIMIDADE, TEMPORIZADO (P/MAÇANETA) (140-APE)** - Exclusivamente p/fechaduras/maçanetas METÁLICAS, instaladas em portas NÃO METÁLICAS. Alarme sonoro forte, instantâneo ou temporizado (à escolha, p/chaveamento) c/controle de sensibilidade. Reage ao toque de um intruso sobre a maçaneta, mesmo que a pessoa esteja usando luvas! 13.500,00
- **MÓDULO DE MEMÓRIA P/LINK TEMPORIZADO DA "MACARE" (146-APE)** - Complemento final para a MAXI-CENTRAL DE ALARME RESIDENCIAL (APE nº 12). Permite a memorização da violação da entrada controlada pelo link temporizado, incrementando muito a já alta segurança do sistema original. Fácil de acoplar à "MACARE" e de instalar ("alimenta-se" da própria CENTRAL). 5.250,00
- **CHAVE ÓTICA PERSONALIZADA (150-APE)** - Módulo de segurança com "chave" e "fechadura" funcionando por sinal ótico codificado em luz visível. Ideal p/abertura de portas, ligação de alarmes ou dispositivos, acessos a maquinários ou dispositivos apenas a pessoa autorizada! "Chave" portátil e "fechadura" alimentada por pilha ou fonte, capaz de acionar cargas de CC ou CA de até 1200W ou 10A. 13.800,00

A MAIOR E MAIS COMPLETA LINHA DE KITS OFERECIDA AO HOBBYSTA BRASILEIRO! SÃO MAIS DE UMA CENTENA DE ITENS, DISTRIBUÍDOS EM NADA MENOS QUE 12 CLASSIFICAÇÕES (POR INTERESSE OU TIPO DE UTILIZAÇÃO). TUDO O QUE HOBBYSTAS, INCIANTES, ESTUDANTES, TÉCNICOS, PROFESSORES, ENGENHEIROS (OU MESMO SIMPLES "CURIOSOS") PODEM DESEJAR, AQUI TEM!

JUNTE-SE À LEGIÃO DOS "KITEIROS"! APAIXONE-SE PELA ELETRÔNICA PELO FÁCIL CAMINHO DOS KITS E MARK ELETRÔNICA/PROF. BÉDA MARQUES!

UTILIDADES PARA A CASA

- **CAMPAINHA RESIDENCIAL PASSARINHO (005-APE)** - "Diferente", temporizada, reproduz o canto de um pássaro! Fácil de instalar, não usa pilhas! 18.700,00
- **LUZ DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA (006-APE)** - Interruptor crepuscular p/400W em 110 ou 800W em 220. Sensível, fácil de montar e instalar. 5.000,00
- **INTERCOMUNICADOR (009-APE)** - Com fio, p/residência ou local de trabalho, adaptável como "porteiro eletrônico". Sensível e claro no som. 21.000,00
- **LUZ TEMPORIZADA AUTOMÁTICA (MINUTERIA DE TOQUE) (011-APE)** - P/residências, prédios (escadas, corredores, pátios, etc.) 300W em 110 ou 600W para 220. Fácil instalação ou ampliação. 7.300,00
- **MASSAGEADOR ELETRÔNICO - ELETRO-ESTIMULADOR MUSCULAR (023-APE)** - Totalmente ajustável, especial p/fisioterapia, dores, cansaço, etc. Uso seguro e fácil (recomenda-se a assistência de um profissional). 20.400,00
- **SUPER-TIMER REGULÁVEL (025-APE)** - P/residência, comércio ou indústria. Precisão e potência (400W em 110 ou 800W em 220). Temporização facilmente ajustável ou ampliação. 15.400,00
- **SUPER-TERMOSTATO DE PRECISÃO (030-APE)** - Módulo controlador de temperatura p/aplicações domésticas, profissionais ou industriais. Preciso, confiável e potente. 10.000,00
- **RELÓGIO DIGITAL INTEGRADO (048-APE)** - Modo 24 Hs. display a LEDs de alta luminosidade. Ajustes individuais p/horas e minutos. Super-preciso, totalmente com C.I.s C.MOS convencionais (9). 15.400,00
- **CAMPAINHA RESIDENCIAL "DIM-DOM" (062-APE)** - Gera 2 notas harmônicas e sequentes, a partir de um só toque no "botão" da campainha. Interessante também p/sistemas de aviso ou chamada em P.A. Fácil instalação. 12.550,00
- **MICRO-TEMPORIZADOR PORTÁTIL (069-APE)** - Preciso, confiável, "de bolso". Ajust. desde 1 minuto até mais de 2 horas (faixa modificável). Indicação do fim da temporização por "bip". Inúmeras aplicações práticas! 9.300,00
- **IONIZADOR AMBIENTAL (078-APE)** - Gerador de ions negativos alimentado p/C.A. Comprovadas ações benéficas no relaxamento físico/emocional das pessoas. Montagem super-simples (sem transformador). 16.500,00
- **RELÓGIO ANALÓGICO-DIGITAL (090-APE)** - "Imperdivel" fusão entre o tradicional e o moderníssimo! Mostrador analógico/digital circular (12 Hs) c/display numérico central p/ios minutos. O LED "horz" pisca, dinamizando o funcionamento e a visualização, incluindo um fantástico "tique-taque", absolutamente surpreendente num relógio digital! Incrível presente p/Voz mesmo ou para alguém de quem gosta. 45.000,00
- **CAMPAINHA RESIDENCIAL CARRILHO (093-APE)** - Novíssima e exclusiva, simulando d/perfeição um carrilhão de 3 sinos ("dim, dem, dom..."). Facilíma montagem e instalação. Ideal p/hobbysts avançados! 19.800,00
- **CAMPAINHA RESIDENCIAL MUSICAL (EX-05)** - Totalmente inédita, c/melodia harmoniosa já programada em C.I. especial! Bom volume sonoro, fácil de montar e instalar. Toca a música inteira mesmo c/um breve toque no "botão" da campainha! 30.600,00
- **TEMPORIZADOR LONGO LIGA-DESIGA (102-APE)** - Duplo temporizador p/aplicação de longo período (até 24 Hs) programação independente p/momento de "ligar" e "desligar". Saída de potência (até 1200W em C.A. ou até 10A.), c/ tomada de "reversão" (ligada ou desligada durante o período). 24.400,00
- **CAMPAINHA DIGITAL P/ TELEFONE (120-APE)** - Aliment. pela própria linha telef. Sinal forte diferenciado, economiza extensões e inclui "pilo luminoso" da chamada, p/identificação de linha. 6.700,00
- **MONITOR DE LINHA TELEFÔNICA (126-APE)** - Utilíssimo indicador de "linha sendo utilizada" c/LED piloto! Facilíma montagem e instalação. Proporciona comodidade e proteção contra "espionagens" e constrangimentos! 3.200,00
- **LUMINÁRIA ACIONADA POR TOQUE (132-APE)** - Liga/desliga lâmpadas comuns (até 200W em 110 e até 400W em 220) a partir do toque de um dedo sobre pequeno sensor metálico! Pode ser usado como "interruptor de parede" ou como comando "meio de fio" em abajures! "Mil" outras aplicações, compacto, fácil de montar e instalar. 5.600,00
- **REATIVADOR DE PILHAS E BATERIAS (135-APE)** - Prolonga a vida de pilhas comuns! "Paga-se" a si próprio em pouquíssimo tempo! 4.700,00
- **DIMMER ESCALONADO DE TOQUE - BAIXO CUSTO (149-APE)** - Uma alternativa mais simples ao DIMMER DE TOQUE COM MEMÓRIA (APE nº 21). Ideal p/controle de abajur ou luminária (também pode ser adaptado para luzes ambientais). Funciona por toque, em "degraus" escalonados de luminosidade! Diferente e avançado (porém de fácil montagem, ajuste e instalação) - 110 ou 220 VCA - p/até 400W ou 800W de lâmpadas, respectivamente. 7.800,00

MEDIÇÃO & TESTES (INSTRUMENTOS DE BANCADA)

- **MINI-GERADOR DE BARRAS P/TV (003-APE)** - P/técnicos, amadores e estudantes (barras horizontais preto & branco). Simplíssimo de montar e operar. 4.350,00
- **MICRO TESTE UNIVERSAL P/TRANSISTORES (033-APE)** - P/hobbysta avançado e estudante. Montagem e utilização simples e segura! 8.100,00
- **MICRO-PROVADOR DE CONTINUIDADE (046-APE)** - Instrumento obrigatório na bancada do hobbysta. "Testa-tudo" simples, eficiente, fácil de montar e usar! 4.750,00
- **DISPLAY NUMÉRICO DIGITAL - 7 SEGMENTOS (050-APE)** - Mini-montagem Display funcional e completo, feito a partir de LEDs comuns. PARA PRINCIPANTES. 1.650,00
- **MINI ELIMINADOR DE PILHAS (084-APE)** - Mini-fonte p/bancada ou aplicações gerais (sem trafo.) na alimentação, pequenos circuitos, projetos, dispositivos, ou aparelhos sob corrente moderada (até 50 mA). Saída em 3, 6, 9 ou 12V opcionais. "Paga-se" c/economia de pilhas! 8.350,00
- **TESTA TRANSISTOR NO CIRCUITO (092-APE)** - Valioso instrumento de bancada, verifica o estado do componente sem precisar desligá-lo do circuito! Ideal p/estudantes e técnicos! 8.300,00
- **SEGURADOR/INJETOR DE SINAIS C/AMPLIFICADOR DE BANCADA (095-APE)** - Versátil/completo instrumento p/teses e acompanhamento dinâmico de qualquer circuito de áudio (ou mesmo RF, modulada). Imprescindível na bancada do estudante, técnico ou amador avançado! 14.300,00
- **FONTE REGULÁVEL ESTABILIZADA (0-12V X 1-2A) (100-APE)** - P/bancada do estudante ou técnico. Confiável, simples, precisa, excelente regulação e estabilidade. Saída continuamente ajustável entre "0" e "12V". Fornece c/trafo de 1A. 16.800,00
- **INJETOR DE SINAIS (0131-INJETUJ)** - Áudio e RF modulada p/consertos de rádios. Ideal p/uso portátil/técnicos. 7.100,00
- **PROVADOR AUTOMÁTICO DE TRANSISTORES E DIODOS (024-ANT)** - Testa c/rapidez e segurança, indicando o estado p/LEDs. Ideal p/hobbysta avançado. 5.600,00
- **WATTMETRO PROFISSIONAL (114-APE)** - Teste dinâmico de potência p/amplificadores. Gera um sinal "silencioso" e mede a wattagem (indicada em barra de LEDs "bargraph") RMS. Ideal PARA PROFISSIONAIS e instaladores. 33.000,00
- **MÓDULO CAPACIMETRO P/MULTITESTE (119-APE)** - Transforma seu multiteste num eficiente e confiável CAPACIMETRO (também pode ser montado como unidade independente, c/anexação de um galvanômetro). Multifaixa, boa precisão e fácil "teitura". Não pode faltar na bancada do estudante ou amador avançado! 9.200,00
- **MICRO-TESTE C.C. (110-220) (122-APE)** - Utilíssimo p/eletricitistas, instaladores e p/uso doméstico. Ferramenta p/Hobbysta que gosta de fazer manutenções no Lar. Simples, barato, portátil e confiável (Mini-Montagem p/ Inciantes). 2.400,00
- **MÓDULO FREQUENCIÔMETRO P/MULTITESTE (147-APE)** - Permite utilizar o seu multímetro analógico como prático frequencímetro de áudio (4 faixas, até 100KHz). Boa precisão e confiabilidade. Entrada de alta sensibilidade e protegida até 100W. Também pode ser usado como unidade independente (com um opcional miliamperímetro de 0-1mA incorporado). Aliment. p/bat. 9V. Ideal p/estudante ou técnico iniciante. 5.250,00

CARRO E MOTO

- **ALARME DE BALANÇO P/CARRO OU MOTO (021-APE)** - Sensível, c/disparo temporizado/intermitente da buzina (6 ou 12V) c/sensor "especial". 13.250,00
- **CARREGADOR PROFISIONAL DE BATERIA (041-APE)** - Especial p/bateria e acumuladores automotivos (chumbo/ácido) 12V. Automático, c/proteção a bateria, monitorado p/LEDs. PROFISSIONAL (não acompanha o trafo). 14.800,00
- **ANTI-ROUBO "RESGATE" P/CARRO (053-APE)** - Imobiliza o carro (possibilitando o resgate) mesmo após ele ter sido levado pelo ladrão. Funcionamento automático. 9.000,00
- **CONVERSOR 12V PARA 6V (056-APE)** - Pequeno e fácil de instalar. Fornece 6 e 9V regulados e estabilizados, alimentação p/12V normais do carro. Corrente 1A. 3.200,00
- **AMPLIFICADOR ESTÉREO (100W) P/AUTO-RÁDIOS E TOCA-FITAS - "AMPLIFICAR BEK" (063-APE)** - Booster de áudio, alta potência, alta fidelidade, baixa distorção. Especial p/uso automotivo. Montagem/instalação fáctimas. 16.800,00
- **COMANDO SECRETO MAGNÉTICO P/ALARME DE VEÍCULOS (064-APE)** - Sistema automático seguro p/acionamento externo de alarmes já instalados (ligar/desligar alarme p/comando especial, s/ios, s/interruptores mecânicos). Complemento imprescindível p/quem já tem um alarme! 9.100,00
- **VOLTMETRO BARGRAPH P/CARRO (075-APE)** - Utilíssimo medidor p/painel. Indicação da tensão p/barra de LEDs em arco. Útil também como unidade autônoma em oficinas auto-elétricas. Montagem/instalação/ utilização fáctimas. 4.100,00
- **ALERTA DE RÉ P/VEÍCULOS (076-APE)** - Eficiente, moderno, seguro! Evita e previne acidentes e prejuízos. Montagem/instalação fáctimas. 5.900,00
- **CONVERSOR 12 VCC / 110-220 VCA (105-APE)** - Transforma 12 VCC (bateria carro) em 110-220 VCA (20 a 40W). Excelente módulo de apoio p/sistemas de emergência ou utilização "na estrada", campings, etc. 25.700,00
- **LUZ DE FREIO (BRAKE LIGHT) SUPERMÁQUINA** - Inédito, barra de 5 lâmpadas, em efeito sequencial convergente. Instalação fáctima no carro (so 2 fios). Super segurança p/Voz e seu veículo! MONTADO. 25.000,00

- **BUZINA SUPER-PÁSSARO PICARRO (115-APE)** - "Diferente"! Potente! Um "super-piado" que ninguém tem! (não inclui o transdutor). Apenas o módulo eletrônico 10.000,00
- **LUZ RÍTMICA 10 LEDS - 12 VOLTS (118-APE)** - Alto rendimento/sensibilidade. Ideal p/acoplamento à saída de som e auto-rádio e toca-fitas. Montagem/instalação super-fáceis . . . 6.200,00
- **CHAVE DE IGNIÇÃO SECRETA P/VEÍCULOS (136-APE)** - Impede que ladrões liguem o carro, mesmo c/"ligação direta"! Acionada magneticamente e secretamente, com monitoração por LEDs 10.700,00
- **CONTA-GIROS BARGRAPH P/CARRO (144-APE)** - Medidor análogo/digital de RPMs do motor p/veículo, c/display em barra de 12 LEDs coloridos! Mostrador elegante, em "arco" (modificável). Montagem, instalação e calibração fáceis. Informação e beleza p/o painel do carro! 15.000,00
- **MULTI-TESTADOR DIGITAL P/AUTO-ELÉTRICO (148-APE)** - Prático, simples e efetivo testador de circuitos e componentes no sistema elétrico de veículos (12V), com indicação digital por 3 LEDs. Útil p/profissionais do ramo ou p/quem gosta de "mexer" e instalar no seu próprio carro (aliment. p/ o próprio sistema de 12V do veículo) 6.600,00

AMPLIFICADORES & EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO

- **AMPLIFICADOR ESTÉREO P/WALKMAN (014-APE)** - Fonte, transforma s/walkman num "sistema de som" de baixo custo, boa potência e fidelidade! 20.000,00
- **MÓDULO AMPLIFICADOR LOCALIZADO P/SONORIZAÇÃO AMBIENTE (066-APE)** - Especial p/instalações de sonorização ambiente. Permite até 100 pontos de sonorização, excitados p/pequeno receptor. Ideal p/Hotéis, Motéis, Chaleis, Inst.Comerciais, etc. Baixo custo, alta fidelidade, excelente potência. **PROFISSIONAL** 16.900,00
- **SINTETIZADOR DE ESTÉREO ESPACIAL (074-APE)** - Simulador eletrônico de efeito estéreo "espacial". Transforma qualquer fonte de sinal mono (rádio, gravador, TV, vídeo, etc.) em convincente "estéreo", c/ excepcionais resultados sonoros! 24.300,00
- **MÓDULO AMPLIFICADOR P/SINTONIZADOR FM (KV-11)** - Específico p/acoplamento ao KV-10 (SINT.FM), c/dupla fonte (inclusive p/o KV-10), 10W, controla volume e tonalidade. Alta fidelidade (sem o transformador) 26.500,00
- **AMPLIFICADOR TRANSISTORIZADO MÉDIA POTÊNCIA (106-APE)** - Super-compacto, totalmente transistorizado, 7 a 10W. Alta-fidelidade, baixa distorção, boa sensibilidade e excelente resposta. Sem ajustes! Requer fonte. Módulo para fácil realização de sistemas domésticos de som! 5.600,00
- **SUPER V.U. SEM FIO (111-APE)** - "Diferente", não precisa ser eletricamente ligado ao sistema de som (funciona sem fio). Indicação em bargraph (barra de LEDs c/10 pontos). Monitora desde um "radinho" até amplificadores de centenas de watts. Pode ser transformado opcionalmente, em **decibelímetro** p/aplicações profissionais. Alimentação 12V (pode ser usado em carro) 17.100,00
- **V.U. DE LEDS (0520-ANT)** - Bargraph c/10 LEDs, podendo ser usado como "medidor" ou "rítmica". Super compacto! Alimentação 9-12V 13.500,00
- **CÂMARA DE ECO E REVERBERAÇÃO ELETRÔNICA (124-APE)** - Super-Especial, com Integrados específicos BBD, dotada de controles de DELAY, FEED BACK, MIXER, etc.) admitindo várias adaptações em sistemas de áudio domésticos, musicais ou profissionais! Fantásticos efeitos em módulo versátil, de fácil instalação! (p/Hobbyistas avançados) 30.000,00
- **SIMULADOR DE ESTÉREO - BAIXO CUSTO (121-APE)** - "Divisão Eletrônica" de um sinal mono p/ "falso estéreo"! Simples adaptação e equipamentos de áudio já existentes! Baixo custo, alto desempenho, montagem facilíma 7.600,00
- **CONTROLE DE VOLUME DIGITAL - (138-APE)** - "Potenciômetro eletrônico" totalmente digital, c/8 "degraus" de ajuste, mais "zeramento", tudo por toque digital! Substitui facilmente qualquer potenciômetro comum! Permite muitas outras aplicações e adaptações! 10.700,00
- **PRE-MIXER UNIVERSAL (PROFISSIONAL) (128-APE)** - Misturador/pre-amplificador de áudio "universal" de alto desempenho! Controles individuais de nível (4 entradas), mais controle "master" e "tonalidade"! Alta fidelidade, alta sensibilidade e compatibilidade c/quaisquer equipamentos já utilizados pelo hobbyista! Ideal p/aplicações profissionais e amadoras em áudio, P.A., gravações, edições, etc. 25.900,00

MAIS DE 140 KITS À SUA ESCOLHA

MAIS DE 140 KITS À SUA ESCOLHA

AO COMPRADOR/CONSUMIDOR DE KITS

AVISO IMPORTANTE: "KITS" de Projetos Eletrônicos, constituem uma modalidade de comercialização muito específica e que, eventualmente, merece uma explicação mais detalhada, em benefício de quem não a conhece, ou apenas agora está tomando conhecimento desse tipo de possibilidade... Explicando (pra ninguém dizer que não falamos dos "espinhos", já que das "flores" é fácil...):

- A palavra KIT designa um CONJUNTO DE PARTES, COMPONENTES ou PEÇAS, suficientes para a montagem ou construção, PELO COMPRADOR, de determinado dispositivo, maquinário ou utilidade final! Um KIT **NÃO É UM "PRODUTO" MANUFATURADO** ou **FABRICADO INDUSTRIALMENTE** (quem vai realizar a "manufatura" ou "fabricação" é o próprio usuário, comprador, consumidor final!
- É convencional que os KITS sejam acompanhados de MANUAL DE INSTRUÇÕES, anexos ao máximo de informações necessárias ao bom termo da montagem e ao perfeito aproveitamento dos componentes incluídos no "pacote". Se tais instruções **NÃO FOREM SEGUIDAS À RISCA**, o comprador, obviamente, **NÃO TERÁ EM MÃOS**, ao final, o resultado esperado, fato este advindo da SUA RESPONSABILIDADE, e inerente ao **NÃO CUMPRIMENTO** das disposições técnicas e práticas contidas nas tais INSTRUÇÕES!
- Assim, a denominação comercial de qualquer KIT (notadamente na área da ELETRÔNICA PRÁTICA) indica o RESULTADO FINAL da montagem (esta realizada pelo próprio consumidor final) e **NÃO** um "PRODUTO ACABADO"! Exemplificando: o KIT denominado, nos anúncios, "PISCA 2 LEDS (PL-02)" não é um dispositivo que, ao ser recebido pelo comprador, "faça piscar 2 LEDS"! É, SIM, um CONJUNTO DE PEÇAS E COMPONENTES a serem interligados pelo próprio consumidor final, RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES ANEXAS, ao fim do que realizará o que seu "nome" indica (fará piscar 2 LEDS...). Para quem "ainda se faz de desentendido", aí vai uma analogia: um KIT de uma CASA PRÉ-FABRICADA, NÃO É "A CASA", mas tão somente um conjunto de partes e peças que, SE CORRÉTAMENTE INTERPOSTAS e LIGADAS, sob as orientações da PLANTA e de eventuais MANUAIS DETALHADOS DE INSTRUÇÃO, resultará numa CASA, SEM ACABAMENTOS E "COSMÉTICOS" (NÃO INCLUEM, normalmente, tintas para pintura, vernizes, azulejos, vidros, etc. restringindo-se aos materiais estruturais e de acabamento "grosso").
- Num KIT ELETRÔNICO, também os materiais de ACABAMENTO ESTÉTICO **NÃO SÃO INCLuíDOS** (SALVO MENÇÃO ESPECÍFICA EM CONTRÁRIO...). Caixas, pilhas, baterias, knobs, parafusos, porcas, colas, adesivos e outros eventuais complementos "extra-circuito" **NÃO FAZEM PARTE** de KITS ELETRÔNICOS! Os KITS da E-MARK - ELETRÔNICA, (sob autorização EXCLUSIVA do Autor, BÉDA MARQUES...) ao serem finalizados (pelo próprio comprador/consumidor final) restringem-se à PLACA DO CIRCUITO, COM TODOS OS SEUS COMPONENTES e INTERLIGAÇÕES BÁSICAS (rigorosamente conforme mostrado nas FOTOS que "abrem" as matérias de APRENDENDO & PRATICANDO ELETRÔNICA, referentes à parte construcional de CADA PROJETO publicado (e comercializado na forma de KIT).
- Se, mesmo depois dessa "massa" de INFORMAÇÕES, aqui prestadas (LEIAM TAMBÉM AS DEMAIS INSTRUÇÕES, CONDIÇÕES, AVISOS e REQUISITOS contidos na presente peça publicitária, inclusive junto ao próprio CÚPOM DE PEDIDO!) ainda restarem dúvidas ao caro consumidor/candidato a comprador, ENFATIZAMOS: **COMUNIQUEM-SE COM A E-MARK-ELETRÔNICA, POR CARTA OU TELEFONE, SOLICITANDO INFORMAÇÕES "EXTRAS" OU COMPLEMENTARES, A RESPEITO DE TODO E QUALQUER PONTO QUE TENHA PERMANECIDO "NEBULOSO"** (Seja quanto ao "produto", em si, seja quanto à sua forma de comercialização). Teremos o máximo prazer (e estaremos unicamente CUMPRINDO NOSSAS OBRIGAÇÕES LEGAIS, ÉTICAS e MORAIS...) em esclarecer quaisquer pontos eventualmente não compreendidos!

•••••

MAIS DE 140 KITS À SUA ESCOLHA

MAIS DE 140 KITS À SUA ESCOLHA

MAIS DE 140 KITS À SUA ESCOLHA

**TRANSMISSORES & RECEPTORES
(R.F.)**

- **RECEPTOR EXPERIMENTAL VHF (002-APE)** - Pega FM, som da TV, polícia, aviões, comunicações, etc. Escuta em falante (ou em fone, opcional). Sintonia p/trimmer 16.800,00
- **BOOSTER FM-TV (020-APE)** - Amplificador de antena (sintonizado) de alto ganho para sinais fracos e difíceis 13.700,00
- **RÁDIO PORTÁTIL AM-4 (027-APE)** - Ideal p/hobbyistas e INICIANTES. Escuta em falante. Sensibilidade p/estações locais (pode ser acoplada antena externa, para maximização da sensibilidade). Não requer ajustes! 18.000,00
- **RECEPTOR PORTÁTIL FM (034-APE)** - Completo, c/audição em falante (ou fone, opcional). Sensível, alto ganho, nenhum ajuste complicado! 23.300,00
- **MINI-ESTAÇÃO DE RÁDIO AM (039-APE)** - Transmissor experimental de AM (O.M.) baixa potência. Permite até mixagem de voz e música. Alcance domiciliar, fácil montagem e ajuste, ideal p/INICIANTES 13.500,00
- **MAXI-TRANSMISSOR FM (049-APE)** - Pequeno, potente e sensível transmissor portátil. O melhor no mercado de KITS atualmente. Em condições ótimas pode alcançar até 2 Kms 10.900,00
- **MICRO TRANSMISSOR PORTÁTIL FM (KV-02)** - Facilímo de montar e ajustar. Alcance de 50 a 500m. Ideal PARA PRINCIPALMENTES 6.300,00
- **SUPER-TRANSMISSOR FM (KV-09)** - Versão amplificada do KV-02. Alcance de até 200m (em condições ótimas) 10.300,00
- **SINTONIZADOR FM (KV-10)** - C/C.I. TDA7000, sensível e sem ajustes complicados. Só precisa de um bom amplificador p/formar um superior receiver FM! 13.400,00
- **SINTONIZADOR FM II (123-APE)** - Facilímo de montar, instalar e usar! Não requer nenhum ajuste especial. Sintoniza toda a faixa de FM comercial c/ excelente rendimento, sensibilidade e fidelidade (junto c/ um bom amplificador, faz um ótimo receiver p/aplicações gerais) 13.400,00

**MAIS DE
140 KITS
À SUA
ESCOLHA**

**VÍDEO DOMÉSTICO,
AMADOR E PROFISSIONAL**

- **MIXER DE ÁUDIO P/VÍDEO-EDIÇÃO (143-APE)** - Específico p/edição de fitas de vídeo, c/"troca", modificação ou complementação da trilha sonora original! Entradas de áudio p/microfone, auxiliar e VCR. Saída de áudio p/VCR. Controles independentes. Sensível, eficiente (inclusive p/uso profissional em vídeo-edição). Aliment. p/bat. 9V. Baixo ruído, alta fidelidade. Pode ser usado também c/ Camcorder! 13.500,00

**MAIS DE
140 KITS
À SUA
ESCOLHA**

**MAIS DE
140 KITS
À SUA
ESCOLHA**

**PARA INSTALADORES E
APLICAÇÕES PROFISSIONAIS**

- **MÓDULO CONTADOR DIGITAL P/DISPLAY GIGANTE (042-APE)** - Especial p/placares painéis externos, grandes displays numéricos p/rua ou fachadas, **out-door** computadorizados, etc. Alta potência p/segmento. Comando p/circuito lógico e convencional 24.300,00
- **ALTERNADOR PARA FLUORESCENTE 12V (045-APE)** - Aciona lâmpadas fluorescentes comuns sob alimentação 12 VCC. Ideal p/veículo, camping, emergência 9.700,00
- **MINUTERIA PROFISSIONAL - COLETIVA/BITENSÃO (073-APE)** - Especial p/eletricistas e instaladores profissionais. Comanda até 1200W de lâmpada (110 ou 220V). Admite qualquer quantidade de pontos de controle. Única c/acionamento em **onda completa**! 11.800,00
- **CONTROLE DE VELOCIDADE P/MOTORES C.C. (083-APE)** - Acionamento "macio", linear, s/perda de torque, de 0 a 100% da velocidade motora CC (6 a 12V). Ideal p/controles maquinários, etc. Permite incorporação de tacômetro opcional. Instalações inclusas Mil aplicações 9.300,00
- **INTERRUPTOR C/ESPULSOR PROFISSIONAL (086-APE)** - Especial p/eletricistas e instalação prediais. Comanda automático acionamento de lâmpadas ao anoitecer, apaga ao amanhecer. Até 500W em 110 ou até 1000W em 220. Fácil montagem e instalação (apenas 3 fios) 9.500,00
- **CONTADOR DIGITAL AMPLIÁVEL (096-APE)** - Módulo (1 dígito) versátil, multi-aplicável e ampliável p/displays c/qualquer quantidade de dígitos! Montagem e "enfileiramento" facilímo. Ideal p/maquínários, jogos, controles numéricos, instrumentos e "mil" outras funções! 5.750,00
- **MINUTERIA PROFISSIONAL "EK-1 (110v) E "EK-2" (220v)** - 300W (110) OU 600W (220). Tempo 40 a 120 seg. Instalação super-simples. PROFISSIONAL - MONTADA 7.200,00
- **DIMMER PROFISSIONAL "DEK" - 110/220v** - Até 300W em 110 ou 600W em 220. Universal, bi-tensão, ajuste de "zero" disponível, fácil de instalar. Ideal p/eletricistas PROFISSIONAIS - MONTADO 10.400,00
- **MÓDULO DE CONTROLE P/RELÊ INDUSTRIAL DE TEMPO (139-APE)** - Aliment. C.A. (110/220) c/mini-fonte e ajuste de tempo incorporados. Específico p/relês de 12VCC (bobina de 300R ou mais). Ideal para temporização de processos e maquinários (Tempos originais aproximados: de 30 segundos a 5 minutos, MODIFICÁVEIS, facilmente). Acionamento reversível do relê controlado (**auto turn off** ou **auto turn on**) 8.500,00
- **SUPER-CONTROLADOR DE POTÊNCIA P/AQUECEDORES "5 KW" (151-APE)** - Um dimmer "bravíssimo" exclusivo p/cargas resistivas aquecedoras (**não** serve p/lâmpadas ou motores...) de até 2500W (em 110) ou até 5000W (em 220). Controle seguro, "macio" e linear, por potenciômetro comum (entre 0,5% e 99,5% da potência nominal total). Ideal p/fornos, aquecedores, estufas e outras aplicações domésticas, comerciais ou industriais! Substitui com vantagens os "velhos" reostatos ou chaves "pesadas" 23.900,00

(Ver instruções para Vale ou Cheque no verso)

Colar Selo

ATENÇÃO

APENAS atendemos mediante PAGAMENTO ANTECIPADO, feito através de VALE POSTAL (para AGENCIA CENTRAL SP) ou CHEQUE NOMINAL EM NOME DO CLIENTE. NÃO ACEITAMOS NENHUM TIPO DE PAGAMENTO EM DINHEIRO. EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA.

ATENÇÃO

APENAS atendemos mediante PAGAMENTO ANTECIPADO, feito através de VALE POSTAL (para AGENCIA CENTRAL SP) ou CHEQUE NOMINAL EM NOME DO CLIENTE. NÃO ACEITAMOS NENHUM TIPO DE PAGAMENTO EM DINHEIRO. EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA.

FAVOR PREENCHER EM LETRA DE FORMA

Remetente:

Endereço:

Cidade:

CEP:

Barro:

Estado:

66099

CEP


PROF. BÉDA MARQUES

PROF. BÉDA MARQUES

CAIXA POSTAL Nº 59.112 - CEP 02099 - SAO PAULO - SP -

ATENÇÃO: CHEQUES ou VALES POSTAIS, SEMPRE NOMINAIS A EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA. (CONFIRA seu VALE ou CHEQUE antes de enviar o presente pedido).

Chave Ótica Personalizada

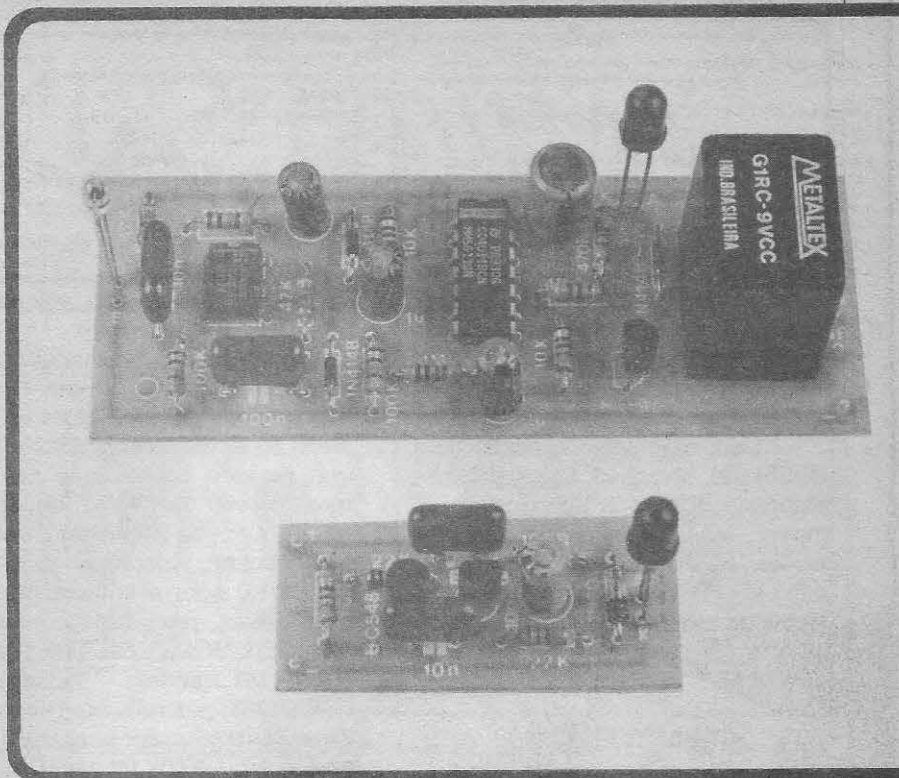

UM SISTEMA DE SEGURANÇA TOTALMENTE INÉDITO, NO QUAL TANTO A "FECHADURA" QUANTO A "CHAVE" FUNCIONAM POR PRINCÍPIOS PURAMENTE ÓTICOS (E ALÉM DISSO, CODIFICADOS...) DE MODO QUE APENAS E TÃO SOMENTE A PESSOA PORTADORA DA "CHAVE" (PEQUENA, PORTÁVEL NUM CHAVEIRO NORMAL...) CONSEGUIRÁ ACIONAR A "FECHADURA"! PODE SER USADO EM INÚMERAS APLICAÇÕES "SECRETAS" OU DE SEGURANÇA MÁXIMA, INCLUSIVE NO COMANDO PERSONALIZADO DE PORTAS E PASSAGENS COM TRAVA ELÉTRICA (POR SOLENÓIDE), OU NA ATIVAÇÃO OU DESATIVAÇÃO PERSONALIZADAS DE ALARMES OU OUTROS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO! COM ADAPTAÇÕES SIMPLES TAMBÉM PODERÁ SER USADO EM VEÍCULOS...

Projetos aparentemente "despretenciosos" e de eventual utilização restrita, mostrados aqui em APE, frequentemente nos surpreendem pelo enorme **recall** que geram! Esse foi o caso - sem nenhuma dúvida - da CHAVE ELETRÓ-MAGNÉTICA SEM FIO (CHEMASF - APE nº 21), cujo "retorno" até nos "assustou", dado o grande número de cartas de Leitores/Hobbystas que montaram e utilizaram o projeto (desde nas aplicações sugeridas no artigo descritivo, até nas mais inusitadas adaptações...). Assim, no "embalo" do assunto, resolvemos trazer mais um representante desse interessante gênero de montagens ("chaves" personalizadas, eletrônicas, codificada, "secretas", sem fio...), traduzido na CHOP (nominho gostoso,

né...?), ou CHAVE ÓTICA PERSONALIZADA!

Basicamente a "coisa" funciona assim: um pequenino circuito eletrônico, que pode até ser alimentado por uma única pilha tipo "botão" (assegurando, então, extrema miniaturização e portabilidade, como convém a utilização...), tudo embutido numa "caixinha/chave" que o usuário poderá portar confortavelmente no seu chaveiro, gera eletronicamente, um sinal luminoso particular (emitido através de um LED comum e barato...), numa frequência fixa e definida... Essa é a CHAVE da CHOP (codinome C-CHOP...).

Um segundo bloco, com a função de FECHADURA da CHOP, (e por isso mesmo codificada como F-CHOP...), também

bastante compacto e baseado apenas em componentes comuns, é capaz de receber e "reconhecer" o código ótico emitido pela C-CHOP, acionando então (via relê), a partir desse comando único e pessoal, uma carga de potência que - na versão mais óbvia - pode ser uma simples fechadura elétrica (dessa a solenóide...)! Temos, então, no conjunto, um verdadeiro "cadeado eletrônico" ou "fechadura eletrônica codificada", na qual a porta controlada apenas poderá ser aberta pelo portador da C-CHOP, sendo extremamente difícil (tanto quanto ocorre com um sistema puramente "mecânico" de chave/fechadura convencionais...) a alguém que **não possua** a "chave", obter a abertura da dita porta!

Essa aplicação básica é - contudo - apenas **uma** das muitas possibilidades práticas da CHOP que, com adaptações muito simples e diretas, também poderá ser usada para permitir acesso personalizado e restrito de pessoas autorizadas a maquinários, computadores, etc., bem como no comando de "ligadesliga" de alarmes de segurança residenciais, comerciais ou industriais!

Apesar da extrema sofisticação do funcionamento final, a CHOP foi desenvolvida visando o

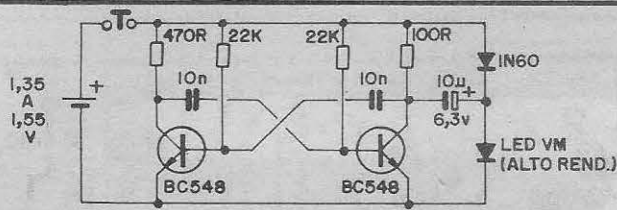


Fig. 1

máximo de simplificação e a maior contenção de custos possíveis, além da conveniente miniaturização do sistema (notadamente da "chave" C-CHOP, por razões óbvias...).

Uma montagem especial para Hobbyistas avançados, experimentadores e todos os que gostam de inovar, tecnologicamente, as instalações e dispositivos convencionais, já existentes nas suas casas ou locais de trabalho...!



CARACTERÍSTICAS

- Sistema para comando ótico codificado e personalizado, sem fio, a pequenas distâncias (especialmente projetado para abertura automática de portas, porém multi-aplicável).
- "Veículo" do controle: sinais óticos, em luz visível, sob frequência aproximada de 5 KHz, gerado por pequena "chave" eletrônica alimentada a pilha e portada pelo usuário autorizado.
- Alimentação da "chave" (C-CHOP): 1,35 a 1,55 V (uma única pilha pequena, palito, mini ou "botão"...), sob baixo consumo médio (grande durabilidade da pilha ou bateriazinha...).
- Módulo "fechadura" (F-CHOP): circuito compacto, fácil de instalar e adaptar a qualquer sistema elétrico convencional de abertura

de portas, por motor, solenóide, etc.

- Alimentação da "fechadura" (F-CHOP): 9 VCC x 350mA (máximos), consumindo, porém, em **stand by** apenas cerca de 2 mA, o que permite energização até por uma bateria de 9V ("quadradinha"), além de pilhas ou fonte de baixo custo. Adaptável para uso em carro, com a alimentação intermediada por um conversor 12VCC, 9VCC (VER TEXTO).
- Safda do módulo "fechadura" (F-CHOP): por relé, com contatos capazes de chavear cargas de CC ou CA até 1200W ou até 10A.
- "Demora" programada de acionamento (**turn-on delay**): de aproximadamente 1 segundo, garantindo assim, excelente imunidade contra interferências, **flashes** luminosos diversos, transições luminosas quaisquer (que tenham duração inerentemente inferior ao **delay** programado).
- Codificação: por frequência fixa e "sintonia", também no sentido de otimizar a imunidade contra interferências ou tentativas de violação "eletrônica" do sistema. Permite também a CHOP "ignorar" o "ruído ótico" de 60 Hz normalmente presente em locais sob iluminação elétrica convencional.
- Distância de acionamento (posição da C-CHOP em relação à F-CHOP, no momento de se "a-

brir" a porta controlada) de 1 a 10 cm. (dependendo da instalação e das condições normais da luminosidade ambiente).

- Monitoração do funcionamento: por LED piloto, acoplado à F-CHOP, que acende na "aceitação" do comando emitido pela C-CHOP, confirmando a "abertura" do sistema.



O CIRCUITO

Várias soluções técnicas engenhosas (ainda que nenhuma completamente inédita, por sí...) foram aplicadas ao projeto da CHOP, visando uma série de requisitos e conveniências: o conjunto, como um todo, deveria ser extremamente compacto (para facilitar a instalação e uso), notadamente a C-CHOP, por óbvias razões de portabilidade, não deveriam ser usados componentes especiais, raros ou muito caros, o consumo intrínseco de energia na C-CHOP deveria ser tão "próximo de zero" quanto possível (para que o usuário não pudesse ser "pego", inadvertidamente, com uma "chave descarregada"...), e - principalmente - a imunidade a interferências, transientes ou tentativas de violação, deveriam ser as melhores possíveis (tanto quanto a segurança normalmente apresentada por uma chave/fechadura mecânica, ou até melhor do que isso...). Acreditamos que todos esses pré-requisitos foram fielmente cumpridos, até ultrapassados (em alguns itens), no projeto dinal da CHOP, conforme podemos ver nas figuras 1 e 2 (diagramas esquemáticos dos circuitos - respectivamente - da C-CHOP e da

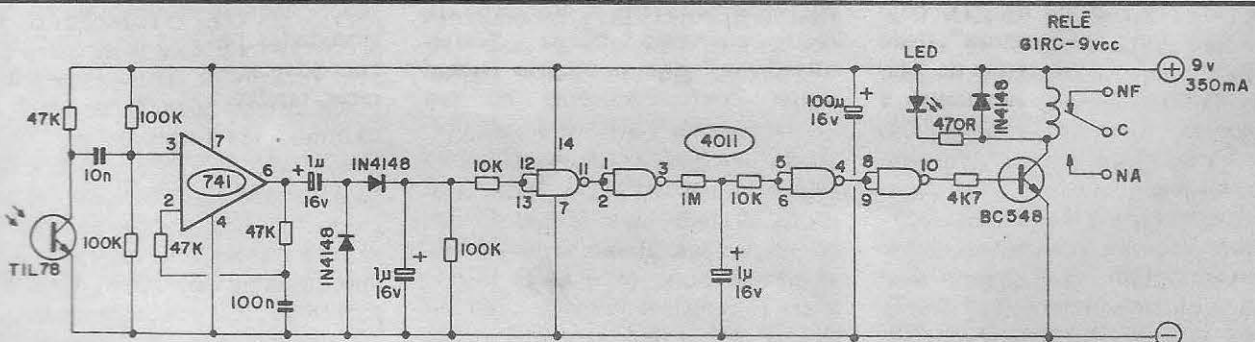


Fig. 2

KHz, com o que obtemos importante **sintonia** na amplificação, o que serve para manter a boa imunidade da CHOP a comandos espúrios. Com isso - por exemplo - o normal "ruído ótico" de 60Hz, presente em muitos dos locais de utilização, sob iluminação elétrica convencional, **não consegue** "enganar" a CHOP... Por outro lado, "aquele" capacitor de 10n entre o TIL78 e o 741 não permite que "estados fixos" da luminosidade ambiente média, ou mesmo variações luminosas lentas (que normalmente ocorrem ao longo do dia...) possam interferir com a sensibilidade seletiva da entrada da F-CHOP...

Obtido o sinal, selecionado e amplificado, na saída (pino 6) do 741, um capacitor de 1u acopla o dito cujo a um retificador formado pelo par de diodos 1N4148, cuja C.C. pulsada resultante é "bombeada" sobre o outro capacitor de 1u, estabelecendo na sua placa **positiva**, um nível CC fixo e estável...

Um resistor de 100K, em paralelo com o dito capacitor, efetua a necessária descarga, sempre que o trem de pulsos a 5 KHz deixa de atuar sobre a rede retificadora...

Através do resistor de 10K, o nível CC obtido no capacitor, excita digitalmente a entrada de um primeiro **gate** (em função inversora simples) de um Integrado C.MOS 4011 (pinos 11-12-13), com o que a saída de tal **gate** (pino 11), que normalmente estava "alta" (a entrada - pinos 12-13 - encontrava-se "baixa", via resistores de 10K e 100K...) assume nível digital "baixo". Após uma "re-inversão" proporcionada pelo segundo **gate** do 4011 (pinos 1-2-3), manifesta-se "alto" (tudo isso, lembrando, ocorre apenas na "presença" dos pulsos a 5 KHz fornecidos ao sistema...). uma rede temporizadora simples "vê" esse estado "alto" e, com a "lentidão" determinada pelo resistor de 1M e capacitor de 1u, leva cerca de 1 segundo para (através de um resistor de 10K), colocar em estado digital "alto" a entrada (pinos 5-6) de um terceiro **gate** inversor... Entenda-se, então, que se os pulsos a 5 KHz **não "durarem" pelo menos 1 segundo**, esse bloco do circuito **não pode** reagir, devido justamente à presença da

mini-rede temporizadora intercalada entre o segundo e terceiro **gates** do 4011!

Com a manifestação de um estado "baixo" na saída do terceiro **gate** (pino 4) a entrada do quarto e último **gate** (pinos 8-9 recebe tal nível, levando a saída (pino 10) desse derradeiro bloco inversor à condição digital "alta".

Quando tal ocorre (e apenas então...) o transistor BC548 (via resistor de **base** de 4K7) "liga", energizando o relê em seu **coletor** (cuja proteção contra "chutes" de tensão reversa é feita pelo diodo 1N4148 em paralelo com a bobina do relê...). Notar ainda que, no mesmo circuito de **coletor** do BC548 temos um LED, protegido pelo resistor/limitador de 470R, que monitora o estado de energização do relê (o tal LED apenas acende quando o relê estiver energizado...).

A alimentação geral (desacoplada pelo capacitor eletrolítico de 100u) situa-se em 9VCC (observar que o relê tem uma bobina obviamente compatível com a tal tensão...), sob um "pico" de corrente em torno de 100mA (apenas quando o relê está energizado) situando-se o **stand by** em meros 2 ou 3 mA... Para um funcionamento seguro, confortável e com a devida "folga", recomenda-se o uso de uma fonte para 9V x 350mA, embora até pilhas, ou mesmo uma bateria pequena de 9 volts possam alimentar o circuito, devido principalmente ao fato da real demanda

de corrente apenas ocorrer por tempos relativamente curtos (1 a 2 segundos, tipicamente...).

A partir então do "fechamento" do relê, podemos comandar (via seus contatos de utilização) cargas relativamente "bravas", com potência de até 1200W, ou sob corrente de até 10A (isso em CC ou em CA, indiferentemente...). Com toda facilidade, portanto, fechaduras elétricas convencionais, sejam a motor, sejam a solenóide, poderão ser "chaveadas" pela F-CHOP (além de um "monte" de outras utilizações, sempre à luz do raciocínio e do bom senso...).

OS COMPONENTES

Apesar da relativa sofisticação do funcionamento e dos resultados finais da CHOP, os circuitos não utilizam componentes "impossíveis", nem demasiadamente caros, podendo a totalidade das peças (ou equivalências diretas...) serem encontradas na grande maioria dos revendedores de Eletrônica. Valem, contudo, algumas recomendações para casos e itens particulares:

- Na C-CHOP o LED deve, obrigatoriamente, ser um tipo de bom rendimento luminoso.
- Na C-CHOP o diodo (1N60) não pode ser substituído por um de silício (o originalmente indicado é de germânio) pois a diferente "queda de tensão" inerente alte-

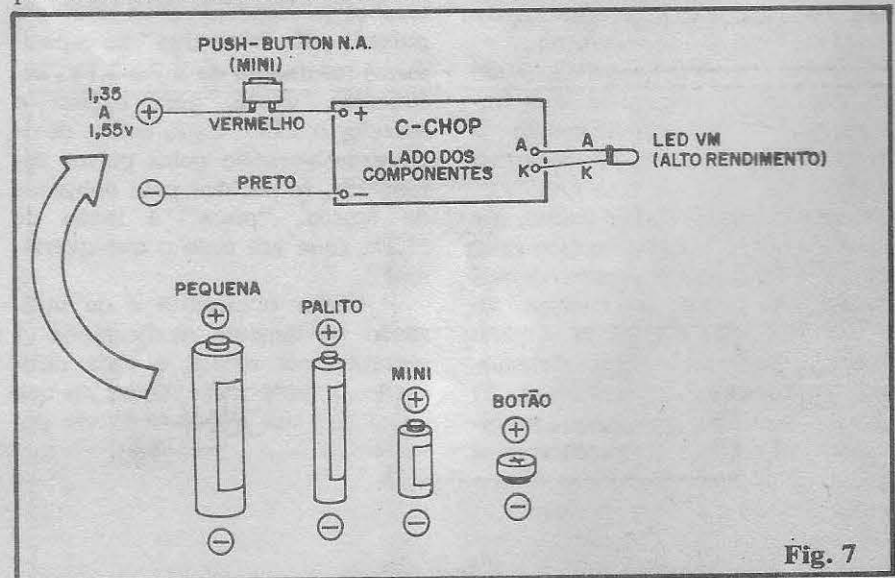


Fig. 7

LISTA DE PEÇAS

- 1 - Circuito Integrado C.MOS 4011
- 1 - Circuito Integrado 741
- 1 - Foto-transistor TIL78
- 3 - Transistores BC548 ou equival.
- 2 - LEDs vermelhos, redondos, 5mm, alto rendimento.
- 1 - Diodo 1N60 ou equival. (GERMÂNIO, p/pequenos sinais)
- 3 - Diodos 1N4148 ou equival.
- 1 - Relê com bobina p/9VCC e um contato reversível p/10A ("METALTEX") GIRC-9VCC ou equival.)
- 1 - Resistor 100R x 1/4W
- 2 - Resistores 470R x 1/4W
- 1 - Resistor 4K7 x 1/4W
- 2 - Resistores 10K x 1/4W
- 2 - Resistores 22K x 1/4W
- 3 - Resistores 47K x 1/4W
- 3 - Resistores 100K x 1/4W
- 1 - Resistor 1M x 1/4W
- 3 - Capacitores (poliéster) 10n
- 1 - Capacitor (poliéster) 100n
- 3 - Capacitores (eletrolíticos) 1u x 16V (ou tensão maior)
- 1 - Capacitor (eletrolítico) 10u x 6,3V (ou tensão maior - máximo 16V).
- 1 - Capacitor (eletrolítico) 100u x 16V
- 2 - Placas de Circuito Impresso específicas para a montagem (uma para a C-CHOP = 4,3 x 2,0 cm. e outra para a F-CHOP = 9,2 x 3,5 cm.)
- 1 - Push-button N.A. (de preferência "mini"...)
- 1 - Interruptor simples (chave H-H "mini" ou standart)
- 1 - Peça de barra de conetores parafusáveis (tipo "Sindal") c/3 segmentos.
- - Fio e solda para as ligações

OPCIONAIS/DIVERSOS

- 2 - Caixas (opcionais) para abrigar os módulos. A C-CHOP pode ser acondicionada em mini-containers com medidas desde 1,5 x 2,5 x 4,5 cm. A F-CHOP poderá ser abrigada numa caixa com medidas desde 10,0 x 4,0 x 3,0 cm. (desde que o container não inclua a fonte ou pilhas, casos em que o dimensionamento deverá ser calculado em função de tais itens...).
- - Soquetes para os LEDs e para o foto-transistor (dependerão do tipo de instalação final pretendida).
- - Tubinho para acomodação ótica do sensor (TIL 78) - VER TEXTO
- - Suportes de pilhas (6 pequenas ou 6 médias) e contatos metálicos para a pilhinha única (C-CHOP). Fonte (opcional) 9V x 250mA (F-CHOP)
- - Adesivos, parafusos, porcas, etc., para fixações diversas.

ará o comportamento do circuito...

- Na C-CHOP o push-button deve, preferencialmente, ser do tipo mini (na verdade, tão pequeno quanto se encontre ou quanto se possa "improvisar") por razões de compactação.
- Na C-CHOP o suporte/contatos para a única pilha constituirá um certo problema mecânico/elétrico, devendo, na maioria dos casos, ser "improvisado" pelo montador, a partir de pequenas lâminas metálicas estrategicamente fixadas e posicionadas (suportes para uma pilha pequena são raros, mas "encontráveis", o que simplesmente não ocorre, por não existir no nosso varejo, no caso específico das pilhas "palito", "mini" ou "botão"...).
- Na F-CHOP, muitos dos componentes (mesmo "ativos"...), admitem certas equivalências (guiadas pelo bom senso e pela observação dos parâmetros inerentes...). No caso específico do relê, desde que as características elétricas e a pinagem sejam compatíveis, a substituição também pode ser feita (existem outros fabricantes, além do indicado na LISTA DE PEÇAS...).

Em qualquer caso, é sempre bom que o hobbysta principiante consulte o TABELÃO APE (no começo da Revista) para buscar lá subsídios "visuais" identificatórios de terminais, polaridades, códigos, valores, etc. A CHOP tem vários componentes polarizados (Integrados, transistores, LEDs, foto-transistor, diodos, capacitores eletrolíticos, etc.) que exigem uma colocação precisa na placa e, portanto, devem ter suas "pernas" cuidadosamente identificadas antes de se proceder as soldagens...

Recomenda-se, sempre, que o Leitor/Hobbysta apenas realize a efetiva compra das peças, depois de fazer uma pesquisa de preço e de "existência" de todos os componentes, de modo que não venham ocorrer frustrações "no meio da coisa" (depois de quase tudo adquirido, "um lazarentinho" de um componente não pode ser encontrado, impossibilitando tudo...). Não esqueçam, porém, que o sistema de

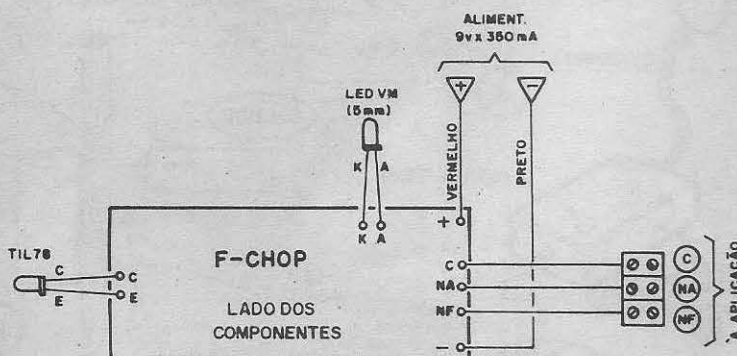


Fig. 8

KITs ofertados pela Patrocinadora e Concessionária Exclusiva (E-MARK) **pode** atender, com praticidade e conforto (embora o custo final fique em nível **superior** ao da aquisição "picada" dos componentes...), inclusive por via Postal, aos Leitores que encontrarem dificuldades muito grandes na obtenção das peças... Levar em conta ainda, que tais KITs trazem a nítida vantagem do fornecimento das placas específicas de Circuito Impresso prontinhas, protegidas, furadas e com o "chapeado" demarcado (a montagem vira uma "brincadeira"...).

A MONTAGEM

As duas placas específicas da CHOP (figs. 3 e 4) são pequenas e não muito complexas, estando sua confecção ao alcance de qualquer Hobbysta com um mínimo de prática (e que, obviamente, possua o material e as ferramentas necessárias...).

Nessa fase da montagem (confecção e utilização dos Circuitos Impressos) é fundamental que o Leitor iniciante faça uma consulta às INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS MONTAGENS, costumeiramente encartadas nos exemplares de APE, lá nas páginas iniciais da Revista, junto ao TABELÃO (o que está lá constitui uma verdadeira "biblia" para o Hobbysta, já que o descumprimento de quaisquer daqueles "mandamentos" levará a montagem para o "inferno", inevitavelmente...).

Obtidas as placas, podemos passar à montagem propriamente, baseando tal operação nos "chapeados" da C-CHOP e F-CHOP, respectivamente mostrados nas figs. 5 e 6 os componentes polarizados (já relacionados aí atrás...) devem merecer as maiores atenções, o mesmo ocorrendo com os valores de resistores e capacitores em relação às posições que ocupam nas placas... Ao fim das soldagens (obedecidas **todas** as informações contidas no TABELÃO e nas INSTRUÇÕES GERAIS...) tudo deve ser conferido com extremo rigor, para só então cortar-se as "sobras" ou excessos de terminais, pelo lado

cobreado da placa.

Na fase seguinte (visualmente detalhada nas figs. 7 e 8) devem ser providenciadas as ligações externas às placas. No caso da C-CHOP (fig. 7), atenção à identificação dos terminais do LED e à polaridade da alimentação. Observar ainda a posição do **push-button** bem como a demonstração da "proporcionalidade" de tamanho entre as pilhas possíveis de utilização com o circuitinho. Conforme já dissemos, o problema da acomodação e contatos da pilha (principalmente se for escolhido o modelo "botão"...) dará algum trabalhinho "artesanal" ao Hobbysta, porém não é um animal heptacéfalo... Pequena lâminas metálicas ou "molinhas" (eventualmente "roubadas" de um suporte de pilhas convencional, devidamente "autopsiado"...) estrategicamente fixadas, servirão perfeitamente para a fixação e a ligação elétrica da única pilha, qualquer que seja o seu tamanho... O grau de miniaturização quem escolhe é **Você**, Leitor (e o conseqüente grau de "dificuldade mecânica" na implementação da alimentação da C-CHOP... vire-se...).

Na F-CHOP (fig. 8) os cuidados devem dirigir-se principalmente à identificação dos terminais do LED e do foto-transfistor (TIL78). Outros pontos importantes são a polaridade da alimentação (como sempre, recomendamos a codificação pelas cores: **vermelho** para o **positivo** e **preto** para o **negativo**, de acordo com a norma universal...). A perfeita identificação e marcação

dos contatos de saída e utilização (C-NA-NF) também é importante para uma perfeita aplicação da C-CHOP no comando da "carga" desejada...

•••••

TESTES, INSTALAÇÃO, POSSIBILIDADES...

Terminada e conferida a montagem dos dois módulos (C-CHOP e F-CHOP), ainda antes de "encaixar" ou instalar o sistema, o conjunto pode ser facilmente testado... É necessário que a C-CHOP esteja já com sua única pilha conectada e que a F-CHOP também receba a conveniente alimentação de 9V (pilhas num suporte, ou fonte, conforme já explicado...).

Em ambiente normalmente iluminado (não sob uma "baita" luz ou sob iluminação solar direta...), posicionar o LED da C-CHOP frontalmente ao foto-transfistor (TIL-78) da F-CHOP, bem alinhados, "cabeça com cabeça", a 1 ou 2 cm. de distância um do outro... Pressionar, por 1 segundo (ou um pouco mais...) o **push-button** da C-CHOP (durante todo o tempo em que o **push-button** estiver pressionado, o LED da C-CHOP acenderá, com luminosidade abaixo da normal, isso porque, na verdade, estará "acendendo e apagando" à razão de 5 mil vezes por segundo...). Decorrida a temporização de "defesa" da F-CHOP (1 segundo e coisa...), ouvir-se-á o "clique" do relê desta, confirmado o aciona-

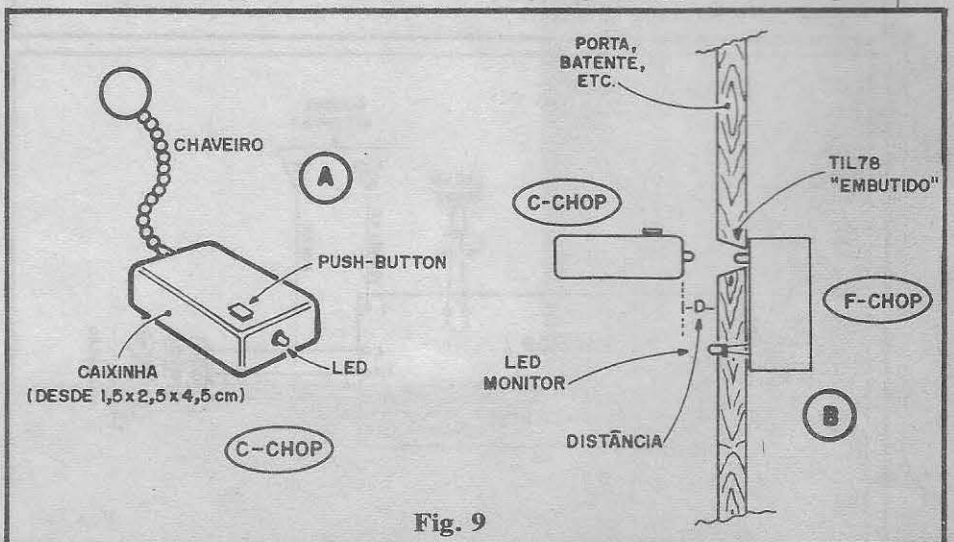


Fig. 9

mento pelo LED monitor (que acende...). Em seguida (tudo isso "dura" no máximo uns 2 ou 3 segundos...) basta soltar o botão da C-CHOP que, num breve tempo (cerca de 0,5 a 1 segundo...) o relê será novamente desativado ("desligamento" confirmado pelo LED monitor, que então "apaga"...).

Confirmado o funcionamento básico, verificar a imunidade a transientes e interferências, colocando a F-CHOP num ambiente iluminado por lâmpadas fluorescentes (cujos pulsos luminosos "mostram" claramente os 60 Hz da rede, "dobrados" para 120 Hz, ao contrário do que ocorre normalmente com lâmpadas incandescentes, cuja inércia não permite uma clara "modulação" luminosa pela "ciclagem" da rede...) e verificando que o LED monitor **não** acende... Experimentar também lançar "pulsos" luminosos sobre o sensor da F-CHOP, por exemplo acendendo uma iluminação que estava desligada no ambiente (a F-CHOP **não** deve "reagir"...). Abrir repentinamente uma janela (inundando o local com luz solar...) também não deverá acionar a F-CHOP... Esses testes todos servem para garantir a certeza tanto do funcionamento quanto da "imunidade" da F-CHOP a qualquer outro comando que não provenha da C-CHOP...

Em seguida, podemos passar ao "encaixamento" dos módulos. A C-CHOP, pela sua óbvia necessidade de portabilidade, deve ser acondicionada numa caixinha tão pequena quanto possível, conforme sugere a fig. 9-A que deixa mais do

que claro por quê convém usar uma minúscula fonte de energia (o "troço" deve ser levado no chaveiro do usuário...). A "cabeça" do LED emissor do sinal luminoso codificado em frequência deve sobressair de uma das laterais menores do **container**, enquanto que o **push-button** acionador (também tão pequeno quanto possível...) deve ficar numa posição confortável, numa das laterais ou faces maiores da caixinha (onde - por exemplo - o polegar ou indicador da mão do operador, possa aturar confortavelmente, ao segurar a "chave"...).

Quanto à F-CHOP, o eventual "encaixamento" dependerá muito do tipo de instalação e utilização pretendida pelo Leitor. Outro fator - conforme já explicado - é a escolha da fonte de alimentação (pilhas pequenas ou médias em suporte, ou mesmo fonte tipo "eliminador" ou "conversor", externa ou interna à caixa do módulo...). Para utilização - por exemplo - numa porta originalmente com abertura condicionada por fechadura elétrica (motor ou solenóide), a configuração geral (caixa/instalação) mostrada na fig. 9-B parece-nos a mais lógica e prática: o circuito fica dentro de uma caixa com as compatíveis dimensões, sobressaindo o fototransistor TIL78 numa das faces do **container** e havendo uma saída (ou furo para passagem de par de fios finos) também para o LED monitor... Convém (para otimização puramente ótica do sistema...) que o TIL78 fique, na instalação final, "embutido" numa reentrância (ou tubo estrategicamente colocado) de

modo que, com a aproximação da "chave" (C-CHOP) ele apenas "veja" os pulsos luminosos codificados emitidos pelo LED...

Já o LED monitor, este deverá, para efeito de visualização, ficar mais destacado, eventualmente até com sua "cabeça" sobressaindo em relação à superfície externa da porta (assim o usuário terá uma nítida informação visual da "aceitação" do comando por parte da F-CHOP...). Outras disposições ou improvisos válidos poderão ser adotados, entre elas o uso do próprio "visor" normalmente colocado nas portas, como "caminho" ótico para o sensor (TIL78), além de outras soluções.

A distância "D" indicada na fig. 9-B, ou seja, o afastamento mínimo ideal entre a C-CHOP e o sensor da F-CHOP para um efetivo e seguro comando, situa-se, num ambiente bastante iluminado (como numa porta externa, recebendo iluminação solar natural...) entre 1 e 3 cm., enquanto que, numa porta interna (normalmente apenas iluminada por luz artificial, ou por luz natural já difusa e atenuada por janelas...) até 5 a 10 cm. Se levamos em conta, entretanto, que a CHOP **não** é um "controle remoto" nem foi imaginada e projetada para uso como tal, essa configuração de proximidade pode ser considerada como **essencial** para a própria segurança do sistema (afinal, uma chave "mecânica", comum, tem que ser **enfia**da na fechadura, não é...?)

Portanto, a utilização real, fica mais do que clara: o usuário, portador da "chave" C-CHOP, pega a dita "chave", aproxima-a **bem** do sensor da F-CHOP ("entubado" ou embutido num ponto qualquer da porta...) e simplesmente aperta o botão, por 1 segundo ou mais... Logo o LED monitor da F-CHOP acenderá, indicando que o comando foi "aceito" (o relê foi energizado, acionando o solenóide, motor, etc.).

A fig. 10 mostra o diagrama geral das ligações para que a CHOP seja acoplada a um sistema de "fechadura elétrica" já existente para a "abertura/fechamento" de uma porta... A "coisa" toda é muito simples e direta, apenas devendo o Leitor notar que os contatos de

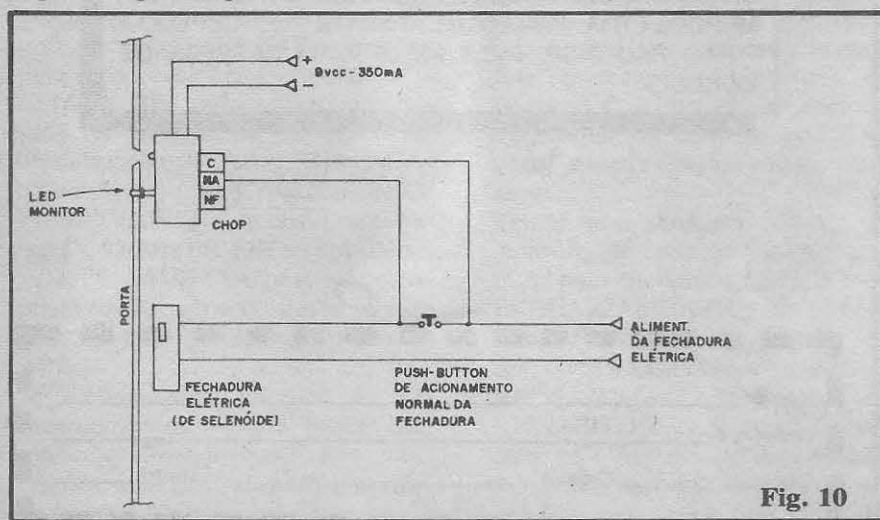


Fig. 10


utilização (C-NA) do relê, no caso, devem ficar **em paralelo** com o **próprio push-button** original de abertura da porta, de maneira que os dois processos de comando possam "conviver", ou seja: a porta, no caso do diagrama, tanto pode ser aberta "por dentro" (via **push-button** original...) quanto "por fora" (através da "chave" da CHOP...).

Tem "mil" outras aplicações, adaptações ou acoplamentos de sistemas possíveis com a CHOP! Basta colocar a imaginação em funcionamento, lembrando sempre que os terminais de saída operacional (C-NA-NF) permitem várias combinações de atuação, "desligando" momentaneamente algo que estava "ligado", "ligando" algo que estava "desligado", ou até "invertendo" a condição original de energização da carga (se "ligada", passa a "desligada" e se "desligada", passa a "ligada"...).

Uma das possibilidades "paralelas" da CHOP é no comando externo de sistemas de alarme residenciais, eventualmente necessitando da intermediação de um pequeno módulo BIESTÁVEL para transformar o comando "só liga enquanto" do relê, num sistema de **latch** capaz de "ligar" (e assim deixar...) e "desligar" (e assim ficar...) os módulos eletro-eletrônicos desejados...

Num carro, a CHOP poderá ser usada, lembrando que a possibilidade de instalar o sensor, num pequeno tubo, frontalmente a qualquer dos vidros do veículo, facilitará a localização da "fechadura"... O único pequeno "galho" é a tensão de alimentação da F-CHOP (9V) em relação aos 12V normalmente disponíveis no sistema elétrico do auto... O problema é facilmente resolvível com a intermediação, na alimentação, do **CONVERSOR 12V PARA 6-9V**, mostrado em APE nº 12, (e também disponível em KIT - ver Anúncio), cuja capacidade de corrente "dá e sobra" para as necessidades da CHOP... Os detalhes de instalação e utilização ficam por conta da imaginação e habilidade de cada um... Vão que vão...

ESPECIAL

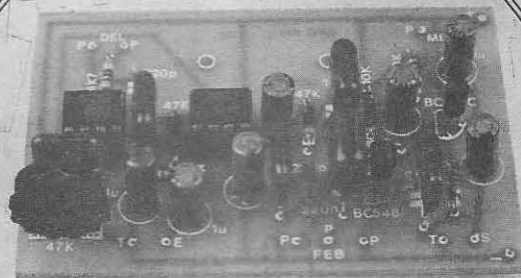


KIT CÂMARA DE ECO E REVERBERAÇÃO ELETRÔNICA

- **CÂMARA DE ECO E REVERBERAÇÃO ELETRÔNICA - Super-Especial**, com Integrados específicos BBD (dotada de controles de DELAY, FEED BACK, MIXER, etc.) admitindo várias adaptações em sistemas de áudio domésticos, musicais ou profissionais! Fantásticos efeitos em módulo versátil, de fácil instalação (p/Hobbystas avançados)..... 30.000,00

SÓ ATENDEMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO ATRAVÉS DE VALE POSTAL PARA AGÊNCIA CENTRAL - SP OU CHEQUE NOMINAL A EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA. CAIXA POSTAL Nº 59112 - CEP 02099 - SÃO PAULO-SP + Cr\$ 900,00 PARA DESPESA DE CORREIO.

Nome: _____
 Endereço: _____
 CEP: _____ Cidade: _____ Estado: _____

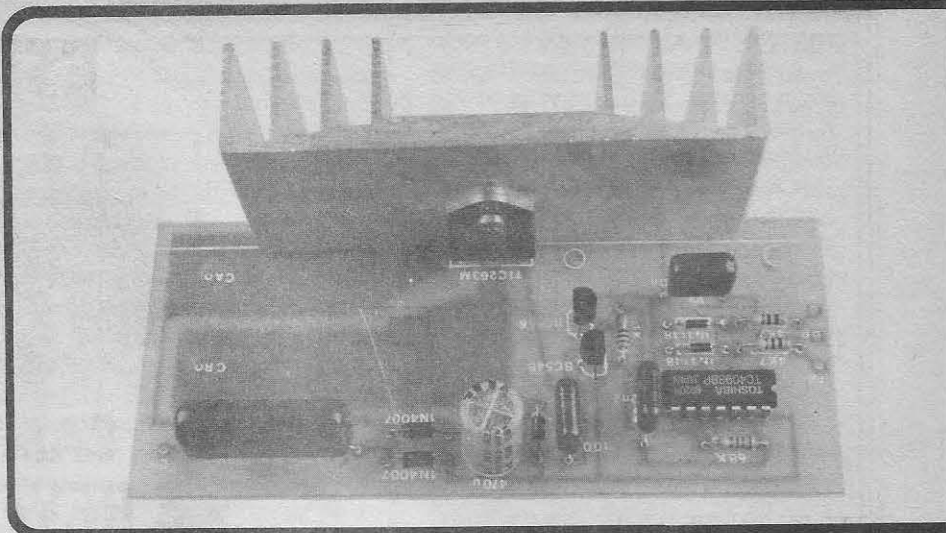Super-Controlador de Potência p/ Aquecedores (5kw)



UM "DIMMER BRAVISSIMO", ESPECÍFICO PARA O CONTROLE ELETRÔNICO DE CARGAS RESISTIVAS (AQUECEDORES), QUE PODE MANEJAR POTÊNCIAS DE ATÉ 2.500W (EM 110V) OU ATÉ 5.000 (EM 220V), POSSIBILITANDO REGULAGENS DESDE PRATICAMENTE "ZERO", ATÉ 100% DA POTÊNCIA, ATRAVÉS DA AÇÃO SUAVE E LINEAR DE UM SIMPLES POTENCIÔMETRO! SUBSTITUI, COM INÚMERAS VANTAGENS E "AVANÇOS", OS VELHOS REOSTATOS OU CHAVES (GRANDES, CAROS, FRÁGEIS E QUE SE AQUECEM BARRAMENTE DURANTE O USO...) E PODE SER FACILMENTE APLICADO A FORNOS ELÉTRICOS (DOMÉSTICOS OU PROFISSIONAIS), CHUVEIROS, AQUECEDORES AMBIENTAIS, TORNEIRAS ELÉTRICAS, ESTUFAS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS, ETC. SIMPLES, BARATO E EFICIENTE!

A maioria dos Leitores/Hobbystas já deve estar "careca" de conhecer os "manjados" **dimmers**, controladores de potência com TRIAC, basicamente desenvolvidos para atenuação de iluminação incandescente, através do ajuste de um simples potenciômetro (já é um projeto "clássico" da revista de Eletrônica, e portanto longe de qualquer ineditismo, uma vez que inúmeras montagens do gênero já foram publicadas...). Na própria Relação de KITS ofertados pela Concessionária Exclusiva - EMARK (ver anúncio em outra página da presente APE), dentro da classificação "PARA INSTALADORES E APLICAÇÕES PROFISSIONAIS", o hobbysta encontrará o DIMMER PROFISSIONAL "DEK" - 110/220V, eficiente dispositivo do gênero, desenvolvido pela mesma Equipe que produz APE...

Muita gente, contudo, desavisadamente (ou porque foram literalmente "enganados" por descrições de "habilidades" não verdadeiras nos artigos que descrevem

as montagens, ou outras informações "exageradas"... tenta aplicar **dimmers** convencionais a controles para os quais não estão, tecnicamente, preparados... Alguns erros típicos, nesse sentido (mais as explicações para os problemas que surgem...):

- Tentar usar um **dimmer** comum (para lâmpadas incandescentes), no controle de lâmpadas fluorescentes. NÃO FUNCIONA, porque a inevitável presença de **starters** e reatores (indutivos) no "caminho", invalida o método tradicional de controle por fase, usado na circuitagem desses **dimmers**...
- Tentar usar **dimmers** comuns no controle de rotação de motores C.A. convencionais. FUNCIONA PRECARIAMENTE, às vezes NÃO FUNCIONA e, outras vezes, "ARREBENTA" TRIAC APÓS TRIAC, "INEXPLICAVELMENTE"... A razão é simples: se o circuito do **dimmer** não for **muito especificamente** desenvolvido para **esse** tipo de apli-

cação, os "chutes" de tensão transiente "devolvidos" pela carga ao circuito "embananam" o sincronismo do controle por fase, além de, frequentemente, "abrirem" TRIACs (mesmo componentes teoricamente parametrados para "aguentar" tensões relativamente "bravas"...).

- Tentar usar **dimmers** convencionais no controle de cargas resistivas aquecedoras **muito bravas** (tipicamente acima de alguns milhares de watts...). No controle por fase, elementar, isso, embora possível, leva inevitavelmente a **enormes** dissipadores, circuitos obrigatoriamente hiper-dimensionados, elevadas correntes de **gate** no TRIAC (o que obriga ao uso de potenciômetros de alta potência - caros e frágeis - no ajuste) e outros "probleminhas"...

A partir desses exemplos básicos e clássicos, já dá para se ter uma idéia "do quanto se erra" na aplicação de controladores de potência eletrônicos (**dimmers**) com TRIACs... A advertência que fica, bastante lógica e válida, é: **DIMMERS COMUNS (UM TRIAC, MAIS UM CONTROLE POR FASE SIMPLES, COM CAPACITORES, RESISTORES E DIAC, ALÉM DO POTENCIÔMETRO...) SÓ PODEM SER SEGURAMENTE UTILIZADOS NO CONTROLE DE LÂMPADAS INCANDESCENTES COMUNS (OU DE CARGAS RESISTIVAS LIMITADAS...)**.

O Leitor/Hobbysta, inevitavelmente, perguntará: - "Pô! Então

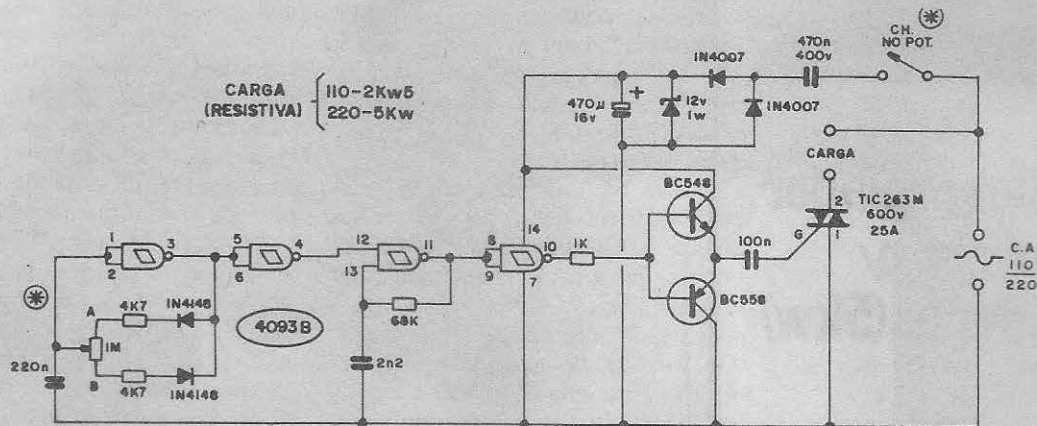


Fig. 1

qual é a solução...?”. Nada mais simples: a resposta é **DIMMERS ESPECÍFICOS DEVEM SER PROJETADOS PARA CADA CASO** (lâmpadas fluorescentes - que exigem circuitos relativamente complexos -, **cargas indutivas** - que precisam de circuitos bem mais elaborados e “defendidos” do que os **dimmers** simples - e **cargas resistivas de elevada potência** - que requerem circuitos bem mais “inteligentes”, para se fugir do custo elevado, do que os aplicados em **dimmers** convencionais...). O projeto ora apresentado é uma resposta ao item DIMMER PARA CARGA RESISTIVA DE ELEVADA POTÊNCIA, ESPECIFICAMENTE DESENHADO PARA O CONTROLE DE AQUECEDORES!

Desde já avisamos: o SUPER-CONTROLADOR DE POTÊNCIA P/ AQUECEDORES (SCOPA) NÃO PODE ser usado na atenuação ou controle de lâmpadas (de nenhum tipo...) ou de motores. Seu uso, ÚNICO e ESPECÍFICO restringe-se ao comando e controle de RESISTÊNCIAS AQUECEDORAS que, originalmente trabalham sob C.A. de 100 ou 220V.

As especiais características do circuito do SCOPA foram parametradas para cargas realmente “bravas” (até 2.500W em 110V ou até 5KW em 220V), adequando sua aplicação com aquecedores domésticos, comerciais ou industriais diversos, função na qual o dispositivo guarda **grandes** vantagens, não só quanto ao desempenho, mas

também quanto ao custo e à manutenção, em relação às formas mais tradicionais (reostatos - enormes e “quentes” - de fio, chaves rotativas “pesadas”, etc.). A relação das **CARACTERÍSTICAS** do SCOPA (a seguir...) resume bem suas potencialidades e limites aplicativos, além de ilustrar (aos dotados de bom senso e raciocínio...) suas amplas possibilidades de utilização prática:

•••••

CARACTERÍSTICAS

- Controlador progressivo de potência, eletrônico, específico para carga resistiva aquecedora (alta “wattagem”).
- Alimentação: 110 ou 220 VCA, indiferentemente (notar que embora o SCOPA, em si, seja “bitensão”, obviamente que a tensão nominal da CARGA deverá ser compatível com a da rede local).
- Potência de controle: até 2.500W em 110 VCA ou até 5.000W em 220 VCA (VER TEXTO).
- Controles: apenas **um** potenciômetro, comum, através do qual é feito o “liga-desliga” do circuito E DA PRÓPRIA CARGA, além do ajuste linear da potência aplicada ao aquecedor controlado.
- Gama de ajuste: aproximadamente desde 1% até 99% da potência máxima nominal da carga (dentro dos limites naturais do SCOPA).
- Sistema eletrônico de controle: por trem de pulsos de alta frequência, modulado em baixa frequência por um controlador de ci-

clo ativo.

- Consumo (dissipação) intrínseco do SCOPA: cerca de 25W, máximo (no comando de carga de 5KW em 220V).

•••••

O CIRCUITO

A fig. 1 traz o “esquema” do SCOPA, cuja configuração foge bastante do arranjo adotado nos **dimmers** convencionais, principalmente porque o circuito **não usa** o costumeiro controle simples de fase, a partir de uma rede R-C que inclui um potenciômetro capaz de “atrasar” o disparo do TRIAC dentro do ciclo senoidal da C.A.! Conforme já foi dito, é **possível** estruturar-se um circuito “convencional” de **dimmer** para as potências envolvidas, porém, no caso, praticamente **todos** os componentes deveriam ser para altas potências, “taludos” e altamente dissipadores (inclusive o potenciômetro, que **não poderia** ser um do tipo comum, com pista de carbono...). As soluções adotadas no SCOPA percorrem outro caminho, na nossa opinião muito mais lógico e inteligente, para a desejada aplicação!

Basicamente o TRIAC (um componente capaz de trabalhar com as bravas corrente esperadas), um TIC263M (600V - 25A) é controlado por pulsos muito curtos e intensos, apresentados em (relativamente) alta frequência, gerados pelo oscilador estruturado em torno do **gate** delimitado pelos pinos 11-12-13 do Integrado C.MOS

LISTA DE PEÇAS

- 1 - Circuito Integrado C.MOS 4093B
- 1 - TRIAC TIC263M (600V x 25A)
- 1 - Transístor BC548
- 1 - Transístor BC558
- 1 - Diodo zener para 12V x 1W (BZV85C12, 1N4742 ou equival.)
- 2 - Diodos 1N4007 ou equival.
- 2 - Diodos 1N4148 ou equival.
- 1 - Resistor 1K x 1/4W
- 2 - Resistores 4K7 x 1/4W
- 1 - Resistor 68K x 1/4W
- 1 - Potenciômetro 1M (de preferência linear) c/chave
- 1 - Capacitor (poliéster) 2n2
- 1 - Capacitor (poliéster) 100n
- 1 - Capacitor (poliéster) 220n
- 1 - Capacitor (poliéster) 470n x 400V (atenção à "voltagem")
- 1 - Capacitor (eletrolítico) 470u x 16V
- 1 - Placa de Circuito Impresso específica para a montagem (12,0 x 5,0 cm.)
- 1 - Dissipador grande (mínimo 8 aletas) para o TRIAC
- - Fio e solda para as ligações

OPCIONAIS/DIVERSOS

- 1 - **Knob** para o potenciômetro
- 1 - Conetor reforçado (para 400V x 30A para a interligação rede/SCOPA/carga
- - Cabos reforçados (para 30A, mínimos) para alimentação da rede
- - Cabos reforçados (30A, mínimos) e com isolamento em amianto (resistente ao calor) para ligação da carga aquecedora
- 1 - Caixa para abrigar o SCOPA. Recomenda-se, por razões de ventilação, o uso de **container** de bom tamanho (20,0 x 10,0 x 10,0 cm., mínimos) e de material resistente ao calor (plástico de alta densidade, baquelite, metal, etc.)

longo dos ajustes possíveis no potenciômetro, obtemos **qualquer** relação possível entre esses dois extremos (por exemplo: 20% - 80%,

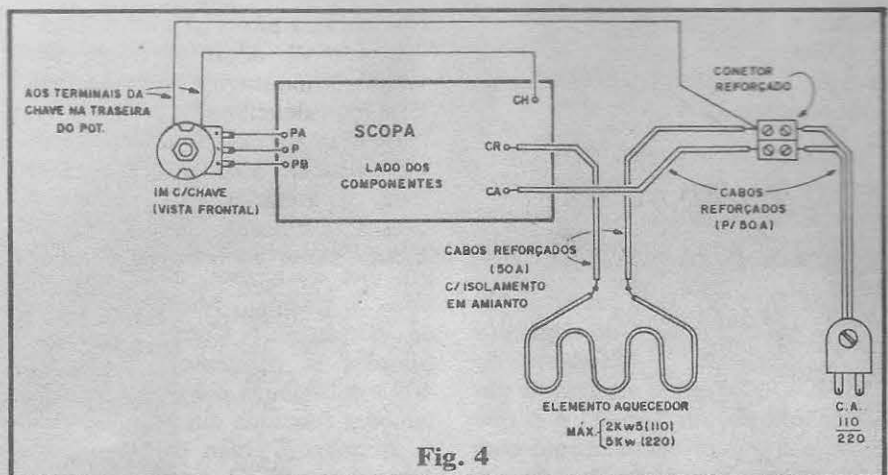


Fig. 4

ou 30% - 70%, ou 50% - 50%, ou 60% - 40%, e assim por diante...).

Acontece que a saída desse bloco oscilador lento (com ciclo ativo controlável), através do **gate** intermediário (pinos 4-5-6) controla a autorização de funcionamento do oscilador rápido (já visto no começo do papo, aqui no "O CIRCUITO"...). Isso faz com que (sem "mexer" na frequência básica de "modulação crua"...), possamos determinar "salvas de pulsos", desde com duração curtíssima (0,5% da duração do ciclo do oscilador lento) até com duração bastante longa (99,5% da duração do tal ciclo). Como o TRIAC (ativado pelo oscilador rápido) apenas "liga" durante o recebimento do trem de pulsos de alta frequência, podemos, então, confortavelmente, fazê-lo (o TRIAC) trabalhar em "salvas" (desde extremamente curtas, até extremamente longas), num efetivo controle da **potência média** entregue à carga final controlada!

Esse comportamento, aliado a inerente (muito grande...) inércia térmica dos aquecedores resistivos de alta "wattagem", proporciona um ajuste/controlé "macio" e linear, praticamente desde "quase nada", até "quase tudo" (com relação ao que o aquecedor é capaz, em termos de calor...). O importante é que toda essa "façonha" foi conseguida a partir de um circuito relativamente simples, formado por componentes de baixo custo e de baixíssima potência (até um potenciômetro miniatura, desses usados em radinhos portáteis, poderia ser aplicado ao circuito, paradoxalmente controlando os **milhares de watts**

chaveados pelo TRIAC à carga aquecedora...!).

A baixa tensão (e baixa corrente...) necessária à alimentação do circuito de controle (Integrado, transístores e anexos) é obtida de forma econômica e compacta, via fonte por reatância capacitiva (sem transformador), na qual o capacitor de 470n (atenção à "voltagem" de trabalho...) "aguenta o primeiro pau", com a retificação sendo feita em seguida pelo par de diodos 1N4007. A corrente é então filtrada e "armazenada" pelo capacitor eletrolítico de 470u, enquanto que o diodo **zener** (12V) regula e limita a tensão de saída dessa "mini-fonte", sob regime de corrente de poucas dezenas de miliampéres, mais do que suficientes para a finalidade!

Outro ponto interessante (em termos de economia e compactação...) é que, como o TRIAC só "liga" (e, conseqüentemente, a CARGA controlada...) quando o circuito estiver lhe fornecendo os convenientes pulsos de disparo, aquela "chavinha de merrêca" integrante do próprio potenciômetro de controle **pode** (e é...) ser usada como **único interruptor** para **todo** o sistema, com o que fugimos daquela "baita chavona" industrial que normalmente teria que controlar o "porrinhão" de ampéres usados pela carga!

Notar ainda que os baixos requisitos de corrente do circuito eletrônico de controle permitiram que a "mini-fonte" por reatância capacitiva fosse "universalizada", ou seja: sem mexer em nadinha, o conjunto funcionará sob tensões de rede de 110 ou de 220V! Apenas o

elemento resistivo aquecedor (carga) deverá, obviamente, apresentar tensão de trabalho compatível com a da rede local...

OS COMPONENTES

Nada, no circuito do SCOPA, pode ser considerado "figurinha difícil", já que todos os componentes são de fabricação nacional, encontráveis nos bons varejistas do ramo... Talvez haja um "tiquinho" de dificuldade para encontrar o TRIAC "pesado" - TIC263M, por tratar-se de um componente com "limites industriais", porém a maioria dos varejistas que já trabalham com os demais TRIACs da linha "TIC", provavelmente manterá em estoque também esse "mais taludo"...

No mais, "sem segredos"... Transistores e diodos admitem certas equivalências e "o resto é resto". ATENÇÃO à tensão de trabalho do capacitor de 470n (400V obrigatórios...) e à "wattagem" do zener de 12V (1W). Quem ainda (ainda...?) for meio "crú" na leitura dos valores e identificação dos terminais de componentes, deverá preceder a montagem por uma atenta consulta ao TABELÃO APE (lá no começo da Revista) na busca de dados "visuais" identificatórios importantes (principalmente no que diz respeito aos componentes polarizados: Integrado, TRIAC, transistores, diodos e capacitor eletrolítico). De resto, é seguir com atenção às explicações e figuras contidas no presente artigo, "sem medo"...



A MONTAGEM

"Primeiro que tudo" (como diria aquele Ministro...) deve ser confeccionada a placa específica de Circuito Impresso, cujo lay out (em escala 1:1, para facilitar a "carbonagem"...) está na fig. 2. O arranjo é simples e não deverá apresentar dificuldades a quem já antes realizou alguma plaquinha em casa... De qualquer modo, os mais "folgados" podem optar pela aquisição do conjunto de componentes para o SCOPA na forma de KIT, que in-

clui a placa pronta, furada e com o "chapeado" demarcado em silk-screen (a montagem fica uma "moleza previdenciária"...). Quem não for muito ruim da vista deve ter notado aquelas amplas áreas cobreadas, necessárias à interligação TRIAC/rede/carga, devido às intensas correntes que por aí circularão... Cuidado com "curtos" ou falhas (os nêves de potência envolvidos serão suficientemente "bravos" para causar acidentes consideráveis, se tudo não estiver "nós conformes"...).

Com relação à placa e à montagem em si, convém ainda que o Leitor/Hobbysta (principalmente se for um novato...) consulte previamente as INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS MONTAGENS, que trazem todas as Medidas Definitivas (aqui não lidamos com esse negócio de "Medidas Provisórias"...) necessárias ao sucesso de qualquer projeto.

Na fig. 3 temos a montagem, propriamente, com a visão do lado não cobreado da placa, já com todas as peças principais colocadas (a marcação vista é reproduzida nas placas prontas que acompanham os KITS comercializados pela Concessionária Exclusiva). Muita ATENÇÃO, aos seguintes pontos:

- Posição do Integrado, referenciada pela extremidade marcada, que deve apontar para a borda próxima da placa.
- Posição dos transistores (referenciada pelos seus "lados chatos"), bem como sua identificação em relação aos lugares que ocupam (o BC548 e o BC558 são idênticos, fisicamente, e quem não "ler os numerinhos", inevitavelmente "dança"...).
- Polaridade e identificação dos diodos (inclusive o zener), sempre com os terminais de catodo (K) referenciados pela faixinha ou anel em cor contrastante.
- Polaridade do capacitor eletrolítico.
- Posição do TRIAC, com sua lapa metálica voltada "para fora" da placa (de modo a facilitar o acoplamento mecânico ao dissipador de calor).
- Valores e posições dos demais componentes.

Observar que algumas das "ilhas" (furos) mostradas na fig. 3 não apresentam ligação (ainda...). Tratam-se dos pontos para as conexões externas à placa, detalhados na próxima figura... Antes, porém, de prosseguir, o Leitor/Hobbysta deve conferir todinha a montagem, qualidade dos pontos de solda e aquelas "mumunhas" detalhadas nas INSTRUÇÕES GERAIS, antes de cortar as sobras de terminais pelo lado cobreado da placa.

As conexões externas à placa estão na fig. 4 (cujas codificações devem ser comparadas visualmente com as mostradas na fig. anterior, sempre que surgir uma dúvida, ou necessitar-se de uma "confirmação"...). Observar as conexões ao potenciômetro (este visto pela frente - lado do eixo atuador...), à sua chave, à rede C.A. e à carga (elemento aquecedor). Notar a absoluta necessidade de se usar cabagem "pesada" (condizente com correntes de 30 a 50A) nos pontos claramente indicados na figura, além da recomendação de cabagem "amiantada" nas ligações ao elemento aquecedor (carga), os 5 fios que interligam o potenciômetro podem ser fininhos, pois neles transitará corrente "maneiríssima"...

Notar a conveniência do conector reforçado para aplicação inicial da cabagem proveniente da rede C.A. Esse ponto de ligação, deverá ter um substrato de cerâmica ou baquelite, conforme normas de segurança industriais que sempre vale a pena seguir...

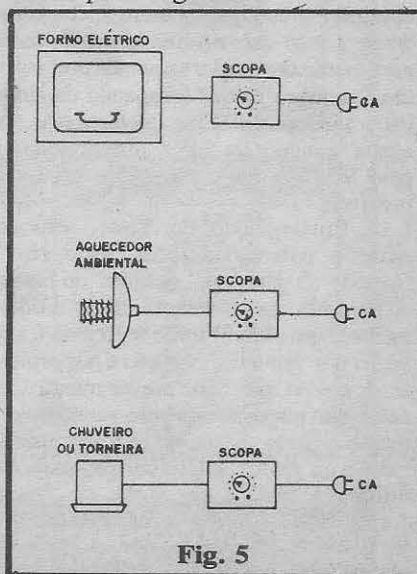


Fig. 5

UTILIZAÇÃO, CONSIDERAÇÕES...

Tudo montado, conferido e interligado, vamos fazer um Teste...? Numa primeira verificação podemos colocar, como carga final (no lugar do elemento aquecedor "bravo" exemplificado na fig. 4...) uma lâmpada incandescente comum, de 100W. Vamos, porém, **de novo** esclarecer: O SCOPA **NÃO DEVE SER USADO COMO DIMMER COMUM, NO CONTROLE E ATENUAÇÃO DE LÂMPADAS** (Vocês verão a razão disso, durante o Teste...).

Se o Leitor momentaneamente "esquecer" que uma lâmpada incandescente comum "ilumina", ela pode, perfeitamente, ser considerada como um AQUECEDOR (mete a mão lá, sobre uma lâmpada incandescente de 100W, que ficou ligada por alguns minutos, pra ver "o que é bom pra tosse"... e é **nessa** função que ela será usada nos testes iniciais do SCOPA!

No arranjo básico da fig. 4 (lâmpada de 100W no lugar do elemento aquecedor), ligar o conjunto à C.A. local e manter, inicialmente, o eixo do potenciômetro todinho girado para a esquerda (anti-horário), ou seja: antes mesmo do "clique" da chave incorporada... Deixe o conjunto assim, por alguns minutos e verifique que a lâmpada se mantém apagada e - principalmente - **fria**. Gire, então, o ajuste do potenciômetro um "tiquinho" para a direita (sentido horário), parando porém logo ao "sentir o clique" da chave do dito potenciômetro. Com isso o SCOPA estará ligado, porém mantido no seu ajuste **Mínimo**. Muito provavelmente a lâmpada ainda se manterá apagada (os pulsos de corrente através dela serão **muito** curtos, insuficientes para "vencer" a inércia do filamento, que assim não incandesce...), contudo, após alguns minutos, colocando-se a mão sobre a dita lâmpada, dará para notar um "amornamento", ou seja: um "pequeno calor" emanando da lâmpada/aquecedora! Esse corresponde ao ajuste mínimo de calor proporcionado pelo SCOPA (cerca de 0,5% do total possível).

Prosseguindo no Teste, coloque então o potenciômetro a "meio giro" (metade do giro total possível no eixo). A lâmpada, agora, deverá piscar nitidamente, num ritmo rápido (cerca de 6 a 8 vezes por segundo, isso **não é** importante...), com o que, após breves minutos, o calor por ela emanado será substancialmente sentido (basta então **aproximar** a mão, para sentir...). Isso corresponde, na utilização real, a um ajuste de "meia força" no SCOPA (e, conseqüentemente, no aquecedor controlado...). Para finalizar, avance o ajuste do potenciôme-

tro, até seu extremo "horário" (todo para a direita). A lâmpada, agora, "parecerá" totalmente acesa, sem "piscagens"... Na verdade, porém, ela estará "desligando" ciclicamente, por cerca de 0,5% do tempo total (o que equivale a dizer que ela estará "ligada" por 99,5% do tempo total...), o que não pode ser "visto" devido à inerente inércia térmica do filamento, que não permite o "apagamento" da lâmpada por intervalos **tão** curtos! O calor emanado pela lâmpada/Teste, será então total (máximo)! Deu pra "sentir"...?

Verificado o funcionamento, o SCOPA pode então ser instalado em definitivo, na imaginada função de controle, já "pilotando" um aquecedor tão "bravo" quanto se queira (dentro, logicamente, dos amplos limites relacionados nas CARACTERÍSTICAS...).

A fig. 5 mostra alguns exemplos (apenas os mais óbvios...) aplicativos para o SCOPA, no controle de um forno elétrico (apenas fornos com elementos aquecedores resistivos; **NÃO USAR** o SCOPA no controle de fornos de micro-ondas e que tais...), de um chuveiro ou torneira elétrica ou de um aquecedor ambiental. Enfim: qualquer CARGA AQUECEDORA RESISTIVA, dentro dos largos limites de "wattagem" aceitos pelo SCOPA, pode ser confortavelmente comandada e ajustada pelo dispositivo!

Notar que o (natural) aquecimento do TRIAC, durante o funcionamento, será sempre função da real potência final **aplicada** à carga. O (relativamente grande) dissipador originalmente sugerido (ver LISTA DE PEÇAS e fig. 3) dará conta do recado, na maioria das utilizações, porém se o SCOPA destinar-se ao comando de cargas "no topo" dos limites (principalmente em torno de 5 KW, sob 220V), a considerável dissipação no TRIAC **pode** exigir um dissipador mais "taludo" (já que cerca de 25W serão manifestados nas junções internas do TIC263M, sob a forma de calor...).

Para finalizar (uma vez que o SCOPA destina-se ao uso com correntes e potências não usuais, pelo menos em relação à maioria dos projetos costumemente mostrados aqui em APE...), algumas recomendações válidas:

- Para proteção total do sistema, convém incorporar, **em série** com a carga resistiva aquecedora, em funcionamento normal, um **fusível**, com corrente de "rompimento" em torno de 1,5 vezes a nominal da carga. Num exemplo: se a carga trabalhar nominalmente sob corrente de 10A, convém intercalar um fusível para

15A, e assim por diante...

- No eventual controle de torneiras elétricas e (principalmente) chuveiros, não esquecer da **IMPORTANTE SEGURANÇA DO OPERADOR!** Assim, a caixa ou acomodação do circuito do SCOPA deve, nesses casos, ser **completamente impermeável** e o eixo de acionamento do potenciômetro deve, **OBRIGATORIAMENTE** ser dotado de um **knob** plástico (o próprio eixo do potenciômetro TEM que ser de plástico...), fixado com adesivo **E NÃO COM PARAFUSO METÁLICO!** O ideal é que tais normas de segurança sejam automaticamente estendidas para **toda e qualquer** utilização do SCOPA, evitando-se., inclusive, a utilização de caixas metálicas na acomodação do circuito (plástico resistente ao calor, ou baquelite, é **SEMPRE** melhor e mais seguro...).

●●●●●

Enfim, utilizado com bom senso e cuidado, o SCOPA se mostrará uma poderosa e útil ferramenta de controle, dentro da sua finalidade específica... Desde já avisamos: "num dia" mandar cartas desesperadas para o CORREIO TÉCNICO pedindo modificações ou adaptações no circuito básico, para que o SCOPA venha a controlar motores (ou qualquer outra carga indutiva!) Isso **NÃO PODE SER FEITO** de maneira prática e econômica... Também "nem vem que não tem", querendo alterar o circuito para controle de iluminação de alta potência, a menos que o Leitor não se importe de ter a luz do local piscando, "louquinha", várias vezes por segundo, o tempo todo (principalmente nos ajustes baixos e médios do potenciômetro). Só quem gostará disso é o oculista...



Electrill

LISTA DE PREÇOS - ANTENAS PARA RADIOAMADORES

REF.	MODELO	TIPO	FAIXA	ELEM.	PREÇO UNIT. Cr\$
026	DXV 3	Vertical	10-15-20 m	1	23.650,00
027	DXV 4	Vertical	10-15-20-40 m	1	39.000,00
071	DXV 8	Vertical	10-15-20-40-80 m	1	65.000,00
114	DXV 80	Vertical	80 m	1	39.000,00
115	DXV 40/80	Vertical	40-80 m	1	48.800,00
031	HDX 1b/40M	Dipolo encurtado	40 m	1	98.300,00
032	HDX 1b/80M	Dipolo encurtado	80 m	1	98.300,00
033	1 DX 2b/40m	Direcional	40 m	2	207.460,00
237	1 DX 2b/80m	Direcional	80 m	2	211.930,00
038	1 DX 3/20M	Direcional	20 m	3	203.130,00
039	1 DX 3b/40m	Direcional	40 m	3	283.600,00
238	1 DX 3b/80m	Direcional	80 m	3	283.600,00
044	1 DX 4/20M	Direcional	20 m	4	294.200,00
133	1 DX 4b/40M	Direcional	40 m	4	447.800,00
134	1 DX 6b/15M	Direcional	15 m	6	293.400,00
051	3 DX 3	Direcional	10-15-20 m	3	158.000,00
052	3 DX 34	Direcional	10-15-20-40 m	3	209.770,00
239	3 DX 5	Direcional	10-15-20 m	5	210.100,00
053	3 DX 6	Direcional	10-15-20 m	6	240.000,00
054	4 DX 6	Direcional	10-15-20-40 m	6	289.450,00
240	3 DX 7	Direcional	10-15-20 m	7	316.230,00
055	Kit 3 DX 1 Irradiante	(3 DX 3)	10-15-20 m	1	59.550,00
056	Kit 3 DX 2 Refletor	(3 DX 3)	10-15-20 m	1	53.000,00
057	Kit 3 DX 3 Diretor	(3 DX 3)	10-15-20 m	1	53.000,00
058	Kit 3 DX 30, 40	(3 DX 3)	30 ou 40 m	1	53.840,00
059	2 CQ DX 3	Cúbica de Quadro	10-15-20 m	2	186.670,00
295	4 DX CC 3	Cúbica de Quadro	10-15-20 m	4	407.340,00

LANÇAMENTOS: 1) DXV 4RR ANTENA VERTICAL P/10-15-20 m COMPLETA COM RADIAIS RÍGIDOS = Cr\$ 86.370,00
 2) PRR4 - PLANO TERRA DE RADIAIS RÍGIDOS COMPOSTO DE 4 HASTES DE 2,5 m P/USO COM A DXV-4 = Cr\$ 47.300,00

ANTENAS PARA FAIXA DO CIDADÃO

REF.	MODELO	TIPO	FAIXA	ELEM.	PREÇO UNIT. Cr\$
221	PXV 11	Vertical	60 canais	1/4 onda	21.780,00
222	PXV 11S jr	Vertical	60 canais	5/8 onda	21.780,00
223	60,3 PX11	Direcional	60 canais	3	33.040,00
224	60,4 PX11	Direcional	60 canais	4	44.320,00
225	60,5 PX11	Direcional	60 canais	5	58.450,00
226	60,6 PX11	Direcional	60 canais	6	77.630,00
021	2 CQ DX11	Cúbica Quadro	60 canais	2	78.580,00
022	4 CQ DX11	Cúbica Quadro	60 canais	4	198.350,00

ANTENAS PARA VHF

REF.	MODELO	TIPO	FAIXA	ELEM.	PREÇO UNIT. Cr\$
070	DXV 1/2M	Vert. "Brasília II"	144-148 MHz	2 x 5/8	23.070,00
231	DXV 1/2S	Vert. "Brasília IIS"	144-148 MHz	2 x 5/8	67.200,00
183	DXV 1/3	Vert. "Brasília III"	144-148 MHz	3 x 5/8	74.130,00
049	1 DX 7/2 M jr	Direcional	144-148 MHz	7	35.350,00
050	1 DX 11/2 M jr	Direcional	144-148 MHz	11	56.470,00
074	1 DX 15/2 M jr	Direcional	144-148 MHz	15	71.240,00
173	CVj 4	Colinear vertical	136-174 MHz	4	195.200,00
121	DXM 160	Vertical Móvel c/cabo	136-174 MHz	1/4	29.500,00

EQUIPAMENTOS PARA RADIOAMADORES

REF.	MODELO	ESPECIFICAÇÕES	PREÇO UNIT. Cr\$
113	BL 1000	Balanceador(Balum)Ferrite - 3-30 MHz	14.220,00
124	F.P.B. 30	Filtro Harmônico - 30 MHz anti-TVI	24.790,00
3010	TR 10	Torre de Alumínio (auto suportada) - 10 m	574.560,00
3011	TR 8	Torre de Alumínio (auto suportada) - 8 m	521.300,00
3012	TR 6	Torre de Alumínio (auto suportada) - 6 m	402.550,00
3013	TR 4	Torre de Alumínio (auto suportada) - 4 m	258.450,00
3014	TR 2	Torre de Alumínio (auto suportada) - 2 m	148.800,00
3100	RT 1	Rotor e Comando	911.750,00
3102	CCR	Cabo para Rotor - 1 m	2.100,00

+ 10% I.P.I. - * I.P.I. CABO 15% - VENDAS AO CONSUMIDOR

Os pedidos deverão vir acompanhados de cheque em nome de ANTENAS ELECTRIL. O transporte será por conta do comprador, o qual deverá indicar a empresa de sua preferência. FACILITAMOS O PAGAMENTO - CONSULTE-NOS.

ANTENAS ELECTRIL
 Rua Chamatá, 383 - V. Prudente
 CEP 03127, S. Paulo, SP, Brasil
 Fones: 272-2389 / 272-2277
 Telex: (011) 38391

AMERICAN
EXPRESS

Ouro Card

CREDICARD

DINNER'S

REVENDA NA SANTA IFIGÊNIA
 EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA.

Rua General Osório, 155/185
 CEP 01213 - São Paulo - SP
 Fones: (011) 223-1153 - 221-4779
 Fac: (011) 222-3145 - Telex: (011) 22616 - EMRK-BR

SEJA UM PROFISSIONAL EM

ELETRÔNICA

através do Sistema MASTER de Ensino Livre, a Distância, com Intensas Práticas de Consertos em Aparelhos de:

AUDIO - RADIO - TV PB/ CORES - VIDEO - CASSETES - MICROPROCESSADORE

Somente o Instituto Nacional CIÊNCIA, pode lhe oferecer Garantia de Aprendizado, com montagem de Oficina Técnica Credenciada ou Trabalho Profissional em São Paulo. Para tanto, o INC montou modernas Oficinas e Laboratórios,

onde regularmente os Alunos são convidados para participarem de Aulas Práticas e Treinamentos Intensivos de Manutenção e Reparo em Equipamentos de Audio, Rádio, TV PB/Cores, Vídeo - Cassetes e Microprocessadores.



Manutenção e Reparo de TV a Cores, nos Laboratórios do INC.



Aulas Práticas de Análise, Montagem e Conserto de Circuitos Eletrônicos

Para Você ter a sua Própria Oficina Técnica Credenciada, estude com o mais completo e atualizado Curso Prático de Eletrônica do Brasil, que lhe oferece:

- Mais de 400 apostilas ricamente ilustradas para Você estudar em seu lar.
- Manuais de Serviços dos Aparelhos fabricados pela *Amplimatic, Arno, Bosch, Ceteisa, Emco, Evadin, Faet, Gradiente, Megabrás, Motorola, Panasonic, Philco, Philips, Sharp, Telefunken, Telepach...*
- **20 Kits**, que Você recebe durante o Curso, para montar progressivamente em sua casa: Rádios, Osciladores, Amplificadores, Fonte de Alimentação, Transmissor, Detector-Oscilador, Ohmímetro, Chave Eletrônica, etc...
- Convites para Aulas Práticas e Treinamentos Extras nas Oficinas e Laboratórios do INC.
- Multimetros Analógico e Digital, Gerador de Barras, Rádio-Gravador e TV a Cores em forma de Kit, para Análise e Conserto de Defeitos. Todos estes materiais, utilizados pela 1ª vez nos Treinamentos, Você os levará para sua casa, totalmente montados e funcionando!
- Garantia de Qualidade de Ensino e Entrega de Materiais Credenciamento de Oficina Técnica ou Trabalho Profissional em São Paulo.
- Mesmo depois de Formado, o nosso Departamento de Apoio à Assistência Técnica Credenciada, continuará a lhe enviar Manuais de Serviço com Informações Técnicas sempre atualizadas!

Instituto Nacional CIENCIA
Caixa Postal 896
01051 SÃO PAULO SP

INC

SOLICITO, GRÁTIS E SEM COMPROMISSO,
O GUIA PROGRAMÁTICO DO CURSO MAGISTRAL EM ELETRÔNICA!

Nome _____

Endereço _____

Bairro _____

CEP _____ Cidade _____

Estado _____ Idade _____

LIGUE AGORA: (011) 223-4755

OU VISITE-NOS DIARIAMENTE DAS 8 AS 17 HS.

**Instituto Nacional
CIENCIA**

AV. SÃO JOÃO, Nº 253
CEP 01035 - SÃO PAULO - SP