
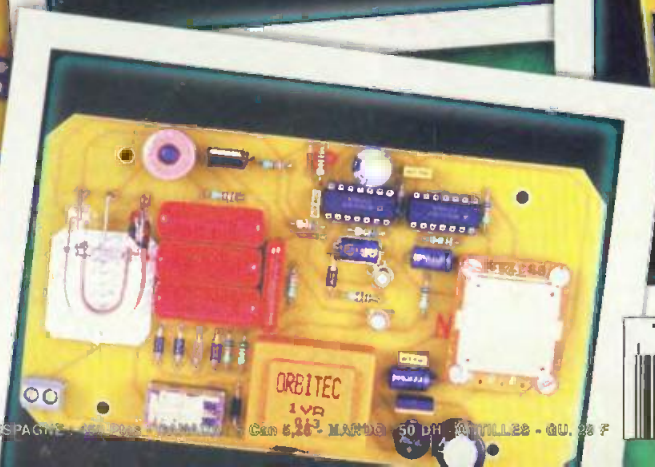
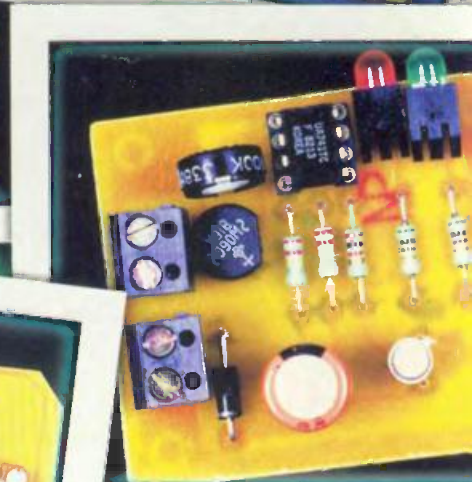


ELECTRONIQUE PRATIQUE

237 JUIN 1999

"Téléphone & Espionniste"

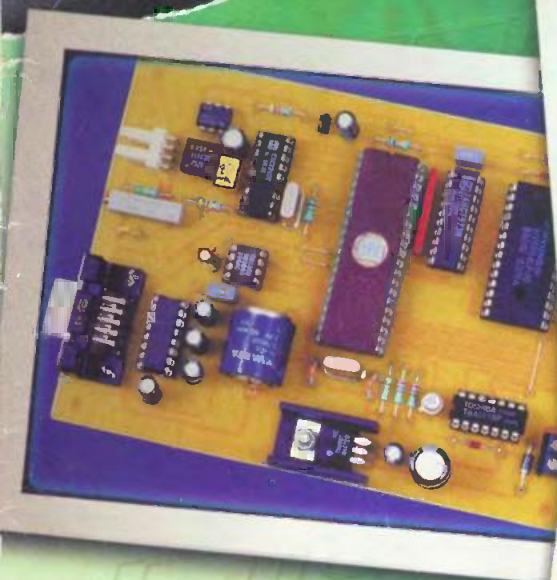Émetteur
Crypteur
Brouilleur
Détecteur
Mouchard...



Commande
ACOUSTIQUE

Orgue à accords
SIMULTANÉS

T 2437 - 237 - 25,00 F



SOMMAIRE

ELECTRONIQUE PRATIQUE

N° 237 - JUIN 1999
I.S.S.N. 0243 4911

PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD

S.A. au capital de 5 160 000 F
2 à 12, rue Bellevue, 75019 PARIS
Tél. : 01.44.84.84.84 - Fax : 01.42.41.89.40
Télex : 220 409 F

Principaux actionnaires :
M. Jean-Pierre VENTILLARD
Mme Paule VENTILLARD

Président du conseil d'administration,
Directeur de la publication :
Paule VENTILLARD
Vice-Président :
Jean-Pierre VENTILLARD
Directeur général adjoint : Jean-Louis PARBOT
Directeur graphique : Jacques MATON
Directeur de la rédaction : Bernard FIGHIERA (84.65)
Maquette : Jean-Pierre RAFINI

Avec la participation de : M. Bénaya, U. Bouteville,
X. Fenard, A. Garrigou, G. Isabel, R. Knoerr, M. Laury,
L. Lellu, E. Lemery, P. Morin, P. Oguic, A. Sorokine,
C. Tavernier.

La Rédaction d'Electronique Pratique décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engagent que leurs auteurs.

Marketing : Corinne RILHAC Tél. : 01.44.84.84.52
Diffusion : Sylvain BERNARD Tél. : 01.44.84.84.54
Responsable des Ventes : Sylvain BERNARD
N° vert réservé aux diffuseurs et dépositaires de presse :
0800.06.45.12

PGV - Département Publicité :
2 à 12 rue de Bellevue, 75019 PARIS
Tél. : 01.44.84.84.85 - CCP Paris 3793-60
Directeur commercial : Jean-Pierre REITER (84.87)
Chef de publicité : Pascal DECLERCK (84.92)
Assisté de : Karine JEUFFRAULT (84.57)
Abonnement/VPC : Anne CORNET (85.16)

Voir nos tarifs en page intérieure.

Préciser sur l'enveloppe «SERVICE ABONNEMENTS»
Important : Ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.

Les règlements en espèces par courrier sont strictement interdits. ATTENTION ! Si vous êtes déjà abonné, vous faciliterez notre tâche en joignant à votre règlement soit l'une de vos dernières bandes-adresses, soit le relevé des indications qui y figurent. • Pour tout changement d'adresse, joindre 3,00 F et la dernière bande.

Aucun règlement en timbre poste.

Forfait photocopies par article : 30 F.

Distribué par : TRANSPORTS PRESSE

Abonnements USA - Canada : Pour vous abonner à Electronique Pratique aux USA ou au Canada, communiquez avec Express Mag par téléphone :

USA : P.O. Box 2769 Plattsburgh, N.Y. 12901-0239
CANADA : 4011 boul. Robert, Montréal, Québec, H1Z4H6
Téléphone : 1 800 363-1310 ou (514) 374-9811
Télécopie : (514) 374-9684.

Le tarif d'abonnement annuel (11 numéros) pour les USA est de 49 \$US et de 68 \$Can pour le Canada.

Electronique Pratique, ISSN number 0243 4911, is published 11 issues per year by Publications Ventillard at P.O. Box 2769 Plattsburgh, N.Y. 12901-0239 for 49 \$US per year.

POSTMASTER : Send address changes to Electronique Pratique, c/o Express Mag, P.O. Box 2769, Plattsburgh, N.Y., 12901-0239.



« Ce numéro a été tiré à 60 800 exemplaires »

BVP
Bureau de Vérification de la Publicité

Réalisez vous-même

- 52 Émetteur à commande acoustique
- 55 Récepteur multi-appels
- 58 Lampe de secours super économique
- 62 Mesure de la fréquence avec un ST6230
- 68 Dissuadeur anti-intrusion
- 76 Orgue à accords simultanés
- 92 L'USB : un thermomètre

Spécial «Téléphone - Espionniste»

- 26 Mouchard de numérotation téléphonique -
- 32 : Système anti-écoute téléphonique - 34 : Émetteur téléphonique miniature - 36 : Détecteur d'écoute téléphonique - 38 : Émetteur téléphonique longue portée - 39 : Surveillance d'écoute d'ambiance téléphonique - 42 : Crypteur audio - 48 : Brouilleur téléphonique expérimental.


Montages FLASH


- 18 Bougie électronique
- 20 Micro sans fil : Émetteur
- 22 Micro sans fil : Récepteur

Infos OPPORTUNITÉS

DIVERS

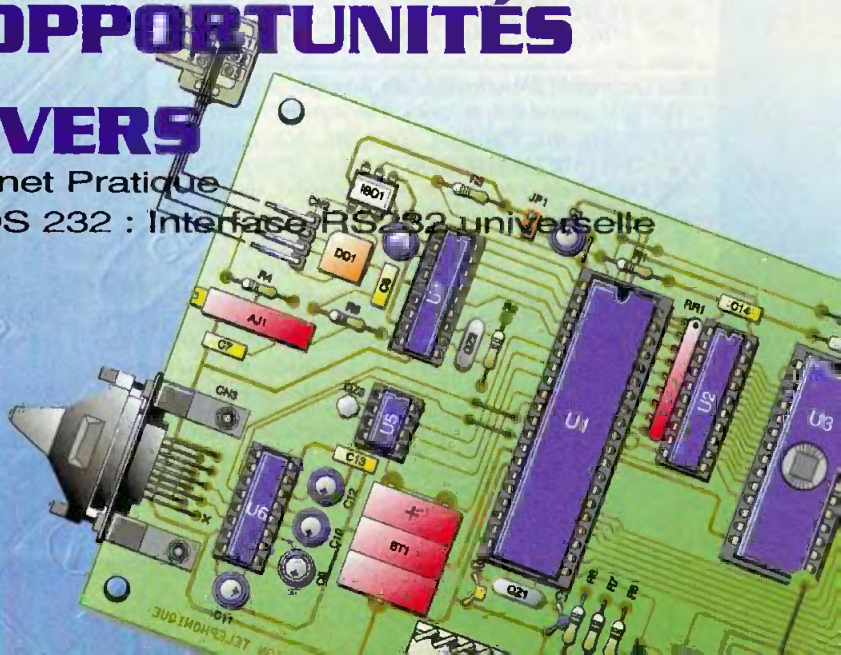- 10 Internet Pratique
- 86 L'ADS 232 : Interface RS232 universelle



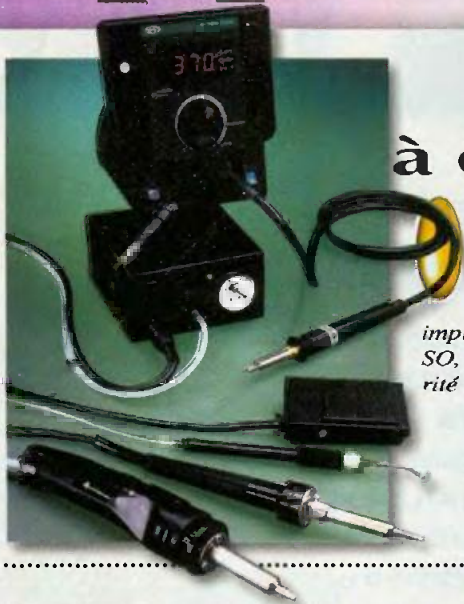

Un dessoudeur à encombrement réduit

SEM-Marchand Pernot a développé un boîtier venturi 120 x 120 x 65 très performant équipé d'un fer à dessouder en ligne de 50 W ou de 100 W, associé à une station de soudage (DUAL).

Cet ensemble complet destiné à la réparation de tous types de circuits imprimés, des buses QFP sont adaptables pour l'extraction des Flat Pack, SO, PLCC. Régulé par microprocesseur, il offre toutes les garanties de sécurité dues aux procédures ISO 9001.

SEM - MARCHAND PERNOT
103/109, rue Olivier de Serres
75015 PARIS

TEL. : 01.48.28.21.80 - FAX. : 01.48.28.73.70

Créez vos propres sites Web

Collection PC 100% pratique

étapes pour construire leur première «homepage» en 60 minutes !
Comme dans tous les PC 100% pratique, les utilisateurs pressés ont la possibilité de trouver les réponses à toutes leurs questions en un minimum de temps grâce à un index très complet.

Au sommaire :

- Les bases d'Internet
- La préparation du projet
- La mise en forme de la page Web
- La création de liens hypertextes
- Le graphisme
- La mise en page évoluée
- La diffusion et vérification de la page Web

350 pages + CD Rom- 104 F.

MICRO Application

20/22, rue des Petits Hôtels 75010 PARIS

TEL. : 01.53.34.20.18 - FAX. : 01.53.34.20.48 - Web : <http://www.microapp.com>

Micro Application propose aux fans d'Internet de créer leur propre site Internet grâce à de nombreux exemples, cas pratiques, astuces et checklist.

Le premier chapitre expose aux internautes pressés toutes les



Mini Txvidéo


Mini Txvidéo est un ensemble émetteur/modulateur vidéo qui permet de transmettre des images couleur sans fil au sein même d'une propriété et beaucoup plus loin suivant les conditions d'utilisation.

La réception des images se fait sur un récepteur TV standard si possible équipé pour la réception en couleur suivant les normes PAL/SECAM ou (et) NTSC.

Le canal de réception sera choisi dans la gamme classique de la bande UHF normalisée de 21 à XX (suivant réglage de l'émetteur).

L'ensemble est réalisé dans un boîtier métal particulièrement adapté aux hautes fréquences, de petit format (83 x 50 x 26 mm) et de faible poids (- de 140 g) ; de ce fait il est possible de le loger dans des modèles réduits par exemple. La surveillance au sens large reste aussi dans le domaine d'application du Mini Txvidéo.

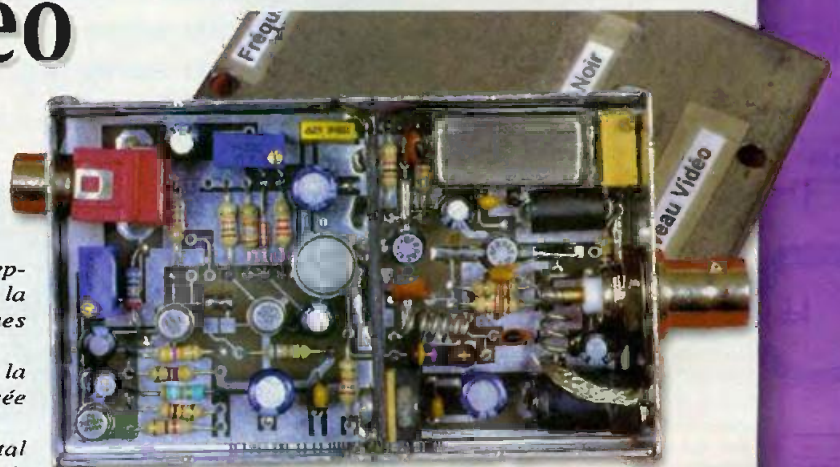Le tout, constitué du modulateur et de la partie haute fréquence, est intégré sur un circuit imprimé trous




métallisés double face avec plan de masse afin de rentrer dans les normes de fabrication HF.

DZ Electronics.

23, rue de Paris - 94220 CHARENTON
Tél. : 01 43 78 58 33 - Fax : 01 43 76 24 70

Nouveautés MEGAMOS Composants

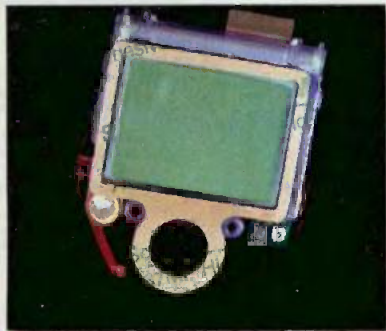Toujours en quête de nouveaux produits à prix attractifs, la société MEGAMOS nous présente, ce mois-ci, quelques opportunités intéressantes :



Module LCD

Pièce d'origine pour téléphones GSM, ce module complet intègre un haut-parleur, une LED rouge + verte CMS de visualisation, un poussoir, un ajustable, transistor + afficheur LDC graphique rétro-éclairé ainsi que ses connexions en circuit imprimé nappe.

Il est vendu sans notice au prix unitaire de 15 F. ttc.

Haut-parleur étanche extra miniature

Aux dimensions identiques à celles d'une pièce de 10 centimes, ce haut-parleur utilisé en téléphonie mobile répond aux caractéristiques suivantes :

- Fréquence : 250/4000 Hz
- Niveau de pression acoustique à 1 kHz : 86 dB

Super capa extra plate

Ce condensateur à diélectrique liquide à deux couches de très

haute capacité de 1 Farad (1 million de μF), 5,5V en fait un composant aux caractéristiques appréciables de charge/décharge et faible courant de fuite.

Ses performances lui offrent des possibilités supérieures à celles des piles Ni-Cd sur des cartes mémoires CMOS ou autres applications exigeant une sauvegarde.

Prix : 12 F. ttc pièce.



- Impédance à 1 kHz : 105 Ω
- Température d'utilisation : -20° à +55°C
- Poids : 2,1 grammes
- Prix : 6 F.ttc. pièce.

Câble «Y» pour PC

Ce câble extra souple dédié PC pouvant desservir un clavier, codes barres, scanners, etc., se compose d'un connecteur clavier, d'une mini-DIN 6 broches male standard, d'une mini-DIN 6 broches femelle standard. D'une longueur d'un mètre, il se commercialise au prix de 6 F.ttc l'unité.



MEGAMOS Composants - B.P.287 - 68316 ILLZACH cedex

TEL. : 03.89.61.52.22 - FAX. : 03.89.61.52.75

INTERNET : www.megamos-composants.com

Nouveautés VELLEMAN électronique

Fer à souder crayon VTSC20

Fer à souder 20W, haute performance, fourni avec panne longue durée, son corps de chauffe en céramique lui apporte une fiabilité accrue et une rapidité en montée de température.

Norme CE -
Alimentation secteur
250VAC/2,5A.

Disponible au prix de 149 F.ttc. dans le réseau de distributions VELLEMAN électronique.



Chargeur d'accus

Possibilité de charger de 1 à 4 accus rechargeables Ni-Cd/Ni-MH de type AA de 500 mAh à 1100 mAh, ainsi qu'une pile 9V à pression de 110 mAh ou 160 mAh.

Alimentation secteur : 230VAC/50Hz/3,5W -
Diode LED de visualisation pour indiquer la pleine charge.
Disponible au prix de 69 F.ttc. dans le réseau de distributions VELLEMAN électronique.



VELLEMAN électronique
TEL. : 03.20.15.86.15

Le plus grand choix de télécommandes de Paris !

Avec plus de 1500 références de télécommandes de marques et de remplacement pour téléviseurs, magnétoscopes, satellites et autres appareils audio, KN Electronic se positionne comme le point de vente conseil en matière de distributions d'accessoires et de pièces détachées Audio/vidéo, tant auprès des professionnels que du grand public.

Disponibles sur stock ou commande (48/72 H.), les télécommandes de marques telles que BRANDT, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, HILIPS, SONY, NOKIA, SCHNEIDER, GRUNDIG, font l'objet auprès de KN d'un agrément vous certifiant la source d'approvisionnement d'origine. Pour exemple, les références TV control 1 et TV control 2 pour téléviseurs GRUNDIG, BLAUPUNKT ou SIEMENS, s'affichent à un prix TTC de 290 F. pièce.

N'hésitez pas à questionner ces spécialistes qui, forts de leur expérience en ce domaine, résolvent de nombreux problèmes de maintenance et de SAV.



KN Electronic - 100, Bd Lefèbre 75015 PARIS

TEL. : 01.48.28.06.81 - FAX. : 01.45.31.37.48

Générateur RF synthétisé, 1 GHz, économique

Modèle TGR 1040

La société TTI, représenté par MB Electronique, commercialise un nouveau générateur RF synthétisé 1 GHz à un prix très abordable, le modèle TGR 1040.

Ce nouvel instrument se caractérise par une très grande dynamique de l'amplitude du signal, un faible bruit et une stabilité en fréquence. Il offre également la modulation de fréquence

fréquence de 10 MHz à 1 GHz par pas de 1 kHz avec une stabilité de +/- 2ppm et une amplitude variable de -127dBm à +7dBm (0,1 µV à 500 mV).

Le TGR 1040 est intégré dans un boîtier compact de la taille d'un demi-rack comportant un affichage à cristaux liquides de 80 caractères sur 4 lignes, un clavier numérique et une roue de réglage quasiment analogique. Il est muni d'une interface RS232 en standard et d'une interface IEEE-488 en option.

Le TGR 1040 convient parfaitement pour les mesures de sensibilité des récepteurs radio FM analogique ou numérique, les mesures de gain, les substitutions des oscillateurs, les mesures de champs pour les antennes et la CEM, il peut être utilisé comme source de signal pour tous les travaux sur les circuits RF et dans le développement des systèmes.

CATALOGUE 1999 RAB Composants (pour professionnels)

La dernière mouture éditée par ce distributeur spécialisé dans le composant passif, la connectique, les cordons, réseaux et accessoires informatiques, comporte 138 pages couleurs agrémentées de leurs caractéristiques techniques.

Il est important de signaler que les produits distribués par la société RAB Composants sont conformes aux normes ISO 9002, gage de qualité pour les professionnels aux cahiers des charges exigeants. Pour de plus amples renseignements :

RAB Composants
tél. : 01 49 90 75 75
Email : sns@calva.net




en interne et en externe. Il peut être commandé manuellement par la face avant ou commandé à distance par l'interface RS232.

Le TGR 1040 couvre une gamme de

Commercialisé au prix de 14000 F.TTC par le réseau de distribution :

MB Electronique
TEL. : 01.39.67.67.67

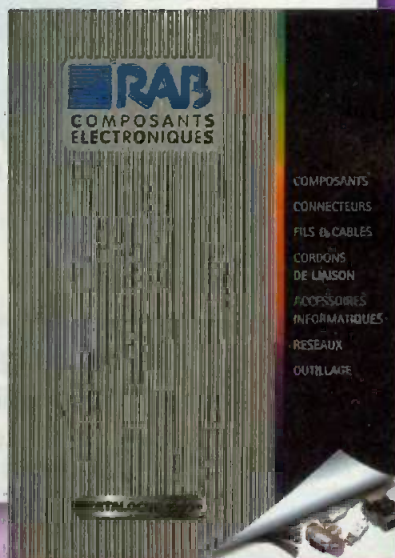

Fidèle à notre habitude, notre rubrique sera divisée en deux grandes parties. La première sera consacrée à une carte de digitalisation vidéo pour PC. Nous nous dirigerons ensuite vers le site de la société C-CUBE

internet PR@TIQUE

Depuis le début d'Internet Pratique, nous avons découvert sur Internet de nombreux schémas de cartes se connectant à un ordinateur. Une grande partie d'entre elles était liée à la capture sonore. Il est vrai que la faible bande passante des signaux audio

plus, l'image étant constituée de deux demi-pages entrelacées, un traitement est nécessaire pour récupérer les 625 lignes du signal vidéo. La synchronisation ne s'arrête pas là car il faut aussi stopper la capture entre chaque ligne pour laisser le temps au faisceau d'électron de se recalculer

synchronisation du signal utile.

Le site que nous vous présentons dans cette première partie a été réalisé par un amateur qui nous explique comment créer sa propre carte d'acquisition. Il est disponible à l'adresse :

<http://www.ucl.ac.uk/~ucapwas/vdescrpt.html> (figure 1).

au début de la ligne suivante.

On voit donc que, contrairement au signal audio, le signal vidéo demande un système de synchronisation étudié. Heureusement, les fabricants de com-

puter est constitué d'une seule page. Il est divisé en plusieurs parties qui décrivent respectivement le signal vidéo, les schémas fonctionnel et de principe, le logiciel associé et les chronogrammes.

La carte proposée se branche directement sur le port parallèle de l'ordinateur ce qui permettra aux plus informaticiens d'entre-vous de la connecter à une autre machine qu'un PC. Du fait de la limitation

Étude du schéma fonctionnel de la carte

2

Homebuilt video digitiser

A "video-digitiser" captures television pictures from a TV set, camera, or video recorder, etc. and forwards them to a computer for display, storage, or general manipulation. This document describes a home-built digitiser which interfaces to an EPP (or bi-directional) parallel port on IBM PCs.

Video digitiser - technical details

The present design digitises pictures to very high quality in monochrome (8-bit black & white). Although designed for the European standard 625-line / 50Hz TV system, it should work with the American 525-line / 60Hz standard with minimal modification.

Before embarking on the project, please be sure to realise that this design will not capture motion. At best, it can manage a couple of frames per second. Note also that as described, the circuit collects its picture from a succession of frames. Consequently the image must remain fairly still for the full-second or so taken to capture it. A competent constructor could purchase a larger and more expensive memory chip and modify (simplify) the circuit to overcome the latter limitation if desired.

Introduction and Circuit overview

Television equipment uses a simple composite video signal which carries all the picture information. Pictures are conveyed as a continuous stream of frames, each taking 1/25 second. Within each frame are 625 horizontal scan lines, transmitted in turn starting at the top. (To reduce flicker, frames is actually transmitted as two consecutive fields, the first containing odd-numbered lines, and the second filling in the even numbered, a technique known as interlacing. This cunning trick ups the refresh rate to 50Hz, without increasing the signal bandwidth.)

All video recorders and many TV sets will have a composite video output, usually using a BNC or phono socket. The 21-pin SCART socket on most domestic AV equipment these days also has a composite video out pin.

Structure of one video line

In the signal increasing voltage corresponds to increasing brightness. Picture lines are separated by a brief "sync pulse", during which the voltage below that of total blackness. Usually the "sync pulse" is 0V, black level 0.3V, and peak white 1.0V.

<http://www.ucl.ac.uk/~ucapwas/vdescrpt.html>

permet d'obtenir des résultats tout à fait acceptables avec très peu de composants.

Les signaux vidéos sont de toute autre nature et leur capture est plus ardue. En plus de leur bande passante beaucoup plus élevée, il est nécessaire de se caler proprement au début de l'image avant de débiter l'acquisition sous peine d'obtenir une image non centrée verticalement. De

posants ont pensé à ce problème et proposent des circuits permettant de séparer les signaux de

The broadcast bandwidth is limited to 5-6MHz, giving a maximum horizontal resolution equivalent to about 600 pixels.

Given the above information, in order to capture all the information in a picture it is clearly necessary to digitise the composite video signal at a rate of around 10 million samples per second. Since your average parallel port cannot possibly take data at that rate, some kind of hardware buffer is required - taking data on board at high speed, and releasing it slowly to the computer's port. Modern high-speed First-In-First-Out (FIFO) memory devices make incredibly simple and convenient buffers.


See block diagram for overall schematic

I chose the BZ18 KP-20 analog to digital converter because of its high specification and very reasonable price. I could have chosen a 256kb "frame buffer" FIFO, which would permit capture of a whole frame in one go, but for reasons of cost (and because I had other ideas) I wanted to experiment with which required only a small buffer. I have used only a 224Kbyte FIFO, the Am2920A. A natural consequence of using a small buffer is that one picture has to be captured in several goes, spanning about 8 dozen frames. In the present design "blocks" of 4 scan lines of 512 pixels are captured at a time, then downloaded to the PC. Fast actions scenes will inevitably tend to get broken up.

In addition to the ADC and FIFO a handful of logic gates are required to handle the control and handshaking for the EPP computer interface. Another small section of logic circuitry ensures that we only bother digitising the part of each video signal scan-line which contains useful picture information. Finally a larger module consisting of a binary "scan line" counter and a magnitude comparator is used to govern the collection of "blocks" of 4 scan-lines at a time (and could be omitted if you designed a version with a full-frame FIFO buffer).

Computer parallel ports

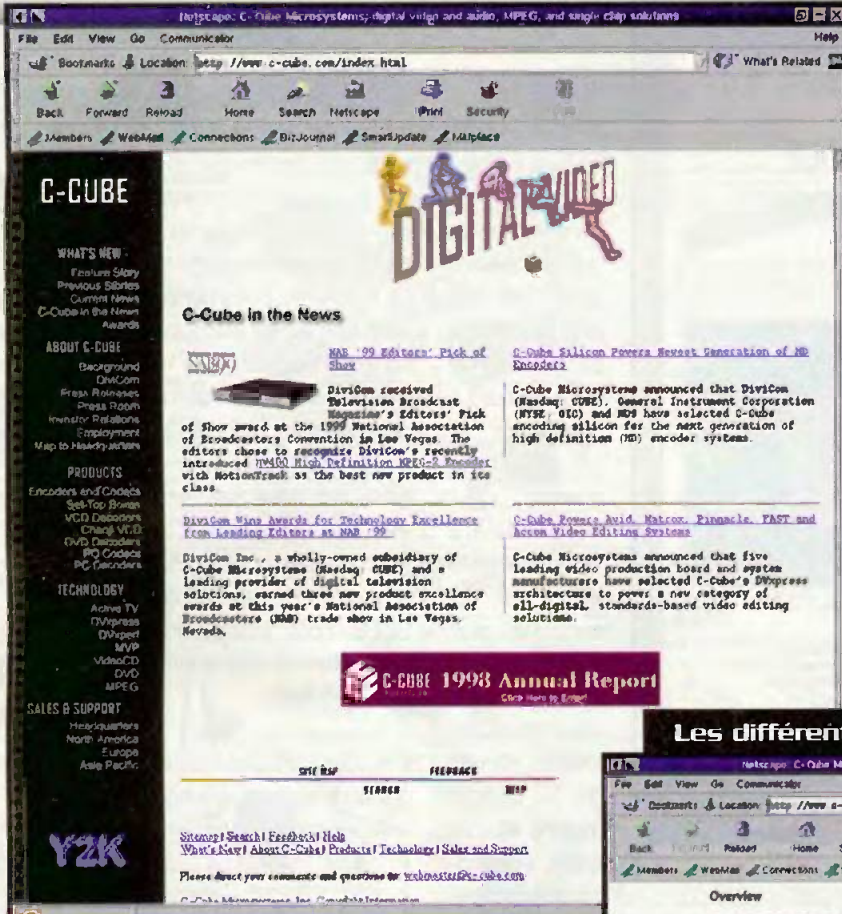At this point, a brief diversion on parallel port types is warranted.



au site de la société C-CUBE, disponible à l'adresse :

<http://www.c-cube.com/index.html> (figure 3).

Nous ne sortons pas du domaine de la vidéo car C-CUBE est spécialisé dans les composants dédiés au codage/décodage vidéo. On retrouve notamment leurs références dans les encodeurs/décodageurs MPEG.

Avec l'essor de la vidéo numérique et du DVD, les besoins en système de codage se sont énormément amplifiés. Le but de ces systèmes est de compresser au maximum le signal pour le faire passer par des médias de bande passante faible (Internet notamment). La compression vidéo est très complexe à réaliser et

3 Site de la société C-CUBE


de bande passante de ce périphérique, la carte sauvegarde toutes les données sur une mémoire interne avant de les transférer sur l'ordinateur. Pour éviter cette mémoire tampon, il aurait fallu la connecter directement sur le bus par l'intermédiaire d'un slot. Cette opération n'est pas difficile mais un peu plus risquée et demande du matériel plus coûteux pour la réalisation du circuit imprimé. Elle aurait néanmoins permis de faire de l'acquisition temps réel car les informations auraient pu être directement sauvegardées sur le disque.

L'auteur explique, pendant un long paragraphe, le format du signal vidéo-composite (que l'on retrouve par exemple sur la prise Péritel). Cette présentation est agrémentée de schémas explicatifs fournis sous forme d'images. La partie la plus intéressante concerne, à notre avis, l'étude du schéma fonctionnel de la carte (figure 2). De cette dernière découle directement le schéma de principe. On peut voir que l'auteur a judicieusement pris l'option de passer par des composants spécialisés pour toutes les parties un peu complexes du système : EL4581 pour la séparation des

synchronisations, mémoires FIFO... Les paragraphes suivants insistent sur l'ordonnement du système et sur les chronogrammes de fonctionnement.

Pour terminer, notons que l'auteur proposera, dans les toutes prochaines semaines, une version couleur de sa carte. En conclusion, cette page nous a beaucoup plu car les informations fournies sont simples à comprendre et le montage expliqué et réalisé avec soins.

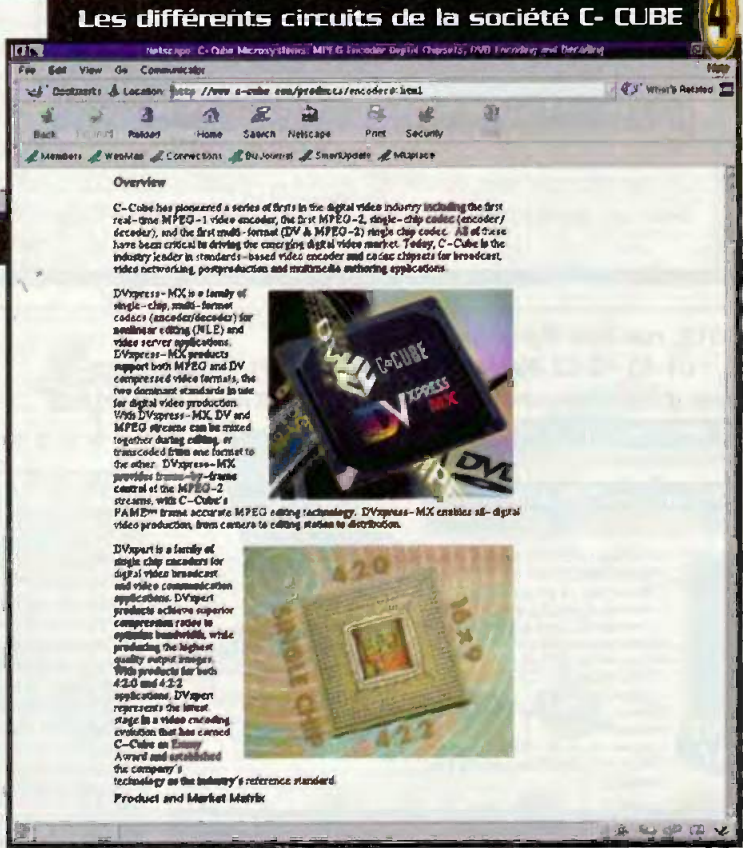Comme nous vous l'annonçons dans notre introduction, la deuxième partie d'Internet Pratique est ce mois-ci consacré



demande l'intégration de véritables DSP (Digital Signal Processor) dans les composants. En effet, la technique la plus utilisée pour compresser le flux est de coder les différences entre l'image précédente et l'image actuelle plutôt que de traiter les images une par une.

Le site de C-CUBE est organisé de façon complètement classique. Un bandeau à gauche présent sur la page d'accueil permet d'accéder aux différentes rubriques.

DVXPert 5110 BROADCAST ENCODER
DVXPert 6210 PROFESSIONAL ENCODER
 MPEG-2 ENCODING FOR DIGITAL VIDEO BROADCAST AND VIDEO DISTRIBUTION APPLICATIONS

MPEG encoding is critical to effective digital video broadcasting. Encoding increases the channel efficiency of satellite transponders and cable networks by compressing video signals before they are transmitted or stored. Several important applications such as Direct Broadcast Satellite (DBS) uplink or cable head-end broadcast, wireless video broadcast, and satellite news gathering are enabled by this technology.

DV^{XPert} is a revolutionary new multimedia architecture from C-Cube Microsystems that achieves a superior video compression ratio to optimize bandwidth, while producing the highest quality output images. The architecture employs C-Cube's proprietary PerfectViewSM encoding algorithm to deliver the best images currently available at significant bit rate savings. DV^{XPert} is the latest stage in a video encoding evolution that has earned C-Cube an Emmy Award and established the company's technology as the industry's quality reference standard.

The DV^{XPert} product line implements C-Cube's DV architecture in digital video broadcast and distribution applications. Each DV^{XPert} product has its own set of downloadable microcode for compressing video into a particular type of MPEG-2 format.

DV Digital Video Processor



Les Data-sheet complètes

On peut regretter que ce dernier ne soit disponible que sur la page d'entrée du site

de chaque composant sont explicitées directement en ligne au format HTML. Les

ce qui oblige à des allers et retours peu ergonomiques. Du point de vue du graphisme, le site est très bien fait même s'il n'a rien de révolutionnaire à notre avis. Au niveau du contenu, c'est certainement les pages «Products» qui sont les plus intéressantes. On pourra y découvrir les différents circuits de la société

Data-sheet complètes sort, quant à elles, disponibles au format PDF d'Adobe (figure 5). Rappelons que ce format est lisible par le programme Acrobat Reader, téléchargeable gratuitement sur le site <http://www.adobe.com>. La lecture de documentation de composants complexes est toujours très enrichissante pour l'amateur car elle lui permet de bien se rendre compte de l'organisation des différents modules d'un système. Il pourra ensuite s'inspirer des méthodologies pour créer ses propres montages avec plus de rigueur. En conclusion, même s'il est difficile pour un amateur d'utiliser les composants de C-CUBE, nous avons pensé que ce site serait intéressant pour assouvir la curiosité de nos lecteurs. Il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles découvertes...

L. LELLU

Extraits de nos disponibilités • N'hésitez pas à nous consulter

312, rue des Pyrénées 75020 Paris
 Tél. : 01 43 49 32 30 Fax : 01 43 49 42 91
 Horaires d'ouverture : lundi au samedi 10 h 30 à 19 h



VENTE PAR CORRESPONDANCE
 Frais de port et emballage : - de 1 kg 30 F • de 1 kg à 3 kg : 39 F
 forfait • au-delà : NC • paiement : CB - CRBT - chèque
 Photos non contractuelles

nocturne le mercredi jusqu'à 21 heures

Mallette vinyl de 38 outils
 169,00€

Multimètre-DVM 890
 299,00€

- Affichage LCD 3 1/2 digits
- Tension Vdc 200 mV à 1000 V
- Tension Vac 2 mV à 750 V
- Intensité d'assal 2 µ à 20 A
- Intensité AC 2 mA à 20 A
- Résistance de 200 Ω à 20 MΩ
- Capacité de 2000 pF à 20 µF
- Température 50° C à 1000° C
- Fréquence 20 kHz
- Testeur de continuité • Testeur de transistor
- Testeur de diode • Pile 9V fournie
- Livré avec coque plastique de protection.

Multimètre DVM 830
 69,00€

Multimètre numérique de base. Tension résistance - Courant AC/DC - Test transistors



Pochettes condensateurs chimiques types radial

1 µF 63 V.....10 F les 20	47 µF 25 V.....10 F les 20	330 µF 63 V.....25 F les 10
2.2 µF 63 V.....10 F les 20	47 µF 63 V.....15 F les 20	470 µF 25 V.....13 F les 10
3.3 µF 63 V.....10 F les 20	68 µF 25 V.....15 F les 20	470 µF 63 V.....35 F les 10
4.7 µF 63 V.....10 F les 20	68 µF 63 V.....20 F les 20	680 µF 25 V.....13 F les 10
6.8 µF 63 V.....10 F les 20	100 µF 25 V.....10 F les 20	680 µF 63 V.....38 F les 10
10 µF 63 V.....10 F les 20	100 µF 63 V.....20 F les 20	1000 µF 25 V.....25 F les 10
22 µF 25 V.....10 F les 20	220 µF 25 V.....10 F les 10	1000 µF 63 V.....35 F les 5
22 µF 63 V.....15 F les 20	220 µF 63 V.....35 F les 20	2200 µF 25 V.....20 F les 5
33 µF 25 V.....10 F les 20	330 µF 25 V.....20 F les 20	2200 µF 63 V.....45 F les 3
33 µF 63 V.....15 F les 20		

COMPOSANTS DÉSTOCKAGE (dans la limite des stocks disponibles)

BUF 410A12,00 F	IRF 45025,00 F	LM 18819,00 F	TMS 19448,00 F
BUK 444-5009,00 F	IRF 7103,95 F	LM 339 CMS1,00 F	TDA 1170N5,00 F
8D 2311,80 F	IRF 5103,25 F	LM 2901 CMS1,00 F	TDA 87029,50 F
BUK 43710,00 F	IRF 8306,55 F	MTP 3N607,75 F	TDA 870828,50 F
8D 2391,90 F	IRF 7305,00 F	MCM 6226 CMS 3,00 F	UA 741 CMS0,35 F
BTA 12-7008,50 F	IRFD 1102,00 F	MC 6876136,00 F	U 2445,00 F
CS 90181,00 F	IRFD 1203,25 F	NE 5672,00 F	82 C4328,00 F
CS 90151,00 F	IRFD 2102,85 F	PALCE 20V812,00 F	80C75 CMS5,00 F
CS 90161,00 F	IRF 95304,30 F	S 2055A16,20 F	27C25612,00 F
CS 90231,00 F	LM 393 CMS0,35 F	TDA 82145,00 F	27C102410,00 F
CS 90141,00 F	LS 45580,50 F	TEA 203110,00 F	68HC1135,00 F
CY 7C12215,00 F	LM 836110,00 F	TEA 106112,95 F	27C400155,30 F
IRF 5304,50 F	LM 836310,00 F	TDA 81607,00 F	74LS280,90 F
IRF 8406,50 F	LM 656010,00 F		

MANUELS TECHNIQUES
 Livre ECA : BAND 1 : 149 F • BAND 2 : 149 F • les 2 : 280 F

MAINTENANCE VIDEO

- Kit de courroie magnéscope (suivant le modèle de 7 F à 25 F)
- Télécommande de TV compatible 120 F **89 F super promo**
- Télécommande universelle par marque (Thomson, Philips, Sharp) **150 F**
- Télécommande universelle toutes marques utilisable pour 6 appareils (TV, magnéscope, satellite, chaîne hifi, AUX 1, AUX 2) **180 F**
- Pochette de 5 inter. divers de TV et scopes **79 F**
- Pochette de 5 inter. Grundig **69 F**
- Pochette 70 fusibles 5 x 20 rapides 0,5 A - 1 A - 1,6 A - 2 A - 2,5 A - 3,15 A - 4 A **29 F**
- Pochette 70 fusibles 5x20 temporisés 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A **29 F**
- Pochette 70 fusibles 6 x 32 0,5 A-1 A-1,6 A-2 A-2,5 A-3,15 A-4 A **59 F**
- Bombe de contact KF mini **39 F** **moyen 49 F** **max 89 F**
- Bombe refroidisseur mini **49 F** **grand modèle 49 F**
- Tresse étamée 1,20 m **9,50 F** **30 m 95 F**

GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES POUR MAGNETOSCOPES ET TV, COMPOSANTS JAPONAIS.

PRÔMO COMPOSANTS		SELECTION ET PROMO DES LIVRES	
MC 14882,90 F	TBA 12055,00 F	• Connaître les composants électroniques79 F	
MC 14892,90 F	ULN 28036,00 F	• Pour s'initier à l'électronique, tome 1110 F	
U 461435,00 F	BU 508 AF9,50 F	• Pour s'initier à l'électronique, tome 2110 F	
BUL 31012,30 F	BU 2525 AF17,00 F	• Electronique, rien de plus simple94 F	
TA 820530,00 F	CD 40531,50 F	• Electronique à la portée de tous, tome 1115 F	
TA 821025,00 F	CD 40691,50 F	• Electronique à la portée de tous, tome 2115 F	
TA 720515,00 F	TIP 32C5,50 F	• 304 circuits165 F	
LA 552215,00 F	TIP 33C8,00 F	• Panneaux TV140 F	
STK 0080100,00 F	TIP 34C9,00 F	• Le dépannage TV rien de plus simple95 F	
TA 73246,95 F	2N17111,00 F	• Cours de TV, tome 1170 F	
TA 728019,00 F	2N22221,00 F	• Cours de TV, tome 2180 F	
TA 76406,95 F	2N23691,00 F	• Fonctionnement et maintenance TV couleur	
STK 533225,00 F	78121,90 F	tome 1195 F	
STK 730890,00 F	TDA 81709,00 F	tome 2195 F	
25C 18150,50 F	MJ 1502418,00 F	tome 3195 F	
TEA 226115,00 F	MJ 1502518,00 F	• Montages électroniques autour du PC225 F	
BUT 11AF3,90 F	25D 155412,00 F		
BUT 11A3,50 F	25B 10102,50 F		
TEA 201949,00 F	25C 331012,00 F		
TEA 103915,00 F	PIC12C5088,00 F		
TDA 460115,00 F	PIC16C8435,00 F		
TDA 1170N10,00 F	PIC16F8435,00 F		
TL 77052,50 F	PIC16CS4NC		
S 2055A15,00 F	TDA 44056,50 F		

KITS MAINTENANCE MAGNETOSCOPE NC
 Kit de 10 courroies ø différents : • carrée **29 F** • plate **35 F**
NOUVEAUTES LIVRES 8500 pannes TV **295 F** (version anglaise)

Une bougie électronique



► A quoi ça sert ?


Cette chandelle électronique imite à s'y méprendre la flamme hésitante d'une mèche allumée mais reste sensiblement plus propre, ne coule donc pas et ne risque pas de mettre le feu à votre intérieur. Elle ne fait appel qu'à une poignée de composants bien ordinaires et s'alimente directement sur le secteur pour une consommation dérisoire. Sa durée de vie sera exceptionnellement longue.

Comment ça marche ?


Nous exploitons au départ le caractère aléatoire de la très faible tension délivrée par un générateur de bruit blanc, signal

complexe qui apparaît dans la jonction d'un semi-conducteur polarisé à l'envers, à savoir le transistor T_1 sur le schéma de principe proposé à la **figure 1**. La tension générée de cette manière (10mV crête à crête) est amplifiée une première fois par le transistor T_2 qui assume en outre une adaptation d'impédance. On fera appel ensuite à un étage amplificateur AOP dont le gain dépend notamment du rapport des résistances R_4 et R_7 . Une tension plus conséquente et toujours parfaitement aléatoire est disponible sur la broche 1 du premier AOP, l'un des 4 contenus dans le circuit intégré LM324, se contentant d'une alimentation simple. Seules les crêtes de tension les plus fortes parviendront à fran-

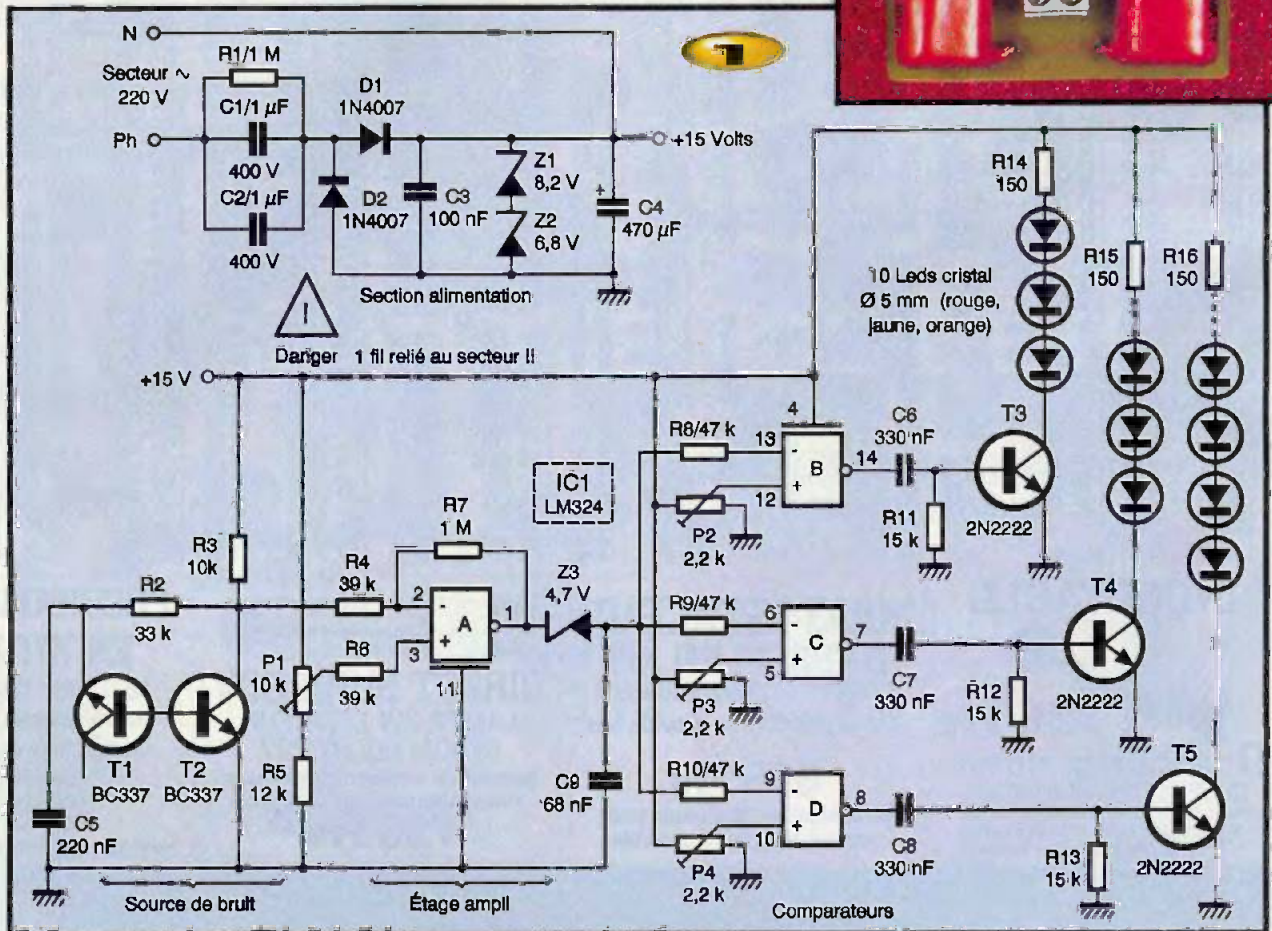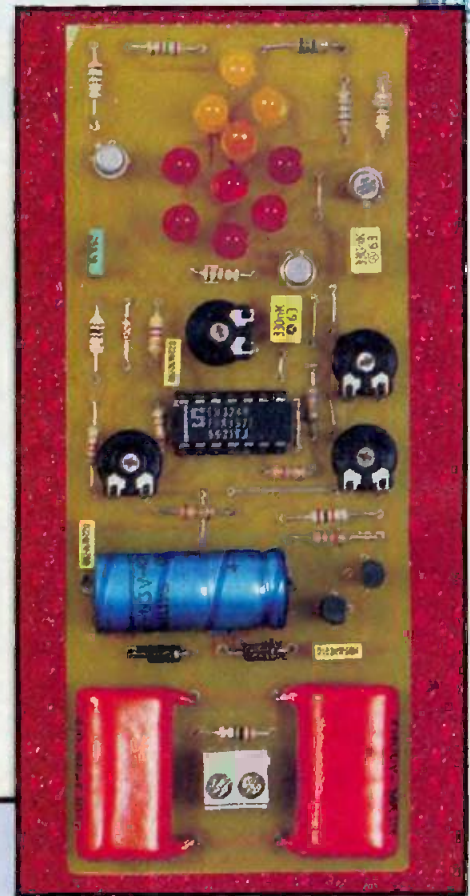

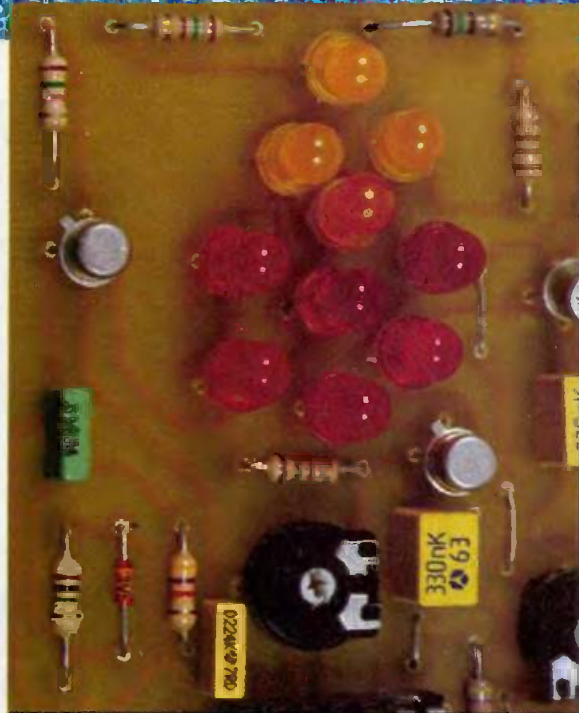


LEDS HAUTE LIMINOSITE Ø 5mm

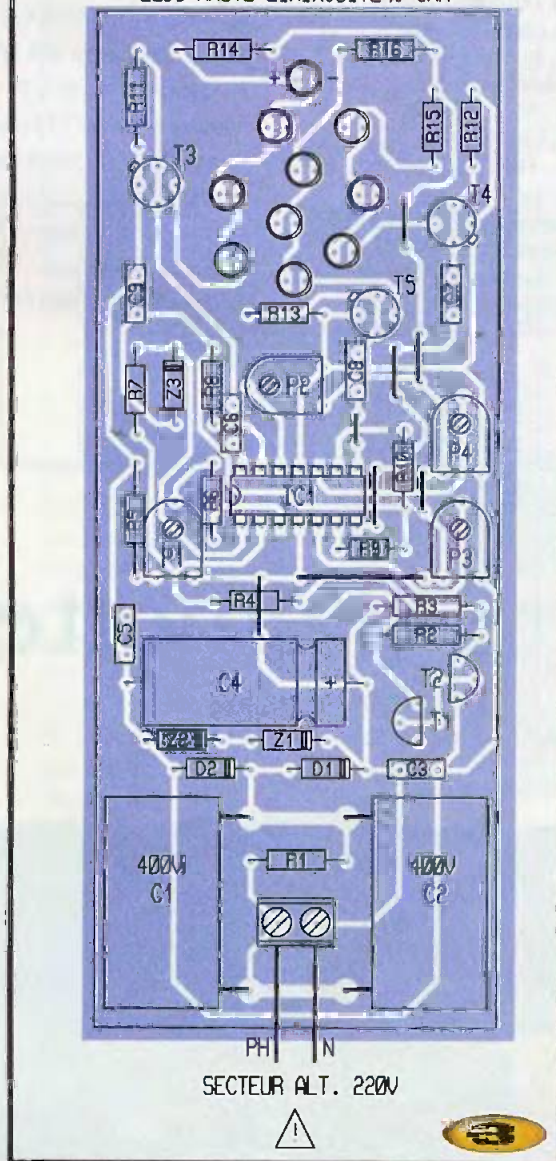

chir le barrage que constitue la diode zéner Z₁, qui bloque véritablement les signaux dont l'amplitude est trop faible. Le condensateur C₉ agit comme un filtre

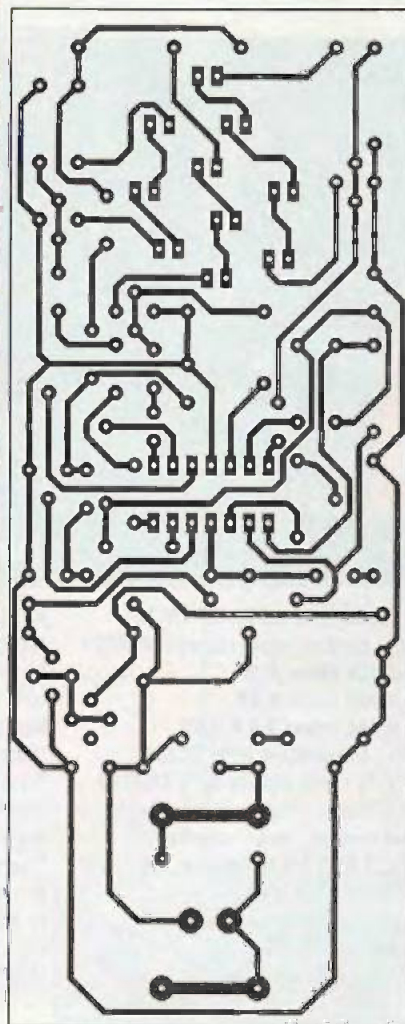exemple, le fonctionnement de l'AOP C identique aux deux autres. Sa sortie 7 passera au niveau haut de l'alimentation si l'entrée non inverseuse 5 (= curseur de



2

l'ajustable P₃) présente une tension supérieure à celle mesurée sur l'entrée inverseuse 6, correspondant au signal aléatoire précédemment décrit. Le signal de sortie, s'il est présent, traverse le condensateur C₇ et les niveaux positifs plus ou moins longs parviennent sur la base du transistor T₄ chargé d'allumer pour sa part 3 diodes LED en série à travers la résistance R₁₅.

L'alimentation réalisée à partir du secteur EDF exploite les pro-


passe bas et élimine en sortie les fréquences trop hautes, peu intéressantes dans notre cas. Seules les fréquences les plus basses, donc lentes, sont conservées pour animer quelques diodes LED simulant notre flamme électronique. Rappelez-vous également que l'œil ne peut suivre les variations par trop rapides en raison de la persistance rétinienne.

Les trois étages AOP suivants sont utilisés en comparateur de tension. Voici, par

priétés de deux capacités chutrices C₁ et C₂ provoquant une forte réduction de tension grâce à l'impédance capacitive notée Z. La perte d'énergie est quasiment nulle en raison du déphasage de 90° qui existe entre tension et courant. Nous disposons avec les valeurs du schéma d'une intensité utile de quelques 100 mA sous une tension de 15V environ.

Réalisation pratique

Tous les composants sont regroupés sur une plaquette unique longue dont le tracé des pistes est proposé à la **figure 2**. Les diodes LED sont regroupées dans le haut de la plaquette en une forme de flamme en mélangeant des composants rouges, oranges et jaunes. Pour les condensateurs C₁ et C₂, il sera vivement conseillé de choisir une tension d'isolement minimale de 400V ou mieux 630V si possible. Le type de schéma choisi pour notre alimentation est certes fort économique mais exige la plus grande prudence car l'un des fils du secteur est directement relié au pôle positif de l'alimentation.

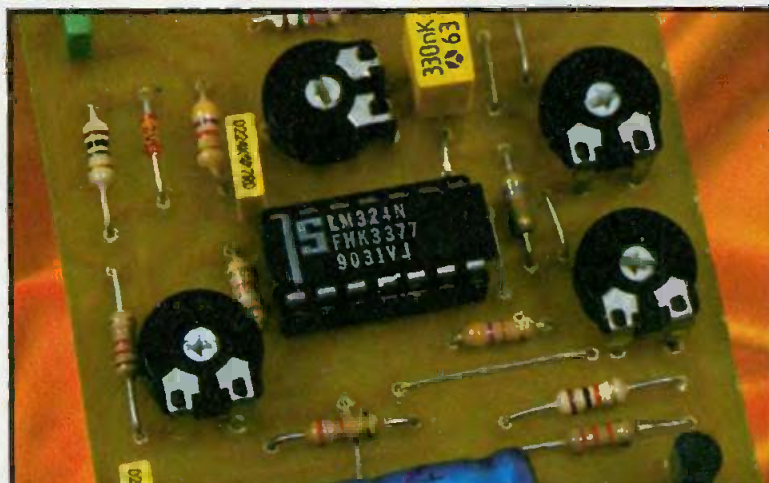

Le réglage est fort simple : à l'aide d'un tournevis isolé, après mise sous tension, on obtiendra par manœuvre sur l'ajustable P₁ une lueur même brève sur l'un ou l'autre des groupes de LED. Les ajustables P₂, P₃ et P₄ permettront de réaliser des allumages différents sur les trois groupes de voyants pour un meilleur réalisme. Une lueur vacillante et ténue de la flamme sera aisée à obtenir. Nous ne saurions trop vous conseiller de prévoir la mise sous boîtier de cette réalisation.

G. ISABEL

Nomenclature

IC₁ : quadruple Ampli-OP LM324
 D₁, D₂ : diodes redressement 1N 4007
 Z₁ : diode zéner 6,8V
 Z₂ : diode zéner 8,2V
 Z₃ : diode zéner 3,3 à 5,6V
 T₁, T₂ : transistors NPN BC337
 T₃, T₄, T₅ : transistors NPN 2N2222
 10 diodes électroluminescentes
 5 mm (rouge, jaune, orange)
 R₁, R₇ : 1 MΩ 1/4 W (marron, noir, vert)
 R₂ : 33 kΩ 1/4 W
 (orange, orange, orange)
 R₃ : 10 kΩ 1/4 W
 (marron, noir, orange)

R₄, R₆ : 39 kΩ 1/4 W
 (orange, blanc, orange)
 R₅ : 12 kΩ 1/4 W
 (marron, rouge, orange)
 R₈ à R₁₀ : 47 kΩ 1/4 W
 (jaune, violet, orange)
 R₁₁ à R₁₃ : 15 kΩ 1/4 W
 (marron, vert, orange)
 R₁₄ à R₁₆ : 150 Ω 1/4 W
 (marron, vert, marron)
 P₁ : ajustable horizontal 10 kΩ
 P₂ à P₄ : ajustables horizontal 2,2 kΩ
 C₁, C₂ : plastique 1 μF/400V mini
 (630V recommandés)




C₃ : plastique 100 nF/63V
 C₄ : chimique horizontal 470 μF/25V
 C₅ : plastique 220 nF/63V
 C₆ à C₈ : plastique 330 nF/63V
 C₉ : plastique 68 nF/63V
 Support à souder 14 broches
 Bloc de 2 bornes vissé-soudé pas de
 5 mm
 Cordon secteur 2 fils
 Boîte plastique fumé
 ou transparent HEILLAND

Micro sans fil haute fidélité (l'émetteur)

▶ A quoi ça sert ?

Dès que l'on veut sonoriser une petite fête de famille ou bien encore un spectacle d'amateur, on se heurte au problème du fil du micro. Les professionnels ont depuis longtemps trouvé des solutions avec l'utilisation intensive de micros HF, mais il faut bien reconnaître que les produits de qualité en ce domaine, et ils existent, sont d'un prix hors de portée de l'amateur. Des versions plus simples, émettant sur la bande FM, sont parfois proposées chez certains détaillants mais leurs performances sont décevantes,



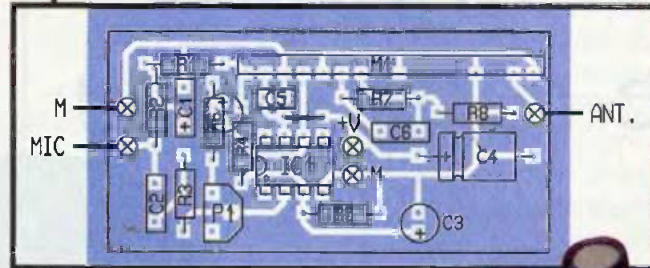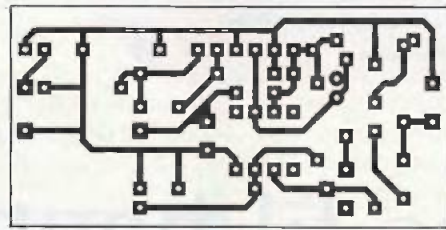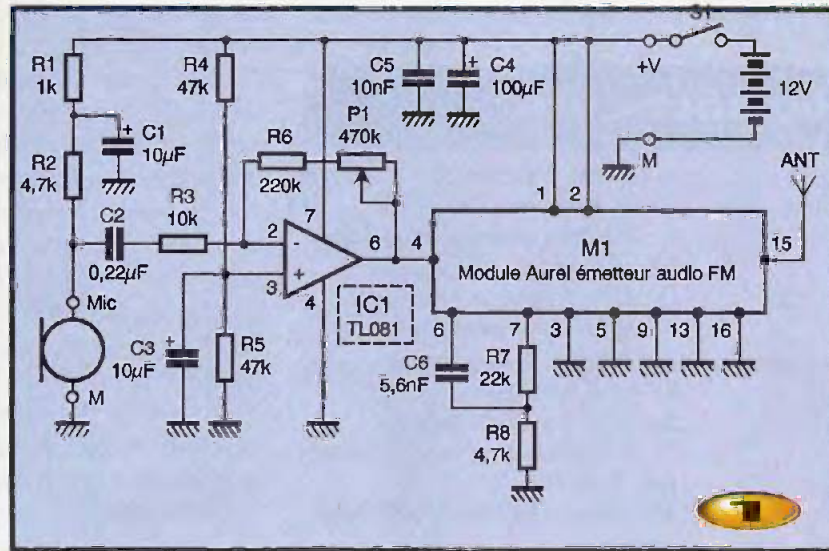

surtout pour ce qui est de la stabilité de la fréquence d'émission. En outre, la bande FM étant ce qu'elle est, leur usage devient presque impossible dans certaines agglomérations tant les radios locales y sont nombreuses.

Nous vous proposons donc aujourd'hui de réaliser un micro sans fil haute fidélité travaillant dans la bande autorisée des 433 MHz. Un récepteur spécialisé est évidemment nécessaire vu la fréquence retenue, mais sa réalisation vous est proposée par ailleurs dans ces pages de montages flash et il ne coûte pas plus cher que l'émetteur ; alors pourquoi hésiter ?

Comment ça marche ?

Afin de vous décharger de tout souci lié à la haute fréquence, nous avons fait appel à un module prêt à l'emploi ; en l'occurrence un module AUREL émetteur audio FM. Ce minuscule circuit imprimé de 2 cm sur 4 cm sup-

porte un émetteur à modulation de fréquence complet, délivrant une puissance HF de 10 mW ce qui est largement suffisant pour l'usage désiré. Comme il est piloté par un résonateur à ondes de surface, sa stabilité de fréquence est excellente.

Comme vous pouvez le constater à l'examen du schéma, le module se suffit à lui-même pour la partie HF proprement dite puisqu'il ne lui manque qu'une alimentation et le réseau de pré-accélération R7, R8, C6, destiné à améliorer la qualité de transmission des fréquences les plus élevées.

Le niveau d'entrée requis par le circuit pour atteindre un taux de modulation suffisant étant de 100 mV efficaces, un préamplificateur est nécessaire pour notre micro. C'est le rôle de IC1, monté de façon très classique en amplificateur inverseur à gain ajustable au moyen de P1.

Le micro prévu est un modèle à électret avec son circuit d'alimentation constitué par R1, C1 et R2, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser un micro dynamique classique ou un micro à électret externe avec son alimentation intégrée ; auquel cas R1, R2 et C1 disparaissent.

La réalisation

Compte tenu de la vocation de ce montage, nous n'avons pas cherché une miniaturisation extrême ; le circuit proposé entrant tout de même sans problème dans n'importe quel petit boîtier en plastique.

un moindre encombrement, vous pourrez utiliser une antenne miniature spécia-

lement prévue pour cette fréquence. On en trouve, par exemple chez LEXTRO-

NIC, mais hélas l'antenne coûte alors à elle seule aussi cher que le reste du montage.

Le fonctionnement est immédiat et le seul réglage à faire est celui du potentiomètre P_1 afin de ne pas saturer l'émetteur dans les conditions extrêmes de modulation. Le contrôle de la réception peut être fait sur un scanner si vous en possédez un ; dans le cas contraire, il vous faudra au préalable réaliser le récepteur spécialisé que nous vous proposons par ailleurs dans ces pages pour vous assurer que tout va bien. Vous serez alors très agréablement surpris par la qualité de la transmission et constaterez que le qualificatif de haute fidélité utilisé en titre n'est pas usurpé.

C. TAVERNIER

Nomenclature

IC₁ : TL081

M₁ : Module AUREL émetteur audio FM

R₁ : 1 k Ω 1/4W 5%

(marron, noir, rouge)
[facultatif, voir texte]

R₂ : 4,7 k Ω 1/4W 5%

(jaune, violet, rouge)
[facultatif, voir texte]

R₃ : 10 k Ω 1/4W 5%

(marron, noir, orange)

R₄, R₅ : 47 k Ω 1/4W 5%

(jaune, violet, orange)

R₆ : 220 k Ω 1/4W 5%

(rouge, rouge, jaune)

R₇ : 22 k Ω 1/4W 5%

(rouge, rouge, orange)

R₈ : 4,7 k Ω 1/4W 5%

(jaune, violet, rouge)

C₁ : 10 μ F/25V chimique radial (facultatif, voir texte)

C₂ : 0,22 μ F mylar

C₃ : 10 μ F/25V chimique radial

C₄ : 100 μ F/15V chimique axial

C₅ : 10 nF céramique

C₆ : 5,6 nF céramique ou mylar

P₁ : potentiomètre ajustable vertical pour CI de 470 k Ω

MIC : micro à électret 2 fils ou micro externe

1 support de CI 8 pattes

S₁ : interrupteur 1 circuit

2 positions

Micro sans fil haute fidélité (le récepteur)

► A quoi ça sert ?

Ce montage est évidemment le complément quasiment indispensable du micro sans fil présenté par ailleurs dans ces pages puisque c'est un récepteur spécialement adapté à la fréquence d'émission de 433 MHz de notre micro.

Vous pourriez être tenté de vous dire que ce montage n'est pas utile si vous possédez un scanner couvrant cette gamme de fréquence mais ce ne serait vrai qu'en partie.

En effet, les étages BF des récepteurs scanners ne sont pas adaptés à la réception haute fidélité et leur bande passante est souvent réduite à la portion téléphonique c'est à dire 300 à 3000 Hz. Cela convient très bien pour des communications où prime le seul intérêt de l'intelligibilité mais s'avère mal adapté à




notre micro dont les très bonnes caractéristiques d'émission se prêtent à de la sonorisation de qualité.

Nous vous proposons donc notre petit récepteur, simple et très peu coûteux, destiné à être branché sur une table de mixage ou un amplificateur haute fidélité et ne comportant, à ce titre, aucun étage de puissance.

Comment ça marche ?

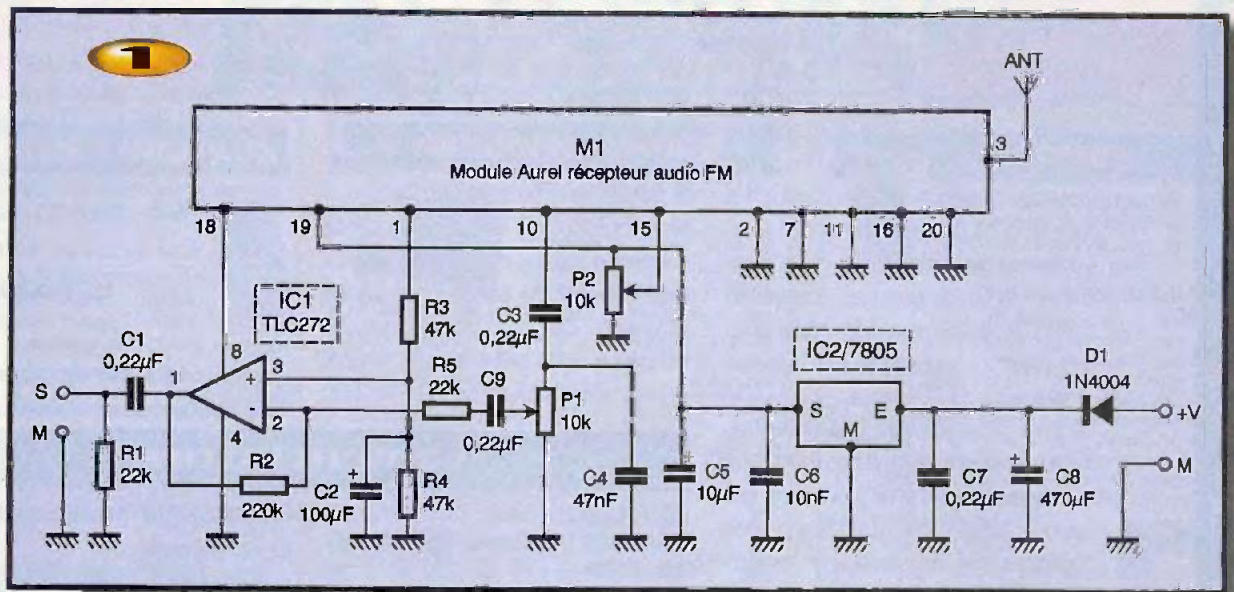Comme pour l'émetteur, nous avons fait appel à un module AUREL qui est ici un récepteur FM audio. Il se présente lui aussi sous forme d'un minuscule circuit imprimé comportant l'intégralité des composants du récepteur.



équipé de surcroît d'un circuit de squelch ou silencieux que nous allons mettre à profit.

Comme le montre la figure, la sortie audio a lieu sur la patte 10 du module et doit être désaccentuée grâce au

condensateur C_4 pour compenser l'effet du circuit de pré-accatuation utilisé à l'émission. Le niveau BF délivré par le module pouvant être insuffisant pour certains amplificateurs haute fidélité ou certaines tables de mixage, puisqu'il n'est que de 100 mV dans le meilleur des cas ; nous l'amplifions un peu grâce à IC₁ monté de manière très classique. Afin de ne pas saturer l'amplificateur ou la table de mixage qui fait suite, le potentiomètre ajustable P₁ permet de doser le niveau qui lui est appliqué.




Ce préamplificateur n'est pas alimenté en permanence comme le module AUREL mais reçoit au contraire son alimentation via la patte 18 de ce dernier. Cette sortie est en effet contrôlée par le circuit de silencieux interne et se trouve reliée à l'alimentation lorsque le circuit de silencieux estime avoir

détecté une émission valide. Le seuil de fonctionnement du silencieux est évidemment réglable et c'est le rôle dévolu au potentiomètre P₂ qui constitue la seule commande externe de notre récepteur.

L'alimentation, quant à elle, doit être régulée à 5V, ce qui est fait par IC₂ qui peut donc recevoir en entrée de 9 à 15V en provenance par exemple de l'amplificateur associé ou d'un bloc secteur style "prise de courant". La consommation très faible du montage (de l'ordre de 30 mA) facilite cette alimentation.

La réalisation

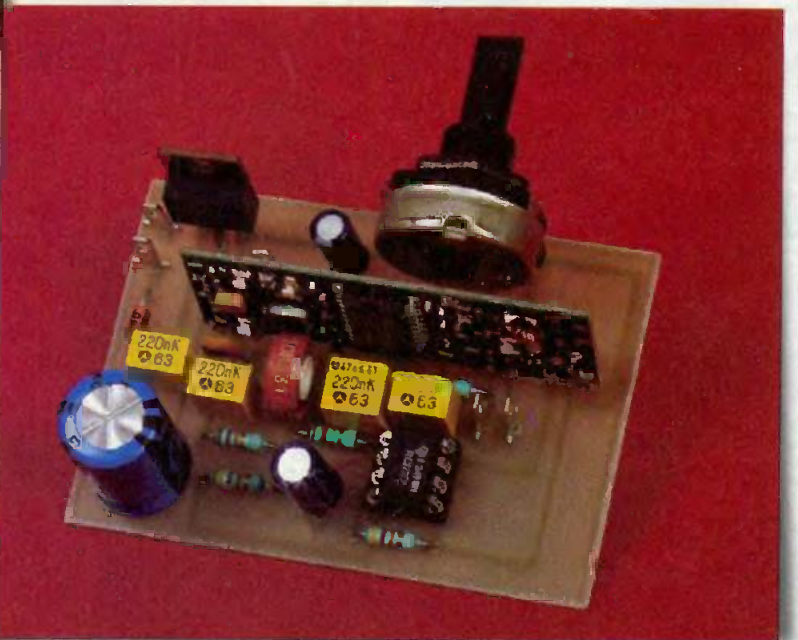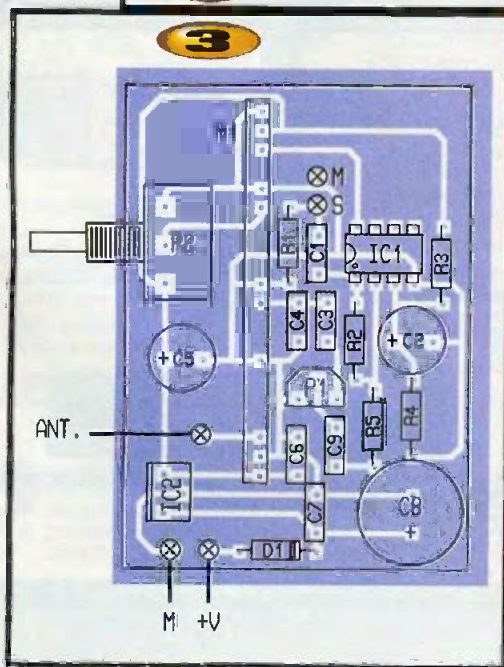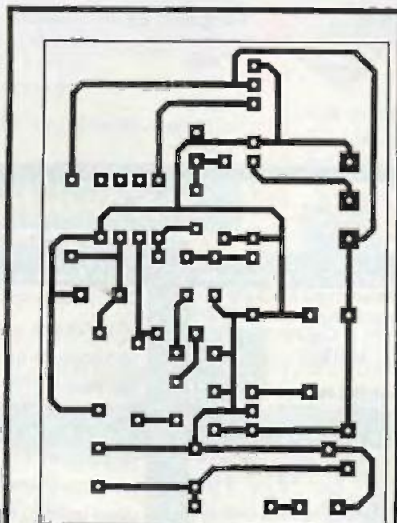Le circuit imprimé proposé supporte tous les composants, potentiomètre P₂ compris, et il est tellement léger et compact qu'il peut même être fixé dans son



boîtier par le seul canon fileté de ce potentiomètre. L'alimentation, nous l'avons dit, doit être faite sous toute tension comprise entre 9 et 15V sous un débit de l'ordre de 30 mA. Elle est protégée sur le circuit imprimé contre les inversions de polarité par la diode D₁.

Le niveau de sortie BF est réglable au moyen de P₁ de quelques dizaines de mV à près de 2 V efficaces et peut donc être adapté à toute table de mixage ou amplificateur de puissance.

Comme nous sommes ici à poste fixe, l'antenne pourra être un modèle rigide. Un simple fil isolé de 17 cm constituera un fouet quart d'onde mais vous pourrez tout aussi bien faire appel à un antenne télescopique pour peu que sa longueur soit réglable sur cette valeur. Une antenne de meilleure qualité (ground plane ou discone par exemple) peut évidemment aussi être utilisée mais cela présente peu d'intérêt dans le cadre de cette application, essentiellement destinée à travailler à courte distance (quelques dizaines de mètres).

Le montage fonctionne dès la mise sous tension et le seul réglage à faire, outre celui du niveau de sortie au moyen de P₁, est celui du seuil du silencieux. Vous pourrez alors apprécier l'excellente qualité globale de la transmission.

Notez que, compte tenu de la fréquence d'émission utilisée, ce montage ne peut théoriquement être perturbé que par les télécommandes radio codées qui utilisent aussi le 433 MHz ou bien encore par les talkies-walkies des familles LPD

qui travaillent, eux aussi, en 433 MHz. La portée de ces différents émetteurs étant généralement assez faible, ce risque de perturbation est toutefois minime.


C. TAVERNIER

Nomenclature

- | | |
|---|--|
| IC₁ : TLC272 | C₂ : 100 µF/15V chimique radial |
| IC₂ : 7805 (régulateur +5V/1A, boîtier TO220) | C₄ : 47 nF mylar |
| M₁ : module AUREL récepteur audio FM | C₅ : 10 µF/25V chimique radial |
| D₁ : 1N4004 à 1N4007 | C₆ : 10 nF céramique |
| R₁, R₅ : 22 kΩ 1/4W 5% (rouge, rouge, orange) | C₈ : 470 µF/25V chimique radial |
| R₂ : 220 kΩ 1/4W 5% (rouge, rouge, jaune) | P₁ : potentiomètre ajustable vertical pour CI de 10 kΩ |
| R₃, R₄ : 47 kΩ 1/4W 5% (jaune, violet, orange) | P₂ : potentiomètre rotatif pour CI de 10 kΩ linéaire |
| C₁, C₃, C₇, C₉ : 0,22 µF mylar | 1 support de CI 8 pattes |


ETRANGE

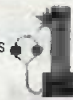Hypnotiseur Electronique
 • Le système met rapidement sujet sous contrôle Pht : 799 frs
Globe Plasma Pht : 1299 frs
 • Sphère Diamètre 200 mm créé des effets spectaculaires



LUNETTES DE SURVEILLANCE

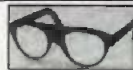• Caméra camouflée
 • Son de qualité
 • Image de qualité
 • Haute résolution - Lux faible
 • Grand angle de prise



DÉTECTEURS DE MÉTAUX

• Ces modèles de détecteurs de métaux de haute qualité sont à des prix abordables.
MÉTAL TRACK
TREASURE TRACK



PRODUITS ACOUSTIQUES

Pour l'écoute de bruits distants et faibles
PM 5 2349 frs ht
 Laser de détection par vibration
LS70 3990 frs ht
 Micro Directionnel
SDC 1002 2990 frs ht



STYLO ENREGISTREUR

Enregistreur qui se déclenche grâce au stylo
 Très petit format
P - 5046 1290 frs ht
 • Modèle pour téléphone ou déclenchement à la voix
P - 50 - 45 1290 frs ht



DÉTECTEUR D'ÉCOUTE

Détecte les enregistrements radios, en série, en parallèle, l'impédance anormale ligne, etc...
AI 6600 2299 frs ht



MODIFICATEUR DE VOIX

Modificateur de voix digitale, permet la modification de la voix en homme, femme et enfants 16 niveaux
P 8955 1590 frs ht



HACKER'S COMPANION CD-ROM

Comment casser les codes secrets, comment modifier les codes de téléphones portables, BBS, des serveurs, etc... tout est dans CD-ROM de 552 Mb
PC-HACKER'S 990 frs ht
 Manuel Technique Happy Hacker 390 frs ht

ENREGISTREUR LONGUE DURÉE

Enregistreur automatique avec adaptateur téléphonique inclus. Une cassette standard 120 mn peut enregistrer 5 heures de com. L'appareil se déclenche et s'arrête automatiquement à chaque appel.
P 5016 1499 frs ht



VISION DE NUIT

Lunette de vision de nuit
NV 100 prête à l'emploi 3490 frs ht
 avec Laser Illuminator pour éclairage en nuit profonde
 Divers modèles disponibles



TRANSMETTEUR VIDÉO MINIATURE

Système de transmission sans fils sur plus de 300 mètres, se branche directement sur moniteur ou TV. Dim. : 3 x 2 x 0,5 cm
TV - 200 3999 frs ht
 Caméra Vidéo format rouge à lèvres 2490 fht.




REPRESAILLES

• Autophone Dialer : Recompose continuellement le même numéro de téléphone 1290 frs ht
 • Sonic Nausee
 Mini système électronique qui donne des envies de vomissements, beaucoup d'autres produits disponibles

REPERAGE D'UNE FLOTTE DE VEHICULES

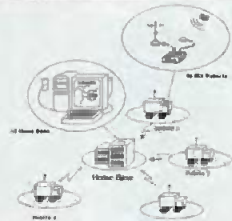• Méthode GPS (satellite)
 • Aucune redevance
 • Carte et programme sur PC
 • Intéressant pour Site de transport
 • A partir de 7900 FHT (par véhicule)



MINI CAMÉRA CAMOUFLÉE

Cette merveille de la technologie est camouflée dans un bracelet
 Cartouches film 8x11 standard
Réf. P950



BROUILLEUR DE CONVERSATION

• Toutes les conversations téléphoniques peuvent être brouillées
 Modèle standard p 6020 1990 frs ht
 Modèle cellulaire p 6030 1990 frs ht



TRACKER DE VEHICULES

• Appareil miniature
 • Étanche et magnétique
 • Pas de redevance
 • Survi en temps réel sur un PC fixe ou portable
 • Méthode GPS



UNIDDEV

14, rue Martel - 75010 Paris
 Tél : 01 53 24 03 26 - Fax : 01 53 34 01 71

Sur Internet <http://www.secret.uni-dev.com>


AUTRES PRODUITS

CD-ROM Virus Collection	1590 f.ht	Détecteur de bombes	2990 f.ht
Illuminateur Infrarouge	990 f.ht	Générateur ultrason antianimal	890 f.ht
Télescope détecteur de chaleur	1990 f.ht	Détecteur de Drogues (Cocaine, Héroïne, etc...)	2990 f.ht
Mini Robot Programmable	1990 f.ht		
Emetteur récepteur infrarouge	490 f.ht		

Catalogue «Contrôle et Surveillance» gratuit

Mouchard

de numérotation téléphonique

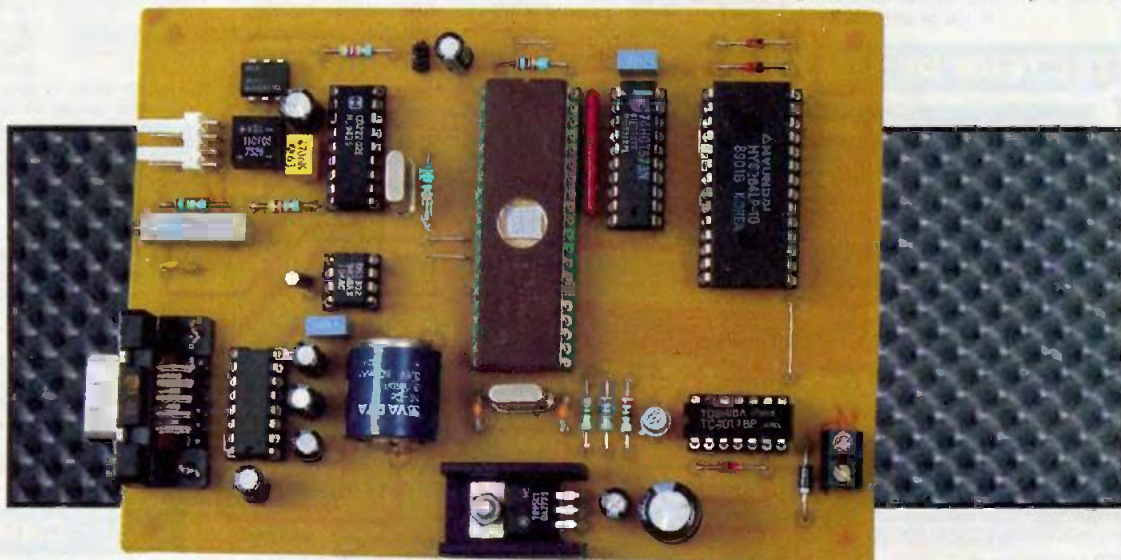

Schéma

Les schémas du mouchard sont visibles en figures 1 et 2.

En figure 2, on trouve le microcontrôleur 87C51 (U₁) qui est le cœur du montage. Les ports P0 et P2 du microcontrôleur fournissent les éléments nécessaires pour réaliser l'adressage externe d'une mémoire RAM de 8 Ko (U₂). Le 87C51 ne dispose que de 256 octets de RAM pour tout faire (registres, pile du programme, variables du programme), ce qui n'est pas suffisant pour nos besoins. Dans ce cas de figure, il est nécessaire de procéder à un démul-


tiplexage du bus des données et du poids faible du bus des adresses, qui sont présents tour à tour sur le port P0. Dans ce but, il est fait appel au latch U₁, lequel est synchronisé par le signal ALE.

Vous constaterez que la RAM est reliée aux bus du microcontrôleur dans le désordre le plus total. Vous vous demandez peut-être comment est-ce que nous allons faire pour tout remettre dans l'ordre du côté de la RAM ? Faut-il que le programme se charge de transformer les octets puisés dans la RAM pour tenir compte du branchement particulier ? Hé bien non ! puisque c'est le microcontrôleur

qui viendra placer les données dans la RAM, il le fera dans le désordre imposé par les connexions. Au moment de relire les données, le même désordre s'appliquera de sorte que le microcontrôleur récupérera automatiquement les données voulues sans aucun traitement spécial. Le port série est mis en œuvre simplement en adaptant les niveaux des signaux RXD et TXD du microcontrôleur. Dans ce but, nous ferons appel au circuit MAX232 (U₄). Vous devez commencer à y être habitués. Du côté de l'horloge et de la remise à zéro du microcontrôleur, nous ne nous étendons pas, le montage

Il est quelquefois utile de connaître les numéros qui ont été composés sur une ligne de téléphone, ne serait-ce que pour éviter les abus. Pour un équipement relié au réseau public, il est possible de demander une facture détaillée, mais cela n'est pas toujours possible pour un poste relié à une installation privée. Le montage que nous vous proposons ce mois-ci vous permettra de connaître avec précision les numéros composés sur une ligne téléphonique.

1
Schéma de principe

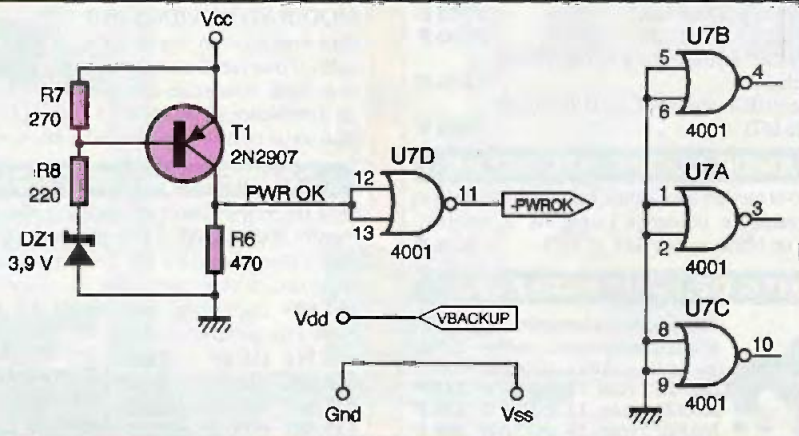

étant identique à ce que vous connaissez déjà.

Parlons maintenant de l'interface avec la ligne téléphonique. Comme vous pouvez vous en douter, pour décoder les signaux DTMF qui servent à composer les numéros de téléphone, nous allons faire appel au circuit SSI202 ou CD22202E (U₄). Il n'est pas nécessaire de vous présenter ce circuit puisqu'il fait régulièrement l'objet de réalisations dans ces pages.

Les sorties du circuit U₄ aboutissent directement sur le port P1 du 87C51. Le microcontrôleur se chargera de scruter régulièrement les signaux fournis par U₇, ce qui évite de mettre en place un gestionnaire d'interruption et simplifie d'autant le logiciel du montage. Pour permettre au microcontrôleur de déterminer le début d'une séquence de numérotation, nous disposerons de l'information issue de l'optocoupleur ISO₁. Sans cette option, l'appareil n'aurait pas pu faire la distinction entre un long silence entre deux numéros et un long silence suite au raccrochage de la ligne. L'indication de prise de ligne nous permettra donc de bien distinguer les séquences de numéros.

L'interfaçage avec la ligne téléphonique se fait via le pont de diode DD₁. Ceci est nécessaire pour se prémunir des changements de polarité de la ligne qui peuvent survenir sans que vous en soyez informé, suite à une intervention sur votre ligne téléphonique. De plus, cela permet de ne pas se casser la tête au moment de raccorder le montage.

Vous noterez avec intérêt que la masse du montage se trouve reliée à l'une des bornes de la ligne téléphonique via la résistance R₁₅. Il faut savoir que pour les lignes téléphoniques, le +48V du générateur est relié à la terre. Cela signifie que la ligne téléphonique présente un potentiel négatif par rapport à la terre. Il suffit, pour s'en convaincre, de mesurer la tension qui existe entre les lignes du téléphone et la terre d'une prise de courant. Cette remarque n'est pas sans implications sur le comportement des montages que l'on connecte à une ligne téléphonique. Tant que la masse du montage n'est pas en liaison avec la terre, il n'y a pas de problème. Si l'appareil est relié à un PC (par un port série par exemple), il en va tout autrement.


Le mouchard sera alimenté par une tension de 12VDC qui n'a pas besoin d'être stabi-

lisée. Une tension correctement filtrée fera très bien l'affaire, comme c'est le cas par exemple des petits blocs d'alimentation d'appoints pour calculatrices. Toutefois évitez d'utiliser une alimentation à découpage, en raison de la connexion à la terre. Ajoutons que la diode D₁ permet de protéger le montage en cas d'inversion du connecteur d'alimentation (CN₁).

Un simple régulateur LM7805 (REG₁) fournit la tension VCC nécessaire au montage. La diode D₁ permet de protéger le montage contre les erreurs de connexion. Le circuit d'horloge « temps réel » U₅ dispose des éléments nécessaires pour maintenir chargé un petit accumulateur. Le circuit s'occupe de tout lors des coupures de la tension VCC. Nous nous servons de la tension de cet accumulateur pour maintenir le contenu de la mémoire RAM. Ainsi vous pourrez débrancher tranquillement le montage pour l'amener à portée du PC pour relever les numéros composés sur la ligne à surveiller.

Maintenir la tension d'alimentation de la mémoire RAM ne suffit pas. Cela ne garantit pas la pérennité des informations contenues dans la RAM. Il faut savoir que lorsque la tension VCC diminue en dessous du

3 Tracé du circuit imprimé

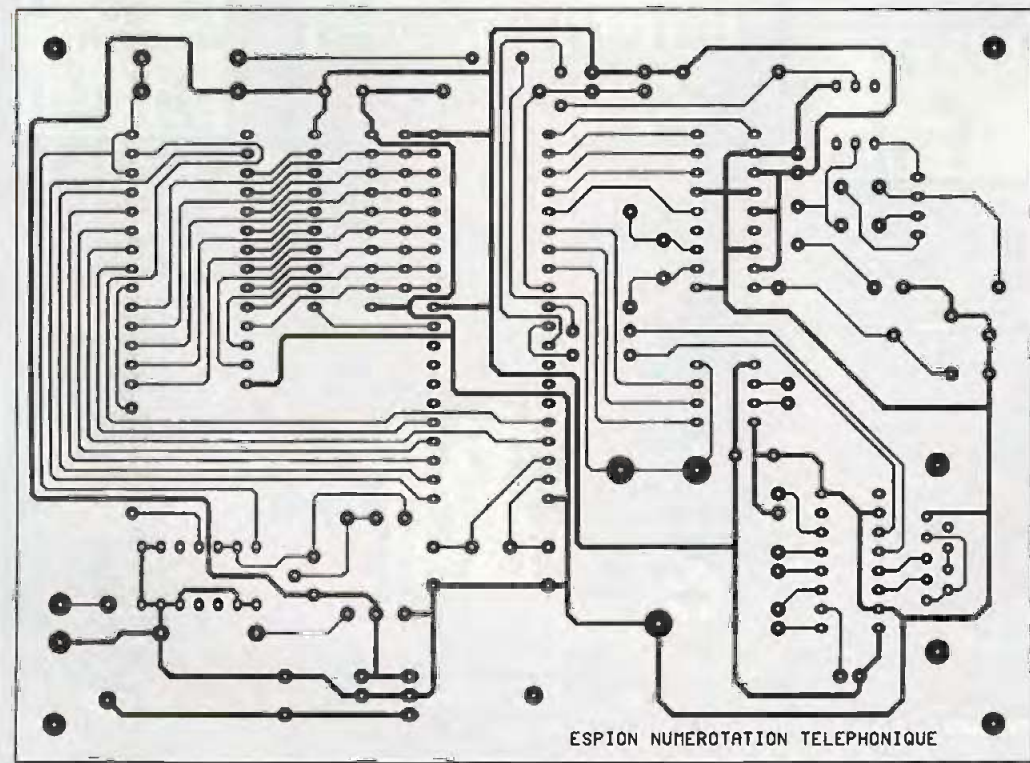

ESPION NUMEROTATION TELEPHONIQUE

seuil de fonctionnement des circuits logiques, ces derniers ont un fonctionnement erratique. Cette situation dure jusqu'à ce que la tension VCC passe en dessous d'un deuxième seuil, à partir duquel les circuits cessent complètement de fonctionner. On peut dire qu'entre 4,5V et 3,5V le fonctionnement des circuits intégrés est totalement incohérent. Cela a une implication sur le contenu de la RAM. En effet la RAM est pilotée directement par le microcontrôleur. Lorsque la tension du montage est coupée, la tension VCC ne disparaît pas instantanément. Le microcontrôleur peut très bien générer des cycles de lecture ou d'écriture en RAM de façon incontrôlée. L'expérience est d'ailleurs conforme aux prévisions.

Pour garantir le contenu de la RAM, il faut donc détecter la chute de la tension VCC et bloquer les accès à la RAM dans ce cas. Le schéma retenu pour bloquer les accès à la RAM est reproduit en figure 1. Le transistor T_1 ne peut conduire que si la diode zéner DZ_1 conduit. En définitive, cela implique que la tension VCC dépasse $3,9V + 0,6V$. Dans ce cas, le tran-

sistor T_1 alimente suffisamment la résistance R_6 , de sorte que la porte U_{7D} voit un niveau haut. La sortie de U_{7D} est donc au niveau bas, ce qui valide la ligne -CS de la RAM.

Dès que la tension VCC commence à chuter, le transistor T_1 n'injecte plus assez de courant dans R_6 . En dessous d'un certain seuil, la porte U_{7D} verra un niveau bas, ce qui entraîne un niveau haut en sortie. Dès lors, la ligne -CS de la RAM étant au niveau haut, la RAM est désactivée ce qui garantit son contenu. Bien entendu, le circuit U_7 sera alimenté par la tension sauvegardée VBACKUP, la RAM sera donc correctement bloquée tant que la tension VCC n'est pas suffisante.


Réalisation


Le dessin du circuit imprimé est visible en **figure 3**. La vue d'implantation associée est reproduite en **figure 4**. Les pastilles seront percées à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre pour la plupart. En ce qui concerne CN_1 , D_1 , REG_1 , CN_2 et JP_1 , il faudra percer avec un foret de 1 mm de

diamètre. En ce qui concerne BT_1 , il faudra percer avec un foret de 1,3 mm de diamètre.

Comme d'habitude, procurez-vous les composants avant de réaliser les circuits imprimés pour vérifier que l'implantation est possible. Cette remarque concerne essentiellement l'accumulateur BT_1 et l'ajustable AJ_1 . Sinon il n'y a pas de difficulté particulière pour l'implantation. Soyez tout de même attentifs au sens des condensateurs et des circuits intégrés. Respectez scrupuleusement le découplage des lignes d'alimentations si vous voulez éviter les surprises.

Vous noterez la présence de 4 straps qu'il est préférable d'implanter en premier pour des raisons de commodité. Veillez bien à choisir un connecteur femelle pour CN_3 . Car un modèle mâle s'implante parfaitement, mais les points de connexions se retrouvent inversés par symétrie par rapport à l'axe vertical. Dans ce cas, il n'y a aucune chance pour que votre montage dialogue avec votre PC, à moins de fabriquer un câble spécial pour rétablir l'ordre voulu. En ce qui concerne le câble néces-

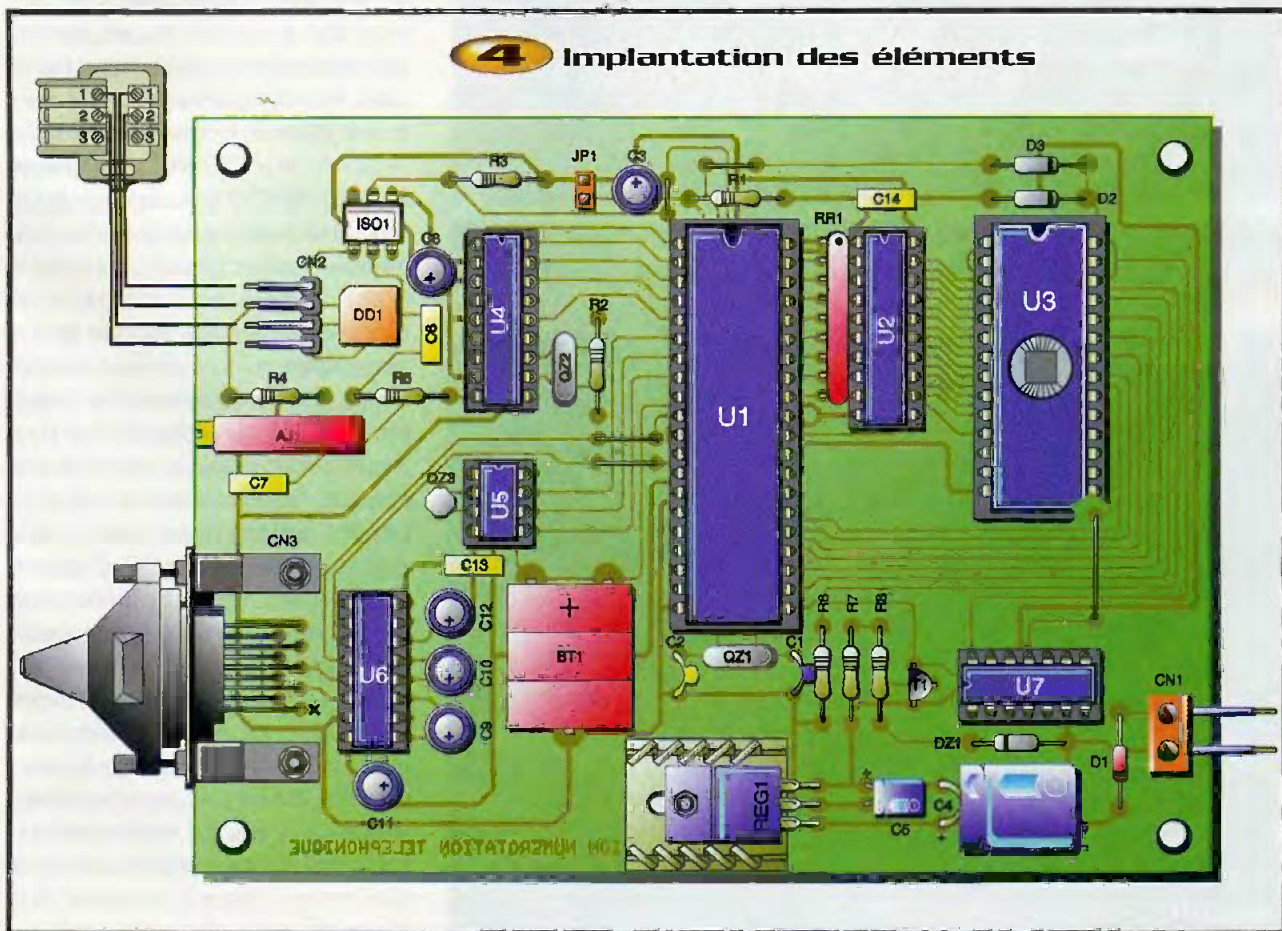

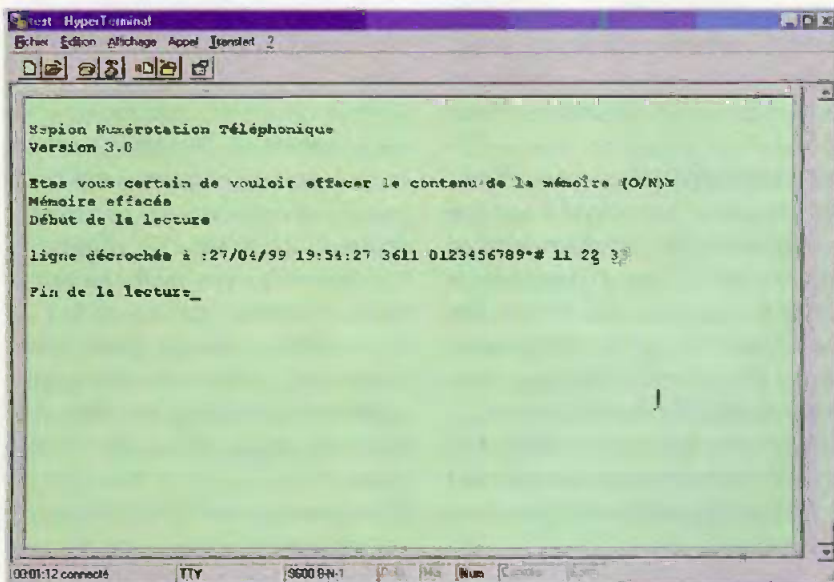

5 Liste des numéros avec un retour à la ligne pour chaque raccroché de ligne

saire pour relier notre montage à un PC de type AT, il vous suffira de fabriquer un câble équipé d'un connecteur DB9 mâle d'un côté et d'un connecteur DB9 femelle de l'autre côté (liaison fil à fil de la broche 1 à la broche 9). L'utilisation de connecteurs à sertir est plus pratique, mais les liaisons nécessaires étant peu nombreuses vous pourrez utiliser des connecteurs à souder. Enfin ajoutons que le connecteur CN₃ sera immobilisé par deux boulons montés dans les passages prévus à cet effet.

Le régulateur REG₁ sera monté sur un petit dissipateur thermique pour limiter la température de fonctionnement à une valeur acceptable au touché. Si vous montez le montage dans un petit boîtier, cela n'a plus

d'importance.

Le microcontrôleur U₁ sera programmé avec le contenu d'un fichier que vous pourrez vous procurer par téléchargement sur notre site Internet.

Le fichier «ESPTTEL.ROM» qui est le reflet binaire du contenu à programmer dans le microcontrôleur tandis que le fichier «ESPTTEL.HEX» correspond au format HEXA INTEL.

Si vous n'avez pas la possibilité de télécharger les fichiers, vous pourrez adresser une demande à la rédaction en joignant une disquette formatée accompagnée d'une enveloppe self-adressée convenablement affranchie (tenir compte du poids de la disquette).


Le raccordement de la ligne téléphonique au montage n'est pas très compliqué. La figure 4 vous indique comment raccorder une prise gigogne qui viendra s'intercaler entre le téléphone et la prise de la ligne téléphonique.

Notez que vous pouvez très bien utiliser deux prises téléphoniques séparées (une mâle et une femelle) plutôt que d'utiliser une prise gigogne. Dans ce cas, les points 1 et 2 du connecteur CN₃ vont arriver sur la ligne téléphone et les points 4 et 5 vont sur le téléphone à surveiller.

L'ajustable AJ₁ sera prépositionné pour laisser 47 k Ω de charge utile. Si le téléphone à surveiller injecte sur la ligne un signal DTMF trop fort, vous pourrez diminuer la valeur présentée par AJ₁ pour atténuer le niveau du signal qui attaque U₇.

Utilisation du Mouchard

Le montage fonctionne de façon autonome lorsqu'il est connecté à la ligne téléphonique. Pour contrôler l'appareil à partir d'un PC, il suffit de brancher l'appareil sur le port série du PC à l'aide d'un câble direct (9 points fils à fils). Les paramètres de communication du port série sont les suivants : 9600 Bauds, 8 bits, 1 bit de stop et pas de parité. Pour dialoguer avec l'appareil, vous pouvez utiliser un programme d'émulation de terminal, tel que TERMINAL de Windows 3.1 ou HYPERTERMINAL de Windows 95. Avec une émulation de terminal, si les paramètres de communication sont corrects (choix du port série, etc.), vous devriez voir apparaître un message d'accueil lorsque vous mettez le montage sous tension. Ensuite le mouchard attend vos ordres. Seules quatre commandes sont reconnues par le montage. Les commandes sont constituées d'un caractère unique. Pour effacer la mémoire du mouchard, il vous suffit d'envoyer le caractère «R» (R comme Raz). L'appareil reconnaît indistinctement les caractères majuscules et minuscules. Le mouchard vous répond dès que l'opération est terminée. Pour lire les numéros qui ont été enregistrés dans la mémoire du mouchard, il vous suffit d'envoyer le caractère «L» (L comme Lecture). Le mouchard vous envoie la liste des numéros avec un retour à la ligne pour chaque raccroché de ligne, comme l'indique la vue d'écran de la figure 5.

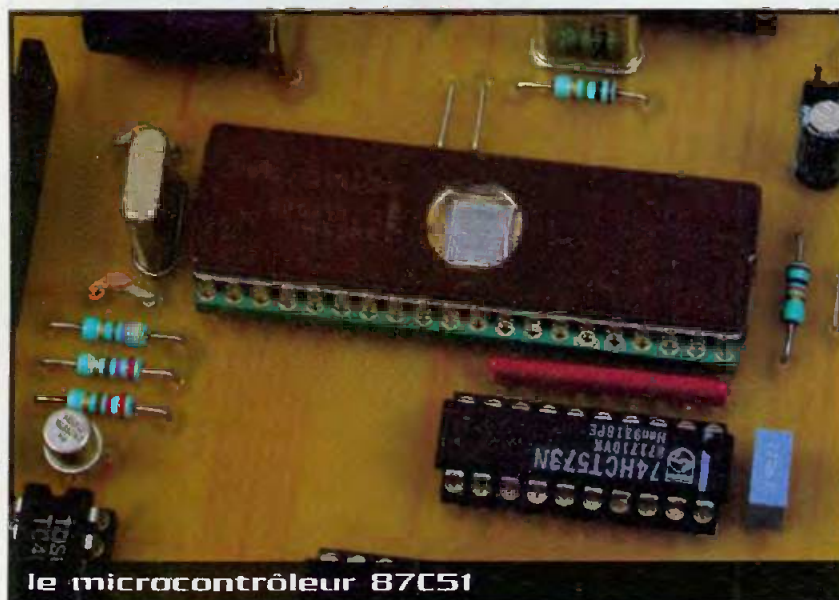

le microcontrôleur 87C51


A la première mise sous tension du montage, la mémoire RAM contient n'importe quoi. Si vous interrogez le mouchard en premier lieu, vous obtiendrez une série de messages plus ou moins longs, totalement incohérents. L'opération de lecture risque d'ailleurs de prendre du temps (le temps d'afficher 8 ko de données incohérentes). Donc, avant de pouvoir utiliser votre mouchard, vous devrez remettre à zéro la mémoire du montage (commande «R» par le port série).

Par la suite, vous pourrez lire le contenu de la RAM du mouchard autant de fois que vous le voudrez. Vous ne serez pas obligé de remettre la RAM du mouchard à zéro à chaque fois. Mais la mémoire du montage n'est que de 8 k. Donc, il faudra tôt ou tard vider la mémoire. Si vous n'intervenez pas à temps, le mouchard ignorera les appels qui surviendront lorsque sa mémoire sera pleine.

Pour lire l'heure du montage, il suffit d'envoyer la commande «H». Pour mettre le montage à l'heure, il faut envoyer la commande «S» suivie des informations binaires à transmettre (format BCD) au circuit DS1302 (HHmmSSJMM). Le programme «ESPTL.EXE» qui vous sera remis avec les fichiers nécessaires à la programmation du microcontrôleur permet de mettre automatiquement à l'heure le montage (voir la figure 6).

Notez que pour transmettre vos commandes au montage, vous n'avez que 2 secondes pour saisir chaque caractère, faute de quoi le montage ignore la commande. Ceci est prévu pour ne pas bloquer le fonctionnement du montage au cas où celui-ci serait relié en permanence au port série du PC (au cas où un programme envoie des données de façon involontaire). Vous voici maintenant à même de pouvoir utiliser efficacement ce montage. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas connecter cet appareil au réseau téléphonique public (à moins d'obtenir un agrément de la part de France TELECOM, ce qui est fort peu probable). L'appareil peut néanmoins être raccordé aux lignes gérées par un «autocom» privé. Ce petit montage pourra donc vous permettre de connaître avec précision les numéros qui sont composés sur le poste téléphonique d'une installation privée.

P. MORIN

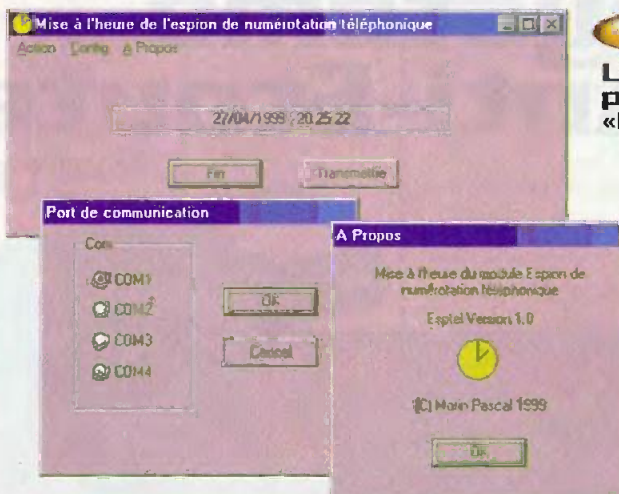

6

Le programme «ESPTL.EXE»



l'accumulateur 3,6V


Nomenclature

AJ₁ : Ajustable multitours 50 kΩ
 BT₁ : Accumulateur 3,6V/60 mA à souder sur circuit imprimé (par exemple VARTA 53306 603 0591)
 CN₁ : bornier à vis 2 contacts
 CN₂ : barrette mini-KK 4 contacts, sorties soudées, à souder sur circuit imprimé, réf MOLEX 22-05-7048
 CN₃ : connecteur SubD 9 points femelle, sorties soudées, à souder sur circuit imprimé (réf HARTING 09 66 112 7601)
 C₁, C₂ : 33 pF céramique, au pas de 5,0 mm
 C₃, C₄, C₅, à C₁₂ : 10 µF/25V sorties radiales
 C₄ : 470 µF/25V sorties radiales
 C₅ : 470 nF
 C₆ : 1,5 nF céramique, au pas de 5,08 mm
 C₈ : 100 µF/25V sorties radiales
 C₁₃, C₁₄ : 220 nF
 DD₁ : pont de diodes 1 A/100V (par exemple RB51)
 DZ₁ : diode zéner 3,9V 1/4W
 D₁ : 1N4001 (diode de redressement 1A/100V)
 D₂, D₃ : diodes Schottky BAT48
 ISD₁ : optocoupleur 4N25 (en boîtier DIP 6 broches)
 JP₁ : jumper au pas de 2,54 mm

QZ₁ : quartz 12 MHz en boîtier HC49/U
 QZ₂ : quartz 3,579545 MHz en boîtier HC49/U
 QZ₃ : quartz 32,768 kHz en boîtier Mini-Cyl
 REG₁ : régulateur LM7805 (5V) en boîtier TO220 + Dissipateur thermique 18°C/W (par ex SHAFFNER référence RAWA 400 9P)
 RR₁ : réseau résistif 8x10 kΩ en boîtier SIL
 R₁ : 10 kΩ 1/4W 5% (marron, noir, orange)
 R₂ : 1 MΩ 1/4W 5% (marron, noir, vert)
 R₃, R₄ : 47 kΩ 1/4W 5% [jaune, violet, orange]
 R₅ : 150 kΩ 1/4W 5% (marron, vert, jaune)
 R₆ : 470 Ω 1/4W 5% [jaune, violet, marron]
 R₇ : 270 Ω 1/4W 5% (rouge, violet, marron)
 R₈ : 220 Ω 1/4W 5% (rouge, rouge, marron)
 T₁ : 2N2907A
 U₁ : microcontrôleur 87C51 (12 MHz)
 U₂ : 74LS573
 U₃ : RAM 6264 temps d'accès 200 ns
 U₄ : décodeur DTMF SSI202 ou CD22202E
 U₅ : DS1302
 U₆ : driver de lignes MAX232
 U₇ : CD 4001BP

Systeme Anti-Ecoute

téléphonique

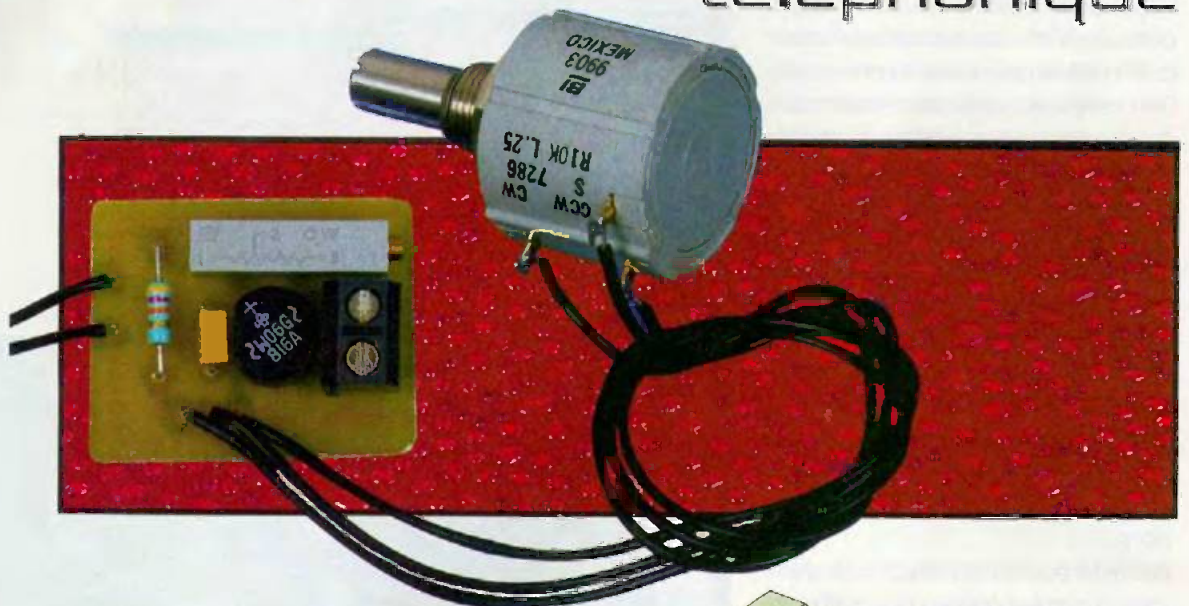


Le petit système ultra-simple que nous vous proposons dans ces pages permet de neutraliser les systèmes d'écoutes téléphoniques les plus répandus, c'est à dire les systèmes qui s'auto-alimentent sur la ligne de téléphone.


Schéma

La **figure 1** dévoile le principe mis en œuvre pour interdire l'écoute de votre ligne téléphonique. Lorsque votre téléphone est relié directement au centrale téléphonique, il se trouve alors alimenté par un générateur de courant de 20 mA capable de fournir jusqu'à 48V (comprenez ici : tension à vide du générateur). Lorsque vous décrochez votre combiné, la tension qui se développe à ses bornes est variable selon l'équipement (12V en général). Si vous introduisez une résistance en série avec le téléphone, cela ne l'empêche nullement de fonctionner, à condition que la chute de tension introduite par la résistance ne soit pas trop élevée. Sinon la tension résiduelle que se développe aux bornes du combiné sera insuffisante pour assurer un fonctionnement correct des circuits électroniques du téléphone.

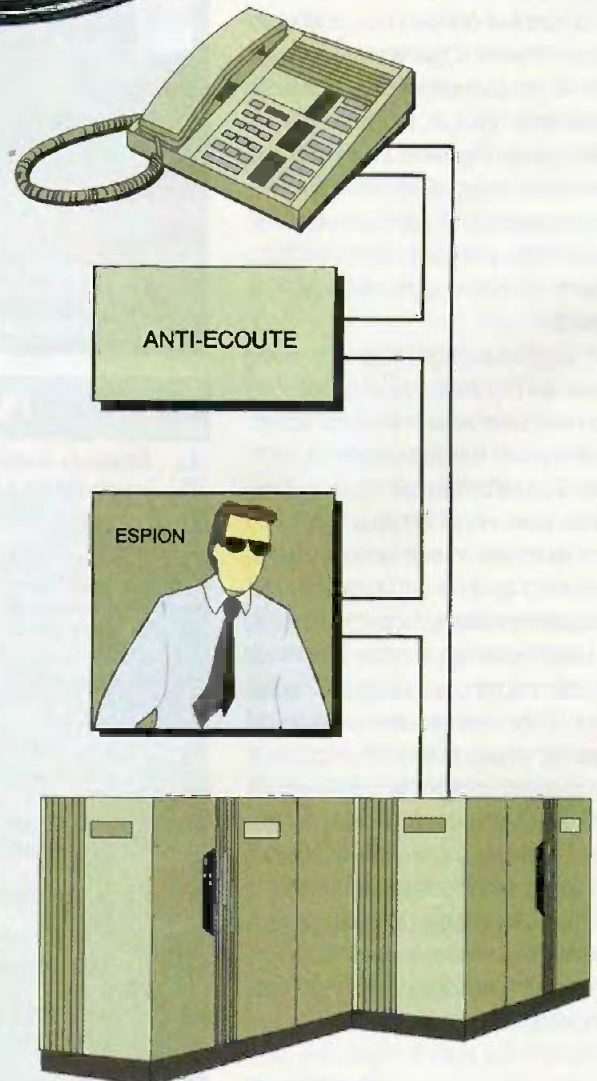La plupart des systèmes d'écoute téléphonique à distance utilisent cette



Principe de fonctionnement

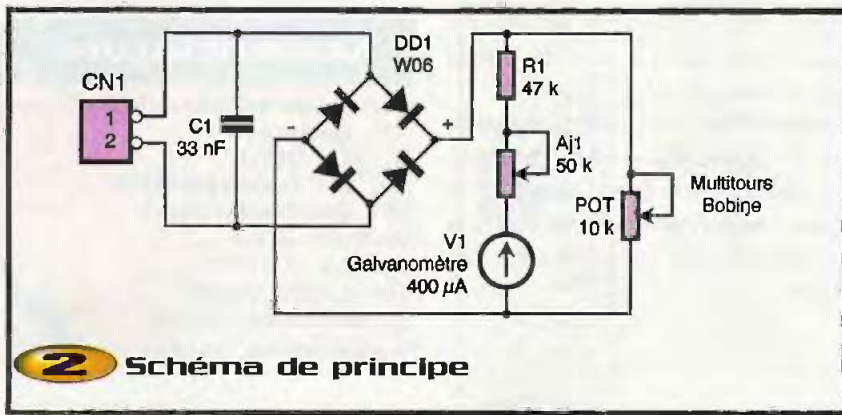

son de la taille réduite de certaines pastilles, il vaudra mieux utiliser des forets de bonne qualité pour éviter de les emporter au moment où le foret débouche. En ce qui concerne le connecteur et le pont de diodes, il faudra percer les pastilles avec un foret de 1 mm de diamètre.

Avant de réaliser le circuit imprimé, il est préférable de vous procurer les composants pour vous assurer qu'ils s'implanteront correctement. Cette remarque concerne particulièrement l'ajustable AJ₁. Notez que la valeur de l'ajustable pourra être adaptée pour un autre galvanomètre que celui indiqué dans la nomenclature.

Le montage est très simple à utiliser comme vous pouvez vous en douter. Relevez le montage à la prise de téléphone comme l'indique la figure 4. Placez le potentiomètre bobiné en position maximum. Débranchez le téléphone pour avoir la tonalité. Réglez le potentiomètre jusqu'à la perte de la tonalité, puis revenez légèrement en arrière. Ajustez ensuite AJ₁ pour que le galvanomètre soit en position milieu, précisément. Vérifiez que le combiné est capable de numéroté. Voilà ! C'est tout. Désormais si quelqu'un tente d'intercaler un équipement sur votre ligne téléphonique la conversation sera coupée automatiquement, votre téléphone n'étant plus correctement alimenté.

Bien entendu, pour que ce réglage veuille dire quelque chose, il faut être certain que la ligne n'est pas sous écoute au moment d'effectuer le réglage. Relevez donc la tension entre les points 1 et 2 de la prise gigogne et vérifiez qu'elle est supérieure à 44V. En cas de doute, faites l'essai sur



particularité pour s'auto-alimenter. Pour ce faire, ils introduisent une chute de tension de quelques volts dans la ligne pour trouver l'énergie dont ils ont besoin pour fonctionner. L'idée de ce montage consiste à ajouter volontairement un système qui absorbe la tension complémentaire de celle nécessaire au fonctionnement de votre combiné téléphonique, par rapport au générateur du central téléphonique. Par exemple, si votre téléphone a besoin de 9V minimum sous 20 mA pour fonctionner, il reste 39V de marge par rapport à ce que peut fournir le générateur du central téléphonique. Si vous ajoutez une simple résistance de 1950 Ω en série avec votre téléphone, il ne reste plus aucune marge de manœuvre. Si quelqu'un introduit un système d'écoute sur votre ligne qui développe 2V ou 3V, le combiné ne sera plus alimenté que sous 6V ou 7V et il ne pourra plus fonctionner. De cette façon, vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas. Ne vous étonnez donc pas si vous perdez la ligne en cours de conversation : c'est que vos craintes étaient fondées.

Le schéma de notre montage est reproduit en figure 2. Il est d'une simplicité déconcertante, comme vous pouvez le constater. Le pont de diodes permet de s'affranchir de la polarité de la ligne (qui peut très bien changer sans que vous en soyez informé, suite à une intervention sur

votre ligne). Il est nécessaire uniquement pour le vu-mètre qui permet de visualiser si quelqu'un tente de modifier l'impédance de votre ligne téléphonique. Le potentiomètre «POT» est l'élément qui va absorber la chute de tension complémentaire à celle nécessaire à votre combiné. Utilisez uniquement un potentiomètre bobiné, pour des questions de dissipation (surtout lorsque le potentiomètre est réglé du côté minimum). Sinon vous pourriez fort bien endommager la piste de votre potentiomètre. Ajoutons que le condensateur C₁ permet de laisser passer plus facilement la modulation, pour ne pas dégrader la qualité d'écoute de votre ligne. Utilisez impérativement un condensateur pouvant supporter 250VDC.

Réalisation

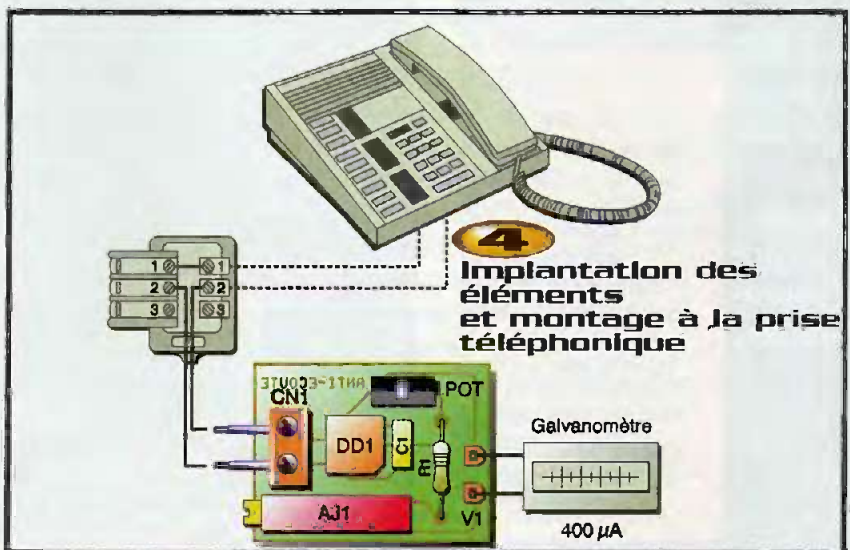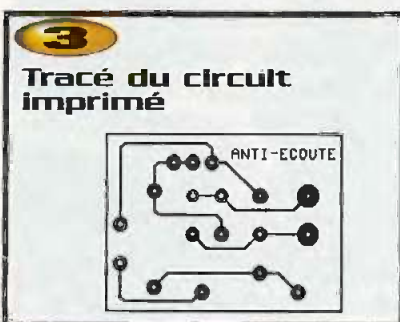Le dessin du circuit imprimé est visible en figure 3. La vue d'implantation associée est reproduite en figure 4. Les pastilles seront percées à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre, pour la plupart. En rai-



une ligne dont vous êtes sûr. Quoiqu'il en soit, si vous avez effectué les réglages alors que vous étiez sous écoute, vous verrez la position du vu-mètre bouger le jour où l'équipement d'écoute sera débranché de votre ligne.

Si la personne qui cherche à vous espionner est maligne, elle se rendra peut être compte que vous avez installé ce petit montage. Elle aura sûrement recouru à des systèmes d'écoutes plus perfor-

mants, mais vous pourrez les détecter quand même grâce au vu-mètre dont la position aura changé.

Rappelons, pour les lecteurs qui ne seraient pas au courant, qu'il est interdit de raccorder des équipements non agréés sur le réseau téléphonique public. Par contre, la législation ne vous interdit pas de le faire derrière un «autocom» privé.

Nomenclature

AJ₁ : trimmer multitours 50 k Ω
CN₁ : bornier à vis
C₁ : 33 nF (250V)
DD₁ : pont de diodes 600V/1A
POT : potentiomètre bobiné multitours 10 k Ω
R₁ : 47 k Ω 1/4 W 5%
 (jaune, violet, orange)
V₁ : galvanomètre 400 μ A

Émetteur téléphonique miniature



Le petit montage proposé dans ces pages permet d'écouter une conversation téléphonique à une dizaine de mètres environ du poste auquel il est raccordé. Sa portée est certes limitée mais en contrepartie il est quasiment miniature.

Schéma

Le schéma de notre montage est reproduit en **figure 1**. Il est d'une simplicité déconcertante, comme vous pouvez le constater. Le montage se connecte en série avec le téléphone. Le courant qui circule dans la ligne traverse donc la résistance R_1 , qui développe à ses bornes une tension proche de 12V. Cette tension servira à alimenter le montage. La tension est redressée pour s'affranchir des problèmes de polarité de la ligne qui peuvent toujours survenir ultérieurement, même si vous prenez soin de repérer le plus et le moins à l'aide d'un multimètre (rien ne vous garantit que la ligne ne sera pas rebranchée dans l'autre sens à l'autre extrémité). Ce qui est intéressant c'est que la tension qui apparaît aux bornes de R_1

fait apparaître également la modulation BF du courant de ligne. De ce fait, l'oscillateur constitué autour de T_1 voit son point de repos légèrement modulé par le signal BF, ce qui se répercute sur la fréquence et l'amplitude de l'oscillateur.

La fréquence de l'oscillateur est imposée par le circuit LC composé de L_1 et C_3 accordé sur 100 MHz environ. L'inductance L_1 sera réalisée sur un petit mandrin équipé d'un noyau de ferrite pour permettre d'ajuster la fréquence de la porteuse (104 MHz à 130 MHz environ). Le condensateur C_2 permet d'entretenir les conditions de fonctionnement de l'oscillateur. Sa valeur très faible ne doit en aucun cas être modifiée, sinon le montage n'a aucune chance de fonctionner. De même, le transistor T_1 doit impérativement être un modèle BC550C.

Réalisation

Le dessin du circuit imprimé est visible en **figure 2**. La vue d'implantation associée est reproduite en **figure 3**. Les pastilles seront percées à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre, pour la plupart. En ce qui concerne le pont de diodes, il faudra percer les pastilles avec un foret de 1 mm de diamètre.


Avant de réaliser le circuit imprimé, il est préférable de vous procurer les composants pour vous assurer qu'ils s'implanteront correctement. Cette remarque concerne particulièrement le condensateur de faible valeur et l'inductance L_1 qui sera constituée de 4 spires de fils émaillés (diamètre 5/10^e) bobinées sur un mandrin de 4,5 mm de diamètre. Respectez scrupuleusement les valeurs indiquées dans la

nomenclature si vous voulez éviter les mauvaises surprises. Notez que la résistance R_1 est une résistance 1/2 W, contrairement aux autres qui sont en 1/4 W. Pour le reste, il n'y a pas de difficulté particulière pour l'implantation. Soyez tout de même attentifs au sens du transistor et du pont de diodes.

La mise en service du montage est relativement simple, mais le réglage de la bobine est quelque peu délicat. La figure 3 vous indique comment raccorder le montage sur la ligne téléphonique.

Tout d'abord, il vous faudra un petit tournevis en plastique pour ajuster la position du noyau de ferrite (un tournevis métallique perturbe tellement le fonctionnement de l'oscillateur qu'il est impossible de régler le montage). Calez votre récepteur (un simple récepteur FM) aux alentours de 108 MHz sur une fréquence inoccupée. Débranchez le téléphone auquel est raccordé le montage, puis ajustez le noyau de ferrite tout doucement, jusqu'à entendre la tonalité dans le poste de radio.



Rappelons qu'il est interdit de raccorder des équipements non-agrèés sur le réseau téléphonique public tout comme il est interdit d'émettre des émissions radio dans la bande FM. Bien qu'il ne soit pas interdit de raccorder un équipement non agréé à un «autocom» privé vous n'aurez jamais le droit d'émettre dans la bande FM. Si vous décidez d'utiliser ce montage en France, vous le ferez à vos seuls risques et périls.

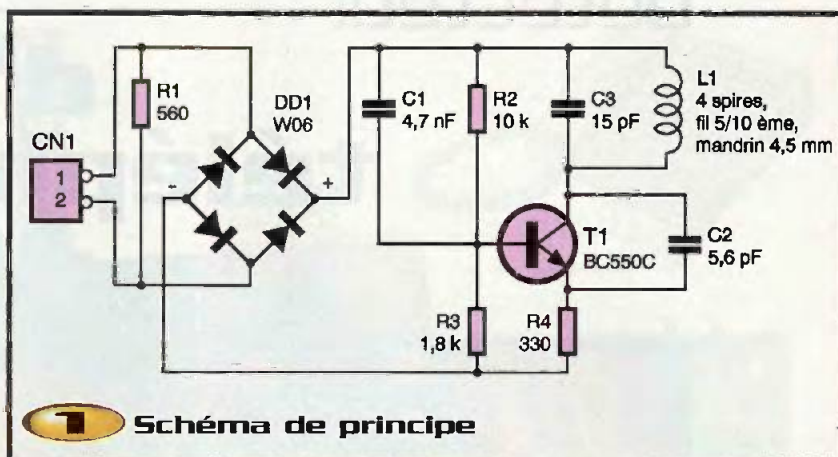

1 Schéma de principe

2 Tracé du circuit imprimé

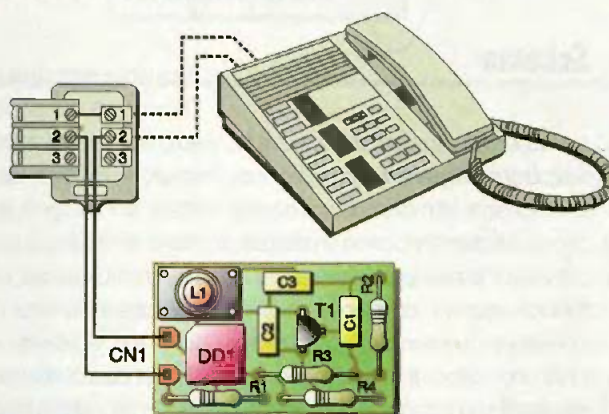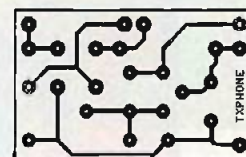3 Implantation des composants et raccordement à la ligne téléphonique



détails de réalisation de la bobine L_1

Nomenclature

- C_1 : 4,7 nF
- C_2 : 5,6 pF
- C_3 : 15 pF
- DD₁ : pont de diode W06 ou équivalent (600V/1A)
- L_1 : 4 spires de fils émaillés (diamètre 5/10^e) bobinées sur un mandrin de 4,5 mm de diamètre
- R_1 : 580 Ω 1/2W 5% (vert, bleu, marron)
- R_2 : 10 kΩ 1/4W 5% (marron, noir, orange)
- R_3 : 1,8 kΩ 1/4W 5% (marron, gris, rouge)
- R_4 : 330 Ω 1/4W 5% (orange, orange, marron)
- T_1 : BC550C

Détecteur

d'écoute téléphonique




Schéma


Le schéma de notre montage est reproduit en **figure 1**. Lorsque vous décrochez le combiné de votre téléphone, ce dernier absorbe un courant de 20mA à peu près constant. La tension qui se développe à ses bornes est fonction de l'équipement (12V en général) et relativement stable. Si vous raccordez un équipement d'écoute en série avec le téléphone, cela n'empêche pas le fonctionnement de la ligne si la chute de tension introduite par l'équipement

supplémentaire n'est pas trop élevée. Cependant, la tension qui apparaît aux bornes de votre téléphone va varier, ce qu'il est facile de détecter. C'est sur ce principe qu'est basé notre montage.

Le montage se raccorde en parallèle sur votre téléphone. La tension de la ligne est redressée par le pont de diodes pour s'affranchir des changements de polarité de la ligne qui peut changer à tout moment sans que vous en soyez informé (suite à une intervention sur votre ligne). La tension ainsi redressée est appliquée à un

potentiomètre de forte valeur, pour ne pas consommer de courant sur la ligne. La sortie du potentiomètre attaque l'entrée d'un amplificateur opérationnel monté en comparateur. Le potentiel de référence du comparateur est fixé par le rapport des résistances R_3 et R_4 . La sortie du comparateur commande directement la diode LED rouge D_3 lorsqu'elle est à l'état bas. Lorsque la sortie est à l'état haut la diode LED rouge s'éteint et la base du transistor T_1 est alimentée, de sorte que la diode LED verte D_2 s'allume.

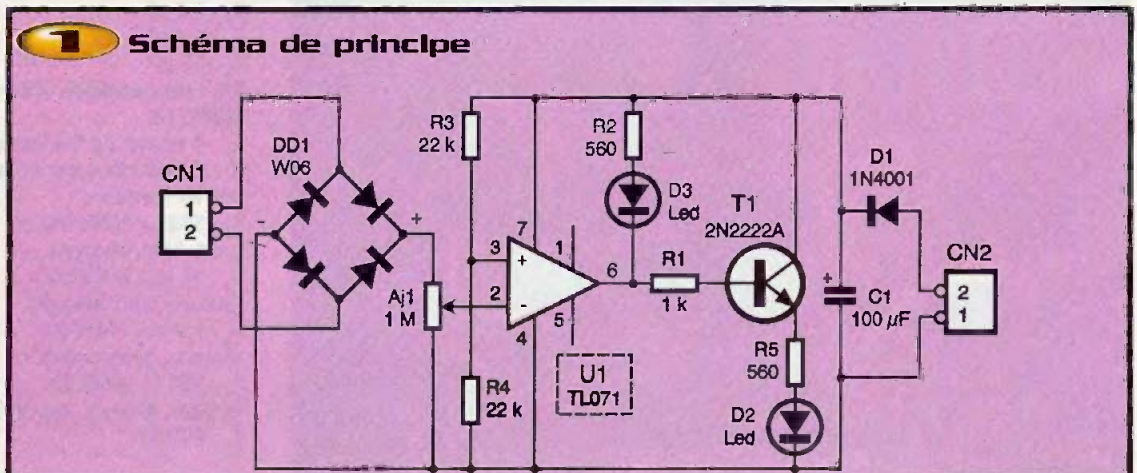

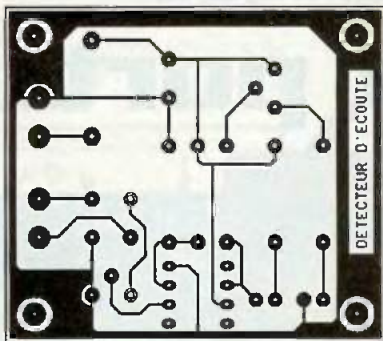

2 Tracé du circuit imprimé

3 Implantation des composants et raccordement à la ligne téléphonique


Le montage ne peut pas s'alimenter par la ligne téléphonique car sinon son fonctionnement pourrait être compromis par un équipement espion. Il sera donc alimenté par une petite alimentation externe capable de fournir une tension de 9VDC à 12VDC (stabilisée de préférence). La diode D_1 permet de protéger le montage en cas d'inversion du connecteur d'alimentation.

Réalisation

Le dessin du circuit imprimé est visible en **figure 2**. La vue d'implantation associée est reproduite en **figure 3**. Les pastilles seront percées à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre, pour la plupart. En ce qui concerne D_1 et le pont de diodes, il faudra percer les pastilles avec un foret de 1 mm de diamètre. Enfin, en ce qui concerne AJ_1 , il faudra percer les pastilles avec un foret de 1,3 mm de diamètre.

Avant de réaliser le circuit imprimé, il est préférable de vous procurer les composants pour vous assurer qu'ils s'implanteront correctement. Cette remarque concerne particulièrement l'ajustable AJ_1 . Il n'y a pas de difficulté particulière pour l'implantation. Soyez tout de même attentifs au sens des diodes LED, du condensateur, du transistor et du circuit intégré.

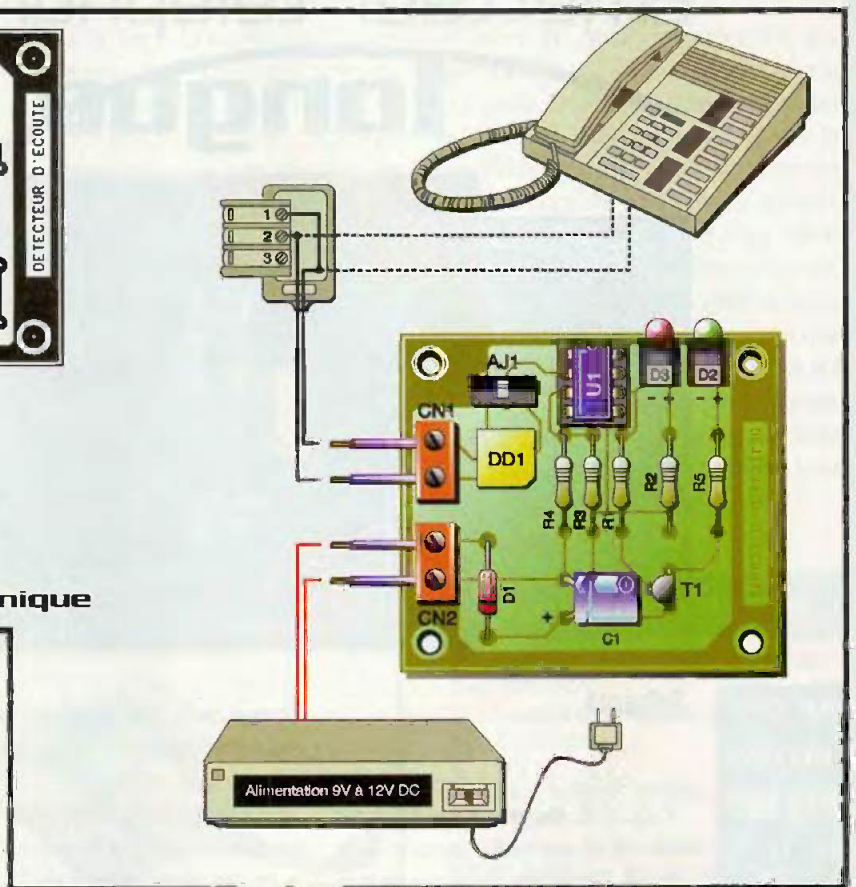La figure 3 vous indique comment raccorder le montage à la ligne téléphonique. Le réglage de l'appareil est relativement



simple. Pour commencer, décrochez le combiné de votre téléphone pour prendre la tonalité. Tournez AJ_1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la diode LED rouge (D_3) s'allume. Revenez légèrement en arrière pour éteindre la LED rouge et pour allumer la LED verte. Et c'est tout. Désormais, lorsque vous décrochez votre téléphone seule la diode LED verte doit s'allumer. Si la diode LED rouge s'allume c'est qu'un équipement supplémentaire a été raccordé à votre ligne téléphonique.

Notez qu'en raison de la tension de

déchet de l'amplificateur opérationnel (la tension de sortie ne peut pas descendre jusqu'à 0V car l'AOP est alimenté en mono-tension) la diode LED verte reste très légèrement allumée, ce qui n'est pas vraiment gênant. Il suffit de le savoir.

Pour terminer, rappelons (si besoin est) qu'il est interdit de raccorder des équipements non-agrèés au réseau téléphonique public. Par contre la législation ne vous interdit pas de raccorder ce type d'équipement sur un «autocom» privé.

Nomenclature

AJ_1 : résistance ajustable verticale 1 M Ω

CN_1, CN_2 : borniers de connexion à vis 2 plots, au pas de 5,08mm, à souder sur circuit imprimé, profil bas

C_1 : 100 μ F/25V sorties radiales

DD : pont de diodes W06 ou équivalent (600V/1A)

D_1 : 1N4001 (diode de redressement 1A/100V)

D_2 : diode LED verte 3mm à monter cou-

dée sur circuit imprimé

D_3 : diode LED rouge 3mm à monter cou-

dée sur circuit imprimé

R_1 : 1 k Ω 1/4W 5% (marron, noir, rouge)

R_2, R_3 : 560 Ω 1/4W 5%

(vert, bleu, marron)


R_4, R_5 : 22 k Ω 1/4W 5% (rouge, rouge, orange)

T_1 : 2N2222A

U_1 : LM741 ou UA741 ou TL071

Émetteur téléphonique

longue portée

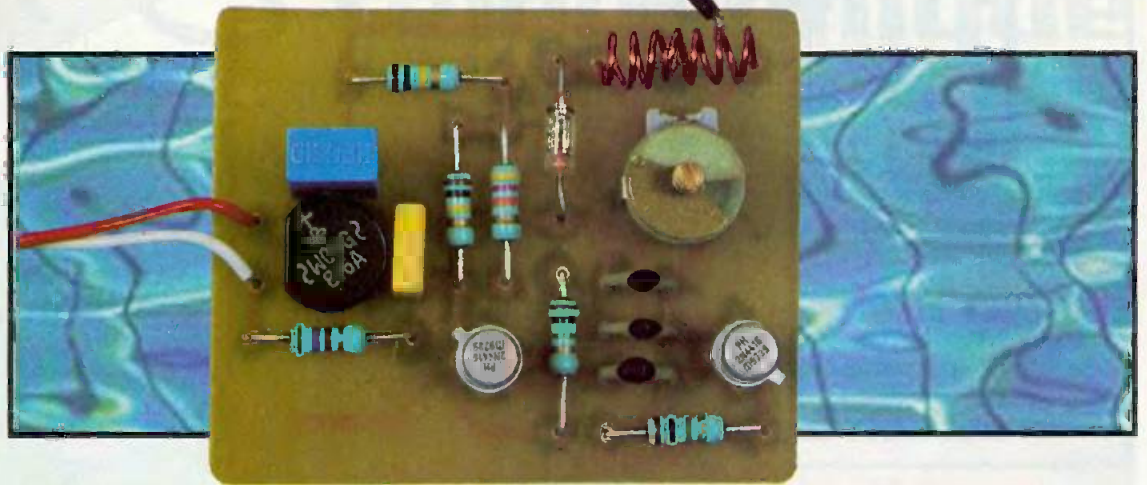

Schéma

Le schéma de notre montage est reproduit en **figure 1**. Le montage se connecte en série avec le téléphone. Le courant qui circule dans la ligne traverse donc la résistance R_1 , qui développe à ses bornes une tension proche de 12V. Cette tension sert à alimenter le montage, après redressement par le pont de diodes DD₁. La tension est redressée pour s'affranchir des problèmes de polarité de la ligne qui peuvent toujours survenir. La tension qui apparaît aux

bornes de R_1 fait apparaître également la modulation BF dû au combiné téléphonique.


Après filtrage par L_1 et C_5 , la tension est divisée par R_5 et R_6 avant d'attacher une diode Varicap via R_4 . Les variations de tension entraînent alors une variation de la fréquence d'accord du circuit LC constitué de L_2 et C_1 (accordé sur 100 MHz environ). Quant à l'oscillateur, il s'agit d'un classique du genre constitué de deux transistors MOS afin d'augmenter la puissance d'émission.

Réalisation

Le dessin du circuit imprimé est visible en **figure 2**. La vue d'implantation associée est reproduite en **figure 3**. Les pastilles seront percées à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre, pour la plupart. En ce qui concerne le pont de diodes, il faudra percer les pastilles avec un foret de 1 mm de diamètre.

Avant de réaliser le circuit imprimé, il est préférable de vous procurer les composants pour vous assurer qu'ils s'implanteront correctement. Cette

Schéma de principe

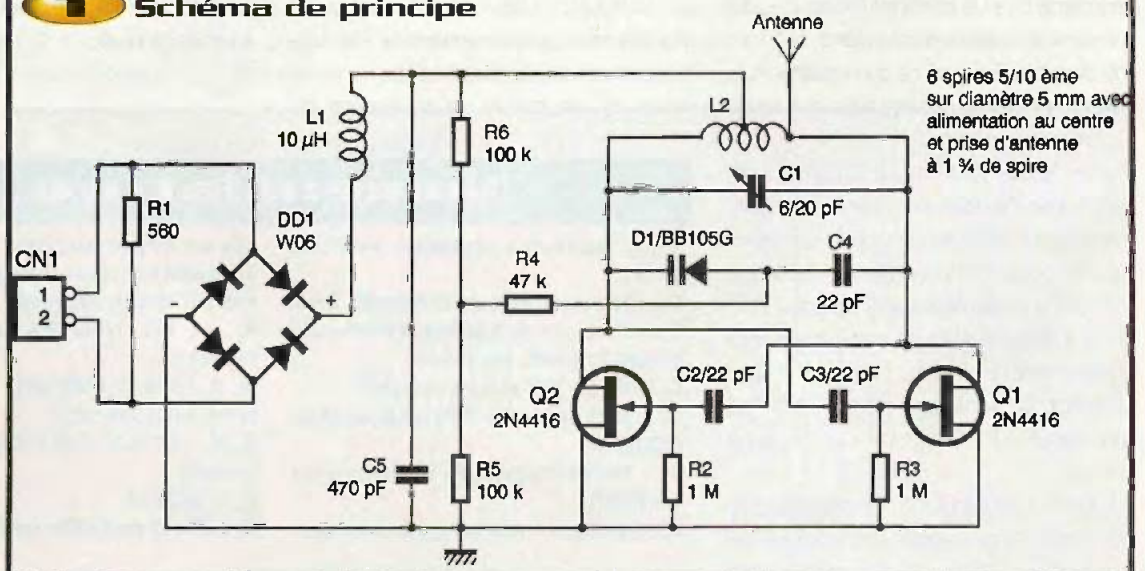


Le montage proposé ici permet d'écouter une conversation téléphonique à plusieurs centaines de mètres du poste auquel il est raccordé. Bien qu'il ne soit pas miniature, ses dimensions raisonnables le rendent assez facile à dissimuler.

remarque concerne particulièrement les condensateurs de faible valeur. L'inductance L_1 sera constituée de 6 spires de fils émaillé (diamètre 5/10^e) bobinées sur air

(sur un support de 5 mm de diamètre, par exemple un foret). Un point d'alimentation sera repris à la 3^e spire et le point de connexion de l'antenne sera repris à 1 spire et 3/4 de l'extrémité raccordée du côté de C_4 . Respectez scrupuleusement les valeurs indiquées dans la nomenclature si vous voulez éviter les mauvaises surprises. Notez que la résistance R_1 est une résistance 1/2 W, contrairement aux autres qui sont en 1/4 W. Pour le reste, il n'y a pas de difficulté particulière pour l'implantation. Soyez tout de même attentifs au sens des transistors, de la diode Varicap et du pont de diodes.


La mise en service du montage est relativement simple, mais le réglage du condensateur variable est un peu délicat. La figure 3 vous indique comment raccorder le mon-

tage sur la ligne téléphonique. Calez votre récepteur (un simple récepteur FM) aux alentours de 108 MHz sur une fréquence inoccupée. Décrochez le téléphone auquel est raccordé le montage, puis ajustez le condensateur tout doucement, jusqu'à entendre la tonalité dans le poste de radio. Rappelons une fois encore qu'il est interdit de raccorder des équipements non-agrèés sur le réseau téléphonique public. Qui plus est, il est interdit également d'émettre des émissions radio dans la bande FM (ce qui est d'autant plus facile à détecter si la portée de l'émetteur est élevée). Si vous décidez d'utiliser ce montage en France, vous le ferez sous votre seule responsabilité.

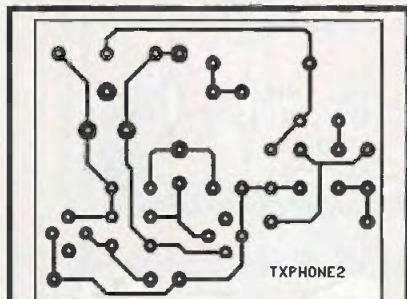

2 Tracé du circuit imprimé

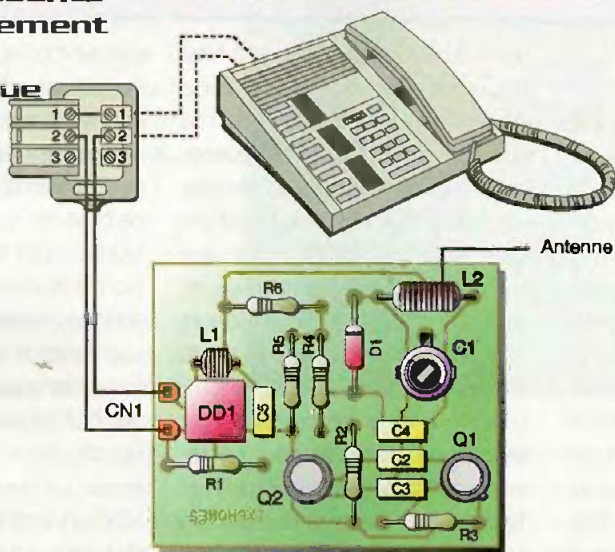
3 Implantation des composants et raccordement à la ligne téléphonique




Nomenclature

- DD₁ : pont de diodes W06 ou équivalent (600V/1A)
- C₁ : condensateur ajustable 6/20 pF
- C₂ à C₄ : 22 pF
- C₅ : 470 pF
- D₁ : diode Varicap BB105G
- L₁ : inductance 10 µH
- L₂ : 6 spires de fils émaillé (diamètre 5/10^e) bobinées sur air réalisées sur un support de 5 mm de diamètre. Avec point d'alimentation et point de reprise d'antenne (voir le texte)
- Q₁, Q₂ : 2N4416
- R₁ : 560 Ω 1/2W 5% (vert, bleu, marron)
- R₂, R₃ : 1 MΩ 1/4W 5% (marron, noir, vert)
- R₄ : 47 kΩ 1/4W 5% (jaune, violet, orange)
- R₅, R₆ : 100 kΩ 1/4W 5% (marron, noir, jaune)

Surveillance d'ambiance par téléphone

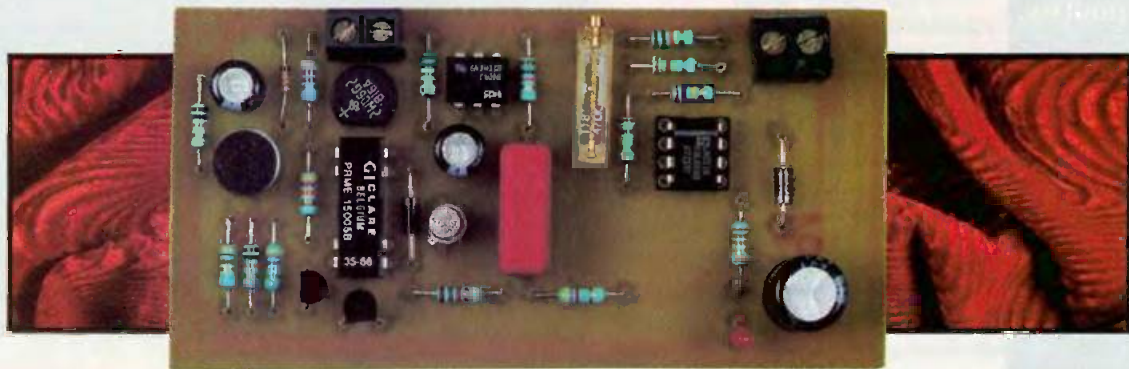

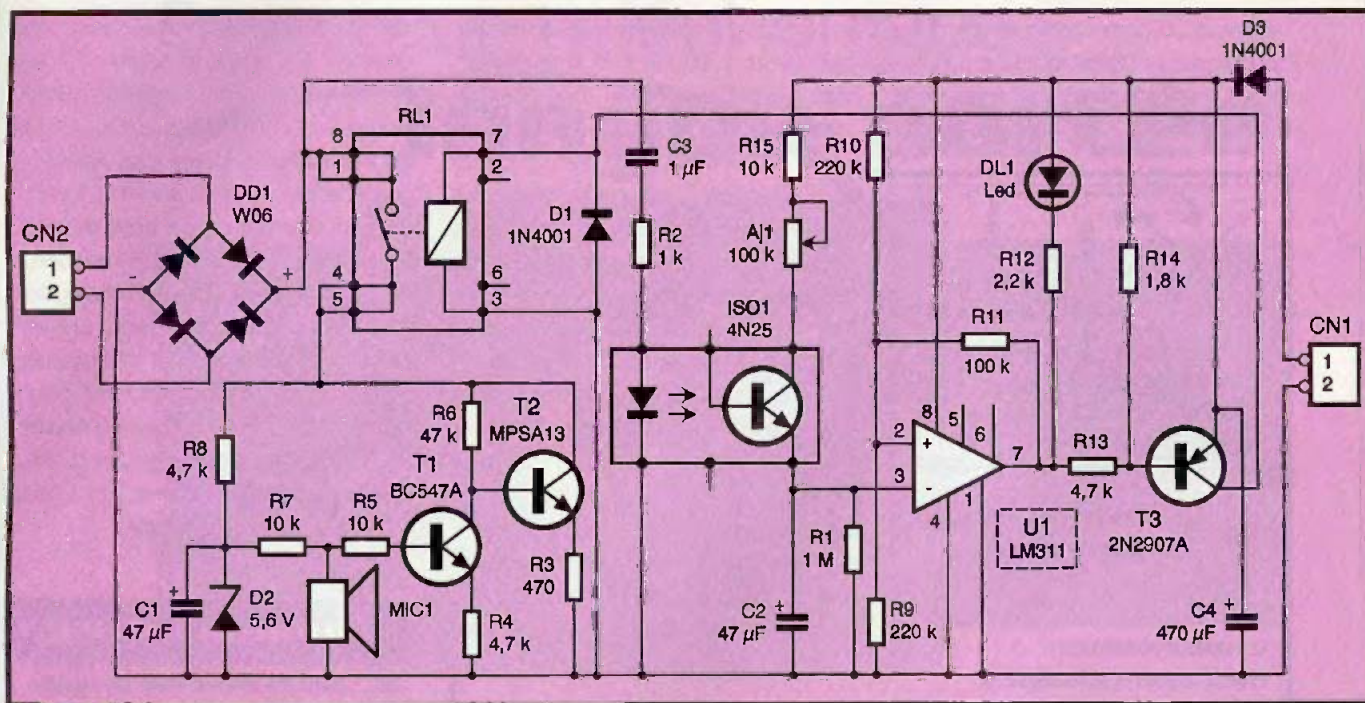

1 Schéma de principe

Schéma

Le schéma de notre montage est reproduit en **figure 1**. Le montage se compose de deux systèmes indépendants : la détection d'appel avec la prise de ligne et le système d'écoute. Le montage se raccorde en parallèle sur la ligne téléphonique.

Un pont de diodes permet de s'affranchir des problèmes de polarité de la ligne qui peut changer suite à une intervention sur la ligne. Le condensateur C_3 laisse passer les trains d'appel de la sonnerie afin d'alimenter la diode LED du coupleur optique ISO₁. La sortie du coupleur optique vient charger régulièrement le condensateur C_2 à chaque sonnerie. La résistance ajustable AJ₁ permet de régler le temps de charge tandis que la résistance R_1 permet de décharger très lentement le condensateur en l'absence de sonnerie.

La tension qui se développe aux bornes du condensateur C_2 est appliquée au comparateur U₁ qui est monté en trigger de Schmitt grâce à la résistance R_{11} . Au repos, la sortie du comparateur est à l'état haut de sorte que la diode LED DL₁ est éteinte et le transistor T₃ est alors dans l'état bloqué. Lorsque la tension aux bornes de C_2 dépasse le seuil haut du trigger, la


sortie du comparateur passe à l'état bas, entraînant le seuil avec elle. Dans le même temps, la diode LED s'allume et le transistor T₃ est polarisé correctement. Le relais RL₁ se trouve alors alimenté ce qui permet de prendre la ligne, le temps que la tension aux bornes de C_2 chute en dessous du seuil bas du trigger. Avec les valeurs de composants retenus, cela prend environ 30 s.

Lorsque la ligne est prise la diode zéner D₂ se trouve polarisée correctement de sorte que les transistors T₁ et T₂ conduisent. Le point de repos de polarisation retenu pour T₁ et T₂ per-

met au montage d'absorber 20 mA sur la ligne, comme le ferait un téléphone classique. Le microphone à électret intercalé entre les résistances R₇ et R₅ permet de moduler le courant de base de T₁, ce qui module à son tour le courant de ligne. Les sons captés par le microphone seront donc audibles à l'autre bout de la ligne. Pour augmenter le gain du signal audio, vous pourrez ajouter un condensateur de 10 μ F en parallèle sur la résistance R₄, ce qui n'apparaît pas sur le schéma. Un condensateur polarisé 25V convient parfaitement à condition de relier le + à l'émetteur de T₁.

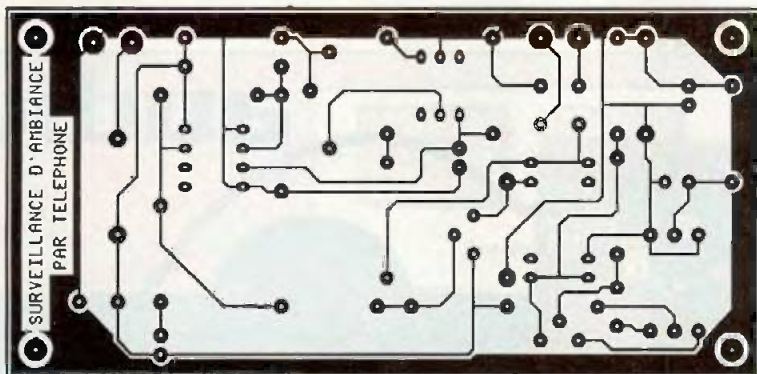Le montage ici proposé permet d'écouter ce qui se passe dans une pièce, en votre absence (surveillance des enfants situés dans une autre pièce, etc.). Ce montage se raccorde au téléphone situé dans la pièce, dans le cas d'une habitation équipée d'un système téléphonique à plusieurs postes.





3

Implantation des composants et raccordement à la ligne téléphonique

2 Tracé du circuit imprimé


Notez que l'étage de modulation de la ligne constitué autour de T_1 et T_2 est auto-alimenté par la ligne tandis que le système de détection de l'appel doit être alimenté par une alimentation externe. Le montage sera donc alimenté par une tension de 12VDC qui n'a pas besoin d'être stabilisée. Une tension correctement filtrée fera très bien l'affaire à condition de pouvoir fournir 300 mA sous 12VDC. La diode D_1 permet de protéger le montage en cas d'inversion du connecteur d'alimentation.

Réalisation

Le dessin du circuit imprimé se trouve en **figure 2**. La vue d'implantation associée est reproduite en **figure 3**. Les pastilles seront percées à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre, pour la plupart. En ce qui concerne le pont de diodes, les connecteurs et les diodes 1N4001, il faudra percer les pastilles avec un foret de 1 mm de diamètre. Avant de réaliser le circuit imprimé, il est préférable de vous procurer les composants pour vous assurer qu'ils s'implanteront correctement. Cette remarque concerne particulièrement le microphone à électret et le relais DIL. Soyez vigilant au sens des composants et respectez bien la nomenclature (particulièrement pour les transistors).

Rappelons, ce qui n'apparaît pas dans les figures, qu'il est utile d'ajouter un condensateur de 10 μ F/25V en parallèle sur R_4 pour augmenter le gain du microphone. Le condensateur sera soudé du côté cuivre car il n'a pas été prévu au départ sur le circuit imprimé. Le côté + du condensateur sera relié du côté commun entre R_4 et l'émetteur de T_1 .

La figure 3 vous indique comment raccor-

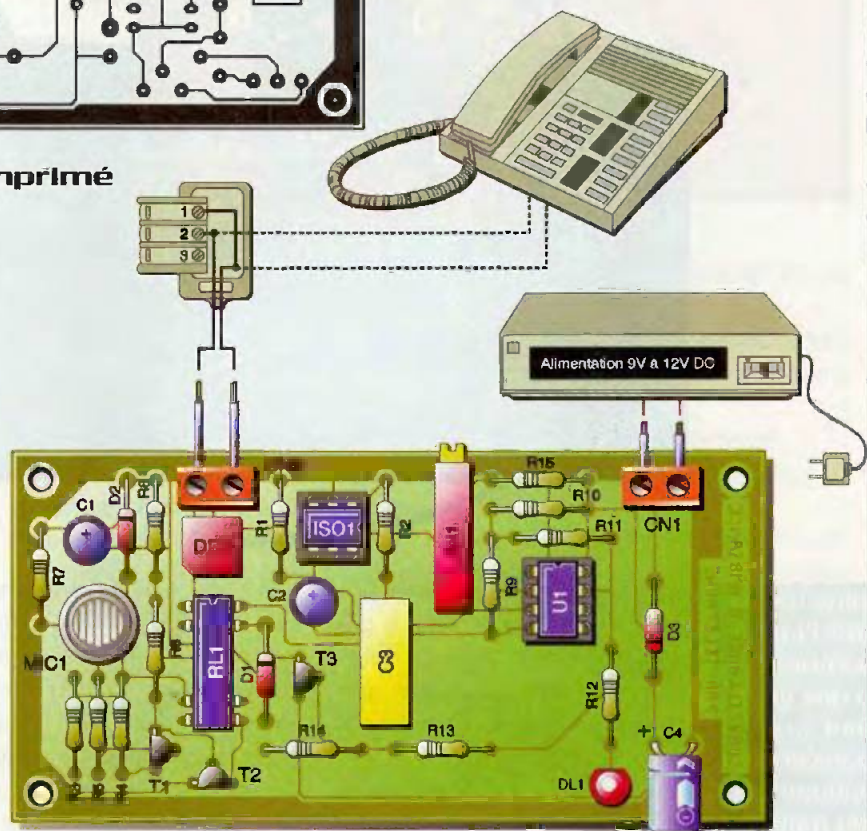

der le montage à votre ligne téléphonique. Le réglage du montage concerne uniquement le nombre de sonneries que le montage attend avant de prendre la ligne. Ajoutons, pour finir, que ce petit montage

est prévu pour être raccordé à un central téléphonique privé. Il ne doit pas être raccordé au réseau téléphonique public. Si vous le faites quand même, vous le ferez sous votre seule responsabilité.


Nomenclature

DD₁ : pont de diodes 1A/600V
 AJ₁ : ajustable multitours 100 k Ω
 CN₁, CN₂ : borniers de connexion à vis 2 plots au pas de 5,08 mm, à souder sur circuit imprimé, profil bas
 C₁, C₂ : 47 μ F/25V sorties radiales
 C₃ : 1 μ F/250V non polarisé
 C₄ : 470 μ F/25V sorties radiales
 C₅ : 10 μ F/25V sorties radiales (à monter en // sur R_4 , voir le texte).
 DL₁ : diode LED rouge 3 mm
 D₁, D₃ : 1N4001 (diodes de redressement 1A/100V)
 D₂ : diode zéner 5,6V/1/4W
 ISO₁ : optocoupleur 4N25 (en boîtier DIP 6 broches)
 MIC₁ : micro à électret
 RL₁ : relais DIL PRME15002 (ou équivalent)

R₁ : 1 M Ω 1/4W 5% (marron, noir, vert)
 R₂ : 1 k Ω 1/4W 5% (marron, noir, rouge)
 R₃ : 470 Ω 1/4W 5% (jaune, violet, marron)
 R₄, R₈, R₁₃ : 4,7 k Ω 1/4W 5% (jaune, violet, rouge)
 R₅, R₇, R₁₅ : 10 k Ω 1/4W 5% (marron, noir, orange)
 R₆ : 47 k Ω 1/4W 5% (jaune, violet, orange)
 R₉, R₁₀ : 220 k Ω 1/4W 5% (rouge, rouge, Jaune)
 R₁₁ : 100 k Ω 1/4W 5% (marron, noir, jaune)
 R₁₂ : 2,2 k Ω 1/4W 5% (rouge, rouge, rouge)
 R₁₄ : 1,8 k Ω 1/4W 5% (marron, gris, rouge)
 T₁ : BC547A
 T₂ : MPSA13
 T₃ : 2N2907A
 U₁ : LM311

Un crypteur

audio

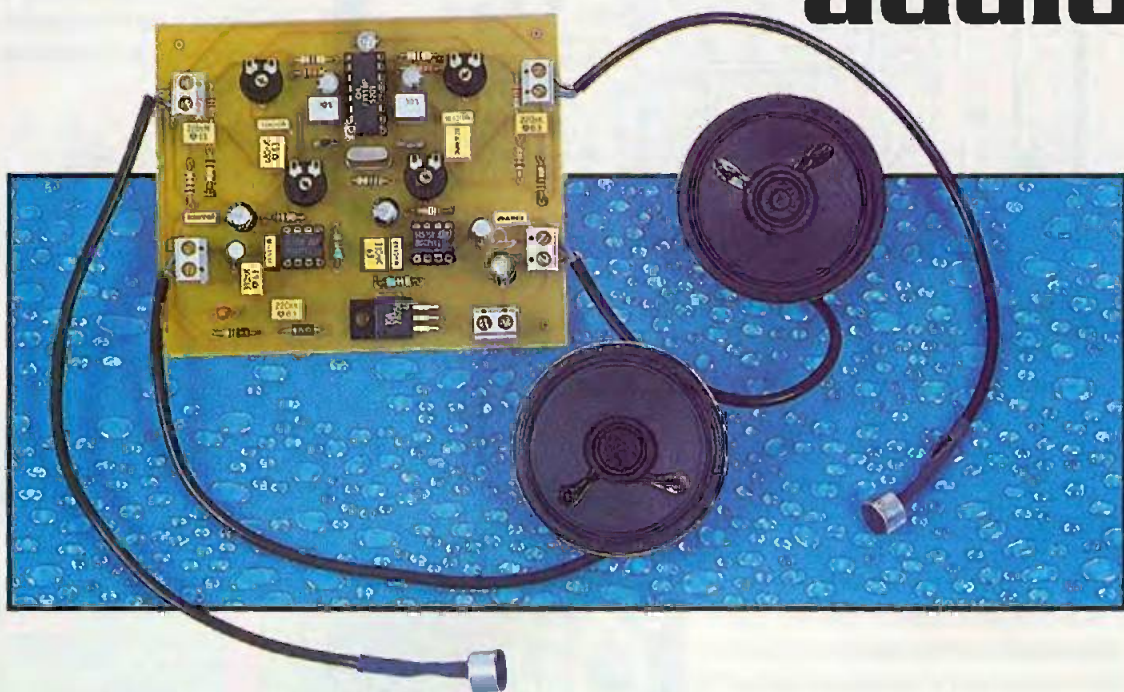

Il n'est plus besoin de présenter l'importance des communications de nos jours, notamment avec la fulgurante ascension du téléphone portable, du matériel C-B, des réceptions d'images TV classiques ou sur antenne parabolique sans parler du réseau Internet tissant sa toile mondiale ! Et le téléphone normal, un fil qui relie les hommes paraît-il ! On peut tout de même s'interroger sur la bien fragile discrétion des conversations privées ou commerciales si faciles à intercepter dans le cas de liaisons filaires ou à l'aide d'un récepteur spécial multi-bandes pour les liaisons HF [scanner de recherche]

Notre réalisation vous permettra dans une certaine mesure, c'est à dire dans le cadre légal de vos conversations personnelles sur un réseau téléphonique privé, de rendre vos liaisons audio incompréhensibles à un tiers non muni du module de décryptage adéquat. L'utilisation d'un seul et unique petit circuit intégré spécialisé nous permettra de réaliser un module parfaitement réversible, qu'il suffira donc de construire en deux exemplaires pour rendre notre ensemble de cryptage-décryptage opérationnel face à des oreilles par trop indiscrètes.

A propos du codage

Depuis plusieurs années déjà, une chaîne de télévision en France a choisi de diffuser à certaines heures de la journée des images et sons brouillés, c'est à dire suffisamment déformés pour ne pas être exploitables par des personnes ne possédant pas le dispositif... (payant) capable de décoder les images et sons de ladite chaîne. On peut être certain que les liaisons militaires sont, elles aussi, codées pour garder toute leur efficacité

face à une oreille ennemie. En utilisant journallement notre combiné téléphonique, nous sommes à chaque fois à la merci d'une écoute sauvagée. légale ou non d'ailleurs, puisqu'il suffit de se connecter en dérivation sur les deux fils de la ligne téléphonique pour capter facilement en clair le message vocal ou les informations qui y circulent. Il en va bien entendu de même pour quasiment toutes les liaisons radio-phoniques, CB ou téléphones portables et de voiture non protégés. Il est aisé de comprendre qu'un matériel, certes sophistiqué et coûteux, peut intercepter un message par la voie des ondes et briser la relative confidentialité d'une conversation entre deux personnes.


Le législateur a prévu, théoriquement dans un cadre très précis, de pouvoir faire procéder à l'écoute des citoyens dans le cadre d'enquêtes ou d'investigations policières. L'actualité nous donne parfois des exemples précis à ce sujet. L'achat d'un combiné téléphonique agréé permet à l'utilisateur de disposer d'une fréquence différente de celle de son voisin, mais ne garantit pas toutefois la totale confidentialité quant au contenu d'une

conversation privée, en raison notamment de l'extrême sophistication du matériel électronique en vente de nos jours.

On peut certes éviter de parler ou utiliser des messages écrits, codés eux aussi ou non. Sur cette idée et en exploitant les possibilités d'un circuit intégré très spécialisé, quoique abordable quant à son prix, nous pouvons essayer de déformer la bande de fréquence qui constitue le spectre audio d'une conversation.

La qualité hi-fi n'est pas le critère principal ici, la simple compréhension d'un texte étant seule recherchée. On trouve bien sûr dans le commerce des circuits «truqueurs de voix» qui déforment suffisamment le spectre audible pour le rendre méconnaissable ou simplement amusant. Le problème est plus complexe lorsqu'il s'agit de restituer à l'auditeur le son original, et donc de décoder convenablement le signal crypté.

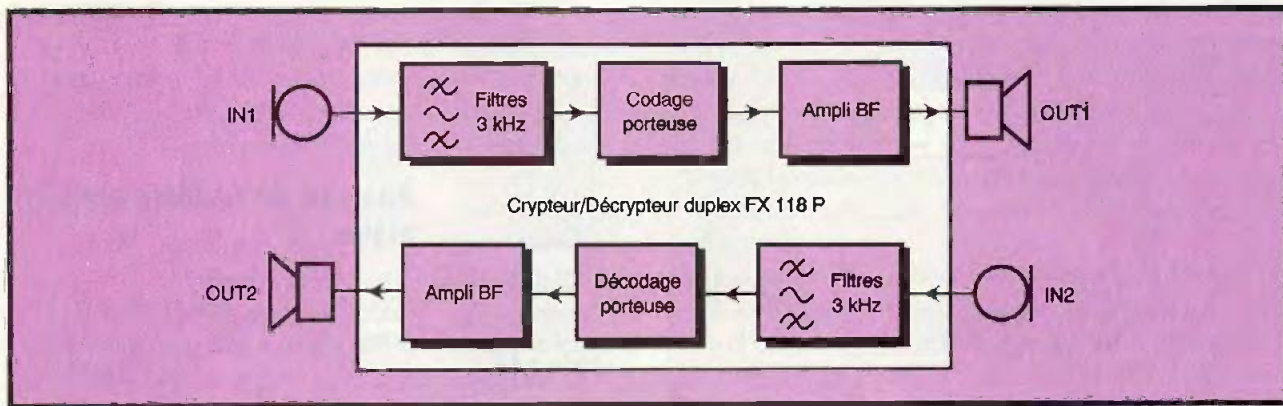L'idéal serait de disposer d'un appareil réversible, capable de travailler aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et c'est là justement le travail dévolu au circuit FX118 de Ginsbury Electronics que nous exploitons dans la maquette proposée.



A propos du circuit FX118

Ce composant est produit par la société CML (Consumer Microcircuits Limited) et se présente sous la forme d'un boîtier DIL16 ou SOIC permettant de le mettre en œuvre dans de nombreux types de téléphone sans fil pour un brouillage de la liaison phonique entre la base et le combiné. Les principales caractéristiques du FX118 sont les suivantes :

- brouillage par inversion de fréquence,
- opération simultanée sur l'entrée et la sortie (= full duplex),
- haute réjection de la porteuse,
- filtres passe-bas et passe-bande intégrés dans le circuit,
- grande stabilité et fiabilité grâce à l'oscillateur à quartz,
- faible tension d'alimentation (de 3 à 5V),
- gain du signal d'entrée ajustable.

Le principe du brouillage consiste à mélanger le signal audio de l'entrée avec une porteuse produite en interne, d'une fréquence de 3300 Hz. Le circuit possède deux canaux totalement séparés (IN1 → OUT 1 et IN2 → OUT 2), un ajustage possible de l'entrée de l'amplificateur, un filtre passe-bas du 10ème ordre, un modulateur équilibré et un filtre passe bande de sortie du 14ème ordre. La stabilité de la fréquence de fonctionnement du circuit FX118 est obtenue à l'aide d'un oscillateur interne employant un quartz de 4,433619 MHz ou un signal d'horloge externe, pour générer la fréquence de la porteuse commune aux deux canaux ainsi que l'horloge d'échantillonnage utilisée, pour commuter les capacités des filtres passe-bas et passe-bande.


Fonction des diverses broches du circuit

- Broche 1 : XTAL, sortie de l'inverseur du signal d'horloge de l'oscillateur,
- Broche 2 : non connectée en interne, à

- relier à la masse,
- Broche 3 : LPF1out, sortie du filtre P.B. du canal 1,
- Broche 4 : BMOD1in, entrée du modulateur équilibré du canal 1 (polarisé en interne à une tension de Vdd/2),
- Broche 5 : connexion à la masse,
- Broche 6 : C1out, sortie analogique du canal 1,
- Broche 7 : C1AMPout, sortie de l'amplificateur du canal 1 (la modification de deux résistances permet de changer le gain de cet étage à AOP),
- Broche 8 : C1in, entrée négative de l'amplificateur du canal 1,
- Broche 9 : C2in, entrée négative de l'amplificateur du canal 2,
- Broche 10 : C2AMPout, sortie de l'amplificateur du canal 1,
- Broche 11 : C2out, sortie analogique du canal 2,
- Broche 12 : Vbias, tension de polarisation interne de Vdd/2,
- Broche 13 : BMOD2in, entrée du modulateur équilibré du canal 2,
- Broche 14 : LPF2out, sortie du filtre P.B. du canal 2,
- Broche 15 : tension d'alimentation positive, de 3 à 5V,
- Broche 16 : XTAL/CLOCK, connexion d'un quartz de 4,433619 MHz,

Crypter et décrypter

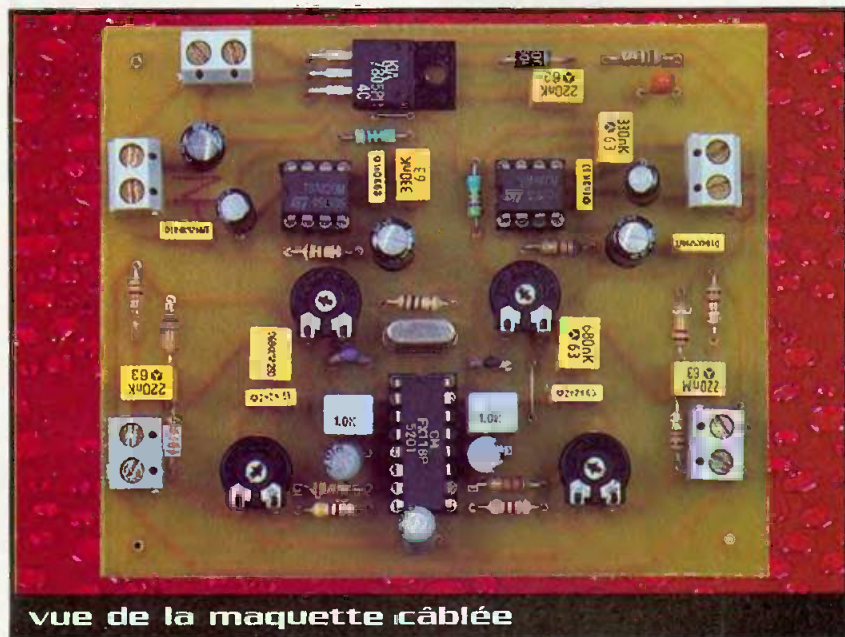On trouvera à la **figure 1** le schéma synoptique de notre réalisation, où l'on peut notamment constater une parfaite symétrie puisque le circuit comporte deux canaux audio totalement indépendants, n'ayant en commun que la section alimentation et une fréquence de travail centrale de 3300 Hz. Chacune des deux entrées comporte un dispositif passe-bande très efficace, limité



vue de la maquette câblée

à 3000 Hz, bande habituelle des liaisons audio ordinaires, et ne méritant pas, loin s'en faut, le qualificatif de haute fidélité. Le principe utilisé par le circuit FX118 est celui de l'inversion de fréquence qui fait vraisemblablement appel à un multiplicateur de fréquence et à une série de filtres très efficaces.

On souhaite récupérer sur la sortie d'un canal la DIFFÉRENCE entre une fréquence de base pilotée par quartz (précision et réversibilité obligent) d'une valeur fixe et précise de 3300 Hz d'une part et la fréquence composite du signal à traiter, limitée comme on le sait à 3000 Hz vers les aigus. On trouvera à la **figure 2** un schéma fort explicite de ce principe de fonctionnement très astucieux. En voici le détail :

Si à l'entrée du module 1, une personne génère sur le micro un signal de 800 Hz par exemple (= IN1), cette fréquence est soustraite de la fréquence centrale et donne : $3300 - 800 = 2500$ Hz.

Ce signal crypté est parfaitement incompréhensible et sera restitué sur le petit haut-parleur connecté sur la sortie OUT1. Une fréquence croissante donnera une autre fréquence décroissante, image masquée du signal d'entrée. Ce signal codé pourra être transmis soit par une liaison téléphonique via le combiné, soit par une quelconque liaison HF, mais pourra

également être stocké sur une K7 audio, une disquette informatique, un fichier son au format WAV et, pourquoi pas, se retrouver sur un CD-ROM qu'il suffira d'expédier en toute sécurité à votre correspondant.

A l'autre bout, le signal de 2500 Hz parvient au module 2 sur son entrée micro IN1, où il sera retranché à son tour de la fréquence centrale. On obtient donc : $3300 - 2500 = 800$ Hz, il s'agit bien là du signal original parfaitement audible sur le petit haut-parleur relié aux broches OUT1 du second module. Bien entendu, un signal audio peut transiter dans le sens inverse selon le même principe et, simultanément, sur le canal IN2 et OUT2. Une telle liaison où installation exige la construction de deux modules similaires, d'ailleurs parfaitement interchangeables ; elle permettra une liaison en duplex tout comme le ferait une liaison téléphonique ordinaire. Nous ne nous risquons pas à étudier les entrailles par ailleurs complexes du circuit intégré utilisé. Sachez simplement que le constructeur, grand spécialiste des filtres sur le marché professionnel, annonce en entrée un filtre passe-bas doté d'une atténuation très sélective autour de 3300 Hz. Jugez plutôt :


- filtre passe-bande 300 - 3000 Hz, ± 1 dB,
- atténuation à 3300 Hz de 30 dB,
- atténuation à 3600 Hz de 45 dB.

L'étage de sortie, lui aussi, présente une atténuation de 48 dB à 3400 Hz. Une réalisation similaire à l'aide de composants discrets traditionnels serait très complexe à mettre en œuvre.


Analyse du schéma électronique

On trouvera à la **figure 3** le schéma détaillé et complet de cette réalisation. Le circuit IC₁ ne devra pas recevoir une tension supérieure à 5,5V, toujours selon les indications du constructeur, la tension typique étant de 3,75V. A partir d'une source continue de 9V, nous utiliserons un régulateur de tension positif de type 7805, mais dont les 5V de tension en sortie sont encore amputés de la tension de seuil d'une diode 1N4001. On trouvera finalement sur la borne 15 de IC₁ une tension d'environ 4,4V, dûment filtrée et découplée. La broche 2 est reliée à la masse. La garantie de réversibilité est acquise en raison de l'utilisation d'une porteuse unique stabilisée par un quartz de 4,433619 MHz, un modèle économique fort courant. Ce composant devra évidemment être utilisé sur les deux exemplaires construits, susceptibles de travailler ensemble, sous peine de ne pas reconnaître le signal après le traitement de décryptage.

Les deux étages d'entrée IN1 et IN2 sont

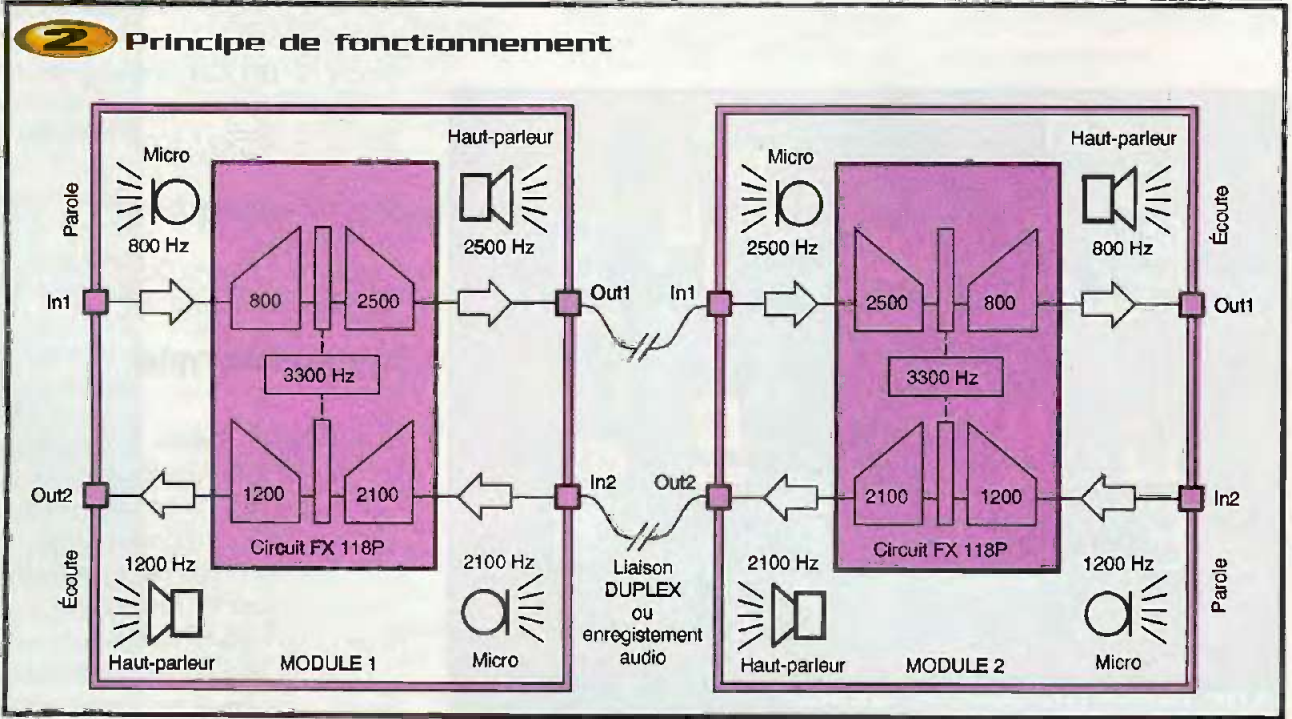


3 Schéma de principe

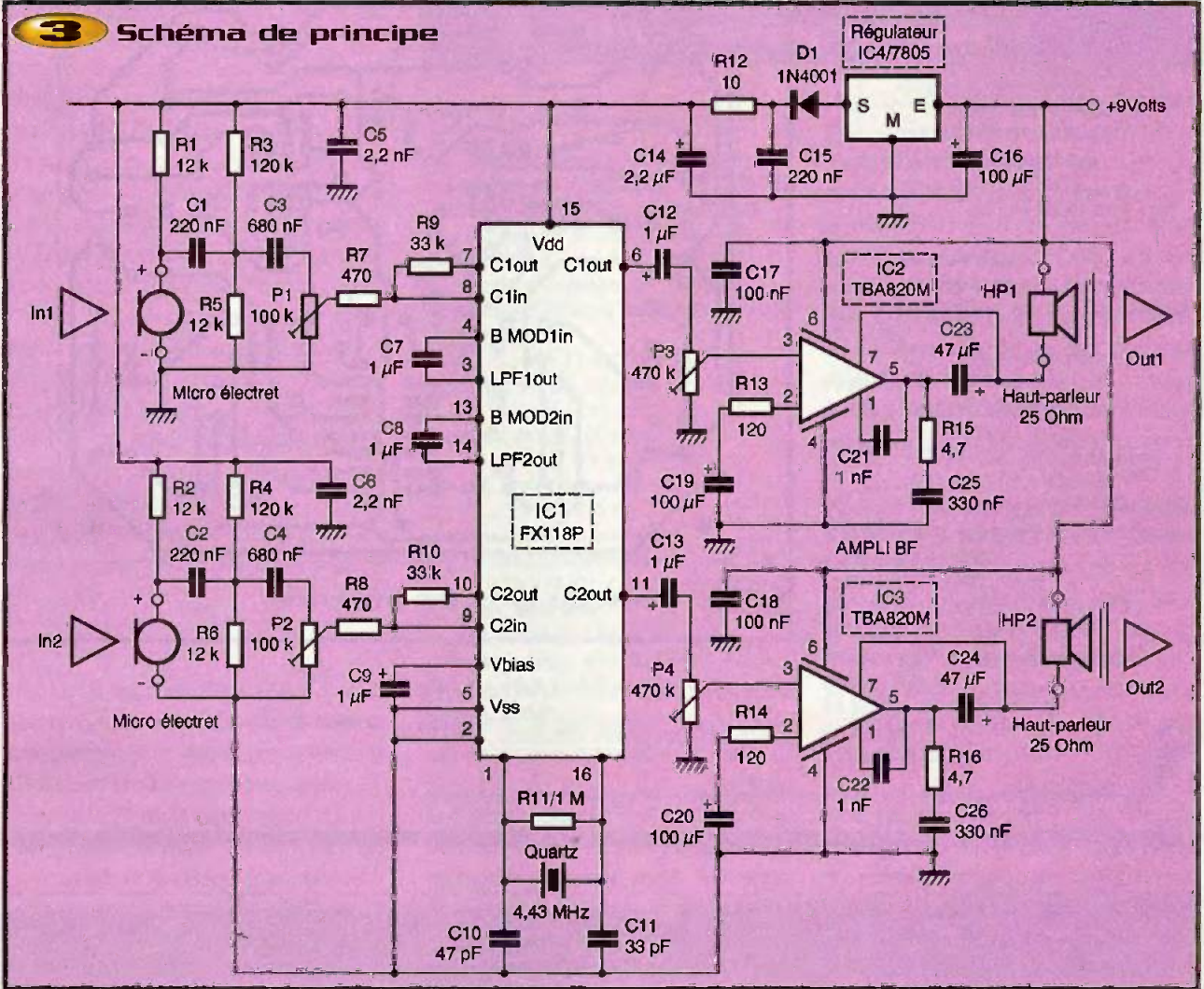

bâties simplement autour d'un minuscule micro à électret polarisé à travers les résistances R_1 et R_2 . Le faible signal capté par l'entrée 1 est transmis à travers les condensateurs C_1 et C_3 sur un élément ajustable P_1 , bien utile pour doser le niveau de tension appliqué au circuit IC₁ à travers la résistance R_7 . Le rapport des résistances R_3 et R_7 fixe le gain de l'étage amplificateur inclus dans le circuit FX118. En sortie 6 ou 11, on pourra également atténuer le niveau du signal crypté ou décrypté appliqué sur un petit ampli BF construit à chaque fois autour du circuit intégré TBA820M. Il est bien clair que la réduction de la bande passante affecte sérieusement la qualité de la liaison audio ainsi traitée, mais permettra tout de même des liaisons parfaitement audibles malgré un faible souffle. L'ampli BF utilisé se présente dans un boîtier DIL à 8 broches et fonctionne sous une tension de 3 à 16V. Sa puissance atteint modestement 2 W

sous une tension de 12V, avec un haut-parleur d'une impédance de 8 Ω . Le gain de cet étage dépend essentiellement de la valeur des composants R_{13} et C_{19} . La

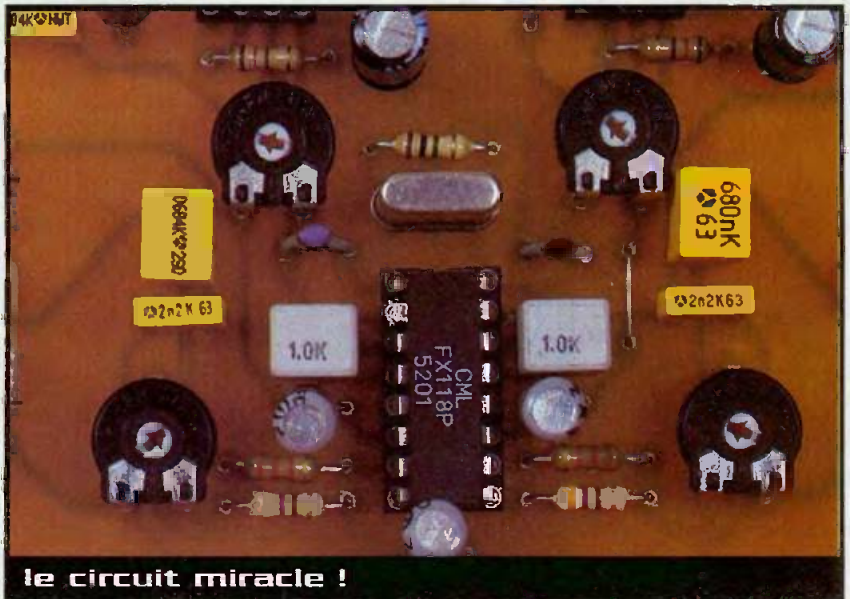capacité C_{21} assure une compensation en fréquence, tandis que C_{23} est chargé de bloquer la composante continue vers le haut-parleur.




Réalisation pratique

Le tracé des pistes de cuivre proposé à la **figure 4** regroupe la totalité des composants nécessaires à la réalisation d'un seul module, tel qu'il est décrit sur le schéma 3. Il est vivement conseillé de procéder à la confection des circuits imprimés par la méthode photographique, en raison notamment de la densité importante des pistes et surtout de la nécessité de graver deux plaquettes à la fois, correspondant aux modules 1 et 2. Le circuit intégré IC₁, et les amplis seront montés sur un support à souder de bonne qualité, à broches tulipes si possible.

Le circuit FX118 sera manipulé avec les précautions d'usage, pour un circuit LSI face aux décharges statiques, et mis en place dans le bon sens juste avant la mise sous tension et après contrôle des 4,4V d'alimentation. Il est fortement déconseillé de tester le circuit sans la mise en place du quartz et des composants R₁₁, C₁₀ et C₁₁, sous peine de destruction du circuit IC₁ !

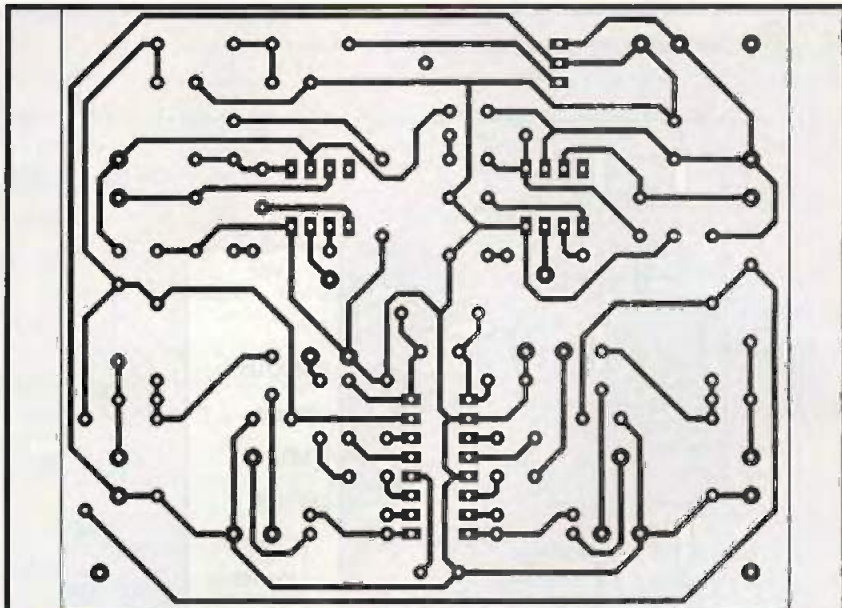N'oubliez pas la mise en place des trois petits straps et veillez à la bonne orientation des nombreux composants polarisés (voir **figure 5**). Pour le raccordement des éléments extérieurs, il est prévu de faire usage de quelques borniers à vis. Quelques tronçons de fil blindé recevront les deux micros




4 Tracé du circuit imprimé

et les deux haut-parleurs d'une impédance de 8 à 25 Ω. Une tension d'alimentation de 9V suffira pour passer aux essais de l'ensemble.

Le point important consiste à générer un signal clair sur l'entrée IN1 par exemple, signal qui devra apparaître incompréhensible sur la sortie OUT correspondante. Une astuce pratique consiste à faire le 3699 sur un combiné téléphonique (c'est bien entendu l'horloge par-

lante !), mais sans faire usage de l'amplificateur dont disposent de nombreux appareils modernes. On appliquera l'écouteur du combiné sur le micro IN1, puis on pourra régler P₁ et P₃ pour obtenir sur OUT1 un signal brouillé certes, mais bien net ! Procédez de même avec IN2 et OUT2, en évitant autant que possible l'effet Larsen et ses sifflements dus à l'excès de puissance des micros et HP se faisant face.

5
Implantation des éléments

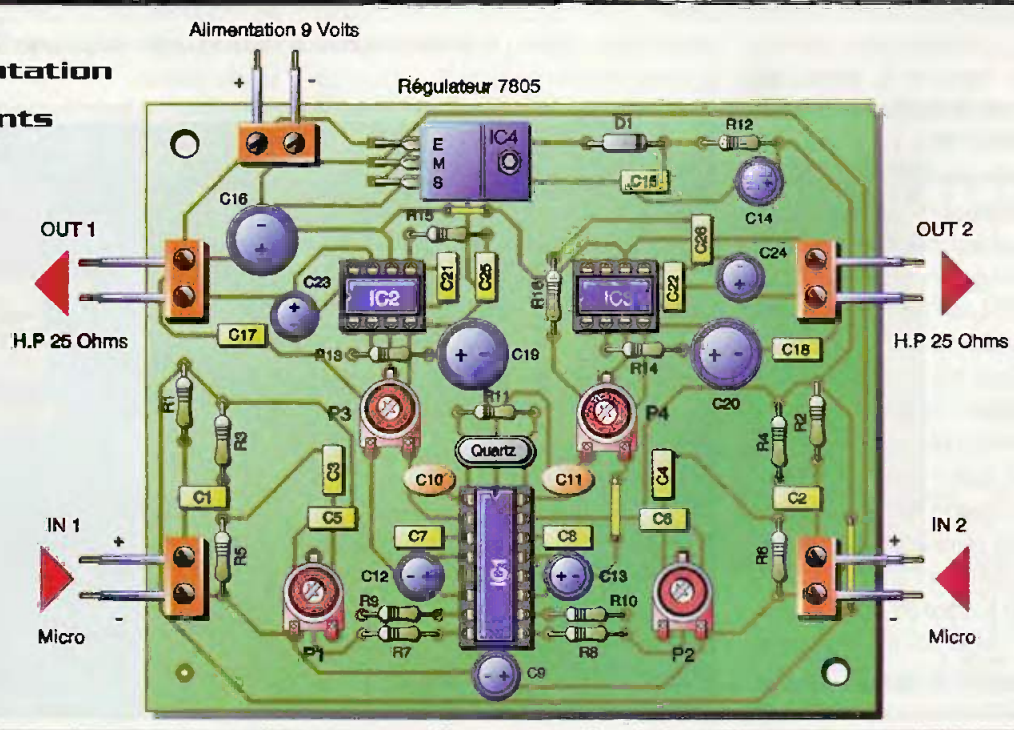

Enfin, si le haut-parleur OUT1 est appliqué sur l'entrée IN2, on pourra à nouveau écouter la voix charmante de l'horloge parlante et en profiter pour mettre votre montre à l'heure ! Nous rappelons encore à nos lecteurs que l'utilisation de cette réalisation sur le réseau téléphonique public reste soumise à l'autorisation préalable de l'administration. Il vous sera possible de le faire sur un réseau privé ou, encore, d'utiliser cet appareil pour enregistrer un message crypté sur un support magnétique et le faire décrypter par un correspondant lointain disposant du même appareil que vous à l'autre bout du territoire. Nous ne doutons pas que nos jeunes lecteurs apprécieront à sa juste valeur cette réalisation digne d'un film d'espionnage où ils pourront jouer à James Bond...

G. ISABEL

Nomenclature

(pour un module)

IC₁ : circuit crypteur/décrypteur par inversion de fréquence FX118P de Ginsbury Electronics, boîtier DIL16
 IC₂, IC₃ : ampli BF TBA 820 M, boîtier DIL8
 D₁ : diode redressement 1N4001
 Régulateur intégré 7805, 5V positif, boîtier TO220
 R₁, R₂, R₃, R₄ : 12 kΩ 1/4 W (marron, rouge, orange)
 R₅, R₆ : 120 kΩ 1/4 W (marron, rouge, jaune)
 R₇, R₈ : 470 Ω 1/4 W (jaune, violet, marron)
 R₉, R₁₀ : 33 kΩ 1/4 W (orange, orange, orange)
 R₁₁ : 1 MΩ 1/4 W (marron, noir, vert)
 R₁₂ : 10 Ω 1/4 W (marron, noir, noir)
 R₁₃, R₁₄ : 120 Ω 1/4 W (marron, rouge, marron)
 R₁₅, R₁₆ : 4,7 Ω 1/4 W (jaune, violet, or)
 P₁, P₂ : ajustable horizontal 100 kΩ

P₃, P₄ : ajustable horizontal 470 kΩ
 C₁, C₂, C₅ : 220 nF/63V plastique
 C₃, C₄ : 680 nF/63V plastique
 C₅, C₆ : 2,2 nF/63V plastique
 C₇, C₈ : plastique 1 µF/63V
 C₉, C₁₂, C₁₃ : 1 µF/25V chimique vertical
 C₁₀ : 47 pF céramique
 C₁₁ : 33 pF céramique
 C₁₄ : 2,2 µF/25V chimique ou tantale vertical
 C₁₆, C₁₉, C₂₀ : 100 µF/25V chimique vertical
 C₁₇, C₁₈ : 100 nF/63V plastique
 C₂₁, C₂₂ : 1 nF/63V plastique
 C₂₃, C₂₄ : 47 µF/25V chimique vertical
 C₂₅, C₂₆ : 330 nF/63V plastique
 1 support à souder 16 broches tulipe
 2 supports à souder 8 broches tulipe
 2 micros Électret
 1 quartz 4,433619 MHz
 2 haut-parleurs miniatures 25 Ω, 300 mW
 5 blocs de 2 bornes vissé-soudé, pas de 5 mm
 fil blindé un conducteur
 + masse

COMMANDEZ VOS CIRCUITS IMPRIMÉS

POUR VOS MONTAGES FLASH

Les circuits imprimés que nous fournissons concernent uniquement les montages flash. Ils sont en verre Epoxy et sont livrés étamés et percés. Les composants ne sont pas fournis, pas plus que les schémas et plans de câblage. Vous pouvez également commander vos circuits par le biais d'Internet : <http://www.eprat.com>

Commandez vos circuits imprimés

Nous vous proposons ce mois-ci :

Bougie électronique
 Micro sans fil HF émetteur
 Micro sans fil HF récepteur
 Protection ligne téléphonique
 Temporisateur de veilleuses
 Charge électronique réglable
 Tuner FM 4 stations
 Booster auto 40 W
 Interrupteur statique
 Perroquet à écho
 Indicateur de disparition secteur
 Testeur de programme dolby surround
 Boîse de détresse voi libre
 Boîse pour avion RC
 Chargeur de batterie
 Récepteur IR
 Répulsif anti-moustique
 Prolongateur télécommande IR
 Champignon pour jeux de société
 Séquenceur
 Micro karaoké
 Potentiomètre
 Synchro beat
 Synthétiseur stéréo standard
 Commande vocale
 Relais statique
 Préampli RIAA multimédia
 Ecouteur d'ultra-sons
 Fréquencemètre 50 Hz

Réf. 06991
 Réf. 06992
 Réf. 06993
 Réf. 05991
 Réf. 05992
 Réf. 05993
 Réf. 04991
 Réf. 04992
 Réf. 04993
 Réf. 03991
 Réf. 03992
 Réf. 03993
 Réf. 02991
 Réf. 02992
 Réf. 02993
 Réf. 02994
 Réf. 01991
 Réf. 01992
 Réf. 01993
 Réf. 12981
 Réf. 12982
 Réf. 12983
 Réf. 12984
 Réf. 11981
 Réf. 11982
 Réf. 11983
 Réf. 10981
 Réf. 10882
 Réf. 10983

ELECTRONIQUE PRATIQUE

Bon de commande

Nom : Prénom :

Adresse : Pays :

CP : Ville :

INDIQUEZ LA REFERENCE ET LE NOMBRE DE CIRCUITS SOUHAITE

Réf. : Nombre :

Réf. : Nombre :

Réf. : Nombre :

Total de ma commande (port compris) PRIX UNITAIRE: 35 FF
 port 5 FF (entre 1 et 6 circuits) 10 FF (entre 7 et 12 circuits) etc.

REGLEMENT : CCP à l'ordre d'Electronique Pratique Chèque bancaire


Carte bleue

Expire le : [] [] [] Signature :

Retournez ce bon à : Electronique Pratique (service circuits impr) 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cede

Un brouilleur téléphonique

expérimental

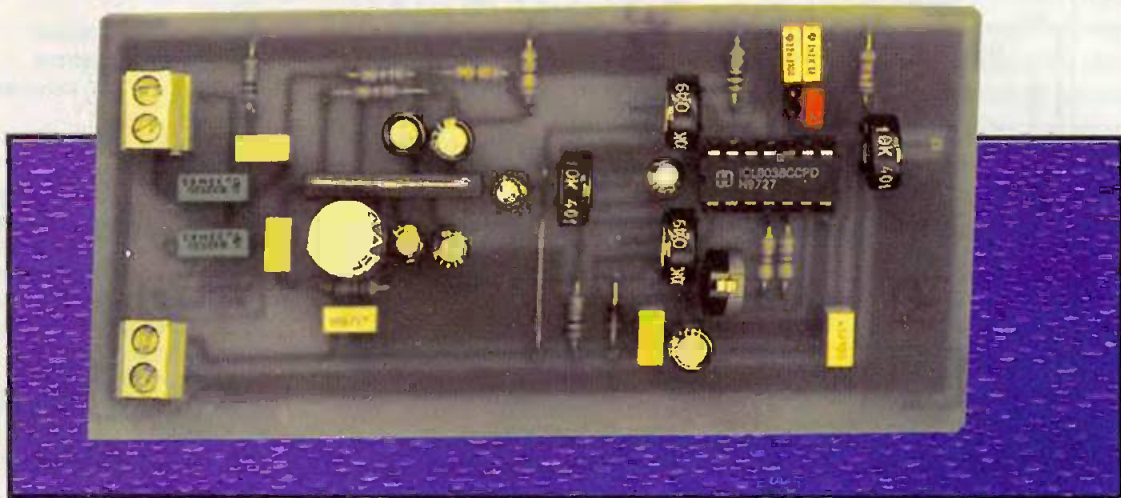

Le schéma de principe

Le schéma de principe est donné en **figure 1**. Il peut paraître compliqué étant donné le nombre relativement important de composants. Cependant, lorsque nous aurons détaillé leur tâche respective, cette complexité disparaîtra et laissera place à une plus grande compréhension.

Le principe retenu pour cette application est l'injection d'un signal de 100 Hz ou de 25 kHz sur la ligne téléphonique. Le premier brouillera l'écoute et le second empêchera l'enregistrement des conversations sur bande magnétique, ce choix étant fait par l'utilisateur.

Le circuit utilisé pour générer les deux fréquences est un ICL8038. C'est un circuit relativement ancien mais qui est maintenant d'un prix d'achat très bas, contrairement à son homologue le MAX38, beaucoup plus performant, mais également plus onéreux. L'ICL8038 peut fournir des signaux de différentes formes : carré, sinus ou triangle. Malgré son ancienneté, ce circuit présente toujours de bonnes caractéristiques :

- faible dérive de fréquence (50 ppm/°C)

- les trois formes de signaux sont disponibles simultanément

- amplitude de sortie élevée (du niveau TTL à 28V)

- distorsion faible (1%)

- très bonne linéarité (0,1%)

- fréquence de fonctionnement de 0,001 Hz à 1 MHz

- rapport cyclique variable (2% à 98%)

Seule la sortie sinus nous intéresse dans cette application. Le circuit générateur de fréquence a été configuré afin de fournir à sa sortie des signaux d'excellente qualité. Dans ce but, tous les réglages ont été prévus sur le générateur de fonctions.

Les résistances ajustables P_2 , P_3 et P_4 permettent de régler la forme et la distorsion du signal de sortie. P_1 permet de régler la fréquence et P_5 la puissance de sortie du montage.

Les deux fréquences nécessaires (100 Hz et 25 kHz) sont obtenues au moyen de deux condensateurs (C_2 et C_3 , 2,7 nF et 22 nF). Un commutateur permet de sélectionner la fréquence à injecter sur la ligne.

L'ICL8038 ne pouvant fournir une puissance suffisante, il est nécessaire d'amplifier le signal. Cette tâche est confiée au circuit TDA2007.

C'est un double amplificateur qui est capable de dissiper une puissance de 2x6W sur une charge de 8Ω lorsqu'il est alimenté sous 28V. Dans notre application, il sera monté en pont et ne sera alimenté que sous une tension de 12V, ce qui limitera sa puissance de sortie. Le signal de sortie du générateur de fréquence ainsi amplifié sera distribué sur la ligne via deux capacités d'une valeur de 330 nF (C_{12} et C_{13}). Ces deux condensateurs devront posséder une tension de service de 250V, les tensions présentes sur une ligne téléphonique étant relativement élevées.

La réalisation pratique


Le dessin du circuit imprimé est donné en **figure 2**. Le schéma de l'implantation des composants est représenté en **figure 3**. C'est ce dernier que l'on utilisera afin de câbler la maquette. Toutes les pastilles seront percées à un diamètre de $8/10^{\circ}$, puis on agrandira à $15/10^{\circ}$ celles devant recevoir les résistances ajustables et les borniers de sortie. Le câblage débutera par la mise en place de l'unique strap, puis par

Le montage que nous vous proposons de réaliser est d'un type un peu particulier puisqu'il permet à son utilisateur de ne pas être écouté ou enregistré lors de ses conversations téléphoniques.

Bien entendu, cette réalisation n'est qu'expérimentale et ne peut être utilisée que sur une ligne téléphonique intérieure.

Nous ne saurions être tenus pour responsables etc. Qu'on se le dise !

1 Schéma de principe

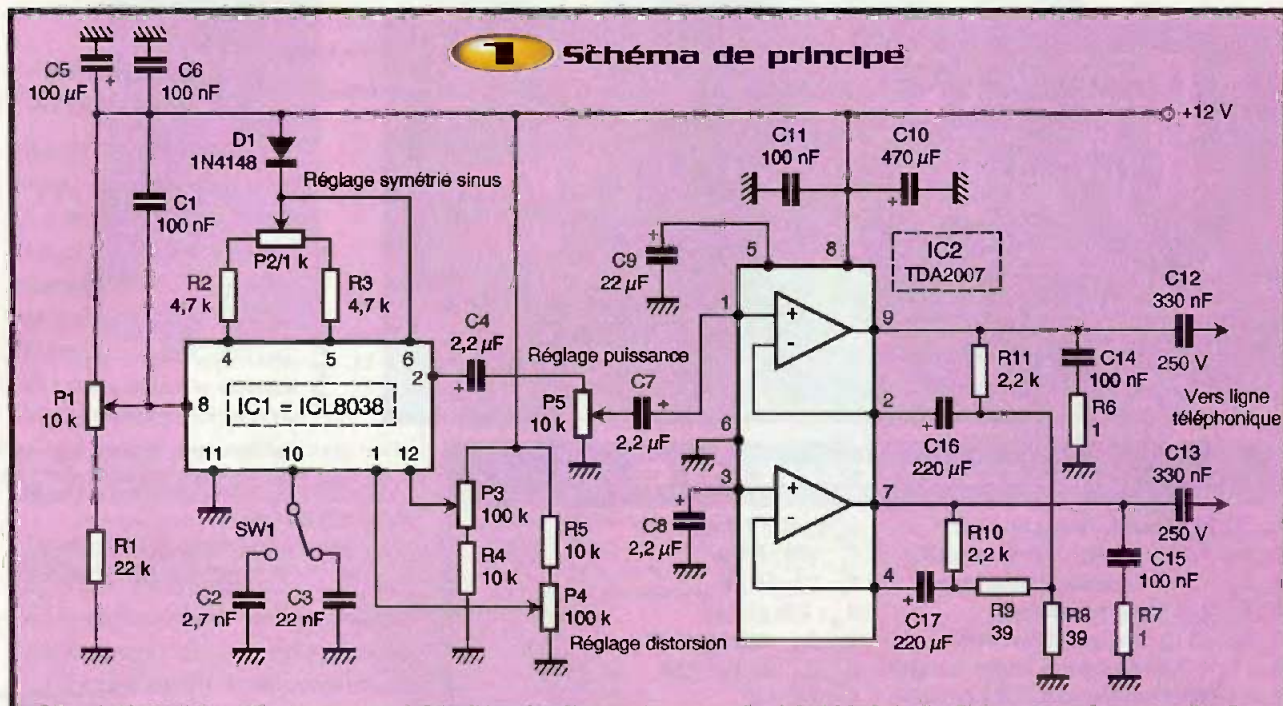

l'implantation des résistances. On soudera ensuite les résistances ajustables et les condensateurs. Pour ce qui est de C_2 , sa valeur devra être comprise entre 2,7 nF et 3,3 nF selon la valeur de la résistance R_1 .

En effet, le schéma nous donne une valeur de 20 k Ω . Cependant, cette valeur ne se rencontre pas toujours. Aussi, nous avons utilisé une résistance de 22 k Ω . Le circuit ICL8038 sera placé sur un support, tandis que l'amplificateur TDA2007 sera directement soudé sur la platine. Celui-ci chauffe quelque peu en fonctionnement, ce qui est normal.

Si le montage devait être laissé sous tension pendant un temps relativement long, il conviendrait de fixer un petit dissipateur thermique à son ailette de refroidissement

. Ce dissipateur pourra être un morceau de DURAL ou d'aluminium.

Le commutateur SW_1 , sur notre maquette, est constitué par deux morceaux de barrettes de picots à deux points sur lesquels nous enficherons un cavalier de type informatique.

Pour une utilisation courante, on remplacera ce système par un interrupteur inverseur qui pourra être fixé sur l'une des faces du boîtier dans lequel sera insérée la platine. La liaison à cet inverseur se fera au moyen de fils de câblage.

L'alimentation sera connectée au montage au moyen d'un bornier à vis à deux points. Un même bornier sera utilisé pour la connexion du brouilleur à la ligne téléphonique.


Les essais


Après avoir procédé à une minutieuse vérification du câblage (absence de court-circuits et continuité des pistes), on connectera une alimentation de 12V au montage en prenant bien garde à la polarité. Une erreur à ce niveau entraînerait à coup sûr un claquage de certains composants.

On connectera la sonde d'un oscilloscope aux deux sorties. En agissant sur P_2 , P_3 et P_4 , on essaiera d'obtenir le plus beau signal sinusoïdal possible, ce qui devrait se faire sans aucune difficulté.

La fréquence de sortie de l'ICL8038 sera ajustée en manœuvrant P_1 . Pour cela, on commutera SW_1 sur le condensateur C_3 (22 nF) et l'on réglera la fréquence à 100 Hz. On procédera de même pour le

2 Tracé du circuit imprimé

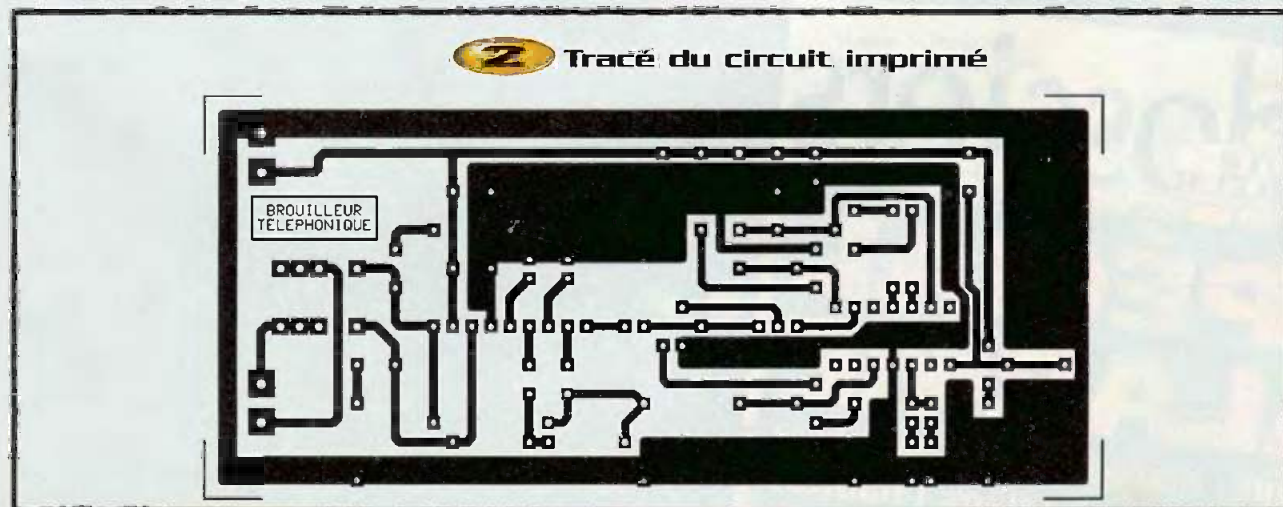

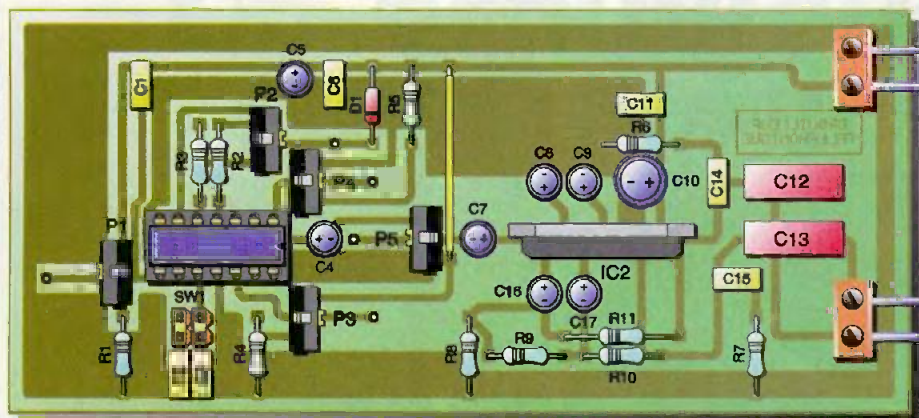

3

Implantation des éléments

condensateur C_2 (2,7 nF) avec lequel la fréquence devra atteindre 25 kHz. Il se peut, et cela est même probable, que l'on doive retoucher l'ajustable P_1 afin d'obtenir les bonnes fréquences lorsque le commutateur sera actionné. On pourra, si on le désire, affiner la valeur de l'un des condensateurs

Ligne téléphonique

pour obtenir la fréquence exacte sans que P_1 ne soit déréglé.

Enfin, la puissance de sortie sera réglée à l'aide de P_5 . On évitera d'obtenir une trop grande puissance de sortie afin de ne pas occasionner de gêne. Sur notre prototype, nous avons obtenu une amplitude de sortie de 5V crête à crête avant écrêtage. Lors des essais, on ajustera cette amplitude à la valeur minimale puis on l'augmentera progressivement afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

Nomenclature

- | | |
|--|--|
| R_1 : 22 k Ω (rouge, rouge, orange) | C_4, C_7, C_8 : 2,2 μ F/16V |
| R_2, R_3 : 4,7 k Ω (jaune, violet, rouge) | C_5 : 100 μ F/16V |
| R_4, R_5 : 10 k Ω (marron, noir, orange) | C_6 : 22 μ F/16V |
| R_6, R_7 : 1 Ω (marron, noir, or) | C_{10} : 470 μ F/16V |
| R_8, R_9 : 39 Ω (orange, blanc, noir) | C_{12}, C_{13} : 330 nF/250V |
| R_{10}, R_{11} : 2,2 k Ω (rouge, rouge, rouge) | C_{16}, C_{17} : 220 μ F/16V |
| P_1, P_5 : résistances ajustable 10 k Ω verticales | D_1 : 1N4148 |
| P_2 : résistance ajustable 1 k Ω verticale | IC_1 : ICL8038 |
| P_3, P_4 : résistances ajustable 100 k Ω verticales | IC_2 : TDA2007 |
| $C_1, C_3, C_{11}, C_{14}, C_{15}$: 100 nF | 1 support de circuit intégré 14 broches |
| C_2 : 2,7 nF | 2 morceaux de barrettes de picots à 2 points |
| C_3 : 22 nF | 1 cavalier de type informatique |
| | 2 borniers à vis à deux points |

P. OGUIC

mieux vaut prévenir que guérir!


les dossiers
le HAUT PARLEUR

SPÉCIAL ALARME

sécurité - vidéosurveillance - domotique
diffusion sonore dans l'habitat
confort électronique dans la maison

Un numéro à ne pas manquer! en vente dès le 15 juin
chez tous les marchands de journaux • 30^F

Émetteur

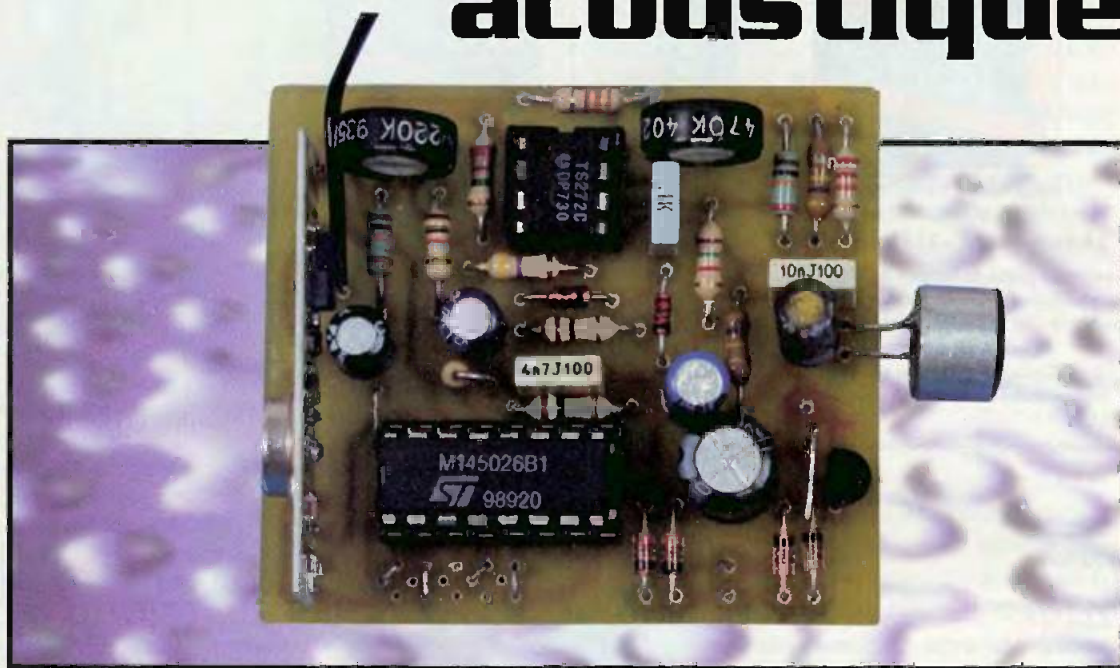à commande
acoustique

Principe (figure 1)

Le micro M est un microphone à électret, il reçoit de R_1 une tension de polarisation permettant le fonctionnement de son transistor interne. La tension audio passe dans C_1 pour atteindre l'entrée d'un étage d'amplification alternatif. Les résistances R_2 et R_3 servent à polariser l'ampli à la moitié de la tension d'alimentation. Un filtre R_3/C_2 évite de répercuter sur l'entrée de l'amplificateur les fluctuations d'alimentation dues aux variations de consommation lors de l'émission. Le gain de l'étage est ajusté par P_1 . La tension est redressée par les diodes D_1 et D_2 . Le condensateur C_3 filtre la tension redressée. La tension continue est transmise à l'entrée d'un trigger de Schmitt. Le potentiomètre P_2 sert à régler le seuil de déclenchement du trigger, la résistance R_3 applique une réaction qui évite une suite de déclenchements lorsque la tension redressée fluctue autour du seuil. Lorsque le trigger a été déclenché, la tension de sortie baisse, la résistance

R_3 abaisse le seuil, il faudra donc une tension d'entrée inférieure à celle de seuil pour que l'étage revienne à sa position d'origine.

En présence d'un signal audio d'une amplitude suffisante, la sortie 1 de CI_1 passera à 0. La tension est transmise à l'entrée de commande d'un codeur pour télécommande. Ce codeur est un classique 145026 dont on utilise les 5 premiers bits pour un codage d'adresse. Ces entrées peuvent être polarisées soit au plus, soit au moins, soit laissées ouvertes ce qui permet, grâce à ces trois états, d'avoir 3^5 codes soit 243 positions.

Vous allez peut-être trouver que ce n'est pas beaucoup, il ne s'agit pas ici de réaliser un système de sécurité mais d'avoir une sélection qui vous évite le dérangement par des parasites. Ce circuit est destiné normalement à un codage sur 9 bits, ici, les quatre derniers bits sont exploités comme données pour envoyer une information à un décodeur. Le décodeur reconnaîtra le bit correspondant à l'entrée restant ouverte ou connectée à la tension


positive d'alimentation. Pour simplifier la conception, nous laissons l'entrée ouverte, on évite alors un circuit de polarisation complexe. Le circuit imprimé est prévu avec les quatre bits au 0, il suffit donc de couper une piste pour sélectionner l'information. Le codeur comporte une horloge interne dont la fréquence est déterminée par C_5 et l'une des résistances associées.

Le signal de sortie du codeur est envoyé dans un émetteur modulaire AUREL accordé sur la bande autorisée de 433 MHz. Ce dernier ne demande rien d'autre qu'une tension d'alimentation et une antenne. L'antenne est accordée sur 433 MHz et mesure environ 17cm.

L'émetteur est alimenté par le secteur, nous n'avons pas pris ici de précaution particulière destinée à réduire la consommation, le module d'émission est alimenté en permanence. Un régulateur fournit une tension de 8V, une tension alternative de 9V et basse puissance 1 W suffit largement, permet une alimentation de l'émetteur.

Cet émetteur radio à commande acoustique est destiné à vous prévenir ou à générer une commande. A la réception d'un signal acoustique, il envoie un signal codé récupéré par un récepteur placé plusieurs dizaines de mètres plus loin.

1 Schéma de principe

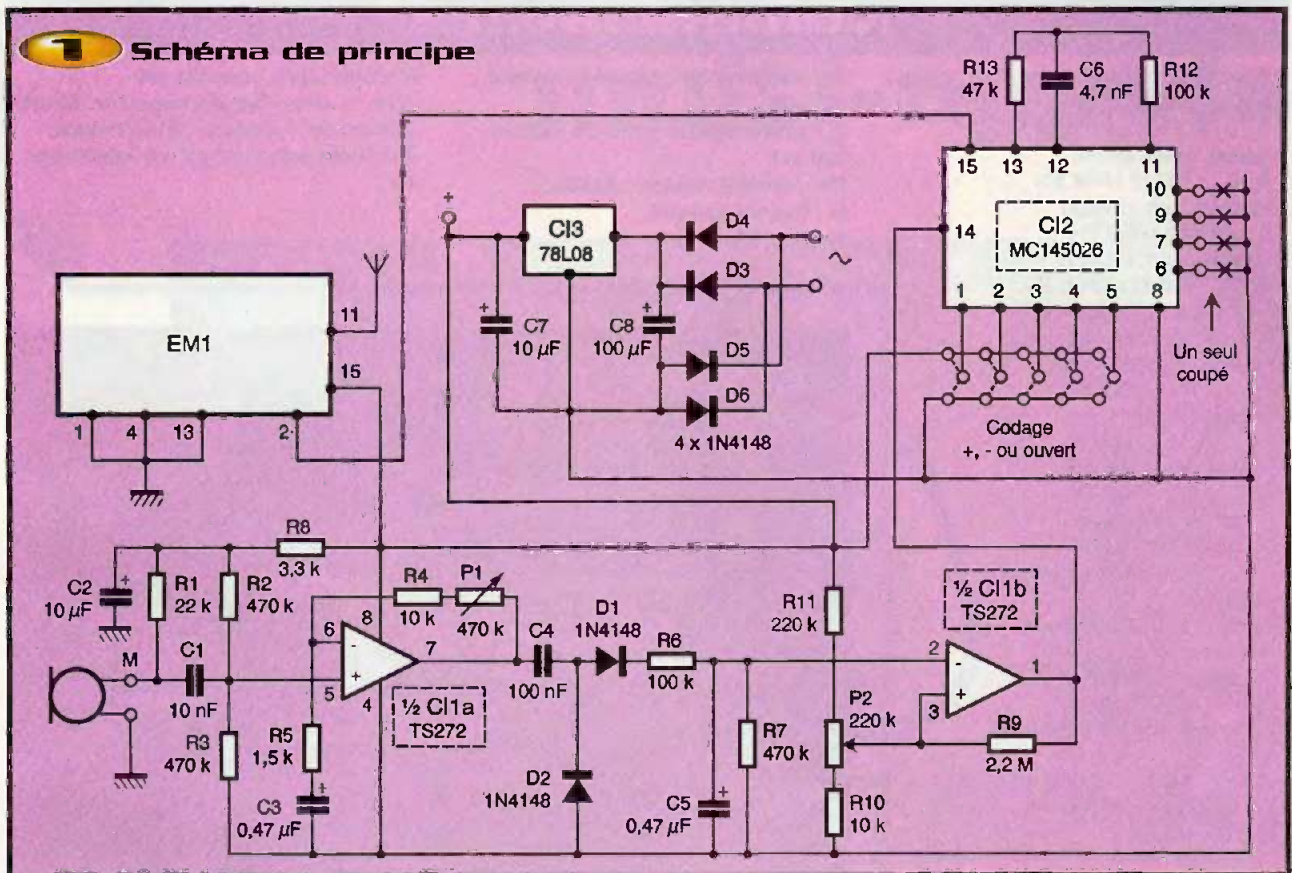

Réalisation

Le circuit imprimé (**figure 2**) et le plan d'implantation (**figure 3**) vous permettent de mener à bien la réalisation. On respectera l'implantation des composants polarisés, c'est à dire ceux qu'il est préférable de brancher dans le bon sens. Ces composants sont repérés par une pastille carrée.

Dès que vous en soudez une, pensez à vérifier le sens du composant sur le

schéma d'implantation. Deux modes d'alimentation sont prévus. Vous pouvez éventuellement envoyer une tension d'alimentation régulée ou fournie par une pile, pour ce faire, vous n'installez pas les diodes D₃ à D₆ ainsi que C₁₃ et C₈. La tension peut être amenée directement sur les pastilles +9V et 0.


La taille de l'émetteur permet de l'installer dans un coffret de matière plastique DIPTAL 961.

Lors des essais, on placera le curseur du


potentiomètre de réglage de seuil à mi-course et on ajustera le gain pour obtenir le déclenchement. Ce dernier sera constaté en mesurant la tension de sortie sur la broche 1 de C11. Si vous désirez envoyer un 1 pour le récepteur multi-sons, n'oubliez pas de couper une des pistes aux emplacements prévus.

E. LEMERY

2 Tracé du circuit imprimé

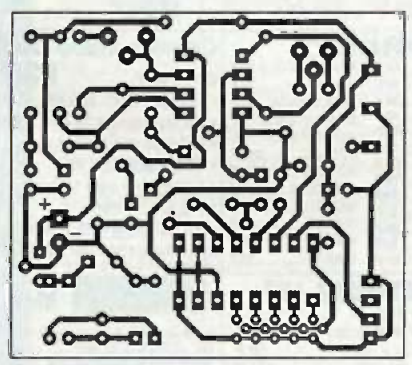

3 Implantation des éléments

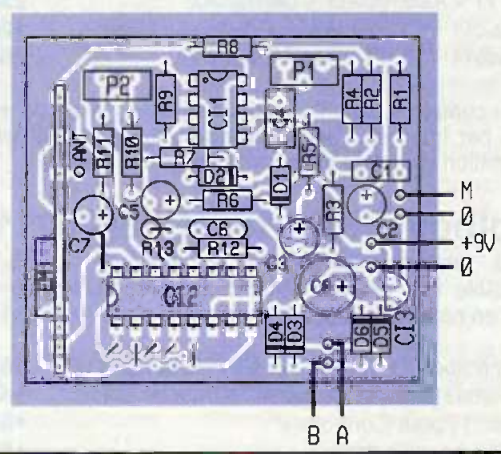


Nomenclature

R₁ : 22 kΩ 1/4W 5%
 (rouge, rouge, orange)
 R₂, R₃, R₇ : 470 kΩ 1/4W 5%
 (jaune, violet, jaune)
 R₄, R₁₀ : 10 kΩ 1/4W 5%
 (marron, noir, orange)
 R₅ : 1,5 kΩ 1/4W 5%
 (marron, vert, rouge)
 R₆, R₁₂ : 100 kΩ 1/4W 5%
 (marron, noir, jaune)
 R₈ : 3,3 kΩ 1/4W 5%
 (orange, orange, rouge)
 R₉ : 2,2 MΩ 1/4W 5%
 (rouge, rouge, vert)
 R₁₁ : 220 kΩ 1/4W 5%
 (rouge, rouge, jaune)
 R₁₃ : 47 kΩ 1/4W 5%
 (jaune, violet, orange)
 C₁ : 10 nF MKT 5mm
 C₂, C₇ : 10 µF/10V chimique
 radial
 C₃, C₅ : 0,47 µF/10V chi-
 mique radial
 C₄ : 100 nF MKT 5mm
 C₆ : 4,7 nF MKT 5mm
 C₈ : 100 µF/25V chimique
 radial
 D₁ à D₆ : diodes silicium 1N4148
 Cl₁ : TLC272 ou TS272
 Cl₂ : M145026
 Cl₃ : 78L08

P₁ : potentiomètre ajustable vertical
 470 kΩ
 P₂ : potentiomètre ajustable vertical
 220 kΩ
 EM₁ : module émetteur AUREL
 M : Micro à électret
 Antenne 17cm

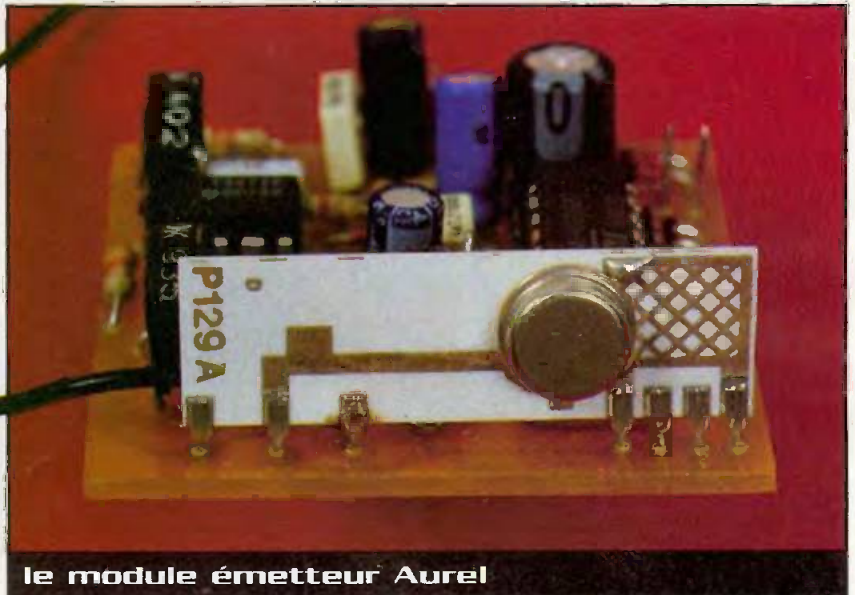Modules AUREL importés par :
 P2M, 8 Allée des Châtaigniers, ZA du
 Buisson de la Couldre, 78190 Trappes
 Distribués, entre autres, par Sélectronic,
 etc.



le module émetteur Aurel

68HC11

Assembleur, Basic, C, Débogueur

Basic11: compilateur croisé. Le programme compilé est rapide et petit. Pour tous les 68HC11 même avec peu de mémoire. Manuel, exemples. CC11: compilateur croisé ANSI C. Din: Débogueur pour les EEPROM internes 68HC11A1, E1, E2, F1... jusqu'à 8k. Dex: Débogueur non limité. Pour Windows 3.1/95/98/NT.

BADin	Basic11 + Assembleur + Débogueur interne	540 F
BADex	Basic11 + Assembleur + Débogueur	1990 F
CADin	CC11 + Assembleur + Débogueur interne	980 F
CADex	CC11 + Assembleur + Débogueur	2380 F
BCADin	Basic11 + CC11 + Ass + Débogueur intern	1280 F
BCADex	Basic11 + CC11 + Ass + Débogueur	2680 F

Documentation complète dans l'aide de Windows. Un an de mise à jour gratuite par Internet. Version Freeware limité à 100 octets avec documentation complète dans l'aide gratuit sur Internet.

Controlboy - Starter Kit 68HC11

Carte montée, entrées numériques et analogiques, sorties numériques, câble PC, manuel d'installation. Programmation en assembleur et en prototypage rapide sous Windows 3.1/95/98/NT.

KitF1	Controlboy F1 12MHz 32k EEPROM, 32k RAM	1688 F
+opt	3 sorties anal., LCD, clavier, 8 entrées optoc.	+482 F
+Baboy	Basic11 pour Controlboy	+300 F
+CAbay	CC11 pour Controlboy	+680 F

CONTROLORD, 485, Av. Guiols, 83210 La Farlède 0494487174

www.controlord.fr

Programmeur de PIC 12C508, 12C509, 16C84, 16F84, 24C16

Programme les microcontrôleurs de la série PIC16C84, 16F84, PIC12C508, 12C509 et 24C16. La connexion se fait par le port // d'un PC.

Livré avec logiciel - en kit : 350 F + port 40 F
 Monté et testé : 470 F + port 40 F
 Documentation sur demande

Emetteur TV UHF Multistandards

Ce kit vous permet l'émission d'un signal vidéo de très haute qualité en UHF d'une puissance garantie de 150 mW linéaire (idéal pour l'utilisation avec un magnétoscope ou une mini caméra vidéo). Portée 100 à 500 m. Ce kit a été soigné à l'extrême de façon à assurer une reproductibilité totale. Fourni avec une charge fictive et une antenne à réaliser.

Emetteur vidéo AM pour visu directe sur téléviseur en UHF.

en kit : 650 F + port 40 F monté : 990 F + port 40 F

PROMO

GAL 16V8-15	15 F	AT90S1200-12	39 F
BFR 90A	10 F	AT89C51-24	79 F
BFR 91A	10 F	AT89C1051-24	45 F
BFR 92 cms	10 F	MC14026 (CMS)	9 F
BFR 96	10 F	MC14027 (CMS)	13 F
BFR 96S	13 F	POS1400	296 F
SBL1	89 F	POS2000	296 F
ERA-5	75 F	ST62T2066	78 F
MAAR 6	29 F	ML6430	195 F
MAAR 8	42 F	S2000AF	26 F
MAV 11	45 F	S2055N	18 F
PIC12C508	12 F	LM3909	18 F
PIC16F84	45 F		

Caméra vidéo CDD miniature couleur 930 F + port 40 F

- Capteur CDD 320000 pixels
- Focux manuel 10 mm à l'infini
- Balance des blancs auto
- Sortie standard PAL
- Luminosité mini 10 lux
- F 3.8/f = 4 mm
- Poids 105 g • Bloc alim. 4,5 V

Documentation sur demande

BOITIERS HF

Boîtiers fer étamé (+ port 20 F forfaitaire)	
Dim. 74 x 111 x 30	38 F
Dim. 74 x 148 x 30	44 F
Dim. 55 x 111 x 30	33 F
Dim. 37 x 55 x 30	22 F
Dim. 37 x 111 x 30	27 F

Modules «MIPOT»

Emetteurs AM antenne intégrée 1MW	
Réf. : E/AM 433, 92 MHz	149 F
Récepteur AM standard + Réf. R/AM 433,92 MHz	
	65 F
Emetteurs AM sortie 50 Ω sans antenne 8 MW	
Réf. : E/AM 433 50	196 F
Récepteur AM Super Hétérodyne	
Réf. : R/AM 433 SUP	252 F


AES - 61 bis, avenue de Verdun - 91290 ARPAJON

Tél. : 01 64 90 07 43 - Fax : 01 64 90 10 26

Joindre le règlement à la commande. Paiement par chèque bancaire ou CB

Récepteur

multi-appels

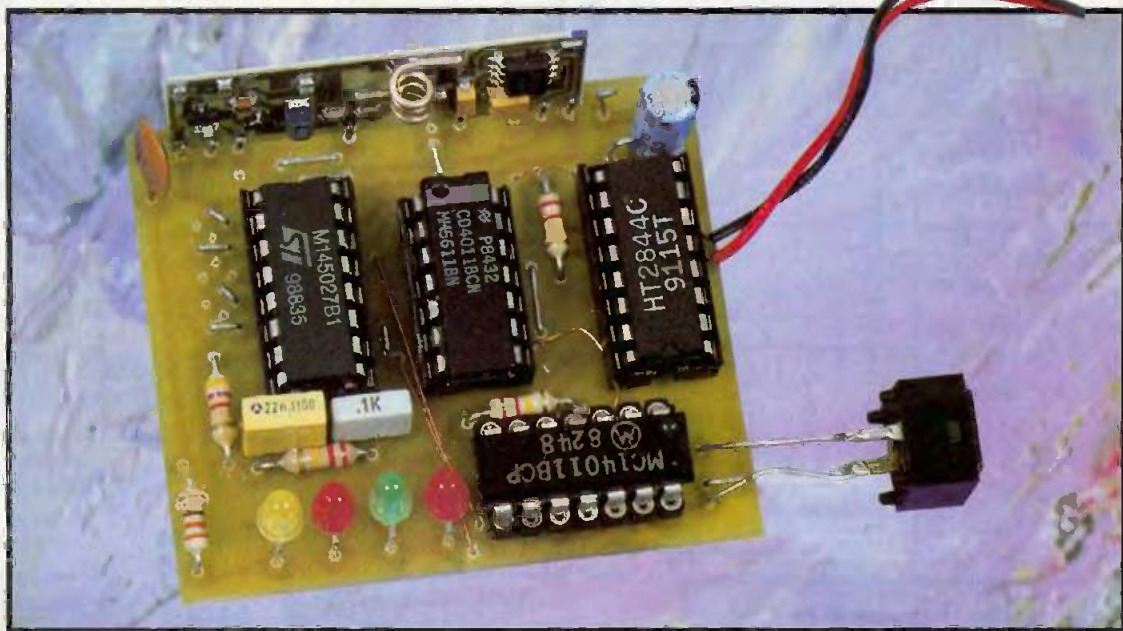

Ce récepteur est destiné à recevoir divers appels (4 sur cette version). On le porte par exemple à la ceinture et chacun des appels se distinguera par un signal sonore différent. En outre, une fois l'appel terminé, il sera possible de connaître la source de l'appel grâce à une mémorisation interne.

Principe de fonctionnement (figure 1)

Le récepteur proprement dit est un module AUREL à super-réaction accordé sur 433 MHz. Il délivre, sur sa broche 14, le signal codé envoyé par un émetteur. Cette tension logique, composée d'une suite de 0 et de 1, pénètre dans Cl_1 pour son décodage. Un oscillateur interne génère une fréquence d'horloge compatible avec celle de l'émission. Pour que la réception soit possible, il faut également que le code programmé sur le décodeur soit identique à celui de l'émetteur, ce sont les broches 1 à 5 qui se chargent des opérations, on retrouve ici le principe du codage à trois états de l'émetteur à commande acoustique. Le circuit intégré adopté ici est une version délivrant sur ses sorties 12 à 15 une information correspondant à celle codée sur les broches 6 à 10 du codeur 145026. Il est donc possible, avec ces 4 bits, d'assurer la sélection de 16 informations. Ces

quatre sorties sont associées à un verrou qui mémorise le dernier mot de 4 bits reçu.


Une broche supplémentaire, la 11, envoie une information fugitive qui dure pratiquement le temps de la transmission, à condition toutefois que le message transmis soit redondant. En cas d'erreur, le signal disparaît.

Le circuit Cl_2 utilise une quadruple porte. Ses quatre entrées sont reliées à chacune des sorties tandis que chacune des portes reçoit l'information fugitive de la broche 11. Les sorties verrouillées seront donc transformées, avec une inversion de polarité, en une sortie fugitive.

Les quatre portes a, b, c, d de Cl_2 présenteront toutes une sortie positive en l'absence de signal, une d'entre elles verra sa sortie passer au zéro le temps de l'émission du signal. Le générateur de signaux sonore est un HT2844C, ce générateur possède en mémoire quatre cris d'animaux que l'on met en service en mettant les entrées 12 à 15 à la masse. Chaque fois que l'une des entrées se

mettra au zéro, le cri correspondant se fera entendre. L'horloge interne du circuit détermine la hauteur du son, le fabricant du circuit intégré recommande une valeur voisine de 220 k Ω , on peut éventuellement essayer une 240 ou une 270... Le circuit comporte un étage de sortie adapté aux buzzers piézo-électriques, il n'est donc pas nécessaire d'installer d'amplificateur de puissance.


Une fois le signal reçu, le son disparaît, si vous ne l'avez pas bien distingué, vous pourrez interroger le circuit de décodage grâce à Cl_4 . Nous retrouvons ici pratiquement le même principe que pour la sélection. Les quatre portes Cl_4 «a» à «d» ont une commande commune, lorsque cette commande est en position basse, les sorties sont forcées à l'état haut. En position haute, la porte qui aura son entrée dans la même configuration verra sa sortie passer à zéro. En pressant le bouton poussoir B-P, on envoie une tension positive sur les portes, la diode correspondant à la sortie de Cl_1 dont la sortie sera à 1 s'allumera.

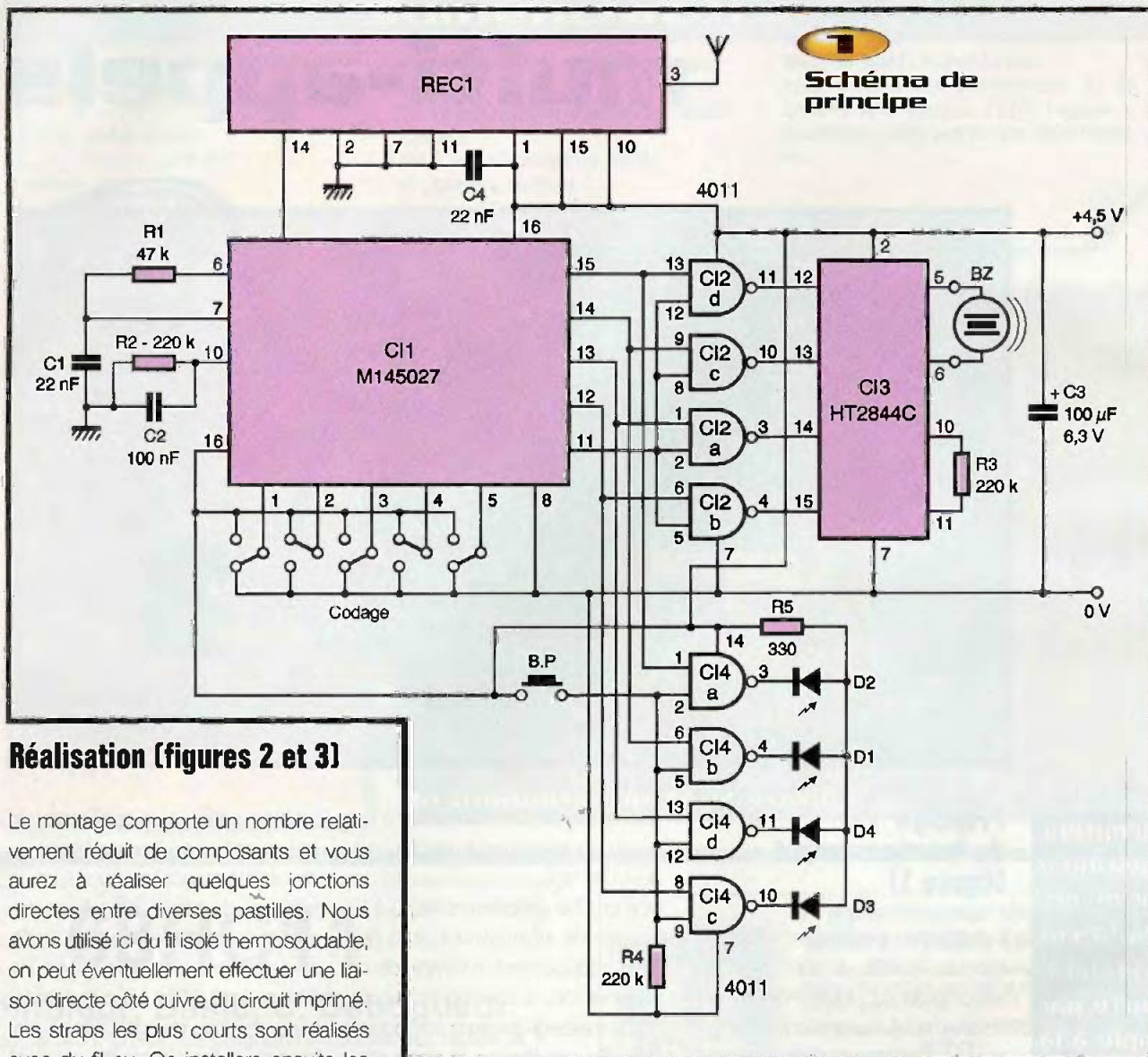


Réalisation (figures 2 et 3)

Le montage comporte un nombre relativement réduit de composants et vous aurez à réaliser quelques jonctions directes entre diverses pastilles. Nous avons utilisé ici du fil isolé thermosoudable, on peut éventuellement effectuer une liaison directe côté cuivre du circuit imprimé. Les straps les plus courts sont réalisés avec du fil nu. On installera ensuite les résistances, les supports de circuits intégrés (on peut aussi souder directement les circuits), attention, compte tenu de l'implantation de leurs broches, ils ne sont pas tous implantés dans le même sens. On terminera avec les diodes électroluminescentes et le module de réception.


S'agissant des diodes, on utilisera des modèles de 3mm de couleurs différentes. Aucun réglage n'est à effectuer ici. Le récepteur est accordé sur 433 MHz et on ne traite que des signaux logiques. Suivant le codage de l'émetteur, vous obtiendrez un son différent. Trois piles de 1,5V assureront l'alimentation du récepteur. Bouton poussoir, buzzer et interrupteur général seront fixés sur le boîtier. La taille du circuit imprimé est prévue pour un DIPTAL 961. On devra ajouter une antenne, fil de 17cm de lon-

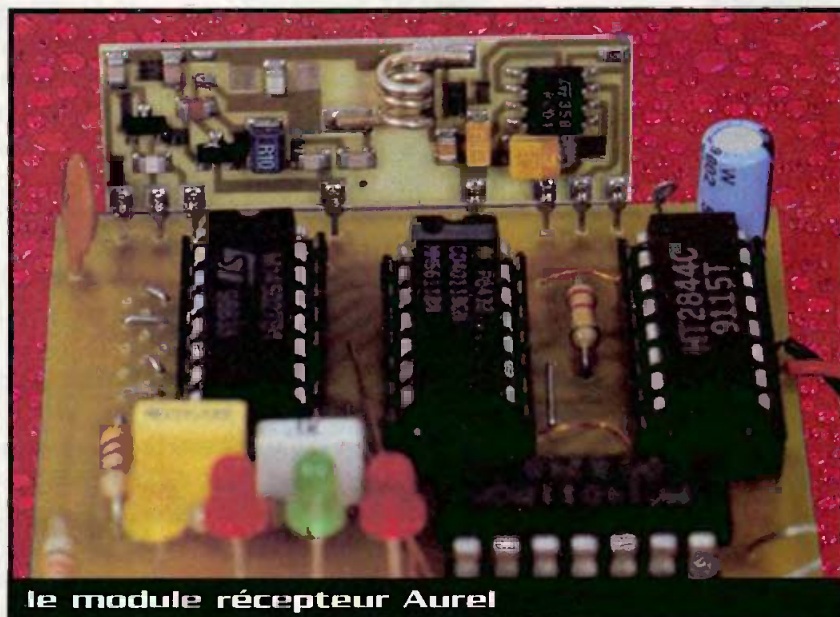

le module récepteur Aurel

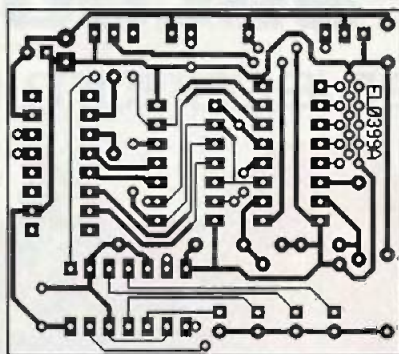

2 Tracé du circuit imprimé

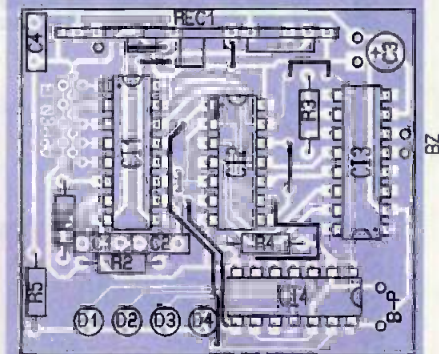

3 Implantation des éléments

gueur qui constituera une antenne quart d'onde.

Le récepteur peut être utilisé dans un jardin, un émetteur à commande acoustique

placé près d'un téléphone ou d'un réveil vous avertira. Vous pourrez aussi utiliser un émetteur de sonnette calé sur un code dont l'un des quatre derniers chiffres est un 1 ou prévoir un émetteur à bouton répondant au même critère. Chacun des émetteurs utilisera le même code pour les premiers chiffres et un des quatre bits à 1 pour les derniers. Le récepteur de poche pourra donc vous prévenir à distance de quatre sortes d'appels différents.

Nomenclature

- R₁ : 47 kΩ 1/4W 5% (jaune, violet, orange)
- R₂ à R₄ : 220 kΩ 1/4W 5% (rouge, rouge, jaune)
- R₅ : 330 Ω 1/4W 5% (orange, orange, marron)
- C₁ : 22 nF MKT 5mm
- C₂ : 100 nF MKT 5mm
- C₃ : 100 µF/6,3V chimique radial

- C₄ : 22 nF Céramique
- CI₁ : M145027
- CI₂, CI₄ : 4011
- CI₃ : HT2844C
- D₁ à D₄ : diodes électroluminescentes 3mm, rouge, verte, orange, jaune
- BZ : Buzzer Piézo-électrique
- REC₁ : récepteur super-réaction AUREL


E. LEMERY

PROTEUS 4.5

Logiciel **professionnel** de CAO électronique sous Windows™

SIMULATION PROSPICE

Noyau Berkeley Spice 3F5

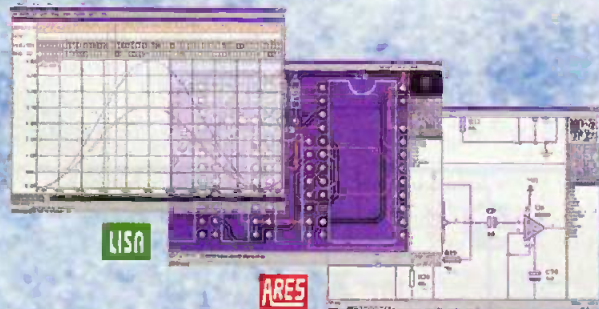

Version de base gratuite sur INTERNET <http://www.multipower-fr.com>

Multipower

22, rue Emile Baudot - 91120 Palaiseau - FRANCE
Tél. : 01 69 30 13 79 - Fax : 01 69 20 60 41
E-mail : multipower@compuserve.com



Des coffrets métalliques à la mesure de vos idées !

série «EP»



simplicité et robustesse

série «EC»



simplicité et robustesse

REFERENCE TYPE	DIMENSIONS UTILES en mm		
	Largeur	Hauteur	Profondeur
EC 2309	210	90	170
EC 2312	210	125	200
EC 2510	245	90	200
EC 2811	285	105	220
EC 3413	330	130	250

Catalogue de notre gamme de coffrets, racks, pupitres et accessoires sur simple demande

**DISTRICOM - BP 495 Saint-Ouen-L'Aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél. : 01 34 30 00 05 - Fax : 01 34 30 06 58**

Lampe de secours super économique



Nombreux sont les locaux où un éclairage en bon état est essentiel pour le confort et la sécurité des occupants. La durée de vie moyenne d'une lampe à incandescence est de 1 000 heures. Ceci est en fonction des conditions d'utilisation de la lampe : nombre d'allumages, d'extinctions, sur et sous tensions, surchauffe lorsque les luminaires sont mal adaptés, vibrations ou chocs, etc. Il serait donc très téméraire de se fier à ce seul moyen d'éclairage.

Les palliatifs à cette faiblesse peuvent prendre les formes suivantes :

- utilisation de plusieurs lampes simultanément. Solution non économique : les lampes ont sensiblement la même durée de vie et la consommation électrique est augmentée.
- installation d'un système électronique qui, détectant la rupture de la lampe "principale", met en service une lampe de secours. Si le dispositif présente une consommation électrique négligeable, les inconvénients ci-dessus sont supprimés.

Vous vous en doutez, c'est la deuxième solution qui a notre préférence et que nous proposons. Ce n'est certes pas la première description de ce type de système, mais l'originalité de celui-ci réside dans sa rusticité, gage de fiabilité, sa compacité, indispensable pour une insertion aisée dans une installation neuve ou existante, son coût et sa consommation très faibles.

Le schéma (figure 1)

La lampe de secours (230V à incandescence) L_2 est commandée par le triac TR_1 dont l'espace

gâchette/anode est pris dans le pont formé par L_1 (230V à incandescence), R_1 , R_2 et R_3 . Tant que L_1 fonctionne, le pont est équilibré et la tension dans cet espace est nulle ou presque, très insuffisante en tout cas pour amorcer TR_1 . La rupture de L_1 déséquilibre le pont et TR_1 s'amorce, provoquant l'illumination de L_2 . R_1 est dimensionnée de sorte qu'une tension de $2V_{eff}$ se développe à ses bornes ; sa valeur est donc :


$$R1 = \frac{2V}{\frac{P_{lampe}}{230V}} \text{ soit } R1 = \frac{460}{P_{lampe}} \Omega$$

La valeur normalisée la plus proche est à utiliser, le montage étant très tolérant vis à vis de la précision de la tension aux bornes de R_1 .

La puissance de cette résistance (3W), est supérieure à la stricte puissance continue qu'elle doit dissiper et qui peut être calculée à l'aide de la formule :

$$P = \frac{2V \times P_{lampe}}{230V} \text{ soit } P = \frac{P_{lampe}}{115} W$$

En effet, lors de la mise en route du montage, L_1 qui est froide présente une résistance très faible. En fonction de la tension instantanée du secteur à ce moment précis, une tension élevée peut donc, pendant un très court instant, se trouver imposée aux bornes de R_1 qui doit dissiper l'énergie correspondante. C'est cette faible valeur ohmique à froid des lampes à incandescence qui crée une forte dis-

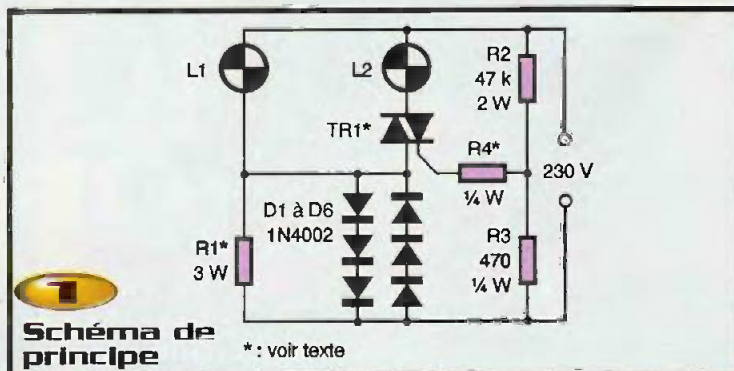

sipation d'énergie à la mise sous tension, et qui finit par provoquer la rupture du filament. Elle a aussi pour conséquence le déséquilibre du pont à la mise en route du montage, ce qui explique la présence des diodes D_1 à D_6 dont le rôle est de limiter ce déséquilibre à un maximum de $3 \times 0,7V$ soit $2,1V$; sans ces dernières, on peut parfois constater un faible allumage momentané de L_2 à la mise sous tension. R_2 sert à limiter le courant transiant par la gâchette de TR_1 .

La valeur retenue ici (330Ω) pourra être modifiée en fonction de la sensibilité du triac utilisé, sans descendre en dessous de 100Ω . A titre indicatif, nos essais ont montré que les triacs de référence TIC 206D acceptent une résistance de gâchette allant jusqu'à 560Ω , valeur avec laquelle le BTA08 de la maquette ne s'amorce pas convenablement.

Le **tableau 1** donne les valeurs que doit prendre R_1 en fonction de la puissance de la lampe L_1 .

La consommation du montage est due, d'une part à la dissipation de puissance dans R_1 (tableau 1), et d'autre part à celle perdue dans la branche R_2 - R_3 , soit $1,2 W$. Dans le pire des cas, la puissance totale perdue dans le montage est donc à peine supérieure à $2 W$.

puissance de L_1	20 W	40 W	60 W	75 W	100 W
valeur de R_1	22 Ω	12 Ω	6,8 Ω	5,6 Ω	4,7 Ω
puissance dissipée	175 mW	350 mW	500 mW	650 mW	870 mW

Tableau 1

La perte de tension pour L_1 est de $2V$, soit moins de 1% ; la perte de flux correspondante est parfaitement négligeable. Noter que si le montage peut être adapté à des lampes au tungstène/halogène TBT (très basse tension, de 12 à 48V), il convient de l'insérer au secondaire du transformateur abaisseur ; il ne faut pas non plus perdre de vue que le potentiel de $2V$ nécessaire au fonctionnement du système représente alors une baisse de tension pour L_1 de :

- 17% pour une tension d'alimentation lampe de 12V,
- 8,5% pour une tension d'alimentation lampe de 24V,
- 4% pour une tension d'alimentation lampe de 48V.

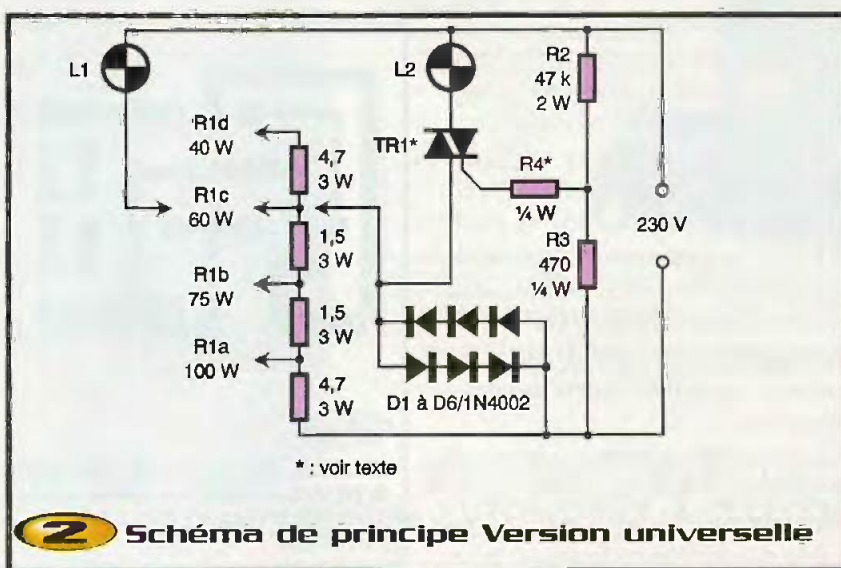


Schéma de principe Version universelle

la perte de flux correspondante est d'environ :

- 31% pour une tension d'alimentation lampe de 12V,
- 16% pour une tension d'alimentation lampe de 24V,
- 8% pour une tension d'alimentation lampe de 48V.

En outre, la température de couleur baisse sensiblement, rendant la lumière émise plus rouge. Les valeurs des résistances R_1 , R_2 et R_3 seront recalculées en fonction de la tension d'alimentation et de la puissance de

résistance R_1 multiprise et on connecte l'anode de TR_1 au même point que la lampe principale (schéma **figure 2**). Avec les valeurs retenues pour R_{1a} , R_{1b} , R_{1c} et R_{1d} , (respectivement $4,7 \Omega$, $1,5 \Omega$, $1,5 \Omega$, $4,7 \Omega$) les valeurs équivalentes de R_1 sont celles du **tableau 2**.

Réalisation et installation (figure 3)

Les deux versions du montage, circuit imprimé et implantation des composants, sont proposées en figure 3, avec leur schéma de branchement. Lors de la réalisation, le seul point qui mérite une attention particulière est l'orientation correcte des diodes. Étant donné les risques inhérents à la tension de service élevée, il faudra bien vérifier l'absence de tout court-circuit avant branchement et ne manipuler le montage que hors tension. Il est d'ailleurs conseillé d'insérer un fusible de calibre 2A dans le circuit d'alimentation avant d'effectuer tout essai.

Le montage doit fonctionner immédiatement. Vérifier que L_2 ne s'allume pas faiblement à la mise sous tension (si c'est le cas, vérifier l'orientation des diodes D_1 à D_6 et augmenter la valeur de R_2) ; à l'inverse, en débranchant L_1 , s'assurer que

la lampe, pour que se développe une fêneron de $2V$ aux bornes de R_1 et R_3 . La lampe L_2 est alimentée via le triac dont l'angle d'amorçage est suffisamment faible pour ne pas créer de baisse de flux sensible. Cet angle est commandé par la valeur de R_2 qui peut être à ajuster en fonction de la sensibilité du triac utilisé (voir plus haut). Une version "universelle" du montage, qui permet l'utilisation de lampes de puissance indifférente, est proposée : on crée une



puissance de L_1	40W	60W	75W	100W
valeur équivalente de R_1	12,4 Ω	7,7 Ω	6,2 Ω	4,7 Ω

Tableau 2

L_2 s'allume immédiatement et correctement, sans effet de clignotement (dans ce cas, diminuer la valeur de R_4). Pour nos essais, plusieurs références de triacs ont été testées avec succès ; lorsqu'il a été nécessaire, l'ajustement de R_4 s'est révélé facile et fiable. Attention, les essais ont lieu sous tension secteur ; les règles de prudence habituelles pour ce genre de manipulation sont de rigueur.

Le module est inséré dans un petit boîtier plastique pour des raisons évidentes d'isolement.

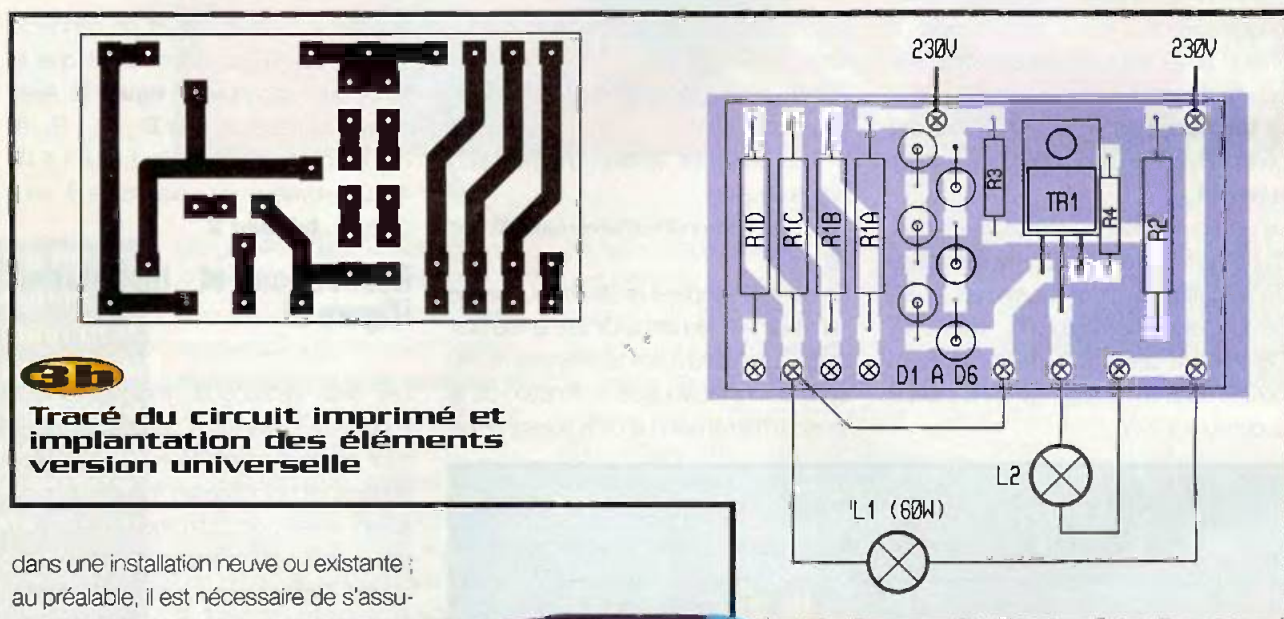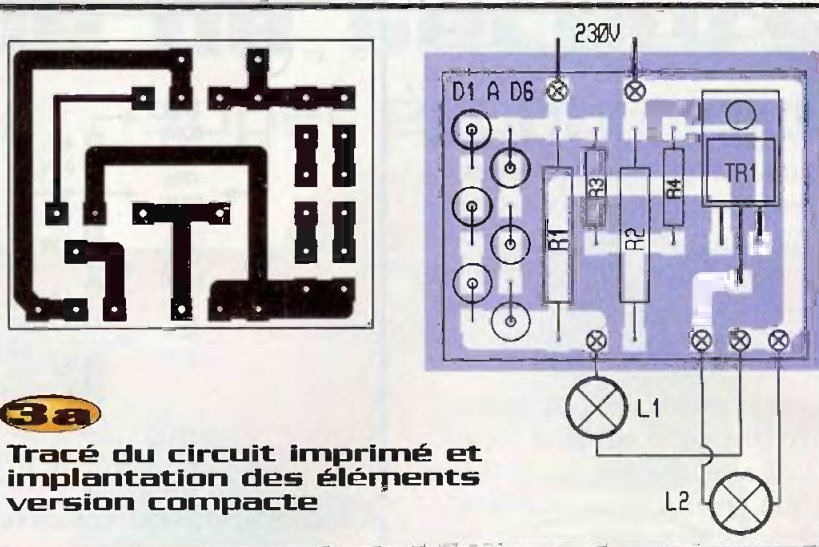Si l'on souhaite répondre aux exigences de la classe II électrique, on l'enfermera dans une deuxième enveloppe. La compacité du montage en facilite l'insertion




dans une installation neuve ou existante ; au préalable, il est nécessaire de s'assurer que la température ambiante dans le logement projeté ne devient pas excessive lorsque la lampe fonctionne.

M. BENAYA

Nomenclature

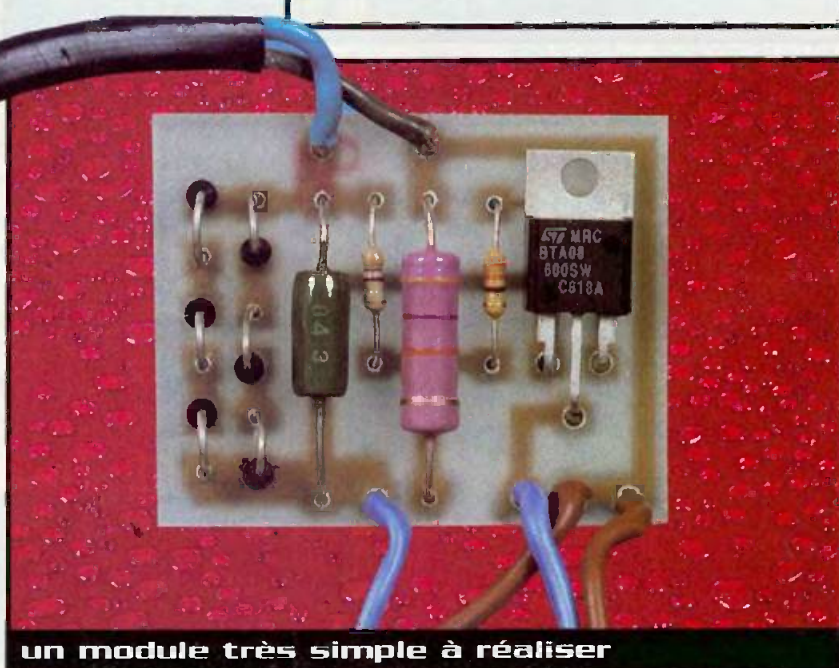
- R_1 : voir texte
- R_2 : 47 k Ω 2W
- R_3 : 470 Ω 1/4 W
- R_4 : de 100 Ω à 560 Ω voir texte
- TR₁ : triac 400V/5A voir texte
- D₁ à D₆ : 1N4002



Mesure de la fréquence

avec un microcontrôleur

ST6230

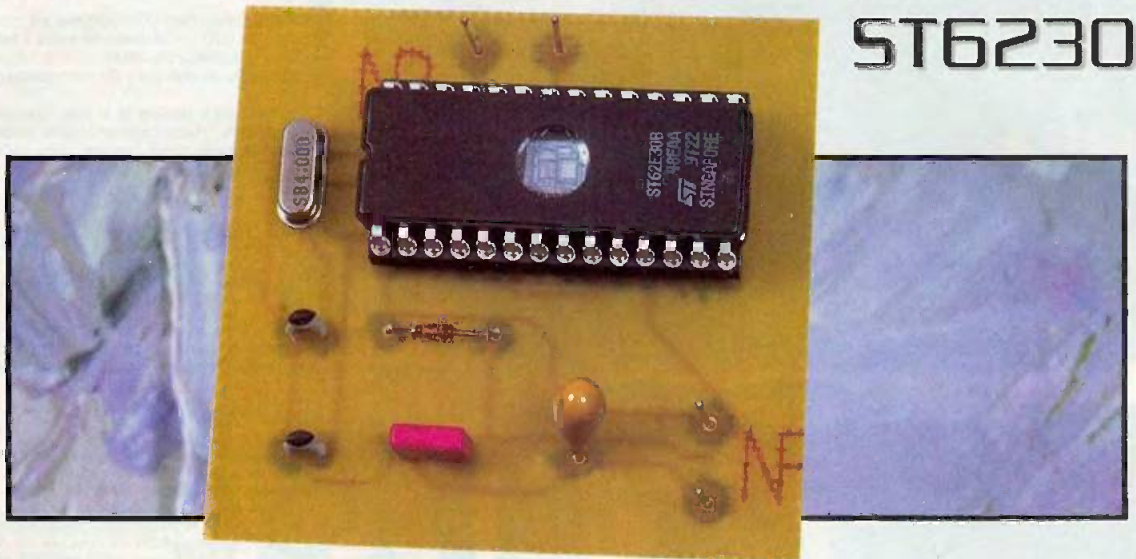


Dans cet article, nous allons expliquer comment utiliser le compteur 16 bits auto-rechargeable (ARTimer 16) du microcontrôleur ST6230 de chez ST-MICROELECTRONICS pour mesurer la durée ou la fréquence d'un signal d'entrée. Le montage décrit ensuite nous montre comment capturer un signal d'entrée pour fabriquer un signal de sortie avec la même fréquence que le signal d'entrée mais avec un rapport cyclique égal à 50%.

Description du compteur auto-rechargeable du ST6230

Le compteur 16 bits auto-rechargeable (ARTimer16) du ST6230, dont la structure interne est représentée par le schéma de la


figure 1, se compose d'un module basé sur un décompteur 16 bits avec les fonctions de rechargement, de capture et de comparaison, afin

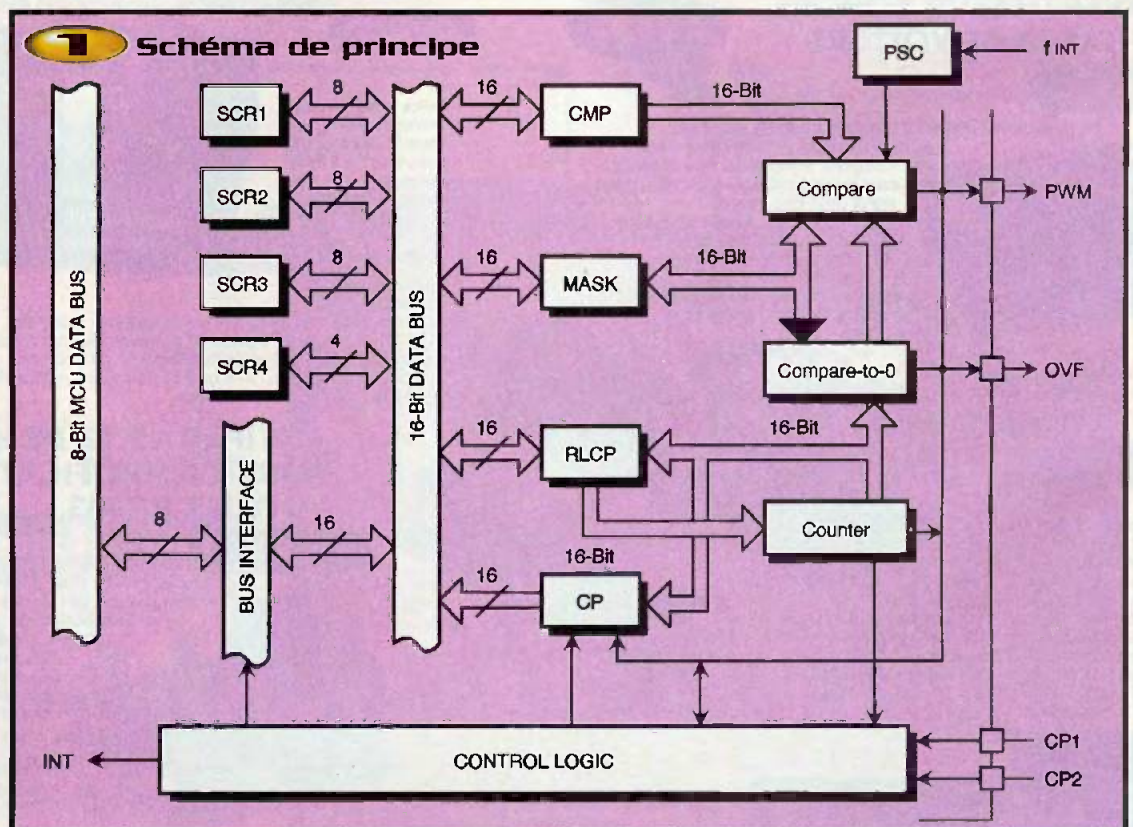

de pouvoir gérer toutes les exigences de mesures de durée. Deux sorties fournissent des signaux PWM (Pulse Width Modulation ou Modulation de Largeurs d'Impulsions) et OV (Overflow ou Dépassement), chacune programmable en polarité et deux entrées CP1 et CP2 contrôlent le démarrage, la capture et/ou les opérations de rechargement du compteur principal. Ce compteur 16 bits auto-rechargeable inclut quatre registres 16 bits CMP, RLCP, MASK et CP pour les fonctions de rechargement, de capture et de comparaison. Quatre registres 8 bits d'état et de contrôle et la logique de contrôle associée. Les registres 16 bits sont accessibles à partir d'un bus interne 8 bits.

Le mot entier de 16 bits est écrit en deux octets de 8 bits, l'octet de poids fort en premier et ensuite l'octet de poids faible. L'octet de poids faible est enregistré dans un registre intermédiaire et est écrit dans le registre cible de 16 bits au même moment que l'écriture de l'octet de poids faible. Cet octet de poids fort restera constant si des écritures futures sont effectuées sur l'octet de poids faible jusqu'à ce que l'octet de poids fort change. L'accès complet en écriture et en lecture est disponible pour tous les registres excepté lorsqu'il est mentionné. Le compteur 16 bits auto-rechargeable peut être placé dans le mode de remise à zéro (RESET MODE) en mettant le bit RUNRES du registre SCR1 à zéro de manière à moins consommer ; les contenus de CMP, RLCP, MASK et CP n'en sont pas affectés, ni le mode de fonctionnement du compteur qui précède ce RESET MODE. Si RUNRES est remis à 1 par la suite, le compteur redémarrera dans le même mode de fonctionnement que précédemment établi si aucun changement n'a été effectué dans les registres d'état du compteur. Les possibilités d'interruptions sont associées aux caractéristiques des fonctions de rechargement, de capture et de comparaison.

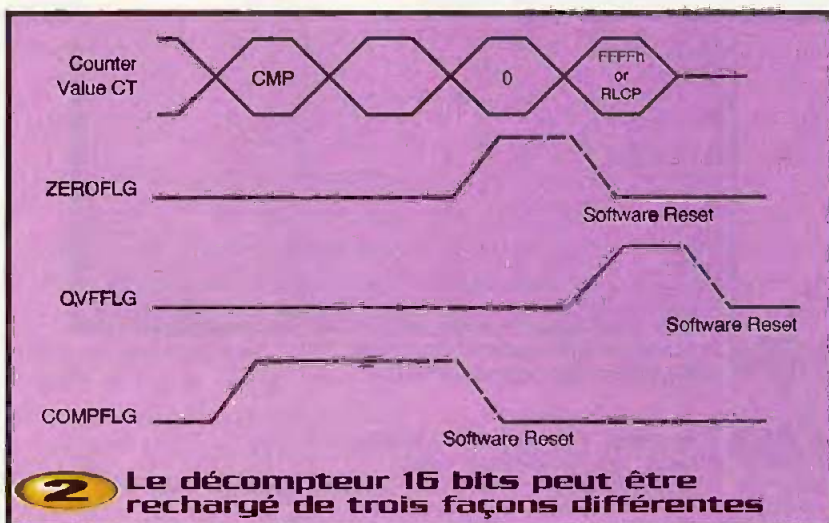Le cœur du compteur 16 bits auto-rechargeable est un décompteur auto-rechargeable 16 bits synchrone qui accepte l'horloge interne du microcontrôleur à travers un pré-diviseur avec un rapport programmable de 1/1, 1/4 ou 1/16. Le temps maximal pour le décomptage est par conséquent donné par la formule ($2^{16} \times$



$Psc \times Tclk$) dans laquelle Psc est le rapport de prédivision et $Tclk$ est la période de l'oscillateur principal. Ce décompteur est arrêté et son contenu est gardé à la valeur de zéro aussi longtemps que le bit RUNRES est à zéro.

Fonctions de rechargement

Le décompteur 16 bits peut être rechargé de trois façons différentes comme le montre la **figure 2**. Sur un événement de dépassement de la valeur zéro avec le bit RELOAD du registre SCR1 mis à zéro : le compteur est alors rechargé avec la valeur FFFFh. Sur un événement de dépassement de la valeur zéro avec le bit RELOAD du registre SCR1 mis à un zéro : le compteur est alors rechargé avec la valeur programmée dans le registre RLCP. Pour chaque dépassement, la transition entre 0000h et la valeur rechargée (RLCP ou FFFFh) est indiquée par la mise à 1 du bit OVFFLG du registre SCR1. Sur un événement extérieur qui se produit sur les

broches CP1 ou CP2 avec le bit RELOAD mis à 1 : le compteur est alors rechargé avec la valeur programmée dans le registre RLCP. Comme conséquence, le temps entre le rechargement du compteur et l'événement de dépassement de la valeur zéro dépend de la valeur du registre RLCP quand le bit RELOAD est positionné à 1. Ce temps est égal à l'expression $((RLCP + 1) \times Psc \times Tclk)$ quand le bit RELOAD est à 1, tandis que ce temps est égal à la formule $(2^{16} \times Psc \times Tclk)$ quand le bit RELOAD est à zéro.

Fonctions de comparaison

La valeur dans le compteur CT est continuellement comparée à 0000h et à la valeur programmée dans le registre de comparaison CMP. La plage de comparaison de 0000h et de CMP est définie par l'utilisation du registre MASK pour sélectionner quels bits sont utilisés ; par conséquent, les comparaisons effectuées sont les suivantes :

3 Valeurs de MASK

Hexadecimal	Binary	MSbit à 1 position n
FFFFh	1111 1111 1111 1111	15
7FFFh	0111 1111 1111 1111	14
3FFFh	0011 1111 1111 1111	13
1FFFh	0001 1111 1111 1111	12
0FFFh	0000 1111 1111 1111	11
...
0007h	0000 0000 0000 0111	2
0003h	0000 0000 0000 0011	1
0001h	0000 0000 0000 0001	0

MASK & CNT = 0000h	X	X	no	yes	no	yes	X
MASK & CT = MASK & CMP	X	X	yes	no	yes	no	yes
PWMEN	0	0	1	1	1	1	1
PWMMD	X	X	0	0	0	0	1
PWMPOL	0	1	0	0	1	1	X
PWM pin	0	1	Reset	Set	Set	Reset	Toggle

4 Modes de génération pour la broche PWM

5 Modes de génération pour la broche OVF

Zero overflow (OVFFLG)	1	1
OVFMD	0	1
OVF pin	Set*	Toggle

(MASK&CT = ? MASK&CMP) ou (MASK&CT = ? 0000h).

Quand une des deux comparaisons réussit, les drapeaux ZEROFLG et COMPFLLG du registre SCR3 sont respectivement positionnés. En utilisant des valeurs de MASK comme l'indique la **figure 3**, le registre de MASK travaille comme un compteur multiplicateur de fréquences pour les fonctions de comparaison. Dans ce cas, une comparaison positive masquée se produit avec une période de $(2^{(n+1)} \times Psc \times Tclk)$ dans laquelle la variable n est la position du bit le plus significatif de la valeur MASK.

Fonctions de capture

Le contenu du compteur CT peut toujours être capturé dans le registre CP sur un événement intervenant sur les broches CP1 ou CP2, tandis que la capture dans le registre RCLP est possible seulement quand le bit RELOAD est à zéro. Les fonctions de capture avec le bit RELOAD à zéro sont utilisées pour les mesures de périodes ou de largeur d'impulsions entre deux signaux sur les broches CP1 et CP2 du microcontrôleur ou pour des mesures de phases entre

deux signaux sur CP1 et CP2 avec le compteur en mode de fonctionnement libre (Free Running Mode). Dans ces deux modes, les valeurs du compteur correspondant à la survenue de ces deux événements sont stockées dans RLCP et CP et le compteur reste dans le mode de fonctionnement libre. Les fonctions de capture avec le bit RELOAD à 1 sont utilisées pour le même type d'application mais, dans ce cas, le premier événement recharge le compteur à partir de RLCP tandis que le second événement capture le contenu du compteur dans le registre CP. Par conséquent, le compteur n'est pas en mode de fonctionnement libre pour d'autres fonctions puisque le démarrage du décomptage est initialisé par un événement soit sur CP1, CP2 ou RUNRES suivant la position des bits RLSEL1 et RLSEL2 du registre SCR2.

Les modes de génération de signaux

Toute comparaison positive avec la valeur 0000h ou (MASK&CMP) et tout dépassement peut être utilisé pour contrôler les broches de sortie OVF ou PWM dans des modes variés définis par les bits OVFMD,

PWMPOL, PWMEN et PWMMD des registres SCR1, SCR3 et SCR4 comme le montre la **figure 4** pour la broche PWM et la **figure 5** pour la broche OVF.

Dans le mode Set/Reset (PWMMD = 0), la période sur la broche PWM est le temps entre deux comparaisons réussies avec la valeur 0000h sur laquelle la broche PWM est mise à 1 si PWMPOL = 1 ou à zéro si PWMPOL = 0. Aussi longtemps qu'aucune fonction de rechargement à partir de RLCP n'est effectuée (le bit RELOAD est à zéro) et qu'aucun masque est utilisé, cette valeur est égale à $(2^{16} \times Psc \times Tclk)$. Si, au contraire, la fonction de rechargement ou un masque est utilisé, la fréquence est contrôlée à travers le registre RLCP et les valeurs du MASK. Dans le mode de déclenchement bistable (PWMMD = 1), la broche PWM change d'état à chaque comparaison positive masquée avec la valeur du registre CMP. La fréquence est la moitié de celle du mode Set/Reset et le rapport cyclique est toujours de 50%.

L'activation de la broche OVF est dirigée par la survenue du dépassement du compteur et sa fréquence dépend par conséquent uniquement du temps de décomptage à partir de la valeur de rechargement jusqu'à 0000h. Cela signifie que sa période est égale à $T = ((RLCP+1) \times Psc \times Tclk)$ dans le mode Set/Reset et à $2 \times ((RLCP+1) \times Psc \times Tclk)$ dans le mode de déclenchement bistable. Le rapport cyclique est contrôlé dans le mode Set/Reset (OVFMD = 0) par programme, puisque la broche OVF peut être remise à zéro seulement en mettant à zéro le bit OVFFLG du registre SCR1. Dans le mode de déclenchement bistable (OVFMD = 1), le rapport cyclique est toujours égal à 50%.

Les modes de mesure de temps

Ces modes sont basés sur la capture du contenu du décompteur dans les registres CP ou PLCP. Certains sont utilisés en conjonction avec une synchronisation du décompteur par des fonctions de rechargement sur des événements externes sur les broches CP1 ou CP2 ou sur une programmation du bit RUNRES du registre SCR1, tandis que d'autres modes n'affectent pas le décomptage. Aussi longtemps que le bit RELOAD du registre SCR1 est à

6 Mode de fonctionnement libre

RELOAD	
1	Reload-on CP1, CP2 RUNRES / Capture CP2
0	Capture CP1 / Capture CP2

zéro, le décompteur reste en mode de fonctionnement libre (Free Running Mode) comme l'indique le **figure 6**. Trois conditions de démarrage, sélectionnées par les bits RLDSEL1 et RLDSEL2 du registre SCR2 peuvent recharger le compteur à partir de RLCP et initialiser le décomptage quand le bit RELOAD du registre SCR1 est à 1. Le premier mode est contrôlé par programmation à travers le bit RUNRES, tandis que les deux autres modes sont basés sur des événements extérieurs sur les broches CP1 et CP2 avec des polarités configurables. Un événement extérieur sur la broche CP2 (avec des polarités configurables) est utilisé comme une sonde pour lancer la capture du contenu du compteur CT dans CP. Quand le bit RELOAD est mis à 1, RLCP ne peut pas être utilisé pour la capture, puisqu'il contient la valeur à recharger. Finalement, trois séquences de Rechargement/Capture sont disponibles :

- Mode de redémarrage déclenché sur CP1 avec une détection d'un événement sur CP2 : Ce mode est validé pour RLDSEL2 = 0 et RDSEL1 = 1. Des événements extérieurs sur les broches CP1 ou CP2 sont validés aussitôt que le bit RUNRES est mis à 1, ce qui laisse le prédiviseur et le décompteur en fonctionnement. Le front suivant actif sur CP1 entraîne le chargement du compteur à partir de RLCP, la mise à 1 du bit CP1FLG du registre SCR2 et le démarrage du décomptage à partir de la valeur de RLCP. Chaque front actif suivant sur CP1 causera un rechargement du compteur. Si CP1FLG n'est pas remis à zéro avant le prochain rechargement, le drapeau CP1ERR du registre SCR2 est mis à 1 au même moment que le compteur est rechargé. Les deux drapeaux peuvent ensuite être remis à zéro par programmation.

Pendant que le compteur fonctionne, tout front actif sur CP2 capturera la valeur du compteur à cet instant dans le registre CP et positionnera à un le bit CP2FLG du registre SCR3. Si CP2FLG n'est pas remis à zéro avant l'événement suivant sur CP2, le drapeau CP2ERR du registre SCR3 est mis à 1 et aucune autre nouvelle capture ne pourra être effectuée. La capture est réinitialisée en remettant à zéro les bits CP2FLG et CP2ERR. Si une capture sur

CP2 et un rechargement sur CP1 se produisent au même moment, la capture du compteur vers CP est faite en premier et ensuite le rechargement à partir de RLCP.

- Mode de redémarrage déclenché sur CP2 avec une détection d'un événement sur CP2 : Ce mode est validé pour RLDSEL2 = 1 et RDSEL1 = 0. Aussi longtemps que le bit RUNRES est mis à 1, un événement extérieur sur la broche CP2 génère à la fois, en premier la capture dans CP et ensuite le rechargement à partir de RLCP. La capture dans CP à partir d'un événement sur CP2 est validée seulement si les bits CP2FLG et CP2ERR sont à zéro, sinon seules les fonctions de rechargement à partir de RLCP sont effectuées. Un événement extérieur sur CP1 active les drapeaux CP1 ou CP1ERR sans conséquence sur les fonctions de rechargement ou de capture. Il est à noter qu'après le RESET, le premier événement sur CP2 capturera l'état 0000h du compteur dans CP et démarrera ensuite le compteur après l'avoir rechargé à partir de RLCP. Le drapeau CP2FLG doit toujours être à zéro pour exécuter une autre capture dans CP.


- Mode de redémarrage déclenché par programmation avec une détection d'un événement sur CP2 : Ce mode est validé pour RLDSEL2 = 0 et RDSEL1 = 0. Le bit RUNRES mis à 1 initialise le rechargement et le démarrage du décomptage tandis que

CP2 est utilisé comme source pour repérer la capture de CT dans le registre CP.

Il existe aussi des modes de mesure de temps sans contrôle de démarrage. Le décompteur est en mode de fonctionnement libre avec les bits RUNSET à 1 et RELOAD à zéro. Cela signifie que le compteur redémarre automatiquement de FFFFh sur un dépassement de la valeur zéro et la génération des signaux sur les broches PWM et OVF n'est pas affectée. Deux chemins de passage indépendants pour la capture existent vers CP et RLCP qui sont deux registres en lecture seulement.

CP1 est la source (avec une polarité configurable) pour une capture dans RLCP tandis que CP2 est la source (avec une polarité configurable) pour une capture dans CP. Indépendamment du signal CP2, si le bit CP1FLG et CP1ERR sont à zéro, le premier front actif sur CP1 déclenchera une capture dans RLCP mettant alors à 1 le bit CP1FLG.

Aussi longtemps que le bit CP1FLG n'est pas remis à zéro, le second front actif suivant mettra à 1 le bit CP1ERR sans aucune capture dans RLCP ou CP. Indépendamment du signal CP1, si le bit CP2FLG et CP2ERR sont à zéro, le premier front actif sur CP2 déclenchera une capture dans CP mettant alors à 1 le bit CP2FLG. Aussi longtemps que le bit CP2FLG n'est pas remis à zéro, le second front actif suivant mettra à 1 le bit CP2ERR sans aucune

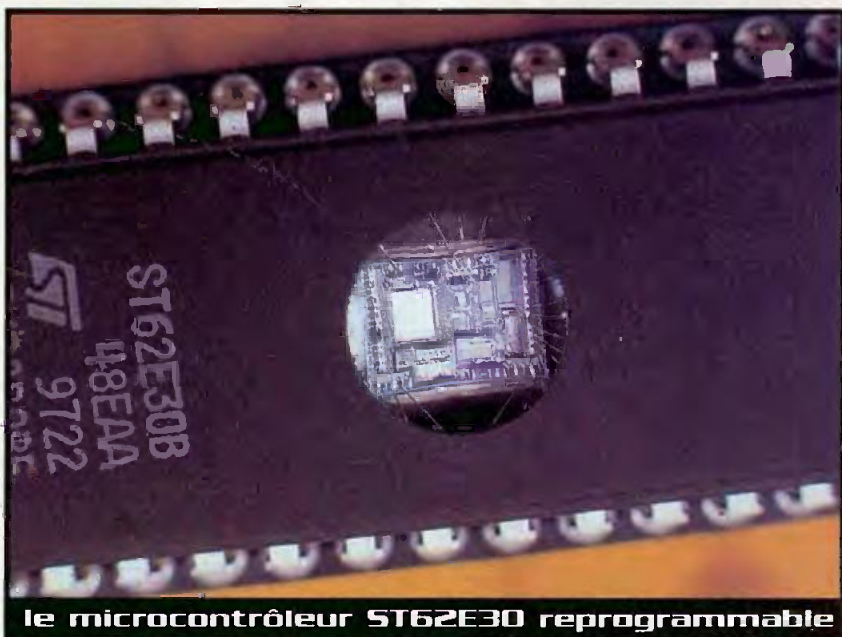

le microcontrôleur ST62E30 reprogrammable

capture dans RLCP ou CP.

Les sources d'interruption du compteur 16 bits auto-rechargeable sont toujours validées et mises à 1 à chaque fois qu'une condition d'interruption se produit. La sortie d'interruption est un OU logique de cinq ET logiques :


$INT = ((CP1FLG \& CP1IEN) \text{ OR } (CP2FLG \& CP2IEN) \text{ OR } (OVFLG \& OVFIEN) \text{ OR } (COMPFLG \& CMPIEN) \text{ OR } (ZEROFLG \& ZEROEN))$. Ainsi, si un de ces bits est à 1, la sortie interruption du compteur 16 bits auto-rechargeable passe à 1 quand le drapeau respectif est positionné. Si aucun bit de validation est positionné, la sortie d'interruption reste à zéro mais si le bit respectif est mis à 1 à partir d'une opération d'écriture, la sortie d'interruption passera au niveau haut signalant l'interruption au coeur du microcontrôleur.

Description du circuit permettant de mesurer une fréquence


Ce compteur 16 bits auto-rechargeable peut être utilisé pour mesurer une durée temporelle ou une fréquence comme l'illustre la **figure 7**. Ce mode est utilisé pour mesurer le temps écoulé entre deux fronts de 1 ou de 2 signaux extérieurs. Chaque front peut être un front montant ou descendant suivant l'initialisation. Avec la valeur de 16 bits du registre de décomptage TC et une fréquence d'oscillation égale à 8 MHz, un signal d'une durée égale à 4 ms peut être mesuré avec une résolution de 1/32768.

Notre circuit d'application représenté à la **figure 8** mesure le temps écoulé entre deux fronts montants qui se produisent sur l'entrée CP2 du microcontrôleur. Le compteur 16 bits CP contient la valeur du temps entre deux détections de fronts montants sur l'entrée CP2 et sera ensuite divisée par deux pour être chargée dans le registre 16 bits CMP. Le mode capture utilise le mode de redémarrage déclenché sur CP2 avec une détection d'un événement sur CP2 (bits RDSEL2 = 1 et RDSEL1 = 0 du registre SCR2). Cela signifie que le front sur CP2 capture la valeur du registre TC pour la charger dans le registre CP et recharge ensuite le registre TC avec la valeur du registre RLCP.

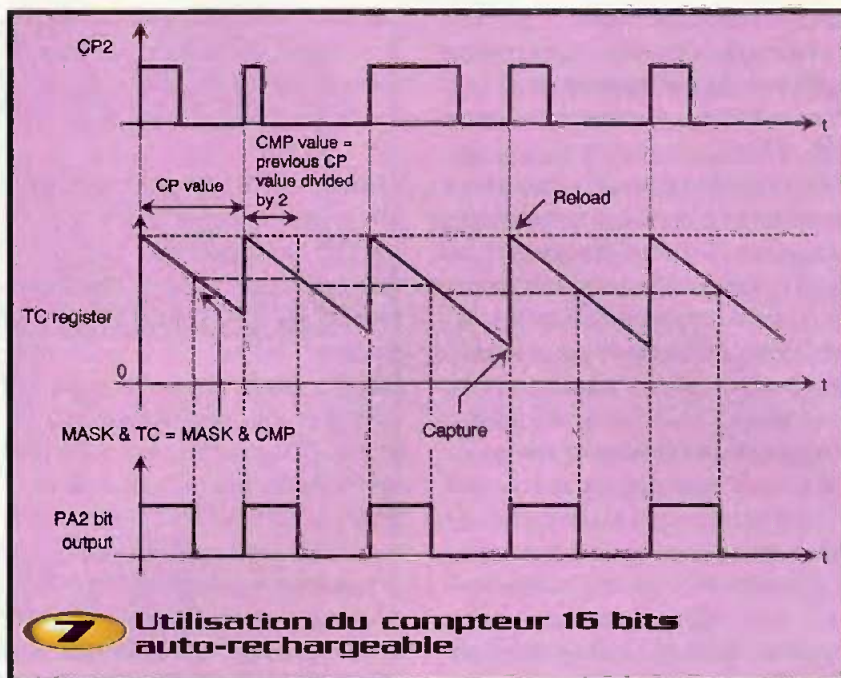L'interruption sur CP2 est validée (bit CP2IEN = 1 du registre SCR3) et l'inter-



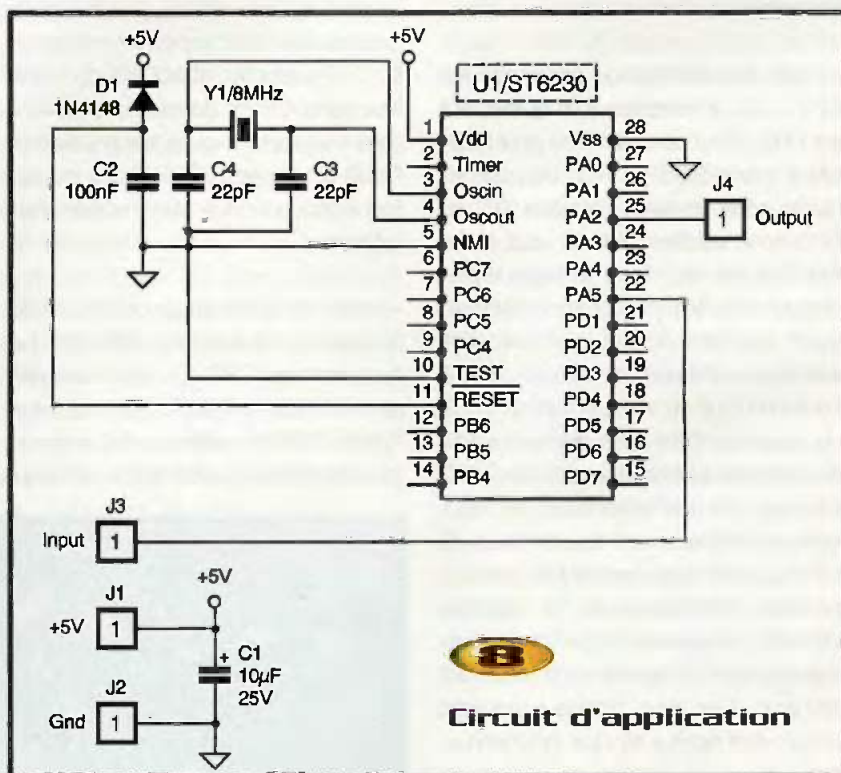
7 Utilisation du compteur 16 bits auto-rechargeable



8 Circuit d'application


ruption CMP aussi (bit CMPIEN = 1 du registre SCR3) pour piloter le bit de sortie PA2. Dans le sous-programme d'interruption de PA2, le bit de sortie PA2 est mis à 1. Dans le sous-programme d'interruption de CMP, le bit de sortie PA2 est mis à 0. Le programme principal effectue la division par deux de la valeur capturée sur 16 bits et sauvegarde cette valeur dans NewCMPH et NewCMPL. Le rapport de

prévision doit être programmé suivant la durée souhaitée à mesurer. Dans notre exemple, il est programmé pour un rapport de prévision = 16 et une fréquence d'horloge égale à 8 MHz. La période à mesurer doit être dans la plage allant de 250 ms à 133 ms. Le partage d'une donnée 16 bits entre le programme principal et la sous-routine d'interruption oblige de dévalider l'interruption pour chaque manipulation de

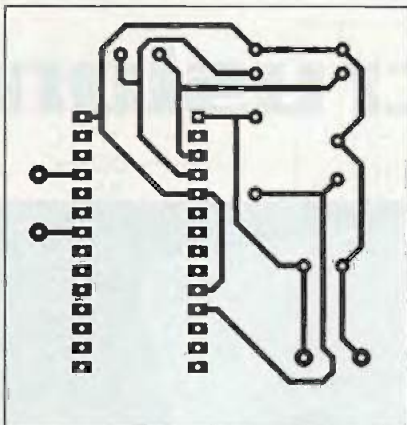

9

Tracé du circuit imprimé

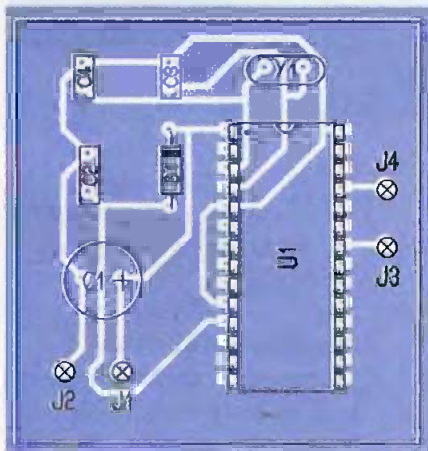

10

Implantation des éléments

cette donnée dans le programme principal ; ceci provoque une instabilité pouvant aller jusqu'à 30 μ s. Le retard entre le front actif du signal d'entrée et le signal de sortie est égal à 36 μ s. Le registre RLCP est chargé avec la valeur FFFFh pour éviter une soustraction pour le calcul du retard entre le front sur CP2 et la valeur de comparaison atteinte par le registre TC. Un signal TTL ayant la même fréquence que

celle mesurée sur CP2 mais avec un rapport cyclique de 50 % est généré sur la broche de sortie PA2 du microcontrôleur ; ce signal possède un retard égal à 36 μ s et une instabilité de 30 μ s avec une fréquence d'oscillation de 8 MHz.

Réalisation pratique

Le câblage de notre circuit ne pose aucune difficulté particulière. Il est bien sûr recommandé de mettre le ST6230 sur support dans le cas où on désirerait changer son programme interne. A noter qu'il existe deux versions : le ST62E30 qui est une version reprogrammable car il contient une EPROM effaçable et le ST62T30 qui est une version programmable une seule fois. La **figure 10** représente le côté pistes et la **figure 9** le circuit côté composants. La personne qui aurait des problèmes pour ce procurer le microcontrôleur ST6230 peuvent s'adresser au revendeur Arquié Composants qui dispose d'un stock pour les deux versions.

Conclusion

Bien que très peu encombrant dans un montage, le ST6230 possède de nombreux périphériques internes permettant de réaliser de nombreuses applications dans des domaines très variés. Dans cet article, nous avons réalisé, grâce à l'emploi du compteur 16 bits auto-rechargeable interne au microcontrôleur, un circuit simple mesurant une fréquence d'entrée et générant un signal en sortie de fréquence égale à celle mesurée en entrée et avec un rapport cyclique égal à 50%. Le lecteur qui désire approfondir toutes les possibilités ainsi que les registres de ce compteur 16 bits auto-rechargeable peuvent se référer au livre écrit par l'auteur de cet article aux éditions ETSF sur le microcontrôleur ST6230. De plus, il est à noter que toute une gamme d'outils de développement pour le ST6230 est disponible dont un assembleur, un compilateur C, un Debbugger, un programmeur et un Starter-Kit qui permet à l'utilisateur de faire fonctionner ses applications sur une petite carte d'évaluation et aussi de programmer son composant à l'aide d'un ordinateur.

M. LAURY

La liaison RS232

Lorsqu'on désire échanger des informations entre deux systèmes, on dispose de plusieurs moyens de communication, dont la liaison série RS232 asynchrone.



Dans cet ouvrage, vous trouverez toutes les informations techniques et pratiques pour mener à bien vos projets. La progression est adaptée à tous les niveaux de connaissance.

Les différents points techniques sont illustrés par des exemples simples dans les chapitres théoriques et par des exemples plus complexes dans les applications. Ces applications sont accompagnées de la réalisation d'outils qui vous permettront de mieux comprendre le fonctionnement de la RS232. Entre autres, vous pourrez réaliser une interface de communication par radio, un mini-analyseur logique, une mesure de température numérique, un voltmètre deux voies, etc. Le CD Rom accompagnant cet ouvrage contient tous les exemples de logiciel de la partie théorique, tous les logiciels des applications et les fiches techniques de la plupart des composants ainsi que les typons des circuits imprimés.

PH. ANDRE
ETSF / DUNOD

208 pages + CD - 230 F

Nomenclature

- J₁ à J₄ : 4 picots
- U₁ : ST6230 + support DIL28 broches
- Y₁ : quartz 8 MHz
- D₁ : diode 1N4148
- C₁ : 10 μ F/25V
- C₂ : 100 nF
- C₃, C₄ : 22 pF

Dissuadeur

anti-intrusion



Un bon moyen, pour éviter l'intrusion dans une habitation, consiste à semer le trouble dans l'esprit d'un éventuel cambrioleur juste avant le passage à l'acte. Le dispositif proposé détecte toute personne se trouvant dans une zone dans laquelle elle n'a normalement pas à séjourner. Aussitôt, le montage émet un éclair, à l'instar du flash d'un appareil photographique, qui déstabilise l'intrus...

Le principe (figure 1)

La présence de l'individu indésirable est révélée par la mise en œuvre d'un détecteur pyrométrique. Dès la réaction de ce dernier, un relais se ferme ce qui permet à une source de haute tension de s'établir.

Environ 3 secondes plus tard, une lampe à éclat émet un intense éclair. L'alimentation en haute tension cesse jusqu'à une prochaine sollicitation éventuelle. Celle-ci ne pourra se produire qu'après une temporisation de neutralisation de la détection de l'ordre de la minute après l'émission d'un éclair.

Le fonctionnement (figures 2 et 3)

Alimentation


L'énergie nécessaire au fonctionnement du montage est prélevée du secteur 220V par l'intermédiaire d'un transformateur délivrant sur son enroulement secondaire un potentiel alternatif de 12V. Un pont de diodes redresse les deux alternances, tandis que la capacité C_1 réalise un premier filtrage. Sur la sortie d'un régulateur 7809, on recueille un potentiel continu stabilisé à 9V. La capacité C_2 effectue un complé-


ment de filtrage et C_4 fait office de découplage entre montage et alimentation.

Détection pyrométrique

La détection des personnes est assurée par un détecteur pyrométrique SGM. Rappelons qu'un tel composant, fortement miniaturisé, comporte essentiellement un capteur très sensible aux variations du rayonnement infrarouge émis par une personne qui se déplace (ou toute autre source de chaleur mobile). Grâce à une enveloppe hémisphérique en matière translucide et comportant une grande quantité de mini lentilles de FRESNEL, l'espace environnant est partagé en plusieurs secteurs par ces dernières si bien que le déplacement d'une source de chaleur se traduit par des variations de rayonnement infrarouge, concentrées vers le capteur central.

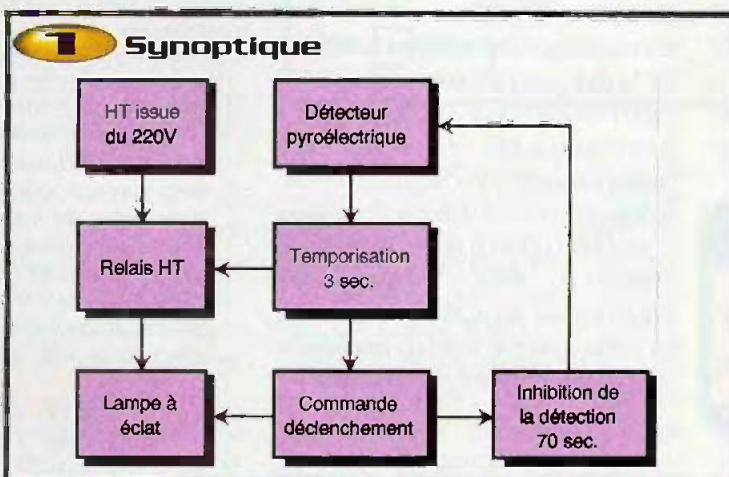La sortie S de ce détecteur est normalement forcée à l'état haut par le biais de la résistance R_1 . C'est d'ailleurs cet état haut que l'on relève en ce point en situation de veille du détecteur. En cas de détection d'une personne, la sortie S du



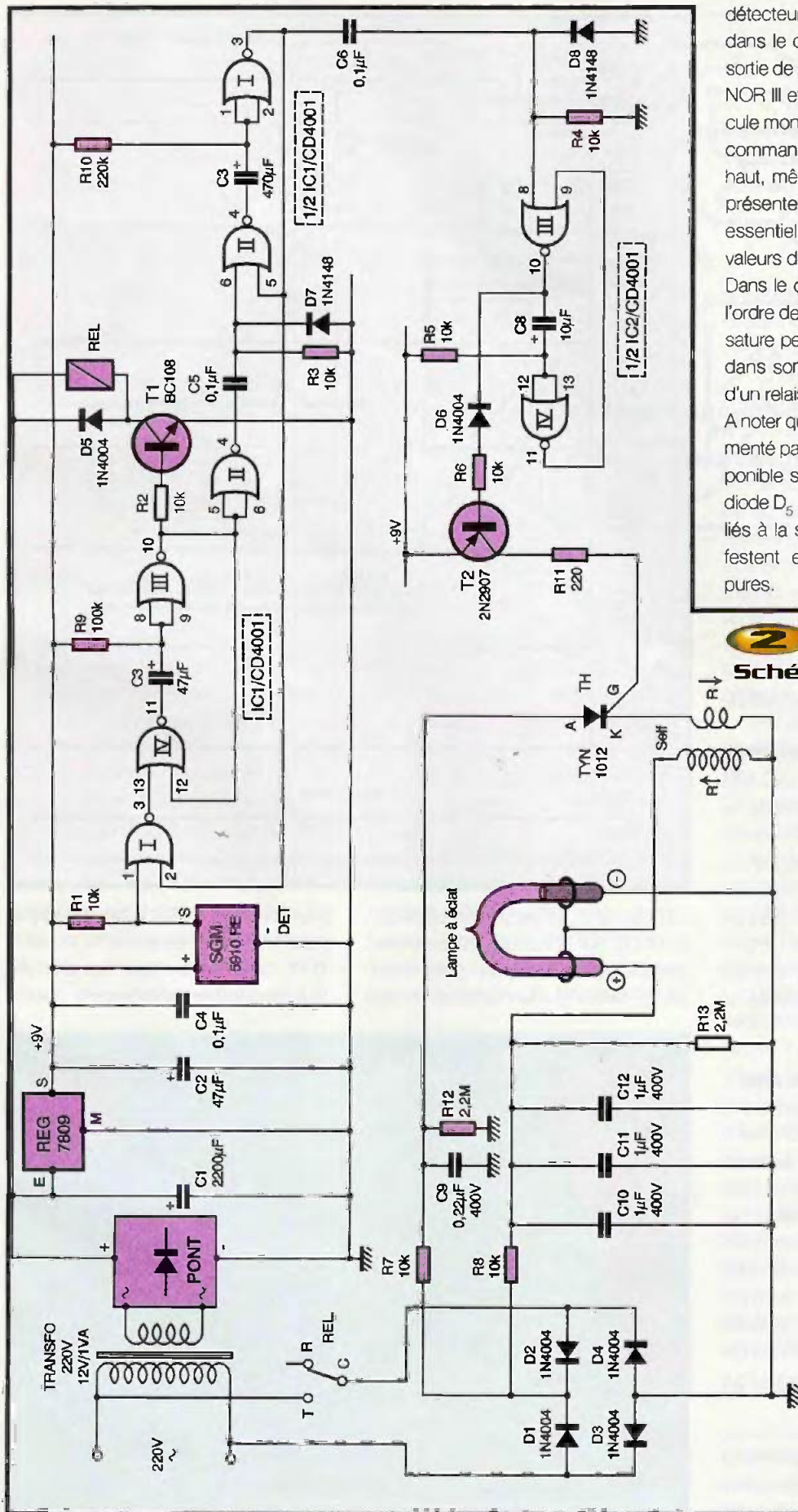


détecteur passe à l'état bas. Il en résulte, dans le cas général, un état haut sur la sortie de la porte NOR I de IC₁. Les portes NOR III et IV de IC₁ constituent une bascule monostable. Dès que son entrée de commande 13 est soumise à un état haut, même bref, la sortie de la bascule présente un état haut d'une durée fixe, essentiellement déterminée par les valeurs de R₃ et de C₃.

Dans le cas présent, cette durée est de l'ordre de 3 secondes. Le transistor T₁ se sature pendant cette durée. Il comporte, dans son circuit collecteur, le bobinage d'un relais 1RT de 12V.

A noter que ce dernier est directement alimenté par le potentiel continu de 12V disponible sur l'armature positive de C₁. La diode D₅ protège le transistor T₁ des effets liés à la surtension de self qui se manifestent essentiellement lors des coupures.



Schéma de principe

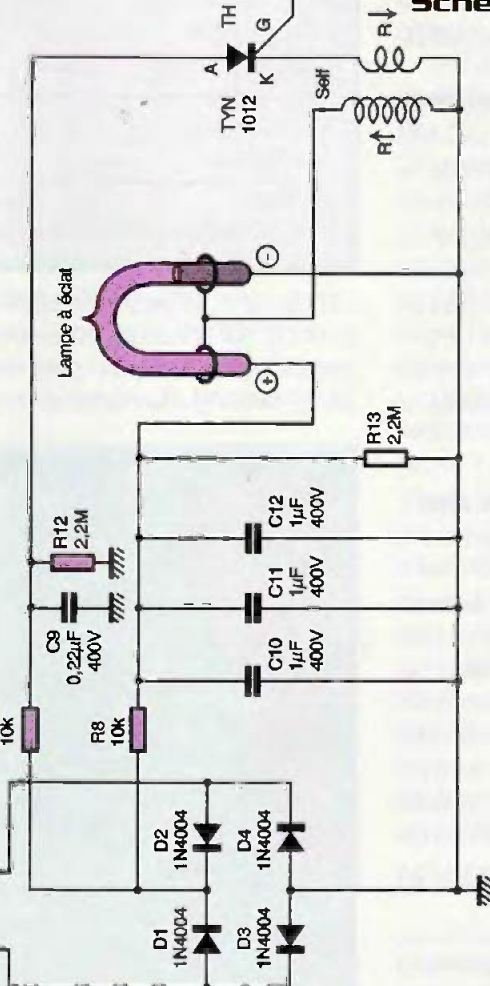

3

Chronogrammes

En définitive, il convient de retenir de ce paragraphe qu'une détection pyrométrique est suivie immédiatement par la fermeture du relais 1RT pendant une durée d'environ 3 secondes.

Chargement haute tension

La fermeture du relais met directement le pont de diodes D_1 , D_2 , D_3 et D_4 en relation avec le secteur 220V. En particulier, au niveau des cathodes de D_1 et de D_2 , on relève des alternances dont les maxima atteignent une valeur de $220V \times \sqrt{2} \approx 312V$. Ce potentiel charge le groupe de capacités C_{10} à C_{12} à travers la résistance de limitation R_8 . Il en est de même en ce qui concerne C_9 , chargée à travers R_7 . En définitive, vers la fin de la durée de fermeture du relais, on relève aux bornes de ces capacités un potentiel continu de l'ordre de 310V.


On notera que la polarité négative de cette tension élevée est commune avec celle de l'alimentation basse tension de 9V.

Les résistances R_{12} et R_{13} , de très grande valeur ohmique, déchargent les capacités évoquées précédemment lorsque le montage est débranché du secteur (ou lorsque le relais est ouvert). Il s'agit d'une mesure de sécurité. En effet, grâce à cette disposition, l'amateur imprudent (et toujours un peu pressé) évitera de bien désagréables secousses s'il venait à toucher, par inadvertance, les armatures de ces capacités.

Déclenchement de la lampe à éclat

Le front descendant disponible sur la sortie de la bascule monostable NOR III et IV de IC_1 , en fin de temporisation, se traduit par un front montant sur la sortie de la porte NOR II de IC_1 . Ce dernier est aussitôt pris en compte par le dispositif dérivateur que forment C_5 , R_3 et D_7 . En particulier, sur la cathode de D_7 , on relève une très brève impulsion positive due à la charge rapide de C_5 à travers R_3 . Rappelons que cet instant précis correspond également à l'ouverture du relais.

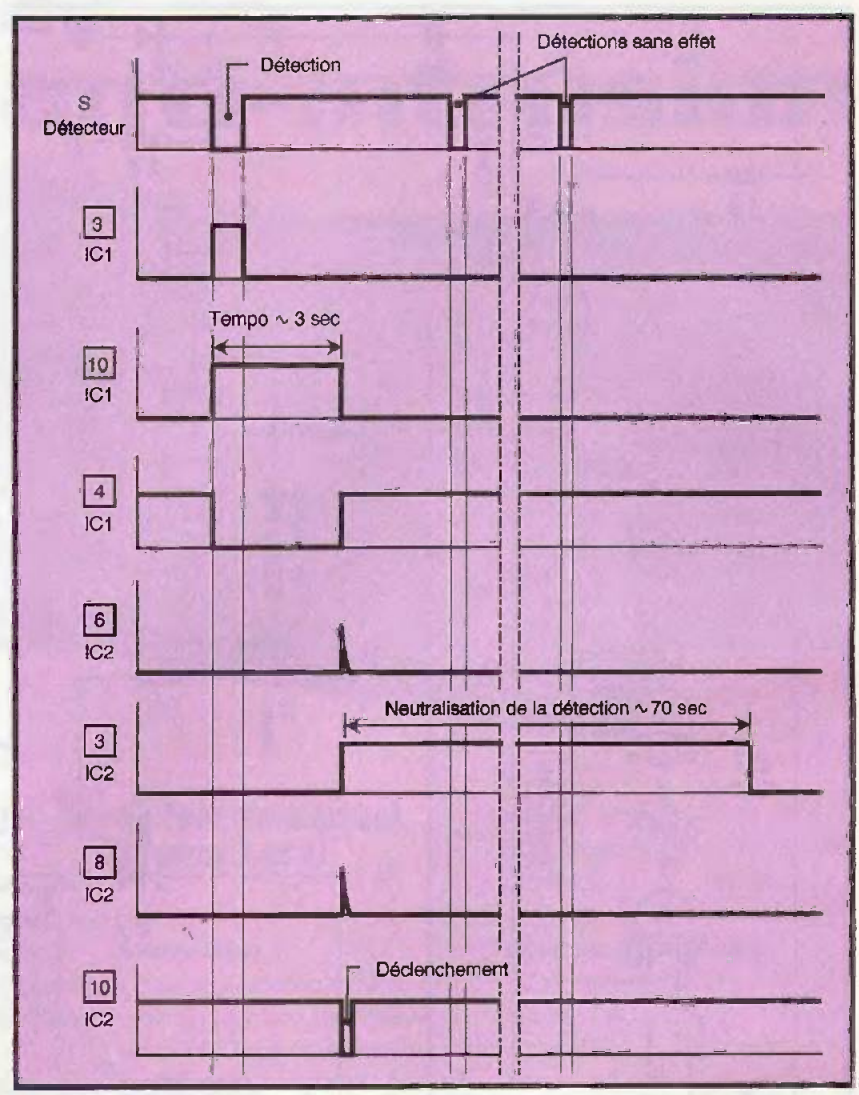Les portes NOR I et II de IC_2 forment une bascule monostable dont nous reparlerons au prochain paragraphe. Elle délivre sur sa sortie un front montant pris en




compte par le dérivateur constitué de C_5 , R_3 et D_7 . Sur la cathode de ce dernier composant, on relève une brève impulsion positive qui commande le déclen-

chement d'une troisième bascule monostable formée par les portes NOR III et IV de IC_2 . Celle-ci délivre sur sa sortie un état haut d'une durée essentiellement déter-



le détecteur pyroélectrique

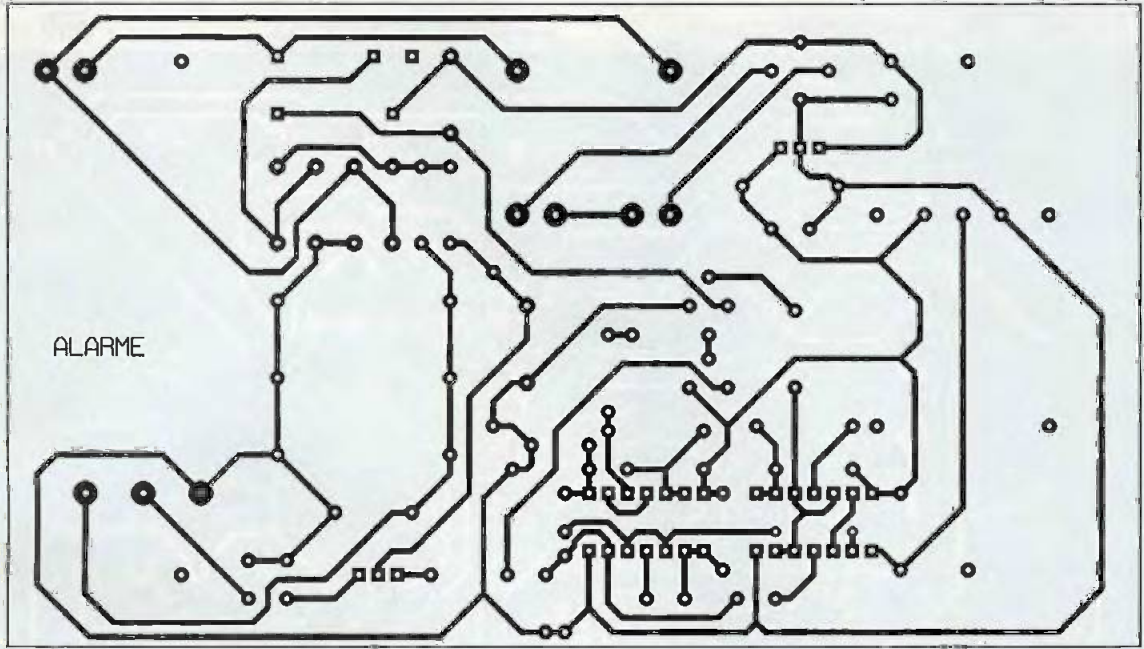

4 Tracé du circuit imprimé

minée par les valeurs de R_5 et de C_8 . La sortie de la porte NOR III, qui est à l'état haut en position de repos, passe alors à l'état bas pendant la même durée, à savoir environ 70 ms. Le transistor PNP T_2 se sature pendant cette durée grâce à l'établissement d'un courant de jonction émetteur/base, limité par R_6 . Au niveau de son collecteur, il présente un état haut qui alimente à son tour l'espace gâchette/cathode du thyristor TH. Celui-ci s'amorce aussitôt et devient passant. En particulier, un courant intense s'établit entre anode et cathode pour ali-

menter l'un des 2 enroulements d'une self. Cette pointe de courant ne dure que très peu de temps : elle est en effet limitée par la décharge de C_9 dans l'enroulement primaire de la self. L'enroulement secondaire de cette même self se caractérise par un nombre de spires sensiblement plus élevé. L'ensemble se comporte donc comme un transformateur élévateur de potentiel. La haute tension qui en résulte (plusieurs milliers de volts) amorce le tube à éclat par le biais de son électrode d'amorçage. Il se produit alors un vif éclat entre les deux électrodes extrêmes du

tube à éclat. L'énergie qui est à la base de ce flash est fournie par la décharge des 3 capacités C_{10} à C_{12} .

Inhibition temporaire de la détection


On notera que les capacités haute tension ne sont sollicitées que très peu de temps : 3 secondes exactement, juste avant l'émission de l'éclat. Cette disposition les protège en évitant de les soumettre pendant des durées élevées à la tension élevée délivrée par le pont des diodes D_1 à D_4 . L'impulsion positive qui est à l'origine du déclenchement et qui est disponible sur l'entrée 6 de la porte NOR II de IC_2 commande également la bascule monostable NOR I et II de IC_2 . Cette dernière présente sur sa sortie un état haut d'une durée légèrement supérieure à la minute. Pendant cette temporisation, la sortie de la porte NOR I est bloquée sur un état bas. Il en résulte une neutralisation volontaire de la détection pyrométrique pendant une minute. Cette disposition évite la répétition des éclats avant que la personne intrusive ne se soit éloignée du secteur de surveillance.

La réalisation


Circuit imprimé (figure 4)

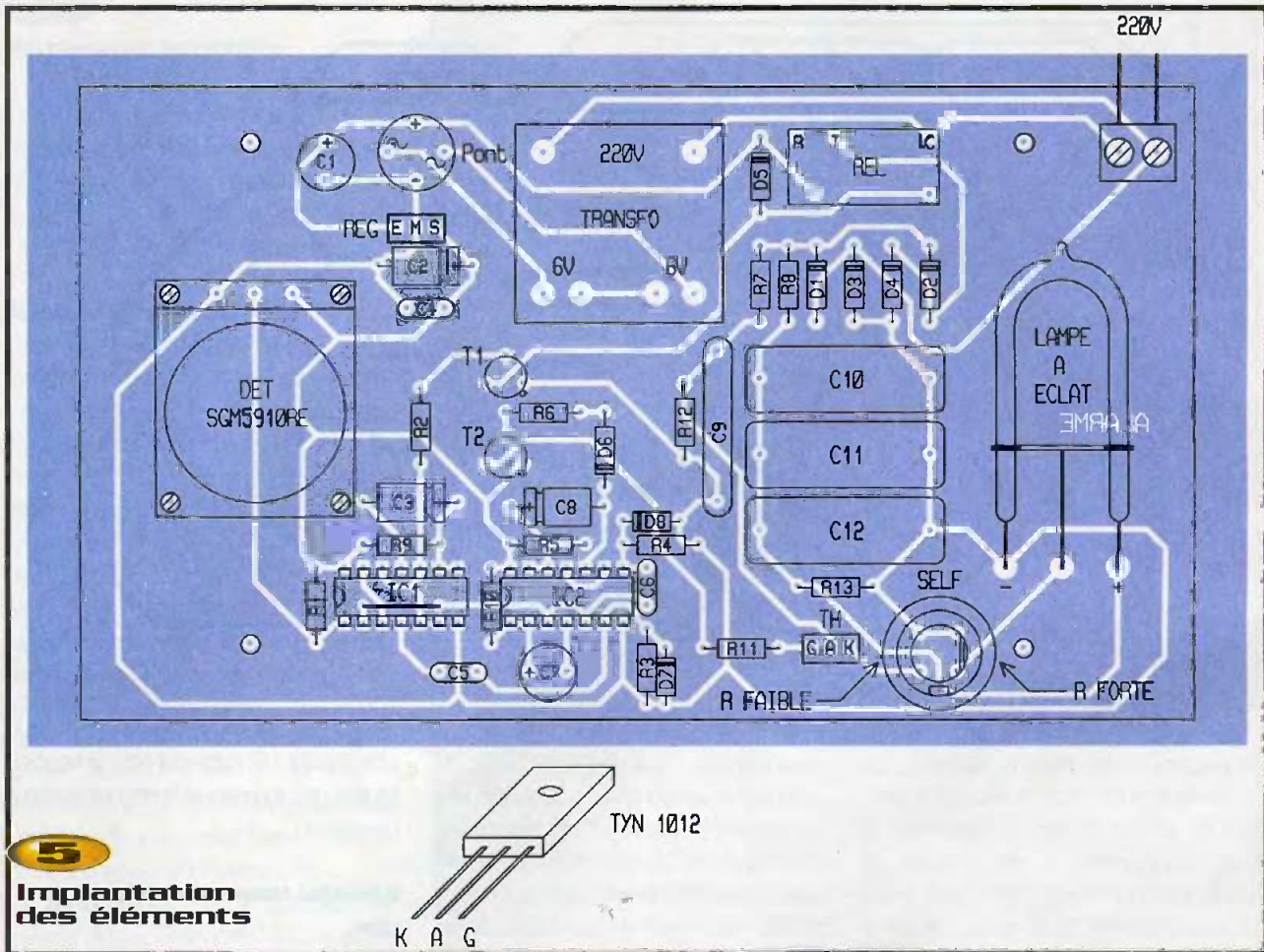La réalisation du circuit imprimé pose peu de problèmes étant donné que la confi-





5
Implantation des éléments

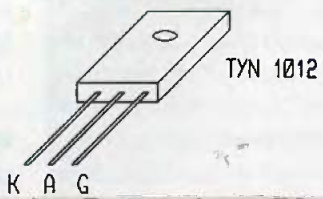

guration des pistes n'est pas serrée. Après gravure dans un bain de perchlore de fer, le module sera abondamment rincé à l'eau tiède. Par la suite, toutes les pastilles sont à percer avec un foret de 0,8 mm de diamètre. Certains trous seront à agrandir afin de les adapter aux diamètres des connexions des composants davantage volumineux.

Implantation des composants (figure 5)

Après la mise en place de l'unique strap de liaison, on implantera les résistances, les diodes et les supports des circuits intégrés. On soudera, par la suite, les capacités et les transistors, pour terminer par les composants de plus forte épaisseur. Il va sans dire qu'il convient d'apporter un soin tout à fait particulier quant au respect de l'orientation des composants polarisés. Le détecteur pyrométrique a été installé sur le module par le moyen de tiges filetées de 3 mm de diamètre, avec des écrous formant entretoises. Il est raccordé au module par trois straps.


Il est important de bien orienter la self de déclenchement. En particulier, il est nécessaire de bien identifier les enroulements basse et haute tension. Il suffit pour cela de mesurer la résistance ohmique de ces enroulements à l'aide d'un ohmmètre. L'enroulement haute tension, en relation avec le tube à éclat, est celui qui se

caractérise par la résistance la plus élevée. Le montage ne nécessite aucun réglage.

R. KNOERR

Nomenclature	
1 strap	C₄ à C₆ : 0,1 µF céramique multicouches
R₁ à R₈ : 10 kΩ (marron, noir, rouge)	C₇ : 470 µF/10V électrolytique (sorties radiales)
R₉ : 100 kΩ (marron, noir, jaune)	C₈ : 10 µF/10V électrolytique
R₁₀ : 220 kΩ (rouge, rouge, jaune)	C₉ : 0,22 µF/400V polyester
R₁₁ : 220 Ω (rouge, rouge, marron)	C₁₀ à C₁₂ : 1 µF/400V polyester
R₁₂, R₁₃ : 2,2 MΩ (rouge, rouge, vert)	T₁ : transistor NPN BC108
D₁ à D₆ : diodes 1N4004	T₂ : transistor PNP 2N2907
D₇, D₈ : diodes signal 1N4148	TH : thyristor TYN 1012
Pont de diodes 500 mA	IC₁, IC₂ : CD 4001 (4 portes NOR)
REG : régulateur 7809 (9V)	2 supports 14 broches
DET : détecteur pyrométrique SGM 5910 RE	1 transformateur 220V/2x6V/1VA
LE : lampe à éclat 30/40 joules	1 bornier soudable 2 plots
S : self pour lampe à éclat 30/40 joules	1 relais 12V/1RT (type National)
C₁ : 2200 µF/25V électrolytique (sorties radiales)	1 boîtier TEKO 115 (161x95x60)
C₂, C₃ : 47 µF/10V électrolytique	

Un orgue à accords simultanés

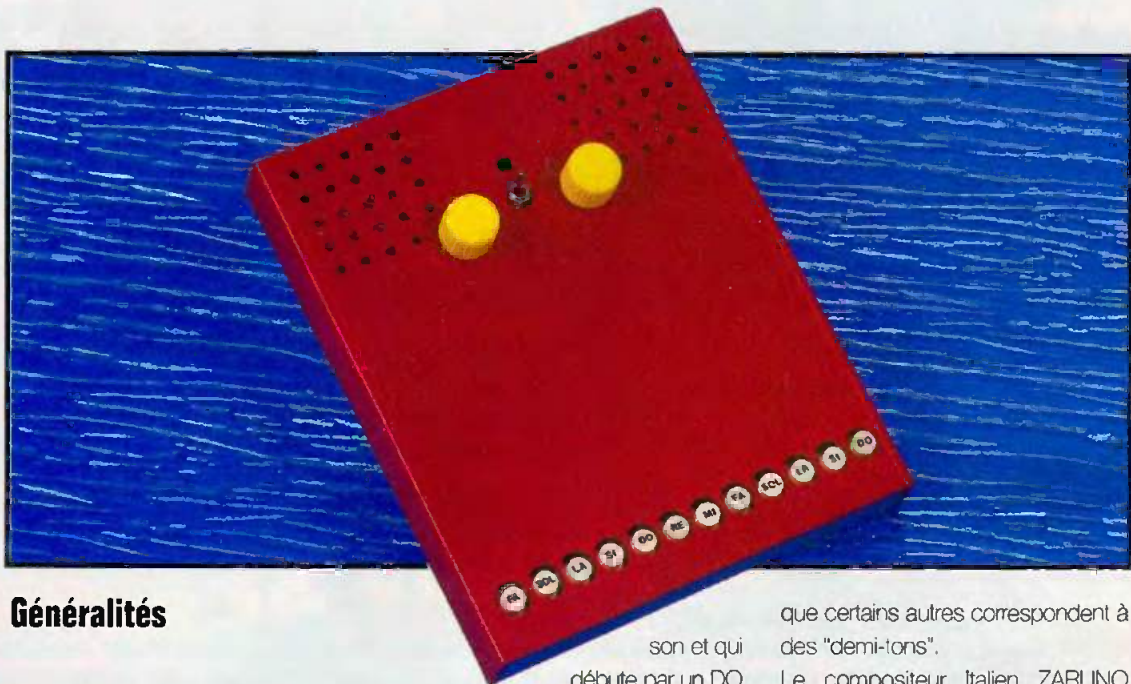

Généralités

Rappels musicaux


La musique consiste à organiser harmonieusement une suite de sons, de diverses fréquences, de manière à obtenir une sensation agréable à l'oreille. Pour aboutir à ce résultat, l'homme a inventé toute une gamme d'instruments de musique dont la finalité est toujours la même : produire des vibrations d'origine physique qui

son et qui débute par un DO pour finir avec le DO de l'octave supérieur. Le rapport des fréquences entre le DO supérieur par rapport au DO inférieur est égal à 2. A l'intérieur de l'octave, on a ensuite placé 6 degrés intermédiaires, donc 7 intervalles. Ces degrés se nomment RE, MI, FA, SOL, LA et SI. Les intervalles ainsi créés ne sont pas égaux. En effet, certains représentent un "ton" entier, tandis

que certains autres correspondent à des "demi-tons".

Le compositeur Italien ZARLINO (1517 - 1590) a ainsi établi une gamme dite naturelle en ne faisant intervenir au niveau des rapports de fréquence entre notes que des nombres simples tels que 2, 3 et 5 sous forme de fractions. En prenant le DO comme référence F_0 , ZARLINO se rendit compte qu'une succession de notes $F_1 = 3/2 F_0$ et $F_2 = 5/4 F_0$, définissait une harmonie c'est à dire

Cet orgue se caractérise essentiellement par sa capacité d'accord avec n'importe quel autre instrument de musique. Il suffit pour cela d'accorder une seule note, n'importe laquelle, avec la note correspondante de l'instrument que l'on désire accompagner, en agissant simplement sur un potentiomètre. Avec ses douze notes, le musicien amateur pourra interpréter pratiquement tous les airs anciens ou modernes. Un second potentiomètre permet le réglage de l'intensité des sons émis.

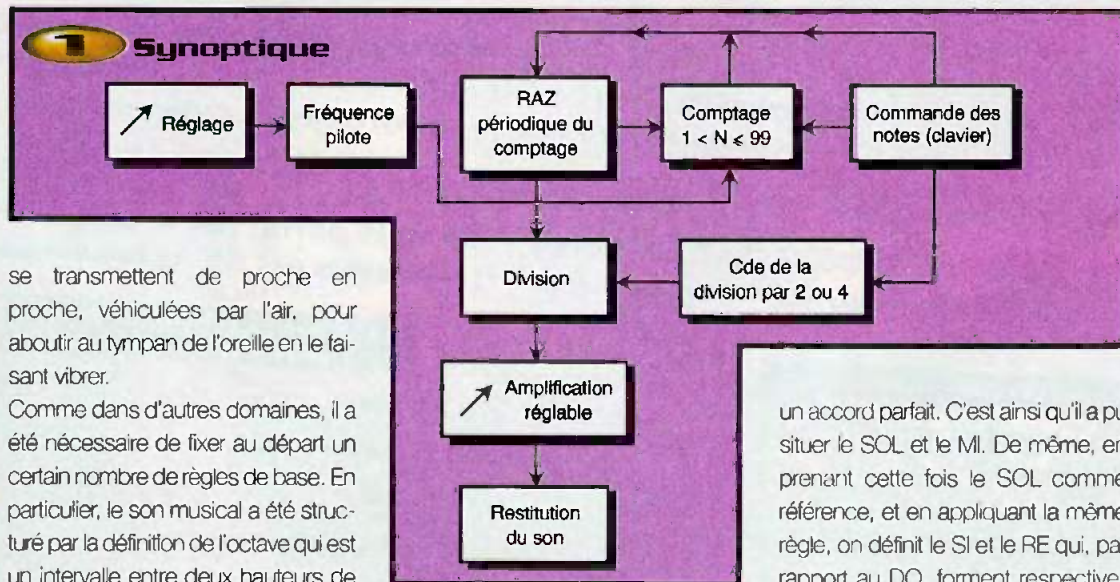

ment les rapports 15/8 et 9/8. Enfin, en prenant le DO comme dernière note d'un accord parfait, on définit le FA (4/3) et le LA (5/3). En 1853, lors de la Conférence Internationale de Londres, le LA 4 a été fixé à 440 Hz. A partir de cette donnée, il devient donc simple de fixer, par calcul, la fréquence caractérisant toutes les notes de la gamme. Les valeurs ainsi déterminées sont reprises dans la troisième colonne du tableau de la **figure 2**.

Principe de fonctionnement de l'orgue (figures 1 et 2)

Une base de temps génère une fréquence pilote réglable de 35 à 200 kHz. Les impulsions de comptage sont acheminées sur un compteur/diviseur par un nombre N variable tel que $2 \leq N \leq 99$. Ainsi, suivant le nombre N retenu, il se produit une division de F0 (fréquence pilote) qui se traduit par une fréquence des remises à zéro du dispositif de comptage qui s'exprime par la relation :

$f = \frac{F_0}{N}$. Ces impulsions périodiques de RAZ sont ensuite traitées pour attaquer un compteur/diviseur par 2 ou par 4 en fournissant, par la même occasion, des signaux de forme carrée. Ces derniers sont ensuite amplifiés avant d'être dirigés sur deux haut-parleurs de restitution. En définitive, la fréquence pilote est divisée par 2N ou 4N suivant la note commandée. Bien entendu, la valeur N est spécifique à chaque note et les facteurs 2 ou 4 correspondent à l'octave à laquelle se rapporte la note en question.

Examinons le tableau de la figure 2. A titre d'exemple, il a été entièrement basé, au niveau du calcul, sur la position médiane du potentiomètre contrôlant la fréquence pilote, ce qui correspond à 117612 Hz.

Pour le RE 5, nous avons choisi N le plus grand possible, à savoir 99. En divisant la fréquence pilote par cette valeur, on obtient une fréquence de 1188 Hz, ce qui correspond à 2 fois la valeur de référence du RE 5 qui est de 594 Hz. Dans ce cas, il convient de diviser cette fréquence par 2. En prenant maintenant le MI 5 et en divisant par 89, on obtient 1321,5 Hz ce qui représente 2 fois le MI de référence avec, toutefois, une erreur relative de + 0,1%, ce qui est négligeable.

En poursuivant ce principe, on arrive au DO 6 qui nécessite une division par 56 et qui

Fréquence pilote : 117 612 Hz

Octave	Note	F Hz	$\frac{F_{Note}}{F_{DO (*)}}$	2F Hz	N	2F réelle Hz	Erreur relat. %	Division finale par :
4	FA	352	2/3	704	84	700,1	-0,6	4
	SOL	396	3/4	792	74	794,7	+0,3	
	LA	440	5/6	880	67	877,7	-0,3	
	SI	495	15/16	990	59	996,7	+0,7	
5	DO (*)	528	1	1056	56	1050,1	-0,6	2
	RE	594	9/8	1188	99	1188	0	
	MI	660	5/4	1320	89	1321,5	+0,1	
	FA	704	4/3	1408	84	1400,1	-0,6	
	SOL	792	3/2	1584	74	1589,4	+0,3	
	LA	880	5/3	1760	67	1755,4	-0,3	
6	SI	990	15/8	1980	59	1993,4	+0,7	
	DO	1056	2	2112	56	2100,2	-0,6	

Base de calcul.

2 Tableau des fréquences

nécessite toujours une division supplémentaire par 2. L'erreur relative est de -0,6% pour cette valeur particulière.


Il nous reste maintenant à régler le cas des valeurs du début du tableau, à savoir le FA 4. Nous avons déjà résolu le cas du FA 5 qui nécessite une division par 84 (erreur relative -0,6%). Il suffit donc dans le cas du FA 4 de prendre la même fréquence que celle du FA 5, mais de réaliser une division par 4.

On poursuit ainsi cette façon de procéder

pour terminer par le DO 5 qui nécessite en définitive une division, d'abord par 56 puis par 4.


En définitive, les cas des douze notes retenues sont maintenant résolus.

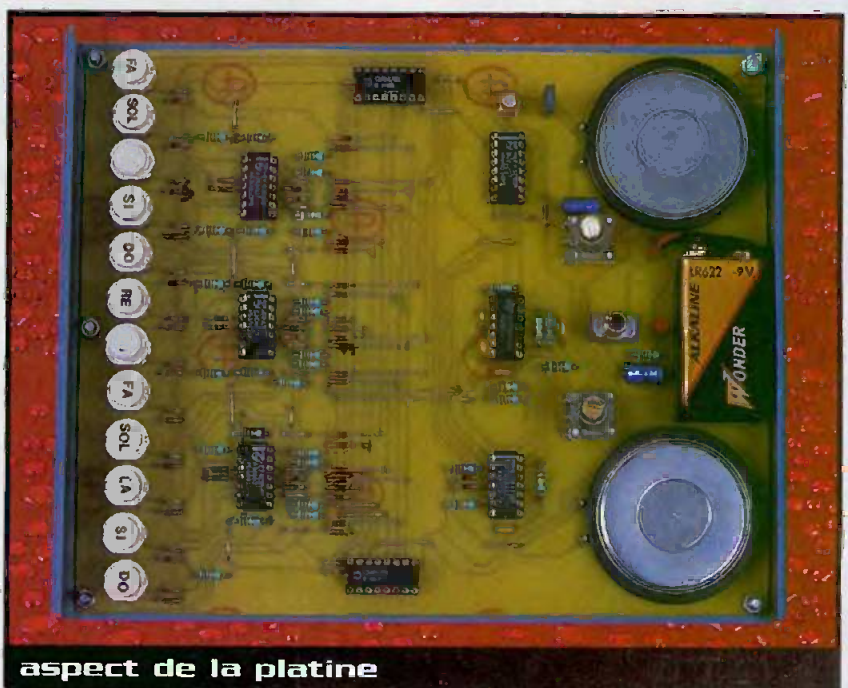Enfin, remarquons que le simple fait de faire varier la fréquence pilote permet d'obtenir un glissement de l'ensemble des notes dans un sens ou dans l'autre, tout en conservant leur relativité entre elles. C'est cela qui explique le qualificatif d'orgue à accords simultanés.



aspect de la platine


3 Schéma de principe

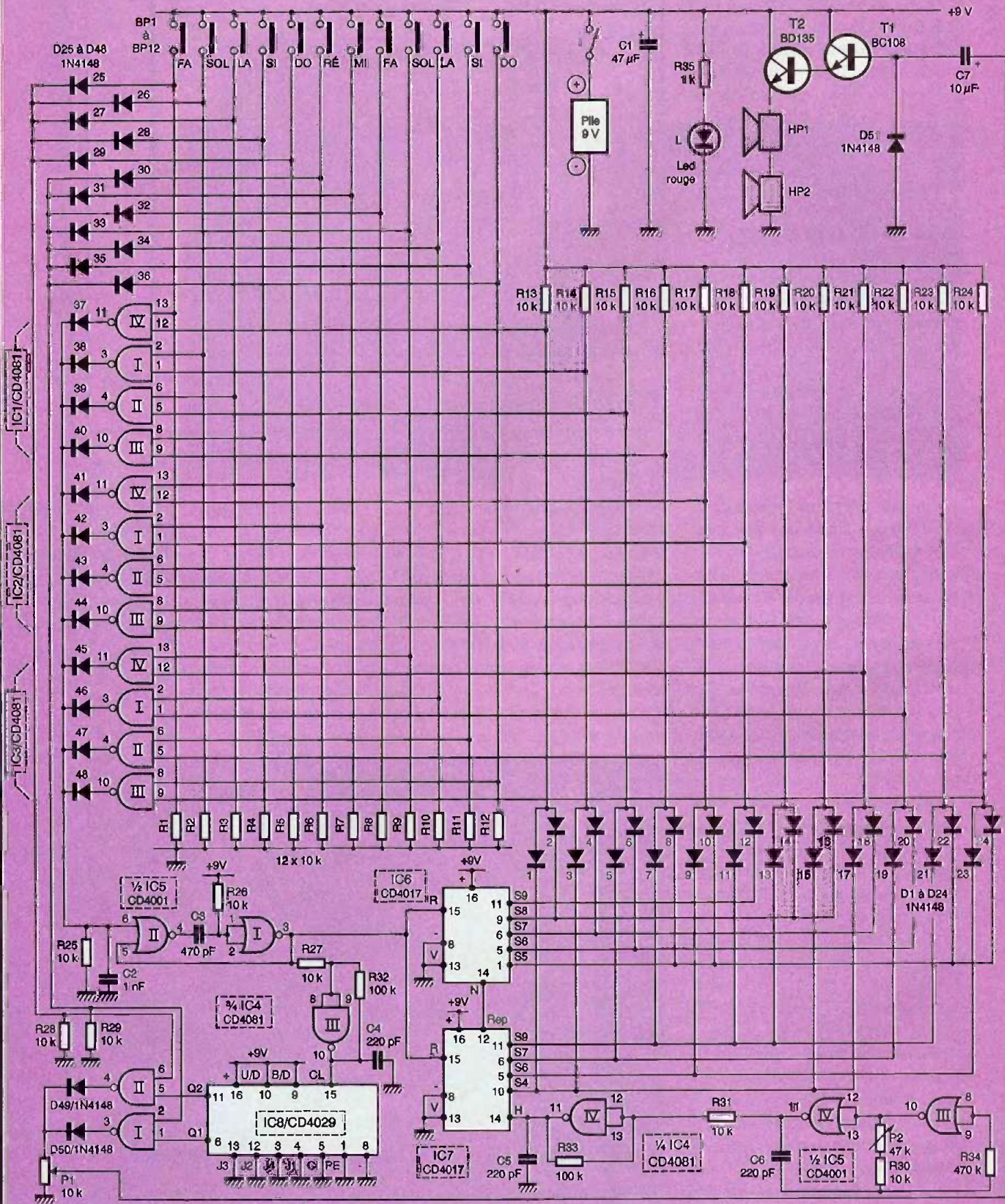

Le fonctionnement (figures 3 et 4)

Alimentation

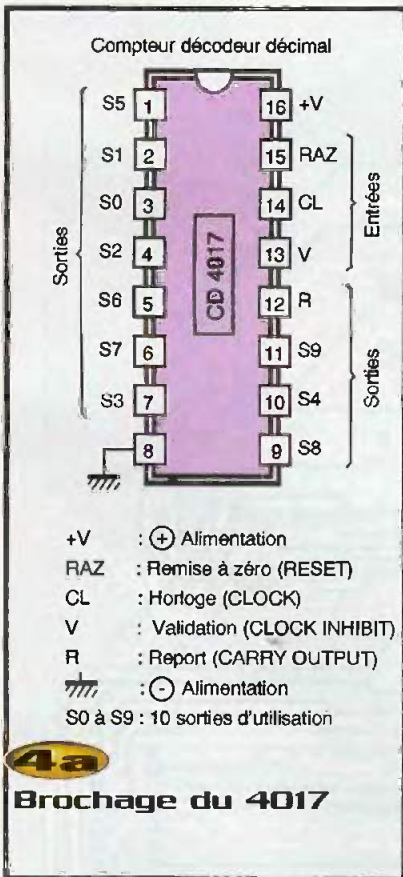L'instrument devant rester autonome, la source d'énergie retenue est une pile de 9V qu'un interrupteur I permet de mettre en service. La capacité C₁ assure un lissage du potentiel d'alimentation pour compenser l'effet vibratoire du courant consommé. La LED L, dont le courant est limité par R₃₅,



permet de visualiser la mise sous tension du montage afin de ne pas oublier d'éteindre dans le cas de non-utilisation. Suivant la puissance sonore commandée, la consommation varie de 20 à 80 mA.

Fréquence pilote

Les portes NOR III et IV de IC₅ forment un multivibrateur astable qui fonctionne en permanence. Il délivre un signal carré à une fréquence qui dépend essentiellement de la position angulaire du curseur du potentiomètre P₂. D'une extrémité à l'autre, cette fréquence pilote peut ainsi varier de manière continue de 40 à 200 kHz. La porte AND IV de IC₄, avec ses résistances périphériques R₃₁ et R₃₃, forme un trigger de Schmitt qui confère aux créneaux générés par la base de temps des fronts ascendants et descendants bien verticaux. Ces derniers attaquent l'entrée "Horloge" d'un premier compteur décimal IC₇, un CD4017. Sa sortie de report "R" est reliée à l'entrée "Horloge" d'un second CD4017 référencé IC₆. Ainsi, IC₇ est le compteur d'unités tandis que IC₆ est le compteur de dizaines. Tant que l'on ne sollicite aucune touche, la RAZ (remise à zéro) de ces deux compteurs est "naturelle". Il se produit donc une division par 100, sans que le résultat de cette division ne soit exploité.

Commande d'une note

Prenons, à titre d'exemple, le cas du FA 5. En appuyant sur BP₈, l'entrée 8 de la porte AND III de IC₂ est soumise à un état haut. A noter que toutes les autres sorties des


portes AND de IC₁, IC₂ et IC₃ continuent de présenter un état bas. Au moment précis où, simultanément, on observe un état haut sur la sortie de S8 de IC₆ et S4 de IC₇, le point commun des anodes des diodes D₁₅ et D₁₆ passe à l'état haut, par le biais de la résistance R₂₀. A remarquer que l'une ou l'autre de ces sorties présente un état bas pour toutes les autres positions de comptage. Mais pour cette valeur particulière, qui est 84 dans le cas présent, la sortie de la porte AND III de IC₂ présente un état haut. Ce dernier commande le démarrage de la bascule monostable constituée par les portes NOR I et II de IC₁, qui délivre sur sa sortie une très brève impulsion positive d'une durée de l'ordre de 3 ms. Cette impulsion assure alors la remise à zéro des compteurs IC₆ et IC₇. Ainsi, dans ce cas particulier, on enregistre sur la sortie de la bascule monostable, un bref état haut à une fréquence de FO/84 (FO étant la valeur de la fréquence pilote).

Division finale

L'état haut de RAZ, évoqué ci-dessus, est pris en compte par un trigger de Schmitt formé par la porte AND III de IC₁. Sa sortie est reliée à l'entrée de comptage de IC₅ qui est un compteur binaire à quatre sorties Q1 à Q4, dont seulement les sorties Q1 et Q2 sont exploitées. Au niveau de la sortie Q1, le créneau carré recueilli se caractérise par

4b Brochage du 4029

Compteur - décompteur binaire / BCD

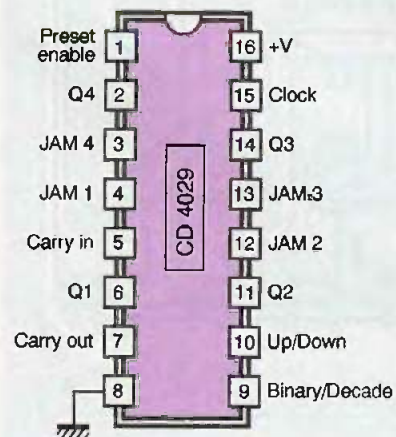

Entrée	Etat	Action
Binary / Decade	1	Comptage binaire
	0	Comptage BCD
UP / Down	1	Comptage
	0	Décomptage
Preset Enable	1	Prépositionnement
	0	Non prépositionnement
Carry in	1	Compteur bloqué
	0	Compteur avance (front positif sur Clock)

	Q1	Q2	Q3	Q4
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	1	0	0
4	0	0	1	0
5	1	0	1	0
6	0	1	1	0
7	1	1	1	0
8	0	0	0	1
9	1	0	0	1
10	0	1	0	1
11	1	1	0	1
12	0	0	1	1
13	1	0	1	1
14	0	1	1	1
15	1	1	1	1


une fréquence égale à la moitié de celle qui est acheminée sur l'entrée "Clock". Quant à Q4, cette division se caractérise par la valeur 4. Mais on remarquera également que par le biais de D₃₂, l'entrée 2 de la porte AND I de IC₄ est soumise à un état haut lorsque l'on sollicite la touche FA 5, alors que l'entrée 6 de la porte AND II de IC₄ reste soumise à un état bas.

Au point commun des cathodes de D₄₉ et D₅₀, on recueille ainsi un signal carré dont la fréquence par rapport à celle qui caractérise le signal de RAZ, c'est à dire F₀ / 84, a été divisée par 2. On obtient donc bien le FA 5 (voir tableau figure 2). Cette dernière division par 2 se réalise pour les touches de la plage RE 5 à DO 6. En revanche, en sollicitant une touche de la

plage FA 4 à SI 4, grâce aux diodes D₂₅ à D₂₉, c'est la porte AND II de IC₄ qui devient active ce qui a pour effet de réaliser une division finale par 4.

Amplification

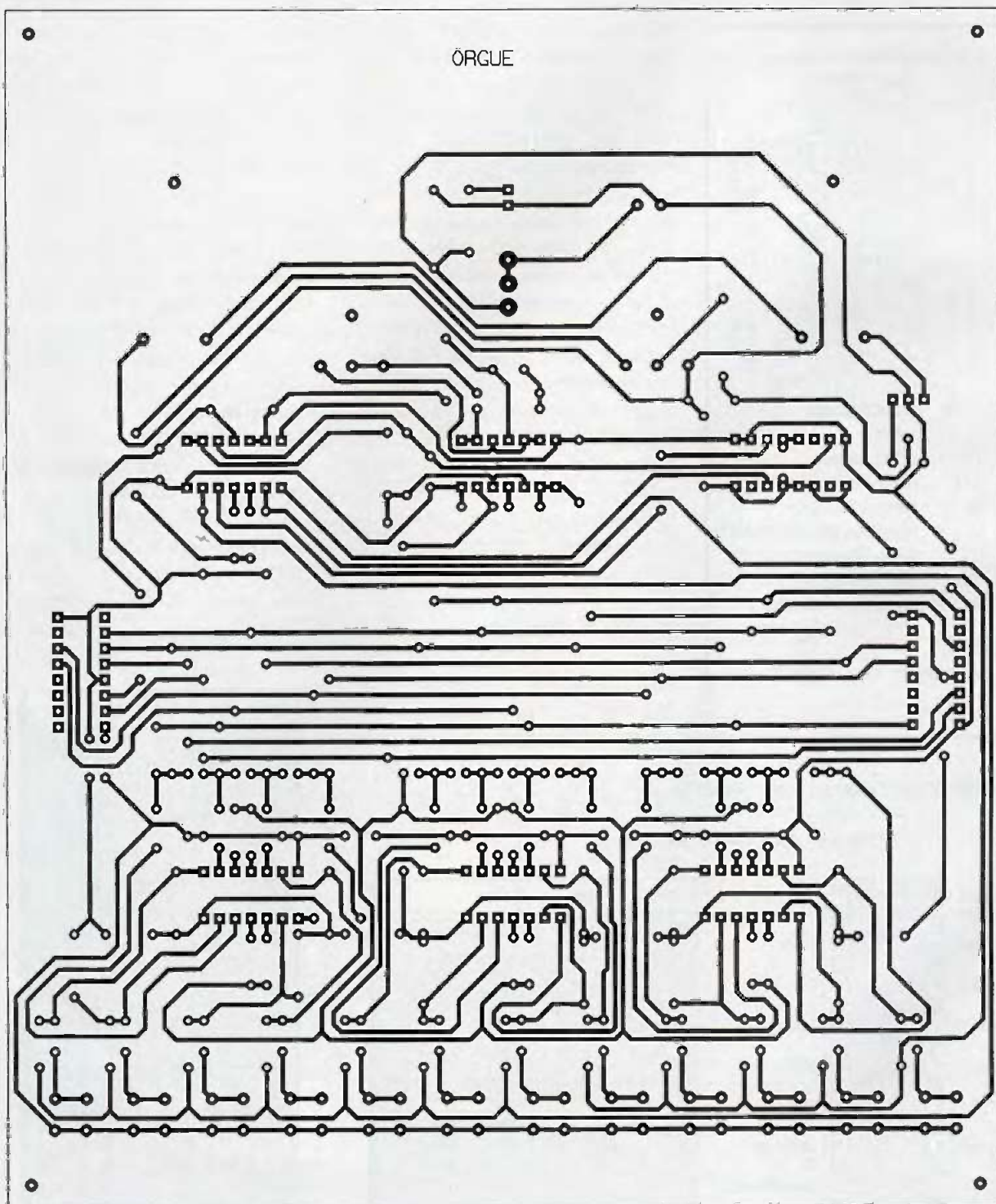Les transistors T₁ et T₂ forment un Darlington de puissance qui effectue essentiellement une forte amplification en cou-



rant. Les signaux sont prélevés du point commun des cathodes de D_{49} et D_{50} par l'intermédiaire du potentiomètre P_1 . Suivant la position angulaire de ce dernier, on prélève une fraction plus ou moins importante de l'amplitude du signal. Cette

fraction est ensuite acheminée sur l'entrée du Darlington par l'intermédiaire de C_7 . Au niveau de l'émetteur de T_2 , on recueille alors un signal amplifié en intensité, mais d'amplitude correspondante à la position angulaire de P_1 .

La diode D_{51} permet la décharge périodique de C_7 lors de l'état bas séparant deux états hauts consécutifs du signal carré de commande. L'émetteur de T_2 est


relié à deux haut-parleurs de 4Ω montés en série.

La réalisation

Circuit imprimé (figure 5)

Il s'agit d'un circuit imprimé relativement dense. Il peut être reproduit soit par la confection d'un typon ou encore en ayant recours à la méthode photographique.

6 Implantation des éléments

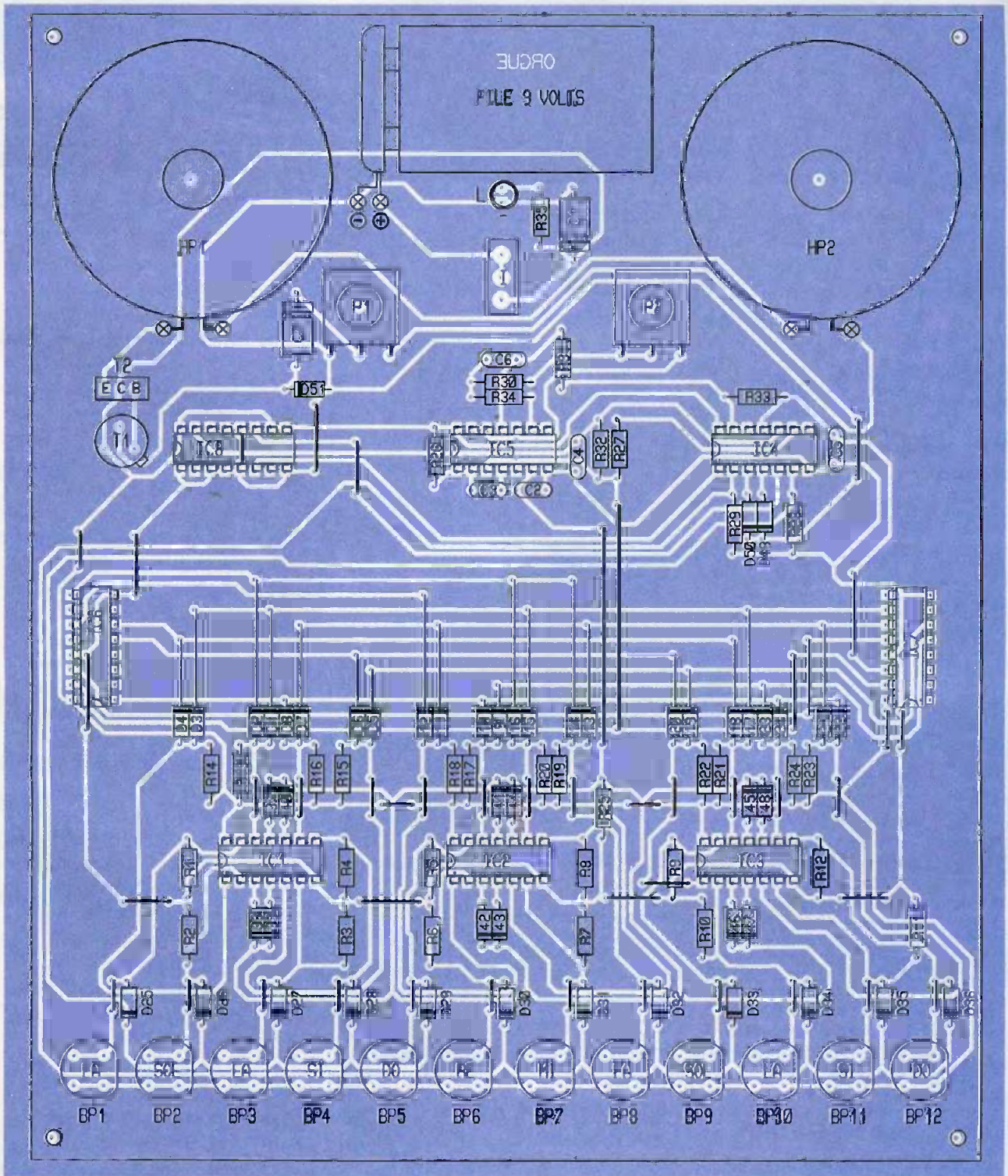



gros plan sur le CD4017

Après gravure dans un bain de perchlorure de fer, le module est à rincer abondamment à l'eau tiède. Par la suite, toutes les pastilles sont à percer à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre. Certains trous seront agrandis à 1, voire à 1,3 mm, afin de les adapter aux diamètres des connexions des composants auxquels ils sont destinés.

Implantation des composants (figure 6)

Après la mise en place des nombreux straps de liaison, on soudera les diodes, les résistances et les supports des circuits intégrés. On terminera par les capacités, transistors, LED et inverseur. Il va de soi qu'il convient de bien veiller à l'orientation des composants polarisés.

Il a été nécessaire de monter les boutons-poussoirs sur des "réhausseurs". Les potentiomètres ont été collés sur l'époxy.

Il en est de même en ce qui concerne les haut-parleurs et la pile d'alimentation. Le montage ne nécessite aucun réglage.

Et maintenant, place à la musique.

R. KNOERR

Nomenclature

44 straps (7 horizontaux, 37 verticaux)
 R_1 à R_{31} : 20 k Ω (marron, noir, orange)
 R_{32} , R_{33} : 100 k Ω (marron, noir, jaune)
 R_{34} : 470 k Ω (jaune, violet, jaune)
 R_{35} : 1 k Ω (marron, noir, rouge)
 P_1 : potentiomètre linéaire 10 k Ω
 P_2 : potentiomètre linéaire 47 k Ω
 2 boutons pour axes de potentiomètres
 D_1 à D_{51} : diodes signal 1N4148
 L : LED rouge \varnothing 3 mm (haute luminosité)
 C_1 : 47 μ F/10V électrolytique
 C_2 : 1 nF céramique multicouches
 C_3 : 470 pF céramique multicouches
 C_4 à C_6 : 220 pF céramique multicouches
 C_7 : 10 μ F/10V électrolytique
 T_1 : transistor NPN BC108
 T_2 : transistor NPN BD135
 IC_1 à IC_4 : CD4081 (4 portes AND)

IC_5 : CD4001 (4 portes NOR)
 IC_6 , IC_7 : CD4017 (compteur/décodeur décimal)
 IC_8 : CD4029 (compteur/décompteur binaire BCD)
 5 supports 14 broches
 3 supports 16 broches
 1 pile 9V (alcaline)
 1 coupleur pression
 2 haut-parleurs 4/8 Ω \varnothing 50
 I : inverseur monopolaire pour circuit imprimé
 BP_1 à BP_{12} : boutons-poussoirs pour circuit imprimé

INTERNET pour les «NULS»

4ème Édition

Internet plus beau, plus
rapide, plus complet.



Est-il vraiment nécessaire d'en savoir PLUS sur Internet ? Oui, mille fois oui ! Parce que Internet et son cybermonde ont considérablement évolué, nous avons mille informations nouvelles et intéressantes à vous donner ! Dernières méthodes de connexion, services en ligne toujours plus nombreux, fonctions Internet intégrées dans les nouvelles versions de vos logiciels, outils de création de pages Web plus simples à utiliser... l'Internet d'aujourd'hui n'est plus l'Internet d'hier... Si vous avez entendu parler du super-réseau sans oser franchir le pas, si vous avez déjà navigué sur Internet sans explorer ses moindres recoins ou si vous souhaitez (pourquoi pas ?) créer vos propres pages Web, ce livre sera votre compagnon idéal.

A lire sans contrainte et dans l'ordre qu'il vous plaira, Toujours plus sur Internet pour les «Nuls» vous permettra de rejoindre en toute sérénité les millions d'internautes accomplis à travers le monde.

J.R.LEVINE & M.LEVINE

YOUNG / SYBEX

341 pages - 140 F.

SYBEX

Immeuble Le Polaris -
76, avenue Pierre Brossolette
92247 MALAKOFF cedex
<http://www.sybex.fr>

L'ADS 232

interface RS 232 universelle



La société ADS commercialise un nouveau produit, l'ADS 232, qui permet l'acquisition de données et le contrôle de processus externes au moyen d'une interface série/parallèle contenue dans le circuit intégré qui pilote la carte. Cette façon de procéder rend l'ADS 232 complètement universelle, ce qui va permettre de l'utiliser dans un grand nombre d'applications


Une telle compacité pour d'aussi importantes possibilités a été rendue possible par l'emploi d'un microprocesseur, l'ADS 232-A. Ce circuit se charge de toutes les opérations, que ce soit les communications avec le PC ou les opérations d'entrées/sorties. Son brochage est donné en **figure 1** et la fonction de ses différentes broches est donnée ci-dessous :


- broche 1 : RESET
- broche 2 : IRQL, interruption lorsqu'un état bas est présent sur cette broche
- broches 3 et 40 : alimentation entre 4,5V et 5,5V
- broches 4 à 11 : PA0, port parallèle A
- broches 12 à 19 : PBO, port parallèle B
- broche 20 : VSS, masse
- broches 21 à 28 : PC0, port parallèle C
- broche 29 : RX 232, réception des données sérielles en provenance du terminal
- broche 30 : TX 232, émission des données sérielles vers le terminal
- broche 31 : PDO/PS-RX, broche commune à PD et PS (SPI)
- broche 32 : PD1/PS-TX, broche commune à PD et PS

- broche 33 : PD2/PS-CK, broche commune à PD et PS
- broche 34 : PD3/PS-VDD, broche commune à PD et PS
- broche 35 : sortie des créneaux de la PWM (modulation en largeur d'im-

- pulsion)
- broche 36 : BAUD, sélectionne la vitesse de transmission, 300 Bauds et 9600 Bauds
- broche 37 : IRQH, interruption à l'état haut

1 Brochage de l'ADS 232

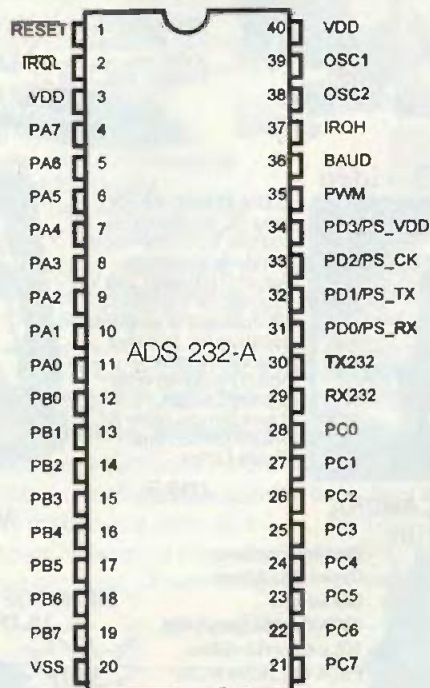


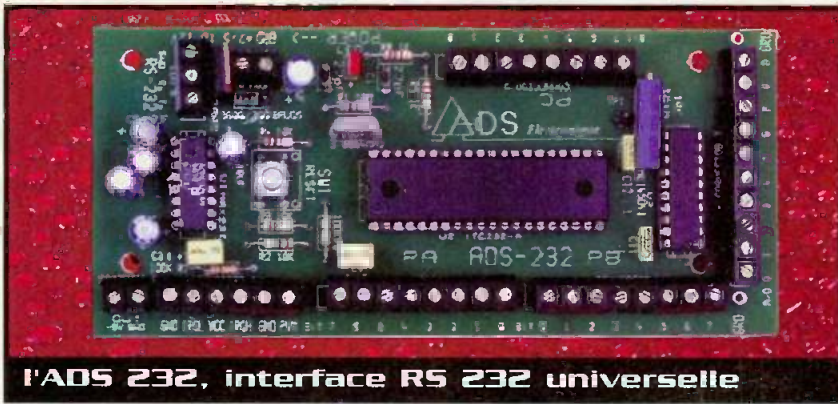


- broche 38 : OSC1, connexion du quartz
- broche 39 : connexion du quartz

L'ADS 232, dont le schéma de principe est représenté en **figure 2** (schéma d'implantation en **figure 3**), possède de nombreuses possibilités dont les principales sont données ci-après :

- il peut envoyer ou recevoir des données dans un format décimal, hexadécimal ou binaire
- il possède deux lignes d'interruption, l'une à l'état bas et l'autre à l'état haut
- une broche de sortie permet la commande de divers circuits au moyen d'une modulation en largeur d'impulsion dont la fréquence est comprise entre 10 Hz et 10000 Hz ; le rapport peut être fixé entre 0% et 100%. Ce signal peut être utilisé comme générateur de tension ou pour le réglage de la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu. Il peut bien entendu générer toute une gamme de fréquence
- quatre canaux permettent la mesure de

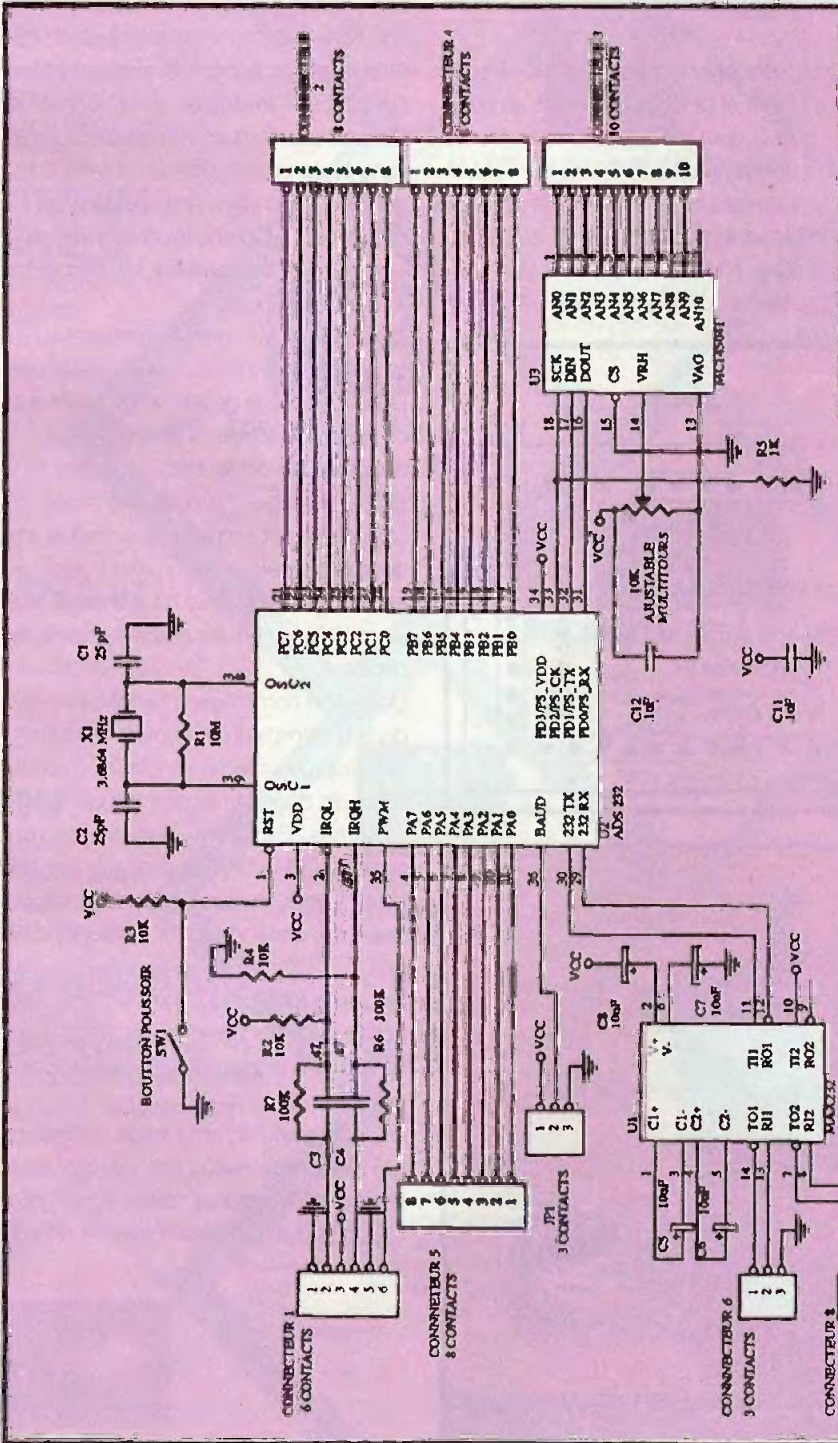

2
Schéma de principe

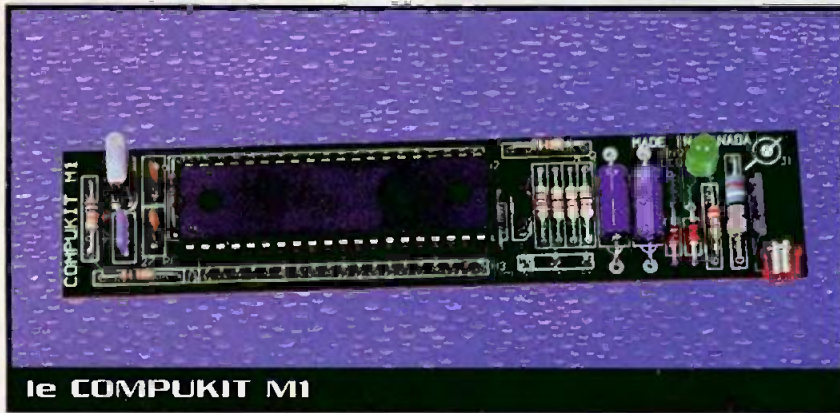



le COMPUKIT M1

la valeur d'un condensateur ou d'une résistance. L'impédance du port C étant extrêmement importante, un circuit RC qui y sera connecté permettra de mesurer la constante de temps d'un niveau bas vers un niveau haut

- la platine comporte également trois ports pour la commande des moteurs pas à pas,

ainsi que la logique nécessaire aux moteurs unipolaires et bipolaires. Ce sont les ports A, B et C dont les quatre bits supérieurs sont utilisés

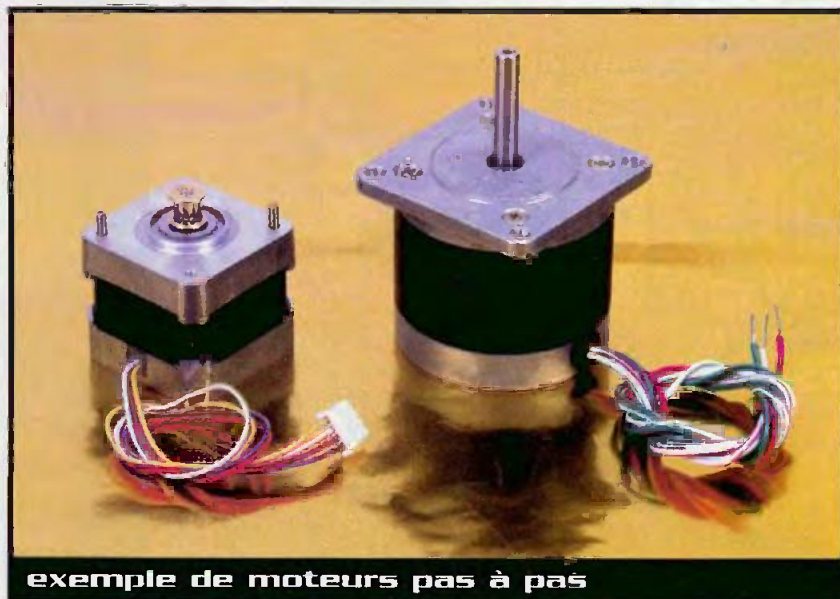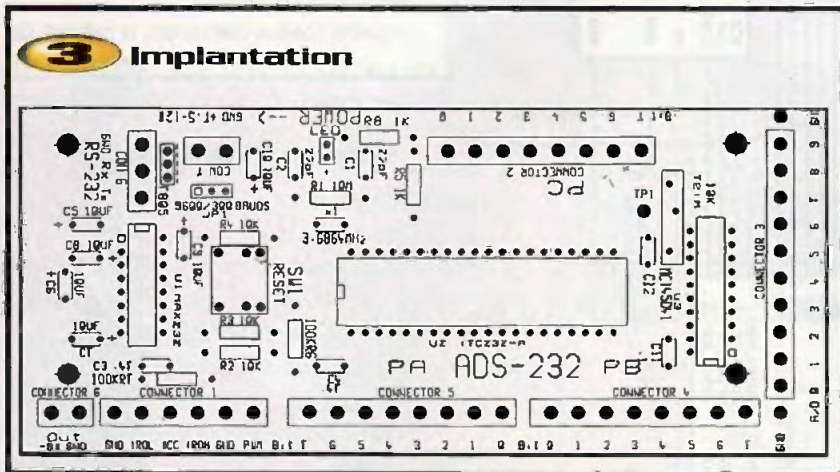- une chose remarquable est la possibilité d'envoyer des ordres à l'ADS 232 via une ligne téléphonique au moyen d'un type de circuit modem très répandu,



exemple de moteurs pas à pas

l'EF7910 ou EF7911. Lorsque ce modem est utilisé, la communication avec l'ADS 232 s'opère à une vitesse de 300 Bauds. Une interruption (IRQL) est générée par la sonnerie

Comme on peut le constater, cette platine est réellement universelle et, ce qui la rend encore plus attrayante, c'est la facilité de sa programmation.

La société ADS propose, d'autre part, le CompuKit-M1, produit dérivé de l'ADS 232, qui est une carte d'interface puissante dotée d'un port série et qui permet des transmissions entre tout type d'ordinateur et des systèmes externes. Il est conçu pour s'adapter sur une plaque d'essais standard en vue d'expérimentations et de prototypage de projets d'acquisition de données et de commande de systèmes. Le CompuKit offre 24 E/S digitales qui sont compatibles TTL (Transistor to Transistor Logic).

Le CompuKit-M1 permet à l'amateur ou au technicien de pouvoir se concentrer sur les points particuliers de son projet, plutôt que de perdre du temps, à chaque fois, sur le raccordement de celui-ci à l'ordinateur. Plusieurs montages peuvent être testés en série en retirant simplement le module M1 de son support et en l'insérant dans un autre. Ainsi, l'utilisateur ne s'embête plus avec 40 fils et ne perd plus de temps à les déplacer.

Un certain nombre de fonctions incluses dans le CompuKit facilitent le développement rapide et facile de projets d'acquisition de données et de commande de systèmes. Parmi ces fonctions on dispose de : PWM (Modulation par Largeur d'Impulsion), mesure de résistance et de capacité, commande de moteurs pas à pas.

Le CompuKit M1, tout comme l'ADS 232, contient un microcontrôleur ADS232-A qui minimise les problèmes associés à la communication avec un PC.

En conclusion, l'amateur (ou le professionnel) disposera, avec l'une de ces deux cartes, d'un système capable de gérer n'importe quel processus externe à l'ordinateur.

P. OGUIC

L'USB

(Universal Serial Bus)
c'est parti



Brancher un périphérique PC aussi facilement qu'une simple prise de courant, et que cela fonctionne sans arrêter le PC, c'est certainement le pas le plus important qu'ait fait l'humanité après avoir marché sur la lune...

L'état des lieux

L'histoire est lourde à porter : un ordinateur réalisé par des stagiaires d'un grand constructeur ont conçu le PC avec quelques défauts qu'il a fallu gérer, compatibilité oblige pendant deux décennies, et ça continue. Citons par exemple l'interface imprimante. A l'origine il n'était pas bidirectionnel, une simple modification sur un XT permettait de résoudre le problème, enfin il a fallu dix ans pour qu'une norme apparaisse. La liaison série n'est pas en reste, au-delà de deux, le matériel ne suit plus. Enfin, la configuration des interruptions sur un PC musclé devient rapidement un vrai casse-tête chinois.

Les deux bus de demain

Les majors constructeurs d'ordinateur personnel PC et Apple ont décidé d'uniformiser les dialogues entre le PC et l'extérieur par deux bus, l'USB et le FireWire. A ce jour, une bataille est engagée sur le FireWire pour des droits de licence, la prise de position comme quoi le FireWire serait plus performant que l'USB n'est peut être pas étrangère à cette bataille. En fait ces deux bus se complètent : le FireWire est très rapide (200Mbits/s)

mais coûteux, l'USB est moins rapide mais plus économique, il répond à certains besoins.

L'USB : la facilité d'implémentation

L'USB a été conçu pour être facile d'emploi pour l'utilisateur : on branche, on débranche, c'est tout (Plug And Play), ordinateur sous tension. On peut aussi laisser branché les périphériques en permanence. Les ordinateurs PC sont équipés de deux prises USB. Pour augmenter le nombre de prises, on utilise des boîtiers HUB, ils fonctionnent comme une multiprise. Le Hub est relié d'un côté au PC ou à un autre Hub et offre de l'autre côté, en général, 4 nouvelles prises USB.

Pour éviter de faire des boucles, l'USB utilise deux types de prises : le type A et B.

Les cordons sont AB, un côté vers la racine (le PC), l'autre les feuilles (les périphériques).

Avec le PC, les cordons, les Hubs, les périphériques, quand ça se branche, c'est que c'est bon ! Certains périphériques font aussi office de Hub, les nouveaux moniteurs par exemple.

La configuration "classique USB" sera alors la suivante : le moniteur sera relié

au PC, il offrira 4 prises USB, l'une servira au clavier. Le clavier aura aussi une prise USB pour la souris. Les trois autres prises sur le moniteur permettront de relier, classiquement un scanner, un modem par exemple. L'autre prise USB du PC est encore libre. Avec le jeu de ces multiprises que sont les Hubs, on peut relier un maximum de 127 périphériques.

L'USB : les détails techniques

Comme on vient de le voir, il n'est pas utile de connaître les détails techniques pour utiliser l'USB. Le câble USB est composé de 4 fils, deux assurent l'alimentation, les deux autres le transport des données. En observant l'intérieur d'un connecteur USB, on constate que les contacts alimentation sont plus longs, ainsi, lors d'une connexion, les fils alimentation sont reliés avant les fils de données. L'alimentation (5V) est fournie par le PC (ou le Hub). Le Hub ne peut pas être une simple boîte de connexion, un processeur est nécessaire. Le Hub est passif s'il transmet uniquement l'alimentation venant du PC, il est actif s'il a sa propre alimentation (il a donc une prise secteur).

Deux débits sont possibles sur l'USB, pour les périphériques simples (souris, clavier) : 1,5Mbits/s. Pour les inter-

faces plus rapides (imprimante, Web Camera, modem) la vitesse est de 12 Mbits/s.

L'USB : On branche

Que se passe-t-il lors de la connexion d'un périphérique ?

Par le branchement de l'alimentation et une résistance de Pull-Up reliée sur un des deux fils de données, le PC (ou le Hub) le détecte, la position de la résistance indique le type de débit.

Quelques millisecondes plus tard, après que le PC est envoyé une remise à zéro USB, celui-ci commence à dialoguer avec le périphérique. C'est la phase d'énumération. Le PC lui demande ses caractéristiques. Deux cas de figure : il le connaît déjà, dans ce cas il active le gestionnaire. Dans l'autre cas, c'est un nouveau matériel (un nouvel achat ?), il demande la disquette, le CD d'installation sauf s'il avait déjà les renseignements dans sa base (souris par exemple).

De son côté, le périphérique lui indique le débit nécessaire à son fonctionnement.

Grosso modo, en même temps, la somme des débits ne peut être supérieure aux débits maximaux de 12 Mbits/s. Un périphérique qui ne sert pas est mis en sommeil.

Pour optimiser les débits et les temps de réponse, il existe quatre types de transfert. Ainsi une souris doit transmettre rapidement des informations courtes (sa position) alors

qu'une imprimante doit recevoir beaucoup d'informations, le délai d'acheminement n'a pas beaucoup d'importance. Enfin pour la voix, il faut beaucoup d'informations et les temps sont critiques.

L'USB : les derniers détails

Pour être rapide et insensible aux parasites sur une longueur maximale de 2 mètres par tronçon (40 m au total), la transmission doit être différentielle, elle l'est !. Les spécialistes vous diront que dans un réseau multi-maîtres, les temps de prise de ligne nuisent aux performances, alors l'USB n'est pas multi-maître. Le PC (ou le Hub) est maître, il donne son jeton (TOKEN) pour dire qui doit parler. Injecter une horloge dans les données, c'est utile mais ça fait utiliser de la bande passante, alors l'horloge n'est pas transmise dans le flot, la transmission est NRZ, un peu comme une liaison série, à ceci près, qu'il n'y a pas de startbit tous les huit bits. Toutefois, pour ne pas perdre la synchronisation sur une suite un peu longue de zéro (6) on ajoute un 1, c'est le bourrage. Ce dispositif préserve la synchronisation sans augmenter la bande passante nécessaire. Tout l'ensemble du dispositif est synchronisé sur un battement fixe exactement à 1 ms. La négociation du débit se résume à indiquer la taille du paquet qui doit transiter entre un périphérique et le PC toutes les ms. Huit octets pour 64 Kilobits/s, 16 pour 128 Kilobits/s, etc.

L'USB : côté PC

Le logiciel Windows, tout en bas s'arrange (comme il le peut) pour lancer des TOKEN aux périphériques afin de recevoir ou pour transmettre des données. Une hiérarchie est faite en fonction des périphériques, leurs types et s'ils sont actifs ou non.

Au-dessus, les drivers dédiés à chaque périphérique assurent la liaison avec l'appli-catif en cours (la fenêtre). C'est par la qualité de ce château de cartes de logiciels et, surtout, de sa capacité à gérer les reprises d'erreurs que tout ce dispositif pourra vous simplifier la vie ou vous rendre fou !.

Pour finir, deux mises en garde. Le chaînage de Hub non actif peut générer une chute de tension tel que le périphérique au bout ne fonctionne plus, il mélange Hub actif, non actif est à prévoir.

Dans l'avenir il y aura périphérique USB et périphérique USB, exemple : un modem USB pourra n'être qu'un transporteur de son vers la prise téléphonique, au PC d'analyser la réception et de synthétiser l'émission : ce modem économique écroulera le processeur ; un autre modem USB fonctionnera comme un modem actuel : il recevra les données et se chargera de la démodulation et de la modulation : le processeur ne sera pas chargé, le modem sera plus coûteux.

Après ce bref descriptif de l'USB, quoi de mieux qu'une petite réalisation pour voir l'USB en fonctionnement.

Un Thermomètre USB

Le plan électrique

La figure 1 donne le plan électrique du thermomètre. Le montage se réduit à deux circuits intégrés : IC₂ gère l'USB et IC₁ mesure la température. Les nombreux points tests permettront d'utiliser cette carte pour de futures expérimentations.

La gestion de l'USB est réalisée par le circuit CYPRESS, un quartz de 6 MHz assure le cadencement du processeur. On constate qu'il n'y a pas de circuit de remise à zéro : celle-ci est réalisée par la mise sous tension de la carte et par l'USB.

La LED₂ est connectée sur P13, le programme allume cette LED après une énumération réussie, l'appli-catif PC permet de régler la luminosité de la LED.

La LED₁ indique la présence de la tension USB de 5V.


La mesure de température est assurée par un circuit DALLAS, DS1623, il transmet les informations de température par un transfert sérié par les trois liaisons CLOCK, DATA et RESET. Une simple capacité de 100 nF (C₁) assure le filtrage de l'alimentation, cette valeur peut être augmentée en cas de parasites.

Le montage (figures 2 et 3)

Il est préférable de commencer par ne monter que le connecteur USB, la résistance R₁ et la LED₁, puis de vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit sur l'alimentation et de brancher le montage sur la prise USB.

Cette précaution n'a rien d'illusoire, le 5V délivré par le PC vient directement du PC en passant par un fusible. Certaines cartes mères utilisent un fusible simple, en cas de court-circuit, même furtif, il faut changer le fusible. L'opération est fasti-

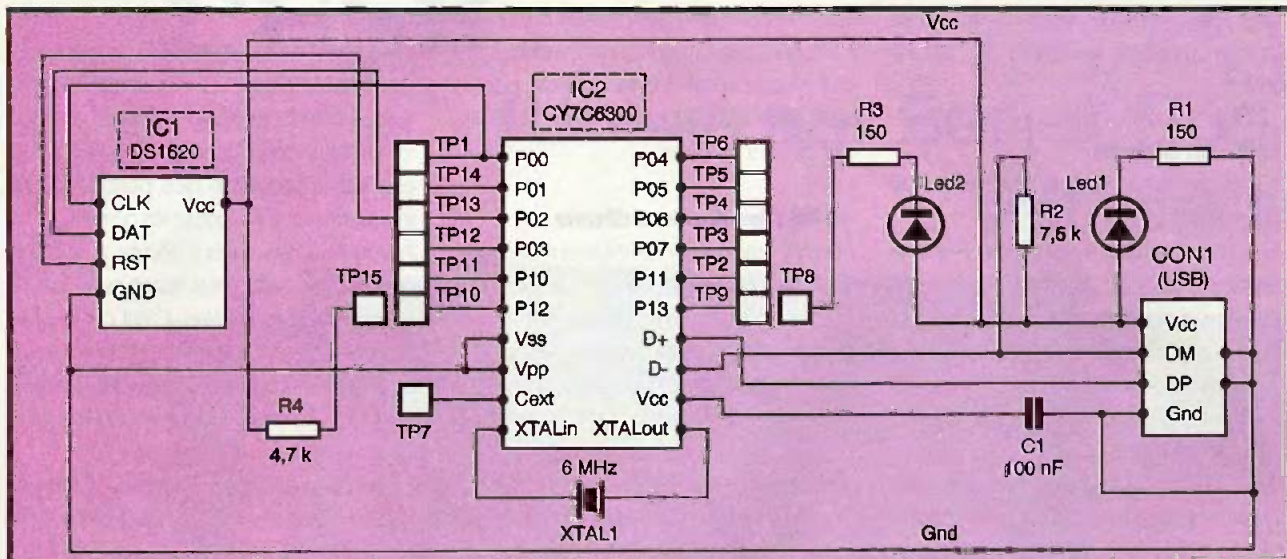sons à la pra-
que par la des-
tion d'un petit
mètre USB.
te application
est tirée d'une
d'application
du circuit
6300 USB de
CYPRESS.
gramme per-
l'affichage de
mpérature et
régler la lumi-
té d'une LED.



1

Schéma de principe

dieuse puisqu'il faut repérer le fusible, démonter la carte mère et effectuer le remplacement. D'autres cartes mères utilisent un composant multifuse, il se réarme dès que le court-circuit a disparu. C'est le composant de remplacement.

Attention donc aux actions avec la carte sous tension.

A cet essai, la LED, doit s'éclairer. Ensuite on place uniquement R₂, le PC (sous W95OSR2 ou WIN98) détectera la présence de la carte (même sans le CPU), il affichera "périphérique inconnu".

Ces opérations s'effectuent en "USB", l'ordinateur toujours sous tension.


Enfin, on installe le reste des composants, les deux circuits intégrés (le circuit CYPRESS programmé), le quartz, une dernière vérification d'absence de court-circuit est faite et l'on branche de nouveau le thermomètre. Si tout est correct, l'ordinateur affichera le nom du périphérique qu'il aura été

chercher dans le circuit CYPRESS, la LED₂ en s'allumant confirmera l'énumération.

Il faut signaler que CYPRESS France fournit un Kit de développement comprenant le thermomètre monté sur un circuit imprimé 4 couches avec une zone pastillée pour


l'expérimentation, ce kit contient également le programmeur.

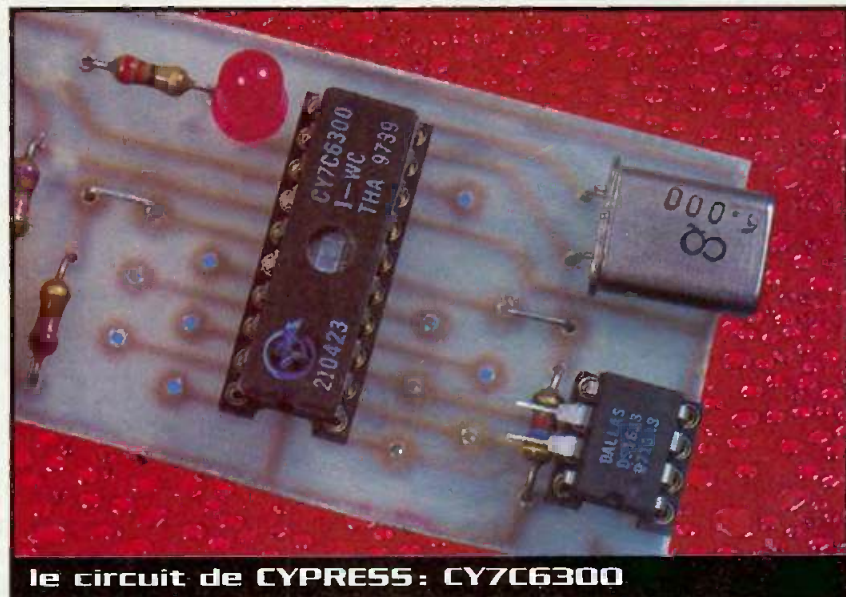En cas de problèmes, il faut re-vérifier le câblage, l'énumération doit aussi fonctionner SANS le circuit Dallas IC₁, agir avec précautions, le quartz peut ne pas fonctionner,




le circuit de CYPRESS : CY7C6300

2 **Tracé du circuit imprimé**

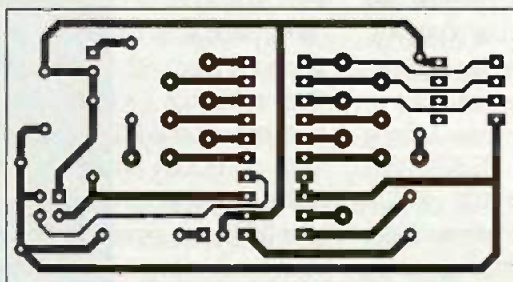

3 **Implantation des éléments**

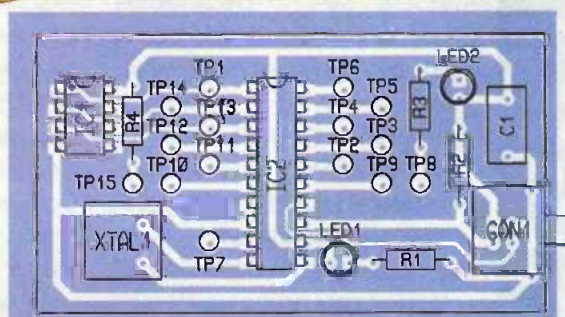

vérifier son fonctionnement avec un oscilloscope pendant la phase d'énumération (ce circuit a un mode arrêt). Les montages réalisés fonctionnent avec des quartz, mais CYPRESS indique que l'oscillateur a été optimisé pour fonctionner avec des résonateurs (abaissement du coût de fabrication). Ce circuit est utilisé dans les souris USB.

Installation du thermomètre

A partir de maintenant, l'ordinateur a reconnu le périphérique, il a identifié le vendeur (MD) et le produit (PID), ces informations sont apparues dans la base de registre. Malheureusement, Windows n'a pas les programmes de gestion de ce

module, il est nécessaire d'installer ces programmes. Le fichier CypressSemiconductors\CYPRESS.INF va lui donner tous ces renseignements.

C'est ce fichier que Windows désire.

Enfin, pour utiliser le thermomètre, il suffira de lancer l'appli "IHM" de CYPRESS : Thermometer.exe.

Pour que l'on puisse mettre plusieurs thermomètres en même temps sur l'USB, il faudrait simplement donner à chaque thermomètre un numéro de série différent.

Le fichier hexadécimal du programme à

mettre dans le microcontrôleur ainsi que les logiciels CYPRESS seront fournis sur notre site internet.

Voici un petit montage, facile à mettre en œuvre et dans le vent. La difficulté réside bien évidemment dans le logiciel à écrire de part et d'autre pour que cela communique.

Remerciement à CYPRESS France pour l'aide et l'autorisation de publication de cette note d'application.

X. FENARD

Nomenclature

C₁ : 100 nF
 IC₁ : DS1623 (DALLAS)
 IC₂ : CY7C6300 (CYPRESS)
 LED₁ : LED
 LED₂ : LED
 R₁ : 150 Ω
 R₂ : 7,5 kΩ 1%
 R₃ : 150 Ω
 R₄ : 4,7 kΩ
 XTAL₁ : quartz 6 MHz
 Con₁ : connecteur USB



connecteur USB

L'ENCYCLOPÉDIE DES CIRCUITS ÉLECTRONIQUES

DATA-NET

10 CDs, 180.000 circuits,
 300.000 pages d'infos
 pour 395 Frs TTC seulement

Que vous soyez électronicien débutant ou confirmé, cette encyclopédie est une véritable mine d'information et vous fera gagner des centaines d'heures de recherche.

Les dix premiers CD-ROM de l'encyclopédie contiennent les fiches techniques de plus de **180.000 circuits** répartis sur **61 fabricants**, soit plus de **300.000 pages** d'information au format PDF !

C'est comme si vous disposiez chez vous, de plus de **460 data-books** et que vous puissiez retrouver une fiche technique de composant en un clin d'œil grâce à un moteur de recherche ultra performant.

De plus, les dix CD-ROM de l'encyclopédie Data-Net, sont disponibles au prix de **395 Frs TTC seulement !...**(60,22 €)

Transistors, Diodes, Thyristors, Mosfets,
 Ics, Mémoires, µprocesseurs, µcontrôleurs, etc...



Data-Net fonctionne sur Windows® 3.1/95/98/NT3.51 et NT 4.0
 Pour recevoir Data-Net, veuillez rajouter 15 Frs au prix indiqué pour participation aux frais d'expédition (35 Frs hors France métropolitaine) et adresser votre règlement par chèque ou carte bancaire à :

Technical Data Systems
 501 Av. de Guigon - BP 32
 83180 SIX FOURS cedex
 Tél 04 94 34 45 31 - Fax 04 94 34 29 78