

B 3108 D

# Funkschau

Auflage 46 000

MIT FERNSEH-TECHNIK, SCHALLPLATTE UND TONBAND

Treffpunkt der Fachwelt



Messe Hannover  
**FRANZIS-VERLAG**  
 Halle 11, Stand 46

Die große  
**Messe-Sondernummer**  
 mit  
**lesenswerten Übersichten**  
 über die Rundfunk-, Fernseh- und  
 Ela-Technik  
**im In- und Ausland**  
 mit Praktikerteil und Ingenieurseiten

1. MAI-  
HEFT

9  
1961

PREIS  
1.40 DM



SIEMENS

# SPEZIALRÖHREN



## E 288 CC

Eine steile, rauscharme Leistungs-Doppeltriode



896

Deutsche  
Industrie-Messe  
Hannover  
Halle 13

### Kenndaten:

$$U_f = 6,3 \text{ V}$$

$$I_f = 0,5 \text{ A}$$

$$U_{ba} = 100 \text{ V}$$

$$U_{bg} = +9 \text{ V}$$

$$R_k = 350 \Omega$$

$$I_a = 30 \text{ mA}$$

$$S = 18 \text{ mA/V}$$

$$\mu = 25$$

$$R_j = 1,4 \text{ k}\Omega$$

$$R_{\ddot{a}q} = 200 \Omega$$

### Grenzdaten:


$$U_a = \text{max. } 250 \text{ V}$$

$$Q_a = \text{max. } 3,0 \text{ W}$$

$$I_k = \text{max. } 40 \text{ mA}$$

Die E 288 CC ist besonders geeignet für Cascodeschaltungen in breitbandigen HF- und NF-Verstärkern sowie für Zählschaltungen hoher Zählfrequenz, für Impulsstufen, Frequenzvervielfacher und Kathodenverstärker.
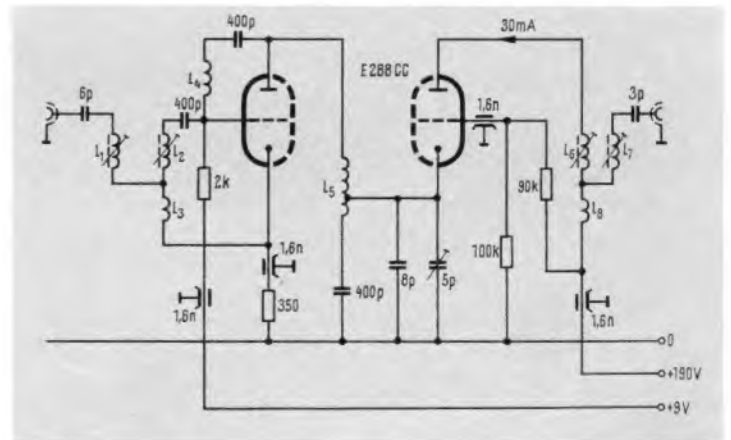
### Anwendungsbeispiel: HF-Breitbandverstärker



Frequenzbereich 174 bis 223 MHz, Welligkeit 1 dB  
Ausgangsspannung 1 V bei Rauschzahl im Mittel 5,5 dB  
Kreuzmodulationsfaktor 1<sup>0</sup>/<sub>0</sub> Eingang und Ausgang  
Leistungsverstärkung 22 dB unsymmetrisch 60

Ausführliche Unterlagen erhalten Sie auf Anfrage

# INSERENTENVERZEICHNIS

(Die Seitenzahlen beziehen sich auf die am inneren Rand der Seiten stehenden schrägen Ziffern)

|                                     | Seite    |                              | Seite    |
|-------------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Akustische- u. Kinogeräte-GmbH.     | 411      | Gebr. Merten                 | 499      |
| Anger                               | 507      | Meltrawatt AG                | 499      |
| ARENA Halftermeyer                  | 420      | Metz                         | 467      |
| Argon Agencies                      | 506      | Monette Asbestdraht GmbH.    | 494      |
| Arlt, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart | 500      | Müller & Weigert oHG.        | 491      |
| Arlt, Frankfurt                     | 508      | Müller + Wilisch             | 498      |
| Asco                                | 497      | Nadler                       | 504      |
| Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG.  | 416      | Neuberger                    | 494      |
| Bartenbacher                        | 506      | Neumann GmbH.                | 430      |
| Ing. H. Bauer                       | 503      | Neumüller & Co. GmbH.        | 414      |
| Bellophon                           | 508      | Niedermeier                  | 504      |
| Bergmann-Skalen                     | 510      | Nordmende                    | 459      |
| Bernstein KG.                       | 507      | Paff                         | 506      |
| Blaupunkt-Werke GmbH.               | 460, 461 | Perpetuum-Ebner              | 454      |
| Bogen GmbH.                         | 501      | Pertrix-Union GmbH.          | 495      |
| Brückner                            | 501      | Pfeiffer                     | 503      |
| Brüel & Kjaer                       | 489      | Philips                      | 441      |
| Dr. Bürklin                         | 421      | Dr. Podszus & Sohn.          | 498      |
| Dr. Burkhard                        | 509      | Preh                         | 501      |
| Butaba                              | 423      | Prüfhof                      | 509      |
| Coleman                             | 507, 508 | REFAG GmbH.                  | 499      |
| Conrad, Berlin                      | 508      | Rim                          | 502      |
| Conrad, Hirschau                    | 487, 509 | Rimpex                       | 509      |
| Daysstrom GmbH.                     | 410      | Firmengruppe Roederstein     | 474      |
| Deutsche Edison                     | 497      | Rosenthal-Isolatoren-GmbH.   | 419      |
| Deutsche Elektronik GmbH.           | 409      | Ruf KG.                      | 509      |
| Dittmers                            | 508      | SABA                         | 448      |
| Dralowid-Werk                       | 420      | Sachs                        | 492      |
| Druvela                             | 508      | Saratag GmbH.                | 506      |
| Dual                                | 415      | Sauerbeck                    | 505, 507 |
| Dr. Dumke KG.                       | 505      | Schadow KG.                  | 497      |
| ELAC Electroacoustic GmbH.          | 417      | Schäfer & Co.                | 506      |
| Elkoflex                            | 508      | Gebr. Scharf Nachf.          | 507      |
| Elkonda GmbH.                       | 509      | Schatz                       | 506      |
| EMT Wilhelm Franz GmbH.             | 429      | Schniewindt KG.              | 506      |
| Engels                              | 495      | Schröder                     | 506      |
| Esch                                | 508      | Schroff                      | 426      |
| Etzel-Ateliers                      | 504      | Schünemann                   | 508      |
| Feha, Lautsprecherfabrik GmbH.      | 502      | Schulze                      | 508      |
| FEMEG                               | 505      | Schumann GmbH.               | 490      |
| Fern                                | 500      | Schuricht                    | 490      |
| Feyock                              | 502      | Sennheiser electronic        | 480      |
| Froitzheim & Rudert                 | 507      | Siemens & Halske AG.         | 406, 479 |
| Fuba                                | 427      | Standard-Elektrik Lorenz AG. | 462      |
| Funke KG.                           | 505      | Stange u. Wolfrum            | 501      |
| GÖRLER                              | 421      | Sydimport                    | 496      |
| Graetz                              | 442      | SYMA                         | 488      |
| GRUNDIG                             | 473      | TEHAKA                       | 418      |
| Guth                                | 509      | TEKA                         | 504      |
| Heim & Walter GmbH.                 | 508      | TEKADE                       | 498      |
| Heine                               | 493      | Telco                        | 491      |
| Heinze                              | 504      | Telefunken                   | 432, 447 |
| Heninger                            | 413      | Telefunken-NSF               | 425      |
| Hintze                              | 508      | Tetron-Elektronik GmbH.      | 515      |
| Hirschmann                          | 412      | Ton-Elektronik-Versand       | 492      |
| Hünigle KG.                         | 489      | Tanfunkt GmbH.               | 495      |
| Hydrowerk AG.                       | 428      | Tuchel-Kontakt GmbH.         | 499      |
| Interphone                          | 494      | Tungsram                     | 416      |
| Isophon-Werke GmbH.                 | 492      | Uher-Werke                   | 431      |
| Jahre                               | 506      | Ultron H. Sieg & Co.         | 480      |
| Karl guth                           | 505      | Vacuumschmelze AG.           | 422      |
| Karst                               | 418      | Valva GmbH.                  | 516      |
| Kathrein                            | 423      | Völkner                      | 507, 509 |
| H. v. Kaufmann                      | 505      | Vogel                        | 506      |
| Kernchen-Electronic                 | 503      | Vagt & Co. KG.               | 490      |
| Klar & Beilschmidt                  | 408      | Wega-Werke                   | 507      |
| Kleinhuus                           | 498      | Germer Weiss                 | 497      |
| Klein + Hummel                      | 424      | H. Weiss                     | 509      |
| Klemt                               | 500      | Wenzel                       | 508      |
| Könemann                            | 508      | Wesner                       | 508      |
| Körting                             | 491      | Wesp                         | 508      |
| Kondermann                          | 502      | WIMA Westermann GmbH.        | 468      |
| Kontakt-Chemie                      | 503      | Witt                         | 505      |
| Kunz KG.                            | 506, 508 | Witte & Co.                  | 505      |
| Kupfer-Asbest-Co.                   | 491      | Witte & Sutar GmbH.          | 495      |
| Leistner                            | 422      | Wohlleben u. Bilz            | 508      |
| Lötting                             | 504      | Wuttke                       | 508      |
| Loewe-Opta                          | 453      | Wyge-Automat                 | 494      |
| Maier                               | 508      | Zeh KG.                      | 506      |
| Mercur-Radio-Versand                | 508      | Zehnder                      | 503      |

**Das Messeberichtsheft der FUNKSCHAU** erscheint am 1. 6. (Nr. 11)  
Anzeigenschluß 15. 5. 1961



Die Standard-Typen haben Bodenflanschbefestigung, andere Befestigungsarten sind auf Wunsch ohne weiteres möglich.



### Die elf Vorteile unserer Neuentwicklungen

- Abbrandsicher (selbstlöschend)
- Temperaturfest bis 105° C Umgebungstemperatur, kurzzeitig bis 110° C
- Gehäuse, Kabel und Bildröhrenstecker bestehen aus dem gleichen selbstlöschenden Material
- Alle Fassungen sind mit 9 Kontaktfedern bestückt
- Auszugskraft der Röhre mindestens 3 kg
- Kurzschlußsicher durch Stockwerkverdrahtung der Anschlüsse
- Kleinste Abmessungen bei 40 kV Prüfspannung
- Coronaschutz durch Metallring oder kupferplattierte H. P.-Platte
- Poren- und lunkerfrei gespritzte Gehäuse, durch neues Verfahren bei Reihe 100 u. 150
- Erhöhter Knickschutz an den Kabelaustritten, durch Spezialkabel und neues Einspritzverfahren bei Reihe 100 und Reihe 150
- Leicht auswechselbarer Fassungseinsatz, ohne Demontage des Zeilentransformators – Reihe 200 (Wichtig für Reparaturwerkstätten!)
- Alle Fassungen können auf Wunsch auch störstrahlungsgeschützt geliefert werden

Weitere Bauteile aus abbrandsicherem Kunststoff mit einer noch höheren Wärmestandfestigkeit, wie z. B. Spulenkörper für Booster- oder Hochspannungsspulen, in Kürze lieferbar.



**KLAR & BEILSCHMIDT**  
FABRIK FÜR ELEKTROTECHNIK UND FEINMECHANIK  
LANDSHUT / BAYERN - PIFLAS · LANDSHUTER STRASSE 52

**NEU**

## Zimmerantenne **DIPLEX** für alle Programme in Band III, IV und V

Endlich ist es soweit: mit einer einzigen Zimmerantenne kann man alle Fernsehprogramme empfangen, die in den Bändern III, IV und V ausgestrahlt werden! Die beiden goldenen Dipole der ELTRONIK-Zimmerantenne DIPLEX können um  $180^\circ$  geschwenkt werden, um beste Bildwiedergabe zu erreichen. Für Band IV-Empfang wirkt der Band III-Dipol als Reflektor, wodurch das VR-Verhältnis für Band IV erstmalig bei einer Zimmerantenne um den Faktor 2 verbessert wurde.

### **Lieferung ab Juni 1961:**

Ausführliche Informationen — auch über die neuen koaxialen ELTRONIK-Gemeinschaftsantennen — durch unsere Technischen Büros

**DEUTSCHE ELEKTRONIK GMBH  
BERLIN-WILMERSDORF**

eine Tochtergesellschaft der Robert Bosch GmbH

The logo for ELTRONIK, featuring the word "ELTRONIK" in a stylized, cursive font with a circular graphic element resembling a signal or antenna pattern.



EIN ERZEUGNIS DER DAYSTROM - GRUPPE

# BEWÄHRTE, PREISGÜNSTIGE ELEKTRONISCHE MESS- U. PRÜFGERÄTE

UNIVERSAL -  
RÖHRENVOLTMETER



STUFENWIDERSTAND



UNIVERSAL-PRÜFSENDER



FESTFREQUENZ-  
PRÜFSENDER



KAPAZITÄTSPRÜFER



NF-MILLIVOLTMETER



SIGNALVERFOLGER



UKW/ TV PRÜFGENERATOR



C UND R DEKADEN



MESSSENDER



RÖHRENPRÜFGERÄT



RC-GENERATOR



BILDRÖHRENPRÜFGERÄT



KAPAZITÄTSMESSER



SINUS-RECHTECK-  
GENERATOR



KLIRRFAKTOR-MESSER



UNIVERSAL-PRÜFSENDER



NETZBATTERIE



RC-MESSBRÜCKE



IMPEDANZ-MESSBRÜCKE



UNIVERSAL-OSZILLOGR.



BREITBAND-OSZILLOGR.



BREITBAND-OSZILLOGR.



MESS-OSZILLOGRAPH



NETZGERÄT



ELEKTRONISCHER  
SCHALTER S-3



DEUTSCHE FABRIKNIEDERLASSUNG:

**DAYSTROM**  
G · M · B · H  
Frankfurt/Main

Niddastr. 49, Tel. 338515, 338525


GRIDDIPMETER



H-14



## Dynamische Cardioid-Mikrofone

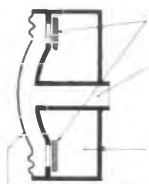

**Akustischer  
Reibungswiderstand  
Akustisches  
Masse-Element  
Luftkammer  
Membrane**

**Schutzrechte:** in den USA  
in England  
in der DBR  
in Österreich  
  
in Italien

**Patent No. 2848561  
Patent No. 755143  
DAS No. 1073545  
Patent No. 191954  
Patent No. 196462  
Patent No. 517656**

Mikrofone mit kugelförmiger Richtcharakteristik sind durch ihre allseitige Empfindlichkeit nicht in der Lage, Nachhällerscheinungen des Aufnahmerraumes zu unterdrücken und Störschall fernzuhalten.


Dagegen werden Nierenmikrofone (Cardioid-, Hyper-, oder Super-Cardioid-Mikrofone), wie sie Rundfunk und Fernsehen verwenden, wegen ihrer einseitigen Schallaufnahme den hohen Anforderungen für **klangtreue Tonaufnahmen** gerecht. Die Pionierarbeiten der AKG ermöglichen unter anderem, einfache und preisgünstige dynamische Nierenmikrofone mit breitem Frequenzbereich bei kräftiger Rückwärtsdämpfung zu schaffen. Damit kann auch der Tonbandamateuer klangtreue Aufnahmen erzielen.

Tausende Mikrofone für Studio-, Ela- und Tonbandtechnik werden täglich nach diesem eigenen Patent erzeugt.

**...eine der Pionierarbeiten der**



AKUSTISCHE- u. KINO-GERÄTE GMBH

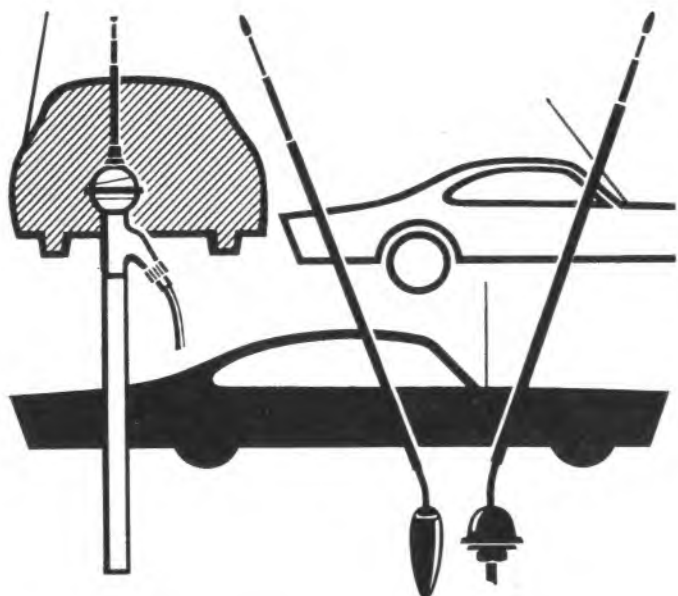

## Hirschmann

**Hirschmann-Autoantennen** haben überzeugende Vorzüge: Sie sind kontakt- und korrosionssicher, strapazierfähig und formschön. Die tausendfach erprobten Isolierteile schließen jede Störung aus. Die große Auswahl wird jedem Wunsch und jeder Wagentype gerecht. Leichte Pflege, leichter Einbau, für UKW-Empfang geeignet.



## Hirschmann


**Hirschmann-Antennen beim Fernsehen gern gesehen!** Hirschmann-Fernsehantennen benötigen nur verblüffend kurze Montagezeit durch vormontierte Elemente. Sie sind stabil, wetterfest, korrosionssicher und tausendfach erprobt. Ihre richtungweisenden Konstruktionen sind auch den Anforderungen von morgen gewachsen.



RICHARD HIRSCHMANN RADIOTECHNISCHES WERK ESSLINGEN A/N.



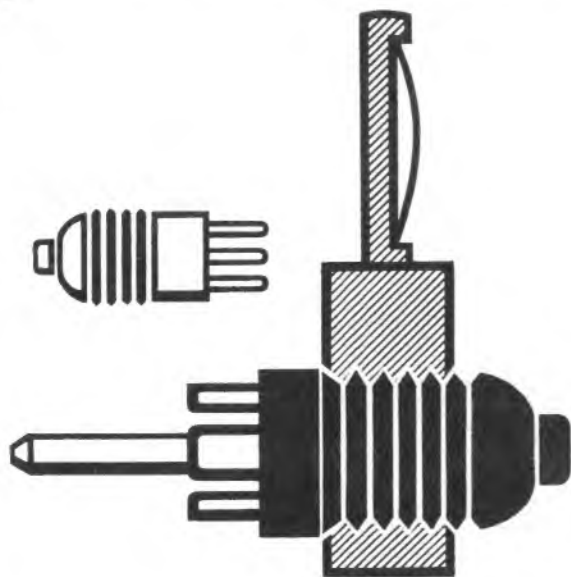RICHARD HIRSCHMANN RADIOTECHNISCHES WERK ESSLINGEN A/N.



## Hirschmann

**Guter Kontakt entscheidet!** Hirschmann-Stecker sind die zuverlässigen Verbindungsstücke für unbegrenzte Möglichkeiten. Der Vielfalt der Verwendungsarten entspricht das seit Jahrzehnten bekannte, reichhaltige Hirschmann-Programm, das allen Wünschen gerecht wird. Wer „Stecker“ sagt, muß „Hirschmann“ sagen!



## Hirschmann

**Hirschmann Gemeinschafts-Antennenanlagen** haben ihre Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit vielerorts bewiesen. Sie sind Band IV/V-tüchtig und zukunftssicher für den Empfang weiterer Programme konstruiert. Ihre Montage beansprucht nur ein Minimum an Zeit. HIRSCHMANN – auf Vertrauen gegründet, mit dem Fortschritt verbündet.



RICHARD HIRSCHMANN RADIOTECHNISCHES WERK ESSLINGEN A/N.



RICHARD HIRSCHMANN RADIOTECHNISCHES WERK ESSLINGEN A/N.



RÖHREN **SEIVIX**

36 verschiedene Röhren DM 181.85




KONDENSATOREN **SEIVIX**

53 verschiedene Kondensatoren DM 37.95



WIDERSTAND **SEIVIX**

167 verschiedene Widerstände DM 55.80

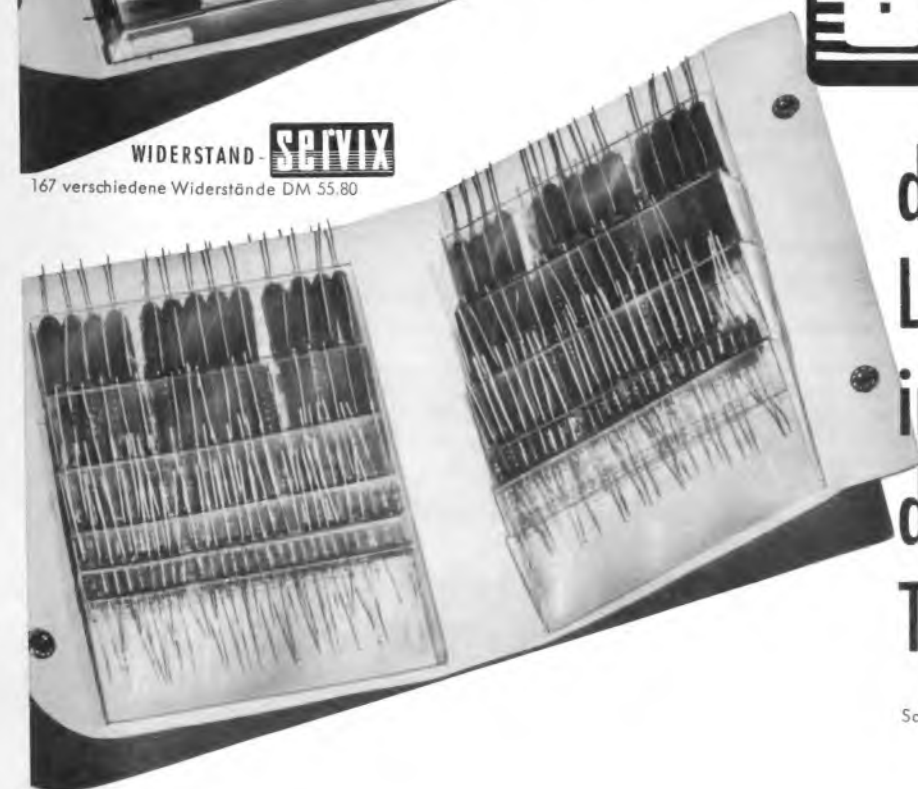

ERWIN HENINGER  
MÜNCHEN

Landsberger Straße 87  
Für Nordrhein-Westfalen:  
Kölner Straße 322  
bietet an:



das  
Lager  
in  
der  
Tasche



Schutzrechte angem.

# ERIE KERAMISCHE KLEIN-KONDENSATOREN

Wir bieten: Ein komplettes Programm in keramischen Kondensatoren, für Rundfunk, Fernsehen und kommerzielle Technik

## Rohr-Kondensatoren

mit Keramik-Isolation



Type: K — L — M

mit Berührungsschutz-Isolation



Type: XD — AD — BD — CD

mit tropfenfestem Lacküberzug



Type: A — B — C

Die gebräuchlichste Ausführung ist die Type: A — B — C. Lieferbar in den Werten (IEC-Reihe) von 0,5 pF bis 15 000 pF.

## Scheiben-Kondensatoren



**Type: 831**  
Lieferbar  
in den Werten:  
2 pF — 3000 pF  
500 V

**Type: 831 T**  
500 000 pF  
100 000 pF  
50 000 pF  
3 V



**Type: 811**  
Lieferbar  
in den Werten:  
140 pF — 10 000 pF  
500 V



**Type: CD 15**  
Lieferbar  
in den Werten:  
12 000 pF — 20 000 pF  
400 V

**Type: CD 810**  
20 000 pF  
200 V



**Type: CP 3**  
Lieferbar  
in den Werten:  
20 000 pF u. 30 000 pF  
500 V

**Type: 895**  
30 000 pF — 40 000 pF  
50 000 pF  
200 V

**Type: 896**  
100 000 pF  
200 V

## Scheiben-Kondensatoren — HOCHVOLT-AUSFÜHRUNG

**Type: CP 1**  
2000 V  
12 000 pF

**Type: CP 2**  
1500 V  
10 000 pF

**Type: CD 7**  
3500 V — 6000 V  
3,6 pF — 100 pF

**Type: CD 8**  
3500 V — 6000 V  
21 pF — 165 pF

**Type: CD 11**  
8000 V  
8,2 pF — 47 pF

**Type: CD 12**  
8000 V  
50 pF — 68 pF

**Type: CD 9**  
900 V — 2000 V  
27 pF — 100 pF

**Type: CD 821**  
8000 V  
8,2 pF — 47 pF

## Durchführungs-Kondensatoren



**Type: 2000**  
1000 pF



**Type: 2404**  
47, 68, 500, 1000 pF



**Type: 2404 W**  
47, 65, 500, 1000 pF



**Type: 2404 X**  
47 pF



**Type: 2404 Y**  
1000 pF



**Type: 2433 W**  
47, 68, 500, 1000 pF

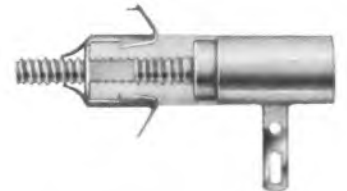
## TRIMMER



**Type: 557** 1,5 pF — 50 pF



**Type: 3115** 0,5 pF — 4 pF  
**Type: 3116** 0,5 pF — 11 pF



**Type: 531** 1 pF — 8 pF; 0,5 pF — 5 pF  
**Type: 532** 1 pF — 8 pF; 0,5 pF — 5 pF

## Hochspannungs-Kondensatoren

| TYPE:             | CHV 400 P   | CHV 411 P   | CHV 413 P   | CHV 410     | CHV 410     |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kapazität:        | 180 pF      | 500 pF      | 1000 pF     | 1000 pF     | 500 pF      |
| Betriebsspannung: | 30 000 Volt | 30 000 Volt | 20 000 Volt | 15 000 Volt | 20 000 Volt |
| Prüfspannung:     | 50 000 Volt | 55 000 Volt | 40 000 Volt | 24 000 Volt | 30 000 Volt |
| Leistungsfaktor:  | 2,5%        | 2,5%        | 2,5%        | 2,5%        | 2,5%        |
| Dielektrikum:     | K 1200      | K 1200      | K 7000      | K 3500      | K 1200      |

## Keramische Sub-Miniatur-Kondensatoren (Rohr)

**Type: Y** Länge 5,6 mm  
150 V Durchmesser 2,5 mm  
Werte: 2 bis 800 pF

**Type: Z** Länge 7,6 mm  
150 V Durchmesser 2,5 mm  
Werte: 13 bis 1000 pF

## Keramische Miniatur-Trimmer Type: 3221 1,12 pF — 3 pF 350 V



### DISCOIDAL — Keramische Miniatur-Durchführungskondensatoren

1000 pF 350 V Leistungsfaktor 2,5% Leckwiderstand > 7500 MΩ Dielektrikum K 7000  
— Ideal für alle VHF- und UHF-Schaltkreise.

Rohr- und Scheiben-Kondensatoren stellen wir auch für gedruckte Schaltungen in steckbarer Ausführung (Typen P) her.

Viele weitere Spezialtypen können wir auf Anfrage anbieten. (Ionisationsfreie Kondensatoren, Stand-Kondensatoren, Spatenausführung, Kondensatoren mit vorgeformten Anschlußdrähten, Silber-Mica-Kondensatoren, Rohr-Trimmer, Leuchtstofflampen-Entstörkondensatoren, temperaturfeste Kondensatoren für 200° C, vorgefertigte Kombinationen von Widerständen und Kondensatoren in jeder gewünschten Ausführung, Miniatur-Widerstände, Präzisions-Widerstände, „SILERTEX“-Drahtwiderstände für 4, 6, 8 und 10 Watt, Widerstände für Auto-Zündentstörung . . . und viele andere Typen und Ausführungen).

Hohe Präzision und engste Toleranzen für die kommerzielle Technik.

Angebote und Datenblätter senden wir Ihnen auf Anforderung gerne zu.



## DEUTSCHER ERIE-VERTRIEB NEUMÜLLER & CO. GMBH

München 2 · Pacellistraße 7 · Telefon 5705 58 und 29 97 24

ERIE-Fabriken in USA — England — Kanada



### **Dual party 1007/1**

In neuer Kofferform von zeitloser Eleganz stellt sich der bewährte Plattenwechsler 1007 vor, dessen hohe technische Qualität auf der ganzen Welt anerkannt wird. Er vereint in sich drei Funktionen: vollautomatischer Plattenwechsler, vollautomatischer Plattenspieler und manueller Plattenspieler für alle Schallplattenarten und -größen.



### **Dual party 1007 V/1**

Klare Linien und technische Reife sind die besonderen Merkmale dieses neuen Verstärkerkoffers. Der eingebaute Plattenwechsler Dual 1007 ermöglicht das vollautomatische Abspielen eines Zehnerstapels. Ein zweistufiger 4,5 Watt NF-Verstärker, ein 4 Watt Tiefton- und ein Hochton-Lautsprecher garantieren originalgetreue Wiedergabe.



### **Dual party 1008 V/24**

Diese komfortable Koffer-Stereoanlage ist eine konstruktive und klangtechnische Neuheit. Der eingebaute, vielseitige Plattenwechsler 1008 kann als vollautomatischer Plattenwechsler, vollautomatischer oder manueller Plattenspieler gesteuert werden. Seine vollendete Stereo-Wiedergabe wird durch 2x zweistufigen NF-Verstärker 2x2 Watt und die beiden 5 Watt Breitband-Lautsprecher mit Hochtonkegeln erreicht.

**Mehr über diese Dual-Neuheiten und über unser gesamtes Produktionsprogramm erfahren Sie auf dem Dual-Messestand Halle 11, Nr. 44**

**während der Deutschen Industriemesse Hannover 1961. Bitte, besuchen Sie uns.**

# Dual präsentiert drei neue Phonokoffer



Wir stellen aus auf der  
**Deutschen Industrie-Messe  
 Hannover 1961**

Halle 11, Stand 77



## Magnetophonband

Band der unbegrenzten Möglichkeiten

oberflächenvergütet = spiegelglatte Magnetschicht  
 magnetisch stabil = kein Aufnahmeschwund  
 kopierfest = echofrei  
 voll-dynamisch = naturgetreuer Klang

Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber bzw. deren Interessenvertretungen und der sonstigen Berechtigten, z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger, Hersteller von Schallplatten usw. gestattet.



BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK AG · LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

Empfänger- und Verstärkerröhren  
 Fernsehröhren · Bildröhren  
 Spezialröhren · Transistoren  
 Germanium-Dioden · Senderöhren  
 Photozellen

# TUNGSRAM

Messe Hannover, Halle 11, Stand 1610

Heft 9 / FUNKSCHAU 1961

Die  
Vorteile  
liegen  
auf  
der  
Hand



Ein neuer Stereo-PlattenWECHSLER - ELAC Bingo 16 - bietet Ihnen neue Absatzchancen. Es ist so einfach, für dieses Phonogerät echte Verkaufsargumente zu finden; die Vorteile liegen bei Bingo 16 auf der Hand! Bingo 16 bietet - wie jedes ELAC-Phonogerät -

**QUALITÄT ZU EINEM VERNÜNFTIGEN PREIS**

4-touriger, autom. Stereo-PlattenWECHSLER und autom. Einzel- und Dauerspieler auf stabiler Holz- zarge mit abwaschbarem Kunststoffüberzug - Ausge- stattet mit ELAC-Stereo-Kristallsystem KST 106 mit Duplo-Saphir für Stereo-, Mikro- und Normalrillen - Auflagegewicht 6-7g - Spezial-Asynchron-Wechselstrom-Motor mit Reib- radantrieb - Tast-Automatic für alle handels- üblichen Plattengrößen - Bequem zu bedie- nende Zentralsteuerung für Drehzahl- und Plattengrößen-Einstellung, Auslösung der Tast-Automatic, Start und Sofortwechsel - Freitragende, herausnehmbare ELAC-Stapel- achse - 110/220 V Wechselstrom, 50/60 Hz - Farbe: Irischgrau/ saphirblau. Unverb. Richtpreis **99.50**

**Bingo 16 und das gesamte ELAC-Stereo- Phonoprogramm sind auf der Deutschen Industriemesse Hannover vertreten. Bitte besuchen Sie uns in Halle 11, Stand 50.**



Für  
spielend leichtes  
Bedienen  
geschaffen:  
Die Zentralsteuerung  
des Bingo 16

**ELAC**

**ELECTROACUSTIC GMBH KIEL**

**EICO****Prüf- und Meßgeräte**

Preiswerte Bausätze

Röhrenvoltmeter 232  
DM 189.-Röhrenvoltmeter de Luxe  
214 DM 249.-Röhrenvoltmeter 221  
DM 169.-Meßsender 320  
DM 159.-Meßsender de Luxe 315  
DM 299.-Meßsender 324  
DM 185.-Breitband-Oszillograph  
360 DM 499.-Wobbelsender mit Markengeber 368  
DM 425.-Universal-Oszillograph  
425 DM 299.-Grid-Dipmeter 710  
DM 180.-Balkengenerator 352  
DM 114.-Elektronenschalter 488  
DM 179.-Sinus-Rechteck-Generator 377  
DM 199.-Rechteck-Spannungsgenerator 495  
DM 99.-R- und C-Dekaden  
ab DM 115.-Vielfach-Meßinstrumente  
536 DM 79.50RC-Meßbrücke 950 B  
DM 149.-Signalverfolger 145 A  
DM 139.-

UBER 2 MILLIONEN EICO-GERÄTE IN ALLER WELT

Alle Geräte sind auch betriebsfertig lieferbar

Fordern Sie bitte unseren neuen Prospekt an

**TEHAKA**Technische Handels KG ALFRED DOLPP  
Augsburg · Zeugplatz 9 · Telefon 17 44

EICO-Allianvertrieb für die Bundesrepublik

ROBERT KARST BERLIN SW 61  
GNEISENAUSTRASSE 27 · TEL. 66 56 36 · F. S. 0018 30 57

Heft 9 / FUNKSCHAU 1961

Rosenthal

RIG



DRAHTWIDERSTÄNDE glasiert, zementiert, lackiert, unlackiert  
SCHICHTWIDERSTÄNDE für Rundfunk, Fernsehen, elektr. Geräte  
PRÄZISIONSSCHICHTWIDERSTÄNDE  
SPINDELWIDERSTÄNDE 3 Watt 15 Watt  
ZEMENTIERTE DREHWIDERSTÄNDE 1 500 Watt

KERAMISCHE KONDENSATOREN

für Rundfunk, Fernsehen, Meßgeräte etc.


KERAMISCHE KONDENSATOREN nach MIL-Vorschriften  
HF-BAUTEILE



ROSENTHAL-ISOLATOREN-GMBH

DEUTSCHE INDUSTRIE-MESSE  
HANNOVER · HALLE 13 · STAND 212

SELB-BAY.

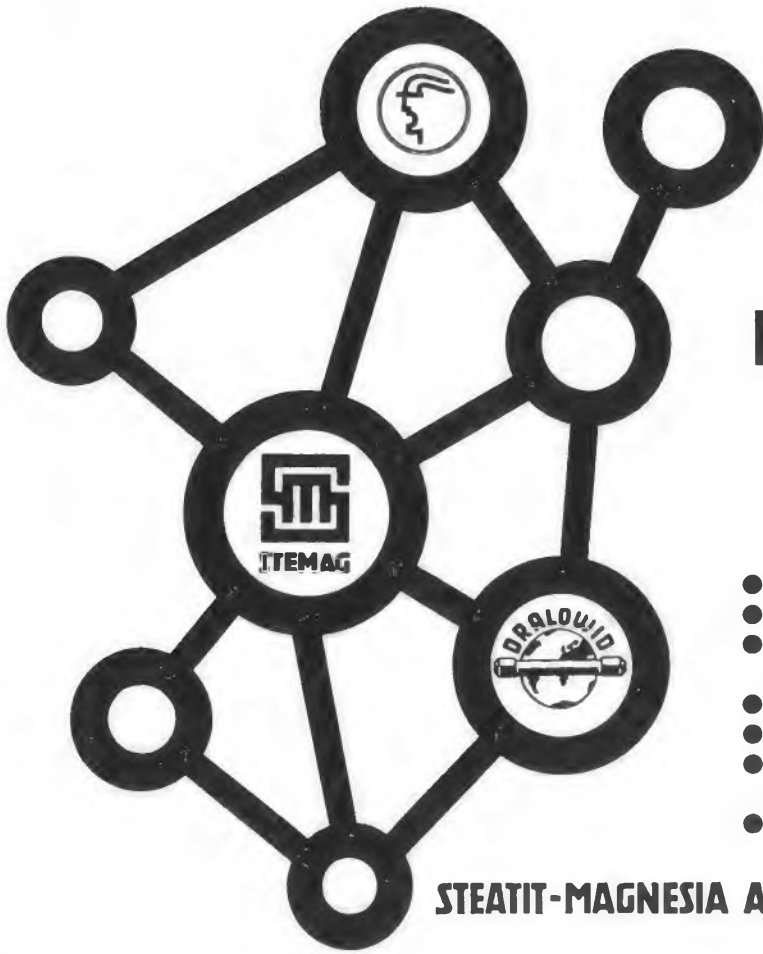

## ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE

zeigen wir auf unserem Messestand 1500/1601 in Halle 11.

Beachten Sie bitte besonders:

- Widerstandsdrosseln für Kfz-Entstörung nach VDE
- Metall-Schichtwiderstände MLAD mit höheren Widerstandswerten
- Kohle-Schichtwiderstände SLAD 0,5 W, 1 W und 2 W bei 70 °C Umgebungstemperatur
- Heißleiter TSR, beschrieben im neuen Datenheft 5A61
- MINICOND keramische Sperrschichtkondensatoren
- Potentiometer mit vervielfachter Belastbarkeit bei unveränderten Abmessungen
- Zementierte Drahtpotentiometer 6 W

**STEATIT-MAGNESIA AKTIENGESELLSCHAFT DRALOWID-WERK** PORZ  
BERLIN



*Ablenk-Einheiten und Zeilen-Transformatoren für 110° Röhren mit präziser Einstellung der dritten Harmonischen - Norm: 819 und 625 Zeilen.*

(Deutsches und ausländisches Patent angemeldet)

**Halle 11, Stand 1615 - Telefon 35 30**




Société des Ateliers  
René HALFTERMEYER  
MONTREUIL-sous-BOIS (Seine)  
35, avenue Faidherbe





**einbaufertig:**

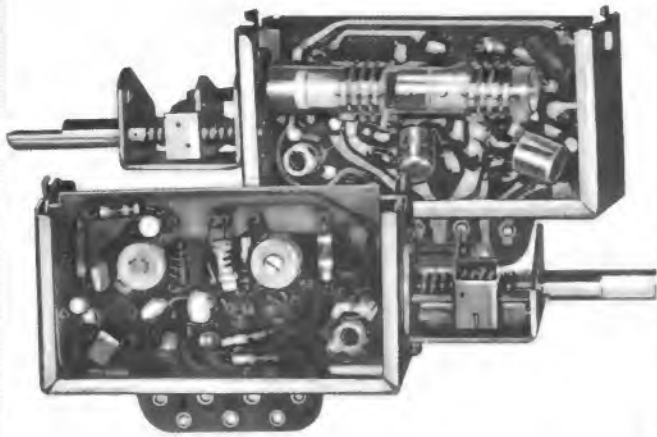

## Transistor-UKW-Tuner

für  
Koffergehäte und Autoradios

hochwirksame  
automatische  
Scharfabstimmung (AFC)

hohe Skalengenauigkeit  
HF-Stufe mit AGC

Bereiche 88–108 MHz oder  
87,5–101 MHz

mit Spindelgetriebe oder Schnurzug

auch ohne AFC lieferbar

für Industrie und Export

G 54

# GÖRLER



Julius Karl Görler  
Hochfrequenzbauteile  
Werk Mannheim  
Mannheim-Rheinau, Bruchsaler Straße 125  
Telefon 8 81 19  
Fernschreiber 04-62 274

# SYLVANIA



**Moderne Röhren  
für Rundfunk-,  
Fernseh-  
und Meßgeräte**

# SYLVANIA

**Industrielle  
Röhren  
für  
Regeltechnik  
und  
Rechen-  
maschinen**



# SYLVANIA

**Kommerzielle Röhren  
für die  
Nachrichtentechnik**

Lieferung an Handel und Industrie,  
Forschungsinstitute und Behörden  
Unterlagen stehen gerne zur Verfügung



# SYLVANIA

Subsidiary of  
GENERAL TELEPHONE & ELECTRONICS



AUSLIEFERUNGSLAGER UND AUTORISierter  
VERTRIEB FÜR DIE BUNDESREPUBLIK

## DR. HANS BÜRKLIN

MÜNCHEN 15 SCHILLERSTRASSE 40  
TELEFON 555083 TELEX 0522456

**VAC**  
VACUUMSCHMELZE

**WEICHMAGNETISCHE  
WERKSTOFFE  
FÜR DIE TON- UND  
FUNKTECHNIK**

Auf Wunsch stehen  
unsere Schriften  
zur Verfügung

**M 1040**

**MUMETALL®**

**PERMENORM® 3601 K1**

**PERMENORM® 5000 H2**

**VACODUR®**

**TRAFOPERM® N2**

Magnettonkopfbleche  
hoher Abriebfestigkeit  
Abschirmungen  
Schnittbandkerne für streuarmer  
Netztransformatoren  
Kernbleche für Aus- und Eingangs-  
übertrager mit hoher Leistung  
Bleche und Schnittbandkerne für  
Kleinübertrager  
und Drosseln

® Eingetragenes Warenzeichen

**VACUUMSCHMELZE AKTIENGESELLSCHAFT HANAU**

Vorrätig bei:

**Groß-Hamburg:**

Walter Kluxen,  
Hamburg, Buchardplatz 1  
Gebr. Baderle, Hamburg 1, Spitalerstr. 7

**Bremen/Oldenburg:**

Dietrich Schuricht,  
Bremen, Contrescarpe 64

**Raum Berlin und Düsseldorf:**

ARLT-RADIO ELEKTRONIK

Berlin-Neukölln: (Westsektor), Karl-Marx-Str. 27

Düsseldorf, Friedrichstraße 61 a

**Ruhrgebiet:**

Radio-Fern Elektronik, Essen, Kettwiger Straße 56

**Hessen - Kassel:**

REFAG G. m. b. H., Göttingen, Popendiek 26

**Raum München:**

Radio RIM GmbH., München, Bayerstr. 25

**Rhein-Main-Gebiet:**

WILLI JUNG KG.

Mainz, Adam Karrillon Str. 25/27



**ORIGINAL-LEISTNER-GEHÄUSE**

ÜBER **75** JAHRE

**PAUL LEISTNER HAMBURG**

HAMBURG-ALTONA-KLAUSSTR. 4-6

Vertreten in:

**Schweden - Norwegen**  
Elfa-Radio & Television AB,  
Stockholm 3, Holländargatan 9 A

**Dänemark:**  
Electrosonic, Kopenhagen-V  
3, Vester Farimagsgade

**Benelux:**  
Arrow, Antwerpen,  
Lange Kievitsstraat 83

**Schweiz:**  
Rudolf Bader  
Zürich-Dübendorf, Kasernenstr. 6

# Butoba

BUT/S 1



**für den Mann mit Kamera und Projektor, als Tonbandgerät, — ideal...**

so ideal in der Tat, dass Schmalfilmamateure in aller Welt auf Butoba schwören. Auch Tonstudios und Lehranstalten, kurz, überall dort, wo nur die Spitzenleistung genügt, ist Butoba zum Begriff geworden!

Vollständig transistorisiert, formschön, handlich, zuverlässig!  
 2x4 Monozellen = 20-40 Std.  
 Netzteil für 110-260 V/ 50-60 Hz und 6 Volt.  
 2 Motoren, davon einer durch Transistor geregelt.  
 50-13000 Hz bei 9,5 cm/s.  
 60-5000 Hz bei 4,75 cm/s.  
 Max. Spieldauer: 2x2 Std.


**Butoba MT5**, das ultra-moderne Koffer-Tonbandgerät für Batterie- od. Netzbetrieb:

Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessenvertretungen, wie z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger usw., gestattet.



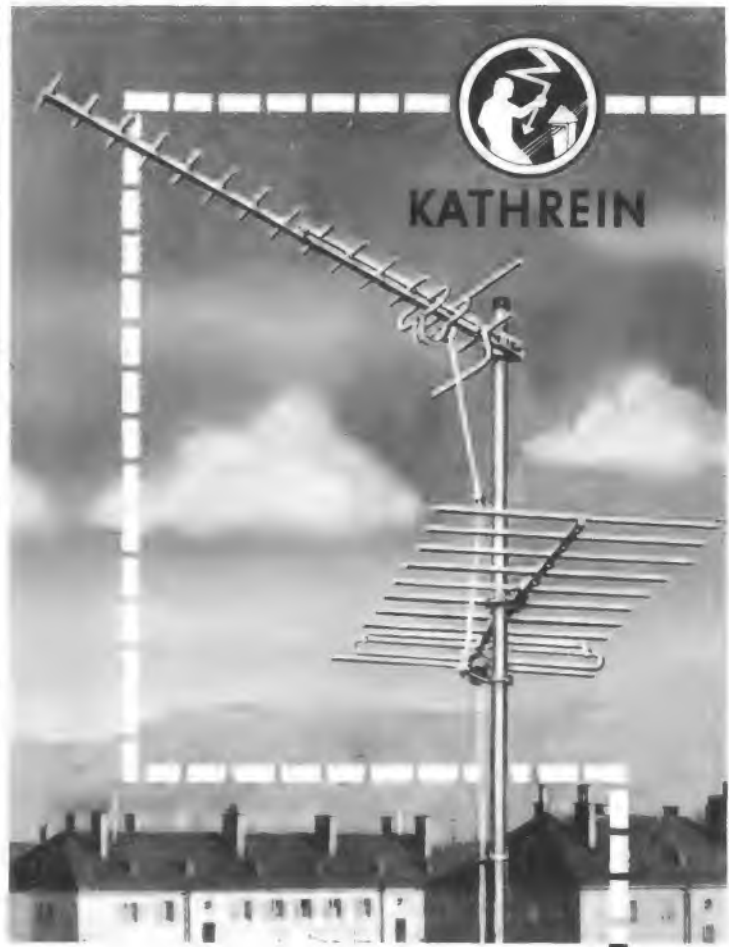**In 104 Ländern!**

Generalvertrieb: **Karl-Heinz Haase**  
 17a Schwetzingen  
 P.O.B 59  
 Western-Germany



**KATHREIN** bringt vor allem für das zweite Fernsehprogramm eine Reihe von Neuentwicklungen und Verbesserungen mit Eigenschaften, die besonders für den Praktiker wichtig sind: Die neuen **„DEZI-Antennen mit dem Z-Reflektor“** - ein ausgewogenes Programm an Breitband- und Kanalgruppen-Antennen; **kombinierte Weichen und Filter** für VHF und UHF; **neue Antennensteckdosen** für alle Bereiche — auch UHF — mit der Kabel-Schnellklemmung und **neue Typen preiswerter Antennen-Verstärker**. - Der **KATHREIN-Bezirksantennendienst** oder die **KATHREIN** - Werksvertretung berät Sie gern über Einzelheiten.

F 40 36 10 2

**A. KATHREIN · ROSENHEIM**  
 Älteste Spezialfabrik für Antennen und Blitzschutzapparate  
**MESSE HANNOVER: HALLE 11, STAND 40**

# TELEWATT NEUHEITEN

## VM-40

50/40 Watt Mischverstärker in Studioqualität mit Prüfzertifikat der Techn.-Phys. Bundesanstalt

## VS-70

60/50 Watt Stereo-Mono-Verstärker der Welt-Spitzenklasse · Multifilter · Phantom-Ausgang für dritten Kanal · Gleichstromheizung des Vorverstärkers

## TL-2

Studio Lautsprecher-Kombination für alle Stereo- und Mono-Anlagen · Für kleinstes Gehäusevolumen entwickelt, daher hervorragende Wiedergabequalität auch der Bässe · Höhenanteil 3-stufig regelbar

Das bekannte Programm wird unverändert weitergeführt



VS-70 60/50 W High-Fidelity Stereoverstärker Preis auf Anfrage



VM-40 50/40 W High-Fidelity Mischverstärker DM 698.-



VS-55 30/24 W High-Fidelity Stereoverstärker DM 590.-



V-112 17/14 W Mischverstärker DM 398.-



ULTRA 60/40 W High-Fidelity Verstärker DM 690.-



TL-2 Studio-Lautsprecher DM 440.-



VS-44 5/3 W Stereoverstärker DM 290.-

## KLEIN + HUMMEL

STUTT GART 1 · POSTFACH 402

# KURZ UND ULTRAKURZ

Für die Leser der FUNKSCHAU veranstalten wir in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsdienst Studienreisen (Hapag/Lloyd) Besichtigungsreisen zur Großen Deutschen Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung Berlin 1961. Näheres lesen Sie bitte auf dem gelben Blatt am Schluß des Heftes.

**Produktionsergebnisse.** Die bundesdeutsche Röhren- und Halbleiterindustrie fertigte im Jahre 1960 rund 80,5 Millionen Verstärkerröhren für 190 Mill DM, die Spezialröhren nicht gerechnet, ferner 34,8 Millionen Dioden und 27 Millionen Transistoren. Im 1. bis einschl. 3. Quartal 1960 wurden 1,953 Millionen Bildröhren im Werte von 135 Mill. DM hergestellt. Die zahlenmäßig noch nicht festliegende Jahresfertigung 1960 dürfte 2,5 Millionen Bildröhren erreicht haben.

**Moderne Drahtfernsehen.** Die von Grund auf neu geplante und gebaute „Trabantenstadt“ Cwmbran New Town in Wales (kein Druckfehler... die Stadt heißt so!) ist mit einer Verteileranlage für drei Fernseh- und drei UKW-Hörrundfunkprogramme sowie für ein Langwellenprogramm (Radio Luxemburg) ausgestattet. Mehr als 1000 Wohnungen sind bereits angeschlossen; individuelle Antennen sind hier – weil überflüssig – nicht zugelassen. Träger und Erbauer der Anlage sind Firmen der Fernsehgeräteindustrie, der örtliche Fachhandel und eine Werbefernsehgesellschaft. Die Empfangsanlage steht auf einem Berg außerhalb der im Tale liegenden Stadt; ein 35-m-Mast trägt fünf Yagi-Antennen. Es sind alle Vorkehrungen getroffen, um das Verteiler- und Verstärkernetz erforderlichenfalls auf die 625-Zeilen-Norm, auf Farbfernsehen und Münzfernsehen leicht umstellen zu können.

**Farbfernsehversuche in Moskau.** Der Moskauer Farbfernseh-Veruchssender in Kanal 8 der dortigen Frequenzverteilung arbeitet bisher mit nur 100 W Bildträgerleistung nach dem kompatiblen NTSC-Verfahren; er wird an vierzig Stellen der Stadt mit in Leningrad und Moskau gefertigten Farbfernsehgeräten aufgenommen. Sobald das neue Moskauer Fernsehzentrum mit dem 560 m hohen Mast fertig ist, soll die Bildträgerleistung des Farbfernsehenders auf 25 kW erhöht werden.

**Professionelles Fernsehen über weite Strecken.** In den USA werden immer häufiger Großveranstaltungen der Geschäftswelt und des Sportes über gemietete Richtfunkstrecken und „closed circuit“-Fernsehanlagen mit Projektion in vielen Städten zugleich sichtbar gemacht. Kürzlich waren New York, Chicago, Dallas und Los Angeles für eine Kunstversteigerung zusammengeschlossen; eine chemische Fabrik übertrug eine Verkaufsveranstaltung in 34 Städte für 10 000 Händler – und der letzte Weltmeisterschafts-Boxkampf Paterson – Johansson wurde nicht von einem der großen Networks über viele Sender ausgestrahlt, sondern via Richtfunkstrecken direkt in Sälen und Lichtspielhäusern von 134 Städten der USA 500 000 Zuschauern gezeigt. U. a. bieten private Gesellschaften für solche Zwecke das Eidophor-Projektionsgerät mietweise an.

**Goubau-Leitung für UHF-Sender.** Brown, Boweri & Cie. entwickelten eine Goubau-Leitung für die Übertragung von 10 kW Hf-Leistung bei 500 MHz. Sie besteht aus einem Trageil aus verzinkten Stahldrähten, einer wärmefesten Isolierung und einer darüber gelegten Leitschicht aus längsgefaltetem Kupferband, umgeben von einer Polyäthylenschicht als Dielektrikum. Der Energietransport erfolgt hier bekanntlich durch eine sich längs der Leitung ausbreitende, nichtstrahlende Oberflächenwelle, so daß die Dämpfung gering ist. Bei dieser Ausführung steigt sie zwischen 100 und 900 MHz von 0,2 N/km auf 1,5 N/km. Schnee und Eis erhöhen die Dämpfung, lassen sich aber durch eine elektrische Beheizung verhindern.

**Transistor für 1 GHz.** In den Laboratorien der Philco Corp. (Landsdale, Pa./USA) wurde ein MADT-Transistor in einer 1-GHz-Verstärkerschaltung mit 14 dB Gewinn bei 8 dB Rauschpegel betrieben; bei 420 MHz waren die Werte 21 dB Gewinn bei 4 dB Rauschpegel.

**UHF soll unterstützt werden.** Die amerikanische Regierung will erneut versuchen, das Fernsehen stärker in den UHF-Bereich zu verlegen (in den USA von 470 bis 890 MHz), um im VHF-Bereich mehr Raum zu bekommen. Allerdings hat sie bisher noch nicht den Widerstand der Sender-Besitzer überwunden; diese – aus kommerziellen Gründen an großen Zuschauerzahlen interessiert – bemängeln die geringe Zahl der in den USA mit UHF-Teilen ausgestatteten Empfänger. Daher plant Washington eine Verordnung, derzufolge alle fabrikneuen Fernsehgeräte ab Werk sogleich mit UHF-Teil versehen sein müssen.

**Unser Titelbild** zeigt den Fernmeldeturm Hannover mit seinen Antennen-Plattformen (Aufnahme der Bildstelle der Oberpostdirektion) und den Stand des Franzis-Verlages auf der Messe Hannover (Halle 11, Stand 46).


Das Fotokopieren aus der FUNKSCHAU ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages gestattet. Sie gilt als erteilt, wenn jedes Fotokopierblatt mit einer 10-Pf-Wertmarke versehen wird (von der Inkassostelle für Fotokopiergebühren, Frankfurt/Main, Gr. Hirschgraben 17/19, zu beziehen). – Mit der Einsendung von Beiträgen übertragen die Verfasser dem Verlag auch das Recht, die Genehmigung zum Fotokopieren laut Rahmenabkommen vom 14. 6. 1958 zu erteilen.

AUF DER
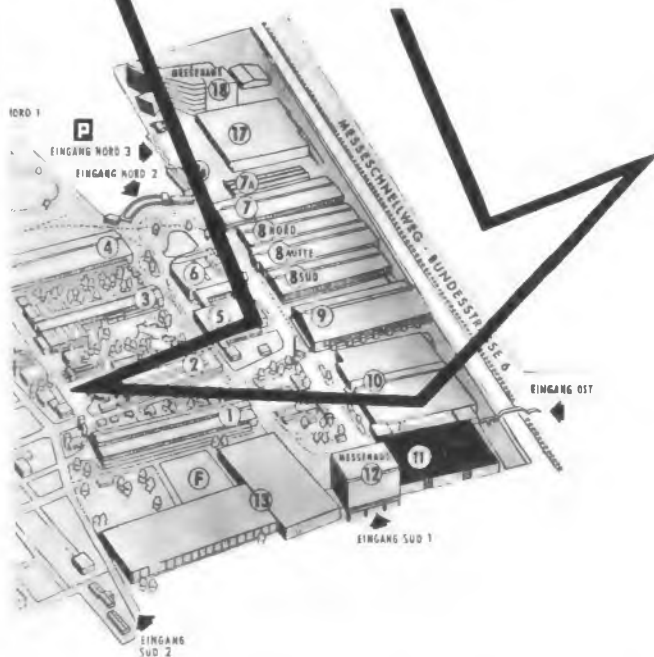
# DEUTSCHEN INDUSTRIE-MESSE IN HANNOVER FINDEN SIE UNS IN HALLE 11 STAND 1114/1215



DREHKONDENSATOREN  
TRIMMERKONDENSATOREN  
ELEKTROLYTKONDENSATOREN  
KUNSTSTOFFOLIEN-  
KONDENSATOREN  
KERAMIKKONDENSATOREN  
DREHWIDERSTÄNDE  
(POTENTIOMETER)  
FESTWIDERSTÄNDE  
HALBLEITERWIDERSTÄNDE  
„NEW!“  
DRUCK- UND SCHIEBETASTEN  
FERNSEH-KANALSCHALTER  
UHF-TUNER



# TELEFUNKEN

G.M.B.H.

NÜRNBERGER SCHWACHSTROM-BAUELEMENTE FABRIK

NÜRNBERG - OBERE KANALSTRASSE 24-26

Telefon 64344-46 · Fernschreiber 06/22552 · Telegramme ENESEF

BESUCHE: VERTRIEB am Plärrer im Hause Hamburg-Mannheimer-Versicherung

# Schroff


## Transistorstabilisierte NETZGERÄTE



für  
Industrie  
Forschung  
Service

| Type  | Ausg.-Spannung | Strom  |
|-------|----------------|--------|
| NG 4  | 0,5 ... 15V    | 4/8 A  |
| NG 5  | 10 ... 30V     | 4 A    |
| NG 6  | 0,5 ... 66V    | 2 A    |
| NG 7  | 0,5 ... 90V    | 2 A    |
| LNG 8 | 0,1 ... 30V    | 3 A    |
|       | 0,1 ... 1,5V   | 0,5 A  |
| NG 13 | 1 ... 36V      | 22,5 A |

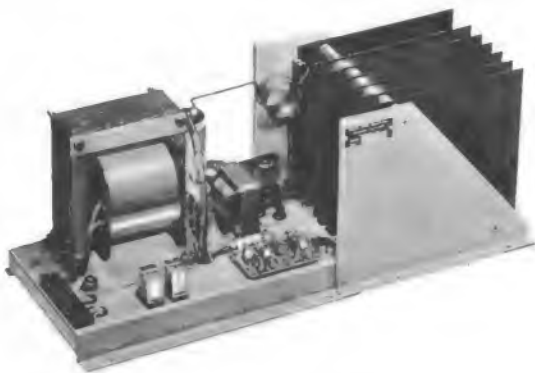Unser Herstellungsprogramm umfaßt ferner  
Einbau-Netzgeräte für Spannungen bis 100 V  
und für Ströme bis 200 A



**GUNTER SCHROFF**  
Elektrotechnischer Apparatebau

**ITTERSBACH / KARLSRUHE**  
Telefon Marxzell (072 48) 4 92

Technisch. Büro SÜD für 13a, 13b u. Österreich  
München 13 · Lerchenauer Straße 8  
Messe Hannover, Halle 10, Stand 955/957



Industrie - Fernseh-  
kamera „Telespek-  
tor“ von Telefunken  
mit Schwenk- und  
Neigekopf für Fern-  
steuerung

### KURZ-NACHRICHTEN

Seit kurzem ist die **Einfuhr von Rundfunkgeräten** (außer Transistorempfängern) und **Fernsehempfängern nach Frankreich mengenmäßig ohne Begrenzung** möglich. \* Die neuen **Zenith-Farbfernsehgeräte** in den USA werden eine neuentwickelte RCA-Dreifarbentube (21 Zoll) enthalten, ferner ein Horizontalchassis und keine gedruckte Schaltung. \* Die Mefa GmbH, Wiesbaden, baut einen **Schallplattenautomaten für den Verkauf nach Ladenschluß**. Fassungsvermögen: 40 Schallplatten 17 cm Ø. \* Im Fernseh-Abendstudio des Südwestfunks wird jetzt zum Heranbringen besonders aktueller Fotos aus dem Bundesgebiet ein **neues Bildfunkgerät** benutzt. \* Hughes Industrial System Division (Los Angeles) entwickelte einen **Oszillografen mit einer Grenzfrequenz von 10 MHz** und der Schreibgeschwindigkeit von maximal 2,5<sup>2</sup> mm/sec, mit dessen Hilfe einmalige Spannungsvorgänge beliebig lange für die Auswertung gespeichert werden können. Die Löszeit liegt bei 150 msec. \* Für die **Entwicklungsländer** konstruierte die englische Firma EMI eine bewußt einfach gehaltene Fernseh-Sendestation mit einer Reichweite von 25 km im ebenen Gelände. Sie kostet (umgerechnet) 110 000 DM. \* In Japan wurden 1980 etwa **3,6 Millionen Fernsehempfänger hergestellt**; im gleichen Jahr sollen nach japanischen Angaben 192 000 Tonbandgeräte exportiert worden sein. \* Auf der IRE-Ausstellung in New York zeigte die japanische Firma Sony ein **volltransistorisiertes Video-Magnetbandgerät** mit den Abmessungen 90×80×90 cm und 20 kg Gewicht. \* Alle sieben in der Welt betriebenen **Cinerama-Filmanlagen** (jeweils drei Projektoren gleichzeitig) mit Siebenkanal-Tonwiedergabe werden mit volltransistorisierten Verstärkern ausgestattet. Die sieben Endverstärker eines solchen Lichtspielhauses müssen zusammen 400 W Sprechleistung abgeben. \* In Bristol führte die BBC Versuche mit einem **Rundfunk-Kleinsender rein örtlicher Prägung** durch, wie sie z. Z. in England heftig diskutiert werden (vgl. den Beitrag von John Gilbert über England in diesem Heft). \* **Philips brachte in Holland das Batterie-Tonbandgerät EL 3585** mit 4,75 cm/sec, 9-V-Batterie, 8 Transistoren und 3,65 kg Gewicht heraus. Es wird auch auf der Hannover-Messe gezeigt.

### **funkschau** mit Fernsehtechnik und Schallplatte und Tonband Fachzeitschrift für Funktechniker

vereinigt mit dem Herausgegeben vom FRANZIS-VERLAG MÜNCHEN  
RADIO-MAGAZIN Verlag der G. Franz'schen Buchdruckerei G. Emil Mayer

Verlagsleitung: Erich Schwandt · Redaktion: Otto Limann, Karl Tetzner  
Anzeigenleiter u. stellvertretender Verlagsleiter: Paul Walde

Erscheint zweimal monatlich, und zwar am 5. und 20. jeden Monats.

Zu beziehen durch den Buch- und Zeitschriftenhandel, unmittelbar vom Verlag und durch die Post.

Monats-Bezugspreis 2,80 DM (einschl. Postzeitungsgebühr) zuzügl. 8 Pf  
Zustellgebühr. Preis des Einzelheftes 1,40 DM. Jahresbezugspreis 32 DM.

Redaktion, Vertrieb und Anzeigenverwaltung: Franzis-Verlag, München 37.  
Postfach (Karlstr. 35). - Fernruf 55 18 25/27. Postcheckkonto München 57 58.

Hamburger Redaktion: Hamburg-Melendorf, Künnekestr. 20 - Fernr. 638389

Berliner Geschäftsstelle: Berlin W 35, Potsdamer Str. 145. - Fernr. 24 52 44.  
Postcheckkonto: Berlin-West Nr. 622 66.

Verantwortlich für den Textteil: Ing. Otto Limann; für den Anzeigenteil:  
Paul Walde, München. - Anzeigenpreise nach Preisliste Nr. 11. - Ver-  
antwortlich für die Österreich-Ausgabe: Ing. Ludwig Ratheiser, Wien.

Auslandsvertretungen: Belgien: De Internationale Pers. Berchem-Ant-  
werpen, Cogels-Osylei 40. - Dänemark: Jul. Gjellerups Boghandel, Kopen-  
hagen K., Solvgade 87. - Niederlande: De Mulderkring, Bussum, Nijver-  
heidswerf 19-21. - Österreich: Verlag Ing. Walter Erb, Wien VI, Maria-  
hilfer Straße 71. - Schweiz: Verlag H. Thall & Cie., Hitzkirch (Luzern).

Alleiniges Nachdruckrecht, auch auszugsweise, für Holland wurde dem  
Radio Bulletin, Bussum, für Österreich Herrn Ingenieur  
Ludwig Ratheiser, Wien, übertragen.

Druck: G. Franz'sche Buchdruckerei G. Emil Mayer,  
München 37, Karlstr. 35. Fernsprecher: 55 18 25/26/27.

Die FUNKSCHAU ist der IVW angeschlossen.



## Telefunken auf dem Ela- und Tonband-Gebiet

Auf dem Ela-Gebiet dürfte die neue drahtlose Personenrufanlage (Bild 1) besonderes Interesse finden, weil sie den soeben vom FTZ erlassenen Bestimmungen voll entspricht. Sie arbeitet mit einer Trägerfrequenz von 70,31 kHz und Amplitudenmodulation. Deshalb wird eine genügende Sicherung des Gesprächsgeheimnisses erzielt, Hörgeräte sprechen – wie das bei induktiven Nf-Rufanlagen der Fall ist – nicht auf die Durchsagen an. Im Sender enthaltene Rufgeneratoren erzeugen Ruffrequenz-Paare, und zwar 210 verschiedene Kombinationen. In jedem der handlichen Taschenempfänger (Bild 2) sind entsprechende Resonanzkreise vorhanden, die nur dann einen Schalttransistor betätigen, wenn das Ruffrequenzpaar für einen bestimmten Empfänger ausgestrahlt wird. Mit anderen Worten: Wenn man den Teilnehmer 84 wünscht, muß man den Träger mit den Frequenzen acht und vier modulieren. Nur im Gerät 84 spricht dann der Schalttransistor an und löst einen deutlich hörbaren Summertone aus, der vom Kleinstlautsprecher abgestrahlt wird. Nach Drücken einer Taste (Bild 2, links oben) kann der Teilnehmer die für ihn bestimmte Durchsage abhören. Für lärmgefüllte Räume stehen Lichtrufempfänger zur Verfügung. An Stelle eines Lautsprechers besitzen sie ein Glühlämpchen, das beim Anruf hell aufleuchtet und flackert.

Die Transistorteknik beginnt sich auch in ortsfesten Ela-Anlagen durchzusetzen. Eine ganze Reihe neuer Kassetten-Einschübe für 12-V-Speisung erlauben, alle in der Anlagen- und Studioteknik üblichen Mischpultschaltungen aufzubauen. Bis jetzt sind erschienen: Ela V 610 = Mikrofonvorverstärker mit max. 66 dB Verstärkung, Ela V 611 = Mischverstärker mit zwei Eingängen für Mikrofon und Musikquelle, Ela V 612 = Summenverstärker mit max. 26 dB Verstärkung und getrennter Höhen- und Tiefenbeeinflussung, Ela V 614 = Tonmesser mit Anzeigeinstrument für 1-V-Pegel, Ela V 631 = 4-W-Abhörverstärker zum Anschluß an 1-V-Leitungen, Ela V 632 = 4-W-Kommandoverstärker für niederohmige Mikrofone.

Für das drahtlose Mikrofon Mikroport erschien ein Transistorempfänger mit eingebauten Batterien und 100-mW-Lautsprecher für die beiden möglichen Betriebsfrequenzen 36,7 und 37,1 MHz. Er erweitert die Anwendungsmöglichkeiten des Mikroport beträchtlich (Sportveranstaltungen, Baustellenbetrieb).

Neu ist das Magnetophon 95 (Bild 3), mit dem Telefunken eine Vielzahl von Sonderwünschen anspruchsvoller Tonbandamateure erfüllt hat. Aus der mechanischen Grundkonzeption des bewährten Magnetophon 75 heraus entwickelt bietet es zusätzlich folgende Vorteile: Ohne Vergrößerung des Koffers lassen sich 18-cm-Spulen verwenden, neben 4,75 und 9,5 cm/sec steht als dritte Bandgeschwindigkeit 19 cm/sec zur Verfügung, der Schnellstop arbeitet völlig knackfrei, die Tricktaste erlaubt weiches Ein- und Ausblenden, ein sehr großer Lautsprecher vermittelt vollen Klang und große Lautstärke, der Wiedergabeverstärker kann auch für Rufzwecke und dergleichen allein verwendet werden, 60-Hz-Umschaltung ist ohne Mehrpreis enthalten und – last not least – alle Steckverbindungen befinden sich seitlich am Gerät.

Eine weitere Neuheit, die sehr anspruchsvollen Käufern entgegenkommt, ist, daß ab sofort das Magnetophon M 24 mit 6-W-Gegentakt-Endstufe geliefert wird, und zwar in allen vier Ausführungen (Chassis, Tischgerät, Koffer).



Bild 1. Sendezentrale der Telefunken-Personenrufanlage



Bild 2. Rufempfänger




Bild 3. Magnetophon 95 mit drei Bandgeschwindigkeiten



# HANNOVER 1961

30. April

- 9. Mai

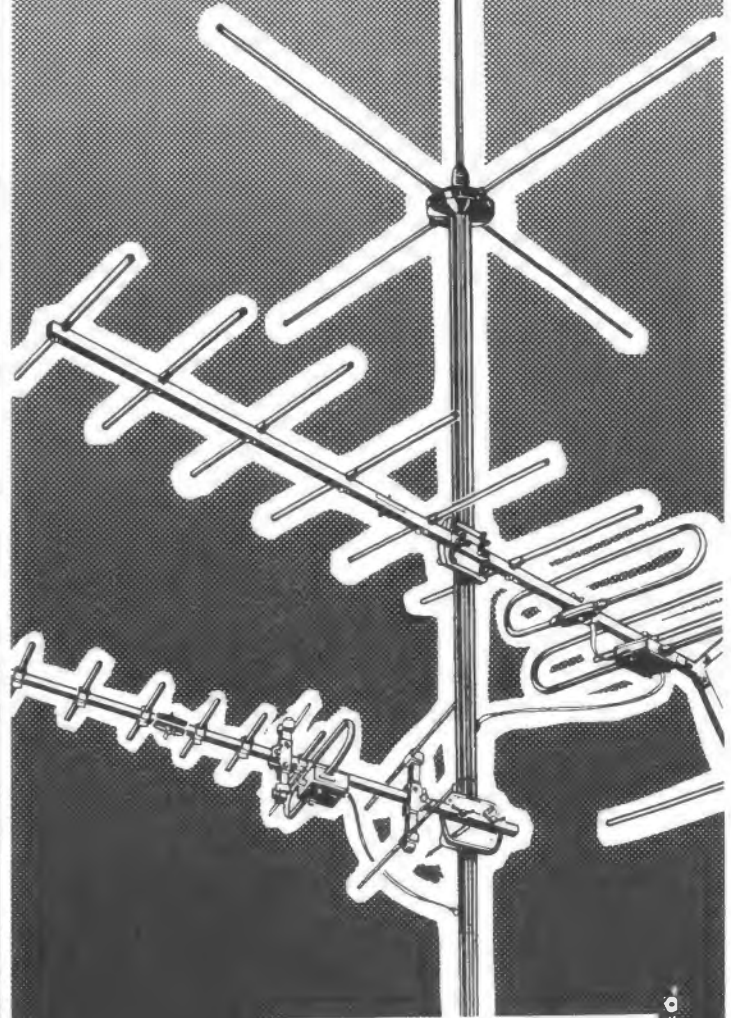

Ob Gemeinschafts- oder Einzelantennen – in welchem Bereich auch immer – das **Fübra** Angebot ist lückenlos einschließlich des gesamten Materials für ein 2. und 3. Fernsehprogramm. Zuverlässig, leistungsstark und zukunftssicher, wie Sie es von **Fübra**-Erzeugnissen gewohnt sind.


Aktuelle Neuheiten erwarten Sie bei **Fübra** in Halle 11, Stand 17. Messe-Telefon 3850. Bitte besuchen Sie uns!

ANTENNENWERKE MANS KOLBE & CO. **Fübra**
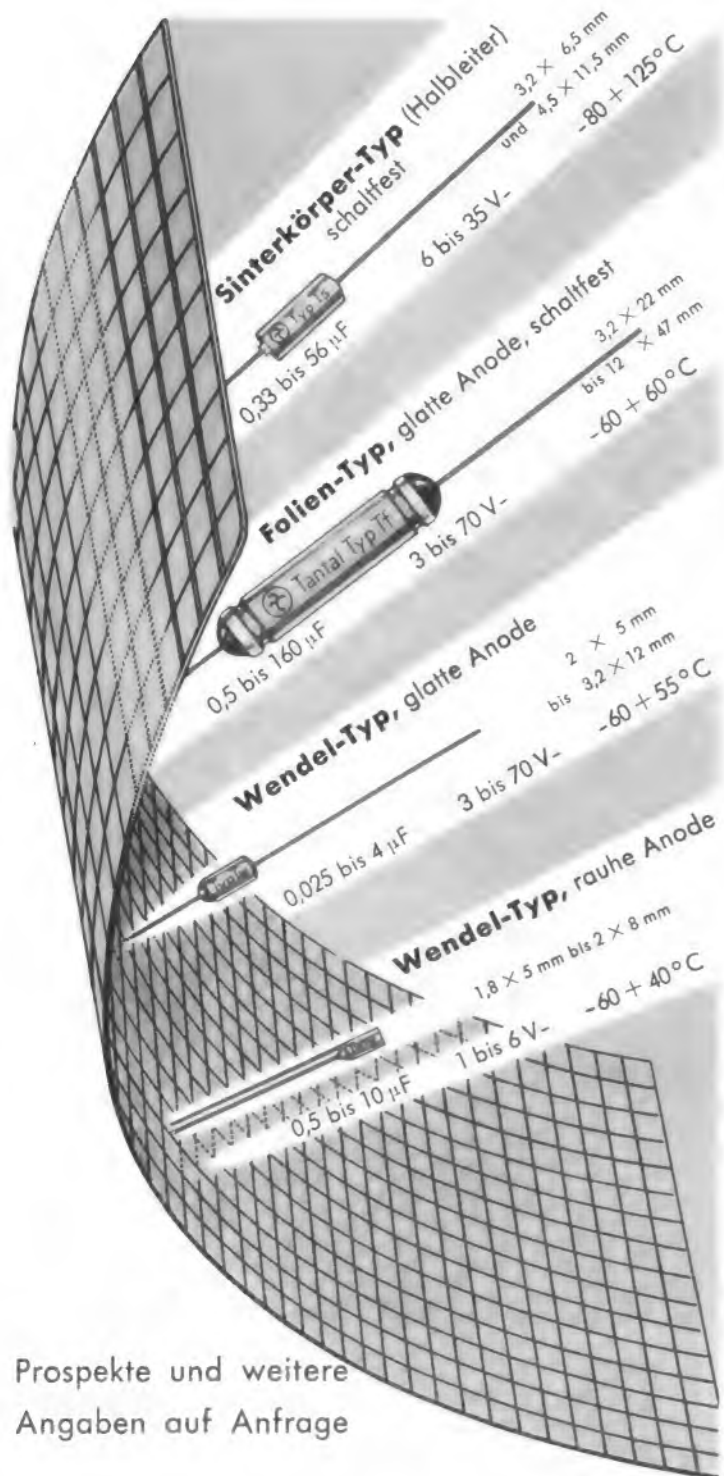
# TANTAL ELEKTROLYT-KONDENSATOREN

für hochwertige transistorisierte elektronische Geräte

Hohe Betriebssicherheit – Niedrige Verluste  
Kleine Abmessungen – Geringe Restströme  
Günstige Temperatur- u. Frequenz- Abhängigkeit  
der Kapazität



Prospekte und weitere  
Angaben auf Anfrage

**HYDRAWERK  
AKTIENGESELLSCHAFT  
BERLIN N 65**

Bild 4. Diktatgerät  
Telefunken 707



Bild 5. Plattenwechsler-Koffer mit  
Verstärker „Musikus 504 V“

Das netzunabhängige Diktatgerät 606, das bisher unter dem Namen Traveller lief, erhielt ein neues Gewand. Es paßt jetzt auch farblich (grau) zu dem neu entwickelten Bürodiktatgerät 707, das sich durch ungewöhnliche Robustheit auszeichnet hat (Bild 4).

Das Phonogeräte-Programm umfaßt sieben Modelle. TP 105 Z ist ein viertouriger Tisch-Plattenspieler, Musikus 105 präsentiert sich als form-schöner Plattenspieler-Koffer, Musikus 105 V enthält zusätzlich Verstärker und Lautsprecher (ein Kanal), TW 504 ist ein Wechsler - Chassis, Musikus 504 ein Wechsler-Koffer und Musikus 504 V (Bild 5) ein Wechsler-Koffer mit Verstärker und Lautsprecher.

Die formschöne und in wirklich gediegener Schreinerarbeit ausgeführte Stereo-Anlage 5021 besteht aus einem niedrigen Steuergerät mit eingebautem Wechsler und Verstärker (2 x ECL 82) sowie zwei Lautsprecherboxen mit je zwei Systemen.

Eine hübsche Idee verwirklichte Telefunken mit der 17-cm-Platte T 72833, „Töne gejagt und eingefangen“. Sie enthält preisgekrönte Aufnahmen vom 9. Internationalen Wettbewerb der Tonjäger in Amsterdam. Mancher begeisterte Amateur wird sich diese Aufnahmen anhören, um einen Begriff vom Ideenreichtum seiner Mitbewerber zu bekommen.


## Ein UKW-Tuner für Transistor-Auto- und Reiseempfänger

Im neuen Transistor-UKW-Tuner brachte die Firma Julius Karl Görler, Mannheim, eine erfolgreiche Neuentwicklung heraus, die inzwischen – wie die anderen Bauelemente – in Bandfertigung hergestellt wird. Dieser Transistor-Tuner auf gedruckter Schaltung ist besonders für batteriebetriebene Auto- und tragbare Empfänger, aber auch für Heimergeräte geeignet. Die handlichen Abmessungen gestatten platzsparende Anordnungen, um jeden Millimeter des zur Verfügung stehenden Raumes zu nutzen.

Die Tuner dieser Baureihe sind für eine Betriebsspannung von 9...10 V ausgelegt. Bei Verwendung einer 12-V-Autobatterie wird empfohlen, die Spannung mit einer Zener-Diode zu stabilisieren. Die Tuner können mit und ohne automatische Frequenzabstimmung (AFC) geliefert werden. Die kräftige Wirkung der AFC ist bei Empfang in Kraftfahrzeugen besonders wichtig.

In Verbindung mit dem Zf-Verstärker 322-0002 und dem Nf-Verstärker 324-0004 der Firma Görler lassen sich leistungsfähige Geräte aufbauen, die in bezug auf Empfindlichkeit und Rauschen hochwertigen Röhrengeräten gleichkommen.

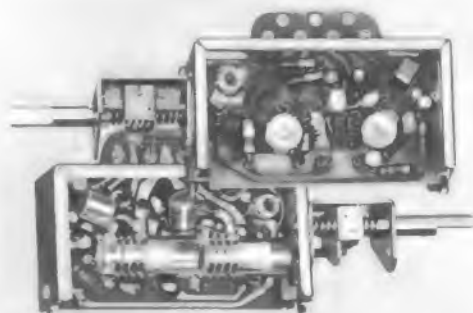Transistor-  
UKW-  
Tuner  
von  
Görler





## Halbleiter immer leistungsfähiger

Moderne Halbleiter verfügen über Eigenschaften, die man noch vor wenigen Jahren für unerreichbar hielt. Die *Intermetall GmbH*, Freiburg/Brsg., bietet z. B. für die kommerzielle Technik Germanium-Schalttransistoren an, die sich durch Sperrspannungen bis zu 80 V und max. Kollektorströme von 0,6 A auszeichnen. Weitere Neuheiten sind Leistungstransistoren mit 5, 15, 25 und 35 A bei max. Sperrspannungen zwischen 40 und 80 V. Diese Typen der Reihen CDT, CTP und CRT eignen sich ebenfalls als Schalttransistoren in Spannungswandlern und Regelgeräten.

Vierschicht (Shockley)-Dioden sind Typen, die ähnlich wie ein Schalter über zwei elektrisch stabile Zustände verfügen, sie lassen sich von einem sehr hochohmigen in einen extrem niederohmigen Zustand steuern. Es gibt Typen für Schaltspannungen zwischen 20 und 200 V und Ströme von 50 mA, 300 mA und 5 A.

Die Reihe der Silizium-Leistungsgleichrichter wurde um zwei Typen erweitert. BY 102 ist für eine Stoßspitzenspannung von 1250 V bei einem Nennleichstrom von 400 mA bestimmt, während der BY 19 sogar 1500 V bei einem Nennleichstrom von 1 A verträgt.

Für Fernseh- und UKW-Tuner stehen spezielle Dioden zur Verfügung, die sich durch stark ausgeprägte Abhängigkeit der Sperrschicht-Kapazität von der angelegten Spannung auszeichnen. Die Ausführung BA 110 besitzt 10 pF, das Modell BA 111 ca. 55 pF Sperrschicht-Kapazität bei -2 V. Infolge des sehr kleinen Bahnwiderstandes dieser Dioden, der zwischen 1 und 2  $\Omega$  liegt, lassen sich hohe Güten der Abstimmkreise erreichen.

Neu sind ferner die Silizium-Referenz-Dioden BZY 22 bis 25. Ihre Temperatur-Koeffizienten liegen zwischen  $10^{-4}$  und  $10^{-5}$  je Grad Celsius, die Zener-Spannung liegt bei 8,5 V und der dynamische Innenwiderstand beträgt etwa 18  $\Omega$ . Mit Kombinationen solcher Dioden lassen sich nahezu temperaturunabhängige Referenzspannungen erzeugen.

Eine Reihe neuer Dioden wurde insbesondere mit dem Ziel möglichst kleiner Abmessungen entwickelt. Die Silizium-Typen entsprechen leistungsmäßig den bisherigen Ausführungen der Typenreihe S 32 bis S 36, aber die Gehäuse sind nur noch 7 mm lang und haben einen Durchmesser von 2,5 mm. Daneben erschienen Germanium-Subminiatur-Dioden mit 3 mm Durchmesser und 4 mm Länge, deren Arbeitsspannungen 12, 20 und 50 V betragen und deren Durchlaßstrom bei 0,5 V Durchlaßspannung ungefähr 40 mA ausmacht. Bei einer Umgebungstemperatur von 45° Celsius weisen diese Dioden eine Verlustleistung von 30 mW auf.

## Typenumstellung bei Siemens-Dioden

Um das Dioden-Typenprogramm zu vereinfachen und es dadurch übersichtlicher zu gestalten, werden die bisherigen Keramik-Typen RL 32, RL 34, RL 41, RL 43, RL 44, RL 232 und RL 247 auf eine neue Glas-Bauform umgestellt. An die Typenbezeichnung wird der Buchstabe „g“ angefügt. Die nachgenannten Dioden erscheinen künftig nicht mehr im Typenprogramm, sie werden durch die dahinter vermerkten neuen Ausführungen ersetzt.

RL 31 = RL 32 g, RL 232 B = RL 232 g, RL 246 = RL 247 g.

Für die Type RL 32 g gelten bis auf weiteres die statischen Werte der Universaldiode RL 31.

## Neue Valvo-Spezialröhren

### Spezial-Verstärkerröhren

In der Blauen Reihe erscheinen drei Subminiatur-Pentoden: 5639 für Breitbandverstärker, 6021 zur Verwendung als Oszillator oder als Hf-Verstärker und 6205 für Hf-Verstärkung bis in das Gebiet der Dezimeterwellen oder für Nf-Verstärkung. Hohe Zuverlässigkeit, enge Toleranzen und große Festigkeit gegen Stoß und Vibration zeichnen diese Typen aus.

Neu in der Roten Reihe sind die Endpentoden E 84 L und E 55 L. Die E 84 L eignet sich für Nf- und Breitband-Verstärker, Katodenverstärker und als Längsröhre in elektronisch stabilisierten Netzgeräten. Die Steilheit der E 55 L im Arbeitspunkt beträgt 45 mA/V bei einem Anodenstrom von 50 mA. Diese Röhre ist für die Bestückung von Verstärkern in Breitband-Oszillografen und für Kettenverstärker vorgesehen.

### Senderöhren für Nachrichtentechnik und Industriegeneratoren

Besonders interessante Entwicklungen auf diesem Gebiet sind zwei Röhren für die Verwendung in mobilen Funkgeräten. Die

## Seit 30 Jahren Leser der FUNKSCHAU

Ich benütze gern die Gelegenheit, Ihnen meine Zufriedenheit und Anerkennung über den vielseitigen, technisch hochwertigen und anregenden Inhalt der FUNKSCHAU auszudrücken, die ich seit 30 Jahren regelmäßig lese. Ihre Zeitschrift war mir immer ein guter Leitfaden durch verschiedene Zweige der Funktechnik. Ing. Joh. Fischer, Waiblingen



## STUDIO MAGNETTON GERÄT

STUDER

C 37

Das Spitzenmodell für den professionellen Einsatz in Rundfunk- und Fernsehstudios, Filmateliers und bei der Schallplatten-Industrie.

Bandgeschwindigkeit 19 und 38 cm/sek.

Fremdspannungsabstand größer als 65 db bei 38 cm/sek und größer als 60 db bei 19 cm/sek.

Durch die Bandzug-Waage mit elektronischer Bremsung und durch sorgfältigste Fertigung mit Schweizer Präzision wurden außerordentlich günstige Gleichlauf-Eigenschaften erreicht.

Die elegante Konstruktion ist beispieilos. Mit Steckverbindungen sind alle mechanischen und elektrischen Bauteile angeschlossen.

Das Modell „Studer C 37“ ist in monauraler- und Stereo-Ausführung lieferbar.



Weltvertrieb:

**EMT WILHELM FRANZ GMBH**  
LANDSTRASSE 85 · WETTINGEN/SCHWEIZ  
Vertrieb in Deutschland:

**ELEKTROMESSTECHNIK WILHELM FRANZ KG**  
LAHR/SCHWARZWALD · POSTFACH 327

neue Zweifachtriode QQC 03/14 mit einer Ausgangsleistung von 9 W entspricht in ihren elektrischen Eigenschaften dem bewährten Typ QQE 03/12 und erreicht nach maximal einer Sekunde Anheizzeit 70 % ihrer vollen Ausgangsleistung.

Die Bündeltetrode QC 05/35 (entspricht QE 05/40) gibt bereits nach 0,4 Sekunden Anheizzeit 70 % ihrer Ausgangsleistung von 25 W ab. Beide Röhren eignen sich für den Betrieb mit Frequenzen bis zu 170 MHz. Ihr Leistungsbedarf ist sehr gering. Damit wird der Wirkungsgrad der aus Batterien gespeisten mobilen Anlagen wesentlich verbessert und außerdem die Gerätetemperatur niedrig gehalten.

#### Mikrowellen-Röhren

Als Paralleltyp zur EA 52 wurde die Scheibendiode EA 53 herausgebracht. Diese Röhre in Koaxial-Ausführung ist für Frequenzen bis zu 1 GHz geeignet. Zwei neue Scheibentrioden sind die Typen EC 157 und EC 158. Die EC 157 hat eine Ausgangsleistung von 1,8 W bei 4 GHz und eine mittlere Lebensdauererwartung von mehr als 10 000 Betriebsstunden. Die minimale Ausgangsleistung der EC 158 beträgt 5 W bei 4 GHz, einer Bandbreite von 50 MHz, einer Verstärkung von 8 dB und einer Anodenspannung von nur 200 V. Eine neue UHF-Triode (Penciltriode), der Typ 5876, läßt sich für Hf-, Zf- oder auch Misch-Stufen bis 1 GHz, als Frequenzvervielfacher bis 1,5 GHz und als Oszillator bis 1,7 GHz verwenden. Diese Röhre ist für den Betrieb in Höhen bis zu etwa 20 km geeignet. Die beiden UHF-Trioden (Penciltrioden) 6263 und 6264 sind für die Verwendung als Hf-Verstärker oder Oszillatoren für Frequenzen bis zu 1,7 GHz vorgesehen.

Das Programm der Valvo-Impulsmagnetrons wurde um drei Typen erweitert. Die 800-kW-Magnetrons 5586 und 5657 sind für das S-Band zur Verwendung in 10-cm-Radargeräten (Flugsicherung, Wetterradar usw.) vorgesehen. Der Typ 55008 ist ein 80-kW-Impulsmagnetron für 8-mm-Wellenlänge.

#### Oszillografenröhren

Hier gibt es neu zwei 7-cm-, zwei 13-cm- und eine 9-cm-Röhre. Die DN 7-36 (3 WP 2) entspricht der DG 7-36). Sie hat trotz der minimal möglichen Beschleunigungsspannung von 1000 V einen nachleuchtenden Schirm erhalten. Der Typ DH 7-11 entspricht der DH 7-78, lediglich der Heizer (8,3 V/0,09 A) wurde der Verwendung in Transistorgeräten angepaßt. Die DH 13-10 (5 CLP 31) ist zur Bestückung von Breitband-Oszillografen vorgesehen. Sie hat einen Ablenkfaktor von 1,85 V/cm bei einer Nachbeschleunigungs-Spannung von 10 kV bzw. 2,7 V/cm bei 15 kV. Im Gegensatz zum bekannten Typ DH 13-78 sind bei der neuen Röhre DH 13-79 Gitter 2

und 4 voneinander getrennt, so daß sich eine größere Ablenkempfindlichkeit ergibt. Die Zweistrahlröhre DHM 9-11 (3 AZP 31) hat getrennte Systeme (ohne Nachbeschleunigung). Wegen ihrer geringen Länge ist sie besonders für transportable Geräte geeignet. Ihre Ablenkempfindlichkeit beträgt 16 V/cm.

#### Anzeigeröhren

Durch die elektronische Darstellung von Meßresultaten, Positionsanzeigen usw. ergeben sich viele neue Möglichkeiten in der digitalen Zähl- und Meßtechnik, in der industriellen Elektronik, der Prozeßkontrolle und dem Bankwesen. Für die Anzeige der Ziffern 0...9 hat Valvo deshalb die Kaltkathodenröhre Z 520 M herausgebracht. Die Ziffern dieser Röhre haben eine Höhe von 15 mm. Weitere Anzeigeröhren mit Ziffern größerer Höhe oder mit Zeichen und Buchstaben befinden sich in der Entwicklung.

#### Amateursender für Forschungszwecke

Das Interesse der deutschen UKW-Funkamateure wendet sich immer stärker dem 70-cm-Band zu. Das Erproben selbstgebauter Empfänger und das Erforschen der Ausbreitungsverhältnisse ist aber für Amateure schwierig, weil die Amateurfunk-Sendestellen in diesem Frequenzbereich noch recht dünn gesät sind. Deshalb entschlossen sich Münchner Angehörige des Deutschen Amateur-Radio-Clubs zum Bau eines sogenannten Dauerlaufsenders, also einer Station, die Tag und Nacht automatisch ein bestimmtes Signal aussendet.

Die Deutsche Bundespost erteilte das Sonderrufzeichen DL Ø SZ und die Station strahlt ununterbrochen die Morsezeichen „Test de DL Ø SZ“ sowie einen 10 Sekunden langen Dauerstrich aus. Die genaue Sendefrequenz beträgt 432,008 MHz und die Hf-Leistung von 40 W wird in einer 15-Element-Drehantenne um 16,2 dB verstärkt. Die Hauptabstrahlrichtung verläuft nördlich, aber für besondere Versuche kann sie in jede gewünschte Richtung verlegt werden.

#### Harmonie in Bild und Ton

Die Uraufführung des Blaupunkt-Werlfilmes *Harmonie in Bild und Ton* in den Thega-Lichtspielen, Hildesheim, nach der Begrüßung durch den kaufmännischen Geschäftsführer Dr. Schwarz und den Presse- und Werbeleiter Kurt M. K. Zimmermann (zugleich verantwortlich für den gesprochenen Text des Filmes) war ein großer Erfolg. Der rund 800 m lange und 30 Minuten dauernde Film zeigt in sehr moderner Aufnahme- und Schnitt-Technik nach einführenden Bildern vom alten und neuen Hildesheim vorzugs-

## STABILISIERUNG + SIEBUNG

KLEINER SPANNUNGEN MIT 1,5 V STABILISATIONSZELLEN

# STABILYT


  
 TYP **10** mA
   
 < 1,5 Ω

**WEITERE TYPEN:**
  
 150 mA
   
**STABILYT 300 mA**
  
 600 mA

#### MODERNE BAUELEMENTE

für den Kleingerätebau und für viele Anwendungsfälle in der Fernmelde- und Verstärkertechnik, u. a. bei Transistorschaltungen.

#### STABILYTZELLEN

einzeln oder in Kombinationen sind hauptsächlich zur Stabilisierung und zur Siebung kleiner Spannungen geeignet.

#### STABILYTZELLEN

haben sehr geringen, konstanten und praktisch frequenzunabhängigen Wechselstromwiderstand.

REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG MÖGLICH  
BITTE FORDERN SIE UNSERE PROSPEKTE AN

**GEORG NEUMANN**
  
 LABORATORIUM FÜR ELEKTROAKUSTIK G. M. B. H.
   
 STABILYTWERK · HEILBRONN/N, THERESIENSTR. 8 · TEL. 2035



BITTE BESUCHEN SIE UNS AUF DER
   
 DEUTSCHEN INDUSTRIE-MESSE HANNOVER
   
 VOM 30. APRIL BIS 9. MAI 1961
   
 IN DER HALLE 11 - STAND 72/73

weise die Fertigung der Blaupunkt-Empfänger aller Typen, wobei gelungene Groß- und Nahaufnahmen manchen komplizierten Vorgang auch dem Laien verständlich machen. Dieser von elektronischer Musik umrahmte und unterlegte Film steht auch spanisch, portugiesisch, französisch und englisch synchronisiert in 35- und 16-mm-Kopien zur Verfügung und dürfte sich für Händler-Matinee und ähnliche Veranstaltungen besonders gut eignen. Sein eigentlicher Zweck: Kunden und Freunden des Hauses die Blaupunkt-Leistung zu demonstrieren, ohne daß die Angesprochenen selbst das Werk besucht haben. —r

### Beratungsstand Funk-Entstörung der Deutschen Bundespost

Eine ständige Einrichtung auf der Messe Hannover ist der Ausstellungs- und Beratungsstand Funk-Entstörung der Deutschen Bundespost im Obergeschoß der Halle 11, Stand 1414. Den Besuchern wird hier anhand von Modellen, Meßgeräten und graphischen Darstellungen ein Überblick über den neuesten Stand der Funk-Entstörungstechnik gegeben.

Erfahrene Beamte des Funkstörungen-Meßdienstes der Deutschen Bundespost stehen den Interessenten für Auskünfte zur Verfügung und führen auf Meßplätzen kostenlos Funkstörspannungs- und Störfeldstärke-Messungen nach den Leitsätzen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) durch. Den Herstellern elektrischer Geräte, Maschinen und Anlagen wird hierdurch die Möglichkeit geboten, festzustellen, ob ihre Erzeugnisse die Grenzwerte für Funkstörspannung und Störfeldstärke entsprechend VDE 0875/12.59 einhalten.

### 18. Fachbuchschau Deutscher Verleger auf der Hannover-Messe

Wie wichtig das fachliche Schrifttum von dem heutigen Techniker genommen wird, beweist, daß die Fachbuchschau Deutscher Verleger, durchgeführt von der Fachbuchhandlung für technische Literatur Fr. Weidemann, nun zum 18. Male mit einer umfassenden Fachbuchschau während der Deutschen Industrie-Messe in Hannover (Halle 1, Stand 800, Halle 15, Stand 14) hervortreten kann. Diese Repräsentativausstellung, die zu einem festen Bestandteil der Hannover-Messe geworden ist, bietet einen Querschnitt durch das Programm von über 100 der bekanntesten Verlage aus Europa und Übersee; der Franzis-Verlag ist mit seiner Produktion vollzählig vertreten. Infolge der Bedeutung dieser Ausstellung mußte sie abermals erweitert werden. 180 Fachzeitschriften und über 1000 Fachbücher können eingesehen werden. Geschulte Fachbuchhändler beraten den Messebesucher oder Aussteller.

### 2. Post- und fernmeldetechnische Fachtagung

Am 2. und 3. Mai führt der Verband Deutscher Post-Ingenieure e. V. (VDPI) auf dem Messegelände seine zweite post- und fernmeldetechnische Fachtagung mit Förderung und Unterstützung des Bundesministeriums für das Post- und Fernmeldewesen durch. In diesem Jahr sind Vorträge über technische Entwicklungsaufgaben auf dem Gebiet des Fernmeldewesens und der Fernsehtechnik mit folgenden Themen vorgesehen: „Der Aufbau des Fernsändernetzes der DBP“, Ministerialrat Dipl.-Ing. Jaeschke, Darmstadt; „Technische Entwicklung der Fernsprech- und Fernseh-Übertragungswege“, Postrat Dipl.-Ing. Köpping, Darmstadt; „Der Aufbau des Fernsändernetzes“, Ministerialrat Dipl.-Ing. Pressler, Bonn.

### Ein Katalogwerk, das sich sehen lassen kann

In früheren Jahren „zierte“ in jeder Werkstatt und in jedem Labor eine Reihe von Ordnern die Arbeitstische, in denen sich die Sachbearbeiter recht mühsam und mehr schlecht als recht eine private Prospektsammlung angelegt hatten. Trotzdem fand man das gerade Gesuchte meist nicht, denn eine Einzelperson ist gar nicht in der Lage, eine solche Sammlung immer auf dem letzten Stand zu halten. Der neue Refag-Katalog <sup>1)</sup> mit seinen 286 Seiten Umfang und schätzungsweise 2000 Bildern nimmt jedem Interessenten diese Arbeit in vorbildlicher Weise ab. Die bekannte Fachgroßhandlung gab damit ihren Kunden ein regelrechtes Nachschlagewerk in die Hände, das in acht Kapiteln ebenso viele Warengruppen anführt, die einfach alles nennen, was man in der Werkstatt braucht. Das sind nicht nur sämtliche erdenklichen Bauteile der Rundfunk- und Fernsehtechnik sowie der Elektronik, sondern auch Werkzeuge und Meßgeräte aller Art. Der auch äußerlich großartig aufgemachte Katalog bildet eine Arbeitshilfe, die man nur als erstklassig bezeichnen kann. —ne

<sup>1)</sup> Refag GmbH, Elektro-, Rundfunk-, Fernseh-, Elektronik-Fachgroßhandlung, Göttingen.

### FUNKSCHAU-Leser in Australien

Unter keinen Umständen will ich die wertvolle Verbindung zur alten Heimat vermissen, die mir die FUNKSCHAU ermöglicht. Ihre gut durchgearbeiteten Artikel und Beiträge halten mich über den letzten Stand der Technik von „drüben“ unterrichtet. Ich bin nun schon acht Jahre hier in Australien und beziehe seit über vier Jahren mit größter Promptheit Ihre FUNKSCHAU, dafür möchte ich Ihnen meinen besonderen Dank aussprechen. — Anschließend bestelle ich noch folgende Radio-Praktiker-Bände . . . Rudolf Pöhlmann, Windsor/Vic. (Australien)

## UHER TONBAND GERÄTE



Bitte fordern Sie unverbindlich Prospekte an

UHER WERKE MÜNCHEN  
Spezialfabrik für Tonbandgeräte  
München 47 - Postfach 37

# UHER

Eine besondere Leistungsschau erwartet Sie auf der Deutschen Industrie-Messe in Hannover. Ein Besuch unseres Messestandes wird Ihnen einen interessanten Einblick in besondere Anwendungsgebiete von Tonbandgeräten bieten.

Die Aufnahme von urheberrechtlich geschützten Werken der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessenvertretungen, wie z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger usw. oder auch der Hersteller von Schallplatten gestattet.

Bereits vor über 20 Jahren fertigten wir die erste Rechteck-Bildröhre der Welt.

Auch damals galt bei TELEFUNKEN

- FÜR HEUTE FERTIGEN
- FÜR MORGEN ENTWICKELN
- FÜR ÜBERMORGEN FORSCHEN



## TELEFUNKEN-BILDRÖHREN

immer zuverlässig und von hoher Präzision. Sie vereinen in sich alle technischen Vorzüge, die TELEFUNKEN in einer fast 60jährigen steten Fortentwicklung erarbeitet hat.

# TELEFUNKEN

TELEFUNKEN  
ROHREN-VERTRIEB  
ULM - DONAU

Bitte besuchen Sie uns während der Deutschen Industrie-Messe, Hannover, in Halle 11, Obergeschoß, Stand 1404/1505

## Ein FUNKSCHAU-Interview

Konsul Bruno Piper, Generaldirektor der Loewe-Opta AG, hat in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Fachabteilung Rundfunk und Fernsehen im ZVEI der FUNKSCHAU einige Fragen beantwortet, die zur Zeit – während der Hannover-Messe – von aktuellem Interesse sind.



Die Hannover-Messe gilt als das große Schaufenster der Elektrotechnik. Wo liegt hier in diesem Jahr der technische Schwerpunkt?

Wie in den letzten Jahren so steht auch diesmal in unserer Branche der Fernsehempfänger im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Einen verbindlichen Fernsehgeräte-Neuheitentermin gibt es nicht – trotzdem unsere Frage: Welche Neuerungen sind auf diesem Sektor zu erwarten?

Die neuen Fernsehempfänger sind jetzt echte Mehrbereichsempfänger, also für Bereich I, III und IV/V mit ausgereifter UHF-Technik in elektrischer wie auch in mechanischer Hinsicht.

Die Umstellung auf die 59-cm-Bildröhre ist inzwischen vollzogen. Wann dürfen wir mit der 47-cm-Bildröhre rechnen – und welche Aussichten geben Sie diesem Format überhaupt?

Die neue Bildröhre AW 47–91 dürfte das Standard-Modell für das tragbare Fernsehempfangsgerät werden. Schon vom Gewicht her verbietet sich dafür die Verwendung der 59-cm-Bildröhre, die bekanntlich 12 kg wiegt.

Die uns allen bekannten Umstände brachten es mit sich, daß die Fernsehgeräteproduktion des Vorjahres (2,26 Millionen) zu hoch war. Wird die Industrie im laufenden Jahr weniger als 1960 fertigen?

Produktionseinschränkungen dürften von allen bedeutenden Fernsehgerätefabriken vorgenommen werden.

„Musik zum Mitnehmen“ in Form von Reise- und Taschensupern und als Plattenspieler-Koffer ist inzwischen wohlbekannt – wann wird es „Fernsehen zum Mitnehmen“ geben, etwa als volltransistorisierte Fernsehempfänger mit Batteriespeisung?

Das ist heute noch weitgehend eine Frage nach der Batterie. Was bis heute erreicht ist, dürfte eine größere Käuferschicht noch nicht befriedigen. Ich glaube auch nicht, daß ein sehr kleines Bildformat, wie es teilweise vom Ausland propagiert wurde, in Deutschland Marktaussichten hätte.

Und wie hat sich das volltransistorisierte Heimgerät (der „schnurlose“ Empfänger) entwickelt?

Der neue „schnurlose“ Empfänger stellt einen Vorgriff auf die Zukunft dar. Ich glaube, daß Empfänger dieser Art ständig an Bedeutung gewinnen werden, sobald das Publikum über seine Vorzüge genügend unterrichtet ist.

Wir wissen, daß die Frequenzplaner auf der bevorstehenden zweiten europäischen UKW-Konferenz in Stockholm bei der Senderverteilung in Bereich II = 87,5...100 MHz bereits gewisse Rücksichten auf den Stereo-Rundfunk nehmen werden. Ist Ihrer Meinung nach in absehbarer Zeit mit der Einführung eines Hf-Stereo-Systems im Bundesgebiet bzw. in Europa zu rechnen?

Verschiedene Sender haben Stereo-Versuche klassischer Art – zwei Sender für beide Kanäle und an jedem Empfangsort zwei Empfänger – zur Meinungserforschung durchgeführt. Ich bin der Auffassung, daß man der Stereophonie über Rundfunksender erst dann wirklich nähertreten kann, wenn das technische Verfahren eindeutig und möglichst auf internationaler Basis festliegt.

Das Tonbandgerät hat sich außerordentlich gut eingeführt. Welche weiteren Verbesserungen und Möglichkeiten sehen Sie auf diesem Gebiet?

Dem Tonband gehört auch weiterhin die Zukunft. Neben den netzbetriebenen Tonbandgeräten tritt jetzt auch das Batteriemodell in den Vordergrund, das neue Käuferschichten aktivieren dürfte.

Was halten Sie vom bespielten Tonband, etwa in einer handlichen Kassette?

Das bespielte Musikband in der Kassette wird ebenfalls neue Kreise von Musikfreunden erschließen, denn es ist das geeignete Mittel, um gute Stereo-Aufnahmen preiswert auf den Markt zu bringen.

Im August findet nach der üblichen Pause von einem Jahr die nächste Funkausstellung statt, diesmal endlich wieder in Berlin. Wo wird auf dieser Veranstaltung der technische Schwerpunkt liegen?

Hier gilt uneingeschränkt meine Antwort auf die erste Frage.

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

## Messeheft Hannover

Inhalt: Seite

### Leitartikel

Ein FUNKSCHAU-Interview ..... 211

### Das Neueste

Neue Ziffernanzeigeröhren ..... 212  
Eine Janus-Antenne aus deutscher Fertigung ..... 212  
Deutsche Rundfunk-, Fernseh- und Phono-Ausstellung Berlin 1961 ..... 212

### Auslandsberichte

Elektronik in aller Welt ..... 213  
Streiflichter aus Frankreich ..... 214  
Fernsehen, Rundfunk und Phono in England ..... 216  
Schweden – der große Importeur ..... 219  
Rundfunk, Fernsehen und Elektronik in Österreich ..... 221  
In Italien ist manches anders ..... 223  
Die Elektronik in den USA ..... 224  
Japan als elektronische Großmacht .... 228  
Südamerika – Kontinent der Gegensätze 230

### Fernsehempfänger

Neue Fernsehempfänger für 1961/62 ... 231  
Einige Verbesserungen und Weiterentwicklungen ..... 234  
Die ersten UHF-Konverter ..... 235

### Antennen, Zubehör

Mehrbereichantennen für mehrere Fernsehbereiche ..... 237  
UHF-Fernsehantenne mit 27 Elementen 237  
Lückenloses UHF-Antennenprogramm .. 238  
Reflexfreie Fernseh-Leuchte ..... 238

### Auto- und Reiseempfänger

Drei neue Alltransistor-Autosuper von Philips ..... 239  
Neue Graetz-Reiseempfänger ..... 240  
Der vielseitige Philetta-Transistor .... 240

### Rundfunkempfänger

Elektromechanik in einem Spitzen-Superhet ..... 241

### Schallplatte und Tonband

Stereo-Plattenwechsler PE 66 ..... 245  
Stereo-Phonokoffer mit abgesetzten Lautsprechern PE-Musical 660 stereo 245  
Plattenwechsler Elac-Miracord 16 ..... 246

### Bauelemente

Variometer für UKW-Transistorempfänger ..... 247  
Potentiometer in Keramik-Technik .... 238

### RUBRIKEN:

Kurz und Ultrakurz, Nachrichten ..... \*425, \*426, \*430 ff.  
Neuerungen auf der Messe Hannover ..... \*427 ff.  
Rundfunk- und Fernsehwirtschaft ..... 248  
Persönliches ..... 248

\* bedeutet Anzeigenseite (kleine schräge Zahlen)

## Neue Ziffernanzeigeröhren

Wir berichten nachstehend über zwei interessante in letzter Zeit erschienene Ziffernanzeigeröhren:

### Z 550 M für Transistor-Zählschaltungen

Die dekadische Ziffernanzeigeröhre Valvo Z 550 M, eine Kaltkathoden-Gasentladungsröhre, ist speziell für Transistor-Zählschaltungen entwickelt worden; sie spricht auf ein Signal von 5 V und weniger als 50  $\mu$ A an. Durch fortschrittliche Fertigungsverfahren wird eine hohe Konstanz der elektrischen Daten und unter normalen Betriebsbedingungen eine mittlere Lebensdauer von etwa 30 000 Stunden ermöglicht.



Ziffernanzeigeröhre Valvo Z 550 M für Transistor-Zählschaltungen

Die Ziffern der Z 550 M sind aus einer Metallabdeckung gestanzt und ringförmig angeordnet (siehe Bild); sie werden durch den Dom des Glaskolbens abgelesen. Die Neon-Glimmentladung an entsprechender Stelle wird mit Hilfe einer von insgesamt zehn Hilfselektroden gezündet. Die Verlegung der Hauptentladung nach jedem neuen Zählergebnis ist durch periodisches

### Ein FUNKSCHAU-Interview

Fortsetzung von der vorhergehenden Seite

Diese sechste Funkausstellung nach dem Kriege ist wiederum nicht international, d. h. sie ist für ausländische Aussteller nicht offen. Warum nicht... und ist Ihrer Meinung nach überhaupt einmal mit einer internationalen Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung bei uns zu rechnen?

Die Berliner Funkausstellung wird an die große Tradition vergangener Jahrzehnte anschließen, in der die Funkausstellung immer ein bedeutender Höhepunkt unserer Branche und einer großen Publikumswirkung sicher war. Ihren internationalen Charakter wird sie automatisch bei der Konsolidierung der Europäischen Wirtschafts-Gemeinschaft (EWG) erhalten.

Die Hannover-Messe ist vornehmlich auch dem Export zugewandt. Daher abschließend die Frage: Wie beurteilen Sie die Aussichten des bundesdeutschen Exportes bei Fernseh- und Rundfunkgeräten, Plattenspielern, Tonbandgeräten und ähnlichen Erzeugnissen in der Zukunft? Hat sich die Aufwertung der D-Mark bereits nachteilig für die Ausfuhr ausgewirkt?

Der Exportmarkt ist zweifellos durch die neuesten währungstechnischen Vorgänge in Bewegung geraten. Es ist anzunehmen, daß einzelne Sparten unserer Unterhaltungsgeräte überprüft werden müssen, ob sie in der bisherigen Form der starken internationalen Konkurrenz standhalten. Bestimmte Schwerpunkte unserer Produktion werden aber auch unter neuen Aspekten ihr weltweites Publikum finden — dafür bürgt der hohe Leistungsstand unserer Erzeugnisse.

Erlöschen der Entladung möglich. Zu diesem Zweck muß die Röhre mit einer gleichgerichteten aber nicht geglätteten Wechselspannung betrieben werden. — Der Preis der Röhre beträgt 35 DM.

### Neue Ziffernanzeigeröhre XN-1

Neben der bereits bekannten dekadischen Ziffernanzeigeröhre GN-1, bei der die Anzeige auf der Stirnseite der Röhre erscheint, bringt Standard Elektrik Lorenz eine neue dekadische Ziffernanzeigeröhre XN-1 heraus, deren Ziffern sich bei senkrecht stehender Röhre an der Seite ablesen lassen. Die Zifferhöhe beträgt 14 mm (siehe Bild).

Die Kaltkathoden-Gasentladungsröhre XN-1 hat die Abmessungen einer Miniaturröhre. Elf im Röhrenboden auf 10 mm Kreisdurchmesser um 30° versetzte Anschlußdrähte gestatten das Einlöten auch in gedruckte Schaltungen. Die mittlere Erlebensdauer bei dekadischem Betrieb liegt bei etwa 30 000 Stunden. Die Röhre kann mit Gleichspannung und Halbwellen-Wechselspannung betrieben werden.



Ziffernanzeigeröhre XN-1

### Eine Janus-Antenne aus deutscher Fertigung

Warum in die Ferne schweifen...? Als der Beitrag Die Janus-Antenne (FUNKSCHAU 1961, Heft 2, Seite 39) heraus war, meldete sich ein deutscher Antennenfabrikant und bewies uns, daß er eine ähnliche Antennenform bereits seit nahezu fünf Jahren herstellt. Wir wußten es nicht und geben diese Information gern weiter.

## Deutsche Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung Berlin 1961

Berlin auf Welle 400

Jetzt liegen Einzelheiten über diese gemeinsam von der Deutschen Bundespost und der Industrie vorbereitete Sonderschau im Marshall-Haus auf dem Berliner Ausstellungs Gelände am Funkturm vor. Der Eingangsbau wird zu einer Art „Ahnengalerie“ des Rundfunks ausgestaltet. Es folgt dann das naturgetreu nachgebildete erste deutsche Rundfunkstudio aus dem Jahre 1923 im Berliner Voxhaus; an einer Kopfhörer-Bar können die Originalansage und Teile des ersten Programms abgehört werden. Rundfunkempfänger, Karten und Fotos aus der Anfangszeit des Rundfunks vervollständigen diese Abteilung. Der nächste Raum ist der Frühzeit des deutschen Fernsehens zwischen 1928 und 1935 gewidmet. Hier werden Bildschreiber und Bildzerlegungs-Einrichtungen im Betrieb vorgeführt, und eines der ersten Berliner Fernsehstudios ist als Marionettenbühne dargestellt. Eine Bildübertragung mit 180 Zeilen (Norm von 1935) wird einen Vergleich mit der heutigen Bildgüte erlauben. Einige Fernsehstuben, wie sie bis in die 40er Jahre bei einigen Postämtern bestanden, sind noch einmal aufgebaut. Gleiches gilt für die Kabinen der Fernseh-Fernsprechverbindung, die ab 1936 zwischen Berlin und Leipzig und später auch mit München benutzbar war. Die Fernsehübertragungen von den Olympischen Spielen 1936 in Berlin werden in technischer und organisatorischer Hinsicht vorgestellt.

Die Abteilung Rundfunk und Fernsehen 1948 bis 1961 geht ausführlich auf die Nachkriegsentwicklung ein, etwa auf den Beginn des UKW-Rundfunks (1949/50) und des Versuchs-Fernsehens ab 1950. Historische und hochmoderne Rundfunkempfänger stehen sich gegenüber und sind in ihren technischen Daten vergleichbar. Ebenso wird gezeigt, wie sich die Rundfunkröhren und die Fernseh-Bildröhren entwickelt haben.

In der großen Halle des Marshall-Hauses zieht sich ein 8 m hohes und 10 m breites Tableau hin mit Angaben über die wichtigsten Fernsehsender und Richtfunk-Schaltstellen. Man wird der Enttastung einer Eurovisions-Sendung folgen können, und eingefügte Bildschirme demonstrieren mit Film und Dia die Tätigkeit in Schaltstellen und Richtfunk-Relaisstellen. Einzelheiten des zweiten Fernsehsender-Netzes, ein Modell des Fernmeldeturmes auf dem Schäferberg in Berlin und Farbbilderserien über die Arbeit der Bundespost schließen diese Abteilung ab.

Eine weitere Zusammenstellung gilt dem Fernsehen in Industrie, Wissenschaft und Verkehrswesen. Schließlich wird die Tätigkeit des Funkstörungen-Meßdienstes gezeigt, wofür auch außer dem Hause Meßwagen aufgestellt sind. U-Wagen sind zur Besichtigung freigegeben, und man wird den Auf- und Abbau von Masten einer temporären Richtfunkstation der Bundespost beobachten können. Im Filmraum des Marshall-Hauses informieren Streifen über die Funk- und Fernseharbeit der Deutschen Bundespost.



Antenne Grenzland zum Empfang von K 5 und K 9 aus entgegengesetzter Richtung

Die Antenne trägt die Typenbezeichnung Grenzland und ist eine Sonderentwicklung für das deutsch/holländische Grenzgebiet, wo um Neuß, Rheydt, Viersen, Mönchengladbach und Krefeld Empfang des holländischen Senders Lopik (Kanal 5) und des bundesdeutschen Senders Langenberg (Kanal 9) aus entgegengesetzten Richtungen möglich ist. Die 8-Element-Ausführung besteht aus vier Direktoren, dem Faltdipol und nochmals drei Direktoren, und sie erlaubt von der einen Seite Empfang der Kanäle 5 und 6 und von der anderen Seite von Kanal 9 und 10, und zwar mit einer Ableitung und ohne Trennfilter. Ihre Daten:

|                          | Kanal 5 | Kanal 9 |
|--------------------------|---------|---------|
| Spannungsgewinn          | 6 dB    | 7 dB    |
| Horizont. Öffnungswinkel | 52°     | 46°     |

Hersteller: Trial-Antennen, Dr. Th. Dunke KG, Rheydt.

### Berichtigung

Antennen

#### UKW-Richtempfangsantenne

FUNKSCHAU 1960, Heft 18, Seite 469

Da die Angabe in Bild 1 „Schmales 240- $\Omega$ -Flachbandkabel, ca. 5 mm breit“ zu Mißverständnissen führen kann, sei darauf hingewiesen, daß sich diese Angabe auf die Breite des Steges und nicht auf die Gesamtbreite des Flachbandkabels bezieht. Es ist also normales 240- $\Omega$ -Flachbandkabel mit einer Gesamtbreite von ca. 8 mm gemeint.



25. August bis 3. September

## Elektronik in aller Welt

Wir sollten uns erinnern, daß die Hannover-Messe, der dieses verstärkte Heft gewidmet ist, ursprünglich als Export-Messe gegründet worden war. Sie erfüllte diese Aufgabe vorbildlich in jenen unerfreulichen Jahren, als manche Erzeugnisse langsam wieder Weltmarkt-Standard erreichten, aber aus Devisengründen dem warenhungrigen Dreizonen-Deutschen kaum zugänglich waren. „Nur für den Export“ . . . die Älteren unter uns werden sich erinnern.

Die Zeiten änderten sich zum Besseren. Das äußere Bild der Hannover-Messe spiegelt unsere Wirtschaftskraft wider, und die Veranstaltung wurde zu der wohl repräsentativsten europäischen Messe, nicht zuletzt dank der vorbildlichen Hallenbauten und der Geländeaufteilung, der strikten Branchenkonzentration und einer sorgfältigen Organisation. Unsere eigene Branche bezog Neubauten mit „festen Ständen“ (Halle 10, 11 und 13). Die Hannover-Messe gewann besondere Bedeutung für uns, etwa als Start der neuen Fernsehempfänger und damit als der eigentliche Beginn der „Saison“. Die Bauelementeindustrie ist nahezu vollständig vertreten, und weitere Firmen der Elektronik – hier immer im umfassenden Sinne der amerikanischen Auslegung dieses Begriffes verstanden – würden vor allem auch aus dem Ausland gern in Hannover ausstellen, wenn man ihnen Platz für Stände geben könnte.

Die Hannover-Messe bleibt weiterhin ein Exportfaktor von Rang und von einer so großen Bedeutung besonders für unsere engere Branche, daß deren leitende Herren während der Messtage oftmals der doppelten Belastung durch das Inlands- und das Auslandsgeschäft kaum gewachsen sind, wie auch die Stände räumlich nicht immer ausreichen. Viele ausländische Importeure, aber zunehmend auch technisch Interessierte aus anderen Ländern Europas und aus Übersee nehmen die Gelegenheit wahr, sich in Hannover über die elektronische Technik bei uns zu informieren.

Wir von der FUNKSCHAU meinen, daß das Umgekehrte Beifall finden wird, nämlich unsere nahe an vierzigtausend Leser im Inland und über sechstausend Bezieher im Ausland einmal mit der Entwicklung auf unserem engeren Arbeitsgebiet – wie Rundfunk, Fernsehen, Ela-Technik usw. – in einigen wichtigen Gebieten der Erde bekanntzumachen. Befreundete Redakteure und ständige Mitarbeiter in Süd- und Nordamerika, Japan und Europa schrieben uns Beiträge, die in ihrer Gesamtheit die weite Welt der Elektronik wieder spiegeln. Ein jeder unserer Autoren ist ein Individualist, ein jeder sieht die Dinge mit seinen Augen – und wenn er eine oder andere beiläufig eine etwas „wirtschaftlich“ färbende Brille aufgesetzt hat, so wollen wir es dankbar begrüßen. Hier wie anderswo spielt das Kommerzielle eine entscheidende Rolle. Was man in die Brieftasche stecken kann und was man ihr entnimmt – wer wollte leugnen, daß dem eine große Bedeutung zukommt.

Ein wichtiger Punkt aber ist, daß die Elektronik – wie jede Technik überhaupt – eine neue Internationale schafft. Landesgrenzen spielen nur eine kleine Rolle, wenn diese nicht zugleich ideologische Grenzen sind. Die Meinungen über die Freiheit der Berichterstattung, selbst über streng technische Dinge, unterscheiden sich doch recht stark je nach Himmelsrichtung . . . einer der Gründe, warum hier ein zusammenfassender Beitrag über die östlichen Gefilde Europas fehlt.

Es mögen einige Bemerkungen zum Wachstum der elektronischen Industrie gestattet sein und zu der Beobachtung, daß der Schwerpunkt sich langsam von der Unterhaltungs-Elektronik zur kommerziellen und – vielfach – hin zur militärischen Elektronik verschiebt. In manchen Ländern (wir nennen

die USA und England, mit Abstand Schweden, Japan und das Bundesgebiet) war das Fernsehen jahrelang produktionsmäßig der Träger der elektronischen Expansion; nunmehr aber stagnieren dort Rundfunk und Fernsehen oder beginnen zurückzugehen, während das weite Feld der übrigen Anwendung größer und breiter wird. Die Büros werden „elektronisch“ ebenso wie die Fabriken; die Raumfahrt – heute noch ein Baby – ist es ohnehin, und morgen wird es der Kraftwagen in seiner Zündanlage sein. Global gesehen ist man in der Elektronik hoffnungsvoll, selbst wenn der schöne Umsatzträger Fernsehen einige Schwächen zeigt – siehe hierzu-lande, noch gravierender aber in England, wo sie die Läger mit 1,1 Million Fernsehempfänger gefüllt haben. Im Bundesgebiet, um ein Beispiel zu nennen, werden ungefähr noch 80 % aller erzeugten Verstärker- und Spezialröhren für den Unterhaltungssektor verwendet, wozu noch rund 2,5 Millionen Bildröhren (wertmäßig annähernd 190 Millionen DM) kommen. Bei den Transistoren darf man mit einem Anteil von 70 % für den Unterhaltungssektor rechnen. Aber in beiden Fällen wird die professionelle Elektronik im Laufe der Zeit ihren Anteil verbessern.

In diesem Jahr dürfte die gesamte elektronische Erzeugung jenes Gebietes, das man gemeinhin die Freie Welt nennt, bei 17,5 Milliarden Dollar liegen, woran die USA einen Anteil von 11,4 Milliarden Dollar haben werden. 1970 aber, so meinen die Experten, wird die Erzeugung 30 Milliarden Dollar (USA: 21 Milliarden Dollar) erreicht haben. In welchem Umfange die Militärs den elektronischen Sektor in den USA beherrschen, bezeugen folgende Zahlen aus der Vorschätzung für 1961:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Unterhaltungs-Elektronik<br>(TV, Radio, Phono usw.)   | 2,2 Milliarden Dollar |
| Industrielle Elektronik<br>(Datenverarbeitung, Instrumente, Funkgeräte, Navigationsgeräte usw.) | 2,2 Milliarden Dollar |
| Ersatzteile<br>(Röhren, Bauelemente, Halbleiter, Relais usw.)                                   | 1,1 Milliarden Dollar |
| Militärische Elektronik<br>(für Raketentwicklung, See-, Luft- und Raumfahrt)                    | 5,9 Milliarden Dollar |

Japan – allgemein als das fernöstliche Wunderland eines raketengleichen „elektronischen“ Aufstiegs bekannt, konnte insbesondere im Vorjahr mit imponierenden Zahlen aufwarten. Die Produktion stieg: bei elektronischen Datenverarbeitungsanlagen um 172 %, bei Hi-Fi-Anlagen um 157 % und bei Transistoren um 34 %, womit – bei Transistoren – das Stadium der Überproduktion erreicht zu sein scheint, so daß Lagerbestände, Preisverfall und Beeinträchtigung auch unserer Erlöse unvermeidlich einhergehen. Insgesamt wird Japan im Vorjahr für 4,5 Milliarden DM elektronische Erzeugnisse aller Art produziert haben.

Man darf zusammenfassend sagen: dieser unser Zweig der elektrotechnischen Industrie wächst rascher als die gesamte Wirtschaft im Durchschnitt. Ein solcher Zustand eines Wirtschaftszweiges ist vom Statistischen her zwar erfreulich, aber es ist ganz selbstverständlich keine Lebensrente für jene, die sich ein bißchen auf die faule Haut legen und nicht Schritt halten. Das Wachstum der Elektronik kommt ja nicht von ungefähr, sondern wird immer wieder angeregt durch die fast atemberaubenden technischen Fortschritte. Man muß gut zu Fuß sein, um mithalten zu können. Wenn man so nebenbei auch weiß, wie es draußen aussieht, so kann das nur von Nutzen sein.

K. T.



WOLFGANG SCHAFF  
CHAUMONT

Technischer Redakteur  
von  
„Radio-Télévision Professionnelle“

# Streiflichter

## aus Frankreich

### Zweites Programm – aber wie?

Aktuelles Thema in hiesigen technischen und auch nichttechnischen Kreisen ist die Ausstrahlung eines zweiten Fernsehprogramms. Der Fragenkomplex ist hier noch viel komplizierter und daher schwieriger zu lösen, als dies anderswo der Fall zu sein scheint. Hier handelt es sich in erster Linie darum, die zu verwendende Norm festzulegen. Schon bei diesem Punkt scheiden sich die Geister. Nach bereits durchgeführten Versuchen mußte man feststellen, daß die schon im Bereich III nicht gerade vereinfachend wirkende 819-Zeilen-Norm bei UHF erst recht nicht als qualitätserhöhender Faktor gewertet werden kann. Man ist also zu dem Schluß gekommen, daß eine Verringerung der Bandbreite auf 8 MHz und eine Zeilenzahl von 625 den besten Kompromiß darstellen. Die statistischen Resultate der Versuche waren folgende:

| Direktsehung:                   | Ampex-Aufzeichnung     |                        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 819 Zeilen<br>8 MHz Kanalbreite | 400 Punkte<br>je Zeile | 350 Punkte<br>je Zeile |
| 625 Zeilen<br>8 MHz Kanalbreite | 550 Punkte<br>je Zeile | 550 Punkte<br>je Zeile |

Daraus geht hervor, daß die Wahl einer anderen als der jetzigen Norm Vorteile bringt, und die verantwortlichen Fachleute vertreten daher diese Linie. Weil die Modulationsarten nicht verändert werden würden, erhält man eine der belgischen Norm verwandte Lösung. Es wird aber garantiert, daß an der gegenwärtigen Norm für das erste Programm nichts geändert wird.

Auf der anderen Seite ist man in der Öffentlichkeit beunruhigt, und es wird befürchtet, daß die Nachrüstung der Empfänger zu teuer wird. Daher werden Stimmen laut, die ein zweites Programm im Bereich III propagieren. Hier ist wohl mehr der Wunsch der Vater des Gedankens. Wie dem auch sei, der Ausbau eines UHF-Sendernetzes dürfte ungefähr acht Jahre in Anspruch nehmen, und es steht noch nicht einmal fest, wann damit begonnen werden soll. Die Gestaltung des Programms, ob mit oder ohne private Beiträge (Werbung), wird ebenfalls heftig debattiert. Bei Einführung der 625-Zeilen-Norm handelt es sich im Empfänger um nur geringe Abänderungen, wie Umschaltung des Zeilengenerators und Einschalten einiger Filter zur Einengung des Zf-Bandes.

### Farbfernsehen in Frankreich

Bei dem langsamen Voranschreiten der Fernsehentwicklung kann also das Zweite Programm noch etwas auf sich warten lassen; in noch stärkerem Maße ist dies der Fall beim Farbfernsehen. Hier wird noch viel Wasser die Seine hinunterfließen, was allerdings Henry de France nicht hindert, seine Arbeiten weiterzuführen. Auch hier wird mit Sicherheit einst die 625-Zeilen-Norm, in französischer Abwandlung, verwendet werden.

Augenblicklich wird das Hauptaugenmerk auf Verbesserung des Verfahrens bei Übertragung auf langen Strecken gerichtet. Dabei hat man feststellen müssen, daß bei sehr guten Richtfunkstrecken der Vorsprung dem NTSC-Verfahren gegenüber keineswegs so groß ist, wie angenommen wurde. Ist die Qualität des Richtfunknetzes nur mittelmäßig, so besteht allerdings ein fühlbarer

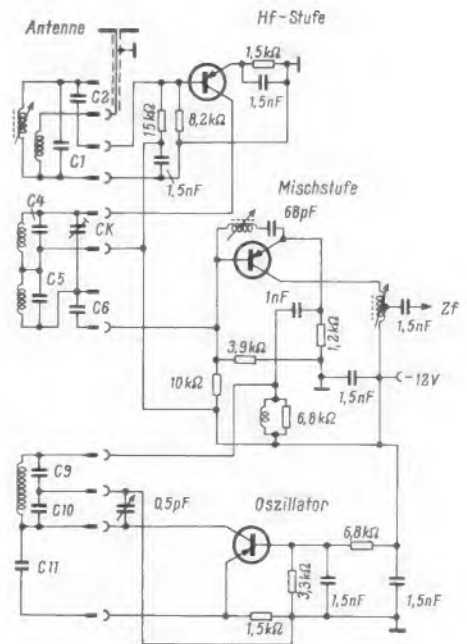


Bild 1. Kanalschalter eines volltransistorisierten Fernseh-Versuchsempfängers für die 819-Zeilen-Norm (Thomson-Houston)

Unterschied. Auch der Entwicklung einer neuen Farbbildröhre wird große Aufmerksamkeit geschenkt, jedoch läßt sich darüber heute noch nichts Wesentliches sagen.

### UKW-Rundfunk und Stereophonie

bilden bereits jetzt einen zusammengehörigen Begriff, obwohl auch hier noch nichts auf einen Nenner zu bringen ist. Bei der französischen Rundfunkanstalt RTF arbeitet



Bild 2. Spannungskonstanthalter – in Frankreich ein wichtiges Zubehör für den Fernsehempfänger – in gefälliger Aufmachung



Rechts: Bild 3. Hi-Fi-Stereo-Anlage „Monte Verdi“ mit Transistor-Verstärkern (Spes)



man weiter an dem bereits früher beschriebenen Hilfsträgersystem, das als eines unter vielen dasteht und unserer Ansicht nach keine allzugroßen Chancen in der Zukunft besitzt, obwohl die Einfachheit der Empfängerschaltung dafür spricht. Regelmäßige Stereosendungen mit diesem System finden statt, daneben bringt man wöchentlich mehrere Sendungen auf getrennten Sendern. Das ist zwar löblich, und weite Kreise des Publikums nehmen daran teil, es hat aber technisch keinerlei Originalität. Demgegenüber muß man sich wundern, daß der UKW-Gedanke absolut nicht vorankommen will. Dies mag vor allem daran liegen, daß in Frankreich von vornherein UKW und Hi-Fi als zusammengehörig betrachtet und dementsprechend behandelt wurden. Die Empfängerindustrie hat sich hier eine gute Einnahmequelle verschlossen, nachdem mit dem Vordringen des Fernsehens das Interesse am Rundfunk nachläßt. UKW-Empfänger werden hierzulande fast durchweg als Luxusgeräte gebaut, obwohl ihre Ausstattung, technisch gesehen, kaum die der deutschen Mittelklassensuper übertrifft. Das einzig vorhandene, überdies nicht im ganzen Lande hörbare UKW-Programm tut das übrige, und so ist UKW immer noch etwas Besonderes für den gutsituierten Liebhaber guter Musik. Man steht hier vor einem Paradoxon, denn die Versorgung in weiten Teilen der Provinz auf Mittelwelle läßt sehr zu wünschen übrig und wird auch nicht durch die Tatsache verbessert, daß gut ein Drittel, wenn nicht viel mehr, aller Empfänger Museumswert haben. Hier hat, wie oben schon gesagt, das Fernsehen die Erneuerung noch mehr gebremst. Häufig wird als Ersatz überhaupt nur noch ein Transistorkoffer erworben.

### Die Halbleiter-Technik

Damit sind wir beim Halbleitergebiet, und in den Firmen Thomson-Houston und CSF wird hier emsig gearbeitet. Als Erfolg ist ein starker Preisrückgang von Dioden und Transistoren (Typen für Rundfunkempfänger) zu verzeichnen. Die Anwendung von Transistoren in Fernsehempfängern steht noch aus; nichtsdestoweniger wird bei Thomson-Houston daran gearbeitet, und es wurde erst kürzlich ein Empfänger in echter 819-Zeilen-Technik gezeigt, d. h. ein Kanalwähler mit zwölf Kanälen und entsprechender Bandbreite sowie dazu passendem Zf- und Videoteil. Die Durchlaßbreite des Tuners ist besser als 11 MHz bei einem Rauschfaktor von nur 7 dB (Bild 1). Die Gesamtbandbreite des Empfängers von der Antenne bis zur Bildröhre erreicht 9 MHz bei einer Empfindlichkeit von 150  $\mu$ V für 40 V<sub>BS</sub> an der Bildröhre. Dabei ist das Signal/Rauschverhältnis mit 20 dB als gut zu bezeichnen.

Vielleicht wird hier einmal das Tecnétron ganz andere Verhältnisse schaffen, denn obwohl die ersten Typen schon in Serienfertigung gegangen sind, ist auf diesem Gebiet die Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen. Auch bei CSF wird am Alcotron gearbeitet, nur spezialisiert man sich dabei auf neue intermetallische Verbindungen.

### Fortschritte an Bildröhren

In einem Bericht von der letzten Funkausstellung in Paris wurde bereits über das Auftauchen von 114°-Rechteckröhren geschrieben. Seitdem sind nun die Bildröhrenhersteller zur Eigenfertigung übergegangen, und zwar hat man sich darauf geeinigt, vom 110°-Typ nicht abzugehen. Die nur minimale

Vergrößerung der Einbautiefe wird mit dem nicht zu unterschätzenden Vorteil erkaufte, daß alle Ablenkteile und Schaltungen unverändert übernommen werden können. Man war hier also, ebenso wie in Deutschland, vernünftig.

### Kein Fernsehgerät ohne Spannungskonstanthalter

Durch das Auftauchen der Flachbildröhren und den dadurch bedingten Platzmangel in den Gehäusen werden in steigendem Maße Siliziumgleichrichterdiolen verwendet. Dadurch waren die Hersteller von automatischen Spannungsgleichhaltern gezwungen, Modelle zu entwerfen, in denen eine reine Sinusspannung entsteht, mit Unterdrückung der Oberwellen also. Siliziumgleichrichter sind besonders empfindlich, und am Anfang gab es hier ganze Hekatomben von Ausfällen. Die Verwendung von solchen Spannungskonstanthaltern ist hier nämlich so verbreitet, daß man diese Geräte fast stets mit einem Fernsehempfänger zusammen erwirbt. Es besteht kein Zweifel, daß die Störanfälligkeit der Fernsehempfänger dadurch stark herabgesetzt wird. Bei einer so weiten Verbreitung ist es nur natürlich, daß die Hersteller wetteifern, gefällige Formen zu finden, die sich auch in einen Wohnraum einfügen. Dies ist in den meisten Fällen bestens gelungen (Bild 2). Man darf nun aber nicht daraus schließen, daß die Versorgung mit Strom in Frankreich überall mangelhaft ist und die Verwendung von Spannungskonstanthaltern unbedingt notwendig macht. Hier handelt es sich eher um eine allgemeine Sitte, die sich eingebürgert hat.

### Elektroakustik: weitere Chancen

Auf dem Sektor Elektroakustik dürfte der Umsatz nicht nachlassen, da eine Sättigung hier noch nicht abzusehen ist. Allerdings ist der Plattenspieler am Ende seiner Laufbahn und wird durch den Phonokoffer abgelöst. Es gibt hier technisch wenig Neues; interessant ist aber, daß es immer mehr Stereokoffer gibt, die zu annehmbaren Preisen den Interessentenkreis für Stereo erweitern. Daraus zu schließen, daß Stereo sehr interessiert, wäre aber kühn.

Neuerdings beginnt man auch schon volltransistorisierte Hi-Fi-Anlagen zu bauen. Eine solche wurde kürzlich gezeigt. Man

arbeitet je Kanal mit einem Transistor OC 29 in Klasse A. Diese Endstufe ist in den Lautsprechergehäusen untergebracht; dadurch können die Verbindungsleitungen beliebig lang gemacht werden, und die Transistoren sind Wärmeeinwirkungen weniger ausgesetzt (Bild 3).

Mit Befriedigung kann nun festgestellt werden, daß Tonbandgeräte langsam auch in Kreise Eingang finden, die vor kurzem noch nicht daran dachten. Als Grund sei der günstige Preis genannt. Seit man Geräte kaufen kann, die nicht über 1000 DM liegen, wächst das Interesse. Es handelt sich hier-



Bild 4. Ein für die heutige Produktion typisches französisches Tonbandgerät, Modell Polydyne

bei aber um Geräte, deren Technik dem deutschen Leser nichts Neues bringt (Bild 4).

Man ist hier bestrebt, Tonbandgeräte hoher Güte zu bauen, dagegen scheint man nicht viel vom Vierspur-Verfahren zu halten; einzig Philips bringt dieses heraus.

Man darf feststellen, daß die französische Produktion absolut auf der Höhe ist und qualitativ keine ausländische Konkurrenz zu fürchten hat. Es ist aber Tatsache, daß in industrieller Hinsicht die Verhältnisse ganz anders liegen als in Deutschland oder den angelsächsischen Ländern. Es kommt hier kaum zu sehr großen Serien, so daß es recht schwer ist, rationell zu fertigen. Der Franzose ist Individualist und will nicht das gleiche Gerät wie der Nachbar. Das führt zu einem Typenwirrwarr bei einer großen Zahl von Fabrikanten. Dadurch ist auch die gedruckte Schaltung, außer bei Koffergeräten, weniger verbreitet. Sie lohnt sich nicht. Es ist jedoch anzunehmen, daß die durch den Gemeinsamen Markt bedingte verstärkte Konkurrenz wünschenswerte Fortschritte auslösen wird, die man heute erst ahnt, die sich aber bereits am Horizont abzeichnen.

## Fremdsprachliche Franzis-Fachbuch-Ausgaben

An dieser Stelle dürfte es von Interesse sein, zu erfahren, daß eine ganze Reihe der erfolgreichsten Franzis-Fachbücher auch im Ausland erschienen ist. Am rührigsten ist der Forlaget Ivar in Kopenhagen, der im Jahr 1958 begonnen hat, einschlägige Franzis-Bücher in dänischer Sprache herauszugeben. Heute liegen folgende Titel in einer Ausstattung vor, die bester dänischer Verlegertradition entspricht:  
 Leucht, Radioteknikkens elektriske Grundbegreber (Die elektrischen Grundlagen der Radiotechnik) – 272 Seiten, 158 Bilder.  
 Jacobs, Radioteknik (Lehrgang Radiotechnik) – 280 Seiten, 220 Bilder.  
 Mende, Antenner (Fernsehtennen-Praxis; Antennen für Rundfunk- und UKW-Empfang) – 130 Seiten, 30 Bilder.  
 Marcus, Fjernsyns-Modtageren Teori og Praksis (Kleine Fernsehempfangs-Praxis) – 458 Seiten, 340 Bilder.

In nächster Zeit werden im Ivar-Verlag die Franzis-Bücher Leitfaden der Transistor-Technik (Mende) und Funktechnik ohne Ballast (Limann) herausgegeben.

In Finnland erscheinen Franzis-Bücher im Verlag Tammi in Helsinki. Gegenwärtig liegen vor:  
 Leucht, Radiomiehien Sähköoppi (Die elektrischen Grundlagen) – 236 Seiten, 162 Bilder.

Mende, Antennit (Antennen) – 118 Seiten, 67 Bilder.

Marcus, TV-Vastaanotin (Fernsehempfangs-Praxis) – 382 Seiten, 340 Bilder.

Weitere Franzis-Ausgaben liegen in holländischer, italienischer und spanischer Sprache vor. So haben die der deutschen Sprache nicht mächtigen Freunde unserer technischen Literatur die Möglichkeit, sie in ihrer Muttersprache zu lesen.



JOHN C. G. GILBERT

AIEE, M. Brit. IRE

Leiter des Department  
of Telecommunications

The Northern Polytechnic,  
London, N. 7

# Fernsehen, Rundfunk und Phono in England

Die letzten Jahre brachten in Großbritannien die Vollversorgung mit Rundfunksendungen in Bereich II und mit zwei Fernsehprogrammen in Bereich I und III. Wenn auch die BBC das Fernsehen bereits 1929 mit einem schlechten 30-Zeilen-Bild inoffiziell begann, so dauerte es doch bis 1936, bis das erste hochzeitliche Fernsehprogramm der Welt in London ausgestrahlt werden konnte. Man hatte damals mehrere Monate hindurch zwei Systeme nebeneinander erprobt und entschied sich dann für das von Marconi und der EMI entwickelte Verfahren mit 405 Zeilen und 25 (ganzen) Bildwechseln. Man hielt das System für das beste, was Bildauflösung, relativ billige Empfänger und benötigte Kanalbreite (5 MHz) betraf. Die damals gewählte und mit wenigen Ausnahmen beibehaltene vertikale Polarisation sollte eine gewisse Sicherheit gegen „flutter“ (Feldstärke-schwankungen bei überfliegenden Flugzeugen) und Zündfunkenstörungen geben.

1946 wurde der Fernseh-Programmbetrieb nach der kriegsbedingten Pause mit der Vorkriegsnorm wieder aufgenommen; man schätzte die noch brauchbaren Empfänger in Groß-London auf 20 000. Damals wird es richtig gewesen sein, mit der 405-Zeilen-Norm wieder zu beginnen, aber inzwischen haben sich die in vielen Punkten übereinstimmende US-Norm (525 Zeilen, 30 volle Bildwechsel) und die „Gerber“-Norm (625 Zeilen, 25 volle Bildwechsel) durchgesetzt, so daß es wohl nötig ist, daß Großbritannien sich anpaßt. Diese Umstellung dürfte dann der Preis dafür sein, daß man zuerst da war.

Englische Ingenieure vertreten heute die Auffassung, daß das 625-Zeilen-Bild unter idealen Bedingungen eine bessere Bildauflösung gibt als das 405-Zeilen-Bild, daß aber in der Praxis wegen der komplizierteren Empfängertechnik und dem Zwang zum sorgfältigeren Abstimmen aller Kreise die

Bildqualität beider Normen zu Hause beim Zuschauer die gleiche ist. Nachteilig bleibt bei der 625-Zeilen-Norm, daß jeder Kanal 7 MHz breit sein muß, also 2 MHz breiter als jetzt in England, so daß man in einem vorgegebenen Frequenzbereich weniger Kanäle unterbringen kann. Die geringere Kanalbreite ist der Grund dafür, daß die BBC 95 % von Großbritannien allein mit Sendern im Bereich I versorgen kann, desgleichen die ITA allein in Band III.

Heute sehen etwa 12 Millionen Familien in Großbritannien wenigstens ein Programm; die Sättigung ist damit weit vorangeschritten. Die Regierung beauftragte daher das Pilkington-Komitee mit der Ausarbeitung weiterer Pläne für den Ausbau von Hörrundfunk und Fernsehen, zumal die Verträge (Charta) der BBC und der ITA im Jahre 1964 ablaufen. Die BBC hat zwischenzeitlich ein Netz von UKW-Rundfunksendern aufgebaut, das das gesamte Vereinigte Königreich versorgt, vornehmlich aber die Gebiete mit schlechtem Empfang der Mittelwellen- und des Langwellensenders etwa dort, wo abendliche Interferenzen mit kontinentalen Sendern auftreten. Seit längerer Zeit schon sendet die BBC Stereo-Programme auf experimenteller Basis aus, z. Z. eine Stunde pro vierzehn Tage, wobei jeweils zwei Sender auf zwei verschiedenen Frequenzen benutzt werden, was natürlich eine außerordentliche Verschwendung von Sendern und vor allem an Frequenzraum bedeutet. Auch in England ist man daher der Meinung, daß nur eine „Einsender-Stereofonie“ nach einem Multiplexsystem für die endgültige Einführung in Frage kommt; vorausgesetzt wird dabei ein System, das den Versorgungsradius des betreffenden Senders nicht zu sehr vermindert.

Es ist nicht bekannt, wieviel Rundfunkteilnehmer heute schon Stereo-Anlagen für die Wiedergabe von Stereo-Schallplatten und evtl. Stereo-Tonbänder besitzen, aber

wenn man die Verkaufszahlen der Verstärker- und Plattenspielerfirmen ansieht (die fast nur noch Stereo-Geräte absetzen), so dürfte für den kommenden Stereo-Rundfunk genügend Interesse vorhanden sein, sobald erst einmal das endgültige System bekannt und entsprechende Hf-Geräte lieferbar sind.

## Viele Meinungen zur künftigen Fernseh-Entwicklung

Das Pilkington-Komitee steht vor einer schwierigen Aufgabe, was die Zukunft des Fernsehens in Großbritannien angeht. Es soll nicht nur Vorschläge und Empfehlungen zur künftigen Zeilenzahl (Norm) aussprechen, sondern Entscheidendes über die Einführung des UHF-Fernsehens und vor allem auch des Farbfernsehens sagen. Bekanntlich hat die BBC schon vor mehreren Jahren Entwicklungen über die Anpassung der 405-Zeilen-Norm an die amerikanische NTSC-Farbferrsehsmethode durchgeführt unter Beibehaltung der Amplitudenmodulation des Tones. Die Ergebnisse waren befriedigend, auch auf Seiten der Farbmultiplexer, die von mehreren Fabriken in Zusammenarbeit mit der BBC gebaut worden waren. Diese Geräte enthielten die Lochmasken-Dreifarbentrichter der RCA mit drei Katodenstrahlensystemen. Sie wird in England nicht hergestellt, so daß, wenn man das NTSC-Verfahren in jeder Hinsicht übernimmt, diese Röhre entweder in England in Lizenz gefertigt werden muß – oder man muß hierzu-lande etwas anderes erfinden.

Kürzlich war die Fachpresse in das Hirst Research Centre Wembley der General Electric Company eingeladen, um Farbfilme und Farbdias zu sehen, die von der BBC über den Londoner Sender ausgestrahlt wurden. Hier war zu bemerken, daß die Zeilenstruktur, die bei 405 Zeilen auf einer 53-cm-Bildröhre doch schon recht in Erscheinung tritt, wegen der punktförmigen Zusammensetzung des Leuchtschirmes in der Farbbildröhre kaum zu bemerken war. Überhaupt erschien mir die Qualität besser als jene, die ich in New York beobachten konnte. Inzwischen ist entschieden worden, daß die BBC auf der diesjährigen Radio Show in Earl's Court Ende August Farbfernsehen vorführen will und daß sich einige Empfängerfirmen mit Farbferrsehgeräten beteiligen werden. Allerdings ist noch nicht bekannt, ob man Film-Abtaster im Ausstellungspalast aufstellen wird oder ob die Programme vom Londoner BBC-Ferrhsender Crystal Palace übertragen werden.

Die Hauptdiskussion aber entzündet sich an der Frage, ob Großbritannien auf 625 Zeilen übergehen soll. Man muß dabei berücksichtigen, daß gegenwärtig 12 Millionen Ferrsehempfänger für 405 Zeilen in Betrieb sind, wovon ein sehr großer Teil jünger als



Bild 1. Großaufnahme des Trick-Mischpultes im neuen Studio 4 des Television Centre der BBC, London

drei Jahre ist. Die Industrie, vertreten durch den Radio Industry Council, hat vorgeschlagen, 405 Zeilen beizubehalten und diese auch für neue Programme im UHF-Bereich anzuwenden. Wenn aber eine Änderung eintritt, dann würde sie 15 bis 20 Jahre Zeit erfordern, ehe die späterhin vorgesehenen insgesamt drei (oder mehr) Programme entsprechend umgestellt wären. Während dieser Zeit aber würde im Publikum Unsicherheit herrschen. Jedenfalls meint die Industrie im Hinblick auf die widerstreitenden Interessen, daß man weiteren Fernsehprogrammen, zumindest einem, den Vorzug geben soll, zumal man mit geringerer Kanalbreite (405 Zeilen = 5 MHz) diese Aufgabe leichter bewältigen kann als mit 625 Zeilen = 7 MHz Kanalbreite. Nur unter Beibehaltung von 5-MHz-Kanälen ließe sich ein Drittes Fernsehprogramm noch in Bereich III unterbringen; der zur Verfügung stehende Frequenzraum würde aber restlos belegt sein, wenn die beiden jetzigen Programme mit 625 Zeilen gesendet werden. Im neuen UHF-Bereich (Bereich IV/V) könnte man dann drei weitere Programme (vielleicht sogar vier) unterbringen, immer unter der Annahme, Großbritannien bleibt bei 405 Zeilen. Versuche in Bereich IV/V sind übrigens von der BBC zusammen mit der Industrie seit längerem durchgeführt worden.

Weiterhin gibt der Radio Industrial Council dem Farbfernsehen die Priorität; wenn 405 Zeilen auch dafür beibehalten werden, könnte die BBC dazu gebracht werden, bereits Ende 1961 Farbfernsehen auf Versuchsbasis im Londoner Gebiet beginnen zu lassen.

#### Fernsehen über Kabel

Als die Werbefernsehsender der ITA in Bereich III ihren Betrieb aufnahmen, stellte es sich heraus, daß in vielen Gebieten ein befriedigender Empfang wegen der topographischen Gegebenheiten nicht möglich war. Das galt besonders für die gebirgigen Geländestreifen von South Wales im Westen mit langen und hohen Hügel- und Bergketten und tiefen Tälern. Hier entwickelte sich ein guter Markt für Drahtfernseh-Systeme. Deren Verfahren sind bekannt: auf einem Berg steht eine gute Empfangsantenne, deren Signal nach gehöriger Verstärkung über Koaxialkabel in die Gemeinden geleitet und hier nach weiterer Verstärkung verteilt wird. In der Regel wird ein Bereich-I-Signal (BBC-Programm) direkt verstärkt und verteilt, während das Bereich-III-Signal (ITA-Programm) in einen

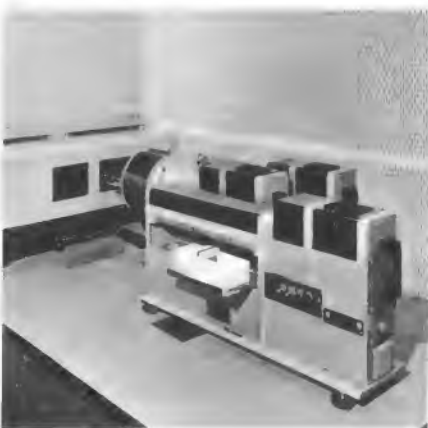


Bild 2. Spezialanlage für die Dia-Übertragung im Television Centre der BBC, London. Es lassen sich zwei Dias und ein 35-mm-Filmstreifen mit Graphik, Schrift usw. gleichzeitig überblenden

Bild 3. Industrielles Fernsehen wird in England sehr häufig angewendet. Hier im „heißen“ radioaktiven Laboratorium des Atomreaktors Dounray (Caithness/England) werden alle Manipulationen in der strahlungsgefährdeten Zone hinter Schutzmauern und Glaswänden mit künstlichen Händen ausgeführt (links im Bild das Bedienungsgerät; Pye Ltd.)



freien, am Ort unbelegten Kanal des Bereiches I umgesetzt wird, so daß die hohen Kabelverluste der Frequenzen um 200 MHz vermieden werden. Manchmal gab es besondere Schwierigkeiten. Eine der ersten Drahtfernseh-Verteileranlagen ist seinerzeit in Margate (Grafschaft Kent) errichtet worden, noch bevor es in England ein Zweites Fernsehprogramm gab. Um die Kabelverluste und die Zahl der Leitungsverstärker klein zu halten, wurde damals das BBC-Programm auf eine Trägerfrequenz von rund 10 MHz umgesetzt; die Empfänger waren Spezialausführungen ohne Abstimmung, d. h. Einkanalempfänger. Eine solche Anlage ist relativ billig, legt aber alle Teilnehmer auf eine Empfängerausführung fest. Teuer wurde es erst, als auch in Margate das Werbefernsehprogramm über Kabel angeliefert werden sollte und wesentliche technische Änderungen notwendig wurden. Der Fach-Einzelhandel war bis vor einiger Zeit kein Freund dieser Verteilersysteme, denn die ausführende Firma bietet in der Regel nur eine Empfängertypen an. Heute beteiligt sich der Handel meist an solchen Verteileranlagen; er ist Anteilinhaber zusammen mit einigen Empfängerproduzenten, wobei die Installation der Empfangsstation auf dem Berg, des Kabels und der Zwischenverstärker in den Händen des Fachhandels liegt. Die Anlieferung eines ausreichend starken Fernsehsignals über Kabel zum Teilnehmer wird diesem mit 2 oder 8 sh pro Woche (1.20 bis 1.80 DM) berechnet, und in der Wahl des Empfängers ist er frei. Beide Fernsehprogramme werden dann meist in zwei Kanälen des Bereiches I angeboten, und ganz allgemein gesehen scheinen die Benutzer solcher Drahtverteilersysteme recht zufrieden zu sein.

#### Private Rundfunksender

Eine weitere Entscheidung reift heran: wo und wann (und überhaupt) sollen in Großbritannien örtlich betriebene Rundfunksender aufgestellt werden? Gegenwärtig ist für den Hörrundfunk ausschließlich die BBC zuständig, und sicherlich finden die meisten Hörer in einem der drei Programme (Home, Light, Third) etwas ihnen Zusagendes. Dessen ungeachtet wird der Wunsch nach mehr örtlich ausgerichteten Programmen immer größer; sie würden etwa die Aufgabe des Lokalteilens einer überregionalen Tageszeitung übernehmen. Natürlich könnte die BBC auch solche Dienste einrichten, aber weite Kreise tendieren nach einem Werberundfunk auf strikt örtlicher Basis entspre-

chend einer Heimatzeitung, also mit vielen Ankündigungen lokalen Charakters, etwa des Kino- und Theaterprogrammes, Sonderausverkäufen und selbst Stellenangeboten und -gesuchen. Die Kosten für Anschaffung und Betrieb einer solchen kleinen Station sind relativ niedrig, so daß es nicht ausgeschlossen ist, daß eines Tages örtliche, private Rundfunksender entstehen, tagsüber vielleicht auf Mittelwellen und abends auf Ultrakurzwellen arbeitend.

#### Tonwiedergabe von hoher Qualität

Kaum ein Land der Welt hat soviel wie Großbritannien für die Verbesserung der elektroakustischen Wiedergabe getan. Obwohl immer wieder gesagt wird, daß England eine unmusikalische Nation ist, werden englische Verstärker, Tonabnehmer, Laut-



Bild 4. Ein typisches englisches Fernsehgerät mit 43-cm-Bildröhre und eingebautem UKW-Teil (G.E.C., Modell BT 322)

sprecher und Schallplatten in der ganzen Welt geschätzt. Eine Erklärung für den scheinbaren Widerspruch mag folgender sein: der durchschnittliche Engländer verbringt mehr Zeit in seinem Haus als die Angehörigen der meisten übrigen europäischen Nationen, und durch den Rundfunk ist er an gute Musik herangeführt worden. Hinzu kommt das Interesse an Dingen, die man selbst zusammenstellen kann. Man mag es mir glauben, was ich jetzt behaupte, denn es gibt in Europa nur wenige Radio-, Fernseh- und Phono-Ausstellungen, die ich nicht besucht habe, und auch an einigen Veranstaltungen in den USA nahm ich teil: nur in England gibt es viele Interessenten, die sich ihre Übertragungsanlage ganz individuell aus verschiedenen Fabrikaten zusammensetzen. Manchmal sind vier oder fünf Firmen an einer solchen Anlage betei-

ligt, denn der Besitzer kaufte jedes Element (Verstärker, Plattenspieler, Tonarm, Lautsprecher usw.) von einem anderen Hersteller. Hier mag dazu beigetragen haben, daß diese einzelnen Elemente weitaus geringer durch die Verkaufssteuer belastet sind als es die gesamte, geschlossen erworbene Anlage ist.

Wenn dieser Beitrag in der FUNKSCHAU erscheint, wird das jährliche Londoner Audio Festival (Phono- und Ela-Ausstellung) stattfinden und wahrscheinlich einige neue Entwicklungen zeigen. Die Verbesserungen konzentrieren sich zunehmend auf den Lautsprecher als das schwächste Glied in der Kette zwischen Mikrofon und Ohr. Jedes Jahr kommen bessere Lautsprecher heraus, aber ihre Leistung wird oft beeinträchtigt durch wirtschaftliche Faktoren, zu wenig Raum oder durch zu geringen Wirkungsgrad. Im Zeitalter der Stereo-Schallplatten ist es wünschenswert – in meinen Augen sogar wesentlich –, zwei getrennte Lautsprechergruppen, jeweils für den gesamten Tonbereich, aufzustellen. Allerdings haben viele Bewohner von Neubauwohnungen zu wenig Platz, und überdies dürfen sie ihre Lautsprecher nicht über einen gewissen Pegel einstellen, weil sie sonst Ärger mit den Nachbarn bekommen. In kleinen Räumen aber spielt die Qualität der Anlage nicht mehr die wichtigste Rolle, denn es ist unmöglich, tiefe Frequenzen abstrahlen, die unter jener Grenze liegen, die von den räumlichen Verhältnissen bestimmt wird. Wenn das Zimmer keine tieferen Frequenzen wiederzugeben erlaubt als 60 Hz, so sollte man keine Anlage mit einem Frequenzbereich von 30 bis 20 000 Hz erwerben. Daher haben manche englische Stereo-Anlagen kleine Gehäuse für die Lautsprecher und strahlen die Tiefen nur bis 50 oder 60 Hz ab. Natürlich sind solche Lautsprecher weniger empfindlich als große Systeme, aber unter manchen Bedingungen genügt die erreichte Wiedergabequalität vollauf.

Ich möchte hier der englischen Schallplattenindustrie ein Lob aussprechen, sowohl was die Wiedergabequalität angeht als auch für die verschiedenen technischen Fortschritte; immerhin stammen von Decca

und HMV manche technische Verbesserungen, die von allen Schallplattenherstellern in der Welt übernommen worden sind. Während bis vor einiger Zeit noch die Schallplatten mit Jazz, Tanz- und leichter Musik die Kostenträger für die klassischen Aufnahmen waren, die selbst höchst selten einen Gewinn abwarfen, so ist das heute schon lange nicht mehr der Fall. Nahezu jede Stereo-Aufnahme einer Oper oder sonstige klassische Musik hier in England, insbesondere bei Decca, erbrachte einen finanziellen Gewinn.

Die Stereo-Schallplatte kann nur zwei Kanäle liefern; ein dritter Kanal wäre oft wünschenswert, aber hier kann nur das Tonband helfen, das ja grundsätzlich auch noch mehr Kanäle anbietet – aber jeweils um den Preis einer kürzeren Spielzeit pro Shilling. Zwar haben die englischen Plattenfirmen Vierspur-Tonbänder mit Musik in den USA ausgeliefert, aber es besteht wenig Hoffnung, daß solche Bänder auch in England herauskommen werden. Dabei gibt es natürlich Vierspur-Tonbandgeräte in England, wenn auch meist vom Kontinent eingeführt, aber man spürt hier doch einen gewissen Widerstand, mit einer Entwicklung groß herauszukommen, für die es noch keine internationale Normung gibt. Für Heim-Tonbandspieler wird hier eine Bandgeschwindigkeit von 19 cm/sec als die beste angesehen, die vorzügliche Wiedergabe erlaubt und Geräte nach dem CCIR-Standard zu bauen ermöglicht. Man meint in England, daß alle hier lieferbaren Vierspur-Maschinen einen geringeren Rauschabstand haben als Zweispur-Geräte und daher eine kleinere Dynamik. Eine andere Schwierigkeit ist, daß es in England keine Stereo-Tonbandanlage gibt, die genügend große Verstärker und große Lautsprecher enthält, so daß die volle Qualität des Bandes nicht ohne weiteres wiedergegeben werden kann. Das Zusammenschalten mit entsprechenden Verstärkern und Lautsprechern ist natürlich für den Laien einigermaßen schwierig und bringt Komplikationen auch dort, wo eine gute Wiedergabeanlage bereits vorhanden ist.

Übrigens besteht ein Mißverhältnis zwischen der Zahl der Tonbandgeräte-Besitzer und den Käufern von bespielten Tonbän-

dern. Der Verkauf solcher Bänder in Stereo-Ausführung ist so gering, daß selbst die HMV (His Master's Voice) und Columbia neue Aufnahmen in sehr großen Abständen herausbringen (19 cm/sec, Zweispur-Verfahren). Einige solche Bänder zu niedrigem Preis aus dem Ausland – solche kommen immer wieder herein – finden ebenfalls nur ein geringes Interesse.

Obwohl das auch in England verboten ist, Rundfunksendungen selbst auf Band zu nehmen und sich damit eine Musik-Bücherei zu schaffen, ist dieses Verfahren offensichtlich nicht unbekannt. Hier sind insbesondere die Übertragungen Londoner Konzerte über UKW beliebt. Trotzdem dürfte der Umfang dieser privaten Überspielungen nicht so sehr groß sein, wenn auch der Vergleich des Preises des Leerbandes mit dem einer guten Schallplatte durchaus nicht zu ungunsten des Bandes ausfällt. Aber Stereo- und Normalschallplatten kosten in England das gleiche, während der Bandverbrauch bei Zweispur-Stereofonie sich verdoppelt.

Das also ist eine knappe Bestandsaufnahme von Rundfunk, Fernsehen und Phono des Jahres 1961 in England. Während der vergangenen Jahre konnten beträchtliche Verbesserungen auf diesem Gebiet erzielt werden, und für die kommende Zeit werden nicht minder beachtenswerte Veränderungen und Fortschritte erwartet: private Rundfunksender, Farbfernsehen und vielleicht der Übergang zum 625-Zeilen-System. Die Radioindustrie in ihrer Gesamtheit darf sich glücklich schätzen, daß der menschliche Erfindergeist niemals ruht; betrachtet man die Entwicklung seit 1945, so darf man sehr gespannt sein auf die Geheimnisse, die uns die Zukunft offenbaren wird.

## Experimente mit Schul-Fernsehen

Mit Unterstützung der High Definition Television Ltd. (Pye-Gruppe) führten die Schulbehörden in der englischen Grafschaft Middlesex ein bemerkenswertes Schulfernseh-Experiment durch. Eine Bild- und Ton-Verbindung zwischen zwei etwa 4 km auseinanderliegenden Schulen stellte den Kontakt zwischen zwei Klassen her, und zwar wurde der Unterricht von der Hayes Country Grammar School nach der Barnhill Secondary Modern School übertragen.

Der Lehrer in der Hayes Country Grammar School unterrichtete seine Schüler wie üblich, steuerte aber zugleich von einem Kommandopult aus zwei Vidicon-Kameras. Die erste übertrug ihn selbst und die Wandtafel, die zweite nahm besonders kleine Objekte, etwa während der Physikstunde, auf. Ein am Körper getragenes Mikrofon sicherte die Tonübertragung.

Im Klassenzimmer der Secondary School stand ein 27-Zoll-Fernsehgerät (88 cm), dazu die Lautsprecher. Damit nun die hier versammelten Schüler ebenfalls am Unterricht teilnehmen konnten, war eine Tonverbindung zum Klassenzimmer der Grammar School geschaltet, wobei ein Mikrofon mit beweglichem Parabolreflektor die Stimme des antwortenden Schülers aufnahm; der Lehrer richtete es entsprechend ein (Bild).

Beide Schulen standen für die Bildübertragung mit einer im 7-GHz-Bereich arbeitenden Richtfunkstrecke in Verbindung, der Ton lief über Postkabel.

—r.



Rechts unten: Parabol-Mikrofon im Klassenzimmer der Secondary School. Auf dem Tisch ein Fernsehgerät für den Lehrer; im Raum befand sich noch ein 68-cm-Fernsehgerät für alle Schüler



Bild 5. Kontrollpult des ITA-Fernsehenders Mendlesham/East Anglia. Die Anlage arbeitet in Kanal 11/Bereich III mit einer effektiven Leistung des Bildsenders von 200 kW

# NEU von Philips



**Plattenspieler-Tischgerät ST 10**  
4 Geschwindigkeiten · zum  
Abspielen aller Platten · Stereo-  
Tonkopf M und N · beigefarbenes  
Polystyrolgehäuse **DM 69,-\***



**Verstärkerkoffer SK 60**  
4 Geschw. · Verstärker und Laut-  
sprecher · Polystyrolgehäuse **DM 159,-\***  
Verstärkerkoffer SK 65, wie  
SK 60, jedoch im Holzkoffer  
und mit Klangregler **DM 189,-\***



**Stereo-Verstärkerkoffer SK 80**  
mit 2kanaligem Stereoverstärker . .  
2 eingebaute Lautsprecher ·  
aufsteckbarer Stereo-Diamant-  
Tonkopf · Holzkoffer weinrot  
oder grau **DM 229,-\***



**Stereo-Verstärkerkoffer PK 100**  
Hi-Fi-Vollstereo (zweifarb. grau)  
Stereo-Diamant-Tonkopf · mit  
automatischem Plattenspieler  
PC 50 (zugleich M 45-Wechsler)  
**DM 399,-\***

Sorgfältige Marktbeobachtung  
hilft Käuferwünsche entdecken!  
Die Realisierung dieser Wünsche  
bringt dreifachen Nutzen: dem  
Käufer, dem Händler und dem  
Hersteller. Auf dieser Grundlage  
bietet Philips Ihnen 7 neue  
Plattenspieler für ein erfolgreiches  
Verkaufsprogramm. 3 der neuen  
Geräte sind Verstärkerkoffer –  
damit folgt Philips dem Trend  
zum Radio-unabhängigen  
Plattenspieler. Die Stereo-  
Verstärkerkoffer SK 80 und PK 100  
ermöglichen durch ihre  
2 Lautsprecher sogar stereophone  
Wiedergabe ohne Radio und  
bieten eine überraschende Klang-  
fülle. Bitte informieren Sie sich  
näher auf unserem Messestand!

**Weiter im Philips Lieferprogramm:**  
Plattenspieler-Koffer SK 45  
DM 129,-\*  
Stereo-Verstärkerkoffer SK 100  
DM 359,-\*  
Mignon-Plattenspieler-Automat  
MT 30 DM 74,-\*  
Auto-Mignon MK 60 DM 148,-\*  
Geschenk-Kassette  
Mignon-Musicale DM 99,-\*  
\* ungebundener Preis



**Mignon Plattenspieler-Koffer MK 35**  
mit Batteriebetrieb · für M 45-  
Platten · Transistorverstärker und  
Lautsprecher · Polystyrolkoffer  
**DM 174,-\***



**Plattenspieler-Koffer SK 10**  
4 Geschwindigkeiten · zweifarbiger  
Holzkoffer (weinrot/beige)  
Stereo-Tonkopf M und N **DM 99,-\***

**Deutsche Industrie-  
messe Hannover**  
30. 4. – 9. 5. 1961  
**Philips Stand für  
Plattenspieler  
und Tonbandgeräte**  
in Halle 11 Stand 12




Fortschritt für alle

...nimm doch

# PHILIPS
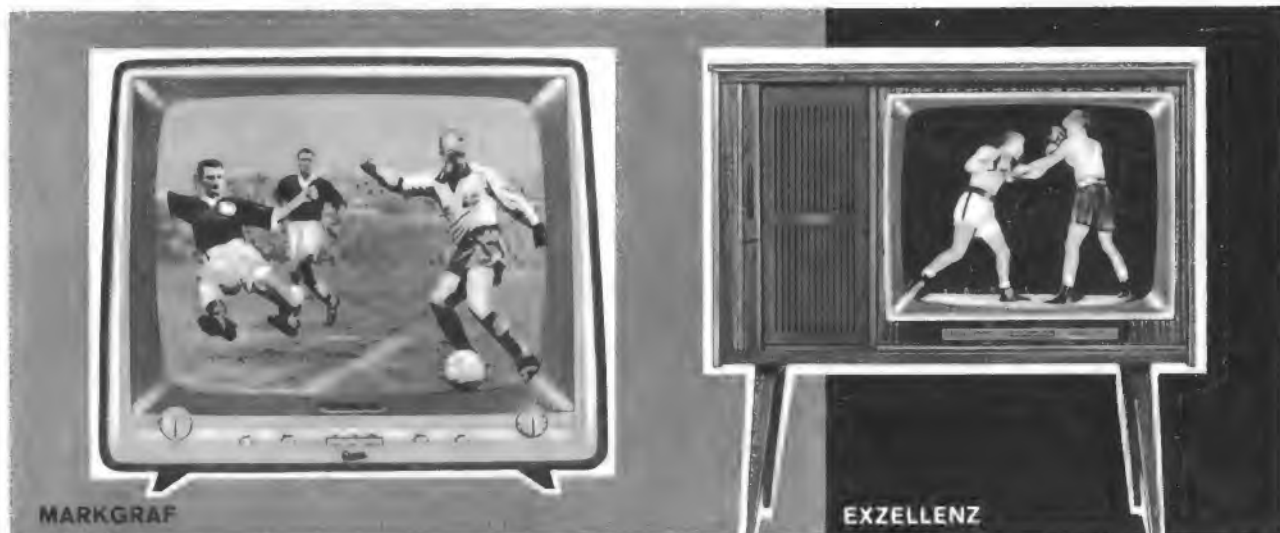
# ZUVERLÄSSIGE UMSATZTRÄGER

Alle Geräte der Saison 1961/62 haben die 59-cm-Bildröhre, Anti-Reflex-Filterscheibe zur gradationsgerechten Bildwiedergabe und sind sowohl mit als auch ohne UHF-Teil lieferbar. In Technik und Form bietet Ihnen GRAETZ ein marktgerechtes Programm.



MAHARANI

## Hochleistungs-Fernsehempfänger

mit Bildformat-Automatik und hoher Empfangsleistung. VHF-Eingangsstufe mit der Röhre PCC 88.

Tischgerät  
Standgerät  
Fernseh-  
Stereo-Musiktruhe

**MARKGRAF  
MANDARIN**

**MAHARADSCHA**

## Komfort-Fernsehempfänger

mit TV-automatic, Feinabstimm-Automatik für VHF- und UHF-Tuner und Zeilenfang-Automatik.

Tischgerät  
Standgerät

**GOVERNEUR  
EXZELLEZ**

## Luxus-Fernsehempfänger

mit TV-automatic, 4 Bild-ZF-Stufen, Zeilenfang-Automatik, Feinabstimm-Automatik für VHF- und UHF-Tuner und Servo-Steuerung für VHF/UHF-Programmwahl.

Tischgerät  
Standgerät  
Fernseh-  
Stereo-Musiktruhe

**BURGGRAF  
KALIF**

**MAHARANI**

**Graetz**

**B E G R I F F   D E S   V E R T R A U E N S**

Bitte, besuchen Sie uns während der Deutschen Industriemesse Hannover auf unserem neuen Stand am bekannten Platz in der Halle 11, Erdgeschoß.

# Schweden

## der große Importeur

JOHN SCHRÖDER  
STOCKHOLM  
Redakteur von  
„Radio och Television“



Für den Rundfunk- und Fernsehingenieur, soweit er an Neuentwicklungen interessiert ist, dürfte Schweden als ein ziemlich unergiebige Land gelten. Neukonstruktionen und überhaupt technische Neuheiten kommen meist aus dem Ausland, und hier wieder ist der Einfluß der deutschen Technik sehr spürbar.

Die eigene Rundfunk- und Fernsehgeräte-industrie in Schweden – die Gruppe der Gerätehersteller – ist nicht sehr bedeutend. Empfänger werden von den fünf großen Firmen produziert: AGA, Svenska Radiobolaget, Luxor, Centrum Radio und NEFA, dazu kommen noch einige kleinere Unternehmen. NEFA (Norrköpings Elektroniska Fabriker AB) gehört zu Philips und ist mit 1500 Mitarbeitern die größte Fabrik. Alle diese Unternehmen in Schweden fertigen für ungefähr 200 Millionen Kronen Empfänger aller Typen (1 Krone = 0,77 DM); der Import erreichte 1960 etwa für 180 Millionen Kronen und damit praktisch den gleichen Umfang wie die inländische Fertigung.

Insgesamt ist die schwedische Produktion elektronischer Erzeugnisse je Einwohner viel niedriger als etwa in Dänemark, in der Bundesrepublik Deutschland oder in Großbritannien; zum Beispiel gibt es hier im Lande keine eigene Einzelteile-Industrie. Die Ursache dafür liegt in der günstigen Außenhandelsbilanz Schwedens, die zu allen Zeiten große Importe gestattet hat. Schweden verfügt über Kupfer, Zinn, Eisen und andere Metalle, dazu über Holz, und man exportiert diese Rohstoffe in großen Mengen. Auch ist Schweden recht stark auf dem Gebiet der mechanischen Vorrichtungen und der haushalt-elektrischen Geräte; die schwedische Bilanz weist immer einen guten Überschuß aus, so daß Elektronik in jeder Form und zu allen Preisen aus dem Ausland eingeführt werden kann. Es gibt wohl keine ausländische Firma dieses Gebietes, die nicht in Schweden vertreten ist.

### Die Fernseh- und Rundfunk-Entwicklung

Man kann den hohen schwedischen Lebensstandard u. a. aus der rapiden Fernseh-entwicklung ablesen (Bild 1). Im vierten Jahr des Fernsehens überhaupt wurde bereits die erste Million Teilnehmer überschritten, so daß Schweden, bezogen auf die Einwohnerzahl, die höchste Fernsehichte Europas hinter Großbritannien aufweist und noch vor dem Bundesgebiet liegt! Die Planung des Fernsehnetzes (Sender und Richtfunkstrecken) liegt einheitlich bei der Postverwaltung und erfolgte sehr überlegt, so daß das Netz der Richtfunklinien rasch wuchs und heute von Malmö im Süden bis Gällivare im hohen Norden reicht – in Luftlinie gerechnet 1350 km. Hier muß bemerkt werden, daß diese Richtfunklinien ein wichtiges Glied in der neuen Verbindung Moskau–London darstellen; nördlich von Stockholm wird über die Ålands-Inseln Finnland erreicht, und im Süden wird über Malmö

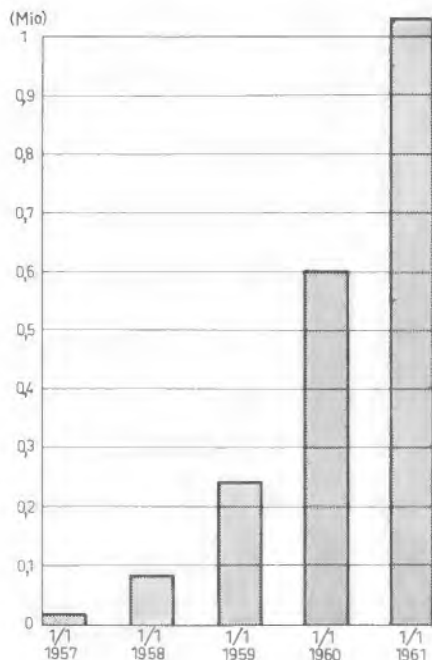


Bild 1. Anstieg der Fernsehteilnehmer in Schweden (jeweils am 1. Januar des betreffenden Jahres)

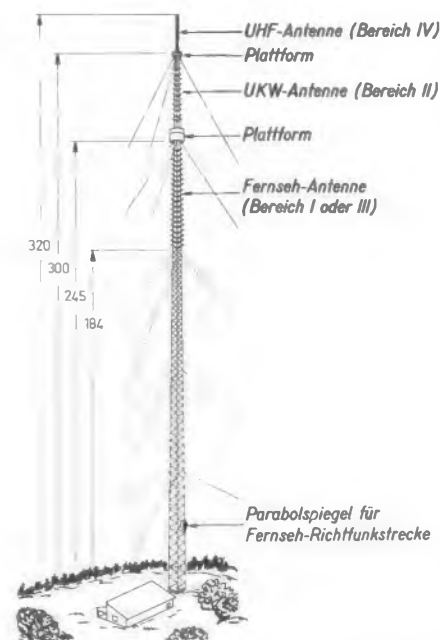


Bild 2. „Einheits“-Mast für die schwedischen Fernseh/UKW-Sender. Die Mastspitze ist für die später aufzusetzende UHF-Senderantenne reserviert. Wenn die Station zugleich Stützpunkt für Mehrkanal-Telefonie ist, wird der Mastfuß als Betonturm mit besonderer Plattform für die Parabolspiegel ausgeführt

Kontakt mit Dänemark und Zentraleuropa aufgenommen (siehe Bild 6).

Die Teilnehmergebühr in Schweden beträgt 100 Kronen im Jahr (= 77 DM), womit sie eine der höchsten in Europa ist. Für das relativ knappe Programmangebot ist das eigentlich zuviel. Das gesamte Tagesprogramm umfaßt nur drei bis vier Stunden, und der Mittwoch ist zudem noch sendefrei.

Die UKW-Entwicklung seit 1958 verlief ähnlich schnell. Vorher hatte die schwedische Postverwaltung geplant, das zweite Rundfunkprogramm über Drahtfunk zu verbreiten, nachdem einige regionale Drahtfunknetze bereits bestanden; inzwischen hat man diesbezügliche Pläne aufgegeben und baut nur noch das UKW-Sendernetz aus.

Die zentrale technische Planung und Verwaltung der Sendernetze führte zu einer Zusammenfassung der Senderstandorte. Jeder dieser Masten trägt jetzt UKW-Antennen für das erste und das zweite Hörrundfunkprogramm und für das Fernsehprogramm; die Mastspitzen werden die UHF-Senderantennen aufnehmen, sobald das zweite Fernsehprogramm Wirklichkeit geworden ist. In der Regel sind die Masten der Großsender 300 m hoch (Bild 2).

Werbefernsehen und Werberundfunk sind in Schweden verboten, aber es ist nicht ausgeschlossen, daß die „illegalen“ Werbefunksender „Radio Mercur“ im Öresund und „Radio Nord“ querab von Stockholm – beide auf Schiffen außerhalb der Hoheitsgrenze – eine gewisse Auflockerung des starren Verbotes mit sich bringen, zumal auch Werbefernsehsender vor Stockholm geplant sind. Insofern haben die Pläne, das Zweite Fernsehprogramm zukünftig als reines kommerzielles Werbeprogramm im UHF-Bereich zu gestalten, einige Aussicht auf Verwirklichung.

### Schweden – das Land des DX-Sportes

Eine für Schweden charakteristische Art der Betätigung auf dem Funkgebiet ist der DX-Sport, hier speziell in der Form des Abhörens von Kurzwellenrundfunksendern aus der ganzen Welt. Man versucht diese Vorliebe für weltweites Rundfunkhören mit der abgelegenen geographischen Position Schwedens, an der Peripherie Europas, zu erklären. Es gibt über fünfzig DX-Clubs mit über 10 000 aktiven Mitgliedern – meistens jungen Leuten –, für die zahlreiche kleine Zeitschriften herauskommen.

Ähnlich charakteristisch für dieses Land ist TV-DX, also der Weitempfang von Fernsehsendern. Hier erlaubt die sporadische E-Schicht insbesondere in den Sommermonaten manchen Empfangsrekord in den Kanälen 2, 3 und 4. Schweden liegt für solche Versuche offenbar genau in der richtigen Entfernung zu den Bereich-I-Sendern in manchen Ländern Europas. Viele der mitteleuropäischen Großsender kommen selbst in Nordschweden durch, auch russische und

italienische Bereich-I-Sender werden aufgenommen. In Einzelfällen konnten nordamerikanische Fernsender und solche aus Sibirien empfangen werden, wenn auch kaum ausreichend gut, um sie mit Sicherheit zu identifizieren.

### Hi-Fi, schnurlose Empfänger, Jedermann-Funksprechgeräte

Ein anderes Hobby ist High Fidelity, aber die Situation ist durch die Stereofonie nicht unbedingt vereinfacht worden, eher kann man von Hemmungen sprechen.

Auf diesem Gebiet darf über eine interessante schwedische Konstruktion berichtet werden. Es handelt sich um das Hi-Fi-Gerät Lund Ortho Acoustical System 1001 (Bild 3 und 4). Wesentlich ist hier, daß der Endverstärker mit im Lautsprechergehäuse untergebracht ist, und der Frequenzgang dieses Verstärkers ist genau an die Lautsprecherkombination angepaßt. Die Wiedergabe ist ausgezeichnet, insbesondere fällt die saubere Baßabstrahlung auf. Leider ist der schwedische Markt allein zu klein für diese technisch bemerkenswerte und unkonventionelle Konstruktion. Der Hersteller führte sie zu spät in den USA ein – ehe sie dort ein Erfolg wurde, ging der Produzent in Konkurs.

Von einer eigenen Halbleiterentwicklung im strengen Sinn des Wortes kann man hierzulande nicht sprechen, jedoch ist eine Abteilung an der Technischen Hochschule in Stockholm mit praktischen und technologischen Problemen befaßt. Mit der Unterstützung der Industrie werden hier interessante Versuchsreihen, u. a. über die Lebensdauer von Halbleitererzeugnissen, durchgeführt.

Auf dem Gebiet des Rundfunkempfängers setzt sich eine nicht uninteressante Tendenz durch: der Übergang vom netzbetriebenen zum Volltransistor-Heimempfänger, zu einer Type also, die man in Deutschland den „schnurlosen“ Empfänger nennt und von der es zur Hannover-Messe 1961 einige ganz neue Vertreter geben wird. Bild 5 zeigt ein solches Modell (Tischempfänger Transiton von Centrum Radio). Die eingebaute Langlebensdauer-Batterie reicht durchweg für einen halbjährlichen Betrieb. Natürlich er-

setzen diese Modelle nicht die Reise- und Autoempfänger, aber sie machen das herkömmliche Heim-Rundfunkgerät innerhalb der Wohnung beweglich und können leicht mit in das Ferienhaus genommen werden.

Hinzuweisen wäre vielleicht noch auf einen neuen Heimempfänger von NEFA mit einem Baßreflex-Gehäuse. Passende Dimensionierung des Gehäuses und richtige Bedämpfung des Baßraumes erlauben eine sehr gute Baßwiedergabe bei kleinen Gehäuseabmessungen.

Auf einem Gebiet der Elektronik aber ist man hier in Schweden sehr tätig. Die drei bedeutenden Unternehmungen Facit Electronic, SAAB und Wennergren Electronic (WeGe) entwickelten eigene elektronische Rechenmaschinen und beginnen den großen ausländischen Firmen wie IBM und RCA innerhalb Schwedens Konkurrenz zu machen. Der Bedarf an solchen Anlagen ist groß, allein in diesem Jahr dürften fünfzig davon neu aufgestellt werden.

Zum Schluß eine Mitteilung, die viele Leser der FUNKSCHAU besonders interessieren wird: Vom Sommer dieses Jahres an wird die schwedische Postverwaltung das Jedermann-Funksprechgerät zulassen und sich damit dem amerikanischen Vorbild (Citizen Radio) anschließen. Im Bereich 26,965...27,255 MHz sind 23 Kanäle vorgesehen; die Sender dürfen 5 W nicht überschreiten. Man rechnet mit rund 425 Kronen Kosten für einen Sende/Empfänger. Die Postverwaltung wird für die Lizenzerteilung keine Kenntnisse voraussetzen und vorerst auch keine Gebühren erheben. Innerhalb dieses Bereiches liegt die Frequenz 27,12 MHz, die für industrielle, medizinische und wissenschaftliche Zwecke reserviert ist, so daß der Benutzer des Jedermann-Funksprechgerätes u. U. mit Diathermisterörungen zu rechnen hat.

Bild 6. Richtfunknetz für das schwedische Fernsehen. Die meisten Verbindungen sind zur Zeit noch provisorisch bzw. halbpersistent aufgebaut. Doppelkreise bezeichnen vollausgebauete Fernsehender, Einzelkreise sind provisorisch aufgestellte oder noch nicht vollausgebauete Stationen (Stand: Januar 1961)



Bild 3. High-Fidelity-Anlage Lund Ortho Acoustical System 1001 mit Steuerverstärker. Tiefton- und Hochtonlautsprecher sind zusammen mit dem Endverstärker in dem eigentümlich geformten Gehäuse untergebracht

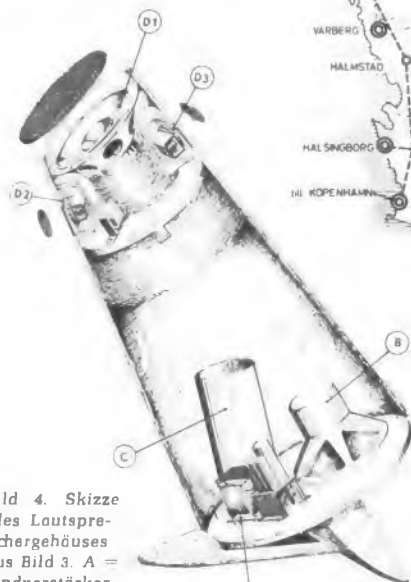


Bild 4. Skizze des Lautsprechergehäuses aus Bild 3. A = Endverstärker, B = Baßlautsprecher, C = Mitteltonlautsprecher, D1 = Mitteltonlautsprecher, D2, D3 = Hochtonsysteme. Die Verbindung vom Steuerverstärker zum eingebauten Endverstärker geschieht über abgeschirmtes Kabel



Bild 5. „Schnurloser“ Volltransistor-Heimempfänger Modell Transiton von Centrum Radio (9 Transistoren, 5 Dioden, Lang-, Mittel- und Ultrakurzwellen, Ferritantenne, UKW-Gehäuse-dipol, Sprechleistung 1,5 W, Gewicht 2,75 kg mit Batterie, Abmessungen 400 x 170 x 110 mm)



# Rundfunk, Fernsehen und Elektronik in Österreich

ING.  
LUDWIG RATHEISER  
WIEN

Herausgeber und Redakteur  
der Österr. Radioschau  
und der Österreich-Ausgabe  
der FUNKSCHAU



Österreich war schon von jeher ein rundfunkfreudiges Land, dessen rundfunktechnische Erschließung jedoch durch die wechselvolle Geschichte des österreichischen Rundfunks maßgebend beeinflusst wurde. Mit der bereits im Jahre 1924 ins Leben gerufenen Österreichischen Radio - Verkehrs AG (RAVAG) wurde der offizielle Rundfunkbetrieb als einer der ersten Europas aufgenommen und er leitete zunächst eine erstaunlich rasche und glückliche Entwicklung des Radiowesens in Österreich ein, die einer aufblühenden Industrie die nötigen Grundlagen schuf und den österreichischen Sendern mit der spezifisch wienerischen Note ihres Programms bald viele Freunde in aller Welt gewann.

Durch den Krieg und die damit verbundenen Folgen wurde diese verheißungsvolle Entwicklung aber jäh unterbrochen und der österreichische Rundfunk dadurch gegenüber anderen Ländern um Jahre zurückgeworfen, bis dann schließlich der 1955 abgeschlossene Staatsvertrag die endgültige Befreiung des Landes und damit auch den Fortfall aller technischen und organisatorischen Behinderungen brachte. Von diesem Zeitpunkt an begann Hand in Hand mit dem aufblühenden „österreichischen Wirtschaftswunder“ wieder ein steiler Aufstieg, der den österreichischen Rundfunk und seine Technik in relativ kurzer Zeit wieder Anschluß an den internationalen Standard finden ließ.

## Die Teilnehmerbewegung – ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwicklung

Diese Entwicklungsperioden finden eine anschauliche Darstellung in der im Bild festgehaltenen Teilnehmerbewegung, bei deren Beurteilung man in Rechnung stellen muß, daß die Bevölkerungszahl Österreichs derzeit rund 7 Millionen mit etwa 2,2 Millionen Haushalten beträgt. Bis zum Jahre 1937 konnte im gesamten Bundesgebiet nur eine etwa 30 %ige Hörerdichte erreicht werden (in Wien betrug sie dagegen fast 80 %), die in ihrem Anstieg aber durch die damaligen tristen wirtschaftlichen Verhältnisse gehemmt war und daher nur langsam zunahm.

Die Eingliederung Österreichs in das Deutsche Reich (1938) schien dann wieder einen steilen Anstieg einzuleiten, der aber durch den Krieg bald abgeflacht und durch das 1945 entstehende Chaos neuerlich jäh unterbrochen wurde. Die notwendige Neuorganisation des österreichischen Rundfunks machte eine Neuerfassung der Teilnehmer erforderlich, die in den folgenden Jahren zu einem stürmischen Anwachsen der Hörerzahl führte, wobei vor allem die in den Bundesländern noch vorhandenen Reserven in immer stärkerem Maße ausgeschöpft wurden. Dies wurde besonders durch den Ausbau des Sendernetzes begünstigt, dem bei dem gebirgigen Charakter des Landes größte Bedeutung zukam.

## UKW löste starke Impulse aus

Im Jahre 1953 wurde auch in Österreich der UKW-Rundfunk eingeführt. Er hatte nach einer gewissen Anlaufzeit wieder ein stark zunehmendes Ansteigen der Teilnehmerzahl zur Folge, insbesondere nach Erschließung bis dahin schlecht versorgter Gebiete durch ein großzügig geplantes Netz von UKW-Sendern. Die Kurve nähert sich nun mit Erreichen der 2-Millionen-Grenze der Sättigung.

## Fernsehen im raschen Aufstieg


Im Jahre 1955 begann das Österreichische Fernsehen zunächst mit einem Probetrieb. Die offizielle Einführung erfolgte im Jahre 1957 und hatte eine unerwartet schnelle Zunahme der Teilnehmerzahl zur Folge, die inzwischen bereits 10 % der Haushalte mit einer Zuschauerzahl von etwa einer Million erfaßt, wobei der Schwerpunkt vorläufig zunächst wieder in Wien und Umgebung liegt. Die „Steilheit“ der Teilnehmerkurve ist derzeit fast ebensogroß wie die Rundfunkkurve in den Nachkriegsjahren. Österreich verfügt zur Zeit über ein gut ausgebautes Sendernetz mit 16 Rundfunk-Großsendern (25...150 kW), 13 Mittelsendern und einer großen Zahl von Kleinsendern im AM-Bereich, ferner über 11 UKW-Sender und neun Fernseh-Großsender. Der weitere Ausbau mit der Errichtung von UKW-Kleinsendern und Fernseh-Relaisendern bzw. Umsetzern ist im Gange. Zu der raschen Popularisierung hat auch die Zusammenarbeit mit dem Deut-

schen Fernsehen wesentlich beigetragen, von dem die zugkräftigsten Programme übernommen werden und zusammen mit der österreichischen Eigenproduktion eines der besten Eigenprogramme Europas bieten. Was der Techniker dabei zu bemängeln hat, ist die oft miserable Qualität der Aufzeichnungen – auch die des Deutschen Fernsehens – die den Fernsehempfänger häufig zu einer „Flimmerkiste“ Modell 1910 degradiert. Ein UHF-Fernsehsender läuft in Wien im Versuchsbetrieb, doch ist ein zweites Programm in Österreich noch auf lange Sicht nicht aktuell.

Interessant ist dabei, daß die Fernsehgebühr mit S 50.– (= DM 8.–) eine der höchsten in Europa ist, während die aus politischen Motiven eingefrorene Rundfunkgebühr mit S 98.– pro Jahr nur einem Monatsbeitrag von DM 1.50 entspricht. Die Zahl der Zusatzbewilligungen für Autoradio beträgt derzeit 69 000. Portables als Zweitgeräte sind gebührenfrei.
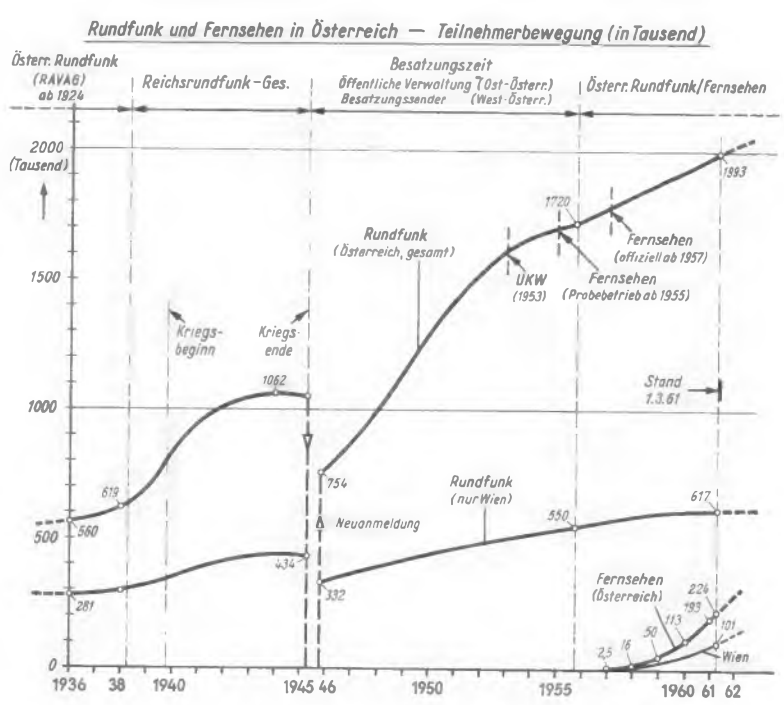
## Die österreichische Produktion versorgt den Inlandsmarkt

Auf dem Gebiet der Produktion und des Inlandsabsetzes von Radio- und Fernsehgeräten nimmt Österreich in Europa mit einer autarken Versorgung des Marktes und einer strengen Marktregelung eine Art Sonderstellung ein. Die österreichische Radioindustrie, die vor dem Krieg einen starken Export nach dem Osten hatte, den sie aber durch den „Eisernen Vorhang“ vollständig verlor, mußte sich praktisch ganz auf den



Inlandsmarkt einstellen. Sie fand jedoch darin eine solide Basis, zunächst durch den starken Nachholbedarf der Nachkriegsjahre und später durch UKW und Fernsehen. Außerdem ist sie vor jeder ausländischen Konkurrenz durch die Einfuhrsperre geschützt, da die Liberalisierung zwar schon jahrelang diskutiert, aber immer wieder hinausgeschoben wird<sup>1)</sup>. Ihre Kapazität ist dadurch zur Zeit voll ausgenutzt, so daß dem Export, zumindest von Seiten der Haupterzeuger, nur sekundäre Bedeutung zugemessen wird, obwohl die österreichischen Geräte im Ausland schon immer einen guten Namen hatten und sich beispielsweise vor dem Krieg auch in Deutschland einen erstaunlichen Absatz sichern konnten.



Bild 1. Neuer österreichischer Tischempfänger der Spitzenklasse mit Stereo-Nf-Teil (Preis: 3200 öS), Modell Philips-Premiere

### Hoher technischer Standard der österreichischen Geräte

Die österreichische Radioindustrie verfügt über ein gut eingespieltes Team ausgezeichneter, auch im Ausland bekannter Techniker. In technischer Hinsicht weisen die österreichischen Geräte durchaus internationalen Standard auf und auf bestimmten Gebieten, insbesondere bei Transistor-Portables und Volltransistor-Autoempfängern, waren österreichische Konstruktionen zeitweise sogar in Europa führend. Die Schaltungstechnik der Röhrenempfänger hat sich schon seit Jahren standardisiert. Transistor- und Fernsehtechnik nützen dagegen, allein schon durch die internationalen Verbindungen der führenden Firmen bedingt, alle technischen Fortschritte zur weiteren Vervollkommnung der Geräte, die damit weitgehend in der Bundesrepublik geltenden Norm entsprechen.

### Internationales Röhren- und Halbleiterprogramm

Auf dem Röhren- und Halbleitergebiet besitzt der Philips-Konzern in Österreich schon von jeher eine dominierende Stellung und bietet das internationale Programm an, das zu einem ansehnlichen Teil in den Wiener Radiowerken produziert und unter der Marke Miniwatt vertrieben wird. Röhren werden in Österreich außerdem noch von der Watt AG unter der Marke Tungstram erzeugt und zum größten Teil exportiert. Die Liberalisierung auf dem Halbleitersektor und bei größeren Spezialröhren bietet aber auch ausländischen, zum Teil sehr rührigen Firmen gute Chancen, so daß man in manchen Geräten auch deutsche, amerikanische und englische Halbleiter und Bildröhren, z. B. auch die Bonded Shield-Röhre, findet. Das gleiche gilt auch für Bauteile, die zwar bei Widerständen und Kondensatoren in Großserien im Inland produziert, dagegen bei Spezialteilen vor allem aus dem Bundesgebiet und zum Teil auch schon aus Japan importiert werden.

<sup>1)</sup> Vor kurzem wurde erstmalig ein Globalkontingent von 600 Fernsehgeräten und 3000 Rundfunkempfängern für die Einfuhr aus dem EFTA-Raum freigegeben.

### Die österreichische Rundfunkindustrie und ihre Produktion

Die österreichische Radio- und Fernsehindustrie umfaßt zur Zeit zwölf gerätebauende Firmen, die im Jahre 1960 eine Gesamtproduktion von über 500 000 Geräten im Wert von etwa 1 Milliarde Schilling (= 160 Mill. DM) aufweisen konnten (genaue Produktionszahlen werden in Österreich nicht veröffentlicht). Dies bedeutet gegenüber dem Kurvental des Jahres 1953 fast eine Verdreifachung der Stückzahl. An dieser Produktionsausweitung sind fast ausschließlich der Transistor-Portable (mit etwa 270 000 Stück) und der Fernsehempfänger (mit rund 90 000 Stück) beteiligt, die damit immer mehr zum umsatzbestimmenden Faktor werden. Der Export war dagegen nur mit etwa 10 000 Fernsehempfängern und 60 000 Rundfunkgeräten, vor allem Portables und Autosuper, beteiligt. Der Inlandsabsatz von Rundfunk-Heimempfängern konzentriert sich durch den Einfluß des Fernsehens auf Geräte der Mittelklasse und auf billige Zweitgeräte, die aber immer mehr vom „schnurlosen“ Portable verdrängt werden.

### Preisentwicklung und Typenprogramm

Die österreichische Funkindustrie, die im Jahre 1945 fast ausnahmslos zerstörte oder ausgeplünderte Fabrihallen vorfand, mußte ihre Fertigungsanlagen von Grund auf neu erstellen und verfügt heute über eine Reihe modern eingerichteter Produktionsstätten. Sie hat es verstanden, die Produktionskosten durch Rationalisierung und Anwendung kostensparender Fertigungsmethoden trotz ständig steigender Material- und Lohnkosten so niedrig zu halten, daß ihre Erzeugnisse heute in Österreich zu den relativ billigsten Industrieprodukten zählen und auch international durchaus konkurrenzfähig wären, was im Hinblick auf eine künftige Großraumwirtschaft von großer Bedeutung ist.



Bild 3. Das „sprechende Notizbuch“ Memocord, ein batteriegespeistes Volltransistor-Tonbandgerät, nur 116 x 80 x 38 mm groß und 350 g schwer. Aufnahmezeit eine Stunde, Mikrofon und Kleinstlautsprecher eingebaut, dazu Vor- und Rücklauttaste und Bandlängenzählwerk. Batteriesatz für 12 Stunden ausreichend. Schon wegen seines Preises (985 öS) war das Gerät eine gewisse Sensation auf der diesjährigen Wiener Frühjahrmesse

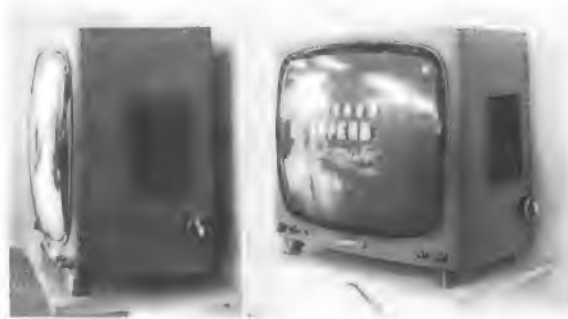


Bild 2. 59-cm-Fernsehempfänger Minerva Superb-Automatic mit amerikanischer „bonded shield“-Bildröhre. Bautiefe des Gehäuses: nur 29 cm. Der Bildschirm ragt vorn rund 4 cm heraus, so daß das Fernsehbild sozusagen frei im Raum erscheint

Das billigste Röhrengerät wird zu einem Preis von S 685 (106 DM), ein Super der Mittelklasse um S 1600 (250 DM), der 48-cm-Fernsehempfänger um S 4700 (720 DM) und das 59-cm-Gerät mit S 6400 (990 DM) angeboten. Die Reihe der Portables beginnt mit S 595 (92 DM) und reicht bis zu einer Preislage von S 2290 (350 DM), wobei die Geräte der oberen Preislagen natürlich Luxusausführungen darstellen bzw. alle Wellenbereiche (KMLU) enthalten. Um den Preisvergleich zu erleichtern, sei erwähnt, daß der durchschnittliche Facharbeiterlohn im Monat mit etwa 2000 S angenommen werden kann. Das Produktionsprogramm umfaßt derzeit etwa 20 Radioempfänger, 7 Autosuper, 25 Fernsehgeräte und 20 Transistorempfänger sowie eine relativ kleine Auswahl von Phonosupern, Musikschränken, Fernseh-Standgeräten und Kombinationen bis zum Vollstereo-Fernseh-Radio-Phono-Schrank. Diese Beschränkung in der Typenzahl ist bei den für deutsche Begriffe meist relativ kleinen Serien verständlich.

Der Inlandsabsatz fließt über rund 3000 Radiohändler und wird dadurch vereinfacht, daß sich fast die gesamte Radioindustrie in der Großstadt Wien konzentriert, die fast 25 % der Gesamtbevölkerung Österreichs enthält. Dies erklärt auch den relativ geringen Anteil des Großhandels (30 %). Die Marktregelung stützt sich auf ein unbefristetes Konditions- und Rabattkartell, d. h. die Händler sind an die Firmenpreise gebunden und dürfen höchstens 3 % Skonto bei Barzahlung gewähren. Diesem Kartell haben sich 8 der 12 Hersteller angeschlossen, die jedoch den größten Teil des Absatzes produzieren. Eine Preisabsprache zwischen den Erzeugerfirmen findet dagegen nicht statt, so daß ein ziemlich starker Wettbewerb vorhanden ist. Die Höhe der Rabatte richtet sich nach der Umsatzhöhe und beträgt 20...29 % für den Kleinhandel bzw. 30...38 % für den Großhandel. Diese Marktregelung wird von ausländischen Experten als vorbildlich bezeichnet.


### International anerkannte Tonbandgeräte-Entwicklung

Auf dem Magnettonsektor hat Österreich schon immer eine hervorragende Rolle in Europa gespielt. In Wien befindet sich u. a. die zentrale Entwicklungsstelle für Philips-Tonbandgeräte, und die Wiener Radiowerke weisen auch einen starken Exportanteil auf. International bekannt und auch auf dem deutschen Markt vertreten sind auch die Stuzzi-Tonbandgeräte, vor allem mit Spezialentwicklungen, z. B. dem ersten Transistor-Tonbandgerät der Welt Magnette, dem ersten Tonbandgerät mit eingebautem Radioteil Radiocord zum beachtlichen Preis von S 1980 (310 DM); neuerdings erschien das Miniatur-Transistor-Tonbandgerät Me-



# TELEFUNKEN

## erwartet Sie

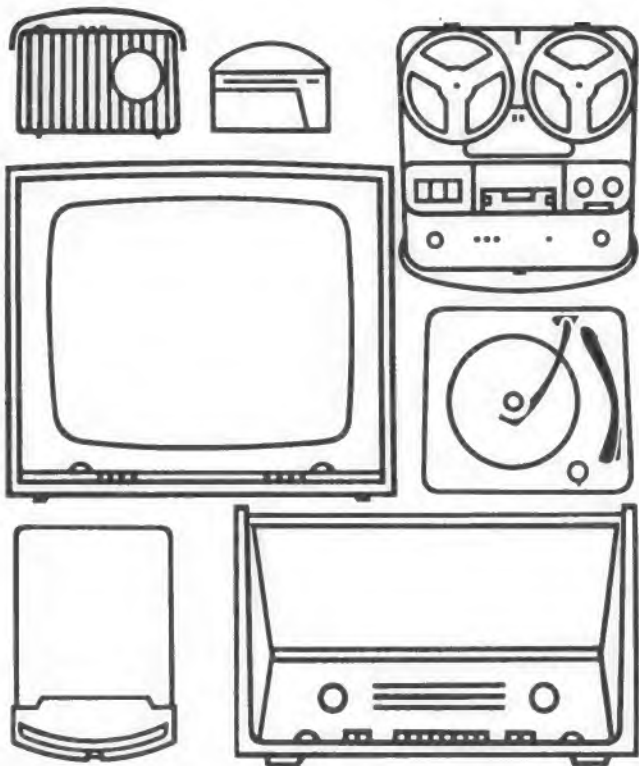

wie in jedem Jahr  
auf der Hannover Messe  
in Halle 11, Stand 52,  
und in Halle 17, Stand 1724.  
Im persönlichen Gespräch  
wollen wir Sie  
über die Verkaufsargumente  
und technischen Einzelheiten  
unserer neuen Geräte  
unterrichten.  
Bereiten Sie uns  
die Freude Ihres Besuches.

Wer Qualität sucht – wählt

# TELEFUNKEN




## Ein Klang der begeistert

Der gute Klang, seit je charakteristisch für SABA, ist auch das Kennzeichen der neuen SABA-Transistorgeräte. Jeder, der Sabette und Sabinette hört, ist begeistert. Zu ihnen kann man aus vollem Herzen ja sagen, denn sie halten das, was Sie und Ihre Kunden von der Marke SABA erwarten.


Sabinette und Sabette bieten Ihnen alle Voraussetzungen für einen guten Verkaufserfolg: die von SABA gewohnte gute technische Ausstattung und die SABA-Präzision garantieren eine hohe Leistung. Form und Farbe - im internationalen Stil gehalten - sind klar, freundlich und zweckmäßig. Sie entsprechen dem Geschmack moderner junger Menschen.

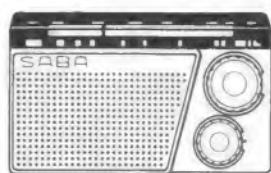Von 100 Familien besitzen erst drei ein Transistorgerät. Transistorgeräte sind deshalb ein gutes und zukunftsreiches Geschäft. Bieten Sie Sabette und Sabinette an - es lohnt sich für Sie.


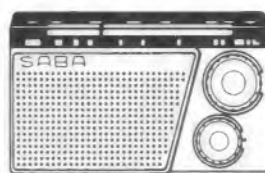
### Sabinette 11

2 Wellenbereiche  
6 Kreise  
7 Transistoren + Germanium-Diode  
Lautsprecher 70 mm  $\phi$   
Gegentakt-Endstufe  
Anschluß für Zusatzlautsprecher  
oder  
Kopfhörer und Außenantenne  
2 Farbkombinationen  
DM 135,-



### Sabinette 125

2 Wellenbereiche  
6 Kreise  
6 Transistoren + 2 Germanium-Dioden  
Lautsprecher 70 mm  $\phi$   
Gegentakt-Endstufe  
Anschluß für Zusatzlautsprecher  
oder Kopfhörer  
und Außenantenne  
Farbkombinationen:  
grau / schwarz  
DM 125,-  
(unverbindlicher Richtpreis)



### Sabette 11

3 Wellenbereiche  
7 + 10 Kreise · 9 Transistoren  
+ 4 Germanium-Dioden  
2 Antennen  
Großer Ovallautsprecher  
80 x 150 mm  
Gegentakt-Endstufe  
Stabilisationszelle  
Drucktastenbedienung  
zweistufiger Klangschalter · Sandfarbenes,  
kunstlederbespanntes  
Koffergehäuse  
DM 259,-



Informieren Sie sich über die SABA-Neuheiten auf unserem Messestand Halle 11, Stand 45, Tel. 38 80

SABA-Werke  
Villingen/Schwarzwald

# In Italien ist manches anders

G. B. ANGELETTI  
MAILAND

Herausgeber von  
La Radio Industria

Ich möchte meinen Freund und Kollegen L. Wray, Redakteur der amerikanischen Fachzeitschrift *Electrical Merchandising Week*, nicht korrigieren; er reiste im vergangenen Jahr durch Italien und fand, daß es „Verwunderung erregt“, wie die italienische elektronische Industrie sozusagen ohne Geld arbeitet. Vielleicht haben die Amerikaner bei all ihrem guten Willen, anderen zu helfen (soweit diese bereit sind, die dazu nötigen Güter in den USA einzukaufen...), eine ganz kleine Verachtung für den, der kein Geld besitzt; wir Italiener dagegen betrachten diesen Umstand mit Fatalismus und schaffen Abhilfe mit vielen und bisweilen genialen Mitteln. Unsere radio-technische Industrie hat hinter sich eine Menge erbarmungsloser Lieferanten, wenige Fachkräfte, noch weniger Geld und einen wachsenden Fiskus – und vor sich eine Kundschaft, die, drücken wir es vornehm aus, keinerlei Verständnis aufbringt für die Probleme und die Notwendigkeit eines raschen Geldumlaufes. Das ist recht verwikelte, aber man arrangiert sich, was durch das Fehlen eines Großhandels nicht leichter wird, der ja beispielsweise in Deutschland sowohl kreditmäßig einspringt als auch beratend bezüglich des Kundendienstes.

## Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten Umsatzsteigerung

L. Wray fand es bei alledem sehr bemerkenswert, daß die Umsätze in unserer Branche 1960 um erneut 10 % gegenüber 1959 gestiegen sind, vielleicht in Einzelfällen dank

der kräftigen Hilfe des Instituto di Ricostruzione Industriale (Institut für den industriellen Wiederaufbau), wodurch die endlos langen Ratenzahlungen der lieben Kunden ein wenig von ihrem Schrecken verlieren.

Die Industrie ist zur Zeit dabei, ein großes Behörden- und Militärgeschäft aufzubauen, ohne dabei auf mehr als auf das recht unsichere und risikoreiche Inlandsgeschäft zurückgreifen zu können. Ein besonderes Problem bilden die amerikanischen Unternehmungen, die sich mit gut ausgerüsteten Fabriken und unter Benützung jeder Hilfe hier im Lande niederlassen, um sowohl den italienischen Markt zu beliefern als auch andere europäische Länder, vor allem die der EWG. Daß auf diese Weise der Facharbeitermangel zunimmt, ist verständlich: man versucht durch neue Roh- und Halbfabrikate die Fertigung zu verbessern.

## Die italienische Industrie

Seit einigen Jahren wächst hier in Italien eine eigene Bauelemente- und Röhrenindustrie heran, die nach modernen Grundsätzen fertigt und mühelos auch die MIL-Spezifikationen der amerikanischen Behörden erfüllt. Viele dieser Werke arbeiten eng mit französischen Firmen zusammen, etwa durch Austausch von Erfahrungen und Fachleuten, und manche siedeln sich in Südtalien an, denn Regierung und Gemeinden bieten in diesen industriearmen Gegenden besondere Vorteile und damit Anreize für neue Werke abseits der großen Ballungszentren Norditaliens mit Schwerpunkt Mailand.

## Ratgeber:

Rundfunk, Fernsehen und Elektronik  
in Österreich (Schluß)

*mocord* – ein „sprechendes Notizbuch“ mit den Abmessungen 116 × 80 × 36 mm, mit einer Stunde Spieldauer und dem als sensationell bezeichneten Preis von S 985 (155 DM). Die Gesamtzahl der in Österreich verkauften Tonbandgeräte wird auf 250 000 geschätzt. Da die Einfuhr von Tonbandgeräten liberalisiert ist, sind auch viele ausländische Marken, besonders deutsche und schweizerische, am Markt vertreten, so daß dem Interessenten die Wahl wirklich nicht leicht gemacht wird. Dazu kommt noch das Problem „Vierspurtechnik“ mit allem Für und Wider, das in Fachkreisen einen ausgiebigen Diskussionsstoff liefert und manchen Käufer zur Vorsicht mahnt.

## Stereo wenig gefragt

Das Interesse für Stereo ist nach anfänglichem hohem Wellenschlag der Begeisterung über den durch das Zimmer fahrenden Eisenbahnzug wieder stark abgeflaut und beschränkt sich auf echte Musikfreunde und auf Amateure, die in dem relativ einfachen Selbstbau von Stereoanlagen eine neue Variante für ihr Hobby finden. Durchsetzen wird sich diese neue Technik erst dann, wenn der Rundfunk zu Stereosendungen übergeht. Der Österreichische Rundfunk läßt aber in dieser Beziehung jede Initiative vermissen.

## Elektronik erst im Anlaufen

Auf dem Gebiet der industriellen Elektronik ist man in Österreich noch weit zurück. Durch das kleine Absatzgebiet bedingt gibt es nur wenige, kleinere Spezialfirmen, für die eine eigene Entwicklung und die Produktion von elektronischen Geräten lohnend erscheinen. In erster Linie handelt es sich dabei um Lieferungen an staatliche Stellen. Im übrigen ist man auf die Einfuhr angewiesen.

## Erfreuliches Gesamtbild – nicht ohne Schattenseiten der Konjunktur

Versucht man ein Gesamtbild der österreichischen elektronischen Technik und Produktion zu zeichnen, so kann man sagen, daß die Industrie, soweit sie sich mit dem Unterhaltungssektor befaßt, auf vollen Touren läuft und bis zur Grenze ihrer Kapazität ausgelastet ist. Der Mangel an Arbeitskräften, insbesondere an geschulten Technikern, macht sich jedoch immer stärker bemerkbar, um so mehr, als viele Spezialkräfte und auch der Nachwuchs durch den Sog des Lohngefälles in das westliche Ausland gezogen werden. Ein leichtes Unbehagen verursacht die durch die Hochkonjunktur bedingte Tendenz steigender Lohn- und Materialkosten sowie laufender Tarifierhöhungen, die in der Kalkulation – die sich zu je einem Drittel aus Material, Lohn und Abgaben zusammensetzt – möglichst ohne Preiserhöhung untergebracht werden sollen.



Bild 1. Unser Autor – rechts – mit Ing. Piccinini, Präsident der Firma Voxson, vor einem neuen Fernsehgerät mit drahtloser Fernbedienung

Ich darf sagen, daß sich die italienische Industrie auch in der Welt durchzusetzen beginnt. Fertige Rundfunkempfänger und auch schon Fernsehgeräte gehen nach den klassischen Märkten des Mittelostens und nach den Mittelmeerländern, wo sie aber auf die starke Konkurrenz durch deutsche Firmen stoßen. Unter deutscher Konkurrenz meine ich ausschließlich Fabriken aus dem Bundesgebiet, aus dem andern Teil Deutschlands bemerke ich keine. Und diese deutsche Konkurrenz ist wegen ihrer Qualität bekannt und dafür, daß sie nicht geneigt ist, mit den Preisen besonders herunterzugehen, so daß – man hat es mir zugeflüstert – auf manchen Märkten ein gewisses stilles Einverständnis besteht.

Unserer italienischen Produktion dürfen wir eine gewisse Dynamik bezüglich Preise und vor allem der äußeren Aufmachung zugestehen, aber noch ist sie auf den großen und traditionellen Weltmärkten keine ganz starke Konkurrenz, wenn sie auch auf vielen ausländischen Messen zunehmend mehr in Erscheinung tritt. Die Beteiligung am Pariser Einzelteile-Salon ist bereits recht ins Auge fallend; zu wirklicher Bedeutung soll sie aber erstmalig auf der Hannover-Messe 1961 in diesen Tagen gelangen.

Über den technischen Stand der italienischen Produktion von Fernseh- und Rundfunkempfängern, Plattenspielern, El-Material, Tonbandgeräten sowie von Meß- und Prüfinstrumenten für den Fachhandel unterrichtet sehr ausführlich der neue, im 6. Jahrgang herausgekommene 670 Seiten starke Katalog der Gruppe Costruttori Aparecchi Radio dell'Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche (ANIE), etwa dem Gegen-



Bild 2. Teilchassis des in Bild 1 gezeigten Voxson-Fernsehempfängers. Man erkennt den VHF-Kanalschalter, rechts oben den UHF-Tuner (mit nur einer Röhre) und die Schaltscheibe mit Antriebsmotor

stück diverser Fachabteilungen des Zentralverbandes der elektrotechnischen Industrie im Bundesgebiet. Ihr gehören nahe an 90 Hersteller an, darunter 35 Rundfunkgeräte- und 41 Fernsehgeräteproduzenten.

### Das Zweite Fernsehprogramm kommt

Hier muß eingefügt werden, daß das Zweite Fernsehprogramm für das kommende Jahr fest eingeplant ist; bekanntlich werden die Sender dafür bereits errichtet, zu einem guten Teil mit Hilfe deutscher Firmen. Italien als ein sehr gebirgiges Land hat bei der Vollversorgung senderbaumäßig große Schwierigkeiten zu überwinden; das drückt sich in der großen Zahl von Fernseh- und UKW-Kleinsender aus; heute dürfte es in Italien über 400 Fernseh- und über 800 UKW-Sender geben. Die Technik des Ballempfangs und der Kanalumsetzung wird ausgezeichnet beherrscht. Bekanntlich bedient sich Italien der 625-Zeilen-Norm, jedoch ist die Kanalaufteilung etwas anders als in Zentraleuropa, indem Bereich I und III nur sieben Kanäle zu je 7 MHz enthalten; ein weiterer Kanal (Kanal C) liegt zwischen 81 und 88 MHz. Man kann hier im Lande bequem viele Sender unterbringen, denn mit Ausnahme des Nordens ist die italienische Halbinsel von Wasser umgeben und braucht daher kaum Rücksicht auf Nachbarn zu nehmen – also eine nahezu ähnliche Situation, wie sie von Großbritannien her bekannt ist.

### Die italienischen Fernsehempfänger

Legt man die Neuheiten der letztjährigen Ausstellung (September 1960 in Mailand) zugrunde, so gilt für die Fernsehempfänger folgendes: Die Bildröhren haben 48 cm, 53 cm und 59 cm Diagonale; einige Bildröhren tragen die direkt aufgebrachte Schutzscheibe (bonded shield). Vorgesehen sind stets die acht VHF-Kanäle und eine weitere Schalterstellung zum Übergang auf UHF, wofür es bereits UHF-Tuner gibt. Der Kanalwähler ist häufig mit der Doppeltriode PCC 88 oder PCC 189, mit 2 × PC 86 oder 2 × EC 86 bestückt bzw. mit entsprechenden amerikanischen Röhrentypen. Einige Empfänger werden auch bereits komplett für UHF geliefert, dann können manchmal nur 37 UHF-Kanäle empfangen werden, d. h. un-

gefähr Bereich IV. Gehäusemäßig ist der unsymmetrische Tischempfänger sehr beliebt, bei dem das Bedienungsfeld und der schmale Oval-Lautsprecher rechts vom Bildschirm untergebracht sind. Der amerikanische Einfluß auf den Gehäusestil ist unverkennbar (Bild 1 und 2).

Bemerkenswert sind einige Modelle mit getrennter Bildröhre, d. h. diese sitzt – drehbar – auf dem Gehäuse, wie etwa bei einigen Ausführungen von Atlantic (Bild 3); hier gibt es auch ein Gerät mit automatisch versenkbarer Bildröhre (Bild 4). Ähnliche Geräte bringt u. a. auch Philco Italiana. Großprojektion wird weiterhin gepflegt; zu erwähnen sind etwa die Geräte von Radio Allocchio Bacchini (Bildgröße 3 × 2,5 m) oder von Prestel (80 × 60 bis 160 × 120 cm).

### Bei Rundfunkempfängern nichts Neues

Die Technik der Heim-Rundfunkempfänger ist konventionell; bei Tischgeräten herrscht das Kleingerät vor, wobei der UKW-Teil überall selbstverständlich ist.

Noch recht verbreitet ist der Phono-Super, weniger der aufwendige Musikschrank, dann aber stets mit Stereo. Bei den vielen Reise- und Taschensupern fällt auf, daß, bisher wenigstens, mehr Wert auf Kurzwellenempfang als auf einen UKW-Teil gelegt wird. Die wenigen Autoradio-Produzenten bieten durchweg nur Geräte mit AM-Teil an; hier ist die auch in Deutschland bekannte Ausführung von Voxson-Faret zu nennen, bei der ein Teil des Gerätes in den Rückspiegel des Wagens eingebaut ist.

Das Antennenangebot ist reichhaltig, aber die Entwicklung von UHF-Antennen befindet sich noch am Anfang, ganz entsprechend der Lage auf der Senderseite.

Noch ein Wort zur UHF-Umstellung. Eine Anzahl von Firmen entwickelte UHF-Tuner, meist mit zwei PC 86 (EC 86), aber auch z. T. ohne Hf-Vorstufe. Sie sind mit unterschiedlichen Zwischenfrequenzen lieferbar: 36,15 MHz, 38,9 MHz, 43 MHz, 45,75 MHz. Einige UHF-Converter werden ebenfalls angeboten, hier wird das UHF-Signal entweder in Kanal C = 81...88 MHz oder Kanal A = 52,5...59,5 MHz umgesetzt. Die Frequenzbereiche sind ebenfalls nicht einheitlich: man findet 460...790 MHz und 455...920 MHz. (Schluß)

## Die Elektronik in den USA

Heute ist es schwer zu entscheiden, ob die Elektronik überhaupt noch ein eigenes Gebiet darstellt. Physik, Chemie, Astronomie, Mathematik und sogar Psychologie und Philosophie haben sich mit der herkömmlichen Elektronik verschmolzen, und dieses „Neue“ wird täglich unübersichtlicher. Die Kuriositäten der Physik und der Zukunftsromane von gestern sind die Realitäten von heute. Welcher Elektronik-Ingenieur hätte im Jahre 1950 etwas anfangen können mit Begriffen wie Molekular-Elektronik, Festkörper-Schaltungen, Cryogenics (Supra-Leitfähigkeit in der Nähe des absoluten Nullpunktes), Transistoren, Tunnel-Dioden, Maser, Laser, parametrische Verstärkung, Varactor-Dioden, keramische Röhren, Boolesche Algebra, symbolische Logik, Dünnschicht-Technik, UND-Schaltungen... usw.? Es ist erstaunlich, was der heute so geschätzte System-Ingenieur in den USA und anderswo wissen muß – abgesehen von solchen Kleinigkeiten wie der Technik der elektronischen Schaltungen verlangt man von ihm Kenntnisse über logische Schaltungen, Auto-Korrelations-Integrale, Monte-Carlo-Wahrscheinlichkeitsrechnung, Neumanns Lehre der strategischen Spiele (game theory) – vielleicht aber auch über die näheren Umstände auf der Venus und die Psychologie des leeren Raumes. Es ist selbstverständlich, daß er ohne eine Gruppe von Mitarbeitern nicht auskommt, und er ist daher täglich im Kontakt mit Physikern, Mathematikern, Ingenieuren, Psychologen und Medizinern.

### Neue Formen alter Bauelemente

Zu dieser phantastischen Entwicklung kommt noch hinzu, daß in der Elektronik die konventionellen Formen der Bauelemente und Röhren längst nicht mehr uneingeschränkt gelten. Es gibt zwar noch Widerstände, Kondensatoren, Spulen und Röhren, aber ihre ursprüngliche Form ist in manchen gedruckten Verdrahtungen und Miniaturschaltungen nicht mehr erkennbar. Es gibt Röhren von der halben Größe eines Fingernagels, die nicht einmal mehr einen Heizfaden benötigen (mehr darüber später), und die Transistoren, die vor einiger Zeit entweder aus pnp- oder npn-Kristallkombinationen bestanden, können sich heute aus einem „Sandwich“ einiger Dutzend p- oder n-Schichten aus Silizium zusammensetzen und dann die Funktion einer vollständigen Schaltung ausüben. Ähnliche erstaunliche Ergebnisse wurden bei der näheren Untersuchung des Verhaltens der Elektronen erzielt, was zur Schaffung der Maser und Laser, der Tunnel-Diode und der Transistoren überhaupt führte.

Alles das ist heute Elektronik. Bisher nur halbverstandene und unbenutzte physikalische Effekte werden durch schöpferische Ideen in elektronische Wunder verwandelt und verlassen die Laboratorien in immer rascherer Folge ähnlich mancher „Wunder-Drogen“ – und manchmal sind es sogar die gleichen Laboratorien, wie weiter unten im Falle der Halbleiterschaltungen des Chemiekonzerns Merck bewiesen werden soll.

Hier ist nicht der Raum, um auf alle interessanten Entwicklungen in den Grenzgebieten der Forschung einzugehen, zumal es in vielen Fällen noch geraume Zeit dauern wird, bis wir einige davon auf dem Gebiet der kommerziellen Nachrichtentechnik und der noch konservativeren Rundfunk-, Fernseh- und Ela-Technik (die die FUNKSCHAU-Leser noch mehr interessiert) finden werden. Daher soll sich dieser Bericht aus New York vorzugsweise mit den etwas



Bild 4. Ein anderes Modell von Atlantic Electric: Die 48-cm-Bildröhre vom Typ bonded shield ist versenkbar

Links: Bild 3. Eigenwillig geformter Fernsehempfänger mit aufgesetzter drehbarer Bildröhre (48 cm) vom Typ bonded shield, Modell 315 von Atlantic Electric

# Die Elektronik in den USA

HENRY JACOBOWITZ  
NEW YORK

Autor populärtechnischer Bücher  
und Consultant bei  
Coastal Publications Corp.



Fortsetzung von Seite 224:

prosaischeren Neuigkeiten der soeben genannten Gebiete und der der Halbleitertechnik befassen.

## Hi-Fi- und Nachhall-Technik

Nachdem Stereo-Schallplatten und Stereo-Tonbänder in befriedigender Form lieferbar sind, hat sich dieses Gebiet etwas beruhigt; manche seither angepriesenen Neuheiten müssen vielmehr unter die Rubrik „gimmicks“ (Verkaufs-Tricks) eingestuft werden. Hi-Fi-Plattenspieler mit Verstärker kann man heute in recht unterschiedlicher Qualität und in allen Preisklassen kaufen, vom 100-Dollar-„do it yourself“-Modell bis zum Prunkmöbel. Noch immer dominieren hier die Röhrenverstärker; Transistorverstärker sind vorerst noch selten, wie überhaupt der Transistor im Hi-Fi-Feld sich noch nicht recht durchsetzen konnte. Die echten Fortschritte der letzten Jahre beschränken sich auf drei:

1. Nachhall-Zusatzgeräte (reverb units),
2. Lautsprecher mit neuartiger Aufhängung bzw. ohne Membrane,
3. Vierspur - Stereo - Tonbandgeräte bzw. -Kassetten.

Mindestens vier amerikanische Firmen (Magnavox, Motorola, Philco, Zenith) haben ihre Stereo-Musikschränke mit Nachhall ausgestattet, offiziell, um den „Realismus der Wiedergabe“ zu erhöhen, inoffiziell wird geflüstert „... um den Umsatz zu steigern“. Alle vier Ausführungsformen gehen auf die Entwicklung der Hammond Organ Company zurück. Sie bestehen aus je einem Ausgangs- und Eingangsübertrager mit dazwischengeschalteten, je 36 cm langen „Nachhall“-Federn (Bild 1). Die Übertrager selbst setzen sich aus einer Spule, um einen U-förmigen Kern aus laminiertem<sup>1)</sup> Eisen gewickelt, und zwei zwischen den Armen des U befestigten keramischen Magneten zusammen (Bild 2). Wenn die Feldspule des Eingangsübertragers von einem niederfrequenten Signal erregt wird, wird auch der Eisenkern magnetisiert und bewirkt auf diese Weise eine Drehung der zylindrischen Magnete im direkten Verhältnis zu Polarität und Amplitude des Eingangssignals. Dieses Signal wird also in eine mechanische Drehbewegung verwandelt, die ihrerseits durch die beiden Nachhall-Federn übertragen wird. Der Ausgangsübertrager empfängt diese mechanische Bewegung und übersetzt sie umgekehrt wieder in ein elektrisches, gegenüber dem Eingangssignal aber zeitlich verzögertes Signal. Die Verzögerungszeiten beider Federn sind unterschiedlich (29 bzw. 37 msec), wodurch gewisse unerwünschte Frequenzen unterdrückt werden. Die tat-

sächliche Nachhallzeit ist aber größer als soeben angegeben, denn die mechanischen Schwingungen laufen mehrfach hin und her, wobei jedesmal am Ausgang nur ein Teil der mechanischen Energie in ein elektrisches Signal umgewandelt wird. Man erreicht auf diese Weise ein „Verhallen“ des Tones ähnlich wie in einem Konzertsaal.

Die vier genannten Firmen benutzen zwar alle dieses gleiche Hammond-System, wen-

den es aber verschieden an. Motorola beispielsweise mischt das verzögerte und das Haupt-Signal in einem eigenen Verstärker von besonderer Phasentreue, während Zenith mit nur einem Verstärker pro Stereokanal auskommt. Bild 3 zeigt das Schaltbild des von Motorola verwendeten Verstärkers mit drei Kanälen. Der erste Kanal verstärkt die Tiefen unterhalb von 200 Hz, die beiden anderen jeweils rechts und links die mittleren und hohen Tonfrequenzen. Die Stereo-Ausgangssignale am linken und rechten Lautsprecher werden mit einer mittellangezapften Feldspule zu einem monophonen Signal zusammengefaßt, im Nachhallgerät verzögert, anschließend verstärkt und schließlich vom Nachhall-Lautsprecher wiedergegeben, so daß sie akustisch mit den Tönen des Hauptlautsprechers gemischt sind. Die Lämpchen L<sub>ä</sub> 1 und L<sub>ä</sub> 2 im Eingang des Verzögerungsgerätes bewirken eine elektrische Kompression der Amplitude. Die Lautstärke des Nachhall-Verstärkers läßt sich gesondert einstellen.

Bei Zenith hingegen werden die Signale des Stereo-Tonabnehmers in einer Summe-Differenz-Matrix gemischt und dann separat verstärkt. Das Differenzsignal wird durch das Nachhallgerät verzögert und dann im Ausgang mit dem Summensignal gemischt, wodurch man wieder das Stereo-Signal gewinnt. Das derart kombinierte Signal wird dann durch die Stereo-Lautsprecher abgestrahlt.

## Neue Lautsprecher

Vor einigen Jahren waren riesige, fast mannshohe Lautsprecherkästen üblich; heute werden sie in den Wohnräumen durch kleine Gehäuse abgelöst, die in den Bücher-



Bild 1. Nachhall-Einrichtung der Hammond Organ Co., Baumeise Motorola

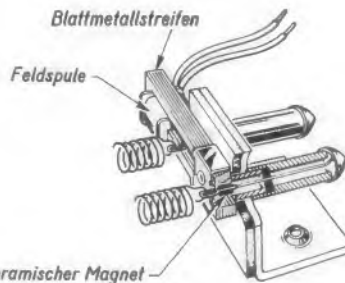


Bild 2. Skizze des Ein- bzw. Ausgangsübertragers der Nachhall-Einrichtung, Baumeise Zenith

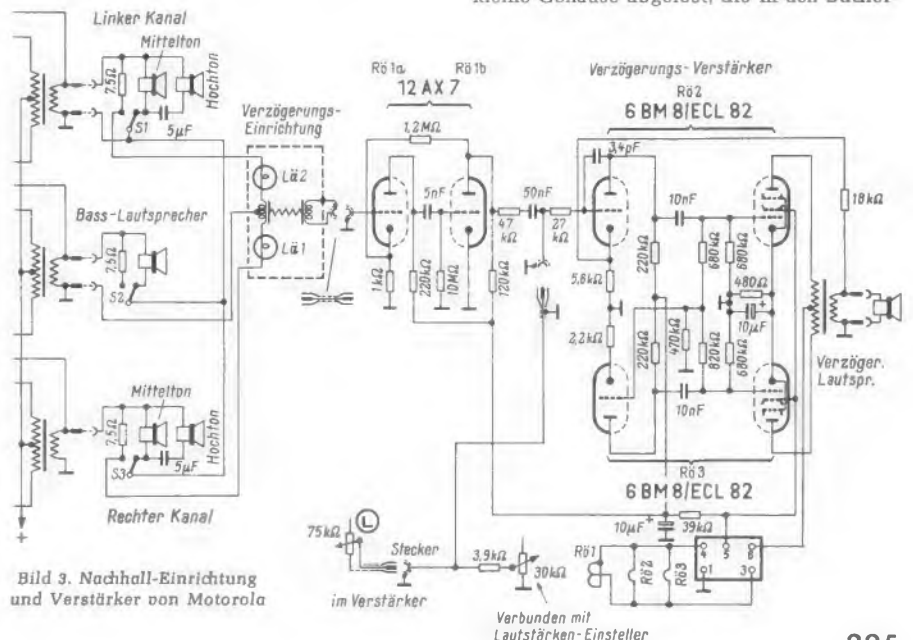


Bild 3. Nachhall-Einrichtung und Verstärker von Motorola

<sup>1)</sup> d. h. mit dünnen Isolierfolien beklebten Blechen

brettern Platz finden. Sie sind akustisch abgedichtet und bewirken das, was man hier in den USA als „akustische Aufhängung (suspension) des Baß-Systems“ nennt. In der Regel ist man hier mit der Wiedergabe der Bässe durch diese „Woofer“ recht zufrieden; nur die Konkurrenz, die diese Lautsprecher nicht herstellt, behauptet, daß die Zusammendrängung der Luft innerhalb der Gehäuse nicht linear erfolgt und daher zu Verzerrungen führt. Im Sinne dieses Einwandes hat Abraham S. Cohen, Präsident der *Advanced Acoustics Corp.*, kürzlich einen Lautsprecher unter dem Namen *Biphonic Coupler* herausgebracht, der im Gegensatz zur akustischen Aufhängung nicht nur steif wie ein Brett ist, sondern in der Tat aus einer großen Fläche besteht, die ohne jede Schallwand direkt vom schwin-



Bild 4. Ionen-Lautsprecher Typ Ionovac 14 A 430, ohne Gehäuse (DuKane Corp.)

genden Element angetrieben wird, wobei dieses „Brett“ minimale Hin- und Herbewegungen macht. Als Vorteile werden hoher Wirkungsgrad, geringe Verzerrungen bei den Tiefen und sogar ein Richteffekt bei sehr niedrigen Frequenzen genannt, wie er für die Stereo-Wiedergabe wichtig sein soll. Über den Erfolg dieser neuen Konstruktion liegen aber noch keine günstigen Berichte vor.

Was die Hochtonlautsprecher, hier „Tweeter“ genannt, angeht, so erfreuen sich die elektrostatischen Systeme weiterhin großer Beliebtheit. Die neuen, nahezu kugelförmigen Hochtöner zeichnen sich durch geringste Richtwirkung aus (sie sind fast kreisförmig in ihrer Abstrahlung) und reichen frequenzmäßig bis weit über 25 kHz. Nicht neu, aber interessant ist der aus Frankreich stammende Ionovac-Lautsprecher, wie er hier von der *DuKane Corp.* in verschiedenen Ausführungen hergestellt wird (Bild 4). Wie man weiß, hat dieser Lautsprecher keine Membrane und auch sonst keine beweglichen mechanischen Teile, so daß die Abstrahlkurve gradlinig bis über 100 000 Hz hinauf reicht. Hier wird eine ionisierte, rosa glühende Luftwolke als Membrane benutzt, die von einem Ausgangsverstärker angeregt wird. Die erzeugten Töne sind unglaublich rein und ohne jede Übergangsverzerrungen. Nachteilig sind der hohe Preis und die relativ komplizierte Konstruktion, wozu auch ein Hf-Generator gehört<sup>2)</sup>

#### Vierspur-Tonbandgeräte im Vordringen

Nach einigen Jahren Verwirrung auf dem Gebiet der Tonbandgeräte, Kassetten usw. hat sich das Bild stabilisiert. Man benutzt jetzt ganz allgemein Vierspur-Tonbandgeräte und entsprechende Bänder, wobei man die Wahl zwischen normalen Geräten mit Spulen und mit Bandkassetten hat. Das beim Vierspurverfahren auftretende alte Problem des Übersprechens von Spur zu Spur hat man durch bedeutende Verbesse-

rungen im Wiedergabekopf gelöst; wesentlich ist auch, daß die Preise für Vierspur-Bänder nicht mehr so sehr über den Preisen für Stereo-Langspielplatten liegen. Seit 1959 sind hier mehr als vierzehn verschiedene Firmen mit Hunderten von musikkbespielten Vierspur-Tonbändern am Markt. Die Verbesserungen am Wiedergabekopf betreffen vor allem das Eisenpaket mit sehr dünnen Blechen, die Verminderung der Spaltbreite auf 90 Mikrozoll und die Poliertechnik der Oberfläche. Die bespielten Bänder sind mit 19 cm/sec oder 9,5 cm/sec Geschwindigkeit erhältlich. Die garantierten Daten sind:

19 cm/sec: 40...12 000 Hz  $\pm$  2 dB, Geräuschabstand 60 dB

9,5 cm/sec: 40...10 000 Hz  $\pm$  2 dB, Geräuschabstand rund 50 dB.

Es wird die FUNKSCHAU-Leser interessieren, was aus dem Kassetten-Gerät von Peter Goldmark (CBS-Laboratorien) geworden ist (vgl. FUNKSCHAU 1960, Heft 12, Seite 297), das trotz der geringen Bandgeschwindigkeit von 4,7 cm/sec und dem niedrigen Preis den anderen Verfahren nicht nachstehen soll. Wir wissen es leider auch nicht. Das Verfahren wurde schon Ende 1959 der Presse vorgeführt und fand eine günstige Aufnahme, aber sein kommerzielles Debut läßt noch immer auf sich warten.

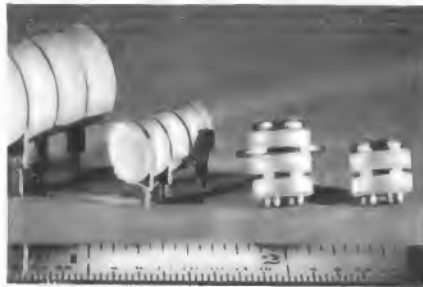


Bild 5. Keramische Subminiaturröhren der General Electric Co. in natürlicher Größe



Bild 6. Sechsstufiger 60-MHz-Zf-Verstärker mit keramischen Trioden Typ 7462 der General Electric Co.



Bild 7. Keramische TIMMS-Moduln der General Electric Co. auf einer Wäscheklammer zum Größenvergleich

#### Neues beim Farbfernsehen?

Hier gibt es wenige Neuheiten. Der erwartete Massenverkauf von Farbfernsehempfängern hat sich nicht eingestellt, obwohl die RCA inzwischen einen Standard-Farbfernsehempfänger für weniger als 500 Dollar herausbrachte, der nur noch 26 Röhren enthält, also nur noch acht mehr als ein handelsüblicher Schwarzweiß-Empfänger. Man sagt, daß in diesem Jahr noch zwei weitere Firmen Farbfernsehempfänger herstellen wollen; von einer Firma (*Zenith*) wissen wir es schon. Einer Schätzung zufolge soll es hierzulande jetzt 650 000 Farbfernsehgeräte geben; 1960 hat die Produktion – ebenfalls nach Schätzungen – etwa 150 000 Stück betragen; für 1961 werden 200 000 erwartet.

Was die Schwarzweiß-Empfänger angeht, so sind auch von ihnen keine radikalen Neuerungen zu berichten. Die letzten Jahre brachten stetige Vereinfachungen und ebenso stetige, aber langsame, weitere Verbesserungen. Die Umstellung auf die mehr rechteckigen Bildröhren (59-cm-Typen) geht voran, und viele dieser Bildröhren haben direkt aufgebrauchte Sicherheitsglasscheiben („bonded shield“). *Philco* entwickelt zur Zeit eine 122°-Bildröhre, deren Gesamt-Einbautiefe nur noch 22 cm betragen soll. Die RCA arbeitet seit Jahren an einer ganz flachen Bildröhre (FUNKSCHAU 1961, Heft 5, Seite 118), deren Übernahme in die Praxis aber noch Jahre dauern wird. Weit verbreitete Neuheiten in diesem Jahr sind wärmeabhängige Widerstände (Thermistoren) in der Vertikal-Ablenkung, so daß die Bildhöhe nach wenigen Betriebsminuten Einlaufzeit konstant bleibt.

Über die Anwendung von Transistoren im Fernsehgerät ist nichts Neues zu berichten. Das von *Motorola* herausgebrachte volltransistorisierte Modell „Astronaut“ hat die FUNKSCHAU ja bereits in Heft 4/1961, Seite 85 ff., ausführlich beschrieben; es hat bisher keinen Mitbewerber gefunden. – Die Servicetechniker haben sich inzwischen, ähnlich wie in Europa, mit den gedruckten Verdrahtungen abgefunden, nachdem die Hersteller klare Beschriftungen anbringen und bessere Serviceschriften ausgeben.

#### Neue Röhren

Die VHF-Kanalwähler in den Fernsehempfängern werden immer kleiner, und die einzelnen Kanalstreifen sind manchmal steckbar gehalten. Inzwischen hat die RCA die erste Nuvistor-Röhre (worüber die FUNKSCHAU mehrfach berichtet hat) in die Hf-Vorstufe eines Kanalwählers eingebaut. Diese Triode, Modell 6 CW 4, ist sehr rauscharm und erlaubt einen kompakten Aufbau.

Die *General Electric Company* entwickelte eine Serie von Keramik-Subminiaturröhren, von denen ein halbes Dutzend in einen Fingerhut passen (Bild 5 – zu beachten ist, daß hier der Maßstab in Zoll = 25,4 mm gehalten ist). Wegen ihres sehr hohen Preises werden sie bisher fast ausschließlich für militärische Zwecke benutzt. Sie sind bis hinauf zu einigen Tausend Megahertz brauchbar, d. h. sie schwingen beispielsweise noch bei 3 GHz sicher an, und sie widerstehen Temperaturen bis 215° C. Bild 6 zeigt einen Zf-Verstärker für  $f = 60$  MHz, bestückt mit sechs derartigen Keramikröhren vom Typ 7462 und einer Verstärkung von 90 dB.

Noch radikaler jedoch weichen die neuen, von der *General Electric Company* entwickelten TIMMS-Moduln von der konventionellen Röhrenkonstruktion ab, so daß man zögert, sie noch Röhren zu nennen. Die

<sup>2)</sup> Lautsprecher dieser Art wurden vor einigen Jahren auf der Hannover-Messe von Telefunken gezeigt.



LOEWE  OPTA



LOEWE  OPTA

LOEWE  OPTA

LOEWE  OPTA

LOEWE  OPTA

**Das vollautomatische  
Luxus-Fernsehgerät**

mit 59 cm-Großbild-Rechteckröhre und  
eingebautem UHF-Tuner für alle weiteren  
Programme in Band IV


**Vollautomatische Scharf-  
abstimmung für Bild und Ton**

**Vollautomatische Bild-  
und Zeilensynchronisation**

LOEWE  OPTA

BERLIN / WEST · KRONACH / BAYERN · DUSSELDORF

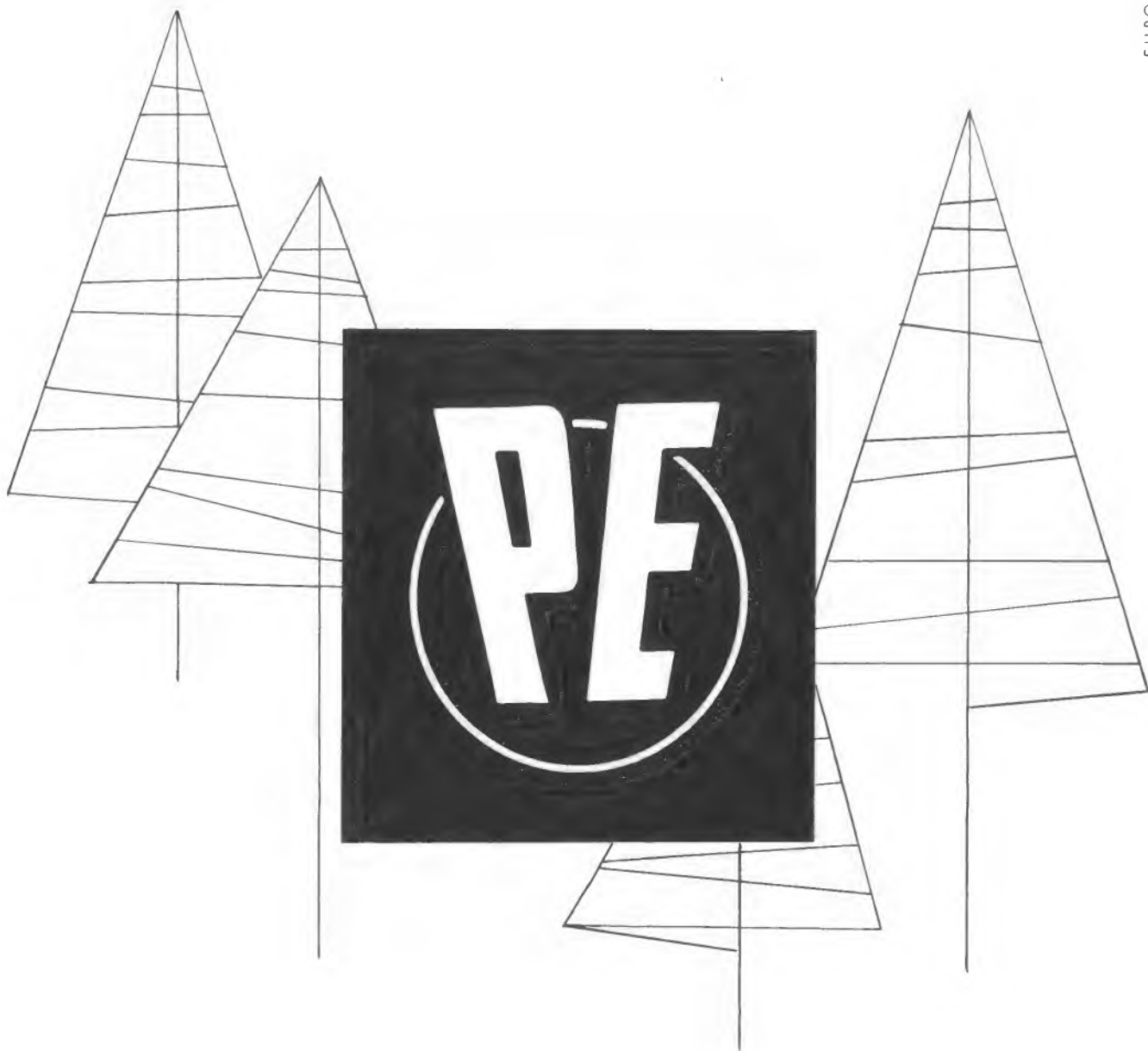Besuchen Sie uns bitte auf der Industriemesse Hannover (30.4.-9.5.61) in Halle 11, Stand 34



**Wir erwarten Sie gern  
auf unserem Messestand  
in Hannover**

**Halle 11, Stand 13**

**Perpetuum-Ebner**

**Plattenspieler - Plattenwechsler**

**St. Georgen/Schwarzwald**

Bezeichnung ist eine Abkürzung von Thermionic Integrated Micro-Modules. Hier fehlt der Heizfaden vollkommen, indem die Wärmetoleranz des keramischen Gehäuses benutzt wird; man führt die notwendige Emissionswärme von außen zu. Bild 7 zeigt einige dieser TIMMS auf einer Wäscheklammer als Größenvergleich; sie enthalten überdies jeweils eine vollständige elektronische Schaltung. Scheibenförmig übereinandergebaut lassen sie sich in besonders kleine elektronische Rechen- und Steuergeräte einsetzen. Ihr ganz wesentlicher Vorteil gegenüber den üblichen Halbleitern: sie widerstehen sehr großer Hitze sowie der Strahlungsdichte eines Atomreaktors.

### Transistoren und Mikro-Miniaturtechnik

Auf dem Gebiet der Transistoren und der Subminiatur-Halbleiterschaltungen geht der Fortschritt lawinenartig voran. Wir können hier leider nur einige wenige Andeutungen machen. Bei den Transistoren geht die Entwicklung in Richtung höherer oberer Grenzfrequenz, Erhöhung der Schaltgeschwindigkeit in Impulsschaltungen, Verminderung der Hitzeempfindlichkeit und der allgemeinen Verbesserung der Charakteristika. Die Experimente mit Silizium und anderen, z. T. neuartigen Halbleiterverbindungen gehen weiter und auch die mit verschiedenen Fabrikationsverfahren. Mesa- und Madt-Transistoren sind wohl auch in Europa schon allgemein bekannt. Neu sind in den USA beispielsweise Doppel-Diffusions-Mesa-Silizium-Transistoren von Texas Instruments für elektronische Rechengenäte, die in 40 bis 50 nsec umschalten, oder andere Typen, die im Nf-Verstärker mit einer Geräuschzahl (noise figure) von 3 bis 5 dB arbeiten. Philco fertigt Madt-Transistoren (Madt = micro alloy diffused-base transistors) mit Hilfe neuartiger Kristall-Wachstumsmethoden an, was die Herstellung bei hoher Qualität erheblich verbilligen soll.

Bei der praktischen Anwendung der Tunnel-Dioden, auch Esaki-Diode genannt, gab es anfangs Schwierigkeiten bei der Eingangs- und Ausgangs-Isolierung. Jetzt findet man Tunnel-Dioden mehr und mehr in elektronischen Rechengenäten und in speziellen Hochfrequenzschaltungen. Bekanntlich kann diese Diode dank ihrer eigentümlichen Kennlinie direkt als Multivibrator oder Oszillator arbeiten, was Einzelteile einspart. In logischen Schaltungen findet man Tunnel-Dioden direkt mit Transistoren und Impulssteuerdioden zusammengesaltet. Man experimentiert jetzt auch mit Tunnel-Tri-

oden, die sich ähnlich wie Tunnel-Dioden verhalten, aber „schneller“ sind. Neu sind Gallium-Arsen-Tunnel-Dioden von höchster Schaltgeschwindigkeit und sehr hohem Widerstand gegen Strahlungen; hier sind aber Zweifel an ihrer Beständigkeit noch nicht überwunden.

Wir halten hier in den USA die Entwicklungen der Dünnschicht-Technik (thin-film technique) und der damit verbundenen Mikro-Halbleiterschaltungen für am interessantesten. Dünne magnetische Schichten auf einer Trägerschicht werden als Speicher (memory) anstelle von Magnetkernen in elektronischen Rechengenäten benutzt, wo sie den Raumbedarf vermindern, die Schaltgeschwindigkeiten erhöhen und die Verdrahtung vereinfachen. Ähnliche Verfahren sind gebräuchlich, um besondere Mikro-Halbleiterschaltungen zu fertigen.

Als Beispiel sei eine Kippschwing-Schaltung genannt, bestehend aus einem einzigen kleinen Silizium-Kristall mit vielen Schichten (Bild 8), was nach einem von der pharmazeutischen Firma Merck & Co. entwickelten Verfahren möglich ist. Hier kann man ein Dutzend oder mehr p- und n-Schichten auf einem Kristallträger aufbringen, so daß sich komplizierte Schaltungen mit aktiven (Transistoren) und passiven (Widerstände und Kondensatoren) Bauelementen aufbauen lassen. Während des Wachstums des Kristalles kontrolliert man Dicke, Art und Widerstand der einzelnen Schichten und kann alle nur denkbaren Kombinationen erhalten, wobei man sich in erster Linie verschiedener reagierender Gase bedient. In Bild 8 stellt A die gewünschte Kippschaltung dar, B läßt erkennen, wie durch Aufdampfvorgänge die Schichten erzeugt worden sind und C zeigt die fertige Struktur in perspektivischer Darstellung. In Bild 9 ist der Quer-

## Die Elektronik in den USA

schnitt eines Silizium-Kristalles erkennbar, bestehend aus zwölf Schichten – abwechselnd p- und n-Silizium.

Über die Forschungsergebnisse der Westinghouse auf dem Gebiet der Molekular-Elektronik berichtete die FUNKSCHAU bereits in Heft 9/1960, Seite 225. Aus vielzönigen Germanium- oder Silizium-Kristallen entstehen komplette Funktionsblocks etwa gemäß Bild 8. Heute sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, daß bereits achtzehn verschiedene Funktionsblocks hergestellt werden. Ähnlich aufgebaut sind die von Texas Instruments entwickelten Solid Circuits, zu übersetzen etwa als Festschaltungen, die die Funktion von Zählern, Verstärkern, Oszillatoren, Schaltern usw. erfüllen. Diese winzigen Blocks werden hauptsächlich für logische Schaltungen in Rechengenäten verwendet (ODER, UND, Umkehr). Bild 10 zeigt links sieben solcher Rechnerschaltungen auf einem 10-Cent-Stück; jede dieser Schaltungen ist äquivalent sechs bis fünfzehn konventionellen Schaltungselementen und wiegt doch nur 0,05 Gramm. Daneben in Bild 10 steht ein Volladdierer (full adder), d. h. ein Stapel von dreizehn Flachscheiben im Gewicht von 1,5 Gramm; er ersetzt eine gedruckte Platine mit etwa 85 verschiedenen Bauelementen, die mindestens 42 Gramm wiegen. Einzelheiten über diese Technik können u. a. in FUNKSCHAU 1960, Heft 11, Seite 270, nachgelesen werden.

Voraussetzung für die weitere Miniaturisierung von Schaltungen sind immer kleinere Bauelemente, Dioden und Transistoren. Die Hughes Aircraft Company und andere Firmen entwarfen Subminiatur-Elemente in einem einheitlichen scheibenförmigen Gehäuse (Bild 11) von etwa 1,2 mm Durchmesser und 0,8 mm Höhe. Diese standardisierten Elemente werden in den Löchern eines perforierten Schaltbrettes montiert und elektrisch verbunden (Bild 12). Auf diese Weise lassen sich nahezu eine Million Bauelemente in 1 cubicfoot (= 0,03 m<sup>3</sup>) unterbringen.



Bild 9. Querschnitt eines Silizium-Kristalls, auf dem abwechselnd zwölf verschiedene Schichten von p- und n-Silizium aufgetragen sind (Merck & Co.)



Bild 11. Punktförmige Dioden und Transistoren mit speziellem Aufnahme-Werkzeug. Jedes Plättchen ist bei 1,2 mm Durchmesser 0,8 mm hoch (Hughes Aircraft Co.)

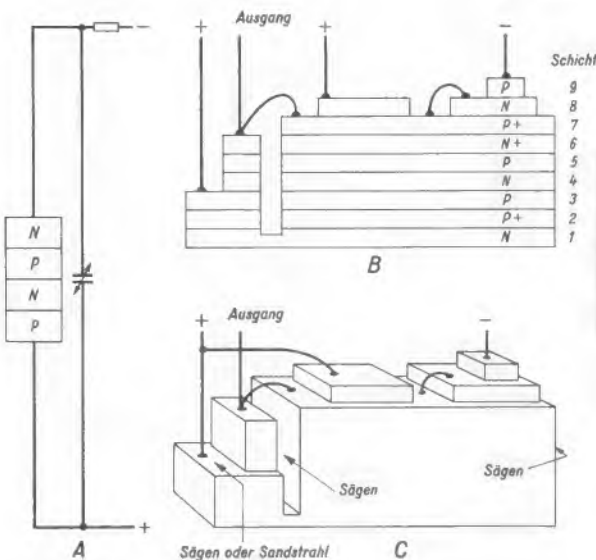


Bild 10. Solid Circuits von Texas Instruments. Rechts ein Addierer mit einem Stapel von 13 Halbleiterschaltungen

Links: Bild 8. Eine Kippschaltung nach A wird als Mikro-Halbleiterschaltung ausgeführt. B = Querschnitt, C = perspektivische Ansicht (Merck & Co.)

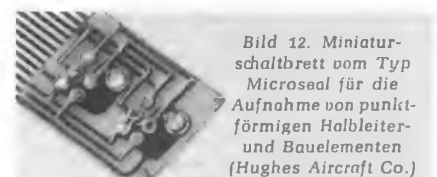


Bild 12. Miniaturschaltbrett vom Typ Microseal für die Aufnahme von punktförmigen Halbleiter- und Bauelementen (Hughes Aircraft Co.)



**HEINZ GREIFFENBERGER**  
TOKIO/HAMBURG

kehrte erst kürzlich  
von einem fast einjährigen  
Japan-Aufenthalt  
vorübergehend nach Europa zurück

Geishas, Fujiyama, Harakiri – das sind so etwa die Schlagworte, die vielerorts Japan bedeuten. Niedrige Qualität, Dumping-Preise, Reis-Standard – das sind ähnliche Begriffe auf wirtschaftlichem Gebiet. Beide Ansichten muten seltsam an, wenn man seine Eindrücke in Japan selbst erhält. Ebenso wie die eingehende Beschäftigung mit der Kultur Japans immer neue Überraschungen bringt, so stellt sich auch die Überraschung auf wirtschaftlichem Gebiet ein. Man erkennt auf Schritt und Tritt den hohen Stand der Technik. Modernste Fabriken, die hochentwickelte Güter herstellen, prägen wie in anderen Industriezweigen auch das Bild der elektronischen Industrie (Bild 1). Zehn Großfirmen decken fast den gesamten Bedarf des japanischen Inlandmarktes. Sie werden allerdings von einer Unzahl von kleinen und kleinsten Herstellern beliefert, die ihnen Einzelteile und Halbfertigwaren bieten.

Die Produktion hochwertiger Konsumgüter ist ohne umfangreiche Forschung und Entwicklung nicht möglich; deshalb unterhalten die Industrie-Konzerne große Entwicklungslabors. Oft arbeitet die Industrie auch eng mit den vielen Universitäten des Landes zusammen. Diese Entwicklungsarbeiten verschlingen viel Geld – und das bedeutet, daß der Preisvorsprung durch billige Arbeitskräfte nicht mehr sehr groß ist. Dies gilt besonders für die elektronischen Erzeugnisse, zumal der Unterschied im Lebensstandard eines westdeutschen und eines japanischen Arbeitnehmers nicht mehr so gewaltig ist. Japan erlebte nach dem Krieg eine Art „Wirtschaftswunder“ von noch größerer Intensität als die Bundesrepublik.

**Internationale Zusammenarbeit**

Die großen japanischen Konzerne schlossen zum Teil Verträge mit ausländischen Großfirmen über die technische Zusammenarbeit. Hitachi ist verbunden mit RCA, Toshiba (Tokyo Shibaura Electric Co.) hat Beziehungen zur General Electric Co. und zur RCA, National (Matsushita Electric) hält enge Verbindungen zu Philips, und Fuji (Fuji Communication Apparatus Mfg Co., Ltd.), eine deutsche Gründung, hat heute noch enge Beziehungen zu Siemens. JRC (Japan Radio Co., Ltd.) stellt Telefonen-Tonbandgeräte in Lizenz her.

Diese Zusammenarbeit braucht keineswegs einseitig zu sein, wie das Beispiel Sony zeigt. Zwischen Ampex und Sony gibt es bei Video-Tonbandanlagen einen Erfahrungsaustausch auf Gegenseitigkeit, wobei Sony seine Entwicklungen auf dem Transistorgebiet einsetzt. Überhaupt bietet Japan seine Erfahrungen bei Halbleitern in immer größerem Maße auch seinen ausländischen Partnern an.

**Die Bedeutung des Fernsehens**

Unbeschadet der Export-Orientierung der Industrie Japans muß doch erwähnt werden, daß ein großer Teil der Produktion im Inland selbst verbraucht wird. Die Zahl der angemeldeten Fernsehgeräte kletterte auf 5,3 Millionen. Das bedeutet, daß etwa 30 % aller Haushalte ein Fernsehgerät besitzen; mit einer Sättigung rechnet man bei circa 60 %. Die Schaltungen der Fernsehgeräte sind im allgemeinen etwas einfacher als die der deutschen Geräte; automatische Regelschaltungen führen sich nur langsam ein. Wegen der kleinen Wohnräume in den japanischen Häusern herrscht der kleine Bildschirm vor. 98 % der Geräte sind daher mit der 36-cm-Bildröhre ausgestattet. Die kleinen Auflagen der 43-cm- und 53-cm-Geräte machen diese Empfänger verhältnismäßig teuer; das ist auch einer der Gründe, weshalb Fernsehgeräte nur in sehr geringem Umfang exportiert werden.

Eine Belebung erwartet man durch die transistorbestückten Fernsehgeräte. Die großen Hersteller brachten bereits kleine 20-cm-Empfänger, die nur mit Transistoren bestückt sind, heraus. Zum Teil läuft schon die Serienfertigung (bei Sony seit einem Jahr), zum Teil beginnt die Produktion in den nächsten Wochen.

Die erhoffte Entwicklung des Farbfernsehens erkennt man in Tabelle 1. Der Preis für das 53-cm-Gerät soll danach bis 1964 um über 70 % gesenkt werden.

47-cm- und 59-cm-Bildröhren tauchten auf dem japanischen Markt noch nicht auf. Die Einführung des UHF-Bandes wurde diskutiert, aber bisher fehlen die Voraussetzungen für eine Massenfertigung von UHF-Tunern vollkommen. – Die Firma Nippon Electric Co., Ltd., stellte eine neue Farbfernsehkamera vor und entwickelte auch eine transistorbestückte Schwarzweiß-Fernsehkamera (Bild 2). Eine ähnliche Ausführung ist bei der Sendegesellschaft Nippon Hoso Kyokai bereits seit einiger Zeit in Betrieb.

Tabelle 4

Technische Daten der Esaki-Dioden von Sony. Es bedeuten:  $I_H$  = max. Strom,  $I_H/I_T$  = Sprungverhältnis,  $R_N$  = negativer Widerstand im steilsten Teil der Kennlinie,  $R_S$  = Serienwiderstand.

|         | $I_H$ (mA) | $I_H/I_T$ (mA) | $R_N$ ( $\Omega$ ) | $R_S$ ( $\Omega$ ) |
|---------|------------|----------------|--------------------|--------------------|
| IT 1101 | 2          | 8              | 60                 | 1,5                |
| IT 1102 | 2          | 5,5            | 70                 | 1,5                |
| IT 1103 | 2          | 7              | 70                 | 1,5                |

Spannung beim Strommaximum  $U_H$ : 75 mV  
Spannung beim Stromminimum  $U_T$ : 340 mV  
Grenzfrequenz  $f_{CO}$ : 3 GHz

**Japan**  
**als elektronische**  
**Großmacht**

Tabelle 1

Wie entwickeln sich Preise und Produktion japanischer Farbfernsehgeräte? Staatliche Stellen und Industrie haben recht unterschiedliche Ansichten über die künftige Entwicklung beim Fernsehen. Beiden gemeinsam ist aber, daß man mit erheblichen Preissenkungen durch größere Produktion rechnet.

| Jahr | Durchschn. Preis für ein 53-cm-Farbfernsehgerät in DM | Voraussage der Industrie Stück | Voraussage des Wirtschaftsministeriums Stück |
|------|---|--------------------------------|--|
| 1960 | 5800  | 8 000                          | 4 000  |
| 1961 | 4600  | 27 000                         | 10 000                                       |
| 1962 | 3400  | 60 000                         | 20 000                                       |
| 1963 | 2400  | 300 000                        | 60 000                                       |
| 1964 | 1600  | 360 000                        | 100 000                                      |

Tabelle 2

Export (wertmäßig) der japanischen Industrie. Die Aufstellung zeigt den geringen Anteil der Fernsehgeräte. Einzelteile stellen bereits einen ansehnlichen Teil dar. Beträge in Mrd. Yen.

|                                  | 1959  | 1960 |
|----------------------------------|-------|------|
| Rundfunkgeräte                   | 37,57 | 45,0 |
| Fernsehgeräte                    | 0,76  | 0,9  |
| Einzelteile                      | 4,51  | 5,1  |
| Sender                           | 2,30  | 2,4  |
| Tonbandgeräte                    | 1,08  | 1,3  |
| Meßgeräte                        | 0,52  | 0,7  |
| Elektronenmikroskope             | 0,25  | 0,3  |
| andere elektronische Erzeugnisse | 2,44  | 2,9  |

Tabelle 3

Produktionswerte der elektronischen Industrie in Japan. Daß die japanische Industrie nicht nur die durch Exporte in alle Welt bekannten Transistor-Radiogeräte produziert, zeigt diese Aufstellung. Ebenso wie in Deutschland haben die Fernsehgeräte den größten Anteil an der gesamten Produktion. Beträge in Mrd. Yen.

|                             | 1959   | 1960   |
|-----------------------------|--------|--------|
| Fernsehgeräte               | 121,11 | 128,50 |
| Rundfunkgeräte              | 56,39  | 55,50  |
| Transistoren                | 12,86  | 21,00  |
| Meßgeräte                   | 10,36  | 17,50  |
| Funkgeräte (Sender)         | 10,31  | 10,50  |
| Tonbandgeräte               | 9,60   | 6,80   |
| Elektronenrechner           | 0,65   | 2,60   |
| Elektronenmikroskope        | 0,23   | 0,60   |
| Empfängerröhren             | 29,89  | 26,00  |
| Braunsche Röhren            | 20,39  | 24,00  |
| Einzelteile                 | 56,35  | 65,00  |
| andere elektronische Geräte | 23,86  | 32,00  |

## Japanischer Rundfunkempfänger-Export

Große Exporterfolge wurden in der Vergangenheit mit Rundfunkempfängern erzielt. 75 % aller Rundfunkgeräte waren Transistorgeräte. Das erfolgreichste Gerät im Export war das Modell TR-610 von Sony, das in der Formgebung dem kleineren Modell TR-620 gleicht. Es wurde in den letzten vier Jahren ca. 400 000mal verkauft!

Für den japanischen Markt werden Rundfunkgeräte in allen Ausführungen hergestellt. UKW-Empfänger gibt es nur wenige, denn fast alle Programme werden auf Mittelwelle gesendet. Für gute Tonwiedergabe bietet die japanische Industrie einige ausgezeichnete Hi-Fi-Bausteine. Führend auf diesem Gebiet ist Pioneer. Dieser Hersteller erhielt auf der Weltausstellung 1958 in Brüssel für seine Hi-Fi-Anlage eine Goldmedaille.

Eine Übersicht über die Exporte gibt die Tabelle 2, während Tabelle 3 die Produktionswerte der gesamten Industrie zeigt. Eine ganze Reihe von Herstellern nahm in ihr Programm kleine transistorbestückte Tonbandgeräte auf, für die man sich in der nächsten Zeit auch Exportchancen ausrechnet.

Als Beispiel für Tonbandgeräte zeigt Bild 3 ein Vierspur-Stereo-Tonbandgerät von Sony, das bei 19,5-cm-Bandgeschwindigkeit einen Frequenzgang von 30 bis 18 000 Hertz besitzt. Der Störabstand ist hoch und der Klirrfaktor bleibt niedrig. Zur Anzeige der Aussteuerung dienen zwei Zeigerinstrumente.

## Großer Einzelteile-Export, interessante Halbleiter-Entwicklungen

Aus der Aufstellung der Exporte geht hervor, daß im Jahre 1960 auch für über fünf Milliarden Yen Einzelteile exportiert wurden. Eine Spezialität der japanischen Industrie sind Miniatur-Einzelteile. Japanische Einzelteile werden heute in der ganzen Welt bei der Fertigung von Transistorgeräten verwendet. Ein führender deutscher Hersteller kaufte bei Hitachi sogar vollständige Chassis für Taschensuper und versah sie nur noch mit einem eigenen Gehäuse.

Bei Halbleitern kann man immer mit interessanten japanischen Entwicklungen rechnen. Mesa-Transistoren erreichen eine Grenzfrequenz von 700 MHz. Sogenannte Koaxial-Transistoren sollen noch bei Frequenzen von 3000 MHz schwingen.

Bei den Silizium-Gleichrichtern entwickelte man den Diffusions-Typ. Hier wird die Übergangszone zwischen dem Kupfer und dem Silizium unter Verwendung von Wolfram oder Molybdän als Puffer direkt verschweißt. Es bleibt nur ein geringer Spannungsabfall; gleichmäßige Qualität in der Herstellung ist damit leichter erreichbar. Diese Gleichrichter mit 400 A/1000 V werden zur Zeit in elektrische Lokomotiven eingebaut.

Sony gab inzwischen die Daten seiner Esaki-(Tunnel-)Dioden bekannt. Die Typen IT 1101 und IT 1102 sind vorwiegend für Verwendung in Elektronen-Rechnern vor-



Bild 1. Fernsehempfänger-Großserienfertigung in einer japanischen Fabrik

gesehen, während der Typ IT 1103 für Mikrowellengeräte empfohlen wird (Tabelle 4).

Auch Solar-Zellen kamen bereits vereinzelt bei Rundfunk-Relaisstationen und Leuchttürmen zur Anwendung. Bild 4 zeigt ein mit Sonnenenergie betriebenes Blinkfeuer.

In den Labors arbeitet man unter anderem auch an der Entwicklung von steuerbaren Silizium-Gleichrichtern, Mikro-Modulen (solid circuits) und Halbleitern zur elektronischen Erzeugung von Wärme und Kälte, die auf dem Peltier-Effekt beruhen.

Bei den Röhren gibt es besonders auf dem Spezialröhren-Gebiet einige Neuheiten. Bild 5 zeigt ein Magnetron neuester Fertigung von NEC.

Für den Export sind allerdings die Transistoren immer noch von größter Bedeutung. 1960 wurden pro Monat etwa 400 000 bis 500 000 Stück exportiert.

## Industrielle Elektronik noch schwach

In den nächsten Jahren wird sich der Fünf-Jahres-Plan der Regierung für die elektronische Industrie auswirken. Dann soll der Anteil der Konsumgüter an der Gesamtproduktion zurückgehen, während der industriellen Elektronik mehr Raum gegeben wird. Bisher wurden zum Beispiel Elektronen-Rechner noch überwiegend importiert. Der Plan sieht daher besonders die Herstellung von elektronischen Rechenmaschinen aller Art vor. Bisher wurden in Japan schon etwa dreißig elektronische Rechenmaschinen aller Größen hergestellt. Beweise für die Leistungsfähigkeit der japanischen Industrie gibt es auch sonst genug, etwa das Elektronen-Mikroskop von Hitachi, das auf der Weltausstellung in Brüssel einen Grand Prix errang.

Auf dem Gebiet der Fernmeldetechnik wird in Japan sehr eifrig gearbeitet. Das Land ist von einem Netz von Mikrowellen-Richtverbindungen überzogen, die für Telefon und Fernsehen benutzt werden. NEC liefert seit längerer Zeit Geräte für Scatter-Verbindungen und Versuchsmuster von elektronischen Telefon-Vermittlungen. Man arbeitet dabei mit Parametrons, Kaltkathoden-Röhren und Halbleitern.

Während des zweiten Weltkrieges konnte Japan den umstrittenen Ruhm für sich in Anspruch nehmen, eine militärische Großmacht zu sein. Heute schickt es sich an, auf wirtschaftlichem Gebiet eine Großmacht zu werden. Die elektronische Industrie ist da-



Bild 2. Volltransistorisierte Fernsehkamera für industrielles Fernsehen von Nippon Electric Company



Bild 3. Stereo-Tonbandgerät in Vierspur-Technik von Sony



Bild 4. Blinkfeuer einer Hafeneinfahrt mit Solar-Zellen als Stromquelle bzw. als Speisquelle für die Batterien

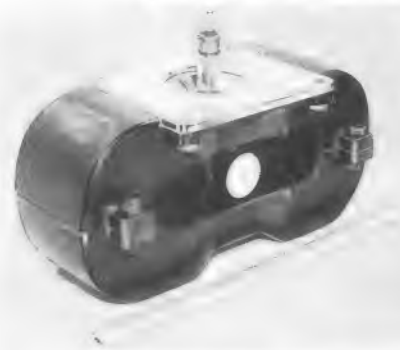


Bild 5. Q-Band-Magnetron von Nippon Electric Company mit 100 kW Spitzen-Ausgangsleistung

bei nur ein Ausschnitt, der aber in seiner Vielfalt und in seinem hohen Stand der Entwicklung beispielhaft für die Industrie Japans sein dürfte.

(Heinz Greiffenberger berichtete aus Japan u. a. in FUNKSCHAU 1960, Heft 24, Seite 599 und 602).

Entwicklungsingenieur bei der  
Corporacion de Radio de Chile, S.A.,  
vor 20 Jahren ständiger Mitarbeiter  
der FUNKSCHAU

## Südamerika Kontinent der Gegensätze

Statt Südamerika sollten wir lieber den Begriff Latein-Amerika gebrauchen, denn sonst müßten wir ja Mexiko und Mittelamerika von unserem Rundblick ausschließen – das einigende Band, das alle diese geographisch so weit auseinander gelegenen und klimatisch so verschiedenen Länder als zusammengehörig erscheinen läßt, sind ja Rasse und Sprache – zufolge der einst iberischen Kolonisation durchwegs Spanisch, bis auf Brasilien, wo Portugiesisch gesprochen wird. Wie stark Rasse und Sprache der Bevölkerung den Charakter eines Landes bestimmen, sehen wir am deutlichsten bei Mexiko, das trotz seiner unmittelbaren Nachbarschaft zu den USA jenem Lande nur oberflächlich in jenen Dingen ähnelt, die der neueste Abschnitt unserer Zivilisation mit sich gebracht hat – Hochhäuser in den Großstädten, Flugplätze, Autobahnen, Industrie-Anlagen. Diese Art „Amerikanisierung“ ist wohl eine Welt-Erscheinung, auf die man auch in Deutschland allenthalben stößt. Wie grundverschieden aber ansonsten Land und Leute der lateinamerikanischen Länder von denen der angloamerikanischen Länder sind, brauche ich im Zeitalter des Films den FUNKSCHAU-Lesern wohl nicht weiter auszumalen.

Dies sei deshalb vorausgeschickt, weil wir von der Rundfunk-Branche und deren Erzeugnissen in Latein-Amerika sprechen wollen – beides hängt aber natürlich ganz wesentlich von „Land und Leuten“ ab. Wie groß und wie unterschiedlich die einzelnen Märkte sind und welche Aufnahmefähigkeit und Expansion man von ihnen erwarten kann, zeigt die beistehende Tabelle der Einwohnerzahlen, der Volksbildung und der Verbreitung von Rundfunk- und Fernsehgeräten, die, aufmerksam betrachtet, einige erstaunliche Tatsachen wiedergibt. Erstaunlich für europäische Begriffe ist vor allem die Höhe des Analphabetentums, mit 46,5% als Durchschnitt von 18 Ländern – die höchste Volksbildung finden wir in Argentinien mit 14% und in Chile mit 20% Analphabeten, die niedrigste auf Haiti mit 89% und in Guatemala mit 71%, sodann in Bolivien mit 68% Analphabeten. So kann man wohl sagen: je heißer das Land oder je abgelegener, wie z. B. Bolivien, desto primitiver ist die Bevölkerung – von einem Plantagenarbeiter in Guatemala, der weder lesen noch schreiben kann, darf man nicht erwarten, daß er eine Musik-Truhe erwirbt. Doch es gibt hierzu auch zahlreiche erstaunliche Ausnahmen: Gang und gäbe ist z. B. bei uns der Fall, daß aus der ärmlichsten Hütte, unvorstellbar primitiv für europäische Begriffe, ohne Fußboden und überhaupt nur bewohnbar dank des milden Klimas – laut und deutlich ein erstklassiges Radiogerät heraustritt; es ist das einzige „gute Stück“ im „Hause“ und wurde in 20 Monatsraten, ohne Anzahlung, von der ganzen Familie, von der natürlich mehrere Personen arbeiten, unter großen Entbehrungen erworben. Bei solchen Abzahlungskäufen ist der Sektor „Handelsspanne“ bzw. Zins noch viel größer, als ihn unsere Kreis-Statistik zeigt. Rundfunkgebühr dagegen wird nirgends erhoben, und auch der Strom kostet in diesem Falle nichts, denn er wird einfach mit einem Stück Draht aus

der nächsten Freileitung „entnommen“ und mit einer eingegrabenen Konservenbüchse gegen Erde abgeleitet – was würde der VDE dazu sagen?

Trotz dieser Erscheinung – Rundfunk in der ärmsten Hütte – ist aber, wie die in der Tabelle folgenden Ziffern über die Verbreitung von Radio- und Fernsehgeräten zeigen, der Volksbildungs-Stand ein guter Anhaltspunkt für die Aufnahmefähigkeit des betreffenden Landes und für die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten; denn so weit verantwortungsbewußte Regierungen vorhanden sind, sind diese ernstlich darum bemüht, die Volksbildung zu fördern, wozu in Zukunft im Rahmen des Kennedy-Plans die Vereinigten Staaten sehr energisch beisteuern werden.

Wir dürfen zur Markt-Beurteilung aber auch das Volkseinkommen nicht vergessen, das in Latein-Amerika im Durchschnitt rd. 200 US-\$ pro Kopf und Jahr beträgt, das ist rund 10% dessen, was in USA verdient wird.

### Eine eigentliche elektronische Industrie

besteht im wesentlichen außer in Puerto Rico nur in Mexiko, Brasilien, Argentinien und in Chile. Die karibische Insel Puerto Rico, obwohl nach Rasse und Sprache lateinamerikanisch, müssen wir von diesem Bericht ausnehmen, da sie heute direkt zu USA gehört, die dorthin interessanterweise trotz des tropischen, sehr feuchten Klimas zahlreiche Teilfertigungen in großem Maßstab verlagert haben, um die dort sehr viel billigere Handarbeit, vor allem Frauenarbeit, auszunutzen. Das finden wir aber auch in den anderen Ländern mit elektronischer Industrie. Am günstigsten ist wegen seiner unmittelbaren Nachbarschaft zu USA, Mexiko daran, wo z. B. in großen Mengen billige Mittelwellen-Nachtischgeräte zu 10 \$ für den Export gebaut werden.

In Heft 2/1961 erwähnte die FUNKSCHAU unter „Kurz und Ultrakurz“ bereits den beträchtlichen Röhren-Export Brasiliens. Auch Chile ist da recht aktiv und exportiert

jährlich etwa eine Million Röhren; die Stanzteile und Rohmaterialien dazu, wie Anodenbleche, Glimmerstege, Glasrohre usw. werden für den Wiederausfuhr zollfrei importiert. Chilenische Frauenarbeit, die fast so billig ist wie japanische, verwandelt sie in Fertigprodukte, die dann im Freihafen von Panama gelagert und von der RCA-Zentrale in New York aus in alle Länder des Kontinents verkauft werden.

### Wenn Import, dann aus USA, Europa oder Japan

Dagegen besteht ein direkter Warenaustausch auf dem elektronischen Sektor zwischen den einzelnen Ländern Südamerikas so gut wie nicht: Senderöhren z. B. werden in Argentinien von Philips und Standard Electric gebaut, wobei die Produktionskapazität die Aufnahmefähigkeit jenes Landes übersteigt, doch kein chilenischer oder peruanischer Verbraucher würde jemals auf den Gedanken kommen, etwa eine argentinische Senderöhre zu bestellen, wie auch kein Argentinier jemals etwa einen chilenischen Stereo-Plattenwechsler kaufen würde: Wer sich schon durch den Leidensweg einer Import-Operation hindurchkämpft, was in den meisten dieser Länder einen ungeheuren Papierkrieg bedeutet, und einen Geldaufwand, der weit über den Wert der Ware hinausgeht, der kauft denn schon gleich in USA ein, oder in Europa, oder neuerdings mit Vorliebe in Japan – er fühlt sich sicherer dabei, denn der Südamerikaner ist zwar stolz auf seine Industrie, er begegnet ihren Produkten aber dennoch mit einem gewissen Mißtrauen, besonders, wenn sie nicht aus seinem eigenen Lande kommen – Lokalpatriotismus und Nationalstolz spielen keine kleine Rolle dabei. Das alles soll anders werden, sobald Südamerika nach europäischem Vorbild eine Art Marktgemeinschaft organisiert, über die seit Jahren verhandelt wird und die demnächst effektiv stufenweise in Gang gebracht werden soll, doch ist jene Stufe, bei der sich auch der elektronischen Industrie Tür und Tor von Land zu Land öffnen, wohl erst in vier bis fünf Jahren zu erwarten. Bei der Planung jedweder Fabrikation unserer Branche in Südamerika darf man also vorerst nur mit dem lokalen Markt rechnen, der oftmals zu klein ist für den Anfangsaufwand.

Den 2. Teil dieses Berichtes veröffentlichen wir im nächsten Heft der FUNKSCHAU.

Einwohnerzahlen, Volksbildung und Verbreitung von Rundfunk- und Fernsehgeräten in den lateinamerikanischen Ländern (Nach Unterlagen der Vereinten Nationen)

| Land             | Einwohner (Mill.) | Analphabeten % | Radiogeräte (Tausend) |      | Fernsehgeräte (Tausend) |      |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------|-------------------------|------|
|                  |                   |                |                       | %    |                         | %    |
| Argentinien      | 20,3              | 14             | 3 350                 | 16,5 | 400                     | 1,9  |
| Bolivien         | 3,3               | 68             | 200                   | 6,1  | —                       | —    |
| Brasilien        | 62,7              | 51             | 4 570                 | 7,6  | 1 000                   | 1,5  |
| Chile            | 7,3               | 20             | 700                   | 9,6  | —                       | —    |
| Columbien        | 13,5              | 38             | 3 000                 | 21,7 | 150                     | 1,1  |
| Costa Rica       | 1,07              | 21             | 75                    | 7,0  | —                       | —    |
| Cuba             | 6,5               | 22             | 1 000                 | 15,5 | 365                     | 5,6  |
| Dominik. Republ. | 2,8               | 57             | 97                    | 3,4  | 16                      | 0,6  |
| Ecuador          | 4,0               | 44             | 120                   | 3,0  | —                       | —    |
| Salvador         | 2,4               | 61             | 40                    | 1,6  | 16                      | 0,6  |
| Guatemala        | 3,3               | 71             | 36                    | 1,1  | 22                      | 0,6  |
| Haiti            | 3,3               | 89             | 20                    | 0,6  | 5                       | 0,1  |
| Honduras         | 1,9               | 65             | 45                    | 2,4  | —                       | —    |
| Mexiko           | 32,3              | 43             | 2 800                 | 8,7  | 660                     | 1,9  |
| Nicaragua        | 1,35              | 62             | 35                    | 2,6  | 6                       | 0,4  |
| Panama           | 0,99              | 30             | 130                   | 13,1 | 8                       | 0,8  |
| Paraguay         | 1,67              | 34             | 105                   | 6,3  | —                       | —    |
| Peru             | 10,2              | ?              | 1 100                 | 10,5 | 33                      | 0,3  |
| Uruguay          | 2,7               | ?              | 700                   | 26,1 | 15                      | 0,6  |
| Venezuela        | 6,3               | 48             | 750                   | 12,2 | 200                     | 3,1  |
| Vergleichsweise: |                   |                |                       |      |                         |      |
| USA              | 174,2             | 3              | 168 500               | 94,1 | 52 600                  | 29,0 |



*Tischgeräte*

**Favorit-UHF**

59 cm-Kurzrohr

**Panorama-UHF**

59 cm-Kurzrohr

**Konsul-UHF**

59 cm-Kurzrohr

UHF-VHF-Abstimmautomatik

**Kommodore-UHF**

59 cm-Kurzrohr

UHF-VHF-Abstimmautomatik

**Präsident-UHF**

59 cm-Kurzrohr

Brillanzverstärker, Abstimmautomatik

Anschraubbeine DM 15.-



*Standgeräte*

**Roland-UHF**

59 cm-Kurzrohr

UHF-VHF-Abstimmautomatik

**Souverän-UHF**

59 cm-Kurzrohr

Brillanzverstärker, Abstimmautomatik



*Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombinationen*

**Imperator-UHF-Stereo**

mit Stereo-Plattenwechsler und

UHF-VHF-Abstimmautomatik


59 cm-Kurzrohr

**Exquisit-UHF-Stereo**

mit Stereo-Plattenwechsler

Brillanzverstärker, Abstimmautomatik

59 cm-Kurzrohr

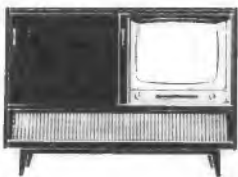

Schon immer galten NORDMENDE-Fernseher als Geräte, die in jeder Hinsicht zuverlässig sind. Sie zeichnen sich durch eine ausgereifte Technik aus – leistungsstarke, servicegerechte und erfolgsgewohnte Typen, die jederzeit einen guten Umsatz garantieren. – Ihr Kunde kennt NORDMENDE als ein Spitzenfabrikat, das in der ganzen Welt höchsten Ruf genießt. Sein Vertrauen zu NORDMENDE festigt auch sein Vertrauen zu Ihnen, zu seinem Fachhändler.

Wiederum bietet NORDMENDE ein ideales Fernseh-Lieferprogramm – übersichtlich und klar gestaffelt. **Präzision und Fortschritt** sind seine markantesten Merkmale. Fortschritt durch ein Höchstmaß an Automation und Komfort, durch zeitbewußte Formen – Präzision durch grundsätzliche Verarbeitung, wertvolle Gehäuse und weitestgehende elektronische Steuerung.

NORDMENDE-Fernseher bringen ein Bild von größter Brillanz, von lebens echter Abstufung aller Tonwerte. Das sind kompromißlos entwickelte Qualitätsempfänger – ausgerichtet auf höchste Leistung und auf lange Lebensdauer.

**Geräte internationaler Spitzenklasse**




**- der Zeit voraus -**







TOLEDO

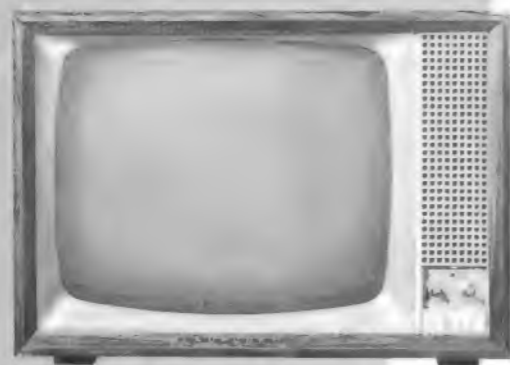

TOLEDO „AS“



MANILA

# FERNSEH *Premiere* STARPARADE DER BLAUPUNKT-FERNSEHER 1961



Wenn der Vorhang der Fernsehgeräte-Revue 1961/62 sich öffnet, wird der Fachhändler sein Auge auf die Geräte lenken, die ihm ein gutes Geschäft und zufriedene Kunden bringen werden.

Wir versprechen nicht mehr als wir halten können und unser Standpunkt ist: Nicht der Preis allein entscheidet sondern die Qualität und die technische Vollendung! Wir glauben nicht, daß es gleichgültig ist, wer ein Fernsehgerät baut. Hierzu gehören langjährige Erfahrungen, Verantwortungsbewußtsein gegenüber dem Kunden und Vertrauen des Käufers zu einem bewährten Markenfabrikat, wie es BLAUPUNKT seit 35 Jahren ist. BLAUPUNKT-Fernseher sind deshalb so beliebt, weil sie Harmonie in Bild und Ton bringen und auch unter schwierigen Empfangsbedingungen einen ungestörten Bildempfang ermöglichen. Alle BLAUPUNKT-Fernseher haben vollautomatische Steuerung aller Regelfunktionen. Hervorstechend bei allen BLAUPUNKT-Fernsehern ist der nicht minder wichtige gute Klang. Deshalb auch für die neue Saison unser Rat: denken Sie an BLAUPUNKT, wenn Ihre Kunden zufrieden sein sollen. Denn: letzten Endes entscheidet die Qualität!



SEVILLA



SEVILLA „AS“




TIROL



ARKONA

# BLAUPUNKT

# LORENZ

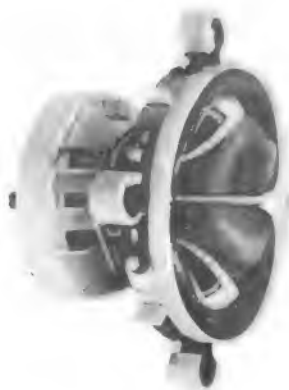

Empfängerröhren  
Spezialröhren  
Bildröhren und Ablenkmittel  
Quarze  
Lautsprecher  
Tuner- und Phonoantriebe

Deutsche Industriemesse Hannover 1961  
Halle 13, Stand 94



# SEL

STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG · Stuttgart

## Neue Fernsehempfänger für 1961/62

Die schwierige Marktsituation bei Fernsehgeräten, nicht zuletzt wegen der Verzögerung des Zweiten Programms, führte zu einem Aufhören der Gewohnheit, alle neuen Fernsehempfänger an einem bestimmten Termin herauszubringen. In den letzten Jahren war es jeweils der 1. Mai, an dem die neuen Geräte gezeigt wurden. Die Industrie billigte sich jetzt aber eine gewisse Freizügigkeit zu, so daß wir eigentlich seit dem vergangenen Herbst kaum einen Monat ohne neue Fernsehgeräte erlebt haben. Manchmal allerdings beschränkte sich die „Neuheit“ auf den Austausch der 53-cm-Bildröhre gegen eine solche vom 59-cm-Typ.

Unbeschadet aller Überlegungen dieser Art hat die Hannover-Messe ihre alte Anziehungskraft erhalten, indem mehrere führende Fernsehgeräte-Produzenten sich doch entschlossen haben, ihre neuen Modelle just zum 1. Mai der Öffentlichkeit vorzustellen. Einige technische Einzelheiten dieser Typen sollen nachstehend mitgeteilt werden.

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, daß das Angebot bisher nur 59-cm-Geräte umfaßt; 53-cm- und 43-cm-Modelle gehören der Vergangenheit an, und 47-cm-Typen wurden für später zurückgestellt – schließlich soll die Funkausstellung im August auch noch einige Neuheiten vorzeigen können.

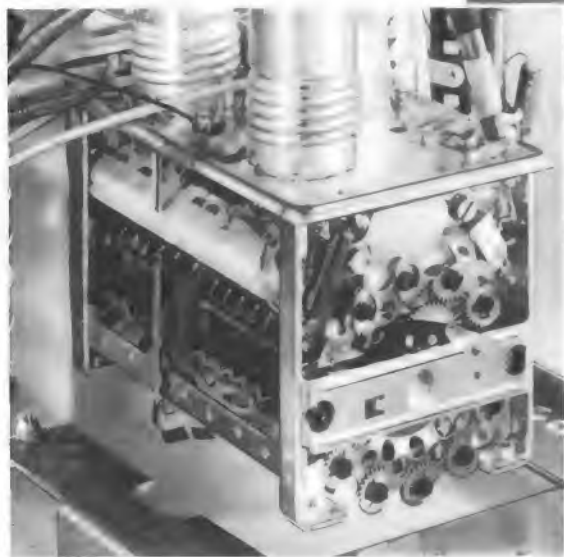


Bild 1. Bedienungsfeld rechts neben der Bildröhre am Telefonken-Fernsehempfänger FE 251 T mit UHF-Schwungradantrieb, UHF-Linearskala und dahinter untergebrachtem Diskantlautsprecher

Links: Bild 2. VHF-Kanalschalter im Metz-Fernsehempfänger mit Speicher-„Gedächtnis“ für die Feinabstimmung eines jeden Kanals (Ausführung Preh)

Weise die richtige Tonabstrahlung, Bild und Ton kommen aus der gleichen Richtung, wofür der Begriff „Präsenzklang“ geprägt wurde.

b) Die Mittelpreisklasse (auch B-Gerät genannt) ist bereits reichlich mit Automatik versehen; automatische Oszillatorfeinabstimmung im UHF- und VHF-Teil ist durchweg vorhanden. Der VHF-Kanalschalter mit einstellbarer, reproduzierbarer Feinabstimmung beginnt sich durchzusetzen. Bisher war er nur in einer Ausführung unter dem Namen Memomatic-Tuner (Philips) bekannt. Eine von Preh gefertigte und von



Metz eingebaute Form (Bild 2) nennt sich Kanalschalter mit Speicher-Automatik. Auch Loewe-Opta, Siemens und Wega verwenden ähnliche Konstruktionen.

c) Größere Hersteller fertigen in der Regel drei Chassis für alle ihre Empfänger. Dabei ist die Unterteilung nach A-, B- und C-Type entsprechend Luxus-, Hochleistungs- und Standard-Gerät nicht immer so leicht möglich; die Klassen gehen ineinander über. Etwas überschlüssig darf man sagen, daß das C-Gerät 17 Röhren und 4 Dioden, das B-Gerät 18 oder 19 Röhren und 8 bis 10 Dioden und das A-Gerät mindestens 21 Röhren und 9 bis 15 Dioden enthält.

d) Die Gehäuse sind dem neuen Bildformat entsprechend eckiger geworden und – in unsymmetrischer Ausführung – auch niedriger, weil dann die Bildhöhe allein die Gehäusehöhe bestimmt. Bei diesen unsymmetrischen Geräten läßt sich manchmal die gesamte Frontplatte mit Schutzscheibe und Maske abnehmen (Bild 3), so daß Bildröhrenoberfläche, Kanalschalter, Tasten und Lautsprecher usw. leicht erreichbar sind. Zusammen mit dem herausklappbaren Chassis – manchmal in zwei oder drei Winkelstufen feststellbar – ergibt sich eine sozusagen totale Zugänglichkeit der gesamten Schaltung und aller Elemente von vorn und hinten.

e) Einige, nicht zu viele, Modelle haben eine gebogene Schutzscheibe aus festem Glas mit entsprechender Einfärbung, die der Werbung allerlei Möglichkeiten für wirkungsvolle Namen bietet („Goldton-Filter-scheibe“, „Goldfilter“ usw.)<sup>1)</sup>.

f) Die Ausstattung mit UHF-Teil – dieses mit der neuen Spanngitterröhre PC 88 – ist der Standard, ähnlich wie ab 1951 der UKW-Teil im Rundfunkgerät zur Selbstverständlichkeit wurde. Man hat bereits die nächste Stufe der Verbesserung erreicht: UHF-Schwungradantrieb, Eichmarken auf der UHF-Skala für die örtlichen Sender und Verriegelung der UHF-Abstimmung bei VHF-Empfang (Telefunken). Diese drei Maßnahmen werden sich in der Praxis des Mehrprogrammempfanges ausgezeichnet bewähren – man denke nur an das höchst langweilige Durchdrehen der hoch übersetzten UHF-Abstimmung von einem UHF-Sender etwa in Kanal 14 (Zweites Programm) zum UHF-Sender in Kanal 50 (wenn das Dritte Programm Wirklichkeit geworden ist).

\*

**Blaupunkt:** Alle neuen Empfänger enthalten entweder das 19- oder das 22-Röhren-Chassis (Toledo- und Sevilla-Chassis); die Tisch-

<sup>1)</sup> Über die Problematik der gewölbten Schutzscheibe vergl. Leitartikel *Impulse* in Heft 8/1961.



Bild 3. Die gesamte Frontabdeckung einschließlich Schutzscheibe läßt sich bei diesem Telefonken-Fernsehempfänger FE 251 T abnehmen

### Einige Vorbemerkungen

Man kann dem neuen Geräteprogramm einige allgemeingültige Entwicklungsrichtungen entnehmen:

a) Alle Bedienungselemente werden möglichst nach vorn verlegt; sie werden entweder (wie schon immer) unterhalb des Bildfensters oder (jetzt verstärkt) auf einem besonderen Feld angeordnet, in der Regel rechts von der Bildröhre, so daß sich eine unsymmetrische Fronteinteilung ergibt (Bild 1). Das Bedienungsfeld bietet Raum für die UHF-Skala und zumindest für einen Diskantlautsprecher; man erreicht auf diese



Bild 4. Unsymmetrisch gestalteter Fernsehempfänger mit rechts liegendem Bedienungs- und Lautsprecherfeld als Beispiel für eine in diesem Jahr besonders beliebte Form (Blaupunkt-Sevilla AS 59)



Bild 5. Der gleiche Empfänger wie in Bild 4, jedoch mit dem unterhalb der Bildfläche liegenden Bedienungs- und Lautsprecherfeld bzw. Kanalschalter an der Seite (Blaupunkt-Sevilla 59)



Bild 6. Loewe-Opta-Optimat 696 mit Chassis 696

modelle sind überdies in unsymmetrischer Form und in der bisherigen Normalform (Lautsprecher an der Seite, Bedienungselemente unterhalb des Bildfensters) zu haben. Bild 4 und 5 stellen beide Ausführungsformen gegenüber. Im Sevilla-Chassis ist eine selektive automatische Störaustattung vorgesehen, d. h. der Austaströhre wird nur ein schmales Frequenzband zugeführt; ein besonders ruhiges Bild ist die Folge. Die Unterdrückung des Anheizbrummens ist derart ausgelegt, daß vor allem die letzte Bild-Zf-Röhre geschützt wird; sie läuft nicht hoch und kann daher nicht überlastet werden.

Auf dem Programm steht ferner ein neuer 4-Normen-Schrankempfänger *Manila 4 N* mit 59-cm-Bildröhre, dazu 20 Röhren und 17 Dioden, dessen Technik im wesentlichen mit der des Modells *Sevilla 4 N* (FUNKSCHAU 1961, Heft 6, Seite 151) übereinstimmen dürfte, das weiterhin nur mit 53-cm-Bildröhre geliefert wird<sup>1)</sup>.

**Loewe-Opta:** Hier sind zehn Modelle mit vier unterschiedlichen Chassis in der Fertigung. Außerlich lassen sich bei den Tischempfängern solche mit abgerundetem Gehäuse und andere mit eckiger Ausführung unterscheiden; anschaubare Beine sind bei einigen Modellen vorgesehen.

Chassis 692: 17 Röhren, 4 Dioden, 4 Gleichrichter. VHF-Kanalschalter mit Speichervorrichtung für die Feinabstimmung, UHF-Tuner mit PC 88, zwei geregelte Stufen, stabilisierte Hochspannung 16 kV, stabilisierte Zeilen- und Bildamplitude, Klappchassis mit drei Raststellungen.

Chassis 694: 18 Röhren, 8 Dioden, 4 Gleichrichter, automatische Feinabstimmung auf UHF und VHF und weitere Automaten.

Chassis 696: 19 Röhren, 9 Dioden, 4 Gleichrichter wie Chassis 694, dazu Abstimmanzeige, 4 Drucktasten (Bild 6).

Chassis 698: 21 Röhren, 9 Dioden, 4 Gleichrichter, zusätzlich Raumlichtautomatik, 6 Drucktasten.

**Metz:** Die vier neuen Fernsehgeräte der Saison 1961/62 sind, in Anlehnung an die Tradition des Hauses, mit den vor zehn Jahren benutzten Namen von Rundfunkgeräten (*Java*, *Capri*, *Samoa* und *Hawaii*) bezeichnet. Sie enthalten jedoch alle das gleiche Chassis mit 17 Röhren und 4 Dioden, dessen Kanalschalter mit eingebautem Abstimm-Gedächtnisspeicher in Bild 2 gezeigt ist. Bemerkenswert ist die Ankopplung des UHF-Tuners (mit Vorstufe PC 88) über ein zweikreisiges Filter und eine Brückenschaltung an das Gitter der Pentode der Oszillator-Mischröhre PCF 82, so daß diese als

weiterer Zf-Verstärker arbeitet und die Zahl der Zf-Stufen bei UHF-Empfang auf vier erhöht. Im Zf-Teil ist im Interesse kommender Senderdichte eine hohe Selektivität vorgesehen; die Nachbarkanalabsenkung liegt bei 50 dB, und die Bedämpfung der Durchlaßkurve jenseits der Nachbarkanalfallen ist so groß, daß der Wiederanstieg (return) mit Sicherheit nicht über -45 dB hinausgeht. Das ist im Hinblick auf das 8-MHz-Raster im UHF-Bereich wichtig. Im Metz-Chassis ist daher sichergestellt, daß die Bedämpfung des 41,4-MHz-Punktes (Nachbarton bei UHF) und des 30,9-MHz-Punktes (Nachbarbild bei UHF) wieder größer als 50 dB ist. — Die hier benutzte Synchron-Automatik ist eine kombinierte Regelschaltung; sie spricht im synchronen Zustand aber auf Frequenzfehler an. Dadurch wird der an sich normale Phasengangbereich von  $\pm 120$  Hz auf einen Frequenzbereich von  $\pm 600$  Hz erweitert, wodurch der Regler für Zeilenfang entfallen darf.

Bild 7 zeigt die Bedienungsleiste der Modelle *Java* und *Hawaii*; Netzschalter (links) und VHF/UHF-Umschalter (rechts) sind symmetrisch gestaltet. Die Modelle *Capri* und *Hawaii* in asymmetrischer Ausführung mit rechts angeordnetem Bedienungs- und Diskantlautsprecher haben eine gebogene Schutzscheibe.

**Nordmende:** Hier sind das Tischgerät (Kommodore) und das Standgerät *Roland neu*. Über einige technische Verbesserungen dieser Typen berichten wir auf Seite 234.

**Philips:** Das einzige neue Modell, über das bei Redaktionsschluß Unterlagen vorhanden waren, ist der 59-cm-Tischempfänger *Bellini* mit 23 Röhren, 9 Dioden und 2 Siliziumgleichrichtern (Bild 8). Eingebaut sind die bekannten vollautomatischen Zeilen- und Bild-Ablenkteile und der Memomatic-Kanalschalter. Das Gerät ist in marcoré, dunkel mattiert, und in Nußbaum natur lieferbar.

**Schaub-Lorenz:** Neu sind die beiden Modelle *Weltspiegel 2059 D* (Bild 9) und *Illustraphon 2059 D*, beide mit dem gleichen Chassis. Der dreistufige Zf-Verstärker ist, wie es bei allen neuen Geräten wohl als selbstverständlich gelten darf, auf die besonderen und vorstehend bei der Besprechung der Metz-Empfänger erwähnten Selektionsbedingungen bei UHF-Empfang abgestimmt. Die Fallen für Nachbarton- und -bild sowie Eigenton sind in einer Filterkombination vor der ersten Zf-Röhre (EF 183) zusammengefaßt. Der Klarzeichner befindet sich im Katodenkreis der Videoröhre PCL 84 in Form einer frequenzabhängigen, variablen Gegenkopplung. Die Dimensionierung erlaubt nicht nur eine Verstellung der Flan-



Bild 7. Bedienungsleiste mit UHF-Skala des Metz-Java und -Hawaii. Links Netzschalter, rechts VHF/UHF-Umschalter, in der Mitte, unter einer Klappe, die seltener zu bedienenden Einsteller für Lautstärke, Tonfärbung, Helligkeit und Kontrast

ken, sondern auch eine gewisse Kompensation kurzer „Fahnen“ im Bild.

Die getastete Regelung arbeitet wie üblich sowohl auf die erste Zf-Röhre (EF 183) als auch auf die Vorröhre im Kanalschalter (PCC 88). Mit ihr läßt sich am Gitter der Video-Röhre ein nahezu konstanter Pegel von 7 V<sub>BS</sub> bei Änderung der Antenneneingangsspannung zwischen 50  $\mu$ V und 200 mV (an 240  $\Omega$ ) erreichen.

In der Endstufe der Horizontalablenkung steckt die neue Pentode PL 500 mit Booster-Diode PY 88. Der Ausgangstransformator ermöglicht symmetrischen Anschluß der Ablenkspulen in bezug auf den kalten Punkt des Transformators, so daß sich die Störstrahlungen mit einem Vielfachen der Zeilenfrequenz und damit die Störungen im Lang- und Mittelwellenbereich unterdrücken lassen. Recht wirkungsvoll ist die Verhinderung des Einschaltbrummens. Ein Thermoschalter schließt während des Anheißvorganges einfach die Heizfäden der ersten Bild- und der ersten Ton-Zf-Röhre kurz; diese Röhren werden erst nach einer gewissen Zeit geheizt.

**Siemens:** Die neuen Geräte werden mit zwei unterschiedlichen Chassis bestückt. Das Chassis F 21 hat 21 Röhren und 7 Dioden, Trommel-Kanalschalter mit Motorumschaltung, automatische Feinabstimmung auf UHF und VHF, beleuchtete Kanal-anzeige usw., während das Chassis F 22 mit 19 Röhren und 4 Dioden ausgestattet ist. Hier wird, wie eingangs dieses Beitrages erwähnt, ein Kanalschalter mit gespeicherter Feinabstimmung (Memomatic-Prinzip) verwendet. Das damit versehene Fernseh-Tischgerät FT 226 ist in Bild 10 gezeigt.

**Telefunken:** Das Angebot umfaßt in diesem Jahr dreizehn Modelle, darunter sechs Durchläufer, das unverändert weitergeführte 4-N-Gerät und sechs neue Typen. Letztere sind mit drei unterschiedlichen Chassis versehen.

Einige der UHF-Eigenschaften sind eingangs erwähnt worden. Neu ist die in den drei Chassis benutzte Leuchtfleck-Unterdrückung (Bild 11). Sie ist wirksam, sobald

<sup>1)</sup> Der Hinweis auf die 59-cm-Bildröhre in Heft 6, Seite 151, Bild 1, geht auf ein Mißverständnis zurück.



Bild 8. 59-cm-Tischmodell Philips-Bellini mit 23 Röhren und 9 Dioden sowie Memomatic-Kanalschalter



Bild 9. Schaub-Lorenz-Weltspiegel 2059 D in einem eckigen Gehäuse



Bild 10. Siemens-Tischgerät FT 226 in relativ konservativer Form

das Gerät abgeschaltet und auch, wenn der Netzstecker gezogen wird! Selbst wenn Störungen im Empfänger zum Ausfall der Ablenkung führen, wird der Leuchtfleck sofort unterdrückt. Zu diesem Zweck liegt am Fußpunkt des Helligkeitsreglers (1 M $\Omega$ ) eine Kombination, bestehend aus dem 560-k $\Omega$ -Widerstand und einem VDR-Widerstand. Durch die Art der Schaltung (auf der einen Seite +235 V über 560 k $\Omega$ , auf der anderen Seite -145 V über den VDR-Widerstand) stellt sich am Fußpunkt des Helligkeitsreglers eine positive Spannung von 10...20 V ein. Weil die negative Spannung aus dem Zeilenablenkteil stammt, muß der Kondensator 10 nF die negativen Zeilenimpulse an dieser Stelle aussieben. Ist nun die Netzspannung abgeschaltet, so wird der VDR-Widerstand rasch hochohmiger und macht damit das Potential am Fußpunkt des Helligkeitsreglers und somit am Gitter 1 der Bildröhre schnell positiver. Der Strahlstrom steigt plötzlich an - und entlädt den Anodenbelag der Bildröhre, wodurch der Leuchtfleck auf dem Bildschirm sofort verschwindet.

Beim Telefunken-Modell FE 241 T dient das Triodensystem einer Röhre PCL 84 als Taströhre für die Regelung. Durch Kompensation des positiven Impulses, der von der Anode auf das Gitter der Taströhre kapazitiv übertragen wird, erreicht man einen exakten Einsatz der Regelung. Bereits von kleinen Eingangsspannungen an lassen sich die Feldstärkeunterschiede ausgleichen. Eine zusätzliche Steuerung der Taströhre vom Schirmgitter der ersten Zf-Pentode (EF 183) vergrößert zudem die Regelsteilheit. Die Gittervorspannung der Video-Endröhre (Pentode der PCL 85) wird durch Bedienung des Kontrast-Einstellers geändert, wodurch über die getastete Verstärkungsregelung der Kontrast im gewünschten Sinne geändert wird.

Der Einbau der Bildröhre AW 59-90 anstelle des bisher benutzten 53-cm-Typs AW 53-88 bedingt einige schaltungsmäßige Änderungen. Der horizontale Ablenkwinkel der 59er-Bildröhre beträgt 6° und der vertikale Ablenkwinkel 5° weniger als bei der 53-cm-Bildröhre, so daß sich eine kleine Einsparung an Ablenkleistung ergibt. Der vertikale Kissenfehler - er wird um so größer, je stärker die Bildschirmfläche von einer Kreisfläche abweicht - muß noch stärker als bei der 53-cm-Bildröhre ausgeglichen werden. Hierfür sind neue Messinghalter der Kissen-Entzerrungsmagnete vorgesehen; sie unterbinden weitgehend den magnetischen Nebenschluß des Entzerrungsfeldes. Auch erreicht man damit eine größere Ablenkempfindlichkeit der Horizontalspule. Mit dem vertikalen Kissenfehler wächst bekanntlich auch der Tangensfehler, d. h. die

Geschwindigkeit des Elektronenstrahles ist an den Bildrändern größer als in der Mitte; dieser Fehler nimmt mit ebener werdender Bildfläche zu. Um ihn zu kompensieren, wird der in Serie zur Ablenkspule liegende Kondensator von 0,22  $\mu$ F (bei AW 53-88) auf 0,18  $\mu$ F (bei AW 59-90) verkleinert. Weitere Maßnahmen im Zuge der Umstellung auf die 59er-Bildröhre sind Verminderung der Boosterspannung um 120 V auf 600 V. Vergrößerung des Rücklaufkondensators von 30 pF auf 50 pF und eine neue Anordnung der Bedämpfungsglieder gegen Partial-schwingungen. Schließlich muß eine Korrektur des Stromverlaufes in der Vertikalab-

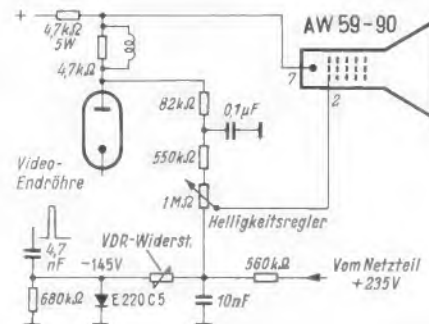


Bild 11. Schaltbildauszug für die Leuchtfleckunterdrückung in den Telefunken-Fernsehgeräten mit Chassis FE 211, FE 241 und FE 251

lenkspule vorgenommen werden, um den Tangensfehler wirksam auch in vertikaler Richtung zu bekämpfen. Das geschieht durch eine Änderung des Gegenkopplungsweiges der Vertikalendstufe.

Käufer von Rundfunk/Fernseh-Kombinationen befürchten häufig, daß sie bei einem Defekt in dem einen oder anderen Teil auf beides - Hör- und Fernseh-Rundfunk - verzichten müssen, weil die gesamte Kombination in die Werkstatt wandert. Beim neuen Telefunken-Terzola VI ist auf diesen Umstand Rücksicht genommen worden. Das Rundfunkgeräte-Chassis läßt sich nach dem Lösen weniger Klemmverbindungen gesondert herausnehmen, ohne daß dabei die Funktion des Fernsehenteiles beeinträchtigt wird. Gleiches gilt für das Fernsehgeräte-Chassis. Es ist komplett mit Bildröhre, Maske und Schutzscheibe auf einem Schlitten montiert, so daß es, sollte die Reparatur (nach Herausklappen des eigentlichen Chassis) nicht an Ort und Stelle möglich sein, herausgezogen und gesondert als stabile Einheit abtransportiert werden kann (Bild 12). Bei diesem Modell, das als Rundfunk- und Phonoteil den Opus 2114 mit Plattenwechsler TW 504 enthält, werden die unterhalb des Empfängerteiles angebrachten Lautsprecher je nach Stellung der Schiebetüren umgeschaltet: ist der Rundfunkteil

geöffnet, so sind sämtliche Lautsprecher in Funktion, beim Öffnen der Türe vor dem Fernsehteil werden die kräftigen Baßlautsprecher abgeschaltet.

**Wega:** Neu sind die beiden Modelle Vision 723, ein 59-cm-Tischgerät, und Vision 725, ebenfalls ein 59-cm-Tischgerät, jedoch in Teak, Palisander oder Nußbaum natur und mit einem Stahlrohr-Unterteil (Bild 13). Bei diesem Modell wird eine amerikanische 23-Zoll-Bildröhre mit fest aufgebrachter Schutzscheibe, Type 23 SP 4, eingebaut; auf Wunsch kann man auch eine entsprechende Bildröhre mit Antireflex-Überzug, Type AR 23 SP 4, erhalten. Der Kanalschalter besitzt ein Speicher-„Gedächtnis“ für die einmal eingestellte korrekte Feinabstimmung in jedem Kanal.



Bild 12. Der Fernsehteil der Kombination Telefunken-Terzola VI läßt sich als stabile Einheit aus der Truhe herausnehmen - einschließlich Bildröhre und Frontabdeckung



Bild 13. Wega-Vision 725 mit amerikanischer 23-Zoll-Bildröhre (wahlweise auch mit Antireflex-Überzug), deren Schutzscheibe direkt aufgebracht ist

# Einige Verbesserungen und Weiterentwicklungen an Fernsehempfängern 1961/62

Zur Qualität eines Fernsehgerätes gehört außer der Betriebssicherheit in erster Linie die Fähigkeit, die Bild- und Tonqualität unter schwierigen Betriebsbedingungen, also bei elektrischen Störungen und bei Netzspannungsänderungen, zu erhalten bzw. zu gewährleisten. Einige Maßnahmen, die Nordmende zum Erreichen dieses Zieles bei den neuen Fernsehgeräten getroffen hat, sollen an einigen Beispielen erläutert werden.

## 1. Die Regelung der Horizontal- und Vertikal-Ablenkung

Diese Anordnung wird in Deutschland allgemein verwendet, denn sie bietet besonders in einfachen und betriebssicheren Schaltungen viele Vorteile. Man spricht dann von der H- und V-Automatik. Wenn man aber schon das inzwischen stark strapazierte Wort Automatik verwendet, dann sollte man angeben, unter welchen Umständen ein Vorgang noch „automatisiert“ wird. Durch eine verbesserte Dimensionierung des Horizontal-Transformators und des Horizontal-Steuergenerators konnten die in den Kurven Bild 1, 2 und 3 dargestellten Werte erreicht werden, die bei dem augenblicklichen Stand der Technik als gut zu bezeich-

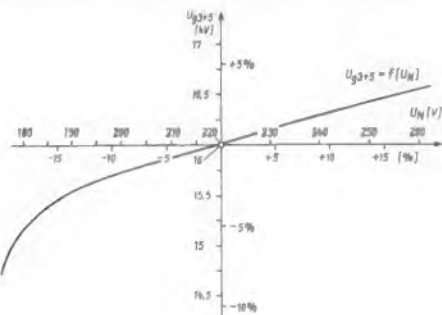


Bild 1. Hochspannung als Funktion der Netzspannung (gemessen an der Bildröhre AW 59-90)

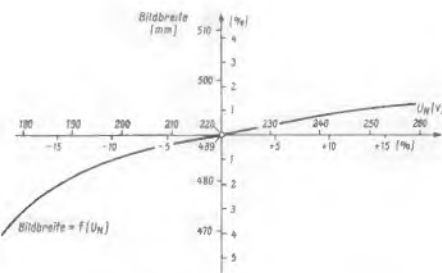


Bild 2. Bildbreite als Funktion der Netzspannung (gemessen an der Bildröhre AW 59-90)

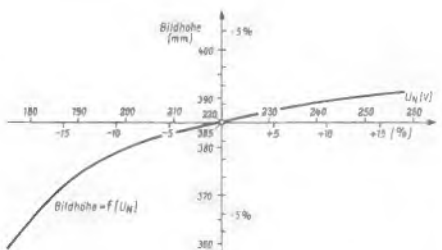


Bild 3. Bildhöhe als Funktion der Netzspannung (gemessen an der Bildröhre AW 59-90)

nen sind. Die angegebenen Kurven stellen Fertigungs-Mittelwerte dar. Hierbei ist besonders bemerkenswert, daß es zum Erreichen dieser Werte nicht erforderlich war, die Horizontal-Endröhre PL 36 oder die Boosterröhre PY 88 stärker als sonst zu belasten, vielmehr konnten sogar die Belastungen der beiden Röhren herabgesetzt werden. Sie werden selbst bei Netzüberspannung und großem Strahlstrom der Bildröhre noch weit unterhalb der zulässigen Grenzwerte belastet, wie nachfolgende Daten der PL 36 zeigen:

| PL 36  | Betriebswerte                           | Grenzwerte          |
|--|---|---------------------|
| ( $U_{\text{Netz}} = 220 \text{ V}_{\text{eff}}$ ) | $I_{\text{a}} \approx 105 \text{ mA}$   | 200 mA              |
| ( $I_{\text{G}3+5} \approx 10 \mu\text{A}$ )       | $I_{\text{b}} \approx 240 \text{ mA}_0$ | 370 mA <sub>0</sub> |
|  | $U_{\text{a}} \approx 6,0 \text{ kV}$   | 7 kV                |
|  | $N_{\text{a}} \approx 5,35 \text{ W}$   | 10 W                |
| Während des Anheizens .....                        | $N_{\text{G}2} \approx 4,3 \text{ W}$   | 5 W                 |
|  | $N_{\text{G}2} \approx 4,9 \text{ W}$   | 7 W                 |

Die Schaltung wurde derart ausgelegt, daß beim UHF-Empfang auch bei 15% Netzunterspannung mit Sicherheit keine Störungen durch Barkhausen-Kurz-Schwingungen auftreten können. Dies ist besonders wichtig, denn die neuen Nordmende-Fernsehempfänger sind mit eingebauten UHF-Dipolen ausgestattet.

Für die PY 88 gilt bei  $U_{\text{Netz}} = 220 \text{ V}_{\text{eff}}$  und  $I_{\text{G}3+5} = 10 \mu\text{A}$ :

| Betriebswert:                    | Grenzwert: |
|----------------------------------|------------|
| $U_{\text{ak}} = 5,0 \text{ kV}$ | 7,5 kV     |

Aus den Kurven Bild 1 bis 3 ist zu ersehen, daß sich das Bildformat bis zu Netzspannungen von etwa  $180 \text{ V}_{\text{eff}}$  kaum, und die Hochspannung für die Bildröhre nicht wesentlich ändert.

## 2. Störaustastung

Eine weitere Maßnahme sichert brauchbaren Empfang auch unter ungünstigen Bedingungen, nachdem die Heptode-Triode ECH 83 als Störaustaststufe vorgesehen wurde. Bild 4 zeigt die Schaltung, die wegen ihrer großen Einfachheit betriebssicher und dabei sehr wirksam ist, wie die Bilder 5 und 6 zeigen. Man erreicht das durch die optimale Auslegung der neuen Röhre ECH 83, einer Röhre, die bei kleinen Schirmgitterspannungen nur geringe Streuungen in ihren Kennwerten aufweist. Interessant ist die kontrastabhängige Einstellung des Arbeitspunktes von Gitter 1 des Hexodensystems der ECH 83, an dem die Störaustastung erfolgt. Dadurch wirkt die Austastung bei jeder Einstellung des Kontrastreglers immer optimal.

An das Gitter 3 der Heptode wird das von der Anode der PCL 84 abgenommene BAS-Signal geführt. Beim Auftreten von Störungen werden diese kurz oberhalb der Synchronspitzen durch den Sperrpunkt der  $I_{\text{a}} = f(U_{\text{G}1})$ -Kennlinie der PCL 84 begrenzt. Da die  $G_2$ -Spannung der ECH 83 sehr niedrig ist (ca. 10...13 V), wirkt die Strecke

Katode- $G_3$ -Anode der ECH 83 als ausgezeichnetes Amplitudensieb und trennt die Synchronsignale vom BAS-Signal. An das Gitter 1 der ECH 83 wird über  $39 \text{ k}\Omega$  das BAS-Signal von der Video-Diode herangeführt. Wie groß der Gitterstrom am Gitter 1 ist, hängt in erster Linie von der Wahl des Widerstandes von  $1,2 \text{ M}\Omega$  ab, der von  $G_1$  zur variablen positiven Spannung an  $G_2$  der PCL 84 führt. Wegen des Gitterstromes am ersten Steuergitter, der also vom Kontrastregler abhängig ist, wird das dem Gitter 1 zugeführte BAS-Signal über den  $39 \text{ k}\Omega$ -Widerstand und den Eingangswiderstand  $R_{\text{e}1}$  so geteilt, daß an  $G_1$  der Heptode praktisch kein BAS-Signal, sondern nur noch die das BAS-Signal übersteigenden Störungen wirksam sind. Diese Störungen tasten nun  $G_1$  negativ und sperren somit den Katodenstrom für die Dauer der Störungen.

## 3. UHF-Empfang mit eingebauter UHF-Spezialantenne

Bei den meisten neuen Nordmende-Fernsehgeräten ist ein UHF-Dipol eingebaut, bei dem, u. a. mittels eines bereits an der Antennenzuleitung befindlichen kapazitiven Kurzschluß-Schiebers, im gesamten UHF-Bereich am Fußpunkt der Zuleitung ein Widerstand von  $240 \Omega$  hergestellt werden kann. Im ungünstigsten Falle wird dann der Reflexionswiderstand, bezogen auf  $240 \Omega$ , nur etwa 30% betragen. Nun ist aber der Ein-

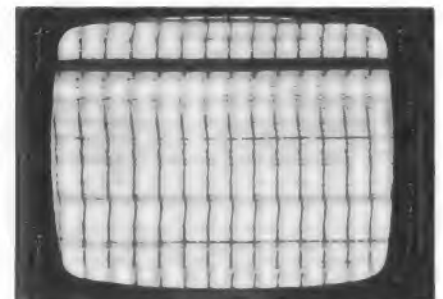


Bild 5. Testbild ohne Störaustastung

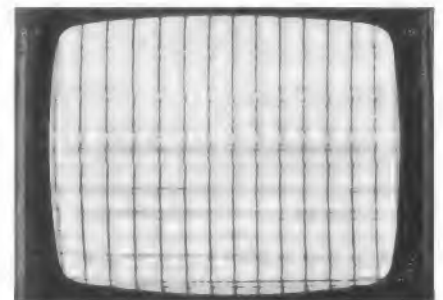


Bild 6. Diese Aufnahme entspricht in allen Bedingungen Bild 5, jedoch ist hier eine Störaustaststufe nach Bild 4 wirksam. Als Störer wurde in beiden Fällen ein alter Trockenrasierer mit Kollektormotor benutzt


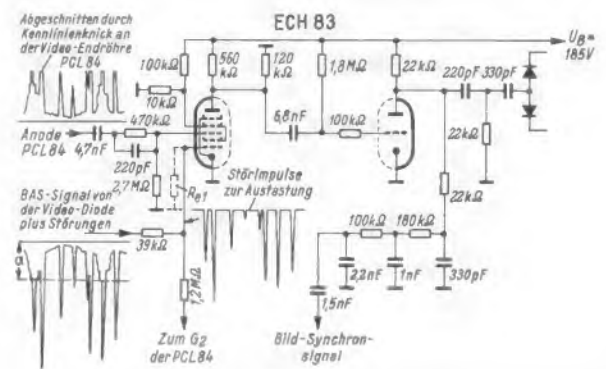


Bild 4. Heptode-Triode ECH 83 in der Störaustaststufe der neuen Nordmende-Fernsehempfänger. a = abgeschnitten durch Gitterstrom der ECH 83

im blickpunkt

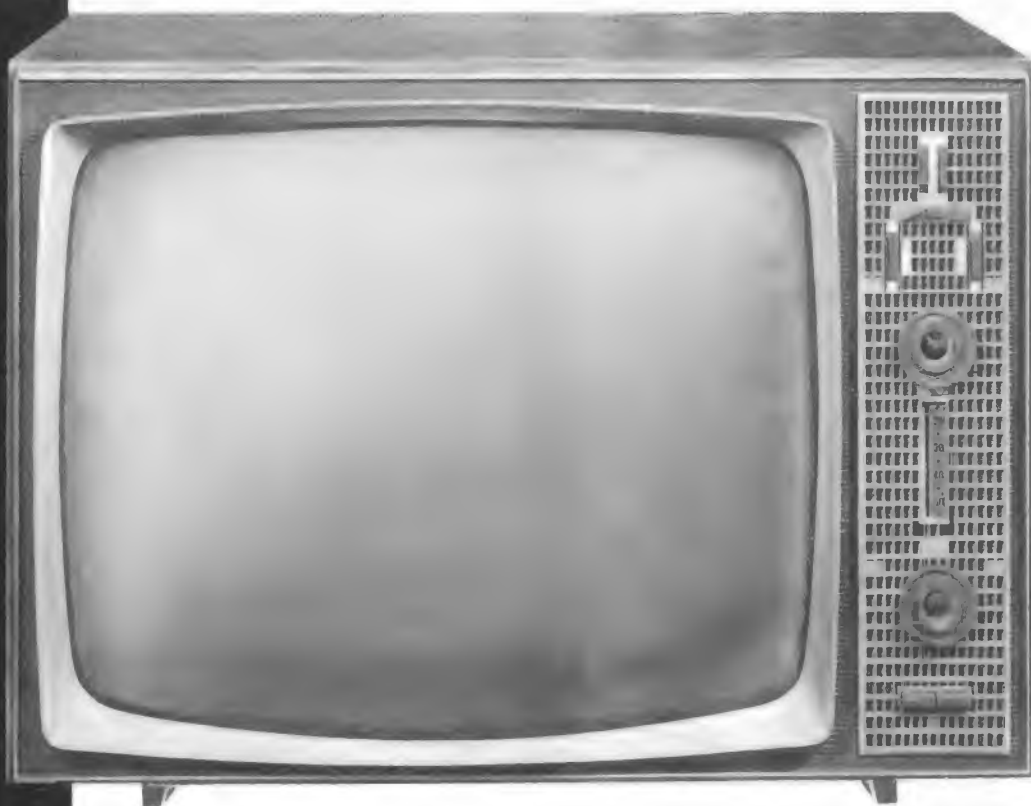

## FERNSEHGERÄTE 1961

Die neuen, servicefreundlichen Metz-Vollautomatic-Modelle, mit den formschönen Gehäusen im internationalen Stil, sind mit vielen Extras ausgestattet. Ein besonderer Clou ist der Konstant-Kanalschalter mit dem automatischen Abstimmgedächtnis. Weitere Vorzüge: Vollfrontbedienung, Goldkontrastfilter, Weitwinkel-Blickfeld durch gewölbte Schutzscheibe, tönendes Bild mit zusätzlichem Frontlautsprecher.



METZ-JAVA




METZ-SAMOA



METZ-HAWAI



# kunst- folien- kondensatoren

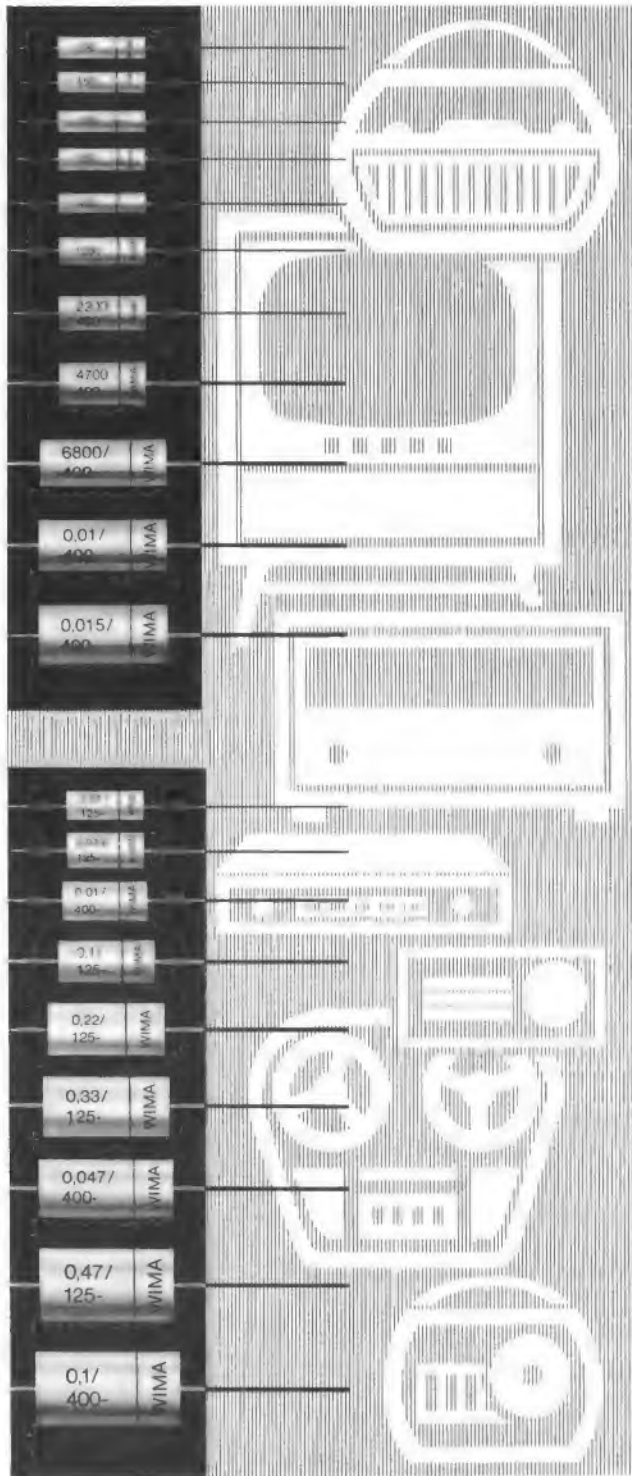

sind moderne Bauelemente neuzeitlicher Gerätetechnik. Im Zuge der Entwicklung von Polyester-Kunstfolienkondensatoren stellen wir zwei Ausführungsformen her, die sich den besonderen Eigenschaften der Polyesterfolie und den Forderungen der Anwendungstechnik hervorragend anpassen:

## W I M A - tropyfol *F* KONDENSATOREN

sind tropenfeste, kontaktsichere Polyester-Kleinkondensatoren mit Aluminiumfolien-Belägen, deren Anschlußdrähte unmittelbar an den Belagfolien angeschweißt oder angelötet sind. Geringe Abmessungen; besonders in den niederen Kapazitätswerten wesentlich kleiner als Papierkondensatoren. Unbedingt beständig in den elektrischen Werten und durchschlagssicher. Der Kondensator mit dem weiten und vielfältigen Anwendungsbereich.

## W I M A - tropyfol *M* KONDENSATOREN

sind metallisierte Polyesterkondensatoren. Die leitenden Beläge aus Aluminium sind – ähnlich wie bei den bekannten MP-Kondensatoren – unter Hochvakuum auf das Dielektrikum aufgedampft. Hierdurch und auf Grund des Herstellungsverfahrens werden unvermeidliche Schwachstellen – besonders bei längeren Bändern – im Dielektrikum ausgespart. Deshalb größte Betriebssicherheit. Miniaturbauformen in den mittleren Kapazitätswerten und beträchtliche Platzersparnis bei größeren Kapazitäten.

Fordern Sie unsere neuesten Prospekte an!

**WIMA** SPEZIALFABRIK FÜR KONDENSATOREN  
WILHELM WESTERMANN G. M. B. H.  
VERKAUFSBÜRO: MANNHEIM · AUGUSTA-ANLAGE 56



gangswiderstand des UHF-Tuners über Bereich IV/V ebenfalls nicht konstant, daher kann stets eine fast ideale Anpassung zwischen Antenne und UHF-Tuner eingestellt werden. Die bisherigen Empfangsversuche zeigten zum Teil erstaunlich gute Resultate. Der UHF-Sender Bremen (Kanal 16) wurde trotz einer Strahlungsleistung von nur 6 kW in etwa 17 km Entfernung und 1,5 m über dem Boden mit dem eingebauten Dipol noch schwach empfangen. In 10 km Entfernung war das Bild unter den gleichen Empfangsbedingungen bereits gut brauchbar.

Bild 7 zeigt den Empfangsdipol im Gerät; der kapazitive Kurzschluß-Schieber ist deutlich erkennbar. Bild 8 ist eine genauere Skizze. Selbstverständlich soll diese UHF-Antenne im Fernsehgerät nur einen Behelf darstellen; bei günstigen Empfangsbedingungen hat sich aber gezeigt, daß dieser abstimmbare Spezial-Dipol bereits ausreichen kann.

#### 4. Qualität = Sicherheit

Die Qualität eines komplizierten elektronischen Gerätes, etwa eines Fernsehempfängers, ist ein komplexer Begriff. Wie eingangs erwähnt, gehört dazu die Erfüllung vieler Forderungen. Als eine der wichtigsten erscheint uns aber die Betriebssicherheit unter allen Bedingungen, also auch bei Netzüberspannung und hohen Umgebungstemperaturen. Es ist bekannt, daß die hohe Temperatur für Röhren und Einzelteile im Fernsehgerät die wesentliche Ursache für die meisten Ausfälle dieser Bauelemente ist. — Zwei Hauptgruppen sind dabei feststellbar:

1. Die Schaltung, also die Verdrahtung (das ist in erster Linie ein organisatorisches, prüftechnisches oder mechanisches Problem. Hierunter fallen z. B. falsche Teile, schlechte oder fehlende Lötverbindungen).

2. Die Röhren, Einzel- oder Unterteile (dies ist in erster Linie eine Frage der Güte dieser Teile).

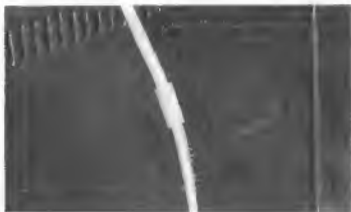


Bild 7. Ableitung der eingebauten UHF-Gehäuseantenne mit kapazitivem Kurzschluß-Schieber auf dem Doppelkabel

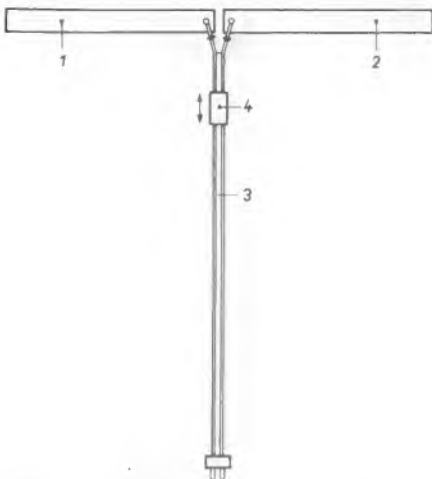


Bild 8. UHF-Gehäusedipol; 1 und 2 = im Gehäuse angebrachte Metallfolienstreifen, 3 = 240-Ω-Bandkabel, 80 cm lang, 4 = kapazitiver Kurzschluß-Schieber



Bild 9. Wie die Kühlrippen eines Motorzylinders umgibt der Kühlkörper die Röhre. Die Kühlung erfolgt durch bessere Wärmeabstrahlung und zusätzlich durch Kaminwirkung der Hohlrippen

Es ist seit langer Zeit bekannt, daß seit der Einführung der gedruckten Schaltung Fehler, hervorgerufen durch die bei 1. aufgeführten Ursachen, wesentlich verringert werden konnten. Wie bei jeder Änderung einer Fabrikationstechnik so waren auch beim Übergang von der konventionellen Verdrahtung zur gedruckten Verdrahtung viele neue Probleme zu lösen; Rückschläge blieben nicht aus. Heute wird aber die Technik der gedruckten Schaltung beherrscht, und die bei 1. erwähnten Fehlermöglichkeiten konnten stark reduziert werden. Alle Platinen werden jetzt elektronisch vorgeprüft, ein Verwechseln von Teilen ist ausgeschlossen. Die im Tauchlötverfahren hergestellten Lötverbindungen sind gleichmäßig gut.

Nunmehr wurde zur Verminderung der unter 2. aufgezählten Fehlermöglichkeiten den konzentrierten Wärmepunkten Auf-

merksamkeit zugewandt. Alle Stellen des Gerätes, an denen viel Wärme erzeugt wird oder die besonders kritisch gegenüber hohen Temperaturen sind, wurden mit speziellen schwarzen Abschirmungen versehen. Sehr viele Ausfälle in elektronischen Geräten rühren von den Röhren her. Die Ursache dieser Röhrenauffälle liegt in erster Linie in der hohen Temperatur begründet. Könnte die Lebensdauer der Röhren um das Doppelte gesteigert werden, dann ließen sich nach amerikanischen Erfahrungen über 30 % der Empfänger-Ausfälle vermeiden. Damit erhöht eine Verlängerung der Röhrenlebensdauer die Funktionssicherheit des Fernsehgerätes mehr als alle anderen Verbesserungsmaßnahmen für andere Bauteile zusammengekommen.

Aus diesem Grund wurden bei den neuen Modellen schwarze Röhrenabschirmungen verwendet, die zum Teil die Oberflächentemperatur des Glaskolbens der betreffenden Röhren um etwa 40 % herabsetzen. Das bedeutet aber, daß die Lebensdauer der entsprechenden Röhren im Mittel mehr als verdoppelt wird. Darüber liegen sowohl aus Deutschland als auch aus den USA Zahlenangaben vor.

Bild 9 zeigt ein Foto eines derartigen Spezial-Kühlkörpers, wie er für einen Teil der Röhren verwendet wird. Durch diese Maßnahmen, die m. W. in diesem Umfang erstmalig in Europa in einem Fernsehgerät durchgeführt wurden, konnten gefährliche Hitzepunkte vermieden und somit ein Beitrag zur Verlängerung der Lebensdauer und zur Verminderung der Ausfälle bei Fernsehempfängern geleistet werden.

## Die ersten UHF-Konverter

Die Verzögerung des Zweiten Fernsehprogrammes wurde von der Technik genutzt. So konnten die UHF-Konverter vor ihrer Überführung in die Serienfertigung nochmals technisch überholt werden, und es war möglich, in einigen Modellen die Spannungstriode EC 86 gegen die neue Triode EC 88 auszuwechseln. Das senkt dank der etwa doppelten Leistungsverstärkung dieser neuen Röhre die Rauschzahl auf 12...15 kT<sub>0</sub> gegen 20...25 kT<sub>0</sub> mit der älteren Triode. Vor allem aber läßt sich die Störstrahlung vermindern. Im Labor-Jargon ausgedrückt: ein mit der EC 88 ausgerüsteter UHF-Konverter ist „von hinten nach vorn um 1 : 5 besser“ geworden, so daß die Einhaltung der Bundespost-Störstrahlungsbedingung (hier: Feldstärke der Grundwelle des Oszillators nicht über 90 µV/m) leichter als mit der EC 86 ist. Daß dies auch mit der älteren Triode möglich ist, zeigt der neue Philips-UHF-Konverter NT 1152; er trägt die FTZ-Prüfnummer Z 203, erfüllt also die Störstrahlungsbedingungen.

Im Prinzip sind alle Konverter gleichartig aufgebaut. Ihr „Herz“ ist ein UHF-Tuner; seine Zwischenfrequenz fällt in die Kanäle 3 und 4 (Bereich I) des nachgeschalteten Fernsehempfängers. Zusätzlich sind ein eigenes Netzteil und der Anschluß für den Netzstecker des Fernsehempfängers vorgesehen, so daß man die gesamte Anlage mit einem Schalter ein- und ausschaltet. Unterschiede bestehen u. a. in der Erzeugung der Zwischenfrequenz: entweder durch eine selbstschwingende Mischröhre (Beispiel: Telefunken) oder durch eine Silizium-Mischdiode (Beispiel: Philips). Im erstgenannten Fall ist es offenbar notwendig, in der Vorstufe des Konverters die weniger „durchlässige“ Triode EC 88 zu verwenden, denn der Mischvorgang in der selbstschwingenden Mischröhre verlangt eine etwa zehnmal

so große Oszillatoramplitude als die Mischung mit einer Diode vom Typ 1 N 82.

Im praktischen Betrieb dürfte sich der Unterschied in der Empfindlichkeit der Konverter mit EC 86 oder EC 88 in der Vorstufe nur bei Weitempfang in den Randzonen von UHF-Sendern bemerkbar machen. Andererseits ist der Konverter dem UHF-Tuner in solchen Gebieten grundsätzlich überlegen; Konverter und Fernsehempfänger bilden einen Doppelsuperhet mit einer höheren Verstärkung als die Kombination Tuner und Fernsehempfänger; im ersten Fall ist der

Bild 1. Der Graetz-UHF-Konverter FK 61



VHF-Kanalschalter mit zwei Röhren zusätzlich als Verstärker tätig.

#### Der Graetz-UHF-Konverter

Für Fernsehempfänger älterer Bauart, die noch keinen eingebauten UHF-Bereich enthalten, liefert Graetz den UHF-Konverter FK 61 (Bild 1). Er setzt die Dezimeter-Frequenzen auf den Kanal 3 oder 4 im Bereich I um. Obgleich es doch eigentlich erfreulich ist, daß jetzt solche verhältnismäßig preiswerten Zusatzgeräte auf den Markt kommen, hat mancher Fernsehteilnehmer Bedenken: Er fürchtet die angeblich umständliche Bedienung des hinzukommenden Voratzes. Daß diese Bedenken unbegründet sind, soll nachstehend erörtert werden:

Die Schaltung ist so gehalten, daß der Netzstecker des vorhandenen Fernseh-

empfängers nicht in die Netzsteckdose, sondern in ein Buchsenpaar des Konverters gesteckt wird und daß in diesem Netzstromkreis ein Thermorelais liegt. Wenn man den gewohnten Netzschalter (z. B. Ein-Aus-Taste) am Empfänger betätigt, spricht das Relais an und schaltet gleichzeitig den Konverter ein. Das Relais ist so bemessen, daß es nur schaltet, wenn am Gerät eine Leistungsaufnahme von mehr als 100 W erfolgt. Damit erreicht man, daß bei Rundfunk-Fernseh-Kombinationen der Konverter erst dann Strom bekommt, wenn der Fernseherteil in Betrieb genommen wird. Bei Rundfunkempfang (= geringere Leistungsaufnahme) oder gar bei Schallplattenwiedergabe schaltet das Relais nicht.

Das Tastenpaar UHF/VHF am Konverter betätigt die A-, C- und E-Kontakte, die gleichfalls so sinnvoll zusammenwirken, daß man nahezu von einer „automatischen“ Bedienung sprechen kann. Mit den Kontakten E und C wird je nach gedrücktem Bereich (UHF oder VHF) entweder der Konverter auf den Empfänger-Eingang gelegt (= UHF-Empfang) oder die VHF-Antenne auf den Empfänger durchgeschaltet (= VHF-Empfang). Im letztgenannten Fall öffnen sich die A-Kontakte und unterbrechen die Anodenstromversorgung des Konverters.

Das handliche Zusatzgerät (21,5 × 7 × 17 cm) ist kontinuierlich von Kanal 14 bis Kanal 53 durchstimmbare, es nimmt 10 W aus dem Lichtnetz auf und kann ggf. mit Hilfe beigegebener Haltewinkel auch nahezu unsichtbar an der Rückwand des vorhandenen Fernsehgerätes befestigt werden.

#### Loewe-Opta

Hier sollte zuerst ein Konverter mit zwei Trioden PC 86 geliefert werden, dessen Ausgang ähnlich wie bei der ursprünglichen, später aufgegebenen Grundig-Version auf 38,9 MHz abgestimmt ist. Eine solche Kon-



Bild 2. UHF-Konverter von Loewe-Opta

struktion kommt nicht ohne Eingriff in den VHF-Kanalschalter aus, indem etwa im freien Kanal 12 ein Spulenstreifen eingefügt werden muß, der den Kanalschalter zum Zf-Vorverstärker umbildet (... sieht man einmal von der etwas brutalen Methode ab, die Konverter-Ausgangsfrequenz durch Kanal 2 zu „drücken“).

Wesentlich günstiger ist natürlich der wirkliche Universal-Konverter (Bild 2 und Bild 3) mit EC 88 und einem Ausgang im Bereich 54...68 MHz = Kanal 3 und 4, wo-

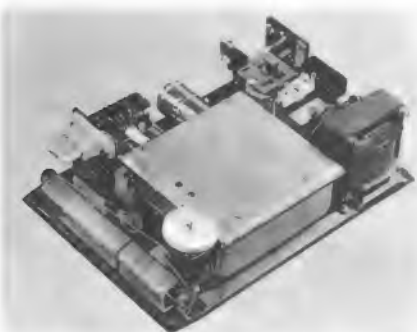


Bild 3. Innenaufnahme des Loewe-Opta-UHF-Konverters

bei die Oszillatorfrequenz unterhalb der Empfangsfrequenz liegt. Schaltungen und sonstige Einzelheiten des Loewe-Opta-Konverters sind noch nicht bekannt.

#### Philips-UHF-Konverter

Der Philips-UHF-Konverter NT 1152 wird in einem schlagfesten Polystyrolgehäuse geliefert. Die Frontseite wird durch eine Glasskala mit Zeigereinstellung gebildet, die dem Besitzer ein leichtes Einstellen des gewünschten UHF-Senders ermöglicht. Weiterhin sind auf der Frontseite zwei Bedienungsknöpfe angeordnet, der linke ist der Umschalter VHF-UHF, während mit dem rechten Knopf die Abstimmung (Grob-Feintrieb) vorgenommen wird. Der Anschluß des Konverters an das Fernsehgerät wird durch Steckverbindungen hergestellt. Das Netzanschlußkabel des Fernsehgerätes wird mit der Steckdose an der Rückseite des UHF-Konverters verbunden. Das Einschalten beider Geräte erfolgt mit dem Netzschalter des Fernsehgerätes. Ein Thermorelais im UHF-Konverter schaltet bei entsprechender Stromaufnahme des Fernsehempfängers automatisch den UHF-Konverter ein. Ein abgeschirmtes, zweiadriges Hf-Kabel führt das VHF-Antennensignal bzw. das umgesetzte UHF-Signal vom UHF-Konverter an die Antennenbuchsen des Fernsehempfängers. Dieses Hf-Kabel ist innerhalb des UHF-Konverters über den VHF-UHF-Umschalter mit den VHF-Antennenbuchsen und dem Tunerausgang verbunden. Die Netzspannung wird beiden Geräten über das Netzanschlußkabel des UHF-Konverters zugeführt.

Der UHF-Konverter besitzt einen UHF-Tuner mit Diodenmischung und als Hf-Vor- und Oszillatorröhre je eine EC 86. Durch die Anwendung der Diodenmischung ist die im Gegensatz zur selbstschwingenden Mischstufe erforderliche Oszillatorspannung erheblich geringer, und die Ausstrahlung der Oszillatorfrequenz über die Hf-Vorstufe und Antenne läßt sich so mit Sicherheit unter die von der Bundespost geforderten Störstrahlungswerte herabsetzen. Die UHF-Oszillatorfrequenz liegt unterhalb der Frequenz des zu empfangenden Fernsehsenders, um bei der im VHF-Tuner erfolgenden zweiten Mischung wieder die richtige Lage des Bild- und Ton-Zf-Trägers zu erreichen.

Der Ausgangskreis des UHF-Konverters ist breitbandig ausgelegt und umfaßt den Frequenzbereich der VHF-Kanäle K 3 und K 4. Bei UHF-Empfang kann daher wahlweise der nachgeschaltete Fernsehempfänger auf Kanal 3 oder Kanal 4 geschaltet werden, je nach dem, wie es die örtlichen Empfangsverhältnisse erfordern.

Die Empfindlichkeit des Philips-UHF-Konverters beträgt 25 kT<sub>0</sub>, dies ist ein Durchschnittswert, der mit Sicherheit bei der Serienfertigung eingehalten werden kann. Die Stromversorgung erfolgt mit einem eigenen Netzteil mit Selenflächgleichrichter, dessen Transformator gleichzeitig eine galvanische Trennung vom Netz vornimmt. Bei Umschaltung auf VHF-Empfang wird die Gleichspannung vom UHF-Tuner abgeschaltet.

#### Der Telefunken-UHF-Konverter UV 2 (Bild 6)

enthält einen NSF-UHF-Tuner mit EC 88 (Hf-Stufe) und EC 86 (Misch/Oszillatorstufe). Der Ausgang liegt ebenfalls in Kanal 3 und 4. Das UHF-Signal gelangt über einen Anpassungs-Übertrager auf die Katode der in Gitterbasisschaltung arbeitenden Hf-Triode EC 88. Das in den Bereich 54...68 MHz fallende umgesetzte Ausgangssignal wird dann über die Kontakte eines Schalters und über ein abgeschirmtes 60-Ω-Kabel so-



Bild 4. Philips-Konverter NT 1152 an älterem Fernsehgerät

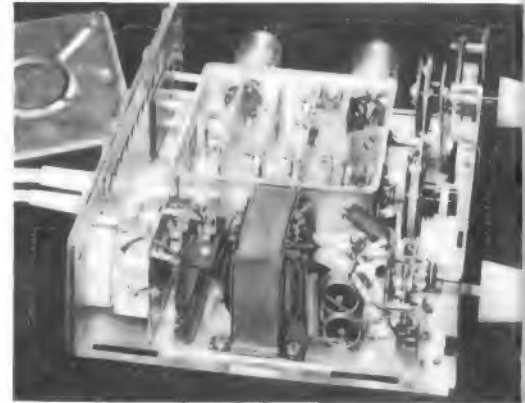


Bild 5. Innenansicht des Philips-Konverters NT 1152; links unter den Sicherungen das Thermorelais

wie den Anpassungs-Übertrager den VHF-Buchsen des Fernsehgerätes zugeführt; ist die Taste UHF nicht gedrückt, so läuft das VHF-Antennensignal direkt zum Empfänger. Die UHF-Abstimmung erfolgt mit einer innen beleuchteten, durchsichtigen Rändelscheibe oberhalb der Skala. Die ausführliche Schaltung bringen wir in einem der nächsten Hefte.

Auch hier lassen sich Empfänger und Konverter derart zusammenschalten, daß nur ein Netzschalter (diesmal der am Konverter) zu bedienen ist. Dabei muß der Netzstecker des Empfängers in das Innere des Konverters (zugänglich nach Abnahme des Gehäuses) eingeführt werden; ist der Stecker zu groß, so ist er zu entfernen und die beiden Litzen an vorgesehene Klemmen zu legen.



Bild 6. Telefunken-UHF-Konverter UV 2

Das Gerät kann mit zwei Winkeln auch hängend an der Empfängerrückwand befestigt werden.

Unter der Bezeichnung Protos-UHF-Konverter UV 2 wird das gleiche Modell auch von der Siemens Electrogeräte AG geliefert; die Prüfnummer ist dann Z 212.

\*

Bei der Erprobung einiger dieser vorstehend beschriebenen UHF-Konverter wird man feststellen, daß ein Schnellgang oder Kreiselantrieb der Abstimmung dringend nötig ist; ohne dieses Hilfsmittel ist das Überstreichen der vierzig UHF-Kanäle eine langweilige Sache. Auch läßt die Skaleneichung bezüglich Genauigkeit durchweg noch zu wünschen übrig.

## Mehrbereichantennen für den Empfang mehrerer Fernsehbereiche

$$l_{\text{eff}} = \frac{2}{\pi} \cdot l$$

Der Antennenindustrie ist es gelungen, Kombinations-Antennen zu entwickeln, die für den Empfang mehrerer verschiedener Bereiche auf VHF und UHF geeignet sind. Diese Antennen können große Bedeutung erlangen, wenn die Sendeantennen für VHF und UHF auf den gleichen Türmen Platz finden bzw. eng benachbart installiert werden. Die Aufwendungen für die Empfangs-Antennenanlage bleiben bei solchen Mehrbereichantennen besonders niedrig; es wäre deshalb zu wünschen, wenn die Planung der noch zu errichtenden Sender für ein 2. und 3. Programm diese Umstände berücksichtigen würde.

Von Richard Hirschmann wurden derartige Mehrbereichantennen bereits entwickelt. Die für Stuttgart und Umgebung bestimmte Ausführung Fesa 13 OLS (Bild 1) z. B. ist für die Kanäle 8 bis 11 im Bereich III und für die Kanäle 14 bis 19 im Bereich IV bestimmt; sie kann infolgedessen sowohl das 1. Programm empfangen, das vom Fernsehturm im Kanal 11 abgestrahlt wird, wie auch das 2. Programm, das nach den vorliegenden Plänen in Kanal 16 von einem Turm der Bundespost auf dem Frauenkopf in der Nähe des Fernsehturmes ausgesendet werden soll. Eine zweite Ausführung dieser Mehrbereichantenne, Fesa 13 OLF, nimmt ähnlich auf die Verhältnisse im Raum Frankfurt/Main Rücksicht (1. Programm = Kanal 8, Feldberg/Taunus; 2. und 3. Programm = Kanäle 17 und 34); sie ist aufnahmebereit für die Kanäle 7 bis 9 im Bereich III, 17 bis 19 im Bereich IV und 34 im Bereich V.

Die Mehrbereichantennen haben zum Empfang der Bereich-III-Kanäle einen Falt-dipol und einen Reflektor. Für Bereich IV/V kommen noch ein Doppelreflektor und sieben Empfangsdirektoren hinzu. Der Falt-dipol, der im Bereich III als Halbwellendipol abgestimmt ist, hat für Bereich IV/V eine Länge von ungefähr drei Halbwellen. Durch neuartige Koppelstäbe in geringem Abstand wirkt er so mit den Reflektoren und den Direktoren für Bereich IV/V zusammen, daß die Antennen auch für diese Bereiche eine günstige Horizontal-Richtcharakteristik und gute Kennwerte haben (Bild 2).

Die Anzahl der Antennenelemente, die in den verschiedenen Bereichen wirksam sind, ist so gewählt, daß die Antennen bei gleicher Senderfeldstärke am Empfangsort ungefähr die gleichen Empfangsspannungen liefern. Zur Ermittlung der Empfangsspannung  $U$  ist die Feldstärke  $E$  mit der effektiven Länge  $l_{\text{eff}}$  eines Halbwellendipols für den gleichen Empfangsbereich und dem Spannungsgewinn  $g$  der Antenne zu multiplizieren:

$$U = E \cdot l_{\text{eff}} \cdot g$$

Die effektive Länge eines Halbwellendipols mit der wirklichen Länge  $l$  ist:

Die Länge der Halbwellendipole ist bei der Frankfurt-Antenne für den Kanal 8 ungefähr 75 cm, für den Kanal 17 ungefähr 30 cm und für den Kanal 34 ungefähr 24 cm. Aus diesen Werten und den Gewinn-Angaben der Tabelle ergeben sich für das Produkt  $l_{\text{eff}} \cdot g$  in den Bereichen IV und V ungefähr 80 % des Wertes für Bereich III.

Wegen der größeren Elementzahl ist die Richtwirkung zur Unterdrückung von Geisterbildern in den Bereichen IV und V erheblich besser als im Bereich III; beide Antennen haben im Bereich IV ein hohes Vor-Rück-Verhältnis von mehr als 20 dB. Die Öffnungswinkel sind im Bereich IV nur halb so groß wie in III. Die Frankfurt-Antenne hat im Bereich V einen noch kleineren Öffnungswinkel.

Ihre Richtcharakteristik für Kanal 34 im Bild 2 zeigt zwar neben dem Hauptblatt Nebenzipfel, aber die Richtwirkung zum Unterdrücken von reflektierten Wellen und Geisterbildern ist trotzdem mindestens ebenso gut wie im Bereich IV, in dem die Nebenzipfel bei beiden Antennen klein und ohne Bedeutung sind.



Bild 1. Mehrbereichantenne Fesa 13 OLS

Für gute Empfangsverhältnisse bieten die Hirschmann-Mehrbereichantennen die Möglichkeit, besonders preiswerte Antennenanlagen für alle Programme auszuführen. Außer der Antenne mit dem Mast, der Ableitung und den Befestigungsmitteln wird höchstens noch eine Empfängerweiche benötigt, wenn das lästige Umstecken der Empfängerzuleitung beim Senderwechsel vermieden werden soll. Wo die Antenne für einen Sender nicht mehr genügt, muß man

auf Kombinationen aus Einzelantennen mit Antennenweiche zurückgreifen.

Die Mehrbereichantennen haben die gleiche Kabelanschlußdose wie die Bereich-III-Antennen, die zum witterungsgeschützten Anschluß aller gebräuchlichen symmetrischen Kabel geeignet ist. Für koaxiales 60-Ω-Kabel ist das Anpaß- und Symmetrierglied Sym 345 in die Dose einzusetzen, das für die Bereiche III, IV und V bemessen ist.

### UHF-Fernsehantenne mit 27 Elementen

Neben zwei kleineren Kanalgruppen-Antennen für den UHF-Bereich IV, die für die von der Bundespost vorgeschlagenen Kanalgruppen A bis D bestimmt sind, wurde von Richard Hirschmann als größte ausgesprochene Hochleistungsantenne eine solche mit 27 Elementen und mit einer Länge von etwa sechs Wellenlängen entwickelt; diese Type Fesa 27 P wird in fünf Ausführungen für je drei oder vier Kanäle gefertigt (Bild 3). Wenn die Bündelung auch dieser Antenne für die Unterdrückung von Geisterbildern noch nicht ausreicht, können zwei solcher Antennen auf einem Träger zu einer Zwillingantenne vereinigt und mit Hilfe der Koppelleitung Feko 44 miteinander verbunden werden.

Für Bereich IV und V wurden ferner neue Breitbandantennen geschaffen, die je den ganzen Bereich IV, oder V mit zusätzlicher Empfangsmöglichkeit im Bereich IV umfassen. In Sendernähe unter günstigen Empfangsbedingungen genügen Modelle mit sechs oder acht Elementen. Für schwierigere Verhältnisse sind Antennen mit 13 (Bereich IV) und 16 Elementen (Bereich V) bestimmt; die letztere empfängt zusätzlich den ganzen Bereich IV in brauchbarer Weise. Man kann diese Modelle (Fesa 8 M und 16 M) bei allen denkbaren Kanalwechseln im Bereich IV/V und an allen Orten als zukunftsicher ansehen.

Bild 4 zeigt eine neue für Bereich IV/V geschaffene Kabelanschlußdose von universeller Verwendbarkeit. Einfaches Schwen-

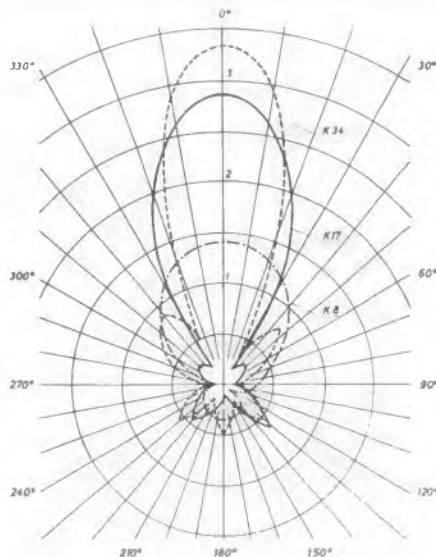


Bild 2. Horizontal-Richtcharakteristik der Mehrbereichantenne Fesa 13 OLF

Kennwerte von Mehrbereichantennen (Richard Hirschmann)

| Antennentyp               | Fesa 13 OLS<br>Stuttgart |            | Fesa 13 OLF<br>Frankfurt |            |           |
|---------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|                           | Bereich III              | Bereich IV | Bereich III              | Bereich IV | Bereich V |
| für Kanäle                | 8...11                   | 14...19    | 7...9                    | 17...18    | 34        |
| Empfangsbereiche MHz      | 185...223                | 470...518  | 188...209                | 494...518  | 630...638 |
| Wirksame Elemente         | 2                        | 12         | 2                        | 12         | 12        |
| Gewinn dB                 | 3                        | 11         | 3                        | 9,0        | 10,5      |
| Vor-Rück-Verhältnis dB    | 12                       | 22         | 15                       | 20         | 14        |
| Öffnungswinkel horizontal | 80°                      | 38°        | 80°                      | 40°        | 28°       |
| vertikal                  | 140°                     | 54°        | 140°                     | 54°        | 52°       |



Bild 3. Fesa 27 P, eine UHF-Antenne mit 27 Elementen

ken um 180 Grad macht sie für symmetrisches oder koaxiales Kabel geeignet. Nur eine einzige griffige Rändelschraube ist anzuziehen, um die Ableitung anzuschließen und zur Zugentlastung der Kabeladern festzuspannen. Diese neue Klemme ermöglicht eine besonders einfache Antennenmontage: Die Antenne wird ohne Kabel am Mast angebracht; das Kabel wird an dem losen Deckel der Klemme angeschlossen, und der Deckel braucht nur noch mit zwei Flügelmutter an der Antennendose selbst befestigt zu werden. Der Kontakt zwischen den Kabelklemmen und dem Faltdipol wird dabei selbsttätig durch Federbänder hergestellt.

### Lückenloses UHF-Antennenprogramm

Die Fuba-Antennenwerke, Hans Kolbe & Co., Bad Salzdetfurth, zeigen auch in diesem Jahr eine große Zahl Neuheiten und Weiterentwicklungen. Besonders auf dem UHF-Sektor wird ein völlig lückenloses Lieferprogramm gezeigt, das eine 7-, 11-, 15- und 23-Elemente-Breitband-Antenne jeweils für die Kanäle 14...30 und 31...53 umfaßt. Daneben wurden leistungsfähige 13- und 25-Elemente-Breitband-Antennen für den gesamten UHF-Bereich (Kanal 14...53) entwickelt. Eine Bereich-IV/V-Zimmerantenne mit sehr guter Empfangsleistung in den Nahbereichen der UHF-Sender rundet das Dezi-Antennen-Programm ab. Umfangreiches mechanisches Zubehör und elektrisches Schaltungsmaterial ermöglicht für Neuanlagen und Nachrüstungen jede nur denkbare Kombination. Alle Anschlußkästen der UHF-Typen sind mit einem eingebauten Symmetrierglied versehen. Ebenso wurde das neu entwickelte Bereich-I-Antennen-Programm mit eingebautem Symmetrierglied ausgerüstet. Das bewährte Fuba-Bereich-III-Antennen-Programm wurde durch einige mechanische Änderungen weiterhin verbessert.

Ferner zeigt Fuba ein vom Antennenkopf bis zur Anschlußsnur neu bearbeitetes umfangreiches Gemeinschafts-Antennen-Programm. Besonders auf dem Zubehör-Sektor sind zahlreiche bemerkenswerte Weiterentwicklungen vorgenommen worden.

Ganz neu erscheint ein lückenloses Autoantennen-Programm, enthaltend Autoantennen für sämtliche Kraftfahrzeuge (vom Kleinwagen bis zum LKW). Zahlreiche wohl-durchdachte konstruktive Einzelheiten zeichnen diese besonders preisgünstigen Neuentwicklungen aus.

### Potentiometer in Keramik-Technik

Bei der Weiterentwicklung von Bauelementen ist man es gewöhnt, daß die technischen Daten allmählich und schrittweise verbessert werden. Daß Dralowid eine Reihe von Potentiometern entwickelt hat,

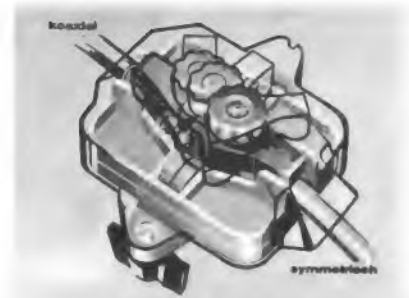


Bild 4. Kabelanschlußdose für UHF-Antennen

die im Vergleich zu früheren Typen derselben Größe teilweise eine zehnmal höhere Belastung vertragen, darf als sehr beachtliche Leistung angesehen werden. Diesen „Sprung nach oben“ erlaubt ein keramischer Träger der Widerstandsschicht, der eine erheblich bessere Wärmeabfuhr sichert als der frühere Hartpapier-Träger. Das Tropenpotentiometer 52 K-H mit nur 19 mm Durchmesser (Bild 1) verträgt bei linearer Kennlinie und bei einer Umgebungstemperatur von 40° Celsius volle 2 W. Die Hartpapier-Vorläufer-Type 52 K konnte dagegen nur



Bild 1. Tropenpotentiometer 52 K-H

Bild 2. Potentiometer 58 I-H mit keramischem Träger



Bild 3. Subminiaturpotentiometer 61 H

mit 200 mW belastet werden. Wenn logarithmischer Kennlinienverlauf gewünscht wird, verringern sich die Belastbarkeiten um die Hälfte, also auf 1 W bei der Ausführung 52 K-H, aber das ist für ein so kleines Bauelement ein ganz beachtlicher Wert.

Auch das Potentiometer 58 I, das man mit seinen 26 mm Durchmesser bisher nur mit 0,5 W belasten durfte (Bild 2), ist jetzt unter der Bezeichnung 58 I-H mit keramischem Träger zu haben und verträgt in dieser neuen Ausführung 3 W. Noch auffallender sind aber die Vorzüge der keramischen Bauweise bei ausgesprochenen Subminiatur-Typen. Das Potentiometer 61 H (Bild 3) hat nur einen Durchmesser von 12 mm (!) und kann trotzdem die beachtliche Leistung von 1 W verarbeiten. Ähnliches gilt für das Trimpotentiometer 59 Tr-K; es läßt sich mit 0,5 W belasten und übertrifft damit die Belastbarkeit gleichgroßer Hartpapier-Typen nach DIN 44 150 um mehr als den Faktor 3.

Die verbesserte Wärmeableitung, die die neue Keramiktechnik ermöglicht, läßt aber nicht nur höhere Belastungen zu, sie bringt auch einen Vorteil, wenn die obere thermische Grenze gar nicht ausgenutzt wird: Diese Potentiometer zeichnen sich durch höhere Stabilität des Widerstandswertes aus, was z. B. in automatischen Regelkreisen von Fernsehempfängern von hohem Nutzen sein kann.


### Reflexfreie Fernseh-Leuchte

Allgemein hat sich die vernünftige Ansicht durchgesetzt, daß das Fernsehen kein Kino im verdunkelten Raum ist, sondern

daß dabei eine gewisse Helligkeit im Zimmer bestehen bleiben soll. Das Auge darf nicht ständig in die Richtung des Bildschirms gezwungen werden, sondern es muß Gelegenheit finden, im Raum umher zu blicken, um sich von dem Schwarz/Weiß des Bildschirms ausruhen zu können.

Am einfachsten ist es, zu diesem Zweck eine Leuchte im Zimmer brennen zu lassen. Da der Fernsehempfänger aber oft an der Wand steht, spiegelt sich die Leuchte meist im Bildschirm und die Reflexlichter stören dann sehr.

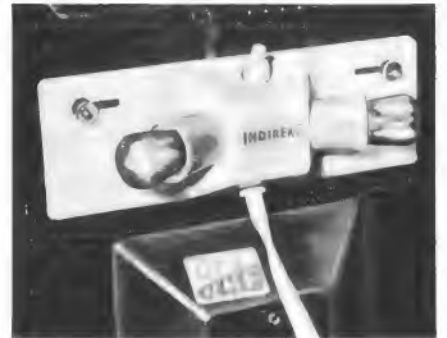Wer es ganz stimmungsvoll haben will, benutzt als Allgemeinbeleuchtung eine Fernsehkerze, eine dicke Wachskerze, wie sie findige Leute für diesen Zweck herstellen. — Der Magische Rahmen, eine indirekt erleuchtete Umrandung des Bildfeldes, wie er von Sylvania angeboten wurde, ist dagegen wieder vom Markt verschwunden.



Die Leuchtenanordnung wird mit zwei verstellbaren Schraubklammern an der Rückseite des Empfängers angebracht

Mit einiger Skepsis geht man deshalb zunächst an die Erprobung der Fernsehleuchte Indirekt, die seit einiger Zeit zu dem gleichen Zweck angeboten wird, nämlich eine augenschonende Allgemeinbeleuchtung beim Fernsehen zu schaffen. Die Leuchte besteht aus einem Fassungshalter mit zwei E-14-Schraubfassungen, einem Druckknopfschalter und der Zuleitungsschnur. Der Fassungshalter besitzt zwei Federklammern, mit denen sich die Anordnung leicht in die Lüftungsschlitze an der Rückwand des Fernsehempfängers einhängen läßt (Bild). Bei einer Tiefe von nur 6 cm ist die Leuchte auch bei dicht an der Wand stehenden Geräten leicht unterzubringen, zumal der Hals der Bildröhre meist noch mehr aus der Rückwand des Gerätes herausragt. Bestückt wird die Anordnung mit zwei Osram-Lampen 15 oder 25 W in der Spezialfärbung blaßblau.

Nach längerer Erprobung kann man feststellen, daß diese indirekte Beleuchtung tatsächlich recht angenehm empfunden wird. Lichtreflexe auf dem Bildschirm sind vollkommen ausgeschlossen und das weiche und diffuse Licht beeinträchtigt in keiner Weise das eigentliche Fernsehbild. Es bewirkt andererseits die erwünschte Raumorientierung und stört auch bei stundenlangem Zusehen nicht. Dabei ist der Preis von 12,50 DM für diese recht sauber gearbeitete Anlage als mäßig zu bezeichnen. Man würde vielleicht sogar einige Mark mehr ausgeben, wenn das Unterteil der Leuchte ein Schuko-Buchsenpaar enthielte, in das man die Netzsnur des Fernsehempfängers einstecken kann. Zur Zeit benötigt man leider, wenn nur eine Steckdose vorhanden ist, einen der verpönten T-Abzweigstecker für die Stromversorgung des Fernsehempfängers und der Fernsehleuchte.

(Hersteller: Indirekt Fernseh-Leuchte GmbH, Frankfurt/Main)

# Jeder Zoll ist Qualität



In Hannover zeigt Ihnen GRUNDIG die neuen  
Tonbandkoffer der 40er Serie!

Altbewährte Technik verbindet sich hier mit den  
neuesten Erkenntnissen der GRUNDIG-Laboratorien  
zu Hochleistungsgeräten in vorbildlicher Form.


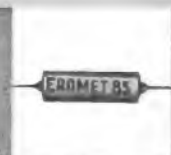











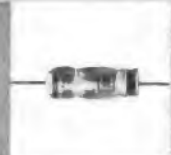


Der Weg zur Messe lohnt sich schon deshalb,  
um diese hervorragenden Geräte genau zu prüfen.

TK 40, TK 42 und TK 45 heißen diese neuen  
GRUNDIG-Verkaufsschlager aus der größten  
Tonbandgerätefabrik der Welt.

Die Aufnahme urheberrechtlich  
geschützter Werke der Musik  
und Literatur ist nur mit Ein-  
willigung der Urheber oder  
deren Interessenvertretungen,  
wie z.B. GEMA, Schallplattenher-  
steller, Verleger usw., gestattet.

**GRUNDIG**

# FIRMENGRUPPE ROEDERSTEIN LANDSHUT-BAY.

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|    | EROMET 85  | metallisierter Kunststoffolien-Kondensator für maximal 85° C, selbstheilend  |    |
|   | EROMET 100   | metallisierter Kunststoffolien-Kondensator für maximal 125° C, dicht im Metallrohr eingebaut, Klasse 1, selbstheilend            |    |
|    | EL   | Subminilyt-Kondensatoren, verkleinertes Rastermaß durch geschweißte Ausführung   |    |
|    | ölfeste WIDERSTÄNDE<br>nicht entflamm<br>WIDERSTÄNDE | kappenloser, axialer Schichtwiderstand Typ Rsx   |    |
|   | Rsx 1  | kappenloser Schichtwiderstand mit axialer Drahtausführung 0,1 Watt, in den Abmessungen 2,3x7 mm                                  |   |
|   | Rn 3   | kappenloser, axialer Metallschichtwiderstand 0,1 bis 1 Ω TK $4 \cdot 10^{-3} / ^\circ\text{C}$                                   |  |
|   | DLZ<br>GAZ   | keramische Kleinstkondensatoren mit geringer Temperatur- und Spannungsabhängigkeit für 30 bzw. 1000 V-                           |  |
|  | ETC  | nasse Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren für Temperaturen bis zu 200° C, max. 630 V, gasdichtes und druckfestes Gehäuse, MIL-C-3965 |  |
|  | 2N 384,<br>2N 274                                    | 100 MHz-Drift-Transistoren für kommerzielle Verwendung nach MIL  |  |
|   | PHG 2  | Germanium-Photodiode mit einem Durchmesser 2,3 mm  |  |
|   | SFR105   | Germanium-Gleichrichter für höchste Anforderungen  |  |

FIRMENGRUPPE ROEDERSTEIN LANDSHUT-BAY.



## Drei neue All-Transistor-Autosuper von Philips

Transistorgeräte entsprechen in idealer Weise den Anforderungen, die an einen Autosuper gestellt werden. Hierzu gehören geringer Strombedarf, große Sprechleistung, hohe Erschütterungsfestigkeit, minimales Gewicht und kleine Gehäuseabmessungen. Zur diesjährigen Hannover-Messe stellt daher die Deutsche Philips GmbH drei Autosuper-Neukonstruktionen mit gedruckter Verdrahtung vor, die erstmals in allen Stufen Transistoren verwenden. Es sind dies die Typen:

- Sport** (N 4 X 14 T/22) MW + LW, 9 Kreise, 9 Valvo-Transistoren, 2 Dioden  
**Cabrio** (N 5 X 04 T/22) MW + LW, 9 Kreise, 10 Valvo-Transistoren, 3 Dioden  
**Coupé** (N 6 D 11 T) UKW + MW + LW, 9/13 Kreise, 12 Valvo-Transistoren, 9 Dioden.

### Mechanischer Aufbau

Für alle drei Typen wird ein kadmiertes Einblock-Einheitsgehäuse verwendet, das nur beim Gerät Coupé durch ein schmales, an der Rückseite angelaschtes Nf-Teil ergänzt wird. Die einheitlichen Gehäuseabmessungen (181 × 54 × 175 mm) erleichtern den Einbau in die verschiedenen Wagentypen und verringern die Einbau- und Zubehörteile. Ein Schnellverschluss ermöglicht die leichte Zugänglichkeit zum Geräteinnern, denn nach dem Entfernen von zwei langen, kräftigen Drahtnadeln wird die Ober- und Unterseite des Gehäuses abgezogen, der Techniker braucht also keine Schrauben zu lösen. Alle drei Empfänger können wahlweise mit einer großen Vollsicht- oder der kleineren Normalskala ausgestattet werden.

Völlig neu entwickelt wurden die Fünfer-Drucktastensysteme, die mit gedruckten Kontakten und Federn aus Chrom-Nickelstahl ausgestattet sind. Im Typ Sport wird eine einfachere mechanische Ausführung verwendet, bei der sich durch Tastendruck der Ausschalter, die Wellenbereiche (gleichzeitig Einschalter) und zwei Klangstufen schalten lassen. An das Fünfer-Drucktastensystem der Empfänger Cabrio und Coupé werden erhöhte Anforderungen gestellt, denn zugleich mit der Wahl des Wellenbereiches kann durch die Taste ein Festsender eingestellt werden. Eine neuartige Kuppelungslüftung vermeidet die bei den bisherigen Rutschkupplungen auftretenden Rückstellkräfte, ermöglicht einen weichen, leichtgängigen Schaltvorgang und garantiert die erforderliche hohe Wiederkehr- und Einstellgenauigkeit des vorgewählten Senders. Die ebene und parallele Führung der Variometerkerne trägt ebenfalls zur geforderten Einstellgenauigkeit bei. Kleine Fallklappen über den Drucktasten kennzeichnen den gewählten Wellenbereich bzw. den Festsender, während beim Gerät Sport der Wellenbereich usw. durch die gedrückt bleibende Taste angezeigt wird.

Da die Empfänger an 6-V- und auch an 12-V-Bordnetzen betrieben werden können, wird die erforderliche Umschaltung durch bequem zugängliche Steckplatten mit aufgedruckten Spannungs- und Polaritätsangaben an nur einer Stelle im Gerät vorgenommen. Neuentwickelte Miniaturbauteile tragen wesentlich zur Volumenverminderung bei; in

Bild 1 sind z. B. die Liliput-Zf-Filter und die neuartigen Drehkondensator-Trimmer deutlich zu erkennen.

### Schaltungstechnik der Philips-All-Transistor-Autosuper

Im schaltungstechnischen Aufbau unterscheiden sich die beiden AM-Empfänger Sport und Cabrio nur in den Nf-Stufen wesentlich voneinander. Die Treiberstufe im Gerät Sport ist mit einem Transistor OC 72 und die im A-Betrieb arbeitende Endstufe mit einem OC 26 bestückt, der eine Sprechleistung von 2,5 W liefert. Die Nf-Endstufen des Empfängers Cabrio und des Spitzengerätes Coupé enthalten in der Treiberstufe einen Transistor OC 79 und in der auf B-Betrieb eingestellten Gegentaktendstufe zwei Stück OC 26. Sie geben eine maximale Sprechleistung von 6 W bei einem Klirrfaktor von 10 % ab, gemessen bei 400 Hz. Treiber- und Ausgangstransformator sind in der Schnittbandkern-Ausführung hergestellt.

Beide AM-Empfänger besitzen als Hf-Vorstufe einen Transistor OC 170, der in Emitterschaltung arbeitet und induktiv abstimmbare Vor- und Zwischenkreise hat. Das Gerät Sport enthält wie der Typ Coupé separat abstimmbare Langwellen-Vorkreise, während Zwischen- und Oszillatorkreise mit der üblichen Langwellen-Verlängerungsspule versehen sind. Der Transistor OC 44 arbeitet bei den AM-Geräten als selbstschwingende Misch- und Oszillatorstufe auf einen zweistufigen, neutralisierten Zf-Ver-

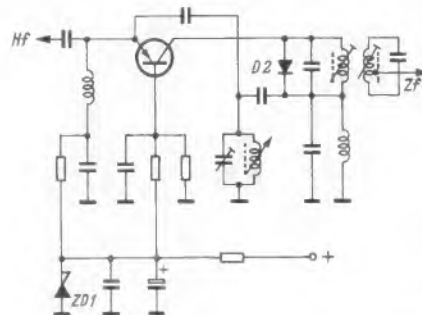


Bild 2. Schaltung des FM-Misch- und Oszillatorteils. Stabilisierung der Betriebsspannung erfolgt durch die Zenerdiode ZD 1, während D 2 als Begrenzerdiode geschaltet ist

Rechts: Bild 1. Transistor-Autosuper Philips-Sport bei abgenommener Chassishaube. Miniatur-Bauteile und gedruckte Verdrahtung ermöglichen einen übersichtlichen Schaltungsaufbau

stärker, der mit zwei in Emitterschaltung betriebenen Transistoren OC 45 ausgestattet ist. Die Gleichrichtung des Zf-Signals erfolgt durch eine Diode OA 79, die auf einen hochohmigen Lastwiderstand arbeitet, der gleichzeitig als Lautstärkeregler ausgebildet ist und an der Basis einer Emitterfolgstufe OC 75 liegt. Von diesem niederohmigen Ausgang gelangt das Nf-Signal über den Sprache/Musik-


schalter zur 1. Nf-Stufe (OC 71) und nach Verstärkung zur bereits erwähnten Treiberstufe. Der Nf-Vorverstärker (OC 75 und OC 71) ist für alle drei Autosupertypen gleich.

Der UKW-Empfänger Coupé enthält eine gesonderte FM-Abstimmereinheit, die in der Hf-Vorstufe mit dem Transistor AF 114 und in der selbstschwingenden Misch- und Oszillatorstufe mit dem Transistor AF 115 bestückt ist. Die Emitter- und Basisspannungen des AF 115 sind mit einer Zenerdiode OAZ 208 stabilisiert (Bild 2). Eine Begrenzerdiode OA 79 im Oszillatorkreis verhindert ein Auswandern der Oszillatorfrequenz beim Einfall eines sehr starken FM-Senders. Bei hohen Zf-Amplituden bedämpft die Diode den Zf-Kreis und verhindert dadurch eine Änderung der Kollektor-Kapazität.

Der vierstufige FM-Zf-Verstärker ist mit Transistoren vom Typ AF 116 ausgestattet und mit Ausnahme der letzten Stufe neutralisiert. Die Neutralisationsspannung wird einer gesonderten Windung des Bandfilters im Kollektorkreis entnommen und über ein R/C-Glied der Basis zugeführt. Die ersten drei Transistoren werden bei FM in Emitterschaltung betrieben, während der vierte ohne mechanische Umschaltung bei FM in Basis- und bei AM in Emitterschaltung arbeitet. Bild 3 zeigt die ausgeführte Schaltung. Die FM-Gleichrichtung erfolgt in einem unsymmetrischen Ratio-Detektor, der mit zwei Dioden OA 79 bestückt ist und an dessen Gleichspannungs- und Nf-Ausgang eine feldstärkeabhängige Rauschsperrung abgeschlossen ist.

Bei AM-Betrieb wird der erste FM-Zf-Transistor als Hf-Vorstufe mit abgestimmten Vor- und Zwischenkreisen umgeschaltet und der folgende Transistor wird als AM-Misch- und Oszillatorstufe benutzt. Die AM-Zf-Verstärkung erfolgt mit den beiden anderen, in Emitterschaltung arbeitenden Transistoren AF 116.

Beim transistorisierten Autosuper sind die Anforderungen an die Schwundregelschaltung ganz erheblich und man muß daher zwangsläufig eine spezielle Schwundregelstufe mit einbeziehen, um die auftretenden

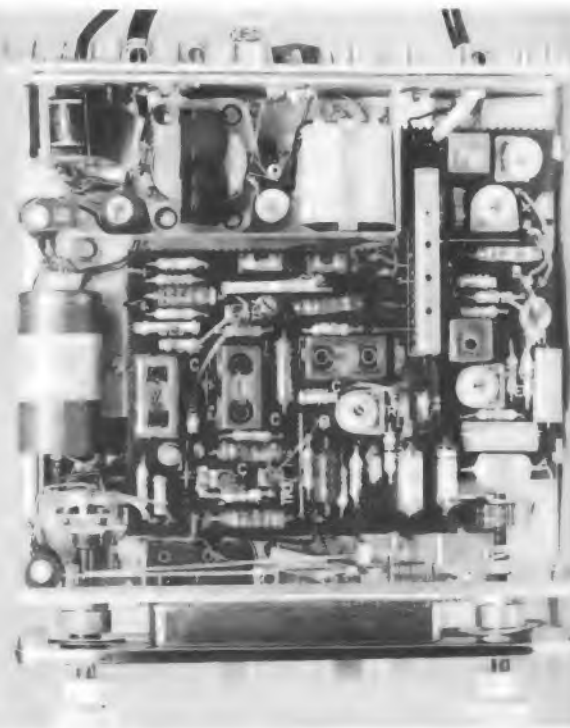

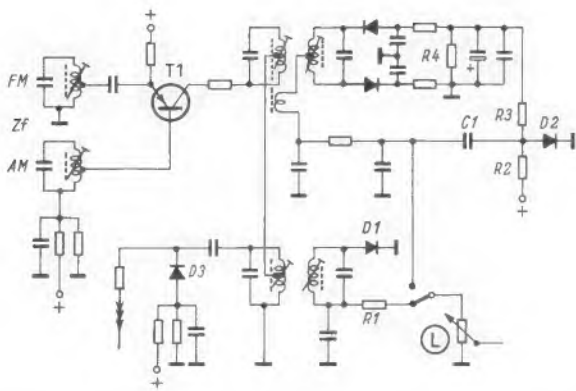


Bild 3. Letzte Zf-Stufe und Demodulatorteil des Autosupers Philips-Coupe. D 1 = AM-Diode, R 1 + (L) = Arbeitswiderstand, D 2, R 2, R 3, R 4 = feldstärkeabhängige FM-Rauschsperrung, D 3 = Regelspannungsdiode (entspricht D 2 in Bild 2)

stark unterschiedlichen Feldstärken auszugleichen. Bild 4 zeigt das Prinzip einer solchen AM-Regelschaltung, die in den Philips-Autosupern Cabrio und Coupe angewendet wird.

Der Regelvorgang verläuft folgendermaßen: Die über den Kondensator C 1 vom vorletzten Zf-Kreis abgenommene Hf-Spannung wird von der Diode D 2 gleichgerichtet, deren anodenseitiges Ende an der Betriebsspannung liegt. Falls kein Sender einfällt, liegt die Gleichspannung, da die Diode leitet, im Verhältnis der Teilerwiderstände auch an der Basis des 1. Zf-Transistors T 2. Die Emitterspannung wird über R 1 zugeführt und ist gleichzeitig Basispotential für den Regelspannungstransistor T 1 (OC 71). Wird ein Sender eingestellt, so entsteht über D 2 eine positive Richtspannung, die sich zu der Basisgleichspannung von T 2 addiert und den Transistor herunterregelt. Dadurch steigt aber das Potential am Emmitter von T 2 und es sinkt am Kollektor bzw. am Verbindungspunkt von R 2 und der Katode von D 1. Die Verstärkung des 1. Zf-Transistors

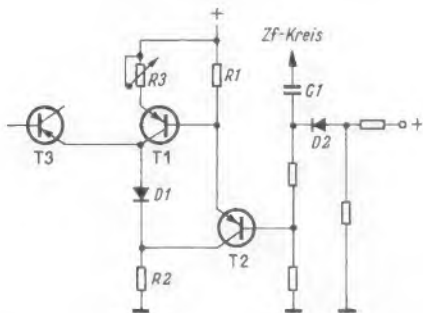


Bild 4. Prinzip der Regelschaltung im Autosuper Philips-Cabrio. Zf-Kreise und -Kondensatoren sind der besseren Übersicht halber nicht mitgezeichnet

T 2 ist durch diesen Vorgang also herabgesetzt worden.

T 2 arbeitet aber gleichzeitig noch als Gleichstromverstärker und Steuerstufe für den Transistor T 1, dessen Stromfluß durch die steigende Basisspannung ebenfalls zurückgeht. Durch diesen Regelvorgang ändern sich die Potentiale an der Diode D 1, und zwar werden beide Elektroden negativer. Ohne Antennensignal ist die Katode von D 1 positiv gegenüber ihrer Anode, so daß die Diode sperrt. Beim Auftreten einer Regelspannung an der Basis von T 2 sinkt aber dessen Kollektorspannung stark ab, die Diode wird leitend und ihr Innenwiderstand bestimmt in Verbindung mit R 2 die Kollektorspannung von T 1. Da der Emmitter des Hf-Vorstufentransistors T 3 galvanisch mit diesem Punkt verbunden ist, sinkt dessen Emitterspannung ebenfalls und

setzt die Verstärkung der Hf-Stufe herab. Mit dem Regler R 3 wird der richtige Arbeitspunkt der Regelschaltung eingestellt.

Beim Empfänger Sport wird eine im Prinzip ähnliche Schaltung ohne die Diode D 1 angewendet, während im Spitzengerät Coupe bei FM-Betrieb eine gesonderte, etwas modifizierte Regelschaltung den FM-Vorstufen- und den 1. FM-Zf-Transistor versorgt.

Der Antennentrimmer erlaubt die optimale Anpassung der Antenne an den Empfängereingang. Durch eine neuartige, patentierte

Ausführung bei den Geräten Sport und Cabrio wird dem Techniker diese Einstellung erleichtert. Die Kabelkupplung ist mit einem Trimmer kombiniert, dessen Außenbelag in Form eines Ringes an Masse liegt und mühelos mit zwei Fingern gedreht und eingestellt werden kann.

### Neue Graetz-Reiseempfänger

Die beiden Transistorkoffer Joker und Joker M (Bild 1) gleichen sich elektrisch völlig und unterscheiden sich nur in der äußeren Form (M bedeutet offenbar „modern“). Mit 7/11 Kreisen, 13 Halbleitern und vier Wellenbereichen (UKW, K, M, L) zählen sie zu den Reise-Großsuperhets, und zwar zu jenen, die sich leicht tragbar als auch im Kraftwagen verwenden lassen. Da die Transistor-Gegentakt-Endstufe 1 W Sprechleistung abgibt und ein verhältnismäßig sehr großer Lautsprecher (10 x 15 cm) Verwendung findet, steht eine beachtlich hohe, unverzerrte Lautstärke zur Verfügung. Selbstverständlich ist im Fahrzeug Speisung aus der Bordbatterie möglich. Weitere Kennzeichen für den Grad des Bedienungskomforts sind getrennte Tiefen- und Höhenregler sowie eine Steuerleitung zum automatischen Ein- und Ausfahren elektrisch versenkbarer Autoantennen.

Das handliche Taschengert Grazia (Bild 2) besteht durch geringe Abmessungen (16 x 9,7 x 4,5 cm), niedriges Gewicht (ca. 550 g) und das Vorhandensein eines UKW-Bereiches neben der üblichen Mittelwelle. Mit 5/8 Kreisen und 12 Halbleitern sowie

einer eisenlosen 220-mW-Gegentakt-Endstufe verspricht es guten Empfang.



Bild 1. Joker M

Bild 2. Taschengert Grazia

### Die vielseitige Philetta-Transistor

Die Deutsche Philips GmbH stellt erstmals auf der Hannover-Messe den Cordless-Empfänger Philetta-Transistor vor. Als „schnurloser“ Transistorempfänger setzt er die Tradition der millionenfach bewährten Philetta fort. Das Gehäuse entspricht in Farbtonen und Formgebung der Allstrom-Philetta. Der Empfänger ist in konventioneller Verdrahtungstechnik aufgebaut und



Bild 1. Die neue Philetta-Transistor

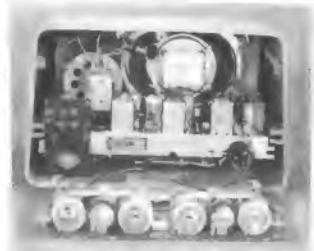


Bild 2. Innenansicht; unten an der Rückwand die sechs Monozellen

ist mit neun Transistoren und vier Dioden bestückt. Die Wellenbereiche UKW, Kurz, Mittel und Lang sowie Tonabnehmer werden durch Drucktasten eingeschaltet. Hf-Stufen für AM- und FM-Empfang und eine besondere Störbegrenzung bei FM stellen in Verbindung mit der Ferritantenne und der Drahtwurfantenne (wirksam bei UKW- und Kurzwellen) einen einwandfreien Empfang sicher. Um den Stromverbrauch niedrig zu halten, kann die Skalenbeleuchtung bei Bedarf durch Drücken des Lautstärke-Einstellknopfes eingeschaltet werden. Die Betriebsspannung der Philetta-Transistor beträgt 9 V, sie wird von sechs Monozellen à 1,5 V geliefert. Die Halterung für die Batterien befindet sich an der Innenseite der Rückwand. Der Stromverbrauch beträgt bei mittlerer Lautstärke ca. 50 mA, so daß sich eine Betriebsdauer mit einem Batteriesatz bis zu 300 Stunden erreichen läßt.

### Neue Bezeichnungsweise für Halbleiter-Bauelemente

Bei der Bezeichnung von Halbleiter-Bauelementen wird nach einem neuen System zwischen Typen unterschieden, die vornehmlich für Rundfunk-, Fernseh- und Phono-Geräte vorgesehen sind (Standard-Typen), und solchen, die speziell für industrielle Zwecke Verwendung finden sollen (professionelle Typen).

Die Bezeichnungsweise besteht für Standard-Typen aus 2 Buchstaben und 3 Ziffern, für professionelle Typen aus 3 Buchstaben und 2 Ziffern.

Als erster Buchstabe bedeutet:  
A = Ausgangsmaterial Germanium,  
B = Silizium.

Als zweiter Buchstabe bedeuten:  
A = Diode  
C = Nf-Transistor (K > 15° C/W)  
D = Nf-Leistungstransistor (K < 15° C/W)  
E = Tunneliode  
F = Hf-Transistor  
L = Hf-Leistungstransistor  
P = Fotohalbleiter (Fotodiode und -transistor)  
S = Schalttransistor  
U = Leistungs-Schalttransistor  
T = Steuerbarer Gleichrichter (Thyristor)  
Y = Gleichrichter  
Z = Zenerdiode, Referenzdiode

An dritter Stelle erscheint für professionelle Typen ein Buchstabe (zur Zeit Z und Y), der keine technische Bedeutung hat.

Die übrigen Ziffern haben ebenfalls nur den Charakter einer laufenden Kennzeichnung.

Diese Bezeichnungsweise wird zunächst nur bei Neuentwicklungen angewendet.



# Elektromechanik in einem Spitzen-Superhet



Wenn in der FUNKSCHAU über neue Empfangsgeräte berichtet wird, befassen wir uns fast ausnahmslos mit der Schaltungstechnik. Das ist verständlich, denn Schaltungsfeinheiten stehen nun einmal im Vordergrund des Interesses unserer Leser. Rein mechanische oder elektromechanische Besonderheiten kommen gewöhnlich zu kurz, obwohl sie genauso bestimmend für den Gebrauchswert eines Gerätes sind. Wir nahmen uns deshalb vor, einmal die „Mechanik“ eines Rundfunkempfängers etwas genauer zu betrachten, und weil wir dieses Thema bei Modellen der unteren Preisklassen für nicht besonders ergiebig hielten, suchten wir als Beispiel ein Spitzengerät aus, nämlich den Freiburg-Vollautomatic Stereo von Saba. Wir glaubten nämlich, daß dieses fernbedienbare und mit einem Einstell- sowie einem Steuermotor ausgerüstete Gerät einige Besonderheiten bieten müßte. Diese Erwartung erwies sich als richtig, allerdings mit Ausnahme des Wörtchens

einige. Je länger man sich nämlich mit der Konstruktion befaßt, um so mehr interessante Dinge entdeckt man. Was uns dabei besonders auffiel, sei hier etwas näher beschrieben:

### Überraschend einfacher Ausbau des Chassis

Wenn man den Empfänger vor sich hat, verleiten die vielen Tasten sofort zum Spielen, und jeder möchte gern genauer wissen, was innen passiert, sobald man hier oder dort eine Bedienungsfunktion auslöst. Das übersieht man natürlich nur bei ausgebautem Chassis, aber vor dieser Arbeit hat man einen begreiflichen Respekt. Das Gehäuse enthält immerhin fünf Lautsprecher und das Gerät wiegt etwa 25 kg. Demzufolge befürchtet man umständliches Ablöten von Leitungen, und bei dem Gedanken, daß man das rund 66×28×24 cm große Chassis beim Betrachten hin- und herdrehen sowie verkanten muß, ist einem nicht recht wohl. Also geht man ein wenig befangen an den Ausbau.

Die Stimmung des Berichterstatters hebt sich bereits ein wenig beim Entfernen der Rückwand. Nach dem Lockern von zwei Schrauben lassen sich die beiden Riegel bewegen, die den Zugang in das Innere frei-

geben. Zu der Lautsprechergruppe führen neun Leitungen, aber schnell erkennt man, daß sie zu zwei Vielfachsteckern am Ausgangsübertrager (Bild 1) führen und mit einem einzigen Griff gelöst werden können. Das vergleichsweise „riesige“ Chassis wird nur von vier kräftigen Bodenschrauben gehalten, man kann es nach hinten herausziehen, ohne Drehknöpfe entfernen zu müssen. Besitzt man für die Lautsprecher-Anschlüsse ein vielpoliges Verlängerungskabel, dann ist das Gerät voll betriebsbereit.

Da steht nun das „schwergewichtige“ Chassis auf dem Arbeitstisch, und weil man schon manche dummen Erfahrungen gemacht hat, überlegt man erst eine Weile, wie es am besten hochkant gestellt werden kann, ohne daß dabei etwas beschädigt wird. Plötzlich stutzt man, ... da hat doch tatsächlich der Kollege im Schwarzwald eine Kolumbus-Ei-Lösung gefunden: Der Schwerpunkt des Chassis liegt auf der rechten Seite (von hinten betrachtet), und zwar dort, wo der Netztransformator sitzt. Jeder Praktiker würde also diese Schmalseite zum Aufstellen benutzen. Damit aber dabei nichts verbogen wird, brachte er am Trans-

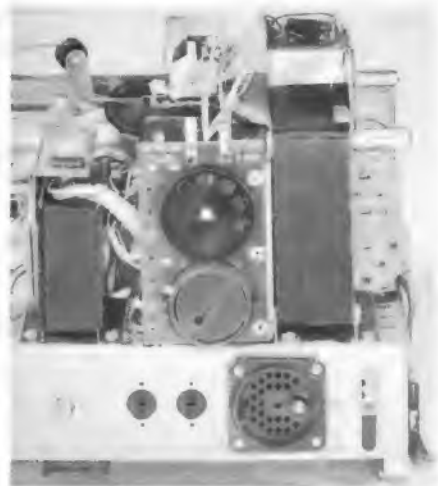


Bild 1. Die rechte Chassisseite mit dem Netztransformator (rechts), dem Netzspannungswähler und einem der beiden Ausgangsübertrager. Links oben sitzen die Steckanschlüsse für die Lautsprecherkabel

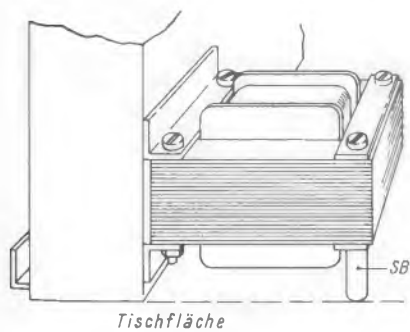


Bild 2. Der Stehbolzen SB am Netztransformator gibt dem hochkant gestellten Chassis sicheren Halt


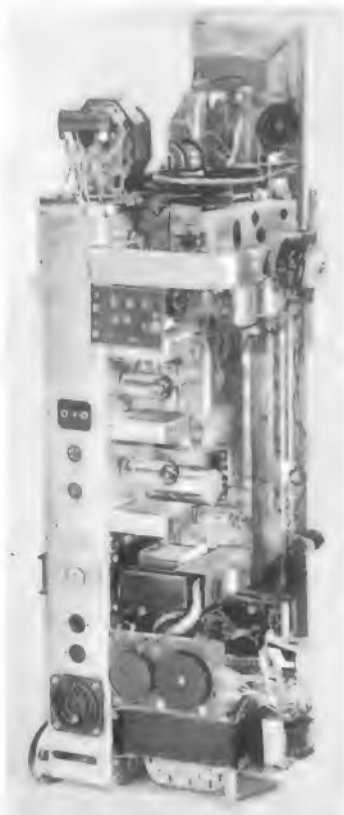
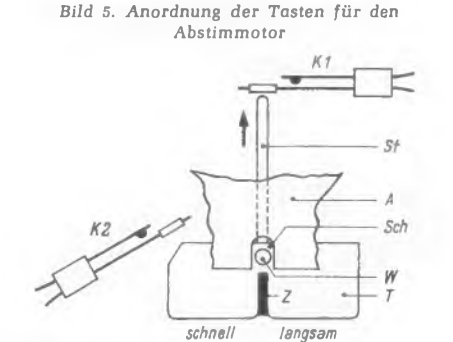


Bild 3. So sicher steht das ausgebaute Chassis auf seiner Schmalseite

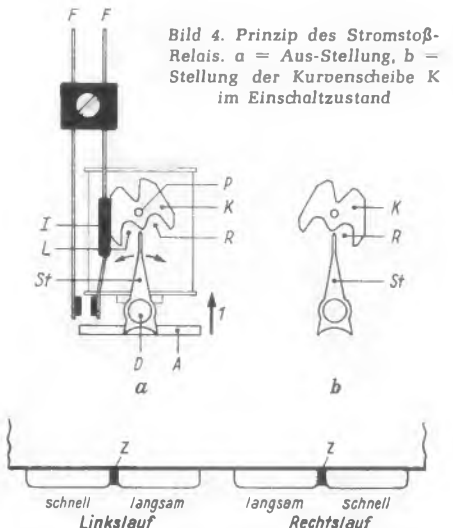

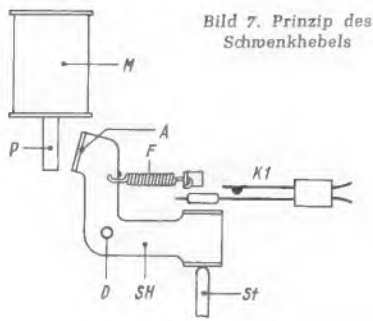


Bild 7. Prinzip des Schwenkhebels

formator den Stehbolzen SB an (Bild 2). Mit seinem Innengewinde übernimmt er gleichzeitig die Aufgabe der sonst erforderlichen Mutter, die das Blechpaket zusammenhält. Auf der Chassis-Schmalseite und diesem Bolzen steht das Gerät bombensicher auf dem Tisch (Bild 3), man kann ungehindert an die Verdrahtung und an alle Abgleichpunkte und Justierstellen heran, und man braucht geradezu Kraft, um es umzuwerfen.

### Der Netzschalter ist ein Relais

Die nächste Überraschung erlebt man beim Einschalten, denn die Ein-Aus-Taste erweist sich nicht als Schalter, sondern als einfacher Druckkontakt. Beim Antippen hört man ein leises Summen, das von einem Stromstoßrelais kommt, das unmittelbar am Netztransformator sitzt und die Rolle des Netzschalters spielt. Wir entfernen seine Abdeckhaube, um uns die Arbeitsweise etwas genauer zu betrachten.

An seinem Anker A (Bild 4) sitzt ein Stößel St, der im Punkt D drehbar gelagert ist. Eine nicht mitgezeichnete Feder sorgt dafür, daß er in Ruhestellung immer senkrecht zu A steht. Tippt man jetzt kurz auf die Netztaсте, dann zieht A in Pfeilrichtung an, St stößt in die linke Aussparung L der um den Punkt P drehbaren Kurvennocke K, letztere drückt gegen das Isolierstück I, und der Federkontaktsatz F schließt sich, wobei der Netztransformator Spannung erhält. Inzwischen ist A längst wieder in die bei a gezeichnete Stellung zurückgefedert, aber K bleibt in Einschaltposition, weil sie durch I bzw. die Federkraft seines Kontaktes in dieser Stellung sich selbst hält. Diese Ein-Stellung von K ist im Teildbild b noch einmal getrennt herausgezeichnet. Daraus geht hervor, warum sich beim nächsten Stromstoß (= Antippen der Netztaсте) der Kontaktsatz wieder öffnen muß. Sobald A anzieht, rutscht jetzt nämlich St in die rechte Kurvenaussparung R, drückt K in die bei a gezeichnete Ausschaltstellung zurück, und der Kontaktsatz öffnet sich. Beim erneuten Tastendruck beginnt das Spiel von vorn.

### Zwei Tasten betätigen vier Motorfunktionen bei der Sendersuche

Vorn am Empfänger, dicht unterhalb der Haupttasten, sind die Tasten für die Bedienung der Motorelektronik angebracht. Wer nicht genau hinsieht, zählt zunächst vier, nämlich zwei für schnellen und zwei für langsamen Links- bzw. Rechtslauf (Bild 5). Bald erkennt man jedoch die optische Täuschung, denn was man für Zwischenräume hielt, sind in Wirklichkeit Zierstreifen Z, und langsames und schnelles Laufen löst ein und dieselbe Taste aus. Es kommt lediglich darauf an, ob man auf ihre äußere oder auf die nach der Gerätemitte zeigende Stirnfläche drückt. Des Rätsels Lösung erklärt Bild 6.

Der Tastenstreifen T verschiebt sich nicht parallel nach hinten, weil er in seiner Lagerung „taumelt“. Die Kunststoffwarze W bildet im Schlitz der Abdeckung A eine Art

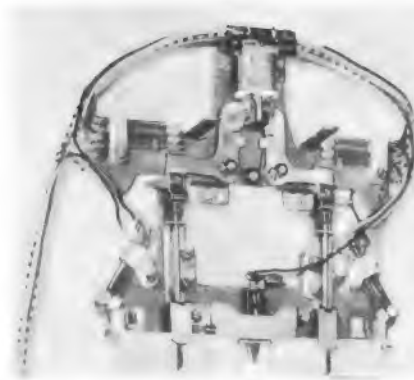


Bild 8. Ansicht des Zwillings-Tastensatzes

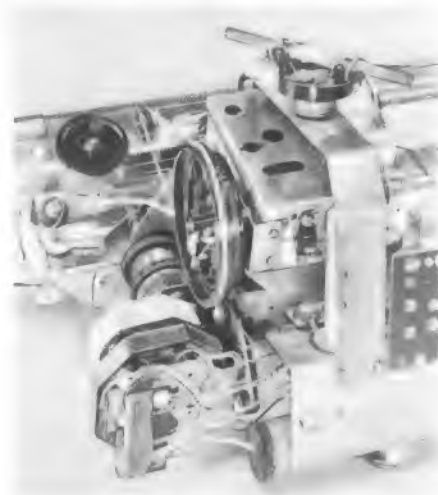


Bild 9. Blick auf die linke Chassis-Seite mit der Ferritantenne

Drehpunkt, so daß T nach links oder rechts kippt, je nachdem, ob schneller oder langsamer Motorlauf gewünscht wird. In beiden Fällen erreicht aber der Stößel St zuerst den Kontaktsatz K 1, mit dem der Abstimmmotor Spannung erhält. Beim Drücken der rechten langsamen Tastenseite schließt sich K 1 allein. Sobald aber der Finger nach links rutscht, spricht zusätzlich K 2 an, der Abstimmmotor erhält mehr Spannung und läuft entsprechend schneller.

In Wirklichkeit sind die Kontaktbestückungen weitaus verwickelter, außerdem beteiligt sich die automatische Scharfabstimmung an der Motorsteuerung, aber beim Erklären der Tasten kam es hier lediglich darauf an, das Prinzip zu erläutern und die hübsch ausgedachte Doppelfunktion der beiden Zwillingtasten zu zeigen.

Am gleichen Aggregat sitzt eine weitere Vorrichtung, die in Bild 7 getrennt herausgezeichnet ist. Der in Bild 6 angegebene Stößel betätigt nämlich nicht unmittelbar den Kontaktsatz K 1, sondern er schließt ihn über den bei D drehbaren Schwenkhebel SH. Dabei wird der Anker A an den Polschuh P des Elektromagneten M gedrückt und von diesem in Arbeitsstellung (K 1 geschlossen) festgehalten, und zwar auch noch dann, wenn der Finger längst wieder die Taste T in Bild 6 losgelassen hat. Der von Hand eingeleitete Suchlauf dauert solange an, bis ein Sendersignal gefunden wurde und die Relaisröhre dadurch stromlos wird. Der Anker fällt ab, alle Kontakte gehen in

Ruhestellung, und die Motorelektronik übernimmt die Scharfabstimmung auf den Sender. Bild 8 zeigt das ausgebaute Steuer-tasten-Aggregat.

### Peilantenne mit Richtungsanzeige

Nahezu alle Heimempfänger sind heute mit einer Ferritantenne ausgerüstet. In der unteren Preisklasse begnügt man sich mit einer feststehenden Ausführung, bei teureren Geräten ist der Ferritstab drehbar angeordnet. Je nach Ausstattung und Bedienungskomfort kann dann zusätzlich noch die Stabstellung an der Skala optisch angezeigt werden, und bei einigen Geräten läßt sich sogar die Peilantenne abschalten. An ihre Stelle tritt eine Kreisspule, wobei gleichzeitig die Verbindung zur Hochantenne durchgeschaltet wird. Dieses Umschalten auf einen getrennten Vorkreis ist besonders bei Drahtfunkempfang im LW-Bereich wichtig. Man muß vermeiden, daß überstarke Langwellensender (z. B. Freies Europa mit 1000 kW) durchschlagen und den Drahtfunkempfang überlagern. Genauso wichtig ist es aber auch, daß man beim Peilempfang im Mittelwellenbereich die Hoch- bzw. Außenantenne abschaltet. Nur... welcher biedere „Normalverbraucher“ kann sich schon diese Zusammenhänge merken?

Saba hat auch hier eine - scheint uns - laien-sichere Lösung gefunden: Der große Bedienungsknopf für die Peilantenne (Bild 9) treibt über einen Seilzug eine von hinten beleuchtete Scheibe, deren Bezifferung die Himmelsrichtung versinnbildlicht. Die jeweils gültige Zahl erscheint hinter einem kleinen Ausschnitt der Hauptskala. Ein zweiter Seilzug führt über Umlenkrollen zur eigentlichen Ferritantenne F mit ihrer

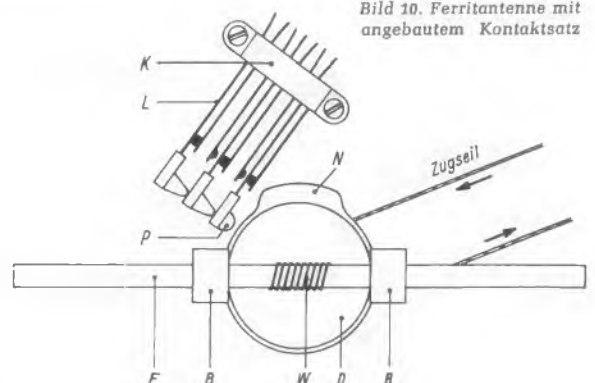


Bild 10. Ferritantenne mit angebaurem Kontaktsatz



Spulenumwicklung W (Bild 10), die sehr solid in den Böcken B auf der Drehscheibe D gelagert ist. Am Scheibenrand befindet sich die Schaltnocke N. In jeder der beiden Endstellungen (um 360° drehbar) schiebt sich N unter den Isolierpimpel P am Kontaktsatz K. Dadurch wird mit den beiden Umschaltkontakten von der Ferritantenne auf den Ersatzkreis sowie auf die Außenantenne umgeschaltet. Außerdem unterbricht L den Beleuchtungs-Stromkreis an der Peilskala. Auch wer technisch ganz unbegabt ist, kann hier kaum etwas falsch machen, sofern er nach dem Einstellen eines AM-Senders einfach solange am Peilknopf dreht, bis der gewünschte Sender am besten zu hören ist. Alles andere erledigen der beschriebene Kontaktsatz und die Seilzüge.

### Geschmeidige Seilzugantriebe

Zum Thema Seilzüge: Der Verfasser erinnert sich nicht, jemals Seilzüge erlebt zu haben, die noch butterweicher funktionierten. Man kann auch an allen übrigen beweglichen oder drehbaren Teilen ziehen, schieben oder rütteln, ... nichts eckt oder

## Neuartige Schaltprinzipien in der Siemens-Antennentechnik

### Richtungskoppler Ringgabelschaltung

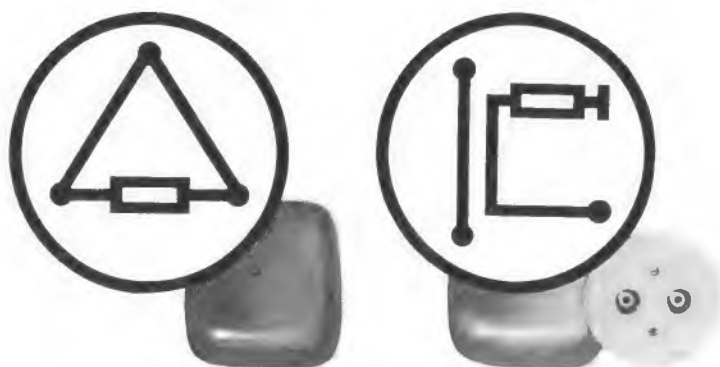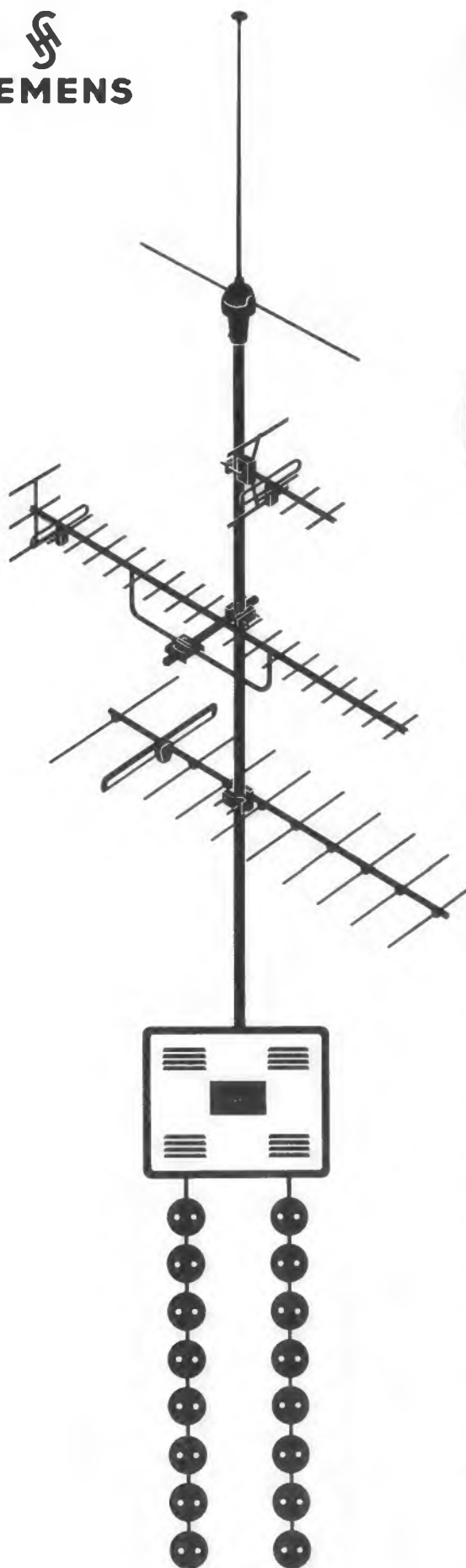

#### Die Universalweiche mit Richtungskoppler

ermöglicht das Zusammenschalten von Fernsehantennen und Antennenverstärkern für den Empfang von zwei Programmen in benachbarten Kanälen.

Außerdem dient sie zur Band-IV/V-Nachrüstung mehrerer kleiner Gemeinschafts-Antennenanlagen mit einem gemeinsamen Frequenzumsetzer.

#### Antennensteckdosen mit Richtungskoppler

zeichnen sich durch sehr geringe Verluste, genaue Anpassung und hohe Entkopplung der einzelnen Teilnehmer aus.

Gegenüber der sonst gebräuchlichen Entkopplungstechnik wird bei Hintereinanderschaltung von 8 Teilnehmern durch die geringeren Verluste eine Verstärkerstufe eingespart und dadurch auch der Stromverbrauch verringert.

Die Antennenspannung auf dem Teilnehmernetz bleibt unabhängig von der Zahl der angeschlossenen Fernsehgeräte konstant, jeder Teilnehmer erhält also die volle der Stammleitung entnommene Spannung.

#### Antennenweichen in Ringgabelschaltung

bewirken beim Zusammenschalten von zwei Kanälen im Band IV oder V hohe Entkopplung der Antennen ohne Kanalabgleich, auch die Zusammenschaltung benachbarter Kanäle ist möglich.

Mit diesen neuen Bausteinen können nicht nur Gemeinschafts-Antennenanlagen mit Frequenzumsetzer, sondern auch solche mit direkter Übertragung des Bandes IV und V über das Leitungsnetz verlustarm und wirtschaftlich aufgebaut werden.

#### Industrie-Messe Hannover, Halle 11

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT  
WERNERWERK FÜR WEITVERKEHRS- UND KABELTECHNIK



## Anno dazumal Messe in Nischni-Nowgorod

Messen gibt's nicht erst seit heut;  
man kann sie schon zur Hansezeit.  
Auf Fahrt nach Nischni-Nowgorod  
war Frieren unser täglich Brot.

Bei Ankunft wurde unser Stand,  
weil man bei uns viel Neues fand,  
umkreist von bärtigen Gesellen  
(zum Teil gekleidet noch in Fellen).

Als dann gar traten in Aktion  
Verstärker und auch Mikrophon,  
da war es dann um uns gescheh'n;  
denn Technik fand man gar nicht schön.

Mit Starost und Polizei  
kam man eilends gleich herbei.  
Dem Volke wurde dann verkündet,  
daß mit dem Teufel wir verbündet.

### Wir laden Sie ein

Der moderne Mensch kommt ohne die Elektro-  
akustik nicht mehr aus. Überall begegnen wir  
heute Mikrophonen und Übertragungsanlagen.

Bitte besuchen Sie uns doch einmal, und  
schauen Sie nach, ob unser Programm nicht  
auch für Sie interessante Dinge bringt. Wir  
erwarten Sie auf der Messe 1961

**in Hannover in Halle 11 auf Stand 30**

**SENNHEISER**  
*electronic*

**B I S S E N D O R F / H A N N O V E R**



## Svenska Högtalare- fabriken AB

Stockholm (Schweden)  
Skandinaviens größte Lautsprecher-  
fabrik  
Das SINUS-Zeichen jetzt auch auf dem  
westdeutschen Markt

Unser Fertigungsprogramm:



**Chassis-  
Lautsprecher**  
rund und oval



**Trichter-  
Lautsprecher**



**Stereo- und  
Zweit-  
Lautsprecher  
Schallzellen  
usw.**

### SINUS ULTRASUPER

Der aufsehenerregende Laut-  
sprecher mit fast

**verzerrungsfreier Wiedergabe**

Durch ein neues Verfahren  
erreichen wir diese extrem  
niedrige Verzerrung:

< 1% im Bereich 100 - 16000 Hz

< 5% im Bereich 40 - 100 Hz

Technische Daten:

13500 Gauß, 8 Watt, Resonanz-  
frequenz 38 Hz, Durchmesser  
200 mm, Typ U-8029 X


Auf Wunsch senden wir Ihnen gern  
unseren Katalog. Lautsprecher in kleinen  
Mengen vorrätig bei unserem Vertrieb:



H. Sieg & Co.  
Hamburg-Lok.

Lottestraße 52  
Tel.: 47 95 52

Bild 11. Prinzip der Skalenzeiger-Führung

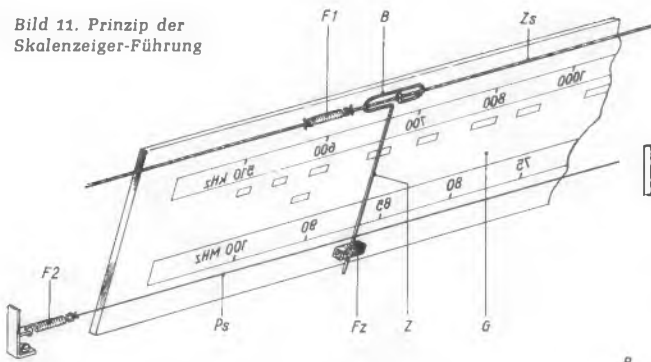

zeigt toten Gang. Daß beim Entwurf dieser Teile Männer am Werk waren, deren Vorfahren seit Generationen Uhren bauen, spürt man an jeder Stelle! Dabei sind es oft Kleinigkeiten, die das zügige Arbeiten sichern. Als Beispiel hierfür mag die Führung des Skalenzeigers dienen.

Bild 11 veranschaulicht die Rückseite der leicht nach hinten geneigten Glasskala G in vereinfachter Darstellung. Der Zeiger Z für die AM-Bereiche ist in bekannter Weise mit seinem oberen Bügel B in das Zugseil Zs eingehängt. Aber schon hier sorgt die Schraubenfeder F1 für sauberen, gleichbleibenden Seilzug. Am unteren Zeigerende sitzt eine Filzscheibe Fz, die mit sanftem Druck am Glas entlang gleitet. Den eigentlichen Kniff bildet aber die mit F2 abgedeferte Perlonsaite Ps. Sie liegt nämlich an Z an und hält den so angenehm empfundenen Druck zwischen Fz und G über die ganze Skalenbreite konstant. Dadurch wird eine völlig saubere Spurlinienführung gesichert, und der Zeiger kann sich auch nicht um Bruchteile eines Millimeters verkanten. Darüber freut sich nicht nur der Praktiker, der sich schon oft über eckende Skalenzeiger ärgern mußte, sondern diese vorbildliche Konstruktion kommt hauptsächlich der Eichgenauigkeit zu Gute, auf die sich der Benutzer nun wirklich verlassen kann.

Ähnlich geschickt und gleichzeitig verblüffend einfach wurde die optische Anzeige der beiden Klangeinsteller gelöst. Diese sind zu beiden Seiten der Tastenreihe angeordnet und als Rändelräder ausgebildet. Darüber, und zwar in etwa 10 mm Abstand, befinden sich Ausschnitte in der Skala, die von hinten beleuchtet werden. Durch hinter der Skala bewegte Blenden werden Noten-Sinnbilder so abgedeckt, wie es der Klangeinstellung entspricht.

Blickt man unter das Chassis, so erkennt man die Konstruktion (Bild 12). Auf den Achsen der Potentiometer P sitzen Drehknöpfe D, deren Schäfte Sch zahnradartig ausgebildet sind. Beim Drehen bewegen sie die Kunststoff-Zahnstangen Z, die die Blenden tragen. In Bild 13 ist das Zusammenwirken von Zahnstange und Blende noch etwas besser zu erkennen, weil jetzt die Anordnung in Normallage, also von der Gerätefrontseite aus, betrachtet wird. A ist die Tastenabdeckung, durch die der Drehknopf D so nach oben herausragt, daß er wie ein Rändelrad R wirkt. Man erkennt deutlich, wie der gezähnte Knopfschaft Sch in die Zahnstange Z eingreift, auf der die Blende B (schraffiert) sitzt. Letztere gleitet hinter dem Skalenabschnitt S mit dem Notensinnbild hin und her.

#### Die Duplexkupplung arbeitet auch bei Fernbedienung

Raffiniert gelöst ist die Duplexkupplung, die auf der gemeinsamen Welle von Hand- und Motorabstimmung angebracht ist (Bild 14a) und je nach gedrückter Bereichstaste die Wellen-Drehbewegung entweder auf den AM-Drehkondensator nebst Skala

## Rundfunkempfänger

Mechanik hinter diesen einfachen Drehteilen.

Die beschriebene Duplexkupplung spricht nicht nur an, wenn man die Bereichstasten am Empfänger betätigt, sondern auch dann, wenn am Fernbedienungsteil auf Mittelwelle oder UKW umgeschaltet wird. Zwei Bereichsmagnete wirken dabei wie eine verlängerte elektrische Hand. Bild 15 läßt das verhältnismäßig einfache Prinzip erkennen. Wenn der Magnet M vom Fernbedienungsteil aus erregt wird, zieht er den Anker A in Pfeilrichtung in den Hohlraum H. Die Zugstange Z nimmt das um D drehbare Gestänge mit, das dann unmittelbar die Bereichstasten UKW oder Mittel bewegt. Bei diesem Vorgang führt die gleichfalls von diesen Tasten gesteuerte Duplexkupplung die ihr zugeordneten und beschriebenen Funktionen aus.

Bild 12. Konstruktion der optischen Anzeige an den Klangeinstellern


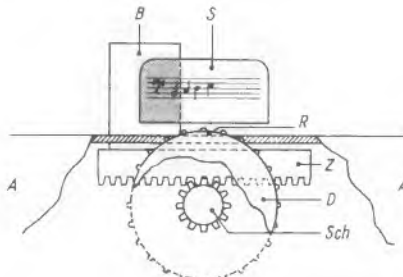


Bild 13. Draufsicht auf die Blendenmechanik der Klangeinsteller

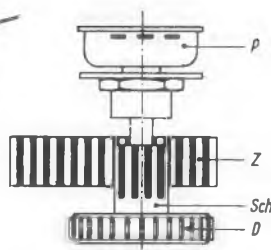

Bild 14b. Äußere Form der Duplex-Kupplung

oder auf die UKW-Abstimmung mit ihrer Skala überträgt. Auf der Welle W sitzen drehbar, aber in axialer Richtung beidseitig durch Stellringe R fixiert, die Kupplungscheiben KS mit ihren Seilzügen zu den beiden Skalen- bzw. Abstimmaggregaten. Zwischen ihnen befindet sich das Kupplungsgehäuse KG, das von dem Mitnehmerstift St von W beim Drehen mitgenommen wird. KG kann sich aber an eine der beiden Scheiben KS, die zur besseren Friktion mit Gummi G belegt sind, anlehnen, wobei die Drehbewegung von KG übertragen wird. Dieses Anlehnen nach links oder rechts erlauben der Schlitz Sch sowie St, denn KG kann um einige Millimeter durch die über ein nicht eingezeichnetes Gestänge vom Wellenschalter gesteuerte Schaltgabel SG verschoben werden. Damit eine kraftschlüssige Übertragung erfolgen kann, sind die Stirnseiten von KG mit Kunststoffwarzen KW versehen, die sich im eingekuppelten Zustand in den Gummibelag G drücken.

Um die Zeichnung Bild 14a nicht zu kompliziert zu gestalten, sind KG und SG in Mittelstellung – also ausgekuppelt – dargestellt. In Wirklichkeit gibt es diese Stellung nur für einen Sekundenbruchteil während des Umschaltvorgangs. Zwei nichteingelzeichnete Kniehebelfedern in KG sorgen nämlich dafür, daß beim Umschalten von SG das Kupplungsgehäuse sofort in die gewünschte Stellung einschnappt, und zwar so, daß zwischen SG und KG stets Luft bleibt. Man will unter allen Umständen Reibungsverluste ausschalten, die die einwandfreie automatische Scharfabstimmung hemmen würden. – Bild 14b zeigt das Äußere der Duplex-Kupplungswelle; man vermutet kaum die beschriebene Präzisions-

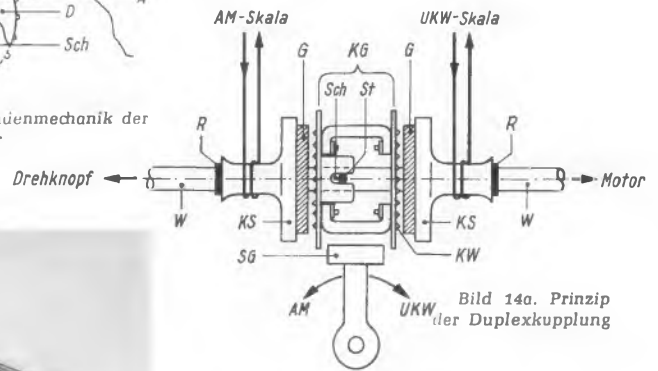


Bild 14a. Prinzip (der Duplexkupplung)

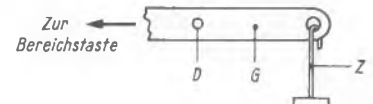


Bild 15. Prinzip der Bereichsmagnete

#### Der Abstimmmotor und sein Getriebe


Zum automatischen Abstimmen bzw. zum Sender-Suchlauf wird als Antrieb ein Ferraris-Motor (Bild 16a) benutzt. Er enthält vier in einer Ebene liegende und um 90° versetzt um den Läufer angeordnete Feldspulen. Zwei gegenüberliegende bilden das Festfeld (Netzspannung), die beiden anderen das Steuerfeld (Anodenkreis der Motor-Endröhre). Der fließgepreßte Läufer ist ein dünnwandiger Aluminium-Zylinder. Er bildet mit der eingepreßten Welle und dem Antriebsritzel eine Einheit (Bild 16b). Die geläppte (= feinstgeschliffene) Welle läuft in selbstzentrierenden Sinterlagern. Das sind kalottenförmige taumelnd angeordnete Lager, die mit einem Spezialöl getränkt sind und die sich beim Zusammenbau von selbst so ausrichten, daß Welle und Lager genau fluchten. Wie einfach der Motor aufgebaut ist, geht aus Bild 16b hervor, in dem man auch deutlich das ausgebaute und aus verspannten Zahnrädern gebildete Getriebe erkennt.

Wenn man bei eingeschaltetem Empfänger die Handabstimmung berührt, fällt es auf, daß der Drehknopf ständig ganz leicht vibriert. Man hört das zwar auch bei ganz zurückgedrehtem Lautstärkeinsteller nicht, denn der Stellmotor ist ebenso wie der AM-Drehkondensator und der UKW-Teil (zum Vermeiden von Mikrofonie) in Gummi gelagert, aber die leichten Erschütterungen sind trotzdem deutlich feststellbar. Das ist



Bild 16a. Der Abstimm-motor

Bild 16b. Die Bauteile des Abstimm-motors

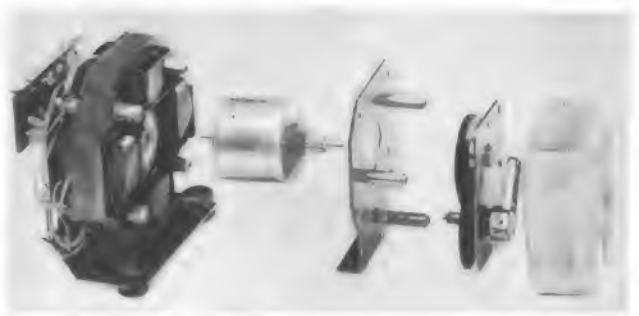

nicht etwa ein unerwünschter Nebeneffekt, sondern dieses Schütteln erfüllt eine ganz bestimmte Aufgabe. Es bewirkt nämlich dasselbe wie der Meßtechniker, der vor dem Ablesen eines Instrumentes leicht mit dem Finger gegen die Skalenabdeckung klopft, damit sich der Zeiger genau einspielen kann. Die Vibrationen überwinden also die Haftreibung und versetzen die drehbaren Teile in den Zustand der Gleitreibung, damit sie selbst kleinsten Nachstimm-Drehmomenten sofort folgen können. Die leichten Schüttelbewegungen ergeben sich im Motor aus dem Zusammenwirken von Fest- und Steuerfeld; mit anderen Worten: der Anodengleichstrom der Motor-Endröhre, der auch im Zustand der Scharf-abstimmung fließt, läßt zusammen mit der Netzfrequenz in der Festfeld-Wicklung diese Vibrationen entstehen.

Wieviel feinmechanische Erfahrungen in der Steueranordnung stecken, zeigt die Art, in der der Abstimm-motor mit der Welle W gekuppelt ist (Bild 17). Exzentrizitäten zwischen beiden Wellen sollen unbedingt ausgeglichen werden. Das besorgen die beiden Kurbeln K1 und K2, die etwa die Rolle einer Hardy-Scheibe<sup>1)</sup> spielen. Der Mitnehmerstift S ist in K2 fest eingienietet, während er bei K1 in einen gefederten Schlitz eingreift. Rechts in Bild 17 erkennt man das noch besser. Die Kurbel K1 besteht aus dem massiven Bügel B, in den zwei Blattfedern eingepreßt sind; beide liegen am Stift S an. Damit die Kraftübertragung unter definierten Verhältnissen erfolgt, ist F2 mit der Auflage A des Bügels abge-

<sup>1)</sup> Im Automobilbau übliche winkelbewegliche Kupplung

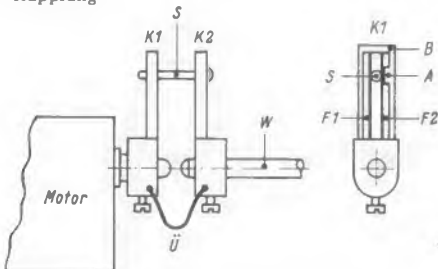


Bild 17. Die „Kurbel-Kupplung“ zwischen Motor- und Abstimm-melle

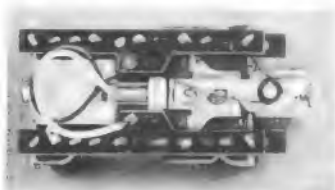


Bild 18. Das Sprache-Musik-Relais

stützt. diese Feder „federt“ also gar nicht. Den Funktechniker verwundert das, denn er sagt sich, daß man doch eigentlich F2 dann gleich ganz fortlassen und B dafür massiver ausbilden könnte. Der Feinmechaniker belehrt ihn jedoch: Nur wenn beide Seiten von S auf dem gleichen Metall gleiten, bleiben die Reibungshemmungen wirklich konstant.

Links in Bild 17 fällt noch Teil Ü auf. Das ist eine elektrische Überbrückung in Gestalt eines Drahtbügels. Dieser sorgt für eine einwandfreie Kontaktierung beider Wellen, weil sich Übergangswiderstände zwischen K1 und S als Krachen beim Abstimmen im KW-Bereich äußern würden.

#### Auch die Lautstärke wird über einen Motor eingestellt

Im Prinzip ist der Stellmotor für den Lautstärken-Einsteller, der bei Fernbedienung wirksam wird, genauso aufgebaut wie der Abstimm-Motor. Er ist lediglich etwas schwächer bemessen, weil zum Betätigen des Potentiometers geringere mechanische Kräfte genügen. Man mag sich fragen, warum man hier einen scheinbaren Umweg beschreitet, denn die Lautstärke läßt sich schließlich auch rein elektrisch, etwa mit einer Regelröhre, fernbedienen. Das Gerät Freiburg-Vollautomatic besitzt jedoch einen Stereo-NF-Teil, deshalb wären zwei Regelröhren erforderlich. Das würde die Anordnung komplizieren, weil man irgendwie Vorsorge treffen müßte, daß die Regelkennlinien beider Röhren ganz genau übereinstimmen. Der Hauptgrund für die Motoreinstellung ist aber, daß man die gehörri- gte Kennlinie des Potentiometers, dessen drei Zapfpunkte mit Korrekturgliedern beschaltet sind, auch bei der Fernbedienung voll erhalten wollte. Wenn das gewünscht ist, scheidet natürlich eine elektronische Regelung aus, denn diese kann wohl die Lautstärke, aber nicht gleichzeitig den Klangeindruck verändern.

Ebenso war man bestrebt, beim Fernbedienen des Sprache-Musikschalters die umfangreiche Klangkorrektur voll aufrecht-zuerhalten. Zur niederfrequenten Umschal-

tung sind vier Kontaktsätze erforderlich, und deshalb benutzt man auch an dieser Stelle ein Stromstoßrelais, weil zu dessen Betätigung nur zwei Leitungen erforderlich sind, die noch dazu keinerlei Brumm-anfälligkeit aufweisen. Äußerlich sieht das Sprache-Musikrelais (Bild 18) bescheiden aus, aber seine Hebelmechanik hat es in sich. Unter der um D drehbaren Wippe W in Bild 19 bewegt sich der Schieber Sch, dessen Anker A in eine Magnetspule taucht. Beim Erregen dieser Spule durch einen Stromstoß wandert A in Pfeilrichtung nach links, der auf dem Schieber sitzende Stift S1 drängt die Nase N beiseite, wodurch W sich nach oben wendet. Dabei schnappt S hinter N und nimmt die Stellung S2 ein. Sch hat gleichzeitig die Schaltkontakte bewegt, und A steckt zum größten Teil in der Relaisspule.

Beim nächsten Stromstoß kann A nur noch 1...2 mm tiefer in die Spule eindringen, aber das genügt, um den Stift in Stellung S3 zu bringen. Weil der Anschlag A leicht nach oben gebogen ist (vgl. Seitenansicht) und W von der Federkraft F nach unten in Pfeilrichtung gezogen wird, rutscht der Stift unter A durch. Die Ruhestellung ist wieder erreicht. Daß die Kontaktsätze gleichzeitig eine Leuchtschrift auf der Geräte-Skala umschalten, sei nur am Rande erwähnt.

Dieser „Streifzug durch die Mechanik“ eines modernen Spitzengerätes zeigt, wieviel nichtelektrische Konstruktionsarbeit in einem Rundfunkgerät stecken kann. Sie verdient es, beachtet und gewürdigt zu werden.

#### Ersadur-Dauerlötspitzen

Jeder Radiopraktiker kennt aus eigener ärgerlicher Erfahrung das Verzundern und Festbrennen der LötKolben-Kupferspitzen, die oft schon nach kurzer Arbeitszeit gesäubert werden muß. Zwar kennt man schon seit Jahren das sogenannte Alitierverfahren, das den Schaft der Spitze schützt, aber erst jetzt gelang es, die Lötfläche selbst vor der Anlösung und dem Auswaschen durch flüssiges Lötlut zu bewahren<sup>1)</sup>. Die neuen Ersadur-Spitzen sind mit einem Überzug versehen, der in der Hauptsache aus Eisen besteht und der ihre Lebensdauer von bisher 3000...5000 Lötungen auf über 100 000 heraufsetzt. Das bringt nicht nur bei Dauerbetrieb – also in der Fabrikation –, sondern auch in der kleinen Werkstatt und selbst beim Amateur erhebliche Vorteile, weil der Kolben stets arbeitsbereit ist (Ernst Sachs, LötKolben-Fabrik, Wertheim/Main).

<sup>1)</sup> Es sei darauf hingewiesen, daß wir vor dem Krieg jahrelang eine allerdings nicht billige Spitze aus Neusilber verwendeten, die gleichfalls frei von Zunder blieb, und daß Siemens viele Jahre LötKolben mit Spitzen aus Sinterreisen baute, die ebenfalls nicht zundernten. Warum sich diese zunderfreien Spitzen nicht allgemein einführen, entzieht sich unserer Kenntnis.

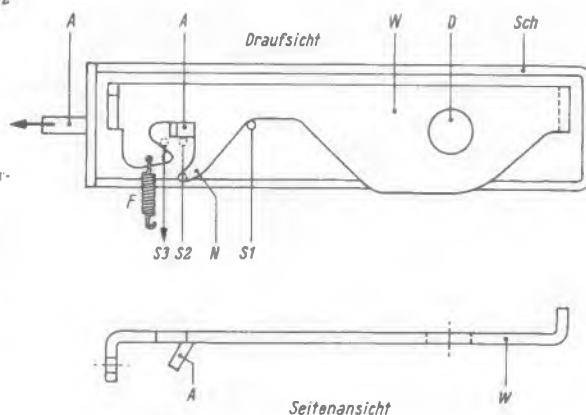


Bild 19. Mechanik des Sprache-Musik-Relais

# Stereo-Plattenwechsler PE 66

Der Plattenwechsler Typ PE 66 ist eine Weiterentwicklung des Perpetuum-Ebner-Wechslers Rex A und wird an dessen Stelle bereits in großem Umfang in Musikschränke der Industrie eingebaut.

Der Wechsler arbeitet mit einem Haltearm (Stabilisierungsgewicht) für den Plattenstapel und mit Randabtastung der Platte, um den Durchmesser zu erfühlen und den Tonarm richtig auf die Einlaufrille aufsetzen zu lassen. Das Gerät besitzt nur eine Starttaste, die den ersten Wechselvorgang einleitet. Wird sie während des Spieles nochmals betätigt, so schwenkt der Arm aus, und die nächste Platte fällt und wird gespielt. Durch Abnehmen des Tonarmes und Auflegen auf die Stütze kann das Spiel jederzeit unterbrochen werden. Man kann aber auch den Arm von Hand wieder auf die unten befindliche Platte aufsetzen und sie wiederholen. Somit kommt man mit einem Minimum an Bedienelementen bei diesem Gerät aus.

Der Wechsler spielt Platten verschiedenen Durchmessers auch in gemischter Reihenfolge automatisch ab, jedoch sind zweckmäßig nur Platten gleicher Umdrehungszahl aufzulegen. Der Geschwindigkeitsumschalter (16, 33, 45, 78 U/min) läßt sich auch während des Spielens umschalten.

Nach dem Start wird die unterste Platte des Stapels freigegeben. Sie fällt jedoch nur einige Millimeter tief und wird dort wieder festgehalten. Der Tonarm fährt nun mit seiner Fühlkante bis zum Rand dieser unteren Platte, ertastet den Durchmesser, rückt etwas ab, die Platte fällt auf den Teller, und nun sucht der Tonarm exakt die Einlaufrille auf. Die Rillen der Platte werden also vor dem Spielen nicht berührt. Der Wechselvorgang dauert nur etwa 8 sec.

Die Endabschaltung wird über den oberen Haltearm gesteuert, und zwar auch dann, wenn der Arm ausgeschwenkt ist. Dadurch wird verhindert, daß beim Betätigen der Starttaste, ohne daß Platten eingefüllt sind, der Tonarm leer auf den Teller aufsetzt und der Abtastaphir beschädigt wird.

Bei der neuen Konstruktion wurden weitgehend Wünsche für den Einbau des Chassis berücksichtigt. Der Wechsler besitzt keinerlei lose Teile. Die Abwurfachse ist fest im Wechsler verriegelt und kann auch während des Transportes darin verbleiben. Die auf dem Teller liegenden Platten sind leicht nach oben über die Stapelachse abzuziehen.

Anstelle des bisher verwendeten Kondensator-Zweipolmotors ist der Wechsler PE 66 mit einem rumpelfreien Vierpolmotor ausgestattet. Er erwärmt sich so wenig, daß er sowohl mit 110 V als auch für 125 V + 10 % bzw. 220 V und 240 V + 10 % betrieben werden kann. Die Umschaltung von 110 auf 220 V erfolgt durch Serien- und Parallelschalten der Einheitswicklung. Dieser neue verbesserte Motor kann auch über den Kundendienst als Austauschmotor für ältere Wechsler bezogen werden.

In den Tonarm des Wechslers können die verschiedensten Kristall-, Keramik- und Magnetsysteme eingebaut werden. Der Arm läßt sich senkrecht nach oben klappen, um das Austauschen und Prüfen der Systemkapsel zu erleichtern. Die Schraube zum Einstellen des Auflagedruckes ist leicht zugänglich und kann von der Innenseite und auch von außen mit Hilfe eines Schraubenziehers verstellt werden.

Der Wechsler wird serienmäßig mit einem Duplo-System PE 90 mit 10,8 g Systemge-

wicht geliefert. Auf Wunsch ist das noch leichtere System PE 184 oder ein Stereo-Magnetsystem PE 9000/2 erhältlich. Die wichtigsten Daten der drei Systeme sind in der Tabelle aufgeführt. Bei den beiden Kristall-Tonabnehmern ist keine Schneidkennlinien-Entzerrung notwendig, das Magnetsystem erfordert einen Entzerrerverstärker. Eine Erprobung des Laufwerkes zeigt, daß sich bereits mit den Kristallsystemen eine rumpelfreie und hochwertige Stereo-Qualität ergibt und daß der Mechanismus präzise und narrensicher arbeitet.



Perpetuum-Ebner-Plattenwechsler PE 66 im Betrieb

## Die technischen Daten der drei Systeme

|                                  | PE 90       | PE 184      | PE 9000/2   |   |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Systemgewicht                    | 10,8        | 2           | 10          | g                                       |
| Auflagedruck                     | 6           | 8           | 5           | p                                       |
| Rückstellkraft                   | 3,5         | 1,5         | 2,2         | p                                       |
| Ausgangsspannung <sup>1)</sup>   | 150         | 180         | 2,0         | mV <sub>eff</sub> /cm sec <sup>-1</sup> |
| Scheinwiderstand <sup>1)</sup>   | 2 × 170     | 2 × 240     | 1,5         | kΩ                                      |
| Frequenzbereich                  | 20...16 000 | 20...16 000 | 20...20 000 | kHz                                     |
| Übersprechdämpfung <sup>1)</sup> | 18          | 20          | 18          | dB                                      |
| Unsymmetrie beider Systeme       | < 2         | < 2         | < 2         | dB                                      |

<sup>1)</sup> bei 1 kHz

## Stereo-Phonokoffer mit abgesetzten Lautsprechern

### PE-Musical 660 stereo

Unter Phonokoffern stellt man sich meist Kleingeräte vor, die jungen Leuten bei ihren Parties zwar lautstarke, aber nicht immer volltönende Musik liefern. Daß das ein Vorurteil ist, beweist der Stereokoffer Musical 660 stereo, der trotz seiner Handlichkeit besser den Namen „Anlage“ verdient. Zum Transport werden die beiden Lautsprecher (Bild 1) rechts und links an das Gehäuse angeklinkt, während man sie im Betrieb so abseits aufstellt, wie es die Raumverhältnisse gerade verlangen. Weil der Konstrukteur nicht sonderlich mit den Maßen geizte, enthält jeder Lautsprecher zwei Systeme (Mittel-Tief- und Hochtonsystem) und das überlegt bemessene Gehäuse sichert eine beachtliche Tiefenwiedergabe.

Im eigentlichen Koffer-Unterteil (Mitte von Bild 1) befindet sich ein Plattenwechsler für vier Drehzahlen, der alle handelsüblichen Normal- und Stereoplatten abspielt. Unter der Platine sitzt der Stereoverstärker, dessen Schaltung aus Bild 2 hervorgeht. Das RC-Netzwerk C 1/R 1 und C 3/R 3/ C 5 bewirkt in Verbindung mit C 7 nicht nur eine gehörliche Lautstärkeinstellung, sondern auch eine Voranhebung von Höhen und Tiefen. Deshalb läßt sich die getrennte Höhen- und Tiefeneinstellung sehr einfach gestalten. Der Einsteller H (P 3) arbeitet zusammen mit C 19 wie eine Tonblende. Weil aber R 1/C 1 die Höhen vorangehoben hat, entsteht beim Bedienen von H der Eindruck einer „zweiseitigen“ Klangbeeinflussung. Ungefähr in Mittelstellung wird die Voranhebung gerade ausgeglichen, so

daß man von linearer Wiedergabe sprechen kann. Stellt man dann P 3 in Richtung auf seinen Höchstwert ein, so erhält man einen helleren Klang, in entgegengesetzter Richtung einen dunkleren.

Ähnlich arbeitet auch der Tiefenregler T (= P 2). In Mittelstellung belastet er C 17 gerade soviel, daß die Baßvoranhebung wieder aufgehoben wird. Dreht man den Potentiometerschleifer nach dem masseseitigen Anschluß, so bewirkt die kräftigere Belastung von C 17 eine Baßabschwächung, während in entgegengesetzter Richtung eine Anhebung erfolgt.

Interessant ist, daß die Voranhebung am Verstärkereingang und nicht – wie vielfach üblich – im Gegenkopplungs-zweig vorgenommen wird. Aber das hat gute Gründe: Die Gegenkopplung über R 27/R 21 und P 4 ist frequenzunabhängig ausgeführt, weil P 4 gleichzeitig als Balanceeinsteller Bal arbeitet. Dreht man Bal aus der Mittelstellung heraus, so wird der eine Gegenkopplungs-zweig hochohmiger, der andere gleichzeitig niederohmiger. Gegenläufig sinkt die Verstärkung in dem einen Zweig und nimmt im anderen zu. Wichtig ist aber, daß die frequenzunabhängige Gegenkopplung grundsätzlich alle Töne erfäßt, was bei frequenzabhängiger Auslegung nicht oder nur teilweise der Fall ist. Wahrscheinlich ist dieser Schaltungskniff für die überraschend gute Wiedergabe verantwortlich, die man dem verhältnismäßig kleinen Gerät zuerst gar nicht zugetraut hätte. Kühne

Die Schaltung siehe nächste Seite

### Technische Daten

Frequenzbereich: 20 Hz...16 000 Hz  
 Drehzahlen, 16 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 33 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 45, 78 U/min  
 Tonarm-Auflagedruck: 6 p  
 Röhren: ECC 83, 2 × ECL 82  
 Sprechleistung: 2 × 4 W  
 Lautsprecher: 2 Stück 260 × 155 mm  
 2 Stück 65 mm Ø  
 Netz: 110/125/220/240 V ~ bei 56 VA  
 Maße/Gewicht: 56 × 42 × 20 cm/13,5 kg



Bild 1. Die Stereo-Anlage in Kofferform: Musical 660 stereo

Achse mit der Spitze nach oben eingesetzt und gestartet wie beim Wechslerbetrieb. Beim Einzelspiel wird die kurze Achse mit der Spitze nach unten eingesetzt und entweder ebenfalls automatisch gestartet oder der Tonabnehmer von Hand aufgesetzt.

Nach kurzem Probieren mit den beiden Achsen erfährt man sehr schnell die verschiedenen Bedienmöglichkeiten und braucht die Handgriffe nicht mehr zu überlegen.

Der Tonarm läßt sich ziemlich weit nach oben abheben. Er ist mit der Stereo-Kristallsystem Elac KST 106 bestückt. Er besitzt je einen Abtaststift für Normalrillen (65 µ Abrundungsradius für 78er-Platten) und Mikrorillen (17 µ Radius für Platten mit Mikro- und Stereorrillen); Auflagekraft 6...7 p, fest eingestellt. Die Systemkapsel ist mit einem drehbaren Nadelträger versehen, auf dem die Abtaststifte um 180° versetzt angebracht sind. Durch Umlegen eines sehr leichtgängigen Hebels mit den üblichen roten und grünen Markierungen werden die Nadeln umgeschaltet. Diese Ausführung hat den Vorteil, daß die Kapsel KST 106 mit ihrer Halterung in sämtliche Tonarmköpfe mit Standardabmessungen eingebaut werden kann.

Das gleiche System ist unter der Bezeichnung KST 106 D mit einem Diamantstift für Mikrorillen erhältlich, der gegenüber dem Saphir etwa zehmal länger benutzt, also je nach Qualitätsansprüchen 800 bis 1200 Stunden gespielt werden kann.

Der eigentliche Wechslermechanismus besteht aus einer Steuerkurvenscheibe aus Druckguß und einem Stahlhebelgestänge. Die Funktion ist mit vielen Teilzeichnungen sehr genau und ausführlich in der 52 Seiten umfassenden Kundendienstanleitung beschrieben, die auch Justier- und Schmieranweisung sowie eine Fehlersuchtafel mit Abhilfevorschlagen enthält. Dem Käufer eines solchen Plattenwechslers ist dadurch auch noch nach Jahren ein sorgfältiger Kundendienst im Fachgeschäft sichergestellt.

Der Wechsler wird nicht nur als Einbauchassis, sondern auch als Tischgerät auf einer farbig getönten Zarge unter der Bezeichnung Bingo 16 herausgebracht. Erstaunlich ist dabei der niedrige Brutto-Richtpreis von 99.50 DM.

**Schallplatte und Tonband in der Radio-Schaltkabinen-Bücherei**

**Moderne Schallplattentechnik.** Von Dr.-Ing. Fritz Bergtold. Nr. 63/65a. 264 Seiten mit 288 Bildern. 2. Auflage. Preis 6.40 DM, in Ganzleinen 7.90 DM

Eine Zusammenfassung der Schallplattentechnik aus dem Gesichtswinkel des Plattenbenutzers heraus unter Betonung der elektrischen Themen. Die Abtasteinrichtung, die Frequenzgänge, die Störgeräusche, der Verschleiß, Entzerrer, Laufwerke, Wechsler, Stereotechnik, das sind einige von den 18 sehr reich bebilderten Kapiteln.

**Neuzeitliche Schallfolienaufnahme.** Von Ing. Fritz Kühne. Nr. 7. 84 Seiten mit 39 Bildern. 2. Auflage. Preis 1.60 DM

Eine Darstellung der neuesten Technik der Schallfolienaufnahme oder - wie man sie früher nannte - der „Schallplatten-Selbstaufnahme“. Sie ist mit den Erfahrungen eines langjährigen Praktikers auf diesem Spezialgebiet angefüllt und bringt Gerätebeschreibungen, Schaltungen und praktische Ratschläge.

**Meß- und Schaltungspraxis für Heimton und Studio.** Von Ing. Fritz Kühne. Nr. 26. 84 Seiten mit 33 Bildern und 6 Tabellen. 3. Auflage. Preis 1.60 DM

Die Studiopraxis der Schallaufnahme verlangt eine Beherrschung der Verzerrungs- und Meßtechnik. Die Kenntnis dieser Spezialgebiete sowie der interessanten Studiotechnik vermittelt das vorliegende Buch.

**Kleines Stereo-Praktikum.** Von Ing. Fritz Kühne und Karl Tetzner. Nr. 97/98. 128 Seiten mit 93 Bildern. **Doppelband.** 1. und 2. Auflage. Preis 3.20 DM

Seit viele Neuaufnahmen der Schallplatten-Industrie auch als Stereo-Platten herauskommen, wächst das Interesse an der Stereophonie. Auch dem an sich beliebten Selbstbau auf dem elektroakustischen Gebiet hat sie neuen Auftrieb gegeben. Dieser Doppelband bringt alles Wissenswerte über die stereophonischen Verfahren sowie viele erprobte Schaltungen und wertvolle Erfahrungen.

FRANZIS-VERLAG • MÜNCHEN 37

ECC 83

2x ECL 82

Koffer-  
unterteil

Lautsprecher-  
gehäuse

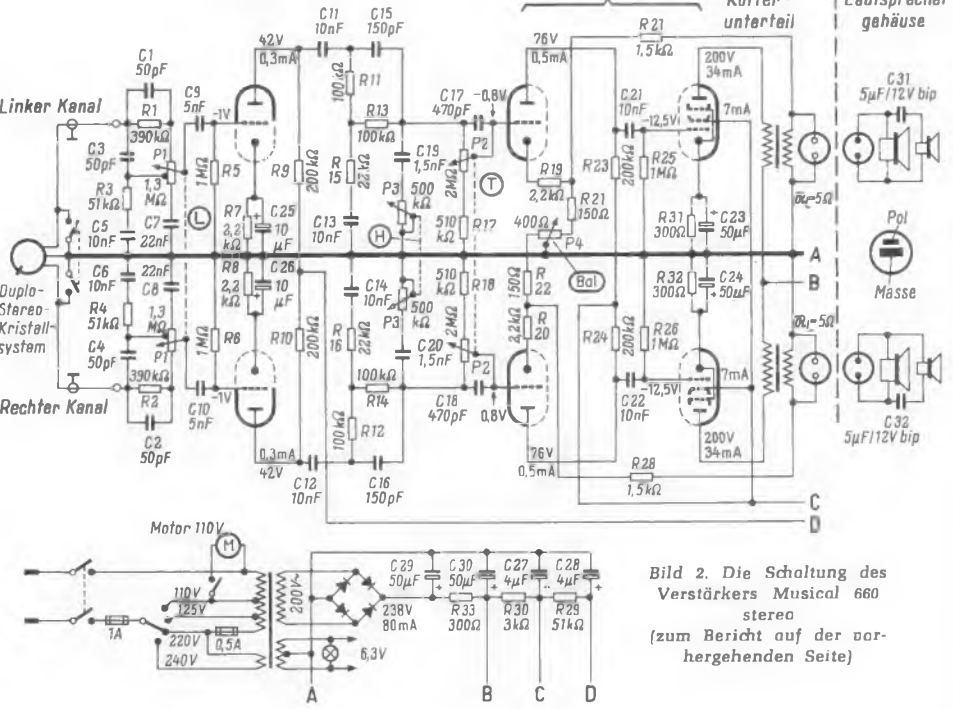


Bild 2. Die Schaltung des Verstärkers Musical 660 stereo (zum Bericht auf der vorhergehenden Seite)

**Plattenwechsler Elac-Miracord 16**

Auf den ersten Blick verblüffen bei diesem neuen Elac-Modell die zierlichen Abmessungen. Man glaubt, nur ein Gerät für 17-cm-Platten vor sich zu haben, denn die Grundplatte ist mit 30,8 x 18,9 cm nur wenig größer als ein DIN-A-4-Blatt, und der Durchmesser des Plattentellers beträgt nur 19 cm; in Wirklichkeit ist das Gerät auch für 25- und 30-cm-Platten bestimmt. Tonarm und Bedienungselemente sind zu einer Einheit rechts auf der Grundplatte zusammengefaßt. Schlichte Konturen des Tonarmes und die drei gut aufeinander abgestimmten Farbtöne lichtbraun, beige und elfenbeinweiß (Bild 1) machen das Chassis zum Einbau in helle und dunkle Tonmöbel gut geeignet. Um dabei auch 30-cm-Platten abspielen zu können, soll der Werkboden in der Truhe mindestens 31 x 36,5 cm groß sein.

Der Wechsler arbeitet mit gerader, abnehmbarer Stapelachse. Die maximale Stapelhöhe (bis zu einem roten Markierungsring auf der Achse) beträgt 18 mm, das bedeutet eine Wechslerkapazität von acht bis neun Platten. Beim automatischen Spielen tastet der Tonarm den Plattenstapel vor dem Abwurf der untersten Platte mit einer Fühlkante ab und stellt sich dadurch auf 17, 25 oder 30 cm ein. Das bedeutet, daß man bei gemischtem Abspielen, z. B. von 25- und 30-cm-Platten, die größeren Platten unten stapeln muß, damit diese erst alle abgeworfen werden und der Kopf dann ab-

fühlt, daß nun der Durchmesser des Plattenstapels nur noch 25 cm beträgt.

Das Gerät wird durch die kombinierte Knebelschalteranordnung Bild 2 bedient. Mit Hebel B wird die Drehzahl eingestellt. Hebel A ist bei Wechslerbetrieb stets so einzustellen, daß das kleine weiße Dreieck auf die Zahl 17 zeigt. Beim Einzelspiel ist mit dem Hebel A der jeweilige Plattendurchmesser (17, 25 oder 30 cm) vorzuwählen. Hebel C ist der eigentliche Startschalter. Er wird zum Starten bis zum Anschlag nach vorn gezogen, losgelassen, und der automatische Wechselbetrieb beginnt. Soll das Spielen einer Platte unterbrochen und sofort die nächste gespielt werden, dann ist Hebel C nochmals nach vorn zu ziehen. Soll das Gerät während des Spielens ausgeschaltet werden, dann wird einfach der Tonabnehmer von Hand auf seine Stütze gelegt<sup>1)</sup>.

Für Einzelspiel und Dauerspiel einer Platte ist eine einfache kurze Spielerachse vorgesehen. Hierbei muß dann jeweils neben der Drehzahl (Hebel B) auch der Durchmesser mit Hilfe des Hebels A vorgewählt werden. Bei Dauerspiel wird die kurze

<sup>1)</sup> Diese beiden Punkte Sofortwechsel und Ausschalten sind in der sonst recht klaren Bedienungsanweisung nicht aufgeführt. Es sei empfohlen, sie bei einer Neuauflage mit hinzunehmen.



Bild 1. Elac-Stereo-Plattenwechsler Miracord 16



Bild 2. Dreifach-Knebelschalter für die Bedienung



# Ein Variometer für UKW-Transistorempfänger

Nachdem sich bereits in der vergangenen Gerätesaison volltransistorisierte Empfänger mit UKW-Bereich durchsetzen konnten, wird in Zukunft ein großes Interesse an Bauelementen bestehen, die den Forderungen des neuen Gerätetyps besser angepaßt sind. Im UKW-Mischteil ist der Kreisplatten-Drehkondensator herkömmlicher Bauart das Abstimmelement, das die Größenordnung des Bausteines wesentlich mitbestimmt. Wenn der Drehkondensator auch den Gegebenheiten des UKW-Bausteines in gedruckter Schaltung noch besser als bisher angepaßt werden kann, so bietet ein Variometer doch Vorteile, auf die wohl nur verzichtet wird, wenn aus wirtschaftlichen Gründen ein kombinierter AM-FM-Drehkondensator eingebaut werden muß.

Bild 1 zeigt ein UKW-Variometer für Transistorempfänger in gedruckter Schaltung<sup>1)</sup>. Um in der Gerätemontage keine zusätzlichen Hilfsbauteile, wie Rollen oder Schnüre, für den Antrieb der Spulenkern zu benötigen, wurde bei der Entwicklung



Bild 1. Neuartiges UKW-Variometer

dieses Abstimmaggregates Wert auf die konstruktive Einheit gelegt und eine noch vertretbare Kleinheit angestrebt. Das Variometer läßt sich als komplettes Bauelement in der gedruckten Schaltplatte montieren und so anordnen, daß sehr kurze Leitungen zu den Kreiskondensatoren führen. Mit einer Bauhöhe von 12 mm über der gedruckten Schaltplatte liegt es in der Größenordnung der noch am Aufbau des UKW-Bausteines beteiligten Einzelelemente.

Bild 2 zeigt den Aufbau des Variometers. Ein kleines Messingblech-Chassis 1 trägt die beiden Spulenkörper 12 mit dem vorgechnittenen Außengewinde (6 Windungen) zur Aufnahme der Wicklung. Die Bohrung dieser Körper weist zwei diametral gegenüberliegende Nuten auf, in welchen die kleine Hostalen-Scheibe 14 gleitet, die den Kern 15 mit der Spindel 13 in jeder Spule führt und am selbständigen Drehen hindert. Das andere Spindelende greift in das Ritzel 6 ein, das auf die Antriebsachse aufgezogen ist. Durch die Flansche am Ritzel 6 und an der Andrückrolle 8 ist der Spindelabstand zum Chassis festgelegt. Die Antriebsachse 3 läßt sich um den Winkel von 180° drehen. Dabei gleitet der Kern 15 spiellos und rüttelfest im Spulenkörper mit etwa 11 mm Verstellweg. Die beiden Rollenachsen 7 werden durch die Zugfeder 9 zur Bauteilmitte gezogen und bewirken, daß die Andrückrollen 8 für einen guten Eingriff der Spindeln 13 im Ritzel sorgen. Zur spiellosen Lagerung der Antriebsachse an der Stelle des Spindeleingriffs ist ein Schulterkugellager vorgesehen. Der erforderliche Achsialdruck wird von der vorgespannten Hartpapierscheibe 10 aufgebracht. Das Lager auf der Antriebsseite ist als Gleitlager ausgebildet. Die stiftförmig auslaufenden Chassislappen werden im Massebelag der gedruckten Schaltplatte verlötet.

Jede Spule läßt sich auf die richtige Induktivität abgleichen. Die Spindel 13 wird in der Hostalen-Scheibe 14 verdreht und damit der Massekern 15 in der Spule achsial

verschoben, wobei das feststehende Ritzel 6 als Mutter wirkt.

Die Spulen sind aus 6 Windungen ver Silbertem Kupferband von 1,2 mm x 0,07 mm Querschnitt gefertigt und so dimensioniert, daß mit einem Kernhub von etwa 10 mm der Frequenzbereich von 87 MHz bis 100 MHz überstrichen wird (Bild 3). Auch ist die Skalenteilung fast linear mit geringfügiger Dehnung am oberen Bereichende. Zur Wahrung des Gleichlaufes von Vor- und Oszillatorkreis werden Ferrocart-Kerne verwendet mit etwa 5 % differierender Effektiv-Permeabilität. Gemäß Bild 3 muß mit einer Vorkreiskapazität von 17 pF gerechnet wer-

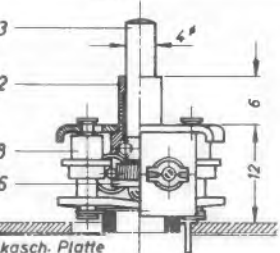
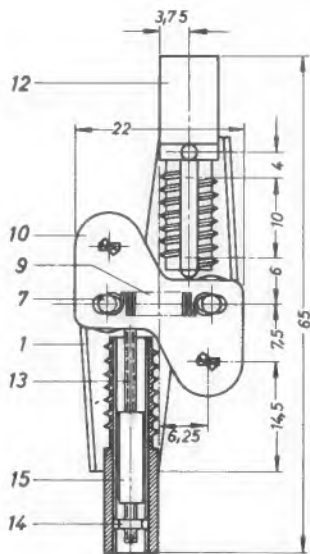


Bild 2. Aufbau des UKW-Variometers für Transistorempfänger

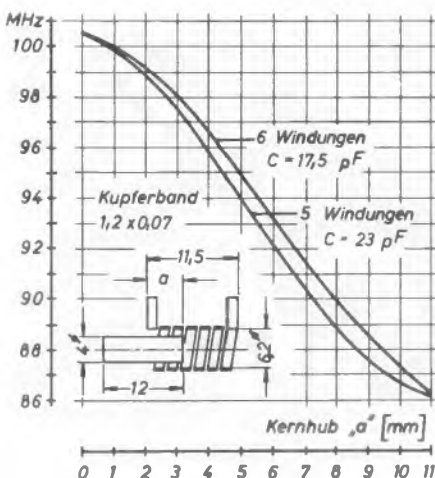


Bild 3. Frequenzkurven des UKW-Variometers

den. Das daraus resultierende hohe L/C-Verhältnis ergibt eine gute Vorverstärkung. Für maximale Leistungsverstärkung muß ja der Eingangsleitwert der nachfolgenden Mischstufe an die parallelgeschalteten Leitwerte des Schwingkreises und des Vorstufentransistors angepaßt werden, und dafür gilt

$$v_{ap} = \frac{|S|}{2} \cdot \sqrt{\frac{R_e}{G_i + G_k}}$$

als Spannungsverstärkung. Nachdem der Eingangswiderstand  $R_e$  der Mischstufe mit etwa 35  $\Omega$  und der innere Leitwert  $G_i$  des Vorstufentransistors mit etwa 0,1 mS festliegen, kann die Verstärkung durch entsprechend kleinen Kreisleitwert  $G_k$  beeinflusst werden. Bei gleicher Kreisgüte ist somit eine etwa 1,25fach höhere Spannungsverstärkung gegenüber Vorkreisen mit Drehkondensatoren zu erwarten, deren mittlere Kreiskapazität bei ca. 30 pF liegt.

Die Leerlaufkreisqualität der Variometer-spulen ist nur geringfügig von der Kernstellung abhängig und beträgt bei 87 MHz  $Q_{87} = 115$ , bei 100 MHz  $Q_{100} = 145$ . Die Gegenläufigkeit von Kreisqualität und Abstimmfrequenz ergibt den annähernd konstanten Schwingkreiswiderstand von ca. 13 k $\Omega$ , so daß mit  $G_i \approx 0,08$  mS gerechnet werden kann.

Durch den Antrieb der Variometerkerne über ein Ritzel mit Spindel und durch die exakte Ausführung der UKW-Wicklung im vorgechnittenen Spulenkörper ließ sich ohne Verlust an Einstellgenauigkeit bei kleiner Exemplarstreuung der Induktivität



Bild 4. UKW-Baustein mit Variometerabstimmung

das Variometer auf die vorliegenden Abmessungen verkleinern. Als Vorteil erweist sich ferner der feste Masseanschluß der Spulen, da erfahrungsgemäß der Masse-schleifkontakt bei Drehkondensatoren im Laufe der Zeit beim Abstimmen Kratzstörungen verursacht. Die sehr kurzen Anschlußbänder von der Spule zum Belag der Schaltplatte (5 mm!) gewährleisten eine hohe Stabilität der UKW-Kreise.

Bild 4 zeigt schließlich einen UKW-Baustein mit Variometer-Abstimmung, dessen Spannungsverstärkung (60  $\Omega$  Antennenwiderstand, 50  $\Omega$  Zf-Abschlußwiderstand) mit  $v_s = 20$  fach angesetzt werden kann. Der Baustein läßt sich in einem Gehäuse mit den Innenabmessungen 75 mm x 35 mm x 22 mm unterbringen.

Mit Massekernen größerer Effektiv-Permeabilität bestückt läßt sich der Abstimm-bereich des Variometers bis auf 110 MHz erweitern.

<sup>1)</sup> Hersteller: Vogt & Co. KG, Erlau über Passau

## Die Rundfunk- und Fernsehwerbung des Monats

Wenn dieses Heft der FUNKSCHAU in den Händen unserer Leser ist, wird sich das Bundeskartellamt in Berlin eine Meinung über den Fortbestand des Rundfunkkartells bzw. über dessen Verlängerung über den 1. Juli hinaus gebildet haben. Am 12. bis 14. April fanden in Berlin Besprechungen mit Einzel- und Großhandel und mit der Industrie statt, auf denen die diversen Einsprüche gegen die neue Rabattstaffel des Kartells, gültig ab Mai, behandelt worden sind. Allgemein scheint die Kartell-Unlust des Einzelhandels zu wachsen, und seine Verbandsvertreter befassen sich ganz offen mit der Lage, wie sie sich nach Aufhebung sowohl des Kartells als auch der Preisbindung darboten wird.

Es mehren sich die Anzeichen dafür, daß die Industrie mit ihrer Absicht, die Produktion von Fernsehgeräten im laufenden Jahr etwas einzuschränken, Ernst macht. Realisten halten eine Jahresfertigung von 1,8 Millionen Geräten diesmal für richtig (1960: 2,26 Millionen Stück), zumal der Export weniger als im Vorjahr aufnehmen wird. 1960 wurden 550 000 Fernsehempfänger ausgeführt, aber diese stattliche Menge kam wahrscheinlich nur deshalb zustande, weil im Dezember angesichts der Lagerbestände ansehnliche Mengen von 53-cm-Geräten zu Sonderkonditionen nach draußen abflossen. — Über den Geschäftsverlauf der jetzt begonnenen Hannover-Messe bezüglich Fernsehgeräten kann man keine Vorhersagen machen. In früheren Jahren disponierte vor allem der Großhandel manchmal bis Jahresende, so daß die Industrie mit ansehnlichen Aufträgen nach Hause fuhr.

Im März begann der Ausverkauf von mehr als einer Million 17-cm-Schallplatten. Sie wurden in großen Partien unsortiert von fast allen Plattenfirmen — mit Ausnahme von Electrola — abgegeben und vornehmlich in Warenhäusern auf Wühltischen flott abgesetzt. Die 4-DM-Single-Platte kostete noch 1.50 DM, und die 7.50-DM-EP-Platte 2.50 DM. Verramscht wurden auf diese Weise unverkäufliche Bestände von Schallplattfirmen, die keine geworden sind, und von Rücklieferungen aus Umtauschaktionen. Es hat den Anschein, als ob diese konsequente Ausverkaufspolitik Produzenten und Handel von Ballast befreit; im Vorjahr hatte man erstmalig einen solchen Versuch gemacht und rund 1,5 Millionen Platten abgesetzt.

Die Aufhebung der mengenmäßigen Begrenzung der Fernseh- und Rundfunkgeräte-Einfuhren nach Frankreich aus EWG-Ländern muß in ihrer Auswirkung abgewartet werden (vgl. Kurz und Ultrakurz in diesem Heft). Die Einfuhr von Fernsehgeräten setzt voraus, daß Modelle mit 819 Zeilen verfügbar sind, die jedoch unseres Wissens im Bundesgebiet noch von keiner Firma hergestellt werden; 4-Normen-Empfänger sind wegen ihres höheren Preises kein Ersatz für „reine“ 819-Zeilen-Geräte. Am schnellsten wird sich der Verkauf von Rundfunkgeräten einleiten lassen, wenn auch die hierzulande im Vergleich zu Frankreich sehr billigen Transistor-Modelle vorerst noch ausgenommen bleiben; deren Freigabe dürfte erst im Herbst erfolgen.

### Von hier und dort

Die bundesdeutsche und die Westberliner Elektroindustrie beschäftigte Ende Dezember letzten Jahres 857 700 Mitarbeiter. Sie verteilen sich auf das Bundesgebiet mit Saarland mit 743 400 und auf Westberlin mit 114 300. 1960 konnte die Produktion der Elektroindustrie um 19 % gesteigert werden; die Belegschaft wuchs im Jahresdurchschnitt um 10,2 %.

Im amerikanischen Kongreß hat sich der Senator von Wisconsin — in diesem Staat der USA befinden sich die wichtigsten Fabriken für Trockenbatterien — um eine Drosselung der Einfuhren von Trockenbatterien aus Japan bemüht. In diesem Jahr dürften aus Japan etwa 16 Millionen Stück Trockenbatterien für Transistorempfänger nach den USA geliefert werden, während die amerikanische Fertigung nicht größer als 11 Millionen Stück sein wird.

Die bekannte amerikanische Firma Zenith (Chicago) hatte 1960 ihr bisher zweitbestes Geschäftsjahr in ihrer nunmehr 42jährigen Firmengeschichte. Der Umsatz stieg auf 254 Millionen Dollar (rund 1 Milliarde DM) und der Netto-Reingewinn erreichte 15 Millionen Dollar (60 Millionen DM).

### Saba-Sonorama

Auf der Messe Hannover wird Saba in den beiden Truhen Breisgau 11 und Bodensee 11 eine als Sonorama bezeichnete Einrichtung für die Erzeugung eines künstlichen Nachhalleffektes vorführen. Es handelt sich dabei um die in dem Bericht „Die Elektronik in den USA“ auf Seite 225 beschriebene und abgebildete Einrichtung. die auf ein Patent aus dem Jahre 1941 zurückgeht; sie wurde erstmals in der Hammond-Orgel angewandt.

Nach Angaben von Saba ist ein etwa 4 m langer Stahldraht von rund 0,3 mm Durchmesser zu einer 36 cm langen Schraubenfeder mit einem Wickeldurchmesser von 4,2 mm aufgewickelt. An einem Ende der so entstandenen und federnd in einem kleinen Kästchen ausgespannten Schraubenfeder sitzt der Geber für die tonfrequenten Schwingungen, am anderen Ende befindet sich der Abnehmer für den Nachhall. Beide sind gleich konstruiert und bestehen aus einem diametral magnetisierten Ferrit-Rotor, der sich zwischen den Polschuhen eines hochwertigsten Eisenblechpaketes frei bewegen kann. An einem Ende wird der Rotor von einem dünnen Phosphorbronzedraht gehalten; am anderen

Ende hält ihn die in eine Nickelrohrhaltung eingehängte Feder. Auf dem Blechpaket ist die von den tonfrequenten von einem Verstärker kommenden Strömen durchflossene Erregerspule angeordnet. Das zwischen den Polschuhen entstehende Magnetfeld veranlaßt den Rotor zu Drehschwingungen, die sich der Feder mitteilen und den Rotor des Nehmers ebenfalls zu Schwingungen veranlassen. Damit entstehen in der Spule des Nehmers wieder elektrische Ströme, in denen der Nachhall realisiert ist.

Die Stahlfeder ermöglicht eine Vielzahl von hin- und zurücklaufenden Reflexionen, die so dicht aufeinanderfolgen, daß sie als kontinuierlich abklingender Nachhall erscheinen. Zu diesem Zweck ist die Länge der Feder für eine Reflexionszeit von 35 Millisekunden gewählt. Eine zweite parallel geschaltete, etwas kürzer und weiter gewickelte Feder besitzt eine Laufzeit von nur 30 Millisekunden. Damit wird die Reflexionszahl der einen Feder durch die zeitlich versetzten Reflexionen der zweiten Feder verdoppelt und die Eigenschaft eines Raumes mit seiner Zeitverzögerung und seinen zahlreichen Reflexionen in idealer Weise nachgeahmt.

Um störende Schwingungen von außen, die sogenannte Mikrofonie, des Systems zu vermeiden, ist jede Feder in zwei Hälften geteilt. Die zweite Hälfte ist im entgegengesetzten Sinn gewickelt und kompensiert so die Störschwingungen der ersten Hälfte.

Mit diesem auch von Philco, Zenith und Fisher in den USA unter der Bezeichnung „Reverbaphonic Sound System“ gebauten Gerät lassen sich Nachhallzeiten von durchschnittlich 2 Sekunden über den ganzen Frequenzbereich erzielen, womit die Eigenschaften moderner Konzerträume reproduziert werden. Der Frequenzgang der Reflexionen verläuft im Bereich von 70...5000 Hz weitgehend geradlinig, wobei ab etwa 100 Hz die einzelnen Resonanzen so dicht aufeinanderfolgen, daß das Ohr ein stetiges Klangspektrum empfindet.

Mit diesem kleinen Gerät hat es der Benutzer in der Hand, als sein eigener Tonmeister sowohl Rundfunksendungen als auch Schallplatten- oder Tonbandaufnahmen mit allen wünschbaren Effekten eines Konzertsalles auszustatten. Mit einem Nachhallregler kann er die Verstärkung des zugehörigen Nachhallverstärkers verändern und so jede beliebige Nachhallzeit zwischen 0 und 2 Sekunden wählen. Der Tonbandamateur kann bei Mikrofonaufnahmen oder bei Überspielungen genauso operieren wie der Regiemeister des Rundfunks. Auch bei Stereo-Aufnahmen ist das Gerät wirksam.

## Persönliches

### Hans Schürer †

Hans Schürer, Prokurist und Verkaufsleiter Inland/Europa der Graetz KG, verstarb am 3. April, seinem 49. Geburtstag — nicht unerwartet für seine vielen Freunde in Industrie und Handel, aber schmerzlich früh und eine schwer zu schließende Lücke hinterlassend. Der gelernte Speditionskaufmann, Sportlehrer in Riesa (bis 1937), Verbandsmitarbeiter der Metallwarenindustrie bis 1949 und schließlich enger und vertrauter Mitarbeiter der Familie Graetz in Altena vom 1. August des gleichen Jahres an, hatte sich dank seiner umfassenden kaufmännischen Bildung, seiner Welterfahrenheit und seines ausgleichenden Wesens hohe Achtung erworben. Er wußte wie wenige andere das rechte Wort zur rechten Zeit zu sagen.

Dr. Herriger, Vorstandsmitglied der Standard Elektrik Lorenz AG, wurde zum 1. April in die Geschäftsleitung der Graetz KG delegiert, um die zwischen Graetz und der SEL vereinbarte Zusammenarbeit zu koordinieren. Herr Graetz, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert, wird sich aus der aktiven Mitarbeit erst zurückziehen, wenn alle Vorarbeiten für die geplante Zusammenarbeit abgeschlossen sind, um anschließend seine langjährigen Geschäftserfahrungen durch Mitarbeit im Arbeitsausschuß der Graetz-Werke weiterhin zur Verfügung zu stellen.

Dr. Karl Immendorf, langjähriger technischer Berater bei Perpetuum-Ebner und bis Anfang dieses Jahres — in freiberuflicher Position, jedoch als Prokurist — technischer Leiter des Saba-Werkes III in Friedrichshafen/Bodensee, ist jetzt Mitinhaber und technischer Leiter der Firma NSM-Apparatebau in Bingen/Rhein. Das Unternehmen ist als Hersteller von Spielautomaten (Rotamint) und von Plattenspielern bekannt, die insbesondere im Ausland vertrieben werden. Dr. Immendorf unterhielt bisher in Überlingen/Bodensee noch ein elektromechanisches Entwicklungsbüro.

Erich Seebode, seit 1954 Verkaufsleiter der Loewe-Opta AG, Kronach, beging am 30. März seinen 50. Geburtstag.

Heinz Huetter, von 1956 bis 1958 Werbeleiter von Schaub-Lorenz und seit drei Jahren für das gleiche Unternehmen beratend tätig, trat nunmehr am 1. April bei der gleichen Firma als Prokurist ein. Der mitunter eigenwillige, um interessante Ideen niemals verlegene Fachmann wird weiterhin die Werbe-, Presse- und Informationsabteilung besorgen.

Heinz Heyer wurde als Nachfolger des verstorbenen Ansgar Olshausen zum neuen technischen Direktor von Radio Bremen ernannt. Er war bis 1953 in einer technischen Stellung beim damaligen NWDR und anschließend in der Wirtschaft tätig.

# CTR-Meß- und Prüfgeräte für Labor und Werkstatt!

**Voltmeter DAV-8 NEU**  
Wechselspannungs-Voltmeter f. 8 Meßbereiche, Spiegelunterl. Skala, 0-800 V, 1,87 kΩ/V - 3%, Meßwerk: 510 µA, Größe: 220×140×110 mm **98.-**

**Voltmeter DVM-10 NEU**  
Gleichspannungs-Voltmeter mit Spiegel-Skala 0-1200 V - 2,5%, 1,87 kΩ/V, Meßwerk: 510 µA, Größe: 220×140×110 mm **98.-**

**Amperemeter DAM-8 NEU**  
Gleich- und Wechselstrom, Spiegelskala, 1,2 A; 3 A; 6 A; 12 A Genauigkeit: 2,5% = 1/5% ~, Meßwerk: 510 µA, Größe: 220×140×110 mm **112.-**



**Amperemeter DMAC-11 NEU** m. Spiegelak., Nullpkt. in der Mitte, = ± 300 µA, 0,6 mA, 1,5 mA, 3 mA, 6 mA, 15 mA, 30 mA, 60 mA, 150 mA, 300 mA, 1,5 A, 2,5% ~, Meßwerk: 510 µA, Gr.: 220×140×110 mm **98.-**

**Ohmmeter DRM-8 B NEU**  
Spiegelskala, Bereiche: 0,02 Ω - 50 MΩ, Widerstände: 0-50 Ω, 0-5 kΩ, 0-50 kΩ, 0-500 kΩ, 0-50 MΩ, Größe: 220×140×110 mm **118.-**



**Transistor-Tester HM 88**  
Einknopfbedienungs. Für alle Halbleiter  
**Meßbereiche:** Umschalter f. PNP- u. NPN-Typen.  
Ico: 0-50 µA  
Ico (Leitg.-Trans.): 0-4 mA  
α: 0,7-0,995  
β: 0-200  
R = 0-1 MΩ **148.-**



**Röhren-Voltmeter HRV 150 NEU**  
Durch eingebaute Energiequelle an keinen Platz gebunden. Eingangsempfindlichkeit 11 MΩ = u. ~ 3 bis 800 V (eff.) = 9 bis 1800 Vss  
0,2 Ω bis 1800 Vss  
-21 dB bis +58 dB  
Größe: 220×140×110 mm, Gewicht 1,92 kg **225.-**



**Röhren-Voltmeter HRV 200 NEU**  
Die sinnvolle Bereichaufteilung ermöglicht zusammen mit den mitgelieferten Taatköpfen die Lösung auch schwierigster Meßaufgaben in der Fernstechnik und Elektronik. Der Eingangswiderstand beträgt 28 MΩ = u. ~ 1,2 V bis 30 kV, = u. ~ 1,2 µA bis 1,2 A, 0,04 Ω bis 2000 MΩ, 20 pF bis 10 µF und weitere Meßbereiche **398.-**

## HANSEN-Vielfach-Meßinstrumente



**HM 11** m. Prüf-schn. u. Spitze  
**Meßbereiche:**  
0 bis 1200 V = und ~  
0 b. 300 mA =  
0 b. 1 MΩ  
0 b. 2 µF  
0 b. 1000 H  
-15 b. -18 dB  
Innenwiderst.: 5000 Ω/V~, Gr. 120 × 80 × 33 mm **83.-**



**HM 12** mit Prüf-schnüren  
**Meßbereiche:**  
0 bis 800 V = und ~  
0 b. 300 mA =  
0 b. 2 MΩ  
0 bis 2 µF  
0 bis 1000 H  
-15 b. +64 dB  
Innenwiderst.: 6000 Ω/V, 2700 Ω/V  
Größe: 138×80×25 mm **83.-**

### Vielfachmesser VM 2/a

mit Spiegelskala für = u. ~ mit 28 Meßbereich., bis 800 V, und bis 8 A, 1 mA/100 mV, = 1000 Ω, ~ 333 Ω/V, = ± 1%, ~ ± 1,5% **108.-**




**Service-Oszillograf HM 107** mit DG 7-32.  
**Vertikalverstärker:** Empfindlichkeit 120 mVss/cm, sym. Ausgang, Bandbreite 5 Hz - 3 MHz, ± 3 dB, Eing.-Widerstand 1 MΩ bei ca. 18 pF, max. zuläss. Gleichspannung am Eing. 500 V.  
**X-Verstärker:** 300 mVss/cm, Bandbreite: 5 Hz - 3 MHz, ± 3 dB.

**Kippteil:** 20 Hz - 150 kHz in 5 Stufen, Synchronisation, int. u. ext., stetig regelbar. Einschaltbare Eichspannung **398.-**
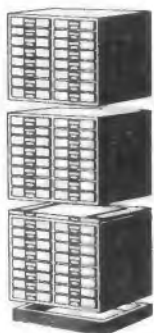
### WERCO-AUFBAU-ORDNUNGS-SCHRÄNKE

werden seit 30 Jahren in gleichbleibender Qualität hergestellt. Sie sind zu jeder Zeit ergänzungsfähig.



Diese werden aus einzelnen Blocks zusammengesetzt und sind das modernste Hilfsmittel zur zweckmäßigen Lagerhaltung von Kleinmaterial aller Art und jeder Branche.

1. Jede Schublade ist mit Nuten versehen und kann daher durch Umstecken der Bretchen jederzeit nachträglich eine Fächerveränderung vorgenommen werden.

2. Die Blocks sind genormt. Beim Nachkauf ist für genaue Paßform garantiert.

Spez.-Liste U 11 bitte anfordern



Auf alle Meßgeräte 6 Monate Funktionsgarantie.

Die Meßgeräte werden mit den dazugehörigen Batterien geliefert. Für alle Prüf- und Meßgeräte Spezial-Reparatur-Werkstatt. Sämtliche Ersatzteile laufend lieferbar.

Rabatt für Groß- und Einzelhandel auf Anfrage. Verlangen Sie ausführliche Lagerliste B 50 für Prüf- und Meßgeräte und Bezugsquellennachweis.

Besuchen Sie uns auf der Industrie-Messe Hannover in Halle 11, Stand 1106

CTR-Alleinvertrieb

**WERNER CONRAD-HIRSCHAU/OPF. Abt. F9**

Ruf: 2 22 und 2 23 · Fernschreiber 063 805

# Impulsa SHA/1 und SVA/1

die neuen Stumpfschweißhalbautomaten und -vollautomaten nach dem Kondensator-Impulsschweißverfahren

Zum automatischen Stumpfschweißen von verzinn­ten Kupferdrähten an Aluminiumbecher – speziell für den Kondensatorenbau geeignet.

Kontinuierliche Drahtzufuhr von Rollen. Keine angehäuf­ten oder vorgeschchnittene Drähte erforderlich.


## Anwendungsgebiete:

Verschweißen

- von Haardrähten an Kondensator-Folien
- von Aluminiumbechern mit verzinn­ten Kupferdrähten (stumpf)
- von Transistoren-Gehäusen
- Mehrzweck-Schweißmöglichkeit durch Austausch der Vollautomatik
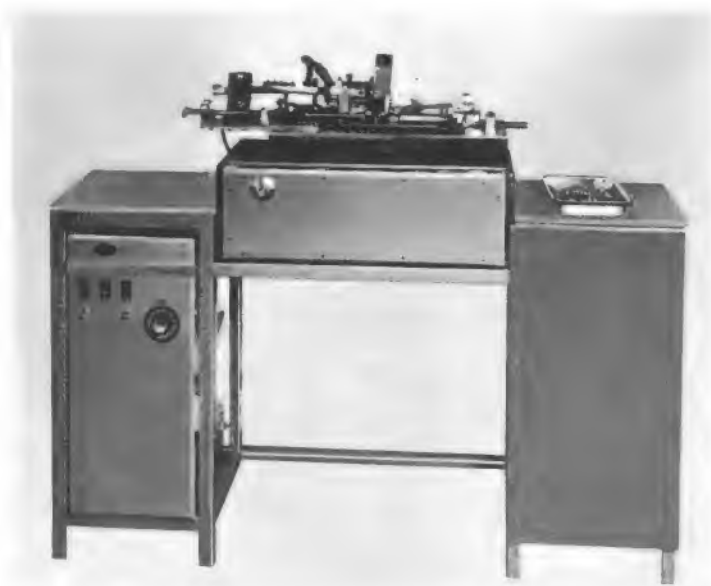
## Vorteile:

- Keine Deformierung oder Strukturänderung der Teile durch kurze Schweißzeit
- Kein Anlaufen des Schweißgutes durch genau dosierte Schweißmengen­zufuhr
- Hohe Schweißzahl pro Stunde (Massenfertigung)
- Schweißungen gleicher Qualität
- Keine Produktionsunterbrechung – Maschine arbeitet praktisch wartungsfrei



**Vorführung der Maschine auf der Deutschen Industriemesse, Hannover, Halle 11, Stand 1403**

# KONSTRUKTEURE!

RÜSTEN SIE IHRE TRANSISTOR-EMPFÄNGER AUS...

... MIT SYMA  
TELESKOP-ANTENNEN  
beliebig schwenkbar

- ★ Mechanische Ausführung patentiert
- ★ Außergewöhnlich stabile Teleskopglieder garantieren leichtes Auseinanderziehen und Zusammenschieben
- ★ Antennenspitze geschützt durch Plastik-Zierknopf

### Verschiedene Ausführungen

- ★ Für Transistorempfänger — sieben verchromte Glieder — ineinandergeschoben 16 cm lang, auseinandergezogen 1 m lang (Standard-Modell)
- ★ Für tragbare Fernsehempfänger und alle Fernsehkanäle

# SYMA

51, 53, rue du Port, AUBERVILLIERS (Seine) FRANCE  
FLA. 33-39

Vertretungen für die Bundesrepublik zu vergeben!

Publi. SARP



EINER DER GRÖSSTEN UND VIELSEITIGSTEN  
AUTO-ANTENNEN PRODUZENTEN EUROPAS

# TREFFPUNKT

## Hannover

HALLE 10  
Stand 183

30 April - 9 Mai

Wir zeigen Ihnen die neuesten Messgeräte für **AKUSTIK, ELEKTRONIK und MECHANIK**

Vertrieb, Service und Technische Beratung:

**REINHARD KÜHL K G**

(24b) QUICKBORN/Holstein . Jahnstrasse 83 . Telefon 382



# Brüel & Kjær

NÆRUM, DÄNEMARK . Fernruf: 800500 . Kabel: BRUKJA, KOPENHAGEN

## HOCHSPANNUNGSFASSUNGEN

■ Nicht brennbar ■

Komplettiert mit **Heizschleife** und **Anodenanschlußkappen**

(Schutzrechte angemeldet)

»Bewährte und begehrte Konstruktionen!«

In maßgebenden Labors geprüft und als vorzüglich begutachtet!

Aus »**RULAN**«

Der VDE empfohlene **nicht brennbare** Isolierstoff

Type NT 1002 und NT 1002 S mit Abschirmung

Type S7/3 und S7/3 S mit Abschirmung



Kurzschlußsicher.

Coronaschutz durch eingespritzte

korrosionssichere Metallplatte.

Sämtliche Konstruktionen sind **reparabel** ohne Spezialwerkzeug.

Mit einem Fingerdruck ist der Fassungeinsatz leicht auswechselbar.

Kabelknick-Schutz durch bewegliche Herausführung des Kabels oder

mit Schutztülle. Die Fassungen können nach jedem Wunsch komplet-

tiert werden, z. B. mit Abschirmung und Wickel (störstrahlgeschützt)

oder ohne Abschirmung.

Mit oder ohne Schutzwiderstand

Verlangen Sie Angebot und Muster nach Ihrem Wunsche.

**J. Hünigle KG** Apparatebau

Radolfzell/Bodensee, Weinburg

MERULA jetzt noch besser

Wir bitten um Ihren Besuch in

**HANNOVER**

**Halle 11 · Stand 1222**

Wir stellen Ihnen dann

unsere neue  
keramische Serie  
und andere  
interessante  
Neuheiten vor.



**F+H SCHUMANN GMBH**

PIEZO · ELEKTRISCHE GERÄTE  
HINSBERG 18 MID · WEVELINGHOVEN 10 · POST LOBBERICH · POSTBOX 4



**VOGT-BAUTEILE**

- Gewindekerne
- Schulenkern
- Topfkern
- Stabkern
- Rohrkern
- Ringkern
- Sonstige Kerne
- Bandfilter



**VOGT & CO. KG · ERLAU** ÜBER PASSAU  
FABRIK FÜR METALLPULVER-WERKSTOFFE

# SCHURICHT

*Der Spezialist in Funkeinzelteilen*

Zu meinem umfangreichen Lieferprogramm habe ich neu aufgenommen:

## Heathkit Meß- und Prüfgeräte

Einige besonders gängige Typen:

| Modell  | Bezeichnung                           | DM     |
|---------|---------------------------------------|--------|
| AG-9A   | RC-Generator 10 Hz ... 100 kHz        | 329.-  |
| AO-1/D  | Sinus-Rechteck-Generator              | 239.-  |
| AV-3    | Nf-Millivoltmeter                     | 289.-  |
| BE-4    | Universal-Netzbatterie                | 385.-  |
| BE-5    | Labor-Netzbatterie                    | 449.-  |
| GD-1B   | Griddipmeter                          | 190.-  |
| HD-1    | Klirrfaktor-Meßgerät                  | 455.-  |
| IB-2A   | Impedanz-Meßbrücke                    | 569.-  |
| LG-1    | Meß-Sender 100 kHz ... 31 MHz         | 479.-  |
| O-12    | Breitband-Oszillograf m. 13 cm Schirm | 699.-  |
| O-12/S  | Breitband-Oszillograf (Sonderausf.)   | 734.50 |
| S-3     | Elektronischer Schalter               | 229.-  |
| SG-8    | Universal-Prüfsender                  | 189.-  |
| T-4     | Signalverfolger                       | 239.-  |
| TS-4A   | FS-Wobbelsender                       | 550.-  |
| V-7A/UK | Universal-Röhrenvoltmeter             | 249.-  |
| 909 w   | Precise-Röhrenvoltmeter               | 220.-  |
| EO 1/71 | Service-Oszillograf                   | 498.-  |

Unverbindliche Richtpreise ab Bremen. Ausführliche Prospekte auf Anfrage! Alle Geräte kurzfristig, vorwiegend aus Lagervorrat lieferbar.

**Rationalisieren** Sie durch Einkauf  
**aller** benötigten

- Röhren**
- Halbleiter**
- Bauelemente**
- Meßgeräte**
- Werkzeuge**

bei dem leistungsfähigen Großhandelshaus:

**DIETRICH SCHURICHT - Bremen, Contrescarpe 64**

Telefon 32 07 44 - Fernschreiber: 0244365

Zur Zeit gültige Liste SO 1960/61. Für Interessenten, welche DM 5000.- Netto-Jahresumsatz garantieren, stehen noch einige Exemplare meines Kunstdruckkataloges 61 kostenlos zur Verfügung. - Kein Verkauf an Private.



## EXPORT-PROGRAMM

Rundfunk- und Fernsehgeräte  
Fernsehkombinationen mit Rundfunk- und Phonoteil  
Rundfunk-Phono-Kombinationen  
Magnettongeräte

DEUTSCHE INDUSTRIE-MESSE  
HANNOVER

Halle 11 · Erdgeschoß · Stand 28 · Telefon 3889

# KACO zeigt:

WECHSELRICHTER

ZERHACKER

CHOPPER

RELAIS

GEDRUCKTE SCHALTUNGEN

STECKVERBINDUNGEN


KUPFER-ASBEST-CO. GUSTAV BACH HEILBRONN/N

Industriemesse Hannover · Halle 11 Stand 1214 Obergeschoß


**m&w**
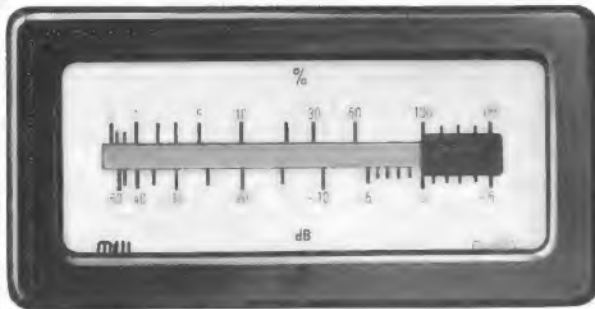
## Lichtzeiger- Instrumente

für elektro-akustische Anlagen  
Prüffelder und Betriebskontrollen  
Parallaxenfreie Einstellung



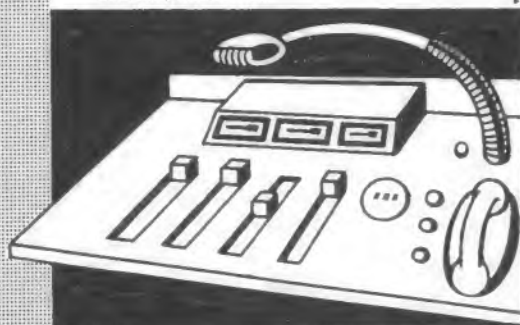Kurze Einstellzeit bis zu 15 Millisekunden  
je nach Meßwerk  
und Empfindlichkeit



MULLER & WEIGERT OHG · NÜRNBERG

Vorführung Deutsche Industriemesse Hannover 1961, Halle 10, Stand 153

# MAGNETBÄNDER

für Digitalrechner



# Telco

GESELLSCHAFT FÜR MESS- UND FUNKTECHNIK

München-Baldham, Eichhörchenstr. 172  
Postfach 9, Telefon: Zorneding (081 06) 8392

# TON-ELEKTRONIK-VERSAND

Wieder Rekord an Billigkeit zum Ausstellungsmonat

Philips-Mikro-Bandfilter 452 kHz, Güteklasse, 140 Stück ..... DM 1.70

## Niedervolt-Elkos

|        |         |             |       |    |      |
|--------|---------|-------------|-------|----|------|
| 3 µF   | 30/35 V | 6,3 × 21 mm | Stück | DM | -.32 |
| 5 µF   | 12/15 V | 6,3 × 18 mm | Stück | DM | -.32 |
| 5 µF   | 30/35 V | 6,3 × 18 mm | Stück | DM | -.38 |
| 10 µF  | 12/15 V | 6,3 × 18 mm | Stück | DM | -.32 |
| 25 µF  | 8/8 V   | 6,3 × 18 mm | Stück | DM | -.32 |
| 50 µF  | 3/4 V   | 6,3 × 18 mm | Stück | DM | -.38 |
| 50 µF  | 10/12 V | 8,5 × 18 mm | Stück | DM | -.38 |
| 100 µF | 3/4 V   | 8,5 × 18 mm | Stück | DM | -.38 |
| 100 µF | 10/12 V | 8,5 × 18 mm | Stück | DM | -.39 |
| 250 µF | 12/15 V | 12 × 32 mm  | Stück | DM | -.40 |
| 500 µF | 12/15 V | 18 × 32 mm  | Stück | DM | -.38 |

## Hochvolt-Elkos

|        |         |           |            |       |    |      |                 |      |
|--------|---------|-----------|------------|-------|----|------|-----------------|------|
| 32 µF  | Roll    | 300/335 V | 19 × 48 mm | Stück | DM | -.79 | vorh. Stückzahl | 1500 |
| 50 µF  | Roll    | 350/385 V | 25 × 50 mm | Stück | DM | -.83 | vorh. Stückzahl | 2795 |
| 25 µF  | Roll    | 450/500 V | 25 × 50 mm | Stück | DM | -.85 | vorh. Stückzahl | 210  |
| 25 µF  | Schraub | 450/500 V | 25 × 50 mm | Stück | DM | -.79 | vorh. Stückzahl | 2150 |
| 8+8 µF | Schraub | 450/500 V | 28 × 35 mm | Stück | DM | -.95 | vorh. Stückzahl | 2150 |

Besonders kleine Ausführung. Es handelt sich nur um einwandfreie Ware.

## Netztrafos

Telewatt  
Primär 110/127/220/240 V  
Sek. 2 × 217 V  
4 Volt, 1 Amp.  
4 Volt, 1 Amp. DM 6.95  
6,3 Volt, 1 Amp.

## Universal-Netztrafos N 85 U

Primär 110/220 V  
Sek. 4 Volt, 1,1 Amp.  
6,3 Volt, 0,9 Amp.  
6,3 Volt, 3,8 Amp.  
2 × 240/250/280 V, 85 mA DM 12.85

## Universaltrafo N 102 U

Primär 110/220 V  
Sek. 4 Volt, 1,1 Amp.  
8 Volt, 3,8 Amp.  
2 × 240/280/310 V, 140 mA DM 15.95

## Vorwerk-Außenläufer-Motor

System Papat  
110/130 V, 60-60 Hz  
885 U/min ..... DM 8.95

## Elac-Stereo-Hi-Fi-Plattenspieler-Chassis für den Kenner.

„Miraphon 210“, elektro-magn. Stereo-Hi-Fi-Tonabnehmer-System STS 210. Auflagekraft 8 Gramm. Neue schwere Form des abgefederten Gußplattentellers, 210 mm Ø. Funkstörungsfreier lautloser 4pol. Spezial-Phonomotor, erschütterungsfreie Lagerung durch neuartige Kegelfedern, 4 Geschwindigkeiten. Abmessungen 328 × 271 mm, Gewicht 5,6 kg netto. .... DM 123.- Händler erhalten Rabatt.

## Translator-Verstärker-Chassis

in gedruckter Schaltung mit stromsparender Gegentaktstufe für 6-Volt-Batterie (4 Monozellen) oder Autobatterie mit Ausgangstrafo, 4-8 Ohm, 4 Transistoren ..... DM 49.50  
Händler erhalten Rabatt.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Engel-Lötpistole, Modell 60 B         | DM 34.- |
| Engel-Lötpistole, Modell 110/220 Volt | DM 37.- |
| Engel-Lötpistole, Modell 100 Watt     | DM 41.- |
| Engel-Lötpistole, Modell 110/220 V    | DM 44.- |

Händler erhalten Rabatt.



## Gehäuse für den KW-Amateur der Firma Breitenstein

Moderne geschmackvolle Form, einschiebbarer Aufbauahmen, abgerundete Kanten, Durchbrüche für Netzanschluß und Sicherungselement. Ausparung für Kontakt-Anschlußleisten. Farbe hellgrau hammerschlag-, stoß- und kratzfest.

| Nr. 12 000  | 1            | 2            | 3            |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Länge       | 160 mm       | 320 mm       | 480 mm       |
| Breite      | 210 mm       | 210 mm       | 210 mm       |
| Höhe        | 220 mm       | 220 mm       | 220 mm       |
| Aufbauahmen | 155 × 198 mm | 315 × 198 mm | 470 × 198 mm |
| Preis       | DM 15.80     | DM 20.75     | DM 27.75     |

| Nr. 15 000  | 1            | 2            | 3            |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Länge       | 183 mm       | 366 mm       | 550 mm       |
| Breite      | 280 mm       | 280 mm       | 280 mm       |
| Höhe        | 250 mm       | 250 mm       | 250 mm       |
| Aufbauahmen | 173 × 270 mm | 360 × 270 mm | 535 × 270 mm |
| Preis       | DM 20.75     | DM 27.35     | DM 36.85     |

| Nr. 14 000 Meßgerätegehäuse |        | Preis DM 12.80 |
|-----------------------------|--------|----------------|
| Länge                       | 235 mm |                |
| Breite                      | 120 mm |                |
| Tiefe                       | 95 mm  |                |

| Nr. 14 500 Kleingehäuse | 1        | 2        |
|-------------------------|----------|----------|
| Länge                   | 245 mm   | 245 mm   |
| Breite                  | 180 mm   | 180 mm   |
| Tiefe                   | 95 mm    | 170 mm   |
| Preis                   | DM 15.75 | DM 18.90 |

Clubs, Institute und Händler erhalten Rabatt.

Kohle-Mikrofon-Kapseln in Kunststoff ..... Preis nur DM -48

## SABAFON TK 125-4 Tonbandgerät

Vorzügliche technische Ausstattung, einfache Bedienung, Handlichkeit und Eleganz zeichnen das SABAGERÄT aus und machen es zum idealen Universalgerät. Auf Wunsch Zusendung eines Spezialprospektes. .... DM 575.-  
Institute und Händler erhalten Rabatt.

# TON-ELEKTRONIK-VERSAND

Hamburg 22 · Postschließfach 3221

Wirtschaftlich löten mit

**ERSAUR**  
Dauerlötpitzen  
eisenüberzogen

abnutzungsfest  
keine Nacharbeit  
Kosten sparend  
immer verzinnt

**Flowsolder-Verfahren**  
für gedruckte Schaltungen

**„DIE RATIONELLE ZINNWELLE“**  
hohe Lötsicherheit – einfache Transporteinrichtung  
immer sauberes Zinn – einfacher Typenwechsel

Seit 40 Jahren: Wenn löten – dann ERSA

**ERSA**  
**ERNST SACHS**  
Erste Spezialfabrik elektrischer Lötkolben und Lötbäder K.G.  
Berlin-Lichterfelde und Wertheim am Main


Verlangen Sie die Listen 172-174 D1

STEREOPHONIE  
HIGH-FIDELITY  
RAUMKLANG  
ISOPHON Lautsprecher  
KUGELSTRAHLER  
STEREO-LAUTSTRAHLER  
ISOPHON-WERKE GMBH BERLIN-TEMPELHOF

Besuchen Sie uns bitte auf der Deutschen Industrie-Messe Hannover 1961, Halle 11, St. 41


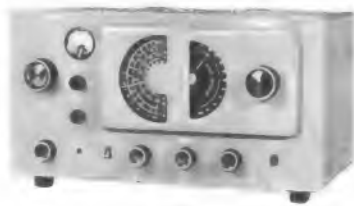
### Kurz- und Mittelwellen-Empfänger-Bausatz TRIO



Ein preiswerter Allwellen-9-Kreis-Empfänger von kommerziellem Aussehen und mit den technischen Eigenschaften eines guten Mittelwellen-Kurzwellen-Supers:  
Hohe Empfindlichkeit, S-Meter, Störbegrenzer, Telegraft-Überlagerer, Sende-Empfangsschalter, Kopfhörer- und Lautsprecheranschluß.

**Frequenzbereiche:** 550 — 1600 kHz  
1,6 — 4,8 MHz  
4,8 — 14,5 MHz  
11 — 30 MHz

**Empfindlichkeit:** ca. 2 Mikrovolt (S/N 20 dB, 10 MHz)

**Transschärfe:** —60 dB bei 1 MHz ±10 kHz  
**Ausgangsleistung:** 1,5 Watt  
**Röhren:** 3x6 BD 6, 2x6 BE 6  
2x6 AV 6, 6 AR 5  
5 CG 4 (5 Y 3)  
390x210x260 mm  
**Maße:** 390x210x260 mm  
**Gewicht:** ca. 9 kg

Der Selbstbau des Empfängers bereitet dem Kurzwellen-Amateur keine besonderen Schwierigkeiten, da dem Bausatz eine ausführliche Bauanleitung mit Verdrahtungsplan und Abgleichanleitung beigelegt ist.

Preis des kompletten Bausatzes  
KW-Empfänger TRIO, betriebsfertig montiert  
Anzahlung DM 47.45 und 12 Monatsraten je 28.—

**DM 317.50**  
**DM 348.—**




**OTRA 320** 5/25/100/500/1000 V = / ~ 20 000 Ω/V = u. 10 000 Ω/V ~ 0,05/5/50/500 mA = 6 k/600 k/6 Mg / 60 Mg Ω — 20 ~ + 64 dB  
Maße: 115 x 75 x 30 mm  
**DM 89.—**



**OTRA 180** 0,6/6/30/120/600/1200/6000 V = 6/30/120/600/1200/6000 V ~ 20 000 Ω/V = und 10 000 Ω/V ~ 0,06/6/60/600 mA, 12 A = 5 k/500 k/5 Mg/50 Mg Ω — 20 ~ + 63 dB; mit eingebautem Kond. für Outputmessung  
Maße: 159 x 109 x 56 mm **DM 132.—**  
Rechtes Bild: **Multitester 200** 6/30/120/1200 V = / ~ und 0,6 V =, 0,06/6/60 600 mA =, 10 k/100 k/1 Mg/10 Ma Ω, 0,002-0,2 µF, — 20 bis + 63 dB, Gewicht ca. 320 g, Maße: 90 x 130 x 35 mm **DM 87.—**


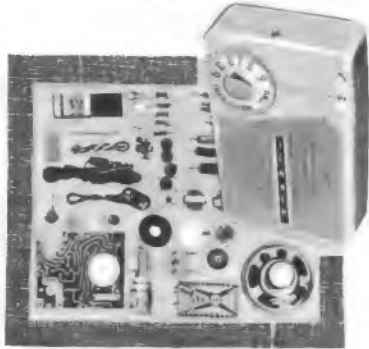
### Alle Tascheninstrumente mit 2 Prüfschnüren und Batterie



### Jennen Bausatz

Kompl. Baukasten für **2-Transistor-Taschenradio** (Inhalt: alle Bauteile einschl. Gehäuse, Ohrhörer, Batterie, Stabantenne) netto **DM 33.50**  
spielfertig montiert **DM 43.50**  
**Baukasten für 6-Transistor-Taschenradio** mit Gehäuse, Ohrhörer und Batterie netto **DM 62.—**



**Zangen-Strommesser** mit eingebaut. Meßwandler. Strommessung ohne Auf-trennung der Leitung, mit Buchsen für Spannungsmessung.

Mod. I: 25/125 Amp. ~ und 125/250 V ~  
Mod. II: 60/300 Amp. ~ und 300/600 V ~  
netto nur **DM 58.—**  
einschl. Ledertasche und 2 Prüfschnüren.



**Vielfach-Instrum. TP-5 H** 10/50/250/500/1000 V = / ~ 20 000 Ω/V = 10 000 Ω/V ~ 0,05/5/50/500 mA = 10/100 kΩ/1/10 MΩ, 50 µF — 0,1 µF — 20 dB ~ + 36 dB **DM 69.—**  
Maße: 132x92x42 mm. Mit 2 Prüfschnüren u. Batterie.



**Preiswerte Einbau-Meßinstrumente.** Drehspulwerk, moderne quadratische Form, glasklare Plastikabdeckung, Messerzeiger, Nullpunkt-korrektur. Spannungsabfall bei Strommessern 50 mV, Innenwiderstand bei Spannungsmessern: 1000 Ω/V. **Type 1 P**, 33 x 33 mm, Einbaumaße 27 mm Ø x 23 mm. 100 Mikro-A. **DM 18.—**, 200 Mikro-A. **DM 14.—**, 300 Mikro-A. **DM 13.—**  
**Type 2 P**, 42 x 42 mm, Einbaumaße 38 mm Ø x 29 mm, 50 Mikro-A. **DM 21.—** / 100 Mikro-A. **DM 20.—** / 1/10/50/100/200/300/500 Milli-A. **DM 15.—** / 1/5/15 Ampère **DM 16.—** / 3/10/150/300/500 Volt **DM 15.—**



**Japanische Taschenradios „Vanguard“** **DM 74.50**  
6 Transistoren, dyn. Lautsprecher, guter Fernempfang, einschließlich Ohrhörer, Batterie und Tasche. große Lautstärke. 6 Monate Garantie.



### Radio-Rakete

Hochleistungs-Germanium-Detektor mit Ohrhörer und Antennenleitung. Empfang der Mittelwellen-Sender in entsprechendem Umkreis. Gebrauchsanweisung liegt bei. Rückgaberecht bei schlechtem oder fehlendem Empfang **DM 7.50**



**Lamina Netzanschluß** für Transistor-Radios Pr. 220 V / sec 9 V = (auch zum Auffrischen der Batterien geeignet), kompl. mit Netzschur und Druckknopf-Anschluß **DM 16.50**  
**Japan. 9-V-Batt. stets frisch** **DM 1.50**



**Philmore 1-Transistor** **DM 19.50**

Taschenradio. Lautstarker und zuverlässiger Empfang im Ohrhörer. Komplett mit Batterie und Hörer

**Siemens-5-Röhren-Super** **DM 99.50**



oder Anzahlung **DM 19.50** und 6 Monate je **DM 15.—**

2 Kurzwellen und 1 Mittelwellenbereich 12 - 170 - 600 m. Neuestes Modell - elegantes Kunststoffgehäuse 32 x 19 x 15 cm - Plattenspieler-Anschluß - 220 u. 110 Volt Wechselstrom - Nachnahmeversand, 8 Tage Rückgaberecht — kein Risiko! Das passende Geschenk für jung und alt.

### SEKONIC 80 P, der Traumprojektor eines jeden Schmalfilmers



Niedervolllampe 8 V/50 W, Kühlgebläse, motor. Rückspulung, sichtbare Rückwärtsprojektion, Stillstandprojektion zur Betrachtung von Einzelbildern. Einschließlich Koffer, Lampe und 120 m Spule **Barpreis nur DM 242.—**  
od. Anz. 36.40 u. 12 Monatsraten je 20.—



**SEKONIC 8-mm-Schmalfilmkamera.** Der eingebaute, mit der Blende gekuppelte Belichtungsmesser ermöglicht ständ. Belichtungskontrolle. Einzelbild, 12, 16, 24 und 32 Bilder/sec. 3 farbvergetete 1:1,9-Objektive. 3 m Filmdurchlauf. Einschl. Ledertragschlaufe **Barpr. nur DM 287.—** oder Anzahlung **DM 28.25 u. 12 Monatsraten je DM 25.—** Elegante Echt-Ledertasche m. Reißverschluß **nur DM 38.—**



**ELMO 8-S aus Japan**

Die ausgereifte 8-mm-Schmalfilmkamera für höchste Ansprüche. Reflexsucher (keine Parallaxe), Gummilinie 1,8/10-30 mm, Vollautomat. (lichtgesteuerte Blende) 4 Gänge (12, 16, 24, 48) und Einzelbildschaltung m. d. automat. Belichtungsregler gekuppelt. **Barpreis DM 628.50** oder Anzahlung **DM 65.40 u. 12 Monatsraten je DM 54.—** Tasche, Pistolengriff, Filter, Oberblender usw. lieferbar.



**Prüfsender LSG 10** 120 kHz bis 260 MHz, 6 Bereiche, Eigen- und Fremdmodulation. Ausgangsspannung kontin. regelbar. Frequenzgenauigkeit 2%. Röhren 12 BH 7 und 6 AR 5. Maße: 155 x 250 x 130 mm **DM 188.—**

Nachnahme-Versand  
8 Tage Rückgaberecht  
**VERSANDHAUS HEINE RQ**  
Hamburg-Altona  
Ottenser Hauptstraße 9, Tel. 42 19 21



### CINEKON 8-E

Eine leichte, flache und elegante Schmalfilmkamera mit ultralichtstarkem Objektiv 1,8/13 mm sowie Weitwinkel- (1,8/10 mm) u. Tele- (1,8/25 mm) Vorsatzobjektiven. Elektrischer Belichtungsmesser mit der Blende gekuppelt. Antrieb durch 2 St. 1,5-V-Mignon-Batterien. Einschl. eleg. Lederbeutel, 2 Vorsatzobjektiven mit Lederetui und Perlontragschlaufe **Barpreis nur DM 169.—** oder Anz. 40.70 und 6 Monatsraten je 24.—

## Röhrenprüfgeräte



Für das Labor  
Für den Ladentisch

Vielfachmessgeräte  
Leistungsmesser

# NEUBERGER

FABRIK ELEKTRISCHER MESSINSTRUMENTE · MÜNCHEN 25

Messe Hannover: Halle 10, Stand 361

**MONETTE**

Glasierte und zementierte drahtgewickelte Hochlast-Widerstände

Drahtgewickelte Drehwiderstände (Potentiometer) glasiert und zementiert

**MONETTE ASBESTDRAHT GMBH** Zweigniederlassung Marburg/L. Tel. 2717 · Drahtwort · Monettemarburg

## Handeln auch Sie schon mit DIAMANTEN?

*interphone*  
VERTRIEB  
FRANKFURT A. M.  
BOCKENHEIMER  
ANLAGE 7  
TELEFON 553535

Der Diamant des Tonsystems kann bei der Hi-Fi-Anlage »das Tüpfelchen auf dem i« sein!

*interphone* - Hi-Fi-Anlagen gibt es im Baukastensystem; durch individuelle Kombination der verschiedenen Elemente aus führenden Weltmarken, wird jede *interphone*-Hi-Fi-Anlage zu einem einzigartigen Juwel. Überzeugen Sie sich auf dem

*interphone* - MESSESTAND  
HALLE 11 · STAND 61

DUODE  
EDDYSTONE  
GOODMANS  
INTERPHONE  
KELLY  
LENCO  
ORTOFON  
ROGERS

Deutsche Industrie-Messe, Hannover, Halle 11. Qualifizierte Fachhändler mit Hi-Fi-Erfahrung sind darüber hinaus eingeladen zum Besuch des

*interphone* - Messe-Studios in den Casino-Betrieben, Hannover, Kurt-Schumacher-Straße, Ecke Kanalstraße, am Hauptbahnhof. Sie werden begeistert sein von der dort gezeigten *interphone*-Hi-Fi-Anlage und der für Sie interessanten Möglichkeit zur Zusammenarbeit. Vielleicht...

## handeln auch Sie künftig mit JUWELEN!

**Sicherer Geldgang - höherer Umsatz gewährleistet jeder WYGE-Münzautomat**

Einige Merkmale der Type W 5 (Selbstkassierer) 110/220 Volt:

- Vorauszahlungseinrichtung (Speicherzählwerk) mit ablesbarer Rücklaufskala -
- Außerste Betriebssicherheit, geräuschloser Lauf und absolut schaltfreier Übergang von einer Betriebszeit zur anderen.
- Komplette Montage z. B. an ein Fernsehgerät höchstens 5 Minuten.
- Lieferbar mit Standard-Betriebszeiten von 60, 80, 90 und 120 Minuten.
- Die Type W 6 mit den gleichen Eigenschaften ist zusätzlich mit einer abnehmbaren verschließbaren einbruchsicheren Eisengeldkassette ausgerüstet.

Type W 7 und W 8 im Metallgehäuse für 110/220 Volt bis 15 Amp. geeignet.  
Type W 9 - W 12 für Drehstrom 380 V von 4-25 Amp. Lieferbar mit Standard-Zeiten von 1, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 und 120 Minuten.  
Alle Typen sind einstellbar für DM -10, DM -50, DM 1.- und ausländische Münzen.  
Ausführlichen Prospekt und Muster erhalten Sie über Ihren Großhändler oder direkt von

**WYGE MÜNZ AUTOMAT**

**Edmund Wycisk**  
Münzautomatenfabrikation  
Lämmerspiel b. Offenbach/H.  
Kettelerstr. 26 Tel. 061 08 2176

*tonfunk*

**FERNSEHGERÄTE**

**RUNDFUNKGERÄTE**

**TRANSISTORKOFFER**

Neben der beliebten *violetta* -Serie

ein Sonderprogramm für die moderne Wohnung  
mit Gehäusen in Nußbaum, Teak und Rüster

**Hohe Qualität**

**Ausgezeichnete Bild- u. Tonwiedergabe**  
**Hervorragende Empfangsleistung**  
**Neueste Konstruktionen**

**Wir erwarten Sie**  
auf der Industriemesse in Hannover,  
Halle 11 Stand 56

**TONFUNK GMBH KARLSRUHE**

*Seit Jahren  
bewährt*

Die  
stahlgepanzerte  
**PERTRIX**  
**LEAK PROOF Batterie**

Pa 50472



**2 Jahre Lagerfähigkeit**  
**Sicherung gegen Austreten von Elektrolyt**  
**Weitgehend Schonung der Geräte**

**PERTRIX-UNION GMBH · FRANKFURT/M.**

**Neu!**

**Kontaktsichere Kleinstelkos**  
mit geschweißten Anschlüssen  
und Elektroden



Für alle Verwendungszwecke auf dem Gebiet der Rundfunk- (Transistorempfänger), Fernseh- und allgemeinen Elektrotechnik.

**Hervorragend geeignet, wenn es bei Verwendung niedrigster Spannungen auf höchste Kontaktsicherheit ankommt.** Wir bitten um Ihre Anfrage.



**WITTE & SUTOR GmbH**  
Murrhardt / Württ.

Wir stellen aus in Hannover: Halle 11, Stand 1403

Vorführung der interessanten automatischen Kontaktschweißung auf unserem Stand.

Erstes Programm

Sturmerprobi

Zweites Programm



Filter für alle  
Erfordernisse



Frequenzumsetzer

**ENGELS**  
**ANTENNEN**

**MAX ENGELS · WUPPERTAL-BARMEN**

Wir stellen aus: Deutsche Industrie-Messe Hannover, Halle 11, Stand 14

**Röhrenvoltmeter VT-19**



Eingangswiderstand: 11 M $\Omega$ .  $\sim$  und = Volt: 1,5, 5, 15, 50, 500, 1500 V RMS. 4,2, 14, 42, 140, 420, 1400, 4200 V P/P. Ohm: 0,1  $\Omega$  bis 1000 M $\Omega$ , R  $\times$  10,  $\times$  100,  $\times$  1000,  $\times$  10 000,  $\times$  0,1 M,  $\times$  1 M,  $\times$  10 M. dB: -20...+66.

200  $\times$  130  $\times$  110 mm Hf-Meßkopf 300 MHz DM 185.— Hf-Meßkopf 300 MHz DM 16.—

**Röhrenvoltmeter PV-58**



Eingangswiderstand: 11 M $\Omega$ .  $\sim$  und = Volt: 1,5, 5, 50, 150, 500, 1500 V RMS. 4,2, 14, 42, 140, 420, 1400, 4000 VP/P. Ohm: R  $\times$  100,  $\times$  1000,  $\times$  10 000,  $\times$  0,1 M,  $\times$  1 M,  $\times$  10 M, 1  $\Omega$ ...500 M $\Omega$ . H: 30 000 V.

160  $\times$  110  $\times$  105 mm Hf-Meßkopf 300 MHz DM 146.— Hf-Meßkopf 300 MHz DM 16.—

**Transistorprüfer SC-2 B**



$\alpha$ ,  $\beta$  und  $I_{CO}$  direkt ablesbar.  $I_{CO}$ : 0,5  $\mu$ A bis 45  $\mu$ A.  $\alpha$ : 0,833 bis 0,995.  $\beta$ : 0 bis 200. Prüft auch Effekttransistoren. Für Effekttransistoren  $I_{CO}$ : 0—900  $\mu$ A.

178  $\times$  128  $\times$  85 mm DM 94.—

**Röhrenprüfgerät TC-2**



Prüft alle modernen Empfängerröhren. Europäische, amerikanische und japanische Röhrentypen.

230  $\times$  210  $\times$  80 mm DM 150.—

**Vielfachmeßgeräte von höchster Qualität. Genauigkeitsklasse 1,5%**

**305-ZTR**



= 20 k $\Omega$ /V: 0,5 — 2,5 — 10 — 50 — 250 — 500 — 5000 V. 50  $\mu$ A — 1 — 10 — 50 — 250 mA — 10 A.  $\sim$  und Nf 4 k $\Omega$ /V: 2,5 — 2,5 — 10 — 50 — 250 — 1000 V. — 10 — + 62 dB. Ohm: R  $\times$  1 —  $\times$  100 —  $\times$  1000 —  $\times$  10 000 — 1  $\Omega$ ...40 M $\Omega$ .  $\mu$ F oH: 1000 pF...1  $\mu$ F, 0,1 H...500 H.

179  $\times$  133  $\times$  84 mm DM 128.—

**300-C**



= 20 k $\Omega$ /V: 5, 25, 100, 250, 500, 1000, 5000 V. 50  $\mu$ A, 2,5, 25, 250 mA.  $\sim$  5 k $\Omega$ /V: 5, 25, 100, 500, 1000 V. —20...+16 ...+62 dB. Ohm: R  $\times$  1,  $\times$  10,  $\times$  100,  $\times$  1000, 1  $\Omega$ ...10 M $\Omega$ , 0,1 H...2000 H.

185  $\times$  130  $\times$  83 mm DM 105.—

**300-BTR**



= 20 k $\Omega$ /V: 0,5, 2,5, 10, 50, 250, 1000 V. 50  $\mu$ A, 2,5, 25, 250 mA.  $\sim$  8 k $\Omega$ /V: 2,5, 10, 50, 250, 500, 1000 V. —10 ...+62 dB. Ohm: R  $\times$  1,  $\times$  10,  $\times$  100,  $\times$  1000, 1  $\Omega$ ...10 M $\Omega$ , 0,1 H...10 M $\Omega$ .

178  $\times$  114  $\times$  83 mm DM 97.—

**305-GRT**



= 20 k $\Omega$ /V: 0,25 — 1 — 5 — 25 — 250 — 1000 V. 50  $\mu$ A — 500  $\mu$ A — 2,5 — 25 — 250 mA.  $\sim$  8 k $\Omega$ /V: 1,5 — 10 — 50 — 250 — 1000 V. —10...+62 dB. Ohm: R  $\times$  1 —  $\times$  10 —  $\times$  100 —  $\times$  1000 — 1  $\Omega$  ...5 M $\Omega$ .

150  $\times$  99  $\times$  66 mm DM 77.—

**Vielfachmeßgeräte, gute Qualität. Genauigkeitsklasse 2 bis 3%**

**TR-6 M**



$\pm$  2%. = und = 20 000  $\Omega$ /V.  $\sim$ : 10 000  $\Omega$ /V. 10 — 50 — 250 — 500 — 1000 V. = 50 mV/50  $\mu$ A — 2,5 — 25 — 250 mA. Ohm: 0,5  $\Omega$ ...5 M $\Omega$  — R  $\times$  1 —  $\times$  10 —  $\times$  100 —  $\times$  1000. —20...+22 dB. Spiegelskala.

105  $\times$  160  $\times$  60 mm DM 62.—

**TR-4 H**



$\pm$  3%. DC: 20 000  $\Omega$ /V.  $\sim$ : 10 000  $\Omega$ /V. 10 — 50 — 250 — 500 — 1000 V. = 50 mV/50  $\mu$ A, 1 — 2,5 — 25 — 500 mA. —20 — +36 dB. Ohm: 10  $\Omega$  — 100 M $\Omega$  — R  $\times$  10 —  $\times$  100 —  $\times$  1000. Ledertasche.

105  $\times$  135  $\times$  40 mm DM 53.—

**TP-3 A**



$\pm$  3%. = und = 2000  $\Omega$ /V. 10, 50, 250, 500, 1000 V. = 0,5, 2,5, 25, 250 mA. Ohm: 10 k $\Omega$ , 100 k $\Omega$ , 1 M $\Omega$ .

130  $\times$  95  $\times$  38 mm DM 31.—

**PT-34**



1000  $\Omega$ /V. Gleich- u. Wechselspannung 10, 50, 250, 500, 1000 V. 1 mA, 0,1 und 0,5 A. 0—100 k $\Omega$ . 9,5  $\times$  60  $\times$  35 mm.

95  $\times$  60  $\times$  35 mm DM 23.—

Derselbe Aufbau und Abmessungen wie TR-6 M, ohne Spiegelskala.

**TR-6 S DM 61.—** 20 000  $\Omega$ /V.  $\sim$  und =: 6, 30, 120, 1200 V. =: 60  $\mu$ A, 6, 60, 600 mA. Ohm: 1  $\Omega$ —10 M $\Omega$ . R  $\times$  1,  $\times$  10,  $\times$  100,  $\times$  1000. 1000 pF—0,2  $\mu$ F, 100 pF—0,01  $\mu$ F. 30 H...3000 H. —20...+17 dB.

**TR-6 B DM 53.—** 4000  $\Omega$ /V.  $\sim$  und =: 10, 50, 250, 1000 V. =: 50  $\mu$ A, 2,5, 25, 250 mA. 0,5  $\Omega$ —5 M $\Omega$ . R  $\times$  1,  $\times$  10,  $\times$  100,  $\times$  1000. —20 — +36 dB.

Aufbau u. Abmessungen wie TR-4 H.

**TR-4 E DM 36.—** 2000  $\Omega$ /V.  $\sim$  und =: 10, 50, 250, 1000 V. =: 500  $\mu$ A, 25, 500 mA. 1  $\Omega$  —1 M $\Omega$ . R  $\times$  1,  $\times$  10,  $\times$  100, 0,001—0,1  $\mu$ F, —20 — +36 dB.

**MT-718 DM 62.—** Aufbau u. Meßbereiche dieselben wie TR-6 M, ohne Spiegelskala, aber etwas größere Abmessungen.



**Hochspannungsmeßkopf 25 000 V.** Paßt für alle unsere Geräte mit 20 000  $\Omega$ /V Empfindlichkeit. Netto DM 15.—

**Prüfzähne mit Spitze, extra hohe Qualität** per Paar DM 3.—

**Meßwerke:**

- 305-ZTR DM 39.—
- 300-C DM 35.—
- 300-BTR DM 35.—
- 305-GRT DM 31.—
- TR-6 M DM 24.—
- TR-6 S DM 24.—
- TR-6 B DM 24.—
- MT-718 DM 24.—
- TR-4 H DM 23.—
- TR-4 E DM 20.—
- TP-3 A DM 18.—

Meßgleichrichter für alle Instrumente


DM 3.—

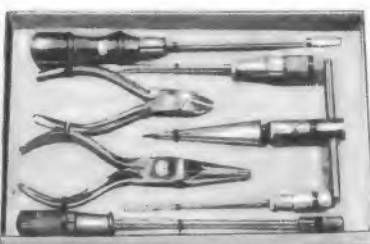**Prüfgenerator SWO-150**




Meßsender SWO-150. Frequenzgenauigkeit:  $\pm$  1%. Frequenzbereich: A 150 bis 350 kHz, B 350 bis 500 kHz, C 400 bis 1100 kHz, D 1,1 bis 4 MHz, E 3,5 bis 12 MHz, F 11 bis 40 MHz, G 40 bis 150 MHz, H 80 bis 300 MHz. Modulat.: 800 Hz

$\pm$  40%. Kann auch unmoduliert betrieben werden. Dämpfung: 20, 40, 60 dB. Kontinuierlich 40 dB



**Handwerkzeugsatz 119-A** Hochwertige Stahlwerkzeuge. Per Satz DM 15.—

**Prüfgenerator SWO-300**

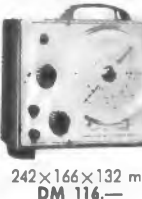

Frequenzgenauigkeit:  $\pm$  1%. Frequenzbereich: A 150 bis 400 kHz, B 0,4 bis 1,1 MHz, C 1,1 bis 3,5 MHz, D 3,5 bis 12 MHz, E 11 bis 40 MHz, F 40 bis 150 MHz, G 80 bis 300 MHz. Modulation AM 800 Hz (abschaltb.).

242  $\times$  166  $\times$  132 mm DM 116.— Ausgang 10  $\mu$ V bis 1 V.

**Prüfgenerator ITI-1**



DM 23.—

Unentbehrlich für jede Reparaturarsche. Kombiniertes Hf- und Nf-Generator mit Transistoren. 1 kHz bis 30 MHz.

**Tonfrequenzgenerator AG-8**



Sinus, Rechteck u. gemischte Wellen. 20—200 Hz, 200—2000 Hz, 2000—20 000 Hz, 20 000—200 000 Hz. Direkt ablesb. Ausgangsspannung 10  $\mu$ V bis 15 V. RMS oder P/P.

300  $\times$  200  $\times$  130 mm DM 250.—

**Lochstanzer 110-E**



Lochgröße: 16, 18, 20, 25, 30 mm. Konisch, 11 mm.

DM 27.—

**Antennenverstärker SM-1**



210  $\times$  240  $\times$  160 mm DM 120.—

Frequenzbereich: 3,5—30 MHz. Verstärkung: über 30 dB. Röhren: 2  $\times$  6 BA 6. Selegleichrichter. Nur als Baukasten lieferbar.

**Kurzwellenempfänger „SYDIMPORT“**



390  $\times$  210  $\times$  240 mm. Vikt 11 kg  
Frequenzbereiche: A 550—1600 kHz, B 1,6—4,8 MHz, C 4,8—14,5 MHz, D 11—30 MHz. Hf-Stufe: 1  $\times$  6 BD 6, Mischstufe: 6 BE 6, Osc. 6 BE 6, ZF-Stufen 2 Stück 6BD6, LF-Stufe: 6AV6, ANL/BFO 6 AV 6, Endstufe: 6 AR 5. Gleichrichter: 5 Y 3. Zusammen 9 Röhren. Zf: 455 kHz. Original japanische Baukasten DM 246.— Betriebsfertig: Etwas umgebaut und verbessert. Selbstschwingung im Mittelwellenbereich entfernt. Empfindlichkeit von 13  $\mu$ V bis 2  $\mu$ V gesteigert. DM 310.—

**Firma SYDIMPORT Vansövågen 1, Älvsjö II, Schweden**

# RÖHREN

TRANSISTOREN



DIODEN

EMPFANGER-  
BILD- UND  
SENDE-RÖHREN

für

AUTOMATION  
NAVIGATION  
FORSCHUNG



GERMAR WEISS · FRANKFURT/MAIN

TELEFON 333844

TELEGRAMM: RÖHRENWEISS

D 4016/1

# DEAC

## GASDICHTE STAHL-AKKUMULATOREN

für Rundfunk, Blitzgeräte,  
Hörhilfen und Meßgeräte  
aller Art.

Niedrige Betriebskosten.  
Gleichmäßig gute Betriebs-  
eigenschaften und lange  
Lebensdauer der Geräte.



DEUTSCHE EDISON-AKKUMULATOREN-COMPANY GMBH  
Frankfurt/Main, Neue Mainzer Straße 54

## Phono-Koffer

mit und ohne Verstärker – für Batterie- und Netzbetrieb

## Hi-Fi-Stereo-Anlagen

am besten von

### Asco-Stereo-Heimanlage STH 10, STH 11



Musikkenner und Freunde höchster Wiedergabetreue sind immer  
wieder begeistert von der Natürlichkeit des Klangbildes




Arthur Steidinger & Co. KG

Mönchweiler über Villingen (Schwarzwald)

Wir stellen aus: Halle 11 Stand 75

## SCHADOW-Drucktastenschalter

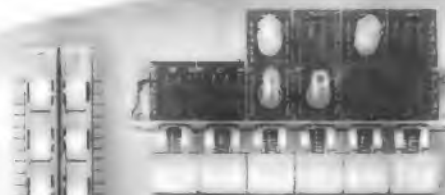

### Miniaturserie

für HF-, NF- und  
Meßtechnik  
Geringe Bauhöhe  
und Bautiefe  
Leuchttasten  
Tandemausführungen

Industriefirmen  
bitten wir  
ausführlichen Sammel-  
katalog anzufordern.

Zur Industrieausstel-  
lung Hannover 1961  
Halle 11 · Stand 1705

## RUDOLF SCHADOW K.G.

BAUTEILE FÜR RADIO- UND FERNMELDETECHNIK · BERLIN-BORSIGWALDE



Die günstigen Rauscheigenschaften unserer NF-Vorstufentransistoren in Ganzmetallausführung „Jedec 30“ erhöhen die Güte Ihrer NF-Verstärker. Besondere Vorteile bringt die weitgehende Unterteilung in Stromverstärkungs-Gruppen.

SODDEUTSCHE TELEFON-APPARATE-, KABEL- UND DRAHTWERKE A.G. NORNBERG



Wir liefern ferner: Leistungstransistoren für NF-Endstufen und als Schalter, Drifttransistoren für KW und UKW, Germanium- und Siliziumdioden (Subminiatur), Spezialdioden für VHF und UHF, Kupferoxydul-Meßgleichrichter u. Modulatoren.

## Mit **Zellaton**

Lautsprechern (Patent In-u. Ausl.)


hören Sie in **originaler** Treue wirkliche Musik. Diese Lautsprecher mit Ihren großflächigen, aber dennoch höchst starren Membranen hoher Strahlungsdämpfung, mit neuen unerhört empfindlichen Aufhängungen haben äußerst kurze Aus- und Einschwingzeiten bis unter die Ansprechzeit des Ohres und lösen damit das schwierigste Problem der Wiedergabe, die Beseitigung der ruinösen Störung durch die Eigentöne der Membrane. Für originalgetreue Wiedergabe reicht auch Hi-Fi oder Stereo allein nicht aus, wenn nicht die Überwiegend impulsartigen Vorgänge der Musik, ihr entscheidendes Charakteristikum, richtig wiedergegeben werden. Dann erst entsteht ein neuer Klang, wie der Zellatonklang. Auch Sie können dieses sich ständig wiederholende Erlebnis schon mit solchen Zusatzlautsprechern gewinnen, noch mehr durch vollen Ersatz anderer.

Grundtypen sind: Ze 0, Ze 1, Ze 2 mit Feldstärken bei Spezial bis 12000 G, bei Stg. bis 13000 G. Frequenzbereich von 25 — über 20000 Hz je nach Aufbau. Wichtig sind die Kombinationen, Plurale mit Gruppen von Einzel-lautsprechern in Sonderanordnungen und Schaltungen, Ze 3 bis Ze 8 mit Leistungen von 3 bis über 50 Watt.

Mäßige Preise, dafür höchste Klangöte, weiter verbessert, kürzere Lieferzeiten.

### **Dr. E. Podszus & Sohn**

ROTH bei Nürnberg  
Erlenweg 1 · Telefon 671  
NÜRNBERG  
Leonhardstraße 22 · Tel. 65303

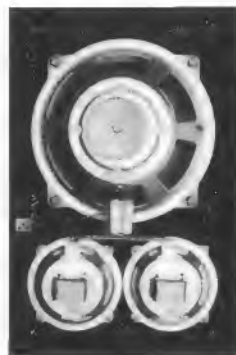

Ze 4



Ze 5 (Plural)

**Für das 2. Programm**

**neu**

- Für Flachbandkabel bis 12 mm Breite
- Für Rundkabel bis 12 mm Ø
- Alle Teile zusammenhängend
- Hochelastische Klemmeinlagen
- Absolut feste Klemmung


**HKL** ABSPANN-ISOLATOREN  
für alle Montagezwecke

**Hermann Kleinhuis, Lüdenscheid i.W.**  
Elektro- und Rundfunktechnische Fabrik

Messe Hannover: Halle 10, Stand 1522
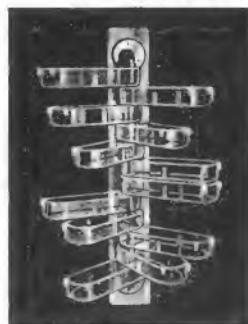
## Rationeller arbeiten mit Plastic-Sortiments-Kästen

Modell A  
12 Kästen zur Wandmontage für 24 verschiedene Kleinteile-Sorten



Modell B  
12 Kästen auf Standbrett für 24 verschiedene Kleinteile-Sorten



Modell C  
20 Kästen auf Standbrett für 40 verschiedene Kleinteile-Sorten



Vollkommen neuartige Lösung des Problems der griffbereiten und übersichtlichen Aufbewahrung von Kleinteilen in schwenkbaren Kästen aus glasklarem Plastic. Mit einem Blick und Griff jedes gewünschte Ersatzteil!  
Verlangen Sie Prospekt Nr. 19!

**MÜLLER + WILISCH**  
Plasticwerk, Feldafing b. München

IMMER

AN DER

*Spritze*



**UNIGOR 3**

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

- 48 Meßbereiche
- Hohe Empfindlichkeit  
(25 000  $\Omega/V$ )
- Automatischer Schutzschalter
- Gedruckte Schaltung
- Robustes Spannbandmeßwerk
- Hohe Genauigkeit



METRAWATT A.G. NÜRNBERG

## *Marckophon*

### TONMÖBEL-ZUBEHÖR


zeichnet sich aus durch: geschmackvolle Zweckform  
ausgereifte Konstruktion  
hochwertige Qualität.

Aus unserem universellen Programm:

MARCKOPHON-Tasten-Schaltfassung,  
E 14, mit Zungentaste

MARCKOPHON-Universal-  
Tastenschalter mit Zungentaste

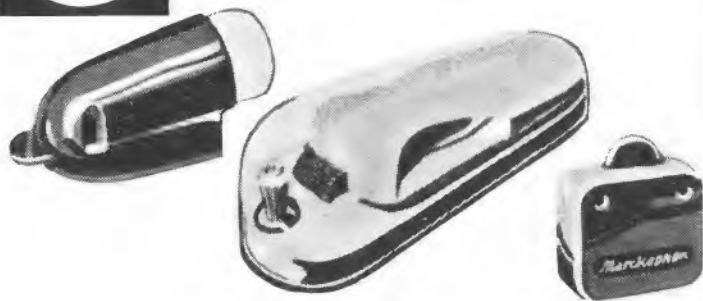MARCKOPHON-Plattenpfleger WAL 58  
hochwirksam antistatisch präpariert -  
der neue, ideale Plattenpfleger zur  
antistatischen Behandlung der Schallplatten



**Gehbrüder Merten**  
Elektrotechnische Spezialfabriken  
Gummersbach/Rhld.



...RÜTTELSICHER



... gegen mechanische Impulse  
jeglicher Frequenz soll eine  
elektrische Kontakteinrichtung  
rauhesten Betriebsbeanspruchungen  
auf lange Lebensdauer  
zuverlässig gewachsen sein.  
Nicht Schönheitsfehler - viel-  
mehr ernste Folgen können den  
Wert einer ganzen kostspieligen  
elektronischen Anlage in Frage  
stellen.




## TUCHEL-KONTAKT GMBH

Heilbronn/Neckar · Postfach 920 · Tel. \* 6001

Bitte besuchen Sie uns auf der Deutschen Industrie-Messe  
Hannover 1961 an unserem Stand 358 in Halle 10, Erdgeschoß



*Im Zentrum  
der Forschung*

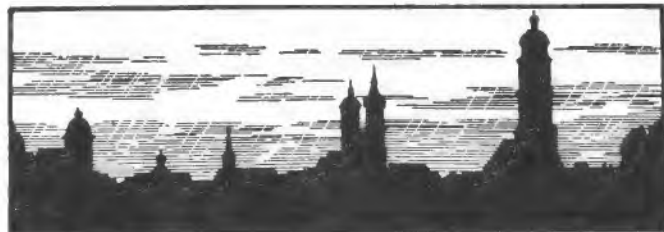

Lieferant für **Elektronische Bauteile**

Wir unterhalten ein gut sortiertes, umfangreiches Lager, das auch zu  
Ihrer Verfügung steht. Wir beliefern Forschung, Industrie u. Fachhandel.

Unser neuer **Elektronik-Bauteile-Katalog**  
informiert auf 290 Seiten über unser aktuelles Lieferprogramm in  
Baulementen, Ersatzteilen, Werkzeugen und Meßgeräten.


## REFAG-GMBH

ELEKTRO - RUNDFUNK - FERNSEH - ELEKTRONIK - FACHGROSSHANDEL  
ABT. ELEKTRONIK

**Göttingen**
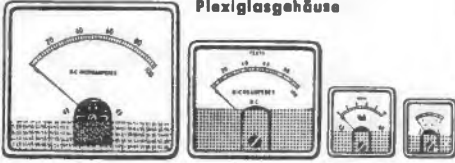
# Sonderangebote

Mikro-Ampereometer in transparentem  
Plastikgehäuse



Einige Typen aus unserer großen Auswahl:

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Maße 42 x 42 mm,    | Maße 86 x 78 mm,         |
| Gehäuse Ø 37 mm     | Gehäuse Ø 70 mm          |
| 50 µA <b>23.10</b>  | 50 µA <b>34.—</b>        |
| 100 µA <b>20.95</b> | 100 µA <b>29.70</b>      |
| 1 mA <b>17.—</b>    | 500 µA <b>23.60</b>      |
| 10 mA <b>17.—</b>   | 1 od. 10 mA <b>20.50</b> |

Für geringen Platzbedarf: Flachlautsprecher

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 155 x 95 mm, Einbautiefe 40 mm  | <b>11.50</b> |
| 180 x 130 mm, Einbautiefe 40 mm | <b>12.50</b> |

Hochtonlautsprecher

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Elektrostat. Lorenz LSH 75 | <b>2.—</b> |
| Kristall, Telefonen        | <b>3.—</b> |

Schlüsselschalter Marquart, Type AE,

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| kompl. mit Schlüssel | <b>1.10</b> |
|----------------------|-------------|

Sortimente

Schichtwiderstände 0,25/0,5/1 Watt, mit 5-10% Tol. (zum größten Teil mit mod. axialen Drahtanschlüssen) 50 Stück **2.95**  
Lötösenleisten, m. versil. Osen 50 Stück **2.95**

Netzleitung, 2,20 m lang, braun, mit anvilkanisiertem Schukastecker, 3x0,75 qmm **1.80**

Koax-Chassisbuchse nach Jan-Norm (Listenpreis 5.20) **3.20**

Vogt-Topfkern Type T 21/18 m. Halterung und Spulenkörper 1 Stück **—75/10 Stück 4.50**  
100 Stück **50.—**

Haupt-Lufttrimmer, keram., 30 pf, hochwertige Ausführung 1 Stück **—80/10 Stück 4.50**

Prah-Stecker, 5 polig, Type 7618, für Stereo-Geräte 1 Stück **—40/10 Stück 4.95**

Griffe für Stahlblechgehäuse



Leder-Tragegriff, rotbraun, mit vernickelten Griffschuhen, 230-240 mm lang, Type ZB 5 1 Stück **1.95/10 Stück 16.95**

Griffbügel, feststehend, vernickelt, z. B. passend zu Leistner-Gehäusen 1, 1a, 2 1 Stück **1.50/100 Stück 75.—**  
dta. zu Leistner-Gehäusen 4, 4a, 4b 1 Stück **2.90/100 Stück 145.—**

Großabnehmer erhalten Sonderpreise

**Mikrofone** (siehe Abbildung)  
Hand-Mikrofon mit Schalter:  
Ausführung a) Kohlekapsel m. Glimmermembrane. Erstaunlich gute Wiedergabe. Spannung 6-12 Volt.  
Schalter im Handgriff **2.95**  
Ausführung b) Dynamisches Mikrofon. Ausgezeichnete Wiedergabe.  
Schalter im Handgriff **8.—**  
(Mikrofon-Trafo dazu **3.80**)



**Zerhacker-Einheiten**  
US Vibrator Power Unit, Eingang 6 V., regelbar bis 300 V., 90 mA. Einbaufertig, fabriktneu, entstört. **44.50**

Hallicrofter VP 2, Eingang 6 V., Ausgang 300 V., 170 mA, entstört, anschlussfertig m. langem Verbindungskabel. Fabriktneu, graues Krüssellackgehäuse **65.—**

Da in diesem Jahr kein neuer Hauptkatalog erscheint, bitten wir um Anforderung unserer neuen Listen über Meßgeräte, Röhren, neue Transistorschaltungen, Fachliteratur.

FERNSEH-SERVICE MIT

KLEMT - GERÄTEN



Antennenestgeräte zum Installieren und Prüfen von Antennenanlagen.

Universal-Röhrenvoltmeter zur hochpräzisen Messung von Gleich- und Wechselspannungen, Widerständen und Kondensatoren.



Das transportable Fernseh-Servicegerät enthält Wobbler und Frequenzmarkengenerator, Breitbandoszillograph, Bildmuster-generator und VHF-UHF-Prüfgenerator

FÜR DIE FERNSEHBÄNDER  
I III IV V



Wir fertigen außerdem:  
Sortierautomaten für Kondensatoren und Widerstände · Meßplätze für UHF-Tuner  
Nachhallgeräte

**ARTHUR KLEMT**

Olding bei München  
Roggensteiner Str. 5 · Telefon (08142) 428



**ARLT's**

**Sonderangebot!**

Lautsprecher-Chassis zu Sonderpreisen

Oval-Lautsprecher, Fabr. Blaupunkt, Korb 130 x 180 mm, Leistung 4 Watt, Imp. 5 Ω DM **7.95**

Oval-Lautsprecher, gleiche Ausführung, aber mit Schallwand DM **8.95**

Autosuper-Lautsprecher, Fabr. Blaupunkt, Korb 130 x 180 mm, Leistung 4 Watt, Imp. 5 Ω, mit Schallwand und Anschlusskabel DM **9.50**

Oval-Lautsprecher, Fabr. Hecco, Korb 150 x 210 mm, Leistung 5 Watt, Imp. 5 Ω DM **9.90**

Oval-Lautsprecher, Fabr. Isophon, Type P 915, Korb 150 x 80 mm, Leistung 3 Watt, Imp. 4 Ω DM **9.90**

Isophon-Lautsprecher, Type P 13, Korb 130 mm Ø, Leistung 2,5 Watt, Imp. 4 Ω DM **8.90**

Hochtonlautsprecher, Isophon, Type HM 10, Korb 100 mm Ø DM **8.75**

Lorenz-Hochtonlautsprecher (stat.), Type LSH 75, Korb 75 mm Ø DM **1.95**

Lorenz-Lautsprecher, Korb 165 mm Ø, 3 Watt, Impedanz 5 Ω DM **9.75**

Transistor-Lautsprecher, Type PK 65 G 1, Korb 65 mm Ø, Einbautiefe 35 mm, Leistung 0,2 Watt, Impedanz 12 Ω DM **6.90**

Transistor-Lautsprecher, Isophon, Type P 5, 7, 57 mm Ø, 33,5 mm hoch, Leistung 0,5 Watt, Impedanz 10 Ω DM **7.50**

Kleinstlautsprecher VC 5 Imp. 8 Ω, 0,1 Watt, 50 mm Ø, 19 mm hoch DM **6.50**

Transformatoren und Übertrager

Netztrafo, prim. 220 V, sek. 1 x 250 V/75 mA, 1 x 6,3 V/3 A Kern EI 78 mit Fußwinkel und Lötösen nur DM **8.50**

Gegentakt-Ausgangsübertrager f. 2 x ECL 82, sek. 2,25/5,5 Ω nur DM **6.50**

Netzdrossel 200 mA, ca. 1 Hy, 30 Ω DM **5.50**

Vielfach-Meßgerät TK-2 A

1000 Ω/V, 8 Meßbereiche durch Stecker wählbar, auch als Widerstandsmesser verwendbar. Bereiche: 15/150/1000 V = und ~ / 150 mA = 100 kΩ, kompl. mit Batterie und Prüfschn. DM **34.50**

Universal-Meßinstrument TS-58

3333 Ω/V, Umschalter für 15 Bereiche, Widerstandsmessungen bis 2 MΩ, Bereiche: 6/12/60/300/1200 V = und ~, 300 µA/30 mA/300 mA =, 20 kΩ/2 MΩ, komplett mit Batterien und Prüfschn. DM **49.75**

Preiswerte Transistoren

Garantiert 1. Wahl

|  |                |
|--|----------------|
| GFT 20/15 (~ OC 70, max. 15 V)               | DM <b>2.70</b> |
| GFT 21/15 (~ OC 71, max. 15 V)               | DM <b>3.10</b> |
| GFT 32/15 (~ OC 72, max. 15 V)               | DM <b>4.30</b> |
| GFT 45 (~ OC 45)                             | DM <b>3.95</b> |
| GFT 44/8 (~ OC 44, 8 V)                      | DM <b>4.40</b> |
| GFT 44/15 (~ OC 44, max. 15 V)               | DM <b>4.80</b> |
| GFT 4112/30 (~ OC 16, max. 30 V)             | DM <b>5.95</b> |
| GFT 2106/60 (~ OC 30 bzw. OD 603, max. 60 V) | DM <b>7.50</b> |

Dioden zu Sonderpreisen

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Germanium-Diode 2,5/9 (90-V-Diode)    | DM <b>1.20</b> |
| Germanium-Diode 1 N 60 (Kleinkeramik) | DM <b>0.75</b> |
| Silizium-Diode OY (250 V-0,6 A)       | DM <b>5.50</b> |

Eine Neuheit!

Arlt-Bastelbriefe

Die ersten Hefte einer Serie von Bastelbriefen mit genauen Erklärungen, Schalt- und Aufbauplänen, Montageskizzen und Aufbauanleitungen. Als erste Ausgaben sind erschienen:

- Nr. 1: Volltransistor-Transfilter-Super
  - Nr. 2: Transistor - Audion mit Vorstufe
  - Nr. 3: Vom Detektor zum Diodenempfänger
- Preis jedes Heftes DM **2.—**

Verkauf aller hier angebotenen Teile nur solange Vorrat reicht.

**Arlt-Radio Elektronik-GmbH**

Düsseldorf 1, Friedrichstraße 61a  
Postfach 1406

**Arlt-Radio Elektronik**

Walter Arlt GmbH  
Berlin-Neukölln, Karl-Marx-Straße 27

**Arlt-Elektronik**

Stuttgart-W, Rotebühlstraße 93



**ELEKTRONIK**

G m b H

**ESSEN**

Kettwiger Str. 56

Sammelruf 31154

Postcheck Essen 6411



# ARTOS Automatische Drahtschneide- Meß- und Abisoliermaschinen

für isolierte, feste und flexible  
Leitungen, Litzen und Kabel



ARTOS TYPE CS-6E

Auch schwere Maschinentypen f. starke Kabel u. große Schnittlängen.

## Automat. Drahtschneide- und Biegemaschinen

für die Fertigung von Radio-Widerständen, Kondensatoren und Empfängern.

Automatische Maschinen zur Herstellung von  
Glühlampen, Radioröhren usw.

**GUSTAV BRÜCKNER, COBURG-NEUSES F**

Hannover Messe · Halle 10 · Stand 961



# bavelemente

FÜR RADIO-,  
FERNSEH- UND  
ELEKTROTECHNIK



SCHICHTDREHWIDERSTÄNDE · RÖHRENFASSUNGEN · STUFENSCHALTER · STECKVERBINDUNGEN · TASTEN



*Preh*

ELEKTROFEINMECHANISCHE WERKE · BAD NEUSTADT/SAALE · UFR

Halle 11 - Stand 1401



## ELEKTROAKUSTIK

Mischpultverstärker „LVM 8“ 8 W DM 248.-  
„LVM 15“ 15 W DM 398.-  
Sonderanfertigungen

*Stange u. Wolfrum*

Elektronische Geräte und Anlagen

Berlin SW 61, Ritterstraße 11 · Ruf: 61 69 96 · Telegramm-Adresse: Slawa

# BOGEN-MAGNETKÖPFE

gewährleisten die besten mit Magnet-  
köpfen erreichbaren Werte in beson-  
ders engen Toleranzen



**WOLFGANG BOGEN GMBH, BERLIN-ZEHLENDORF, POTSDAMER STR. 23-24**



Lautsprecher · Loudspeakers · Haut-parleurs

**FEHO-Lautsprecherfabrik GmbH**

Remscheid-Lennep Industriehof

Über 30 Jahre

Qualität!

### Tungram-Röhren

| 6 Monate Garantie |      | Original-Verpackung |      |        |      |
|-------------------|------|---------------------|------|--------|------|
| DF 97             | 3.40 | ECC 82              | 2.50 | EL 84  | 2.45 |
| DK 98             | 3.80 | ECC 83              | 2.50 | EM 84  | 2.80 |
| DL 98             | 3.40 | ECC 85              | 2.75 | PCC 84 | 3.25 |
| DY 86             | 3.50 | ECH 42              | 2.90 | PCC 88 | 7.-  |
| EABC 80           | 2.50 | ECH 81              | 2.50 | PCL 81 | 5.50 |
| EBF 89            | 2.90 | ECL 82              | 3.55 | PCL 82 | 3.75 |
| EBL 1             | 4.20 | EF 80               | 2.55 | PL 36  | 6.20 |
| EC 92             | 2.15 | EF 86               | 3.60 | PL 81  | 5.-  |
| ECC 81            | 2.60 | EL 41               | 2.45 | PY 81  | 2.75 |

### Import-Röhren

| Preissenkung! |      | 6 Monate Garantie |      |        |      |
|---------------|------|-------------------|------|--------|------|
| DY 86         | 2.70 | ECL 82            | 2.70 | PCC 84 | 2.40 |
| EABC 80       | 2.-  | EF 80             | 2.-  | PCC 85 | 2.50 |
| EBF 89        | 2.30 | EF 83             | 2.80 | PCC 88 | 6.-  |
| ECC 81        | 2.20 | EF 85             | 2.30 | PCF 80 | 3.30 |
| ECC 82        | 2.20 | EL 41             | 2.20 | PCL 82 | 3.-  |
| ECC 83        | 2.20 | EL 84             | 2.-  | PL 36  | 4.80 |
| ECC 85        | 2.20 | EM 80             | 2.-  | PL 81  | 3.30 |
| ECH 42        | 2.50 | EF 84             | 2.50 | PY 81  | 2.40 |
| ECH 81        | 2.10 | EY 88             | 2.60 | PY 88  | 4.-  |

Original-Röhren Lorenz - Siemens - Valvo mit Höchststrahlen;  
Garantie-Schnelldienst!

**BEDEA-Bandleitung** im Spezialkarton zum Abspulen; 240 Ohm; weiß; versilbert, 50 m Ring DM 10.-; ab 100 m pro Ring DM 8.50

**BEDEA-Koaxkabel**, 80 Ohm, dämpfungsarm (UHF), 1,28 mm Kupferdraht, versilbert; Polyäthylen-Hohlraum-Isolation; Kupfergeflechtabschirmung pro Meter brutto DM 1.70 netto DM 1.-

**Ersa-LötKolben** 30 W, bekannte Ausführung; DM 10.-

**Schicht-Widerstände**, moderne Axialtypen, 1/10 W DM -.20; 1/2 W DM -.10; 1 W DM -.15; 2 W DM -.20

**Schraubenzieher**, transparentgelb; 3 mm DM -.30

Elkos, HV und NV alle gängigen Werte, in Becher- und Rohrausführung zu günstigen Preisen.

Bitte fordern Sie unsere Preislisten an!

Versand per Nachnahme nur an Wiederverkäufer!

**Feyock-Röhrenversand · Pirmasens · Postfach 336**

## Das 2. Programm kommt!

Ich liefere prompt!

UHF-Teile und Dezi-Antennen, Filter und Weichen  
aller Markenfabrikate

Isolationsmaterial, Standrohre, Schornsteinbänder und jegliches  
Zubehör, Band- und Koaxialkabel usw.

Aus meinem Angebot in Ausgabe 6 liefere ich soweit die Bestände reichen:

| Elemente        | bei Abnahme von: |         |          |       |
|-----------------|------------------|---------|----------|-------|
|                 | 2 Stück          | 4 Stück | 10 Stück |       |
| Zehnder Bk 4000 | 9                | 26.-    | 23.-     | 19.50 |
| Engels 6511     | 10               | 31.-    | 28.-     | 23.50 |
| Hirschmann 6 BH | 6                | 19.-    | 18.-     | 14.50 |
| „ FESA 9 F      | 9                | 33.50   | 30.-     | 25.-  |
| „ FESA 14 F     | 14               | 52.-    | 47.-     | 39.-  |

Lieferungen per Nachnahme mit 3% Skonto ab DM 50.- spesenfrei

LUDWIG **Kondermann** HANNOVER

RUNDFUNK u. FERNSEH-GROSSHANDLUNG

Hannover, Nikolaistr. 3, Filiale Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Str. 32

seit 1936 Dienst am (Radio) Kunden



## Kennzeichen der neuen RIM-Selbstbaugeräte

- Leichtverständlicher Nachbau durch ausführliche RIM-Baumappen
- Hervorragende Wiedergabequalität und Betriebssicherheit
- Moderne Flachbautechnik
- Vielseitige Verwendungs- und Ausbaumöglichkeit
- Angemessene Preise



**Stereoverstärker „Stereomaster“**  
2x3 Watt-Stereo-Mischverstärker, 2 Eingänge, Klangregelnetzwerk, Balanceregler. Eingänge miteinander mischbar. Frequenzbereich: 30-16000 Hz. Kompl. Bausatz **DM 238.-** Baumappe **DM 4.80**

**Allzweck-Mischpultverstärker „Tonmeister“**  
15-Watt-Vollverstärker mit Mikrofon-Tonabnehmer, Tonbandeingang und Klangregelnetzwerk. Eingänge miteinander mischbar. Frequenzber.: 50-15000 MHz. Kompl. Bausatz **DM 198.-** Baumappe **DM 3.-**



**UKW-Hi-Fi-Baustein**  
- auch als UKW-Vorsatzgerät geeignet - mit HF-, Misch- und 2ZF-Stufen und Ratiodektoreinh. Kompl. Bausatz **DM 138.-** Baumappe **DM 4.-**




**Hi-Fi-Verstärker „Musikus M“**  
4stufiger 3-Watt-HiFi-Verstärker - getrennte Höhen- und Bassregelung - zum Anschluß von UKW-Vorsatz-, Rundfunk- und Tonbandgeräten sowie Plattenspielern. Frequenzber.: 30-16000 Hz. Kompl. Bausatz **DM 139.50** Baumappe **DM 4.-**



Einzelheiten im **RIM-Bastelbuch 1961**. Nachnahme im Inland **DM 3.40**  
**neu!** Kompl. Taschen-Transistor-Bausätze, einschl. Gehäuse und Zubehör  
„Transkit-Reflex“ mit 2 Transistoren **DM 39.50**  
„Transkit-Super“, mit 6 Transistoren **DM 84.50** } in Geschenkpack.

Näheres im Prospekt RIM-„Transkit“  
Eigene Teilzahlungsfinanzierung  
Auslandsversion  
**München 15, Bayerstr. 25**

**RADIO-RIM**

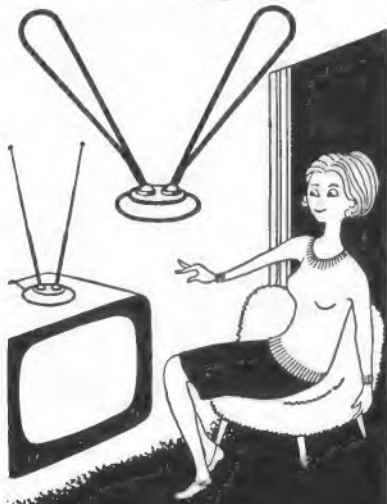

## Zimmerantennen Fernseh- und UKW- Empfang

verstellbar



**ANTENNENFABRIK**  
Tennenbronn/Schwarzwald

|   |       |
|---|-------|
| Siliziumgleichrichter, 700 Volt, 1,2 Ampere   | 8.90  |
| Vollautomatische transistorisierte Morse-<br>taste, komplett mit Batterie                       | 99.50 |
| Transistor-Morse-Tongenerator, komplett mit<br>Batterie   | 14.90 |
| Pyranol-Kondensator, 10 Mikrofarad, 800 Volt  | 3.-   |
| Gasdichte DEAC-Zelle, 225 mAh   | 1.90  |
| Philips-Gegentaktübertrager, 2 x EL 84 auf<br>5 Ohm   | 5.-   |
| Valvo-Elkos, Alu-Becher mit Schraubbefesti-<br>gung, 40 + 40 µF, 350/385 V                      | 1.50  |
| 8 + 18 µF, 350/385 V  | -90   |
| 8 + 8 µF, 350/385 V   | -70   |
| 100 + 100 µF, 350/385 V, SAF m. Schränkklapp.   | 1.50  |
| 100 keramische Kondensatoren, 5 Werte   | 2.50  |
| 100 Widerstände, 5 Werte  | 2.-   |
| 100 Radio-Sicherungen   | 1.50  |
| 25 Plastik-Spulenkörper   | -90   |
| 1 Doppeldrehkondensator mit UKW   | -50   |
| Siemens-Fernseh-Fernbedienung   | 3.90  |
| Nora-Fernseher-Fernbedienung  | 2.90  |
| Soundcraft-Langspielband in Plastic-Kassette<br>mit Schalt- und Vorspannband, 15 cm Ø,<br>380 m | 11.90 |
| RS 291 Sendeterode für 110 Watt mit Daten   | -90   |
| 25 Normal und Leistungsröhren, unsortiert   | 10.-  |
| Originalverpackte Valvo-Transistoren  |       |
| OC 71, OC 70  | 4.-   |
| OC 72, OC 78  | 5.-   |
| OC 74   | 5.60  |
| OC 169, OC 170  | 8.40  |
| OC 171  | 7.50  |

Alle anderen Typen zu ähnlichen Preisen  
lieferbar!

|  |      |
|--|------|
| Netzstecker Wisl, flache moderne Form.                                       |      |
| 5 Stück  | 1.-  |
| Flachbahnregler, 500 Kiloohm lg.   | 7.20 |
| Ferritantenne auf drehbarem Ständer,<br>geschirmt, für Mittel- und Langwelle | 2.90 |
| 50 Meter, 240-Ohm-UKW-Leitung, weiß,<br>wetterfest, versilbert               | 9.50 |
| dito, 240-Ohm-Schlauchleitung für UHF  |      |
| Meter  | -39  |

|   |      |
|---|------|
| Kombi-Tonkopf für Halbspur, bekannte<br>Marke     | 3.90 |
| Foto-Widerstand, Valvo                            | 1.90 |
| Miniatur-ZF-Filter Philips, 10,7 MHz,<br>1kreisig | -90  |
| Miniatur-ZF-Filter Philips, 10,7 MHz,<br>2kreisig | 1.50 |
| Miniatur-Ratio-Filter Philips, 10,7 MHz           | 1.-  |
| 3-Watt-Philips-Lautsprecher, 121 mm Ø,<br>5 Ohm   | 9.90 |
| 4-Watt-Philips-Lautsprecher, 155 mm Ø,<br>5 Ohm   | 11.- |
| UKW-Gegentakt-Tetrode 829                         | 15.- |
| UKW-Scheibentriode 448 A                          | 25.- |
| Überstromschalter, 220 Volt, 0,6 Ampere           | 1.90 |
| Glimmstabilisator, 150 Volt, OD 3                 | 1.50 |

Fordern Sie bitte bei Bestellung unsere Sonder-  
angebotslisten an!

## KERNCHEN-ELECTRONIC

Bremerhaven 2

Postfach 20 18

Ruf 4 55 54

Telex 02 3822

## ALLIED KNIGHT GERÄTE



Meßsender Y 145,  
mit 110/220 V Trafos  
Bausatz DM 168.-  
betriebsfertig DM 164.80



Röhrenvolt-  
meter Y 125,  
mit 110/220 V  
Trafos  
Bausatz DM 210.-  
betriebs-  
fertig DM 231.-



Niederfrequenz-  
Generator Y 137,  
mit 110/220 V Trafos  
Bausatz DM 264.60  
betriebsfertig DM 291.-

Signalverfolger Y 135,  
mit 110/220 V Trafos  
Bausatz DM 222.60  
betriebsfertig DM 244.90



Breitband-Oszillograph Y 144,  
mit 110/220 V Trafos  
Bausatz DM 528.05  
betriebsfertig DM 578.-



Grid-Dip-Meter Y 721,  
mit 220 V Trafos  
Bausatz DM 150.-  
betriebsfertig DM 165.-



Fernseh-UKW-  
Wobbler Y 123,  
mit 110/220 V Trafos  
Bausatz DM 375.90  
betriebsfertig DM 413.50

Licht-Quelle Y 703,  
mit 110/220 V Trafos  
Bausatz DM 64.-  
betriebsf. DM 75.-



12-Watt-Hi-Fi-  
Verstärker Y 704,  
mit 110/220 V Trafos  
Bausatz DM 160.-  
betriebsf. DM 180.-



20-Watt-Stereo-Hi-  
Fi-Verstärker Y 773,  
mit 110/220 V Trafos  
Bausatz DM 356.-  
betriebsfertig DM 390.-



Foto-Elektronisches  
Lichtrelais Y 702,  
Bausatz DM 104.-  
betriebsf. DM 115.-  
Universal-Meßinstru-  
ment 1000 Ohm/Volt  
Y 128  
Bausatz DM 136.-  
betriebsf. DM 149.60



Fordern Sie unseren deutschsprachigen über 300 Seiten  
starken Katalog, ein Nachschlagewerk, gegen eine  
Schutzgebühr von DM 3.- an

## ING. HANNES BAUER

Alleinvertrieb f. d. Bundesrepublik und West-Berlin  
BAMBERG, Postfach 387 — Telefon-Sammel-Nr. 63 49

Stufenloser

### RTM-Regeltrafo

0-240 V/320 VA  
für Werkstatt, Fernsehen usw.  
anschlußfertig  
schwarzes Gehäuse DM 97.- n.  
weißes Gehäuse DM 107.- n.

W. PFEIFFER  
Fürstenfeldbruck Obb.  
Lindenstraße 13



## KONTAKT 60

das zuverlässige Kontakt-  
reinigungs- und Pflege-  
mittel in der praktischen  
Spraydose.

JETZT MIT SPRÜHRÖHRCHEN

## KONTAKT 61

ein universelles Reinigungs- und Kor-  
rosionsschutzmittel für neue Kontakte  
sowie elektromechanische Triebwerk-  
teile. Ebenfalls in Sprühdose.

KONTAKT-CHEMIE-RASTATT

Postfach 52

**ETONA**  
*Schallplattenbars*  
**IN ALLER WELT**

**ETZEL-ATELIERS**  
ABT. ETONABARS

Aschaffenburg, Postfach 795, Telefon 22805

Farbtonspekt anfordern

**LOTRING** Abt. 1/17

Berlin-Charlottenburg  
Windscheidstraße 18

Hannover Messe: Halle XI/1408

**Löt-probleme?**

Lötproblem Nr. 1: Reparaturzeiten – Ersatzteile – Betriebsstörungen – Kosten! Haben Sie das einmal errechnet, pro Lötplatz und Jahr?

Führende Werke der Funktechnik löten am Band deshalb mit dem patentierten **PICO-Special**

Die Statistik über Jahre liefert den Beweis:  
**PICO-Special** senkt die Kosten Ihres Lötbetriebes. Warum? Fragen Sie uns bitte.

**Elko 1250 µF, 63/70 Volt, schaltfeste Ausführung** mit rauber Anode. Hervorragend geeignet zum Bau von Netzteilen für Transistorgeräte usw. Alu-Becher, isoliert mit Lötanschlüssen, 35 mm  $\phi$   $\times$  80 mm **2.25**

**Tantal-Klein-Elkys, 4 µF, 3...4 Volt, 1,7 mm  $\phi$   $\times$  4 mm, axiale Anschlüsse** **—,55**

**60 -  $\Omega$  -Flachbandkabel, 2  $\times$  0,5 mm<sup>2</sup>, Lupolen schwarz, versilbert** **Meter —19**

**Netzdrössel**  
40 mA **1.—** 80 mA **1.50**

**Lufttrimmer, keramisch, Halbkreisplatten, Messing, 0,5...10 pF** **—,95**

**Lorenz-Konzert-Lautsprecher, 6 Watt, oval 260  $\times$  180 mm, 5  $\Omega$ , 11 000 Gauß** **18.95**

**Hochton-Druckkammer-System, perm.-dyn., 11 000 Gauß, 5  $\Omega$ , 6 W, 75 mm  $\phi$   $\times$  85 mm; Austrittsöffnung 13 mm  $\phi$**  **8.95**

**Holzzerge für Tonbandchassis; 31  $\times$  23  $\times$  11 cm, Nußbaum poliert, hervorragend geeignet als Gehäuse für Zweitlautsprecher!** **2.50**

**Ventilator-Motor, 220 V~, ca. 35 Watt, völlig geräuschloser Lauf, Motor: 55 mm  $\phi$   $\times$  55 mm. Mit Flügel** **9.95**

**Lorenz-Spaltmotor, 220 V~, 2650 U/min., völlig geräuschloser Lauf, kräftiger Durchzug, vielseitig verwendbar! 58 mm  $\phi$   $\times$  45 mm. Achse 4,5 mm** **7.75**

**Siemens-Fernseh-Gleichrichter**  
E 250 C 350 **4.95** E 250 C 400 **5.50**

**Schnittbandkerne**  
13  $\times$  12 mm Kern- $\phi$ , mit Wickelkörper, 40  $\times$  40  $\times$  40 mm, einschl. Montageteile **2.—**

**NSF-Drehko, 2  $\times$  12 pF, kugelgelagert, keramisch isoliert** **1.25**

**Plattenänderer für 38 Langspielplatten** **1.25**

**Lötzinn „Fluitin“, 60% Sn, 1 mm  $\phi$  mit Kollophonium** **Meter —28**

Versand per Nachnahme, Verpackung frei. Porto zu Lasten des Empfängers. Zwischenverkauf vorbehalten. Kein Versand unter DM 5.—.

Berlin SW 61  
Friedrichstraße 12  
Telefon 61 55 50  
Vorwahl 03 11

**NADLER**  
Radio-Elektronik

**KSL Regel-Trenn-Transformatoren**

für Werkstatt und Kundendienst

Sec.-Spannung zwischen 180 und 260 V in 15 Stufen regelbar mit Glimmlampe und Sicherung.

Der Transformator schaltet beim Regelvorgang nicht ab, dadurch keine Beschädigung d. Fernsehgerätes.

**RG 3 300 VA, netto DM 138.—**  
Pr. 110/125/150/220/240 V an Frontplatte umschaltbar

**RG 4 400 VA, netto DM 113.—**  
Primär 220V

**RG 4E 400VA Primär 220V zum Einbau netto DM 78.—**  
nur Transformator mit Schalter, Drehknopf und Kometschilder

**Neues Rundfunk-Transformatoren-Programm**

Fordern Sie unseren Sonderprospekt für Rundfunk- und Fernsehtechnik.

Inhalt:  
Rundfunk-Transformatoren  
Heiz-Transformatoren  
Netzdröseln  
Vorschalt-Transformatoren  
Regel- und Regeltrann-Transformatoren  
Einphasen-Trenn-Transformatoren  
Einphasen-Transformatoren z. Erzeugung von Kleinspannung  
— ab Lager lieferbar —

Groß- u. Einzelhandel erhalten die üblichen Rabatte

**K. F. SCHWARZ Transformatorfabrik**  
Ludwigshafen a. Rh., Bruchwiesenstr. 25, Telefon 675 73/674 46

**TK 100 Zwei-Zellen-Kristall-Ständermikrofon**  
Rund-Charakteristik, ein Mikrofon für hochwertige Übertragung in eleganter Formgebung, mit Kabel **DM 33.—**, mit Tischstativ **45.—**

**TM 110 Dynamic-Stab-Mikrofon** als Stativ u. Hand-Mikr. m. Schalt. kpl. m. Tischstativ u. Kabel **59.50**

**TM 111 Dynamic-Studio-Mikrofon**, für hohe Ansprüche, Ela-Anlagen und Tonband **64.—**

**TM 112 Dynamic-Studio-Mikrofon**, hochwertig, für alle Ansprüche, 5/8" für Stativ-Gewinde **69.—**

Gabel-Tischstativ **11.50** Bodenstativ 3-Bein **59.50**

**TM 135 Reporter-Dynamic-Mikrofon** mit abnehmbarem Fuß, auch als Umhänge-Mikrofon zu verwenden. Kleine elegante Ausführung, hochwertig für Ela- und Tonbandaufnahmen mit Kabel **57.—**

Die Mikrofone werden niederohmig geliefert. Bei Bedarf hochohmig. Trafo 50 000  $\Omega$  **3.50**

**TM 120 KRISTALL-Klein-Mikrofon „Baby“** in Samt-Etui, universell, 80–8000 Hz **11.50**

**Original AEG-SPALTMOTOR Type E 1** 110/220 V, 50 Hz, 3000 U/min. **7.95**

Versand per Nachnahme zuzüglich Versandkosten. Teilzahlung bis zu 12 Monate. Fordern Sie Liste T 27 mit weiteren interessanten Angeboten.

**TEKA AMBERG/OPF. Abt. 9**

**Industrie-Fernseh-Chassis**  
Mod. 1968 in gedruckt. Schaltg., kompl. best. u. abgegl. m. FTZ-Prüf-Nr., Ablenkeinh. geign. f. AW 43–88 od. Kurzrohr 43–89. Gr.: 45  $\times$  36  $\times$  18 cm **275.—**

**Koffergehäuse** Rahmen, Schutzscheibe, Lautspr., Rückwand (47  $\times$  37  $\times$  30 cm) **39.50**

**Industrie-Chassis 1960/61 f. 43 od. 53 cm.** Gedruckte Schaltung m. Telef. od. Valvo-Orig.-Rö., abgegl., f. UHF vorber. 42  $\times$  54  $\times$  15 cm **294.50**

**Tischgehäuse, 53, außen 59  $\times$  47  $\times$  43,5 cm** **19.50**

**Stand-Gehäuse, 53, außen 60  $\times$  98,5  $\times$  52 cm** **49.50**

**Hierzu Einbau-Zubehör** für 53-cm-Bi.-Rö. mit Lautsprecher und Kontrastscheibe f. Tischgerät **26.50**

dsogl., mit Schallwand für Standgerät **36.50**

**Kompletter Bausatz** mit Tisch-Gehäuse und Bi.-Rö., AW 53–88 m. kl. Kratzern **398.—**

dsagl., mit Standgehäuse, wie oben **439.—**

**Kompl. Bausatz** mit Tischgeh. u. Bi.-Rö. AW 59–90 fabrikkneu **489.—**

dsagl., mit Standgehäuse **529.—**

**UHF-Tuner f. Band IV u. V, universell, 2  $\times$  PC 88, Kanaleinst.: grob, fein Schneckentrieb** **79.50**

**UHF-Konverter z. Empf. d. 2. u. 3. Progr. An jed. FS-Gerät w. ein Plattensp. anzuschl.** **150.—**

**UKW-FM-Einbaugregat, 3 Bandf., 11 Krs.** **19.95**

**Fabrikneue Bi.-Rö., 6 Mte. Garantie!**

MW 43–64 **139.50** MW 53–80 **194.50**  
MW 43–69 **139.50** AW 53–88 **179.50**

desgl. mit kl. Kratzern

43 cm, 110°, AW 43–88 **89.—**, 53 cm, 110°, AW 53–88 **95.—**

**Fein-Einstelltrieb 1 : 8**  
Präzisions-Ausführung mit Metall-Skala, 6 mm Achsbohrung, 53 mm  $\phi$ , 180°-Einteilung **7.95**  
dito, 53 mm  $\phi$ , 270°-Einteilung **7.95**

**2-TRANS.-TASCHENGERÄT**, Lautsprecher, Ohrhörer 9-V-Batt., Teleskop-Ant. u. Tasche **39.50**

**LOEWE-OPTA-8-Transistor, UKW – MW – Heim-Reise-Autosuper** **149.50**

**Tragetasche 8.75** **Auto-Anbauantenne 14.75**

**TONBANDKOFFER Smaragd**  
Besondere Qualität, Drucktasten, Bandgeschw. 19,05 cm/sec., 2  $\times$  30 Min. Laufzeit bei 350-m-Band, beschleun. Vor- u. Rücklauf, komb. Aufnahme- u. Wiedergabekopf. Frequenzber. 40–12 000 Hz. Endstufe m. Kontr.-Lautspr., Aussteuerungsanzeige, Magisches Auge **248.—**

**UNIVERSALMESSGERÄT**, 2000  $\Omega$ /V, 20 Meßber. d. Bereichsmisch. wählbar. 0 b. 1000 V = u.  $\sim$  u. = 5000 V, 0 bis 250  $\mu$ A/2,5/25 mA/500 mA, 0–10/100 k $\Omega$ /1/10 M $\Omega$ , Dämpfungsmessung – 20 bis + 36 dB, Meßgenauigkeit  $\pm$  1% m. Batt. u. Prüfschnüren. Maße: 146  $\times$  94  $\times$  56 mm **79.50**

**REKORDLOCHER**

In 1 1/2 Min. werden mit dem REKORDLOCHER einwandfreie Löcher in Metall und alle Materialien gestanzt. Leichte Handhabung – nur mit gewöhnlichem Schraubenschlüssel. Standardgrößen von 10–61 mm  $\phi$ , DM 9.10 bis DM 49.—.

**W. NIEDERMEIER – MÜNCHEN 19**  
Nibelungenstraße 22 - Telefon 67029

**RÖHREN-Blitzversand**

**Fernseh - Radio - Tonband - Elektro - Geräte - Teile**

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| DY 86 3.40  | EF 86 3.60 | PC 86 6.95  | PL 83 2.95 |
| ECH 42 2.60 | EL 11 3.35 | PCC 88 6.50 | PY 81 2.95 |
| ECH 81 2.50 | EL 34 8.80 | PCL 81 4.50 | PY 82 2.95 |
| EF 41 2.95  | EY 86 4.30 | PL 36 5.95  | PY 83 2.95 |
| EF 80 2.60  | LS 50 9.90 | PL 81 4.50  | PY 88 4.90 |

Katalog kostenlos - Versand Nachnahme an Wiederverkäufer

**Heinze Großhandlung, Coburg, Fach 507**



**WITTE & CO.**  
**ÖSEN- U. METALLWARENFABRIK**  
**WUPPERTAL - UNTERBARMEN**  
 GEGR. 1868

Halle 11, Stand 1217

**FEMEG**

**UKW-Spezial-Empfänger,**  
 Fabrikat Rohde & Schwarz  
 für Netz- und Batterie-  
 betrieb, in allerbestem  
 Zustand.  
 Bereich: 22,5-45 MHz  
 Preis per Stück DM 280.-



**Universal-Empfänger,** Fabri-  
 kat RCA, Bereich: 185 kHz bis  
 9,5 MHz, mit Röhren u. Um-  
 former.

Preis per Stück DM 183.-

**US-Hohlraumwellenmesser**  
 versilbert, Bereich: 2900 bis  
 3150 MHz. Mikrometerab-  
 stimmung mit Mikro-  
 amperemeter und Silizium-  
 diode.

Preis DM 1350.-



**US-Army-Stereoskop**  
 Type F-71 mit 2 eingebauten  
 Spiegeln, 2 Prismen und  
 2 einzeln verstellbaren Fern-  
 gläsern, in Transportkasten.  
 Zustand sehr gut.

Preis DM 95.-

**Sonderposten US-Kleinakku,** vielseitig verwendbar,  
 neu, ungebraucht in Vakuumdose.


- 1 Satz bestehend aus:  
 1 Batterie BB 61 6 Volt,  
 Größe 106x33x33 mm, 100 mA  
 3 Batterien BB 52 je 38 Volt,  
 Größe 106x36x33 mm, 20 mA  
 Entladezeit ca. 4 Stunden.



DM 7.80



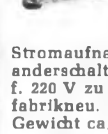**US-Zerhackersatz,** 6 V, 300 V, 80 mA,  
 entstört, fabrikneu, originalverpackt,  
 komplett mit Kalt-Katoden-Röhren, Vi-  
 brator, Kabelsatz, Schaltungsunter-  
 lagen. Sonderpreis DM 54.80  
 Gewicht 3,2 kg, Gr. 100x145x130 mm.



**US-Drehfeldsystem,** sehr lei-  
 stungsstark, 115 V, 50 Hz,  
 Stromaufnahme bis 2 A, bei Hinterein-  
 anderschaltung von Geber und Nehmer  
 f. 220 V zu verwenden. Originalverpackt,  
 fabrikneu. Sonderpr. p. Stück DM 114.60  
 Gewicht ca. 2,7 kg, Gr. 130 mm, Ø 80 mm



**Sonderposten US-Optiken,** 100 mm  
 Durchmesser f. Luftbildkamera, Brenn-  
 weite 610 mm, Lichtstärke f: 8, Iris-  
 blende, Lamellenverschluss  
 Preis per Stück DM 387.-

**Sonderposten fabrikneues Material**

**US-Kunststoff (Polyäthylen) Folien-Planen**  
 10x3,8 m - 38 qm, vielseitig verwendbar zum ab-  
 decken von Geräten, Maschinen, Autos usw.  
 Preis per Stück DM 16.85

**US-Surplusmaterial** für Behörden, Industrie und  
 Amateure.

Fordern Sie Speziallisten an!

**FEMEG, Fernmeldetechnik, München 2, Augustenstr. 16**

Postscheckkonto München 595 00 · Tel. 59 35 35

**TRANSFORMATOREN**



Serien- und Einzelherstellung  
 von 2 VA bis 7000 VA  
 Vacuumtränkanlage vorhanden  
 Neuwicklung in ca. 10 A-Tagen

**Herbert v. Kaufmann**  
 Hamburg · Wandsbek 1  
 Rüterstraße 83

**W**

**Radoröhren  
 Spezialröhren**

Dioden u. Transistoren aller Art  
 ab Lager preisgünstig lieferbar

Lieferung  
 nur an Wiederverkäufer

**W. WITT**  
 Radio- und Elektrogroßhandel  
 NÜRNBERG  
 Aufseßplatz 4, Telefon 4 59 07



Aus laufender Fertigung:

**NF-Transistoren**  
 ab DM 1.95 brutto

**HF-Transistoren**  
 ab DM 2.95 brutto

Handel und Industrie entsprechende Rabatte  
 Verlangen Sie Angebot TR 32

**K. SAUERBECK**  
 Nürnberg · v. Beckschlagergasse 9  
 Mira-Geräte und Radiotechnischer Modellbau

**Bildröhren-Meßgerät W 21**




Zum Nachmessen  
 von Bildröhren auf  
 Heizfadenfehler  
 einschl. Wendel-  
 schluß, hochohmi-  
 gen Isolations-  
 fehler zwischen  
 den Elektroden,  
 Sperrspannung,  
 Verschleiß, Vaku-  
 umprüfung usw.  
 Nur ein Drehschalt-  
 ter wie bei unseren

Röhrenmeßgeräten. Bitte Prospekt anfordern!

Die Bedienungsanweisung mit Röhrendaten, Tabellen usw.  
 ist gegen 40 Pf in Briefmarken erhältlich.

**MAX FUNKE K.G. Adenau/Eifel**  
 Spezialfabrik für Röhrenmeßgeräte

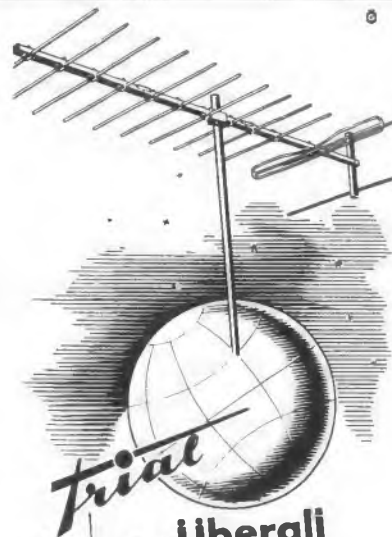Zur Messe in Hannover, Halle 10, Stand 654



**...Überali**

**Für UHF**

**Koaxialkabel**

26 db/100 m Band IV

14,5 db/100 m Band III

Musterrolle 91 m

DM 42.- franko

Günstige Mengenrabatte

**Filter-Antennen B IV**

mit eingeb. Koppel-Filter

B III - B IV

7 Elemente DM 36.- br.

11 Elemente DM 48.- br.

einschl. Symmetrierung B III

Bitte Angebot anfordern


**Dr. Th. DUMKE KG · RHEYDT**

Postfach 75

**HERMANN KARLGUTH**

ELEKTROTECHNISCHE SPEZIALARTIKEL · METALLWARENFABRIK  
 BERLIN SO 36 · REICHENBERGER STRASSE 23 · RUF 616269

# Antennen aller Art

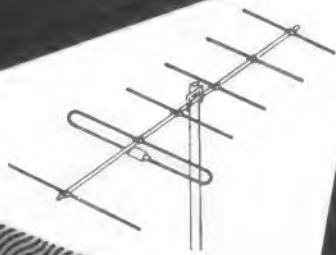

## C. SCHNIEWINDT KG

ELEKTROTECHN. SPEZIALFABRIK - 04155 1824  
NEUENRADE (WESTFALEN) FABRIKATIONSGASSE 10 B

Hannover-Messe: Halle 10, Stand 2004

## GLIMMER - KLEIN - KONDENSATOREN


hier:
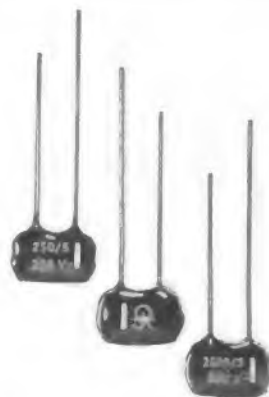
### Typ Jahre-Mica-Dur

für gedruckte Schaltungen, mit  
einer Dauer-Temperatur-  
Festigkeit bis 125° C



R. JAHRE  
Berlin W 30  
Potsdamer Straße 68



Messe Hannover - Halle 11 - Stand 1406

## Kontaktschwierigkeiten?

Alle Praktiker kennen die Schwierigkeiten der mangelhaften Kontaktgabe infolge Oxyd- bzw. Sulfidbildung.

**CRAMOLIN** - garantiert unschädlich, da frei von Mineralsäuren, Alkalien u. Schwefel, wirksam bis -35° C - hilft Ihnen und erhöht die Betriebssicherheit elektrischer Geräte

**CRAMOLIN-FL** für Reparaturwerkstatt und Betrieb das ideale komb. Reinigungs- und Korrosionsschutz-Pflegemittel, beseitigt unzulässig hohe Übergangswiderstände, Wackelkontakte usw. und verhindert Oxydation an allen Kontaktmetallen

**CRAMOLIN-SPEZIAL** für fabrikneue Geräte vorbeugendes Korrosionsschutz-Präparat, insbesondere für neumantierte Kontakte aus Silber, Kupfer, Wolfram, Chromnickelstahl, Goldlegierung, Messing usw.

**CRAMOLIN-PASTE** zur Instandhaltung und Korrosionsschutz von Kontaktwalzen, z. B. an Elektrakarren, Kranen, Kontrollern und allen stromführenden Schaltern.

**CRAMOLIT**: Spezialfett zum Schutze von Autobatterien und Polen gegen Oxydation und Korrosion.

Alleiniger Hersteller: **R. SCHÄFER & CO.**  
Chemische Fabrik, (14a) Mühlacker (Württ.)

## Gedruckte Schaltungen für alle Zwecke

auf Wunsch: versilbert - verchromt - rhodiniert - vergoldet. Umbau von klassischer auf Druck-Schaltung. Individuelle Bearbeitung - kurzfristige Lieferung.  
Für einige Postleitgebiete Fachvertreter gesucht.

**HANS BARTENBACHER, FURTH in Bayern, Sommerstraße 11**

## Großabnehmer gesucht

für UHF-Converter

universal geeignet, keine Montage erforderlich, sehr preisgünstig. Schreiben Sie an:

**ARGON AGENCIES, TORONTO, Ont.**  
52 Hyde Ave.



**„AKUSTIC“ Phonogeräte**  
sind in Ausführung, Leistung, und Preis ein  
Verkaufsschlager

**KURT SCHRÖDER**  
Berlin-Neukölln, Postfach 120



## Rundfunk-Spezial-Sende- u. Bildröhren mit Garantie

|         |       |        |      |        |      |       |      |
|---------|-------|--------|------|--------|------|-------|------|
| DQ 2    | 10.25 | E8F 89 | 2.75 | ECL 82 | 3.15 | PL 36 | 5.65 |
| DY 86   | 2.90  | EC 92  | 1.75 | EF 80  | 2.50 | PL 82 | 2.85 |
| E 80 F  | 11.-  | ECC 85 | 2.50 | EL 84  | 2.25 | PY 88 | 4.25 |
| E 83 F  | 10.65 | ECH 42 | 2.95 | PCC 84 | 3.-  |       |      |
| EAA 91  | 1.75  | ECH 81 | 2.45 | PCF 82 | 3.45 |       |      |
| EABC 80 | 2.15  | ECL 80 | 2.50 | PCL 82 | 3.15 |       |      |

Weitere Röhren u. Bauteile auf Anfrage. Fordern Sie Röhrenliste 1/61 und Angebote in Bauteilen an. Lieferung an Wiederverkäufer

**OTTO VOGEL, Großhandel, Eberau über Bamberg, Telefon Ebrach 223**

## METRIX Transistormeter 301

Preis auf Anfrage

Das Transistormeter 301 arbeitet mit einer einzigen Taschenbatterie netzunabhängig und erlaubt Messungen an Transistoren und Dioden ggf. sogar ohne Ausbau derselben. Meßmöglichkeiten: Sperrstrom, Kollektor/Basis, Kollektor-Emitterstrom, Stromverstärkung in 2 Meßbereichen, Dioden-Sperr- und Durchlaßstrom. Maß: 16,5 x 16 x 7 cm.

**Saratag GmbH, Saarbrücken 3, Cecilienstr. 11-13**




## Flach-Gleichrichter Klein-Gleichrichter

Hersteller

**H. Kunz KG**  
Gleichrichterbau  
Berlin - Charlottenburg 4  
Giesebrechtstr. 10  
Telefon 32 21 69
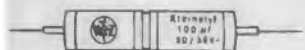
## HF-Spulenbauteile

für Transistor-Super (MW) M 31/1 und 2 für Einkreis-Empfänger (MW) M 176 dazu: **Transistor-Miniaturübertrager** (Eint. und Gegent.) auch für alle vorkommenden Anpassungsverhältnisse.  
**Schalenkerntransformatoren** f. verschied. Gleichspannungswandler. Entwicklung und Fertigung: **Rundfunktechnisches Labor, Ing. Gerhard Schatz** Usingen/Taunus, Wirthstraße 5, Telefon 862




## WZ-KLEINELYT

Nieder- und Hochvolt  
Elektrolyt-  
Kondensatoren

- kleine Abmessungen
- Höchstmaß an Qualität
- gleichbleibende Güte

**WILHELM ZEH KG.**

FREIBURG I. BR.

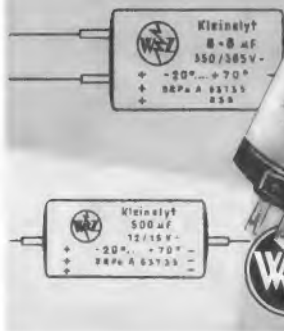

Halle 10, Stand 512



**STANNOL-LOTMITTELFABRIK WILHELM PAFF WUPPERTAL**

Lötzinn - Blocke - Stangen - Band - Draht - Pulver - VV-Lötmasse - Kolophonium-Lötlack - Radial-Lötlack - Lötlack - Pulver - (oben - Stangen - Spalten) - Zinnlot - Silberlot - Schlaglot - Hartlot - Stäbe (massiv und gehillt) - Hartlot - & - Schweißpulver - Hartlotpaste - Lötspitze - Salmiaksteine - Dauerlötlöten - Elektrodenlötlack

Neu!



## Transistor-NF-Verstärker

für Plattenspieler,  
Rundfunkempfänger, Ruf- und  
Sprechanlagen usw.  
mit erstklassiger Tonwiedergabe

Typ 509 = 9 V, 1,5 W  
Typ 506 = 6 V, 1 W

Gedruckte Schaltung (auch mit Lautstärke-  
und Tonregelung)



**Gebrüder Scharf Nachf.**  
BERKHEIM/ESSLINGEN-N · GERMANY

## US-MATERIAL



**12-Volt-Umformer DM-40** Eingang 14 Volt=, 3,4 Amp.;  
Ausgang 172 Volt=, 138 mA; Länge 17 cm, Durchmesser  
9 cm, netto Gewicht 2,9 kg. Gebraucht, guter Zustand,  
geprüft. (siehe Abbildung) . . . . . **DM 18.-**

**12-Volt-Umformer DM-42** Eingang 12 Volt=, 46 Amp.;  
Ausgang 1030 Volt=, 260 mA; 515 Volt 215 mA;  
165x175x310mm; 12 kg, neu (siehe Abbildg.) **DM 39.-**

**24-Volt-Umformer DM-41** Eingang 24 Volt=, 1,7 Amp.;  
Ausgang 172 Volt=, 138 mA. (Abmessg. wie DM-40).  
Gebraucht, guter Zustand, geprüft . . . . . **DM 28.-**

**24-Volt-Umformer DY-96** Eingang 24 bzw. 28 Volt=,  
23 Amp.; Ausgang 1030 Volt=, 260 mA; 515 Volt=,  
215 mA. (Abmessungen wie DM-42). Gebraucht, guter  
Zustand, geprüft . . . . . **DM 48.-**



Versand erfolgt per Nachnahme

**RADIO COLEMAN**, Frankfurt/M., Münchener Str. 55, Tel. 333996

## BERNSTEIN- Fernseh-Service- Koffer „Boy“



Der  
praktische  
Helfer!



**BERNSTEIN-  
Werkzeugfabrik  
Steinrücke KG  
Remscheid-Lennep  
Telefon 6 2032**



## Sonderangebot!

**GRUNDIG**

**Mini-Boy-Transistor** (Restposten)

nur **DM 79.-** Batterie DM 2,95

Anz. DM 16,95 (einschließlich Batterie)

10 Monatsraten à DM 7.-



6 Transistoren + 2 Dioden · Mittelwelle · 5 Kreise · Ferrit-Antenne · Gegentakt-  
Endstufe · Schaltbuchse für Kleinhörer oder Zusatzlautsprecher · 9-Volt-Batterie  
Kunststoffgehäuse, zweifarbig kombiniert, mit Messing-Clip zum bequemen  
Aufstellen. Abmessungen 10,4x6,5x2,7 cm. Gewicht ca. 250 g



Radio- und Elektro-Handlung  
(20 b) BRAUNSCHWEIG  
Ernst-Amme-Str. 11, Fernruf 21332

Das WEGO-Fabrikationsprogramm

Statische- u. Störerschutz-Kondensatoren  
Störenschutz-Kombinationsbauelemente  
Elektrolyt-Kondensatoren  
Leuchtstofflampen-Kondensatoren  
Motor-Kondensatoren für Anlauf u. Betrieb  
Kleingehäusebauelemente-Kondensatoren  
Zünd-Kondensatoren  
Zündspulen u. Lichtspulen

## WEGO-WERKE

Rinklin u. Winterhalter


Freiburg i. Br., (Western-Gormany)

Telefon 31581/82 Telex 0772816



## UNIMAT die ideale

**Kombinations-Kleinwerkzeugmaschine**

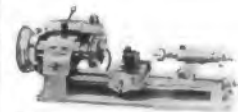

Zwei von den vielen  
Umtatelmöglichkeiten



Zum Drehen, Bohren, Fräsen, Sägen, Schleifen,  
Polieren, Gewindeschneiden u. v. a.  
Für Werkstätten, Labors, Entwicklung, Ferti-  
gung, für Bastler, Amateure, fürs Hobby,  
für Schulen, u. v. a.

Maschinensatz mit Motor ab **DM 274.-**

Verlangen Sie bitte den ausführlichen  
Prospekt U 32

**Fachhandel - Wiederverkaufsrabatt!**

Mira-Geräte u. Radiotechnischer Modellbau  
**K. SAUERBECK - Nürnberg, v. Bockslagerg. 9**



Ringwickelmaschinen  
Spulenwickelmaschinen  
Ankerwickelmaschinen  
Bandagiermaschinen u.a.



## FROITZHEIM & RUDERT

BERLIN-REINICKENDORF WEST · SAALMANNSTRASSE 7-11

Deutsche Industrie-Messe Hannover: Halle XI, Stand 1220

## THORENS

Präzisions-

## Plattenspieler

speziell für Hi-Fi- und  
Stereo-Wiedergabe



TD 124

Das Gerät,  
das höchste Ansprüche erfüllt


DEUTSCHE VERTRETUNG

*Herbert Anger*

FRANKFURT AM MAIN  
TAUNUSSTRASSE 20
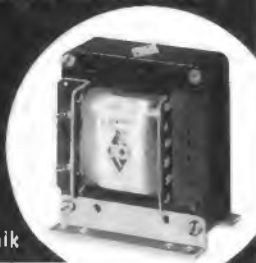
## SPEZIALTRANSFORMATOREN

für Netzwan-  
dler  
Hochspannung  
Elektronik  
Amateure  
Reduktion  
Fernsehregelung  
NF- u. Hi-Fi-Technik



Neuwicklungen sämtlicher Typen  
Qualitäts-Ausführung. Bis 1500 Watt.

**INGENIEUR HANS KÖNEMANN**

Rundfunkmechanikermeister · Hannover · Ubbenstr. 2

### SONDERANGEBOT

Drehspul-Einbau-Instrument 50 Mikro-Amp. Endauschlag, völlig neu aus Industrie-Export-Restposten, Ri 800 Ohm, Nullpunkt-korrektur, rechteckig 77 x 70 mm, Einbautiefe 28 mm, Skalenlänge 50 mm, 15 Skalenstriche mit 3 verschieden farbigen Meßbereichen 0-3, 0-30, 0-300. Eine eingebaute, von der Rückseite des Instrumentes zu bewegende Hebelmechanik macht stets nur einen dieser Bereiche sichtbar. Einstellbar auch auf Nullpunkt Mitte, also 20-0-25 µA. Berechnungsbeispiele zur Bereichserweiterung als Milliampere- u. Voltmeter liegen bei. Nur DM 19.85

25-Watt-Getriebemotore für Drehantennen 3 U/min, völlig wetterfest im Gußgehäuse 14 x 10 x 11 cm, Gew. 2 kg, Getriebe 3000 : 1, Drehmoment 0,75 mkg, Vor- und Rückwärtslauf, 24 V = oder ~, DM 47.50  
Nachnahmeversand - unfrei - mit Rückgaberecht.

### R. SCHÜNEMANN

Funk- u. Meßgeräte-Versand

Berlin-Rudow (West-Berlin), Neuhofstraße 24, Telefon 60 84 79



**TELEFUNKEN**  
Tonband-  
koffer 74 K  
DM 329.-

(Listenpreis DM 399.-)

dazu kompl. Zubehör, Langspielband 15/360 m 16.-,  
Diodenkabel 6.-, Mikrofon D9A 39.-, kompl. 390.-,  
Anzahlung 40.- Rest 20 Monatsraten à DM 20.-

**Arthur Wenzel, Darmstadt, Kirchstr. 2**

### Sonderangebot aus unserem Hauptkatalog 1961



**Philips Heimrührgerät AF 7008**  
Das Philips-Heimrührgerät stellt eine einfache und billige Gegensprechanlage dar. Es kann ohne große Mühe in jedes Radiogerät mit niederohmigem Lautsprecher ausgang eingebaut werden. Zusätzlich ist ein Zweitlautsprecher für die Gegenstelle erforderlich, der genau wie der Lautsprecher im Radiogerät je nach Schalterstellung als Lautsprecher oder Mikrofon dient DM 12.50



**Multiprüfer**  
Universal-Vielach-Meßgerät, für Gleich- und Wechselstrom, sowie Ohmmesser (Drehspulmeßwerk). Meßbereiche: 0-5 kΩ, 0-12 V, 0-400 V, 0-2 mA  
Preis mit Prüfschnüren DM 34.50  
Unser Katalog wird Ihnen kostenlos zugesandt!

### MERKUR-RADIO-VERSAND

Klaus Rabbel

Versand von Radio-Ersatzteilen sowie Zubehör  
BERLIN-STEGLITZ, Albrechtstraße 116

Telefon: 72 90 79, Postscheck: Berlin-West 1 101 18 (Klaus Rabbel)



## ENTWICKLUNGEN elektronischer Steuerungen und datenverarbeitender Geräte übernehmen

**Heim & Watter GmbH**

München 15, Lindwurmstraße 135

### Kaufe gegen Barzahlung:

US-Freq.-Messr TS 174 U,  
BC 221 nur in Orig.-Zu-  
stand mit Eichbuch, so-  
wie andere Meßgeräte,  
Köln E 52, RT 159/URC 4,  
AN/APR 4 (auch einzelne  
Einschübe) Kurbelmaste  
(auch defekt)  
Angebote unter 8449 F

### Lade- Gleichrichter

für Fahrzeugbatterien  
lieferbar  
Einzelne Gleichrichtersätze  
und Trafos

**H. Kunz KG**

Gleichrichterbau

Berlin-Charlottenburg 4  
Giesebrechtstr. 10, T. 32 21 69



### Fernsehtraggurt

verstellbar DBP

für 43er u. 59er

Geräte DM 39,-

FR. WESNER

20 a Großburgwedel

Münchner Betrieb hat  
durch Erweiterung  
freie Kapazität für  
Montage und Ver-  
drahtung elektrischer  
Geräte. Anfragen er-  
beten unter  
Nr. 8446 B

### Transistor-Fahrzeugverstärker



### AKUSTIKA

15 bis 30 Watt

6 V, 15 W brutto 369.-

12 V, 15 W brutto 340.-

12 V, 30 W brutto 445.-

24 V, 25 W brutto 425.-

Lieferung an Groß- und Einzelhandel  
Bitte Prospekte anfordern!  
Herbert Dittmers, Elektronik, Tarmstedt/Bremen 5

### Sonderangebot

Fährlich F307 Serie 1960/61

mit 2. Programm DM 375.-

ohne 2. Programm DM 330.-

Versand nur an Wiederverkäufer gegen Nachnahme. Lieferung ab Lobberich unfrei, jedoch einschließlich Verpackung.

**Theodor Esch**

Elektro-Großhandlung, Lobberich/Niederrhein

### Schwing-Quarze

Über 1200 Frequenzen stets auf Lager.  
DM 2.- bis 15.-. Fordern Sie uns. Quarz- u. Röhrenliste 6/60an.

**RADIO-COLEMAN,**

Frankfurt/Main

Münchener Straße 55

Telefon 333996

### Reparaturen

in 3 Tagen  
gut und billig

**LAUTSPRECHER**  
A. Wesp  
SENDEN/Jiler

### Kurzfristige

Lieferung von Trafos für Industrie und Amateure wieder möglich.

Fertigung ab 50 VA bis 1500 VA, desgl. Annahme v. Wickelarbeiten.

**ING. E. A. SCHULZE · GRAFRATH/AMPER**

### Moderne Schwingquarze

auch  
Spezialanfertigung  
Katalog und Preisliste  
anfordern

**R. Hinzte Elektronik**

Berlin-Friedenau, Sudwestkors 66

### Gleichrichter- Elemente

auch 1.30 V Sperrspg.  
und Trafos liefert

**H. Kunz KG**

Gleichrichterbau

Berlin-Charlottenburg 4

Giesebrechtstraße 10

Telefon 32 21 69



**Isolierschlauchfabrik**  
Dipl.-Ing. Helmut Ebers

Werk Berlin NW 21, Huttenstraße 41 - 44  
Zweigwerk Gartenberg/Obb., Röbezahstraße 663

Gewebehaltige,  
gewebelose  
und Glaseisensilicon-  
**Isolierschläuche**

### Sonderangebot

### Radio- und Fernsehgeräte

Erbitten Anfragen

**Tonbandgeräte, Radioröhren und Kleinteile, Meßinstrumente, Installations-Material, Elektrogeräte**

**RADIO-CONRAD** Großhandlung  
BERLIN-NEUKÖLLN · HERMANNSTRASSE 19

### QUARZE

aus der Neuherstellung  
und aus US-Beständen  
in größter Auswahl.  
Prospekte frei.

Quarze vom Fachmann -  
Garantie für jedes Stück!

**WUTKE-QUARZE**

Frankfurt/M 10

Hainerweg 271 b

Telefon 62268

Gleichrichtersäulen und  
Transformatoren in jeder  
Größe, für jeden Verwen-  
dungszweck: Netzgeräte,  
Batterieladung, Steuerung



**MAIER**  
EISLINGEN/FILS

Signalverfolger . . . . . DM 240.-  
Universalröhrenvoltmeter . . . DM 260.-  
Direktzeigende Frequenzmesser DM 268.-  
RC-Meßbrücken . . . . . DM 168.-  
L-Meßgeräte . . . . . DM 349.-  
Sinus-Rechteckgeneratoren . . . DM 490.-

**BELLOPHON-MESSTECHNIK**  
Berlin-Friedenau, Fregestraße 9

### Reparaturkarten

T. Z.-Verträge

Reparaturbücher

Außendienstbücher

Nachweisblöcke

### Gerätekarten

Karteikarten

Kassenblöcke

sämtliche

Geschäftsdrucksachen

Bitte Preise anfordern

„Drüwela“ DRWZ Gelsenkirchen

### Sofort lieferbar: Hauptkatalog 1961 mit 40 Schaltungen

## von ARLT nur Frankfurt/M.

Elektronische Bauteile

Gutleutstraße 16

Ladenpreis DM 2.50, Versand bei Voreinsendung DM 3.-, bei Nachnahme DM 3.50. Postscheckkonto Frankfurt 199590

**ARLT**  
Katalog 1961



mit den  
40 Schaltungen



## Hochspannungsgeräte bis 130 kV

für Luftreinigung - Entstaubung  
Lackierung  
Tropfenabziehen (Enttränen)  
Samt- und Veloursüberzug

und für **wissenschaftliche Zwecke**  
der Meßtechnik und Unter-  
suchungen auf dem Gebiet  
der Anwendung der Elektro-  
statik in der Technik.

**GUSTAV GUTH, Ing., Salach/Württemb.**



Elektronische Steuer-  
und Regelgeräte  
**H. WEISS**

Ruf 4296 - TRIER/MOSEL  
Hettnerstraße 15, Postfach 20

Wir fertigen: Dämmerungsschal-  
ter mit getrennten Schaltelemen-  
ten spez. für Masteinbau - für  
Gleich- oder Wechselstrom - Mit  
Schaltuhr in Gußgehäuse

- Verzögerungs- und Intervallrelais -  
Niveauregler für Wasserversorgungsanlagen und  
Destillationsgeräte - Bitte Preislisten anfordern!



ELKONDA GMBH MÜNCHEN 15

ELKONDA GMBH MÜNCHEN 15

ELKONDA GMBH MÜNCHEN 15



Elektrolyt- und statische Kondensatoren  
auch Sonderanfertigungen

ELKONDA GMBH MÜNCHEN 15

Telefonwählzentralen für 3 bis zu 27 Nebenstellen.  
ab DM 158.- (z. B. 2/15 nur DM 540.-)

Reihenanlagen 1/5 zu DM 68.- und 2/10 zu DM 98.-

Telefon-Kleinanlagen für 2 bis 10 Nebenstellen ab  
DM 58.50 einschließlich Netzgerät

Telefonapparate mit Wählscheibe W 28 ab DM 12.80

Polarisierte Relais 43a, 44a, 64a usw. ab DM 4.80

Flachrelais, Rundrelais, Boschrelais DM 2.85

Klein- und Miniaturrelais ab DM 2.85

SBIK



5x6 A, 2x25 A

SBIK-Schiele Steuerschütze

5x6 A, 3x10 A, 2x25 A, 1x40 A

bei nur 100 mA Stromauf-

nahme. Preis DM 5.85

Verzögerungsrelais 0,9sec

DM 5.85

Transformatoren 220 V/12 V-1 A zu DM 2.85

Bei Großabnahme hohe Sonderrabatte!

**PRUFHOF (13b) Unterneukirchen Oberb.**

## WERGO-Ordnungsschrank U 41 DIN

für den Rundfunk- und Fernseh-Service

mit ca. 2000 Einzelteilen. netto **89.50**

Sauber und dauerhaft aus Hartholz gearbeitet.

Maße: 36,5x44x25 cm. Inhalt: 500 Widerst., sort.

1/4-4 W, 250 keram. Scheiben-

und Rollkondensatoren, 15

Elektrolyt-Roll- und Becher-

kondensatoren, 20 Potentio-

meter, 500 Schrauben und

Muttern M 2 - M 4, 750 Löt-

ösen und Rohrielen sowie

diverses Kleinmaterial, wie

Filz-, Gummi-, Hartpapier-

streifen usw. Schrank leer

netto **43.50**

**SORTIMENTSKASTEN mit Inhalt**

**Keramische Kondensatoren**

7000 = 100 St. netto **9.50**

7001 = 200 St. netto **16.50**

**Widerstände**

9650 = 100 St. netto **9.50**

9651 = 200 St. netto **16.50**

Verlangen Sie ausführliche

Lagerliste. Versand per Nachnahme ab Lager

**WERNER CONRAD Hirschau/Opf., Abt. F 9**

Industrie-Messe Hannover - Halle 11 - Stand 1106



2.50

Kästch. leer

**Glassicherungen sort.**

0,1-1,5 A 50x20 mm

9652 = 100 St. **8.50**

9653 = 200 St. **14.-**



## Gedruckte Schaltungen

zum Beispiel:

|       |                                |                |
|-------|--------------------------------|----------------|
| 3150  | Blinkerschaltung (2 Tr.)       | DM -.65 brutto |
| 3151  | Gegentaktverstärker (3 Tr.)    | DM 1.30 brutto |
| 3152  | 4-Kreis-Super Baustein (2 Tr.) | DM 1.15 brutto |
| 3156  | 5-Kreis Super (6 Tr.)          | DM 3.65 brutto |
| 3154  | Reflexempfänger (2 Tr.)        | DM 1.70 brutto |
| 3155  | 2- bis 4stufiger Verstärker    | DM 1.25 brutto |
| 115/1 | Experimenta-Platte             | DM 1.95 brutto |

und andere

Auch komplette Materialsätze lieferbar  
Handel und Industrie entsprechende Rabatte  
Verlangen Sie unsere Schaltbildmappe für DM 1.20  
(in Briefmarken)

**K. SAUERBECK**

**Nürnberg • v. Beckschlagergasse 9**

Mira-Geräte und Radiotechnischer Modellbau



Inh. E. & G. Szebehelyi

OHG

Liefert alles sofort  
und preiswert ab Lager

Lieferung nur an  
Wiederverkäufer!

Preiskatalog und Herbst-  
Sonderangebot werden  
kostenlos zugesandt!

**TRANSISTOREN** Telefunken, Intermetall: OC 603, OC 308, OC 307

Stück **DM 2.75**

**TONBÄNDER BASF:** PES 26 15/480 **DM 17.-**, PES 26 11/240 **DM 9.50**

**MENGENRABATT:** Ab 10 Stück 10%, ab 20 Stück 15%


## HAMBURG - GR. FLOTTBEK

Grottenstr. 24 · Ruf: 827137 · Telegramm-Adr.: Exprebrähre Hamburg

# „Constar“

## MAGNETKÖPFE

in echter Hi-Fi-Qualität

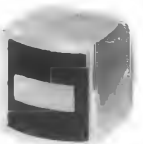

nat. Größe

● Halbspur

● Viertelspur

● Stereo

● Sondertypen

— Druckschrift mit Schaltbild kostenlos —

**DR. A. BURKHARD • MAGNETTONTECHNIK**

München 9, Agatharieder Straße 7

## EIN PREISWERTER PLATTENWECHSLER!

(Restposten)



**PHILIPS-Plattenwechsler-  
Chassis WC 10**

in Stereo-Ausführung mit Tonkopf  
AG 3063

nur **DM 79.-** - Anzahlung DM 14.-  
- 10 Monatsraten à DM 7.-

für 4 Geschwindigkeiten mit Einknopfbedien-  
ung für Schallplatten aller Größen  
u. Geschwindigkeiten. Frequenzbereich 30-15000 Hz. Abmessungen 335x380 mm.  
Einbauhöhe über Werkboden 115 mm, Einbautiefe unter Werkboden 60 mm.  
Originalverpackt, 6 Monate Garantie!



Radio- und Elektro-Handlung  
(20 b) **BRAUNSCHWEIG**  
Ernst-Amme-Straße 11, Fernruf 21332

## SCHICHTDREHWIDERSTÄNDE

POTENTIOMETER



**RADIO  
BAUTEILE**

ELEKTROTECHNISCHE SPEZIALFABRIK

**WILHELM RUF KG**

HÜHENKIRCHEN BEI MÜNCHEN



**KAUFHAUS**  
**Hansa**

*sucht:*

Versierte

## Radio- u. Fernsehtechniker

für Innen- und Außendienst

ferner junge, tüchtige

## Rundfunk-Mechaniker

möglichst mit Fernsehkenntnissen

Eintritt kann jederzeit erfolgen.

Wir bieten: Gute Bezahlung, 45-Stunden-Woche, verbilligte Einkaufsmöglichkeiten und geregelte Freizeit. Alle sozialen Einrichtungen sind vorhanden, Betriebskantene, verbilligtes Essen usw.

Bewerbungsunterlagen schriftlich oder persönlich sind zu richten an KAUFHAUS HANSA, Kaiserslautern, Fackelstraße 1, Personalbüro.

Wir suchen für unser Werk in Landshut zum baldigen Eintritt:

### 1 Ingenieur HTL

zur Unterstützung der Betriebsleitung. Bei Eignung ist Aufstieg zum technischen Betriebsleiter möglich.

Gefordert wird: Erstklassige Fachkenntnisse, vor allem Erfahrung in der Serienfertigung von Kleinteilen der Rundfunk- u. Fernsehbranche, Rationalisierung, Planung.

Voraussetzung ist: Gute Qualitäten zur Menschenführung, einwandfreier Charakter, gute Umgangsformen.

Erwünscht sind: Kenntnisse im Werkzeug-, Vorrichtung- und Meßgerätebau.

**1 Meister** für das gleiche Gebiet – zur Unterstützung des ersten Meisters.

### 1 Ingenieur HTL oder Techniker

für unser Labor und unsere Entwicklungsabteilung.

Verlangt wird: Umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der Hochfrequenztechnik, insbesondere im Zeilentransformatorenbau.

Wir bieten: Bei Eignung beste Aufstiegsmöglichkeiten, Gehalt nach Vereinbarung, zusätzliche Altersversorgung, bestes Betriebsklima. Bei der Wohnungsbeschaffung sind wir behilflich.

**Klar & Beilschmidt** Fabrik für Elektrotechnik und Feinmechanik

LANDSHUT/Bay.-Piflas · Landshuter Straße 52

## Umsatzbeteiligung

Wir suchen zum sofortigen Eintritt versierten

### Rundfunk- und Fernsehmechaniker

zur Pflege und zum Ausbau unseres Kundenkreises und bieten Gehalt u. Umsatzprovision sowie Fahrzeugstellung und Spesen.

Voraussetzungen sind: Längere Praxis und genaue Kenntnis der neuesten technischen Entwicklungen einschließlich UHF, gute Umgangsform, Kontaktfreudigkeit und Führerschein Klasse III.

Es handelt sich um eine reine Außendiensttätigkeit. Der Einsatz erfolgt zunächst überwiegend im Großraum Hannover.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen schriftlich oder mündlich an

**stock**

das neue Großversandhaus  
Bad Nenndorf – Personalabt.

## Ausbildung zum Techniker und Ingenieur

im Tagesstudium oder auf dem Weg der Fernvorbereitung mit anshl. Seminar und Examen.

Prospekte durch das

**TECHNIKUM · WEIL AM RHEIN**

(Höhere Technische Lehranstalt)

### Fernseh-Rundfunk- Schallplatten und Elektrofachgeschäft

in mittl. saarländischen Industrieort, erstklassige Geschäftslage, ca. 60 qm Ladenraum mit großem Schaufenster, anschließend ebensoviel Räumlichkeiten als Werkstatt oder Wohnung zu verwenden, an Hauptstraße gelegen, noch gut ausbaufähig, großer Kundenstamm, mühelos erreichter Umsatz über 180.000.-DM. Bestand müßte mit übernommen werden. Gebe nur wegen Krankheit auf. Ellangebot unter Nr. 8444 Z an Franzis-Verlag

### Fernseh-Radio-Elektrofachgeschäft

In württembergischer Kreisstadt zu verpachten. Gesamte Schaufensterlänge 7,5 m, Hauptgeschäftsstraße. Moderne Musikbar. Fernseh- und Elektrowerkstatt. 4-Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad vorhanden. Umsatz 250.000 DM. Benötigtes Eigenkapital mindestens 25.000 DM. Rest kann finanziert werden. Angebote unter Nr. 8443 V

**BERGMANN**  
**SKALEN** liefert!

BERLIN SW 61 · GNEISENAUSTR. 41  
RUF. 663363/64 · TELEX. 0184554

**SKALEN**  
FÜR RADIO UND  
TV-GERÄTE

**GEDRUCKTE**  
**SCHALTUNGEN**  
JEDE STÜCKZAHL

**SCHILDER**  
FÜR INDUSTRIE  
UND HANDEL

**BEDRUCKUNG**  
FÜR ALLE  
ZWECKE

# BRAUN

sucht folgende Mitarbeiter, die beim weiteren Ausbau der Forschung und Entwicklung interessante Aufgaben und gute Möglichkeiten finden, beruflich weiterzukommen:

## Entwicklungsingenieur

mit guten Kenntnissen und Praxis in der Transistor-Technik

## HF-Ingenieur

für Entwicklung und Bau von elektronischen Meß- und Prüfgeräten in der Rundfunk- und Elektro-Blitzgeräte-Fertigung.

Bitte Kurzbewerbung, eine Seite DIN A 4, handgeschrieben, mit den wichtigsten Angaben aus dem Lebenslauf, Lichtbild, Gehaltswunsch und frühestem Eintrittstermin.

**Max Braun - Sekretariat NK - Frankfurt (M)  
Rüsselsheimer Straße**

Wir sind ein bekanntes Unternehmen der Feinwerktechnik im Schwarzwald, das seine Tätigkeit auch auf die Elektronik ausdehnt.

Wir suchen für diesen Sektor

## 1 Diplom-Ingenieur und HTL-Ingenieure

die aufgrund praktischer Erfahrungen und fundierter Kenntnisse insbesondere in der Schalt- und Meßtechnik befähigt sind, interessante und aussichtsreiche Entwicklungsaufgaben (Digitaltechnik) systematisch durchzuführen.

Bewerbungen bitten wir mit üblichen Unterlagen und Angabe der Gehaltswünsche zu richten an Franzis-Verlag unter Nr. 8448 E

ATLAS



WERKE

Wir suchen

## ● DIPL.-INGENIEUR

möglichst mit Erfahrungen in der Anwendung von Halbleitern für die Entwicklung und Erprobung von **elektronischen** Geräten in der Wasserschall-Technik

## ● JUNGE PHYSIKER

für interessante Probleme auf den Gebieten der Informationstheorie, Akustik und Elektro-Medizin

Wir bieten zielstrebigem und verantwortungsbewußtem Bewerbern interessante und ausbaufähige Stellen.

Bei der Zimmer- und Wohnungsbeschaffung sind wir behilflich.

Ihre Bewerbung erbitten wir an unser **Personalbüro, Bremen, Postfach 9**

**ATLAS-WERKE**

AKTIENGESELLSCHAFT - BREMEN

Wir suchen für sofort oder später einen



## jüngerer Elektroniker

für die Reparatur und Service von elektronischen Bandwaagen und Metallsuchgeräten. Selbständige Arbeitsweise, gute Betriebsbedingungen. Wohnort in der Nähe Düsseldorf bevorzugt. Wagen wird gestellt. Angebote erbeten an:

**Dr. Hans Baekels & Co., Büro West, Düsseldorf, Spichernstraße 56**

# PHILIPS

Wir suchen

## Rundfunk- und Fernsehtechniker

### mit Reparaturpraxis

für den Einsatz in unserer Filiale **Essen** und in anderen Großstädten der Bundesrepublik.

### Wir bieten:

Gute Weiterbildungsmöglichkeit, 5-Tage-Woche (44 Stunden), leistungsgerechte Bezahlung, zusätzl. Altersversorgung durch betriebliche Pensionskasse.

Bewerbungen mit den übl. Unterlagen und Angabe der Gehaltswünsche erbeten an



**DEUTSCHE PHILIPS GMBH**

Personalabteilung

HAMBURG 1 · MONCKEBERGSTRASSE 7



Wir suchen perfekte

### Fernseh- und Rundfunkverkäufer

für unsere Fernseh-, Rundfunk- u. Tonbandabteilung

Ferner suchen wir einen perfekten

### Elektroverkäufer

für unsere Elektroabteilung

### Lehrlinge

für den modernen und gutbezahlten Beruf des Fernseh- und Rundfunkkaufmanns mit gründlicher Ausbildung in allen Sparten und erbiten Bewerbungen mit kurzem Lebenslauf.

### RADIO-PRUY

Nürnberg, Königstraße 58, Telefon 24272  
Ältestes und größtes Fachgeschäft

Jüngeren, tüchtigen

### Fernsehmeister

ab sofort gesucht. Außer Gehalt Umsatzbeteiligung möglich.

**Elektrohaus KÜWERT** Letmathe, Sauerland  
Friedensstraße 3, Ruf 235

Gesucht wird möglichst in Dauerstellung

### Fernsehtechniker auch Meister

Verlangt wird: Selbständiges Arbeiten in der Werkstatt. Bewerber muß nach Einarbeitung Geschäftsinhaber vertreten können. Verkauf kann erlernt werden. Bewerbungen m. Lebenslauf u. Gehaltsanspr. an

**Radio HÜLTING** Dorsten 2, Hattener Straße 42

Gutgehender Mittelbetrieb im westfälischen Raum sucht zum baldmöglichsten Eintritt

### Jungen Rundfunk- und Fernsehtechniker

Gute Bezahlung und Unterkunft werden gewährt. Bewerbungen unter Nr. 8442 U

Neuen selbständigen Wirkungskreis sucht

### Rundfunk- und Fernsehtechniker-Meister

33 Jahre, verh., Führerschein Kl. III, 17jähr., lückenlose Berufserfahrung, z. Z. in ungekündigter Stellung in einem Labor für FS-Umsetzer u. FS-Sender tätig. Wohnung erwünscht. Zuschriften m. Gehaltsangebot u. genauer Schilderung der angebotenen Tätigkeit bitte unter Nr. 8457 R

### Junger Rundfunktechniker

21 Jahre, led., m. Führersch. Kl. 3, FS-Kenntnissen (Servis) und Industrieerfahrung, wünscht sich zum 1. 6. od. später zu verändern (auch Ausland)

Gehaltsangebote unter Nr. 8454 L

### Junger Fernsehtechniker-Meister

24, ledig, kaufm. ausgebild. (Ein- und Verkauf, Korrespondenz usw.) Mittl. Reife, engl. Grundkenntn., Führersch. Kl. 3, umfassende Fachkenntnisse und gute Umgangsformen (sehr gute Zeugnisse), z. Z. in ungekündigter Stellung als Werkstattleiter, sucht ab 1. Sept. 1961 in Industrie od. Handel, auch Ausl., interessantes, verantwortungsv. Arbeitsgeb. (evtl. mit Spezialausb.) und gute Verdienstmöglichkeit. Besondere Kenntnisse in NF und Antennentechnik. Ausführliche Angebote erbeten an

**ROLAND HÜRIG** · DUSSELDORF · BACHSTRASSE 66 · TELEFON 197 46

Schweizer Firma, die in der Lage ist,

### Radio- und Fernseh-Gehäuse

Edelholz, feinste Ausführung, kurzfristig und in großen Mengen zu liefern, sucht Verbindung mit Radio- und Fernsehapparate-Fabriken.

Anfragen erbeten an Hauptpostfach 296,  
Winterthur/Schweiz

### Radiotechniker

gesucht für wissenschaftlich medizinisches Forschungsinstitut in München in Dauerstellung für die Unterhaltung und Bedienung zahlreicher umfangreicher Geräte der niederfrequenten Elektronik. Spezialausbildung erfolgt in Freiburg unter voller Bezahlung. Die Stellung erfordert intelligentes zuverlässiges Wesen. Schriftliche Bewerb. mit Bild an  
**Dr.-Ing. J. F. Tönnies**, Freib./Br., Schönckstr. 10

### LEITER

für Rundfunk-Fernsehwerkstatt bei hoher Bezahlung u. völliger Selbständigkeit gesucht.

**Hans Scholz** · Braunschweig · Casparistr. 11

### Radio- und Fernsehtechniker

in Dauerstellung gesucht.  
Möbl. Zimmer kann gestellt werden.  
Bewerbungen mit Zeugnisabschriften, Lebenslauf und Bild an

**Elektro - Radio - Fernseh NIEDERBRACHT**  
Heilbronn a. N. Eichgasse 10

### RF- und FS-Techniker

28 Jahre, verh., 2 Jahre Industrieerfahr., sucht verantwortungsvollen Wirkungskreis, möglichst Industrie. Führerschein Kl. III vorhanden. Wohnung erforderlich. Angebot erbeten unter Nr. 8456 P

### Wo fehlt Fachmann?

### Radio- und Fernseh-Meister

28 J., verh., langj. Praxis im Einzelhandel und Industrie, z. Z. in führender Stellung im Einzelhandel tätig, sucht neuen Wirkungskreis mit Umsatzbeteiligung und spätere Geschäftsübernahme.  
Zuschriften erbeten unter Nr. 8445 A

### Junger Radio-mechaniker

(evtl. auch Elektriker mit Vork.) bei gutem Lohn sofort gesucht.  
Führersch. Kl. III erw.

**OTREMA**  
Radio-Elektrohaus  
Landsberg/L.

## KLEIN-ANZEIGEN

Zifferanzeigen: Wenn nicht anders angegeben, lautet die Anschrift für Zifferbriefe: FRANZIS-VERLAG, (13b) München 37, Postfach.

### STELLENGESUCHE UND -ANGEBOTE

Rep.-Techn. sucht Heimarbeit: Löt-Verdrahtungsarb. auch kompl. Chassis. Angeb. an Nr. 8452 J

Biete Rundfunkmeister I. R., im Raum München, mühelos. Nebenverdienst. Zuschr. unt. Nr. 8450 G

### VERKAUFE

Verk. NOGOTON-UKW-Empf.-Z BAUSTEIN mit Gar. kompl. mit Netzteil nur DM 99.-. H. Schulze, Lünen, Dernerstr. 117

Fernseh-Radio-Geschäft, hoher Umsatz, weit. ausbauf., prima Lage, Bundesstr., Ortsmitte, weatl. Raum, sofort günstig an Fachmann zu verkaufen. Zuschriften erbeten unter Nr. 8453 K

Drehspul - Einbauminstrumente, 50 µA Endausschlag, völlig neu aus Industrie-Export-Restposten, R<sub>i</sub> = 800 Ω, Nullpunkt korrekt., rechteckig 77 x 70 mm, Einbautiefe 28 mm, Skalenl. 50 mm mit 15 Skalenstrichen, leicht einzustellen auch auf Nullpunkt Mitte 25-0-25 µA, nur DM 19.85; Nachnahmeversand.  
**R. Schünemann, Funk- u. Meßgeräte**, Berlin-Rudow, Neuhofstr. 24

Bildröhre AW 53-80 mit Blendr., Garantiek. (kl. Kratz.) DM 112.-. Zuschr. unt. Nr. 8455 M

### SUCHE

Kaufe Röhren, Gleichrichter usw. Heinze, Coburg. Fach 507

Radio - Röhren, Spezialröhre., Senderröhre. gegen Kasse zu kauf. gesucht.  
**RIMPEX**, Hamburg-Gr.-Flottbek, Grottenstr. 24

**BEILAGENHINWEIS:** Der Gesamtauflage dieses Heftes liegt ein Prospekt der Firma **Zeissler**, Elektro-Isolierstoffe - Transformatorbauteile, Blechgehäuse, [22c] Troisdorf/Rhd., Postfach 128, bei.

### Radio- und Fernsehtechniker-Meister

erstklassiger Fachmann mit Industrieerfahrung (Labor). 36 Jahre, verheiratet, z. Z. in ungekündigter Stellung im Einzelhandel tätig, sucht Dauerstellung ab 1. 5. oder 15. 5. als Werkstattleiter, Filialleiter. Wohnungsbeschr. erford. Angebot unter Nr. 8458 S erbeten.

### Achtung!

Kaufe laufend zu Höchstpreisen oder Tausch Studiorgeräte (gebraucht, auch defekt), z. B.

Magnetophon T8/K8  
V 44  
V 69  
V 72/76  
W 44 a usw.

Angebote unter Nr. 8447 D an den Franzis-Verlag

### Ein neuer Weg zum Amateurfunk!

Gründliche theoretische und praktische Ausbildung bis zur Lizenzstufe durch unseren von maßgeblichen Fachleuten anerkannten und empfohlenen Fernlehrgang. Der Lehrgang wird von bewährten Fachleuten geleitet. Es ist interessant geschrieben und für jeden verständlich. Im praktischen Teil: Selbstbau von Amateurfunkgeräten. Kostenlose Broschüre durch

**B. Kiefer-Institut, Abt. FS, Bramen 17, Postfach 7026**

# Studienreise für FUNKSCHAU-Leser

zur Deutschen Rundfunk-, Fernseh- und Phono-Ausstellung  
in Berlin vom 25. bis 30. August

in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsdienst Studienreisen  
in der Hapag-Lloyd-Reisebüro-Organisation

Um ihren Lesern den Besuch der Deutschen Rundfunk-, Fernseh- und Phono-Ausstellung Berlin 1961 so angenehm und nutzbringend wie möglich zu machen, hat die FUNKSCHAU mit der auf dem Gebiet der Studienreisen besonders erfahrenen und leistungsfähigen Hapag-Lloyd-Reisebüro-Organisation eine Vereinbarung zur Durchführung einer

## 6tägigen Studien-Flugreise zur Funkausstellung nach Berlin

getroffen. Diese Reise macht den Besuch der ersten nach dem Krieg in Berlin stattfindenden Deutschen Rundfunk- und Fernseh-Ausstellung zu einem einzigartigen Erlebnis und sichert den Teilnehmern – bei mäßigen Kosten – ein Höchstmaß an fachlichen und persönlichen Ergebnissen.

Die Teilnehmer an der FUNKSCHAU-Studienreise haben nicht nur insgesamt zwei volle Tage für den Ausstellungsbesuch zur Verfügung, sie lernen außerdem die Berliner Fertigungsstätten der Weltfirmen Telefunken und Philips kennen; des weiteren nehmen sie an einer Stadtrundfahrt durch West- und Ost-Berlin und an einer Havel-Rundfahrt teil.

Bei der Besichtigung von Werken der beiden Weltfirmen Telefunken GmbH und Deutsche Philips GmbH in Berlin wird den Reiseteilnehmern ein Einblick in deren Produktion und Organisation gewährt. Im Anschluß hieran können mit maßgeblichen Herren beider Unternehmen fachlich interessierende Fragen erörtert werden.

Im Verlauf einer Stadtrundfahrt durch West- und Ost-Berlin werden die Teilnehmer die Sehenswürdigkeiten der ehemaligen Reichshauptstadt kennenlernen. Eine Fahrt auf der Havel bietet Entspannung und zeigt die Schönheiten der landschaftlichen Umgebung Berlins.

Ein Bummel über den Kurfürstendamm beweist, daß Berlin seinen alten Ruf als elegante, internationale Weltstadt wieder zurückgewonnen hat.

## Teilnehmer-Preise

pro Person ab und bis

|          |          |          |              |
|----------|----------|----------|--------------|
| München  | Hamburg  | Bremen   | Frankfurt/M. |
| DM 295.— | DM 305.— | DM 335.— | DM 365.—     |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Nürnberg/Stuttgart | Düsseldorf |
| DM 375.—           | DM 395.—   |

Zuschlag für bessere Unterbringung während der gesamten Zeit: DM 30.—.

Die Reise wird durchgeführt, wenn eine Mindestteilnehmerzahl von 30 Personen zustandekommt.

Anmeldeschluß: 1. Juni 1961.

**Eingeschlossene Leistungen:** Flug in der Touristenklasse ab den genannten deutschen Flughäfen nach Berlin und zurück, 20 kg Freigepäck. Unterbringung in guten Hotelpensionen in Doppel- und Dreibettzimmern mit Fließwasser, einschließlich Frühstück; 1 Mittagessen im Funkturm-Restaurant, Havelrundfahrt incl. Mittagessen. Transfer mit Gepäck vom Flughafen zur Unterkunft und zurück. Große Stadtrundfahrt „Ost- und West-Berlin“, Fahrten zu den beiden Fachbesichtigungen und hin zum Messegelände. Eintritt zur Ausstellung, Bedienungsgelder sowie Reiseleiter.

**Nicht eingeschlossen:** Alle Hauptmahlzeiten, mit Ausnahme der genannten beiden Mittagessen (ohne Getränke zu diesen), Leistungen persönlicher Art.

**Reisepapiere:** Es ist ein gültiger Bundespersonalausweis erforderlich.

## Anmeldungen

empfehlen wir möglichst **umgehend** unter Verwendung untenstehenden Bestellformulars. Die Zahl der Plätze ist auf etwa 50 begrenzt; sie richtet sich nach der nicht sehr hohen Anzahl reservierter Flugplätze und Hotelbetten (beides während der Funkausstellung Mangelware!). Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs vorgemerkt und nach der Fest-Buchung unter Anforderung einer entsprechenden Anzahlung vom zuständigen Hapag-Lloyd-Reisebüro bestätigt. Anmeldungen können nur gemäß den verfügbaren Plätzen entgegengenommen werden. Wir erbitten sie an folgende Anschrift:

**FRANZIS-VERLAG - Sonderdienst Studienreise**  
(13b) München 37, Postfach

Bitte ausschneiden und im verschlossenen Umschlag einsenden:

An den Franzis-Verlag 13 b / München 37 · Postfach, zur Weiterleitung an den Wirtschaftsdienst Studienreisen Hapag-Lloyd.

Hiermit melde ich ..... Personen zur Studienreise zur Deutschen Rundfunk-, Fernseh- und Phono-Ausstellung Berlin.

Reisedauer: 25. bis 30. August ab: (Gewünschter Abflughafen ist anzukreuzen)

|                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| München                           | Nürnberg                          | Hamburg                           | Düsseldorf                        | Stuttgart                         | Frankfurt                         |
| <input type="checkbox"/> 295.— DM | <input type="checkbox"/> 375.— DM | <input type="checkbox"/> 305.— DM | <input type="checkbox"/> 395.— DM | <input type="checkbox"/> 375.— DM | <input type="checkbox"/> 365.— DM |

Ich bitte um Festbuchung und Zusendung der endgültigen Anmeldepapiere. Eine Anzahlung wird auf Anforderung einbezahlt.

Genauere Anschrift in Druckbuchstaben:

## Das Programm der 6tägigen Reise

### 1. Tag: Freitag, 25. August

Abflug mit planmäßigen Verkehrsmaschinen

|             |            |          |            |
|-------------|------------|----------|------------|
| ab: München | 14.00 h BE | Nürnberg | 15.30 h PA |
| Berlin an   | 15.45 h    |          | 17.05 h    |

|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| ab: Hamburg | 16.30 h PA | Düsseldorf | 17.35 h PA |
| Berlin an   | 17.20 h    |            | 19.00 h    |

|               |            |          |            |
|---------------|------------|----------|------------|
| ab: Stuttgart | 14.10 h LH | Köln     | 16.50 h BE |
| an Frankfurt  | 15.00 h    | Hannover | 18.15 h    |
| ab Frankfurt  | 16.45 h PA |          |            |
| Berlin an     | 18.05 h    |          | 19.05 h    |

Empfang der Reiseteilnehmer am Flughafen Berlin-Tempelhof und Transfer zur Hotel-Pension. Der Abend steht den Teilnehmern zur freien Verfügung.

### 2. Tag: Samstag/Sonabend, 26. August

Nach dem Frühstück große Stadtrundfahrt „West- und Ost-Berlin“, endend am Ausstellungsgelände. Mittagessen im Restaurant des Funkturms, anschließend Besuch der Ausstellung.

### 3. Tag: Sonntag, 27. August

Am Vormittag Transfer zur Schiffslandestelle zur Havelrundfahrt (Dauer etwa 3 Stunden). Mittagessen nach Beendigung der Fahrt in einem Havel-Restaurant. Der Rest des Nachmittags bleibt zur freien Verfügung der Teilnehmer.

### 4. Tag: Montag, 28. August

Nach dem Frühstück Transfer zur Firma Telefunken zur Werksbesichtigung, anschließend Fahrt zum Ausstellungsgelände, Besuch der Ausstellung.

### 5. Tag: Dienstag, 29. August

Im Anschluß an das Frühstück Fahrt zur Besichtigung der Deutschen Philips GmbH, danach weiter zum Ausstellungsgelände, Besuch der Ausstellung.

### 6. Tag: Mittwoch, 30. August

Der Vormittag steht den Teilnehmern zur Verfügung. Nachmittags Transfer zum Flughafen Berlin-Tempelhof; Flug nach München, Hamburg, Düsseldorf usw.

Programmänderungen vorbehalten.

### Beteiligte Fluggesellschaften:

BEA, PAA, Air France, Lufthansa  
IT / HL 3/61

## Standardwerke

- Neu Funktechnik ohne Ballast 5. Auflage.** Einführung in die Schaltungstechnik der Rundfunkempfänger mit Röhren und mit Transistoren. Von Ing. Otto Limann. 332 Seiten, 560 Bilder, 8 Tafeln. **Ganzleinen 16.80 DM**
- Fernsehtechnik ohne Ballast 3. Auflage.** Einführung in die Schaltungstechnik der Fernsehempfänger. Von Ing. Otto Limann. 240 Seiten, 280 Bilder, 1 Klapptafel. **Ganzleinen 15.80 DM**
- Der Fernseh-Empfänger 3. Auflage.** Schaltungstechnik, Funktion und Service. Von Dr. Rudolf Goldammer. 192 Seiten, 289 Bilder, 5 Tabellen, 1 Klapptafel. **Ganzleinen 15.80 DM**
- Leitfaden der Radio-Reparatur 2. Auflage.** Von Dr. Adolf Renardy. Das moderne Werkstatt-Handbuch für die Reparatur von Rundfunkgeräten. 300 Seiten, 147 Bilder, 15 Tabellen. **Ganzleinen 18.80 DM**

## Bitte merken Sie vor:

Im Druck befindet sich unser großes

### Fernseh-Service-Handbuch

Von Ing. G. Fellbaum

Ca. 400 Seiten, ca. 300 Bilder  
In **Ganzleinen ca. 30 DM**

Eine einzigartige, in allen Kapiteln aus praktischen Erfahrungen schöpfende Team-Arbeit, ein Service-Buch, das Aufsehen erregen wird

**Es lohnt sich, darauf zu warten!**

- Neu Hilfsbuch für Katodenstrahl-Oszillografie 4. Auflage.** Von Ing. Heinz Richter. 272 Seiten, 357 Bilder, darunter 111 Oszillogrammaufnahmen, 21 Tabellen. **Ganzleinen 19.80 DM**
- Katodenstrahl-Oszillografen** ihre Breitbandverstärker und Zeitablenkgeräte. Von Ing. Gerhard Wolf. 280 Seiten, 227 Bilder, darunter 52 Oszillogramme, 3 Tabellen. **Ganzleinen 23.80 DM**

- Hilfsbuch für Hochfrequenztechniker 2. Auflage.** Von Ing. O. Limann und Dipl.-Ing. W. Hassel.  
Band 1: 416 Seiten, 237 Bilder, 86 Tafeln und Nomogramme, 1 Farbcode-Uhr. **Ganzleinen 29.80 DM**  
Band 2: 276 Seiten, 265 Bilder, 19 Tafeln und Nomogramme. **Ganzleinen 19.80 DM**

- Neu Telefunken-Laborbuch Band 1, 4. Auflage:** 400 Seiten, 525 Bilder, viele Tabellen. **Plastikeinband 8.90 DM**  
Band 2: 384 Seiten, 580 Bilder, viele Tabellen. **Plastikeinband 8.90 DM** (Band 1 erscheint im Juni)

- Mathematik für Radiotechniker und Elektroniker 2. Auflage.** Von Dr.-Ing. Fritz Bergtold. 344 Seiten, 266 Bilder, 1 Logarithmentafel, zahlreiche Tabellen. **Ganzleinen 19.80 DM**

- Die Kurzwellen 5. Auflage.** Eine Einführung in das Wesen und in die Technik für Amateure und Radiopraktiker. Von Dipl.-Ing. F. W. Behn und Werner W. Diefenbach. 256 Seiten, 337 Bilder. **Ganzleinen 16.80 DM**

- Elektronische Speisegeräte** Von Dr. Karl Steimel. 250 Seiten, 116 Bilder. **Ganzleinen 16.80 DM**

- Leitfaden der Transistortechnik 2. Aufl.** Von H. G. Mende. 288 Seit., 268 Bild., 21 Tab. **Ganzl. 19.80 DM**

- Niederfrequenzverstärker-Praktikum** Von Ing. Otto Diciel. 396 S., 183 Bild., 10 Taf. **Ganzl. 29.80 DM**

- Die Praxis der Kreis- und Leitungsdiagramme** in der Hochfrequenztechnik. Von Dipl.-Ing. Horst Geschwinde. 60 Seiten, 44 Bilder, 4 große Kreisdiagramme. **Ganzleinen 10.80 DM**

- Neu Der Transistor** Grundlagen, Kennlinien, Schaltbeispiele. **2. Auflage.** (Telefunken-Fachbuch). 224 Seiten, 270 Bilder. **Plastikeinband 12.80 DM**

- Die Fernseh-Bildröhre** (Telefunken-Fachbuch). 82 Seiten, 72 Bilder, 1 mehrfarbige Tafel. **Kart. 4.50 DM**

- Taschenbuch für die elektronische Meßtechnik** (Elektro Spezial GmbH). 312 Seiten, 237 Bilder, 41 Tabellen. **Plastikeinband 12.80 DM**

- Gemeinschaftsantennen-Baufibel** für Architekten, Bautechniker und Installateure. Von A. Kneißl. 36 Seiten, 23 Bilder. **Glanzfolien-kart. 2.50 DM**

- Der Tonband-Amateur 6. Auflage in Vorber.** Von Dr.-Ing. Hans Knobloch. 184 Seit., 78 Bild. **Kart. ca. 8.- DM**

- Die funktchnischen Berufe** Von Herbert G. Mende. 88 Seiten, 10 Bilder, 8 Tabellen. **Kart. 4.20 DM**

- Röhren-Taschen-Tabelle 8. Auflage.** 190 Seiten mit 732 Sockelschaltungen. **Kart. 5.90 DM**

- Kristalldioden- und Transistoren-Taschen-Tabelle 3. Auflage.** 160 Seiten. **Kart. 5.90 DM**

- Sendertabelle 2. Auflage.** 32 Seiten mit 2 mehrfarbigen Übersichtskarten. **Glanzfolien-kart. 2.- DM**

## Ganzleinen-Taschenausgaben

- Die elektrischen Grundlagen der Radiotechnik 4. bis 6. Auflage.** Taschen-Lehrbuch für Fachunterricht und Selbststudium. Von Ing. Kurt Leucht. 256 Seiten, 159 Bilder. **Ganzleinen 7.90 DM**

- Neu Lehrgang Radiotechnik 7. Auflage.** Taschen-Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene. Von Ferdinand Jacobs. 256 Seiten, 220 Bilder. **Ganzleinen 7.90 DM**

- Kleine Fernsehempfangs-Praxis 3. Auflage.** Taschen-Lehrbuch der Fernsehtechnik. Von P. Marcus. 420 Seiten, 339 Bilder, 8 Tabellen, 1 Klapptafel. **Ganzleinen 10.80 DM**

- Moderne Schallplattentechnik** Taschen-Lehrbuch der Schallplatten-Wiedergabe. **2. Auflage.** Von Dr.-Ing. Fritz Bergtold. 264 Seiten, 288 Bilder. **Ganzleinen 7.90 DM**

- Formelsammlung für den Radio-Praktiker 5. bis 7. Auflage.** Von Dipl.-Ing. Georg Rose, Rundfunkmechanikermeister. 160 Seiten, 172 Bilder. **Ganzleinen 6.90 DM**

- Bastelpraxis** Taschen-Lehrbuch des Radio-Selbstbaues. **4. und 5. Auflage.** Von Werner W. Diefenbach. 256 Seiten, 266 Bilder, viele Tabellen. **Ganzleinen 7.90 DM**

ich bestelle aus dem Franzis-Verlag, München 37, Postfach:

- ..... Ex. ....
- ..... Ex. ....
- ..... Ex. ....
- ..... Ex. ....

Die Zusendung wünsche ich unter Nachnahme.

Genauere Anschrift des Bestellers:

.....

.....

.....

Bitte verwenden Sie diesen Abschnitt als Bestellzettel. Er kann an jede Buchhandlung oder Buchverkaufsstelle gegeben oder unmittelbar an den Verlag eingestandt werden

### Neue Radio-Praktiker-Bände:

#### Nr. 99: Wie arbeite ich mit dem Elektronenstrahl-Oszillografen?

Von H. Sutaner

64 Seiten, 87 Bilder, Preis 1.60 DM

Soeben erschienen!

#### Nr. 101/102: Elektronische Orgeln und ihr Selbstbau

Von Dr. Rainer H. Böhm

128 Seiten, 50 Bilder, Preis 3.20 DM

Erscheint im Juni

Nr. 100 erscheint zur Funkausstellung

# MINIATUR-EINZELTEILE

für kleinste Taschen-Super-Geräte mit Transistoren



- 1 Perm.-dyn. Lautsprecher, 8  $\Omega$ ,  $\varnothing$  70 mm, 29 mm hoch und weitere verschiedene Ausführungen  
Einfach-Drehkondensator Type PVC 101  
365 pF, Größe: 25x25 mm
- 2 Einfachdrehkondensator Type PVC 102  
mit Skalascheibe 365 pF, Größe: 25x25 mm  
Doppel-Polystyrol-Drehkondensator, Type PVC 201:  
Antenneneingang: max. 200 pF, min. 10 pF  
Oszillator: max. 85 pF, min. 10 pF  
Trimmer: 2x8 pF, Maße 28x28x15 mm  
Type PCV 2 X: Maße 20x20x11 mm  
Type PVC 2 Z: Maße: 15x15x10 mm  
Luftdrehkondensator Type PVC 202  
Antenneneingang: max. 200 pF, min. 8 pF  
Oszillator: max. 90 pF, min. 7 pF, Trimmer: 2x8 pF  
Zwischenfrequenzspulen  
Type I FT I: 455 kHz, Type I FT II: 455 kHz,  
Type I FT III: 455 kHz  
Maße: 12x12x15 mm, Gewicht 4 g  
Oszillatorspule OSC 1:  
Maße: 12x12x15 mm, Gewicht 4 g  
Magnetischer Miniatur-Kopfhörer  
mit Zuleitung und Miniaturstecker: Impedanz: 8  $\Omega$   
Magnetischer Miniatur-Kopfhörer mit Zuleitung  
und Subminiaturstecker für Grundig-Mikro-Boy  
Impedanz: 8  $\Omega$

- 3 Lautstärkereglere Type TV-200 mit Schalter, 5 k $\Omega$   
und 10 k $\Omega$ ,  $\varnothing$  der Drehscheibe 25 mm  
Befestigungsabstand 21 mm
- 4 Miniaturgegenstecker Type G-1
- 5 Miniaturstecker Type S-1  
Ferritstab mit Antennenspule Type AL 70, abge-  
stimmt mit Antenneneingang des Drehkondensators  
PVC 201, Maße: 60x18x4 mm, Gewicht: 19 g  
**Miniatur-Kondensatoren:**  
10 mF 3V, 6 mm  $\varnothing$ , 14 mm lang  
3 mF 6V, 4 mm  $\varnothing$ , 13 mm lang  
30 mF 6V, 6 mm  $\varnothing$ , 21 mm lang  
12 mF 15V, 6 mm  $\varnothing$ , 21 mm lang  
**Elektrolyt-Kondensator:** 3x20 mF 10 V  
**Transformatoren** lieferbar als:  
Eingangstrafo TR 30, Treibertrafo TR 40, Ausgangs-  
trafo TR 50  
**NPN-Transistoren für Taschen-Super**  
**International genormte Batterie**  
für Taschen-Vollsuper mit Transistoren 9V BL-006 P  
**Import-Tonbänder:**  
Standardband 13/185 18/370  
Langspielband 13/277 18/555

# FLEETWOOD- TRANSISTOR- GERÄT



# SANWA-MESSGERÄT



- 6 Knopflach-(Kristall-) Mikrofon in rundem Metall-  
gehäuse 40  $\varnothing$  mit Ansteckclip
- 7 Magnetischer Miniatur-Kopfhörer mit 2poligem  
Flachstecker nach DIN 45603, Impedanz 200 Ohm  
Kristall-Miniatur-Kopfhörer mit Zuleitung und  
Miniaturstecker, Impedanz 50 k $\Omega$
- 8 Morsetasten 80 x 45 mm
- 9 Morsetasten 170 x 70 mm mit Summer
- 10 Subminiatur-Aussteuerungsanzeiger  
500  $\mu$ A, 200  $\mu$ A, 100  $\mu$ A
- 11 Transistorempfänger Fleetwood NTR 150 mit 6  
Transistoren, 1 Diode und 1 Thermistor. Bezau-  
bernde Tonwiedergabe, beste Trennschärfe.
- 12 MODELL 300-Y TR  
-DC/V: 0,5V 2,5V (10 k $\Omega$ m/V)  
10V 50V 250V 1000V (4k $\Omega$ m/V)  
~AC/V: 10V 50V 250V 1000V (4k $\Omega$ m/V)  
AF/V: 10V 50V 250V (0,1  $\mu$ F)  
-DC/A: 100  $\mu$ A (150 mV)  
-DC/mA: 2,5 mA 25 mA 250 mA (150 mV)  
Ohm: 10000 R 1000 R 100 R 1 R  
200 k $\Omega$ m 20 k $\Omega$ m 2 k $\Omega$ m 20 Ohm  
Kapazitäts-Messung: 0,001  $\mu$ F ~ 0,3  $\mu$ F  
Induktions-Messung: 20 H ~ 1000 H  
Batterien: 2 x Heizzellen 1,5V und  
1 Mikrodyn Anode 22,5V  
Größe: 148x95x63 mm  
Gewicht: 582 g

Empfänger-, Sende-, Spezial-Röhren – Alle Marken - Alle Typen - Aus aller Welt

Bitte fordern Sie unser ausführliches  
Prospektmaterial an

# TETRON

Lieferung nur durch den Fachhandel

ELEKTRONIK GMBH NÜRNBERG, KÖNIGSTRASSE 85, TELEFON 25048

# VALVO



## Spanngitter- röhren

### FÜR FERNSEHEMPFÄNGER

- EC 86 PC 86** UHF-Trioden für HF-Verstärker und selbstschwingende Mischstufen bis 800 MHz
- EF 183** HF-Regelpentode mit hoher Steilheit für ZF-Verstärker
- EF 184** HF-Pentode mit hoher Steilheit für ZF-Verstärker
- EC 88 PC 88** UHF-Gitterbasistrioden für Eingangsstufen bis 800 MHz
- PCC 88** rauscharme Zweifachtriode mit hoher Steilheit für Cascode-Eingangsstufen
- PCC 189** rauscharme Zweifach-Regeltriode mit hoher Steilheit für Cascode-Eingangsstufen
- PCF 86** Triode-Pentode für Misch- und Oszillatorstufen in VHF-Kanalwählern

**VALVO G M B H H A M B U R G 1**